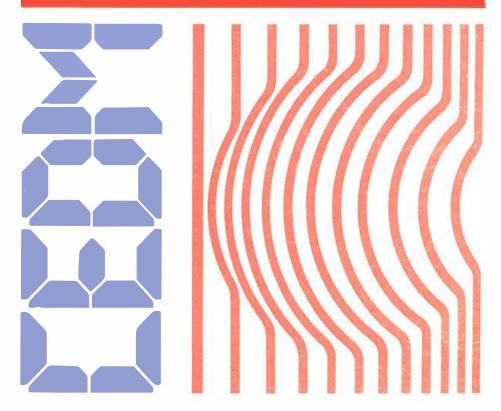
CURSO DE ELETRÔNICA DIGITAL E MICADPADCESSADDAES



CURSOS DE APERFEIÇDAMENTO

E1/E20 ELETRÔNICA BÁSICA

ELETRÔNICA BÁSICA

3ª EDIÇÃO

ELABORADO PELO DEPARTAMENTO TÉCNICO
CURSO CEDM

LONDRINA 01/85

SUMÁRIO

CAPÎTULO		- Natureza da eletricidade
CAPÍTULO		Pilhas e baterias
CAPÍTULO	E-3	- Acumuladores

CAPITULO E	E-3 -	Funcionamento de uma bateria secundária
		ou acumuladorE3 - 03
		Processo de carga
		Processo de descargaE3 - 04
	-	Acumuladores alcalinosE3 - 05
	-	Den sidade
	-	Densimetro
	_	Voltimetro de alta descargaE3 - 11
	_	Indicações das condições de uma bateria.E3 - 12
		Carregador de bateriasE3 - 13
		Exame da lição E-3E3-15
CAPÍTILO	-/-	Magnetismo
CITI XI ODO I		Imas naturais e artificiaisE4 - 02
		Os principais processos de imantaçãoE4 - 03
		Imas permanentes e temporáriosE4 - 04
		BússolaE4 – 04
		Regiões polares
		Linhas de força
	_	Propriedades das linhas de forçaE4 - 06
		Permeabilidade magnética
		Campo magnético£4 - 07
		Leis de atração e repulsãoE4 - 08
		Espectros magnéticos
		Eletricidade através do magnetismoE4 - 10
		Inseparabilidade dos polosE4 - 12
		Constituição dos imásE4 - 13
		Desmagnetização ou perda do magnetismoE4 - 14
		Conservação dos imás
		Substancias magnetizaveisE4 - 15
	-	Indução magnéticaE4 - 15
		Domínios magnéticosE4 - 16
	_	O magnetismo terrestre
	_	Declinação
	_	Transparência magnética
		Relutância magnéticaE4 - 20
		Densidade do campo magnéticoE4 - 20
		Exame da lição E-4E4 - 21
CADÍTRITA		Eletromagnetismo
CAPITOLO		
	_	Campos magnéticos produzidos por corren
		tes elétricas
	_	Regra da mão esquerda

	-	Solenoide
		Polaridade magnética de uma solenoideE5-07
		Eletroimas
	_	Disjuntor
	_	Rele E5 - 12
	_	Campainha elétrica
	-	Telegrafo elétrico
	-	Microfone E5 - 16
	_	Receptor telefonico(fone)E5-17
	-	Campo magnético no interior de uma ma-
		triz de núcleo de ferriteE5 - 18
	_	Exame da lição E-5
CAPITULO I		Indução eletromagnética
		Exemplos de indução eletromagnéticaE6 - 03
	_	Indução em uma bobina por meio de um
		i mã
		Indução em uma bobina por meio de ou-
		tra bobina
	_	Leis fundamentais da indução eletr⊕mag
		ticaE6 - 06
		Auto-indução
		Unidade da indutānciaE6 - 10
		Correntes de foucault
		HistereseE6 - 13
	-	Efeito cortical (skin effect)E6 - 13
		Perdas no cobre e no ferroE6 - 14
	_	Indutanciaaplicada emumcircuitode C.A.E6-15
	-	Efeito da frequência sobre a reatância
		indutivaE6 - 17
	-	Efeito da corrente alternada sobre uma
		bobina de nucleo de ar
	-	Bobinas de indução
	-	Exame da lição E6
0. = 4 m.u. 0 .		
CAPITULO I		Fundamentos sobre semicondutores IE7 - 01
		Introdução
		Constituição da matériaE7 - 02
		Estrutura do átomoE7 – 03
		fons positivos e negativosE7 - 06
		Ligações químicasE7-07
		Condutores, isolantes e semicondutoresE7 - 10
	_	Germanio (Ge) e silicio (Si)

	- Estrutura cristalina dos semicondutores.E7 - 13
	- Elétrons e lacunas
	- Deslocamentos de elétrons e lacunasE7 - 16
	- Processo de dopagem
	- Impurezas doadoras
	- Impurezas aceitadorasE7 - 19
	- Portadores majoritários e minoritários E7 - 21
	- Movimento dos elétrons e das lacunas
	nos semicondutores dopadosE7 - 22
	- Efeito da temperatura nos semiconduto-
	res dopadosE7 - 22
	- Combinação das impurezas doadoras e a-
	ceitadorasE7 - 23
	- Alguns equipamentos modernos empregado
	na fabricação dos dispositivos semicon
	dutores
	- Exame da lição E-7
	Braine da rayao B / 1111111111111111111111111111111111
CAPÍTULO E-8	- Fundamentos sobre semicondutores IIE8 - 01
	- Introdução
	- A junção PN
	- Região de depleção
	- Barreira de potencial
	- Junção "PN" diretamente polarizadaE8 - 05
	- Junção "PN" reversamente polarizadaE8 - 07
	- Capacitancia da junção "PN"E8 - 09
	- Curva característica de uma junção "PN".E8 - 10
	- Efeito zener
	- Influência da temperatura na corrente
	de fuga de uma junção "PN" comumE8-17
	- Diodo de junçãoE8 - 18
	- Transistores
	- Construção do transistorE8 - 22
	- Construção por fusão (ou tipo liga)E8 - 22
	- Construção por difusãoE8 - 23
	- Funcionamento do transistor bipolarE8 - 24
	- Exame da lição E-8E8 - 29
	- Lame da IIçao E-0
CAPITULO E-9	- Dispositivos semicondutores IE9 - 01
= 1 = 1 = 2	- Generalidades
	- Representação ou simbologiaE9 - 02
	- Sentido de condução F9 - 03

	U transistor como amplificador
-	Tipos de ligações do transistorE9 - 04
_	Montagem emissor-comum(EC)E9 - 05
-	Frequência de corte BETA (fase)E9 - 07
-	Montagem base-comum (BC)E9 - 07
_	Montagem coletor comum(CC)E9 - 09
-	Polarização e estabilização de um trans
	sistorE9 - 10
_	Relações entre os parametros ALFA (a) e
	BETA (β) de um transistor bipolarE9 - 14
-	Estabilização do ponto de funcionamento
	de um transistorE9 - 15
	Correntes Iebo, Iceo e IcboE9 - 16
-	Curvas características dos transistores
	bipolares
-	Região ativa, região de corte e região
	de saturação
	Reta de carga e ponto de operaçãoE9 - 25
	Limitações dos transistores bipolaresE9 - 28
	Características dos amplificadoresE9 - 30
_	Exame da lição E-9
CAPÍTILO F-10-	Dispositivos semicondutores IIEl0 - 01
	Introdução
	Diodo de contato pontual ou de contato
	de ponta
_	Diodo varicap ou varactor (DV)E10 - 04
	Diodo zener
	Aplicação do diodo zenerE10 - 10
	Limitações do diodo zenerE10 - 12
	Diodo túnel
	Diodo Gunn
	Diodo emissor de luz (LED)E10 - 16
	Dispositivos sensíveis à luz
	Fotodiodo (FD)
	Fototransistor
	Fotorresistor (LDR)
	Células fotovoltaicas
	Exame da lição E-10
	Dispositivos semicondutores IlIEll - Ol
	Introdução El1 - 01
24	TiristoresEl1 - 01

SCR (retificadores controlados de Si)Ell - 02 Princípio físico de operação
- Dispositivos semicondutores IV
Dispositivos semicondutores V

CAPITULO	E-14-	Dispositivos semicondutores VIE14 - 01
		Introdução
	_	Processo planar/epitaxialE14 - 01
	_	Circuitos integrados MOSE14 - 10
	_	C.I. de película fina (ou filme fino) El4-16
	_	C.I. de película espessa (ou filme -
		grosso)
	_	C. I. Hibrido
	-	Técnica locos-isoplanarE14 - 20
	-	Diodo SCHOTTKY (tecnica STL)E14 - 21
	_	I ² L (ou IIL)
	-	I ³ L (ou IIIL)
	_	FAST (Fairchild Advanced Schottky TTL).E14 - 23
	_	CIs digitais e CIs linearesE14 - 25
		Exame da lição E-14
CAPITULO		Maquinas eletricasE15 - 01
		IntroduçãoEl5 - 01
		Geradores de eletricidadeE15-01
	-	Rotor
	-	Detalhes e funcionamento de um gerador
		de corrente continuaE15 - 06
	-	Tipos de geradores de corrente conti-
		nuaE15 - 08
	-	Geradores de corrente alternadaE15 - 09
	-	Determinação da polaridade da tensão
		geradaE15-14
	-	Sistema de corrente alternada monofá-
		sicaE15 - 19
	_	Sistema de corrente alternada trifá-
		sicaE15 - 21
	70	Geradores sincronosE15 - 21
	_	Tabela querelaciona velocidade-frequên
		cia para vários números de polos de ma
		quinas sincronas
	-	Funcionamento básico de um gerador sin
		crono
	-	Maquina de induçãoE15 - 24
		Motores eletricos
	20	Motores de induçãoE15 ~ 25
	_	Rotor gaiola de esquiloE15 - 25
		Rotor hobinado

-	- Princípio básico de funcionamento do
	motor de indução
-	- Vida util do motor
	- Motores sincronos
	- Detalhes e funcionamento do motor sín-
	cronoE15 – 28
	- Motores de corrente continuaE15 - 30
	- Motores série
-	- Motor stepper
-	Fundamentos básicosE15 - 33
	Motor stepper de magneto permanenteEl5 - 34
	- Motor stepper bifilar
-	- Motor stepper de relutância variavelE15 - 39
	- Exame da lição E-15E15-40
	Transformadores
	- Efeito da corrente no secundário(trans
	forma dor ideal)
	- Aplicação
-	Transformadores de multiplos enrolamen-
	tos£16 – 08
	Transformador realEl6 - 10
	Perdas no cobreEl6 - 11
	Perdas no ferroE16-12
	Relutância no núcleoEl6 - 12
	Histerese
	Correntes parasitasE16 - 16
	Saturação do núcleo
	Circuitos magnéticos práticosE16 - 17
	- Autotransformador
	· Classes de transformadoresEl6 - 22
	Transformadores de núcleo de arE16 - 23
	Transformadores de pulsoE16 - 24
	Transformadores de audiofrequênciaEl6 - 25
	Formatos de núcleos
	Defasamento
	Divisão de fase
	Distribuição de energia eletricaE16 - 30
-	Exame da lição E-16
CAPÍTULO E-17-	Símbolos e diagramas, capacitoresEl7-01
	Capacitores variáveis
	Resistores baterias indutância F17 - 03

	Audioronos, antenas, rusiveis
-	Interruptores, plugues e tomadasE17 -05
-	Potenciometros
	Reostatos, microfone, altofalantesEl7-07
-	Divisores de tensão, geradores de ele-
	tricidade e motores
-	Lâmpadas piloto, transformadores de A.F.
	e R.FE17 - 09
-	Transformadores de força, instrumentos
	de medição, ligação à terraE17 - 10
_	Reprodutores fonográficos, transistor
	bipolar, reed-switch, amplificador ope
	racionalE17-11
_	Amplificador operacional de isolação,
	SCRE17 - 12
2-1	TRIAC, DIAC, LED
-	UJT, JFETE17 - 14
-	Circuitos integrados, dispositivos fo-
	tossensiveis, fotorresistoresE17 - 15
	Fotodiodos, fototransistoresE17 - 16
	Termistores
	Circuitos digitais
_	Porta E, porta OUE17 - 19
	Porta NÃO, porta NÃO-E, porta NÃO-OU,
	porta OU EXCLUSIVAE17 - 20
	Porta NÃO-OU-EXCLUSIVA, Schimitt trig-
	ger, flip-flops, flip-flops RSE17 - 21
E-1	Multivibrador monoestavel, display, re
	gistros de deslocamento, memórias de se
	micondutorE17 - 22
-	Exame da Iição E-17E17 - 23
D	
	Retificadores e estabilizadoresEl8 - 01
	A junção "PN" E18 - 01
-	Circuitos retificadores com diodos se-
	micondutores de junção
**	Circuito retificador monofásico de meia
	ondaE18 ~ 04
-	Circuito retificador monofásico de on-
	da completa
	Circuito retificador em ponteE18 - 09
	Pontes retificadores de onda completaE18 - 12
-	Circuitos para filtragemE18 - 13

	-	Filtragem por capacitorE18 - 13
		Fil tro RCE18 - 15
		Filtragem por bobinaE18 - 17
		Filtro em L
		Filtro πE18 - 19
		Metodo prático para o cálculo de reti-
		ficadores
	_	Calculo do transformador
		Filtros adicionais
		Reguladores de tensão
		Exame da lição E-18
CAPITULO	E-19-	Dobradores de tensão, multiplicadores
		de tensão e conversores
	_	Multiplicadores de meia ondaE19 - 01
	_	Multiplicadores de onda completaE19 - 03
		Triplicador
		Tensões πaioresΕ19 - 05
		Diodos retificadores ligados em serie E19 - 06
		Cálculo dos capacitores
		Determinação da tensão e regulação de
		saida
	_	Dobrador de tensão 12 V - 24 V
		Conversor CC/CC ±15 V a partir de ±5 v E19 - 20
		Um conversor CC/CC formado por um tem
		porizador integrado e um dobrador de
		tensão
	-	Conversor CC/CC de +12 V para -10 VE19 - 24
		Conversor CC/CA
		Conversores tensão/frequênciaE19 - 28
		Conversão analógica digitalE19 - 30
		Circuito prático conversor CC/CCE19 - 32
		Exame da lição E-19
		Ename da l'égab d' l'illiant l'illia
CAPITULO	E-20-	Amplificadores(Buffers e drivers) E20 - 01
		Generalidades
		Sinais lógicos e analógicos
		Técnicas analogicas
		Técnicas digitais
		Níveis logicos
		Lógica positiva
		Logica negativa
		Fan-in e fan-out
	-	rau=10 = 1a0=000

-	Amplificadores (buffers e drivers)E20 - 13
_	DriversE20 - 15
_	Vantagens do TTL
_	Análise dos parametros dos circuitos in
	tegrados
_	Margem DC de ruído
_	Margem AC de ruídoE20 - 22
_	Alguns tipos de ruídoE20 - 22
_	Alguns métodos de controle aos ruídosE20 - 23
_	Portas com coletor abertoE20 - 26
-	Cálculo de rext máximoE20 - 29
_	Tabela de símbolos empregados na eletro
	nica digital
_	Frame da lição $F20$ $F20 - 33$



CURSO DE ELETRÔNICA DIGITAL E MICROPROCESSADORES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

LIÇÃO E-1

NATUREZA DA ELETRICIDADE

Roje nos defrontamos com fenômenos elétricos em toda par te de nossas atividades, máquinas de escrever elétricas, carros elétricos, maquinarios industriais e aparelhos eletrodo mésticos, são alguns dos exemplos de aplicações de quanto a eletricidade é importante para a nossa vida atual.

Observando estas aplicações atuais, não damos conta de que já na antiguidade os gregos conheciam este fenômeno, pois segundo os historiadores, o sábio grego Tales de Mileto, (640-546 a.c.) observou que atritando-se substâncias resinosas denominada Âmbar com lã, esta ficava com propriedade de atrair corpos pequenos, como penas, pedaços de palhas etc. Foi também do grego que se originou o termo eletricidade, pois o bastão de Âmbar em grego significa "Elektron".


Desta observação até hoje, muitos séculos se passaram e muitos estudos rigorosos foram efetuados no campo da eletricidade, e atualmente ela é baseada na teoria atômica.

Essa teoria diz que toda matéria é constituída de grupos de moléculas que formam as substâncias. Estas moléculas, por outro lado, são constituídas de átomos que formam os elementos da natureza.

Conhecemos estes elementos da natureza que são em número de 92, cujos números atômicos vão desde 1, para o Hidro-

gênio, até 92 para o Urânio. Além deste, existem outros, cria dos pelos cientistas em "Laboratórios" que vão de 93 até 105 que constam da "Tabela dos Elementos", nesta lição.

Um exemplo destes elementos é encontrado na água. Ela é constituída de moléculas e cada molécula de água tem todas as propriedades desta substância. Ela é formada por dois átomos de Hidrogênio e um de Oxigênio que são seus elementos. A maneira como estes átomos se organizam é que define que esta molécula seja de água e não de outra substância. Estas substâncias podem ser encontradas na natureza, nos estados sólidos, líquidos e gasosos. No caso da água, é encontrada no estado sólido (gelo), líquido (água) e gasoso (vapor de água). Outros elementos são encontrados somente no estado sólido, co mo: o "Ferro", "Cobre", "Ouro" e "Prata" etc. Mas no entanto, estas poderão passar de um estado para outro pelo aquecimen to ou congelamento.

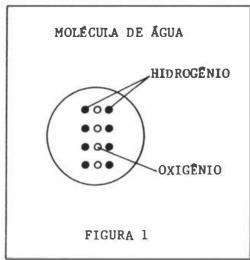

O ATOMO

Os atomos são partículas infinitamente pequenas e, para formar uma gota de agua, são necessarios bilhões de atomos de "Hidrogênio" e "Oxigênio".

O átomo, segundo um mode lo criado pelo físico Niels Bohr, é constituído por três partículas fundamentais, "Pró tons", "Elétrons" e "Nêutrons", sendo que o "Próton"


e o "Neutron" formam o núcleo do átomo. Estas duas partículas são maciças em comparação com o "Elétron", são 1.840 vezes mais pesadas e são agregadas por uma grande força de atração. Os "Elétrons" são atraídos para o núcleo e giram em volta dele, de modo semelhante ao nosso sistema solar onde os planetas giram em torno do Sol. Estas três partículas se combinam, formando o átomo constituído de núcleo e elétrons, criam do as coisas que vemos e sentimos.

Verificações experimentais demonstraram que os "Prótons" e os "Elétrons" apresentam comportamentos elétricos e estes

comportamentos elétricos são diferentes entre os "Protons" e os "Elétrons", onde os "Protons" apresentam um comportamento elétrico positivo ou uma carga elétrica positiva e os "Elétrons", por outro lado, apresentam um comportamento elétrico negativo ou uma carga elétrica negativa.

Este comportamento elétrico apresentado pelos "Prótons" e "Elétrons" estão intimamente relacionados entre si. Sabemos que um átomo no estado natural é eletricamente neutro por conter um número de "Prótons" igual ao de "Elétrons".

Os "Elétrons", nos 105 tipos de átomos existentes atualmente, são muito leves e giram ao redor do núcleo atômico, distribuídos em camadas ou órbitas de acordo com seu número atômico ou grau de energia. O átomo de "Hélio", por exemplo, tem o número atômico 2, possuindo 2 "Prótons" no núcleo e 2 "Elétrons" numa única órbita, girando em torno do núcleo. O átomo de Ouro, cujo número atômico é 79, possui 79 "Prótons" no núcleo e 79 "Elétrons", onde os Elétrons estão distribuídos em 6 órbitas, sendo que na la. órbita ou camada "K", gravitam 2 "Elétrons", na 2a. órbita ou camada "L", gravitam 8 "Elétrons," na 3a. órbita ou camada "M", gravitam 18 "Elétrons", na 4a. órbita ou camada "N," gravitam 32 "Elétrons", na 5a. órbita ou camada "O", gravitam 17 "Elétrons" e na 6a. órbita ou camada "P," gravitam 2 "Elétrons".

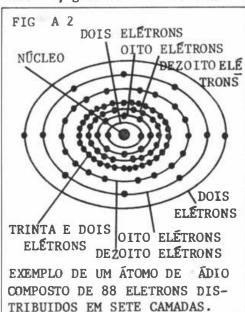

Estas propriedades químicas e elétricas dependem quase inteiramente dos "Elétrons" da ultima camada, que são chamados de "Elétrons de Valência". O número de "Elétrons" existentes nestas órbitas exteriores ou periféricas determinam se este atomo é "Monovalente", "Bivalente", etc.

Na formação de moléculas, estes átomos unem-se re gidos por dois princípios:"Li gação Iônica", onde um átomo cede "Elétrons" a outro e a "Ligação Covalente", onde existe compartilhamento de "Elétrons" entre dois ou mais atomos.

Os elementos que possuem na órbita periférica 7, 6 ou 5 "Elétrons" têm a capacidade de capturar os "Elétrons" que lhes fazem falta e,quando estes átomos recebem "Elétrons", fi cam com EXCESSO DE CARGA NEGATIVA e nestes casos eles recebem os nomes de ÎON NEGATIVO ou ÂNION.


Os elementos que possuem na órbita periférica 1, 2 ou 3 "Elétrons" têm a capacidade de ceder estes "Elétrons" e quando estes átomos cedem "Elétrons", eles ficam com FALTA DE CAR GA NEGATIVA e, neste caso, recebem os nomes de ÍON POSITIVO ou CÁTION.

OBS.: Quando temos um elemento com o número de "Prótons" maior que o número de "Elétrons", dizemos que este se trata de um CÁTION. E, quando temos um elemento com o número de "Prótons" menor que o número de "Elétrons", dize mos que este se trata de um ANION.

CORPOS CARREGADOS ELETRICAMENTE

Se você entendeu o tópico anterior, não encontrará dificuldades para entender os corpos carregados eletricamente, on de eles são classificados em eletricamente neutros, carregados positivamente e carregados negativamente.

Quando dizemos que um corpo está eletricamente neutro, is to significa que este corpo está em equilíbrio, ou seja, o número de "Prótons" é igual ao número de "Elétrons". Porém isto não quer dizer que este corpo não tenha carga elétrica, pois sabemos que, se retirarmos "Elétrons" destes átomos, este corpo ficará com um número de "Prótons" superior ao de "Elétrons", ou seja, ele ficará carregado positivamente. Observamos que este fenômeno só ocorre, quando houver transferência de energia, pois não é espontâneo. Pelo contrário, se forme cermos "Elétrons" a este corpo, ele ficará com excesso de carga negativa, tornando-se um corpo carregado negativamente. Você poderá entender melhor este processo observando a figura 3.

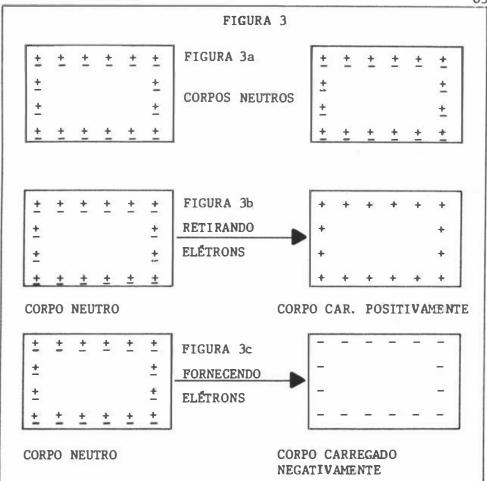

CONDUTORES E ISOLANTES

Como vimos nos tópicos anteriores, os elementos, que possuem 1,2 e 3 "Elétrons" na camada ou órbita periférica, têm a propriedade de ceder "Elétrons" facilmente por estarem fracamente presos ao núcleo. Assim, quando receberem qualquer quan tidade de energia, mesmo por menores que sejam, estes "Elétrons" se libertam e deslocam-se entre os átomos vizinhos. Es tes elementos são chamados de bons condutores de eletricida de. Se você observar a tabela periódica dos elementos, encontraremos os seguintes elementos entre outros, "Ouro", "Prata", "Cobre", "Zinco", "Alumínio" e os metais em geral.

O inverso ocorre com materiais isolantes ou dielétricos que são constituídos de átomos com vários "elétrons" na camada ou órbita periférica, dificultando o seu desprendimento, por estarem mais coesos ao núcleo, mantendo sua configuração eletrônica estável. Como exemplo desses materiais temos a "borracha", o "plástico", a "madeira" e a "porcelana" etc.

Porem a determinação desses materiais isolantes e condu tores não é assim tão simples como parece à primeira vista, pois outros fatores estão implícitos na determinação, como a temperatura, onde encontramos materiais bons condutores e que, aumentando a temperatura, tornam-se maus condutores ou vice-versa.

PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO


Vimos que corpos eletricamente neutros são aqueles que possuem um número de carga negativa igual ao de carga positiva. E para que um corpo fique eletricamente carregado positivamente ou negativamente, é preciso que se quebre esse equilibrio, retirando ou fornecendo-lhe "Elétrons".

Há varios processos para retirar e fornecer "Elétrons"em um corpo, porém existem três processos que são fundamentais: eletrização por atrito, eletrização por contato e eletriza - ção por indução.

ELETRIZAÇÃO POR ATRITO

A eletrização por atrito é exatamente aquela observada na antiguidade pelo grego Tales de Mileto, onde ao atritar
mos uma régua de plástico com um pano de seda, a régua fica
eletrizada e atrai pedaços pequenos de papel. Isto ocorre por
que, ao atritarmos o plástico com a seda, a seda, no atrito ,
retira os "Elétrons" do plástico e consequentemente ela fica
com excesso de "Elétrons" ou eletricamente negativa. Por outro lado, a régua de plástico ficará com falta de "Elétrons"
ou eletricamente positiva, ficando com uma carga de modulo
igual, isto é, o excesso de Elétrons na seda é igual ao número de "Elétrons" que falta na régua.

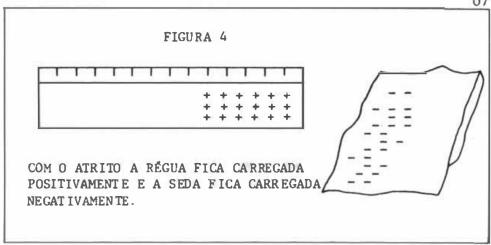
Então podemos definir que na eletrização por atrito, os corpos atritados ficam carregados com a mesma quantidade de cargas ou mesmo módulo, porém com sinais contrários, ao se se pararem.



Observação: Isto so ocorre quando os materiais forem de natureza diferente, pois se forem da mesma natureza, não have rá eletrização.


ELETRIZAÇÃO POR CONTATO

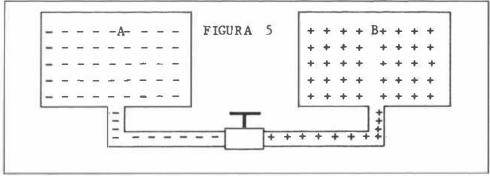Para explicar a eletrização por contato, vamos recorrer ao "Princípio de Hidráulica", este nos ajudara a compreender melhor o processo, por estarmos familiarizados com ele.




A figura 5 mostra duas caixas ligadas por um cano, existe um registro que controla a vazão. A caixa está cheia de agua (o sinal "-" são os "Eletrons" que também representam a agua) e a caixa B esta vazia (o sinal "+" são os "Protons" ou falta de "Eletrons" e também representam a falta de água).

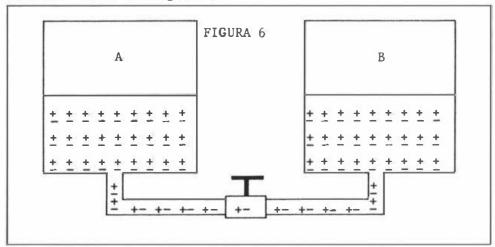Quando abrirmos o registro, a água ou "Eletrons" se deslocam pelo cano para a caixa B, até atingirem o mesmo de agua, ou seja, até que o número de "Eletrons" e "Protons" sejam iguais em ambas as caixas, estabelecendo o equilíbrio conforme vemos na figura 6.



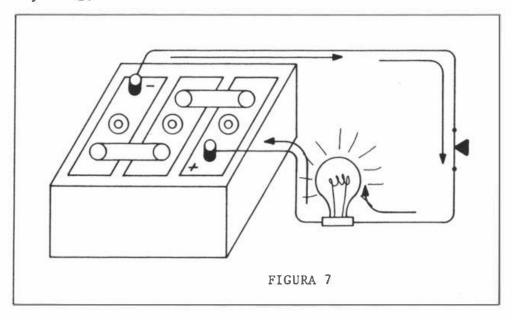Fenomeno semelhante ocorre, por exemplo, nas baterias. Quando ela estiver carregada, irá sempre existir um pólo ou eletrodo negativo e outro positivo, semelhante ao caso ilustrado nas figuras 5 e 6, com a diferença de que agora estamos demonstrando a eletricidade gerada pela bateria, como mostra a figura 7. Maiores detalhes sobre baterias serão dadas na lição E-2.




A figura 7 mostra uma bateria provida de dois eletrodos ou polos com polaridades opostas, ligados por meio de um fio e uma chave liga-desliga e uma lâmpada incandescente. Quan do ligarmos ou fecharmos a chave, os "Eletrons" que se encontram no polo negativo, são atraídos para o polo positivo e te rão que circular através do fio e da chave, logicamente através do filamento da lâmpada. O filamento desta é constituido de um fio muito fino e de um material muito resistente as altas temperaturas, como o "Tungstênio". Como já vimos, quando fecharmos a chave haverá uma grande quantidade, milhares ou milhões de "Elétrons" passando pelo filamento, e isto é chama do de corrente elétrica ou de "Elétrons", que produzirão uma grande quantidade de calor pela fricção, tornando o filamento incandescente.

Quando o equilíbrio entre os "Elétrons" e "Protons" dos dois polos da bateria estiverem restabelecidos, a corrente elétrica ou corrente de "Elétrons" cessar de fluir, então dize mos que a bateria está descarregada.


ELETRIZAÇÃO POR INDUÇÃO

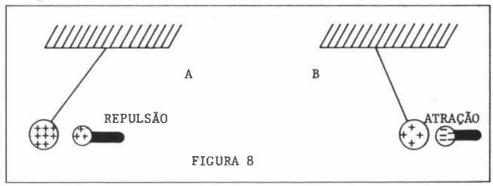O processo de eletrização por indução é baseado na interação entre cargas. Constatou-se experimentalmente que a interação entre cargas apresenta um comportamento de repulsão e atração.




Na figura 8A, temos dois corpos carregados positivamente, e portanto eles se repelem, pois CORPOS DE MESMO SINAL SE RE-PELEM. E na fig. 8B, temos dois corpos com cargas contrárias e portanto eles se atraem, pois CORPOS DE SINAIS CONTRÁRIOS SE ATRAEM.

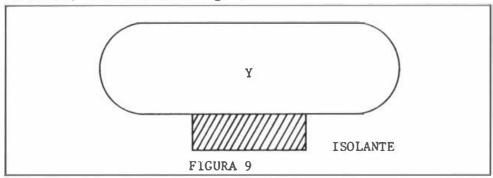Como eletrizar por indução um corpo eletricamente neutro? Tomamos um condutor Y qualquer, sustentado por uma base isolante, como mostra a fig. 9



Aproximamos de um dos lados do corpo Y um outro corpo Z. carregado positivamente e ligamos por meio de um fio à terra o outro lado do corpo Y, ocorrendo as seguintes situações: Quando aproximamos o corpo Z carregado positivamente, os "Elé trons" serão atraídos para o lado próximo do corpo Z, ficando o outro lado com falta de "Elétrons" ou carregado positivamente. Porém este está ligado à terra por meio de um bom condutor, mas como a terra é um corpo imensamente grande, tem um número muito grande de "Elétrons", cede-os ao corpo Y e antes de tirarmos o corpo Z das proximidades de Y, cortamos o fio que liga à terra e assim o corpo Y ficará carregado negativamente, pois os "Elétrons" que subiram da terra não poderão re tornar. A figura 10 mostra este processo detalhadamente.

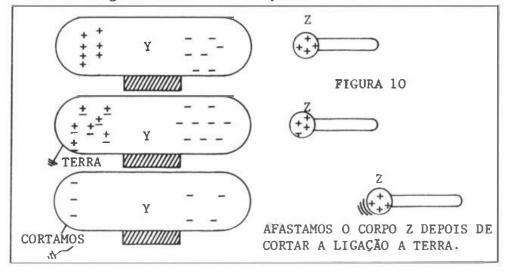

ELETROSCÓPIOS

O Eletroscópio é um aparelho simples que determina se um corpo está com presença de eletricidade estática.

Existem vários tipos de "Eletroscópios", mas veremos somente o "Pêndulo Elétrico" e o "Eletroscópio de Folha".

O PÊNDULO ELÉTRICO

E o tipo mais simples de Eletroscópio que consiste em uma pequena bola de resina ou bola recoberta de material condutor (papel laminado) bem leve, suspensa por um fio de seda ou um outro fio isolante, como mostra a figura 11.




Quando aproximamos do pêndulo, um corpo neutro, o pêndulo não se moverá, pois não existe interação entre as cargas.

Se por outro lado, aproximarmos do pêndulo um corpo carregado positivamente ou ne gativamente, haverá uma conse quente polarização de atração entre os dois.

Se por outro lado, também a bola estiver carregada eletricamente, como por exemplo, por contato onde a bola adquire a mesma carga, havera imediatamente repulsão entre os dois. A figura 12 mostra

claramente estes passos.

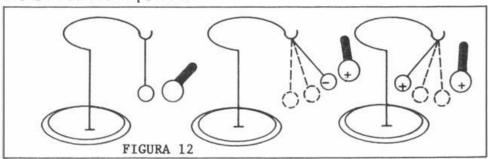


110			NO DE	1				4			
Nº ATÔ- MICO	ELEMENTO	SIM- BOLO	NO DE ORBI- TAS	NOMBRO DE ELÉTRONS POR CAMADA							MASSA ATOMICA
				K	E	Н	N	0	P	Q	
1	Hidrogênio	В	1	1							1,008
2	Hélio	He	li	2							4,003
3	Litio	Li	2	2	1						6,940
4	Berílio	Be	2	2	2						9,013
5	Boro	В	2	2	3						10,82
6	Carbono	C	2	2	4						12,011
7	Nitrogênio	N	2	2	5						14,008
8	Oxigênio	0	2	2	6						16.0
9	Fluor	F	2	2	7						19.0
10	Neônio	Ne	2	2	8						20,183
11	Sodio	Na	3	2	0	1					22,991
12	Magnesio	Mg	3	2	8	2					24,32
13	Aluminio	A1	3	2	8	3					26,98
14	Silīcio	Si	3	2	8	4				1	28,09
15	Fastoro	P	3	2	0	5		1	1		30,935
16	Enxofre	S	3	2	8	6					32,066
17	Cloro	C1	3	2	8	7					35,457
18	Argonio	A	3	2	8	8				1	38,944
19	Potassio	K	4	2	8	8	l ı				39,100
20	Cálcio	Ca	4	2	8	8	2				40.08
21	Escandio	Sc	4	2	8	9	2				44,96
22	Titânio	Ti	4	2	8	10	2				47,90
23	Vanadio	V	4	2	8	11	2	1			50.95
24	Cromo	Cr	4	2	8	12	2				52,01
25	Manganes	Mn	4	2	8	13	2				54,95
26	Ferro	Fe	4	2	8	14	2	1			55,85
27	Cobalto	Co	4	2	0	15	2	1			58,94
28	Niquel	Ni	4	2	8	16	2				58,71
29	Cobre	Cu	4	2	8	18	1			1	63,54
30	Zinco	Zn	4	2	8	18	2	1			65.38
31	Galio	Ca	4	2	8	18	3	1			69,72
32	Germânio	Ge	4	2	8	18	4				72,60
33	Arsenio	As	4	2	8	18	5				74, 91
34	Selênio	Se	4	2	8	18	6	1			78,96
35	Bromo	0 c	4	2	8	18	7	1		l	79.916
36	Criptônio	Kr	4	2	8	18	8				83,80
37	Rubidio	Rb	5	2	8	18	8	1			85,48
38	Estrôncio	Sr	5	2	8	18	8	2			87,63
39	Itrio	Υ	5	2	8	18	9	2			99,92
40	Zircônio	Zr	5	2	8	18	10	2			91,22
41	Niobio	Nb	5	2	8	18	12	1			92,91
42	Molibdenio	На	5	2	8	18	13	1			95,95
43	Tecnicio	Tec	5	2	8	18	14	1			99,0
44	Rutênio	Ru	5	2	8	18	15	1			101,1
45	Rodio	Rh	5	2	8	18	16	1			102,91
46	Paladio	Pd	5	2	0	18	17	1			106,4
47	Prata	Ag	5	2	8	18	18	1			107,880
48	Cádwio	Cd	5	2	8	18	18	2			112,41
49	Indio	In	5	2	8	18	18	3			114,82
50	E tanho	Sn	5	2	8	18	18	4			118,70
51	Antimônio	Sb	5	2	0	18	18	5			121,76
52	Telúrio	Te	5	2	8	18	18	6			127,61

MICO	ELEMENTO	SÎM- BOLO	NO DE ORBI- TAS	NÚMERO DE ELÉTRONS POR CAMADA							MASSA ATOHICA
				К	L	М	N	0	P	Q	
53	lodo	1	5	2	8	18	18	7			126,91
54	Xenonio	Xe	5	2	8	18	18	8		1	131, 30
55	Cesio	Cs	6	2	8	18	18	8	1	1	132,91
56	Bário	Ba	6	2	- 8	18	18	8_	2_		137,36
57	Lantânio	La	6	2	8	18	18	9	2	1	138,92
58	Cerio	Ce	6	2	8	18	20	8	2	1	140,13
59	Prascodimio	Pr	6	2	8	18	21	8	2	1	140,92
60	Neodimio	Nd	6	2	8	18	22_	8	2	_	144,27
61	Promecio	Pm	6	2 2	8	18	23	8	2 2	1	145
62	Samario	Sta Eu	6	2	8	18	25	8	2	l	150,35
63	Európio Gadolínio	Gd	6	2	8	18	26	8	2		157,26
65	Terbio	Tb	6	2	8	18	27	8	2		158.93
66	Disprosio	Dy	6	2	8	18	28	8	2		162.51
67	Holmio	Но	6	2	8	18	29	8	2		164.94
68	Érbio	Er	6	2	8	18	30	8	2		167,26
69	Tulio	Tm	6	2	8	18	31	8	2		168,94
70	Itérbio	Yb	6	2	8	18	32	8	2	1	173,04
71	Lutecio	1.0	6	2	8	18	32	9	2	l	174,99
72	Hafnio	Hf	6	2	8	18	32	10	2		178,50
73	Tantalo	Ta	6	2	8	18	32	11	2		180,95
74	T ngstenio	W	6	2	8	18	32	12	2	1	183,86
75	Rênio	Re	6	2	8	18	32	13	2	1	186,22
76	Osmio	Os	6	2	- 8	18	32	14	2		190,2
77	Iridio	Ir	6	2	8	18	32	15	2		192,2
78	Platina	Pt	6	2	8	18	32	16	2	l	195,-09
79	Ouro	Aυ	6	2	8	18 18	32	17	2	1	197,00
80	Mercurio	Hg	6	2	8	18	32	18	2		200,61
81	Talio	T1 Pb	6	2 2	8	18	32	18 18	. 3	1	204,39
82	Chumbo	Bi	6	2	8	18	32	18	5	l	207,21 209,00
83	Bismuto Polônio	Po	6	2	8	18	32	18	6	l	210
84	Astatinio	At	6	2	8	18	32	18	7	_	211
86	Radônio	Rn	6	2	8	18	32	18	8	1	222
87	Francio	Fr	7	2	8	18	32	18	a	1 1	223
88	Rádio	Ra	7	2	8	18	32	18	8	2	226
89	Actinio	Ac	7	2	- 8	18	32	18	9	2	227
90	őrio	Th	7	2	8	18	32	18	10	2	232,05
91	Protactinio	Pa	7	2	8	18	32	20	9	2	231
92	Uranio	U	7	2	8	18	32	21	9	2	238,07
93	Netunio	Np	7	2	8	18	32	22	9	2	237
94	Plutónio	Pu	7	2	8	18	32	23	9	2	242
95	Americio	Am	7	2	8	18	32	24	9	2	243
96	Cūrio	Cm	7	2	8	18	32	25	9	2	245
97	Berquelio	Bk	7	2	8	18	32	26	9	2	249
98	Californio	Cf	7	2	8	18	32	27	9	2	249
99	Einatenio	Es .	7	2	8	18	32	28	9	2	254
100	Fermio	Fm	7	2	8	18	32	29	9	2	255
101	Mendelevio	Md	7	2	8	18	32	30	9	2	256
102	Nobelio	No	7	2	8	18	32	32	8	2	254
103	Laurencio	Lv.	7	2	8	18	32	32	9	2	257
104	K rchatônio	Ku	7	2 2	8	18	32	32	10	2	260

ELETROSCÓPIO DE FOLHA

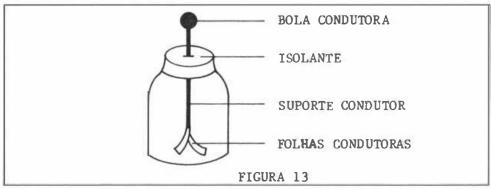O "Eletroscópio de Folha" é muito simples, o qual consiste em duas lâminas finas de ouro ou alumínio, suspensas por um condutor metálico que termina na parte superior numa bola de cobre, isolada do corpo do aparelho, como vemos na figura 13.




Se aproximarmos do topo de um "Eletroscópio de Folha" um bastão eletricamente neutro, as folhas não se moverão.

Se aproximarmos do topo de um "Ele troscópio de Folha" um bastão carregado negativamente, haverá uma polarização das cargas do Eletroscópio, o topo fica rá com cargas positivas ao passo que as folhas ficarão com cargas negativas. Is to provocará uma repulsão entre as folhas, pois cargas de sinais iguais se repelem.

Se no entanto aproximarmos do topo de um "Eletroscópio de Folha" um bastão carregado positivamente, haverá uma polarização das cargas do Eletroscópio, o topo ficará com cargas negativas, ao passo que as folhas ficarão com cargas positivas, e também provocará uma repulsão entre as folhas por terem cargas de sinais iguais.

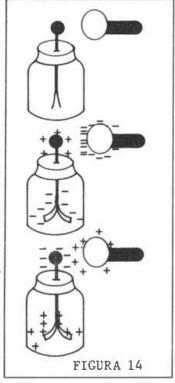Por outro lado, se o bastão estiver carregado e ao aproximar ocorrer o contato, o Eletroscopio ficarã com a mesma



carga do bastão e as folhas ficarão permanentemente carregadas e consequentemente se repelindo. A figura - 14 mostra detalhadamente estes processos.



ELETROSTÁTICA

A Eletrostática ou eletricidade estática é o resultado do desequilíbrio entre "Prótons" e "Elétrons" existentes em dois corpos, sem se estabelecer uma corrente, a não ser a provocada por alguns agentes intermediários.

A "Eletricidade Estática" se manifesta entre nos de varias maneiras, mas mais comumente pela fricção, depois ela fica estática até que se estabeleça uma ação.

Quem ja não teve a oportunidade de ver pentes que atraem pedaços de papéis, depois de se ter passado o pente no cabelo? Faíscas saltarem de blusas de la, quando a tiramos do corpo no escuro, e até mesmo levar choque, quando estamos num quarto seco, com tapete, no momento em que tocamos na maçaneta?

O curioso de tudo isso, é que a maioria das manifestações eletrostáticas, que foram as primeiras a serem observa das pelos homens, ainda até hoje continuam quase totalmente desconhecidas.

Por exemplo, bem poucos sabem que passamos a maior parte de nossa vida envoltos por um campo elétrico. A atmosfera - terrestre tem um campo elétrico suprido por cargas positivas que se elevam de 100 a 500 volts por metro num dia claro. Che gando a haver 1000 volts entre o chão e um ponto de dois mertros acima em lugares bem abertos. Então você perguntaria, como nos não levamos choques? Pois possuímos em média um metro e setenta de altura. Porém nosso corpo é bom condutor e esta mos aterrados, portanto desviamos o campo elétrico da atmosfe ra.

Outro processo eletrostático natural são as descargas elétricas da atmosfera, que são chamadas popularmente de raio. Através de pesquisas feitas na área da física tornou-se possível verificar este fenômeno. Estes pesquisadores fotogra faram estas descargas usando uma câmera especial (câmera de neblina). Observaram que as nuvens, se carregam positivamente, por processos desconhecidos. A terra ou tudo que nela estiver em contato e for condutor, possui grandes quantidades de elétrons. Assim, quando estas nuvens passar sobre construções ou vegetações elevadas, haverá o rompimento da rigidez dielétrica do ar e os elétrons saltarão para as nuvens, sucedendo o fenômeno raio.

No momento em que uma dessas faíscas atinge as nuvens, geralmente a partir dos pontos mais elevados, como árvores, torres, prédios, etc., uma elevadíssima corrente se estabelece entre terra e nuvem, corrente essa que chega a atingir 200.000 ampères, numa duração de alguns centésimos de segundos. Esta corrente gera uma temperatura de milhares de graus, causando o brilho do relâmpago e o som de trovão.

Para evitar os danos causados por essas descargas, Benja min Franklin inventou o para-raio, que é simplesmente constituído de um fio grosso de cobre que termina numa ponta de aço, permitindo uma fácil passagem de "Elétrons" entre terra e nuvem.

FORCA ELETROMOTRIZ

Sabemos que os geradores (pilhas, baterias etc.) são dis positivos que mantêm uma d.d.p. (diferença de potencial) entre dois pontos de um circuito, criando uma força ou pressão necessária para fazer passar os "Elétrons" de um polo a outro numa bateria através de um fio ou circuito. Damos o nome a es se processo, de força eletromotriz.

Essa força ou pressão exercida entre dois pólos de um circuito exige um trabalho do gerador, e esse trabalho aparece sob a forma de energia elétrica.

Então dizemos que esses geradores são dispositivos que fornecem energia elétrica, as cargas, mas para isso é preciso consumir um outro tipo de energia, que no interior do gerador (bateria é a transformação química em eletricidade) se transforma em energia elétrica.

Existem muitos processos de gerar energia, por exemplo, geradores acionados por quedas de água, pelo vento, etc. Em quedas d'águas usam-se grandes rodas com várias canecas que ao se encherem, provocam o desequilíbrio e consequentemente colocam as rodas a girar. Esse movimento e transmitido a um dínamo (gerador). Esse dínamo transforma a energia mecânica - da água em energia elétrica.

Sabendo que existe uma d.d.p., trabalho e cargas, pode mos então relacioná-las matematicamente por meio da fórmula $E = \frac{W}{q}$ onde:

"E" é a força eletromotriz (f.e.m)

"W" é o trabalho

"q" é a carga.

Considerando as grandezas que aparecem na expressão, a unidade será o Joule para o trabalho e o Coulomb para a carga e o J/C para a f.e.m que você conhece como volt.

DIFERENÇA DE POTENCIAL

O desequilíbrio entre o número de "Elétrons" e "Prótons" existentes entre dois pólos ou dois corpos provoca a mobilida de das cargas negativas nos sólidos, e a esse fenômeno chama mos de (d.d.p.) diferença de potencial.


Essa diferença de potencial expressa a magnitude desse desequilibrio. Por exemplo, quando dizemos que a d.d.p. (diferença de potencial) entre os polos de uma bateria é de 12V equivale a dizer que o trabalho realizado por 1C (um Coulomb) de um polo a outro, e igual a 12J (doze Joules).

Quando nos referimos à d.d.p. entre dois polos é o mesmo que dizermos tensão ou voltagem, pois o significado é o mesmo.

CORRENTE ELETRICA

Vimos em tópicos anteriores desta lição, que os materiais bons condutores são aqueles constituídos de átomos que têm na última camada poucos "Elétrons", como o "Cobre", onde esses "Elétrons" se desprendem mais facilmente desta camada por estarem fracamente presos ao núcleo. Os movimentos desses elétrons são desordenados no interior dos condutores, mas se estes sofrerem a ação de uma diferença de potencial (d.d.p.), estes "Elétrons" livres serão forçados a mover-se ordenadamente no condutor. Portanto a este movimento ordenado de "Elétrons" ou cargas elétricas, damos o nome de corrente elétrica.

Como vimos, a corrente elétrica nos sólidos são os movimentos ordenados de "Elétrons", do pólo negativo para o pólo positivo e os "Prótons" estão firmemente presos no núcleo. No entanto, existem corrente de cargas positivas também, como ocorre nos líquidos. Se colocarmos em um recipiente com água um pouco de sal de cozinha (NaCl), teremos uma solução com íons positivos (Na+) e íons negativos (Cl-). Se colocarmos dentro desta solução duas placas condutoras ligadas a uma pilha, estabelecendo uma d.d.p., ocorrerá uma corrente onde os cátions (Na+) se dirigirão para a placa onde está ligado o pólo negativo da pilha e os ânions (Cl-) ao contrário se dirigirão a outra placa que está ligada ao pólo positivo da pilha.

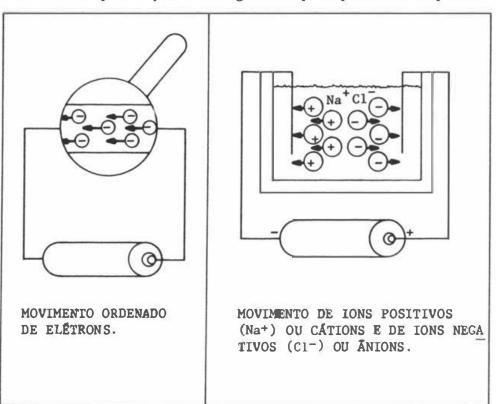

INTENSIDADE DA CORRENTE ELÉTRICA

A intensidade da corrente elétrica (I) num condutor sóli do é a proporção entre a quantidade de cargas $\Delta Q(Delta = Q)$, que passa pela secção reta de um fio condutor e a duração de tempo decorrido nessa passagem Δt (Delta t).

 $I = \Delta Q/\Delta t$

Onde: "I" é a corrente elétrica

"ΔQ" é a quantidade de cargas

"At" é a variação do tempo

E a sua unidade é o ampères ou coulomb por segundos.

l ampère = l coulomb/l segundo

ou

1A = 1C/1s

CORRENTE CONTÍNUA E CORRENTE ALTERNADA

A corrente pode ter sentido constante ou alternar-se periodicamente.

As baterias e pilhas, por exemplo, têm a corrente orienta da sempre num único sentido e por este motivo chamamos de corrente contínua (C.C.). Por outro lado, quando esta corrente se altera periodicamente, como as que possuímos nas toma das em nosso lares, chamamo-la de corrente alternada (C.A.).




CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANÀ


EXAME DA LIÇÃO E-1



- cada questão é composta de três ou quatro alternativas.
- só uma delas está correta.
- marque a que considerar correta.
- passe as respostas corretas para a folha de exame.
- 1) Quais são as três partículas fundamentais do atomo?
 - a) substâncias, protons e núcleos;
 - b) eletrons, protons e neutrons;
 - c) elementos, neutrons e prótons.
- 2) Verificações experimentais mostram que certas particulas do atomo apresentam comportamentos elétricos como:
 - a) os elétrons apresentam comportamento elétrico negativo;
 - b) os protons não apresentam comportamento elétrico;
 - c) os neutrons apresentam comportamento elétrico positivo.

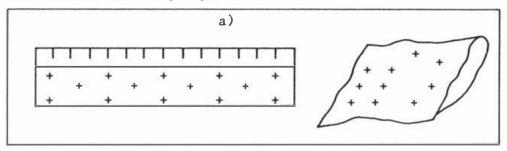- 3) O número de elétrons por camada, existente no elemento Indio é a seguinte:
 - a) Na 1º camada 4, na 2º camada 8, na 3º camada 18, na 4º camada 30;
 - b) Na 1º camada 2, na 2º camada 8, na 3º camada 12, na 4º camada 18, na 5º camada 3;
 - c) Na 14 camada 2, na 24 camada 32, na 34 camada 32, na 44 camada 18.
- 4) Entre os materiais abaixo relacionados são bons condutores:
 - a) carbono, selênio, estanho;
 - b) cobre, estanho, silício;
 - c) cobre, ouro, mercurio.
- 5) Existem varias maneiras de eletrizar um corpo de acordo com os desenhos. Indique qual a o correto:



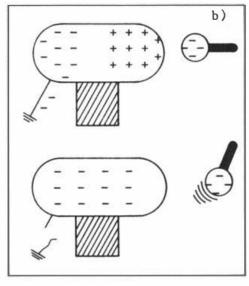



- 6) Os filamentos das lâmpadas ficam incandescentes somente nas seguintes condições:
 - a) ligando-se uma lâmpada a uma bateria por meio de um fio, ela acendera motivada pelo deslocamento de protons;
 - b) ligando-se uma lâmpada a uma bateria por meio de um fio, ela acenderá motivada pelo deslocamento de elétrons;
 - c) ligando-se uma lâmpada a uma bateria por meio de um fio, ela acenderá motivada pelo deslocamento de elétrons e prótons.
- 7) Eletricidade estática e:
 - a) eletricidade que possuimos nas tomadas de nossos lares;
 - eletricidade formada entre as nuvens e a terra, antes de ocorrer a descarga:
 - c) todos os tipos de eletricidade que conhecemos.
- 8) Força eletromotriz é a d.d.p. mantida pelos geradores. Quais dos dispositivos abaixo são geradores?
 - a) pilhas, dinamos, baterias;
 - b) pilhas, motores, baterias;
 - c) baterias, motores, dinamos.
- 9) Chamamos de corrente elétrica ao:
 - a) movimento ordenado de cargas negativas e positivas;
 - b) movimento ordenado de cargas positivas;
 - c) movimento ordenado de cargas negativas.

- 10) Quantos elementos naturais e criados em Laboratórios existem.
 - a) 92 naturais e 10 criados em laboratório;
 - b) 93 naturais e 11 criados em laboratório;
 - c) 92 naturais e 13 criados em laboratório.



CUASO CE ELETRÔNICA DISITAL E MICAOPACCESSADORES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANÀ

LIÇÃO E-2

PILHAS E BATERIAS






Na lição E-l, vimos que para produzir eletricidade é preciso provocar ou produzir um desequilíbrio elétrico entre dois corpos. E para obter este desequilíbrio é preciso utilizar ou tro tipo de energia, tal como a energia hidráulica ou mecânica da queda d'água, de que se necessita para fazer mover um dínamo para produzir a energia elétrica. No entanto, existem outras classes de energia como a energia do calor, do magne tismo, da luz solar e da reação química, etc. Esta última e

adotada em pilhas e em baterias, sendo atualmente construidas com as mais variadas técnicas como veremos nesta e na próxima lição.

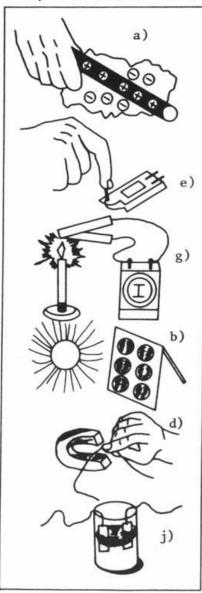Como vimos, existem várias maneiras de produzir eletrici dade, mas as mais usadas são:



- a Pela fricção de dois materiais de constituição diferente, obtém-se a eletricidade estática.
- b Pela ação da luz sobre certos elementos, como os das células solares ou células fotovoltaicas.
- c Por meio da ação do calor, produzido: pelo sol, através de cal deiras solares (Usinas Térmicas Solares); pelas reações nucleares controladas (Usinas Termonu cleares).
- d ~ Por meio do magnetismo e força mecânica como nas quedas d'agua (Hidroelétricas) e ação dos ven tos (Heolicas).
- e Por meio da pressão sobre certos materiais como cristais de Rochelle.
- f Por meio de reação química a que são submetidos dois corpos distintos.
- g Pela ação do calor sobre dois materiais diferentes postos em contato (Termopar).

Desta forma, podemos observar que existem vários meios de produzir eletricidade, mas, comercialmen te, são utilizados: os meios magnêticos associados à força mecânica, a reação nuclear controlada

e os meios químicos (como pilhas e baterias).

Veremos aqui como é possível produzir um desequilíbrio de elétrons por meios químicos. O aluno que tiver entendido os princípios vistos na Lição E-1, não encontrará dificulda - des em compreender também as razões pelas quais a química produz eletricidade.

A HISTÓRIA DA PILHA

A pilha teve início em 1800, quando o físico italiano, A lessandro Volta construiu uma coluna de discos de prata, de zinco e de flanela embebida em salmoura e arrumados em ordem especial. Mas não era apenas a pilha elétrica que ele havia inventado. Alessandro Volta havia proporcionado aos seus contemporâneos as bases sólidas para os fundamentos da eletricidade, preparando-os para o surgimento de estudos modernos des se importante ramo da física.

O interesse de Volta pela pilha começou por discordar da afirmação feita por Galvani, onde este admitia existir uma es pécie de "eletricidade animal", por ter observado uma intensa convulsão em uma rã, na qual ele havia amarrado um fio de cobre no nervo espinhal.

Volta refutou esta afirmação, explicando que esta eletricidade não era um atributo do animal, mas sim gerada pelo contato de dois metais diferentes, no caso, o cobre e o ferro.De pois fez uma serie de experiências para provar a veracidade de sua teoria, onde surgiu a primeira pilha.

Mais tarde, o físico inglês, Daniell, construiu a "verdadeira" pilha, ou seja, pôs em prática o princípio pelo qual
uma reação de óxido-redução pode produzir corrente elétrica.
Esta pilha era constituída de duas placas metálicas, uma de
zinco e outra de cobre, imersas em duas soluções separadas por uma parede porosa, uma das soluções era o sulfato de zinco e a outra o sulfato de cobre. E quando se efetuava o conta
to dessas placas por meio de um fio, ocorria uma corrente ele
trica.

Outro tipo de pilha é a de Leclanché que fez surgir a atual pilha a seco, que consiste de um envoltório de zinco, contendo, no centro, uma barra de grafita recoberta por uma pasta umedecida em dióxido de manganês, cloreto de zinco cloreto de amônio (pilha zinco-carbono).


No fim do século XIX, sentiu-se a necessidade de criar uma pilha-padrão, mas esta teria que ter uma força eletromo - triz constante durante muito tempo. E isso aconteceu em 1872, quando Clarck propôs um tipo de pilha que satisfazia estas exigências com um certo rigor. Esta constava de um anodo de zinco amalgamado que penetrava em uma solução saturada de sulfato de zinco; o catodo era uma barra de mercúrio coberta por uma pasta de sulfato mercuroso.

Vinte anos depois (1892), surgiria, com Weston, outra pilha-padrão: a pilha de Weston. O eletrodo positivo é constituído por mercurio coberto por uma pasta de sulfato mercuro so; e o anodo, uma barra de cádmio ou de amálgama de cádmio; e o eletrólito, uma solução de sulfato de cádmio, substituindo a pilha de Clarck com muita vantagem, sendo, portanto, a atual pilha padrão.

Atualmente ja temos pilhas com as mais variadas caracteristicas e composições como: pilha de mercúrio, pilha de combustivel, pilhas alcalinas e pilhas de zinco-ar, etc. Todos estes tipos resultam de pesquisas feitas por homens notáveis como: Volta, Leclanché, Clarck, Féry, Daniell, Edward, Weston, Ruben Mallory, Seebeck, etc.

A PILHA OU CELUIA VOLTAICA


Antes de entrarmos no assunto do funcionamento da pilha, vamos esclarecer algumas confusões cometidas por alguns técnicos que empregam indistintamente os mes de pilhas e baterias referirem a qualquer dispositivo que produz eletricidade por meios quimicos. Existe, pois, diferença entre os dois termos, onde bateria se refere a um grupo de pilhas ou células ligadas em conjun to com o fito de se obter ита major tensão.

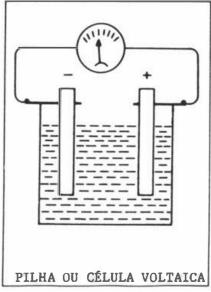

Os termos: pilha e célula são usados de modo generico, pois, como sabemos, a pilha é realmente uma célula e esta é
parte fundamental para se gerar eletricidade, usando a química.

Quando estudamos a lição E-l, vimos que existem elementos que têm a propriedade de ceder elétrons com facilidade e outros aceitam estes mais facilmente. Este processo é ainda mais acentuado, quando os elementos estão diluídos em água ou na forma líquida.

Um exemplo disso é o que ocorre com o acido cloridrico, que é constituído da combinação de atomos de hidrogênio (H) e atomos de cloro (Cl), que misturados à agua, uma grande parte desta combinação se rompera, onde cada atomo de hidrogênio irá soltar um elétron e o atomo de cloro irá adquiri-lo, com isso a solução fica ionizada, ou seja, a solução com falta de elétrons (hidrogênio) fica com carga positiva, identificada como ions positivos. E a solução com excesso de elétrons (cloro) fica com carga negativa, identificada como ions negativos. Este processo poderá ser observado na fig. 3

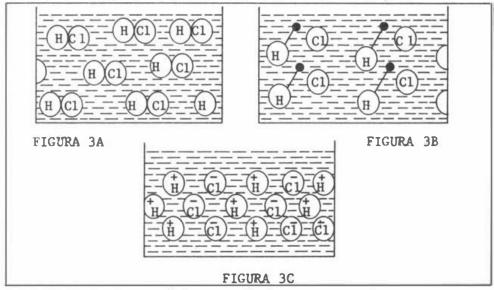

A fig. 3a. mostra o acido cloridrico puro. A fig. 3b.mostra o rompimento da molecula, ficando separados os atomos de H dos de Cl. E a fig. 3c. mostra a ionização, onde o cloro fica negativo e o hidrogênio fica positivo.


Nas condições expostas, esta solução não manifesta polaridade, pois o número de anions é igual ao número de cátions. Mas quando introduzimos nesta solução duas barras: uma de zinco e outra de carbono e como o zinco é constituído de átomos que contêm, na última camada, 2 elétrons e com tendência a cedê-los, é exatamente o que ocorre, pois no momento em que o ácido ataca a barra de zinco, uma imensa quantidade de átomos é desprendida, juntando-se à solução. No instante em que ocorre o desprendimento do átomo, dois de seus elétrons - são cedidos à barra de zinco. Este átomo fica positivo, repre sentado pelo sinal (++) ou com falta de dois elétrons, ficando a barra com excesso de elétrons ou negativa e conseqüentemente a solução ficará positiva ou com íons positivos.

O outro eletrodo, a barra de carbono, é constituído de 6 elétrons, sendo que a última camada é composta de 4 elétrons. Por outro lado, a solução é composta de hidrogênio, o qual é constituído de l elétron ou falta um elétron na última camada, portanto, no instante em que se mergulha a barra de carbono - nesta solução, cada átomo de hidrogênio irá roubar um elétron da barra de carbono, consequentemente esta barra se tornará - positiva e com isso ocorre um desequilíbrio entre as duas barras, onde a de zinco ficará polarizada negativamente e a de carbono ficará polarizada positivamente. Este processo é mostrado em detalhes na figura 4.

Podemos observar ainda que conforme os átomos de hidrogênio vão adquirindo o elétron que lhes faltava, vão se transformando em hidrogênio comum, ou num gas que é a sua forma na tural e evaporando da solução em forma de bolhas.

E por outro lado, aqueles átomos de zinco, que perderam dois elétrons ao se desprenderem desta barra, são atraídos pe los átomos de cloro, onde cada átomo de zinco combina com 2 átomos de cloro formando o cloreto de zinco. (ZnCl2) e sedi mentando no fundo da pilha em forma de um po branco, como mos tra a figura 4c.

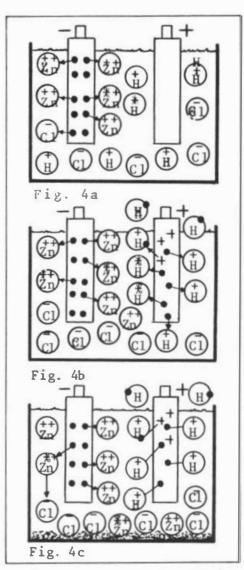Se não houver nenhuma ligação entre as duas barras de carbono e de zinco, o processo descrito continuará até que a polarização atinja um grau de cargas opostas que produzam uma diferença de potencial (d.d.p.) da ordem de 1,5 volts e nessas condições a pilha estará com a carga máxima.



A fig. 4a mostra que cada âtomo de zinco ao se desprender da barra deixa dois elétrons. A fig. 4b mostra que cada ion de hidrogênio retira um elétron da barra de carbono. A fig. 4c mostra a formação do cloreto de zinco pela combinação do cloro com ions de zinco.

Esta pilha que mostramos foi o resultado de uma série de pesquisas desenvolvidas por Daniell e posteriormente por Leclanché que possibilitaram o desenvolvimento das pilhas secas comercializadas atualmente.

PILHA A SECO

A pilha descrita no topi co anterior tem uma grande desvantagem que vocé ja ter notado que é a de uma solução líquida, portanto só podendo ser usada em unica posição. Mas este blema foi contornado como mos com desenvolvimento da pi lha de Leclanche, que e constituída de um envoltório zinco, contendo no centro uma barra de grafita (carbono), re coberta de uma pasta umedecida de dióxido de manganes, clo reto de zinco e cloreto de amonio. No anodo (o envoltorio de zinco), o Zn e oxidado; no catodo (barra de grafita carbono), o MnO2 e reduzido:

$$Zn \rightarrow Zn^{++} + 2e^{-}$$

 $2MnO_2 + Zn^{++} + 2e^{-} \rightarrow ZnMn_2O_4$

A soma dessas semi-reações resulta em:

 $Zn + 2MnO2 \rightarrow ZnMn2O_4$

Uma versão da pilha de Leclanché é a moderna pilha a seco, nome um tanto improprio, pois o seu funcionamento exige um elevado grau de umidade interna.

É interessante observar que o po de bioxido de manganês misturado com o po de carbono, que recobre o eletrodo positi vo de grafita, tem a finalidade de absorver as bolhas de hidrogênio, formadas em volta deste eletrodo, evitando que estas criem uma isolação, impedindo o funcionamento da pilha, pois, como sabemos, esta é totalmente lacrada, não tendo onde evaporar o gas hidrogênio.

O funcionamento da pilha seca é igual ao da pilha voltai ca, onde os átomos de zinco perdem elétrons, convertendo-se em íons positivos e doando elétrons ao pólo negativo. E ainda os átomos de hidrogênio, surgidos do sal amoníaco, com falta de elétrons, recuperam estes na barra de grafita (carbono), se transformando em gás hidrogênio. E os íons ou átomos positivos de zinco que fazem parte da solução pastosa, combinam - se com os íons de cloro, formando o cloreto de zinco, que es tá sempre presente no interior de uma pilha descarregada em forma de po branco.

Estas pilhas, em vários formatos, adequadas aos diferen tes aparelhos, são largamente comercializadas. Suas tensões - são até hoje iguais a 1,5V, diferindo apenas na corrente. Pilhas maiores fornecem, é claro, maior corrente. Uma pilha pequena fornece, em média 0,25 ampère e uma grande, usada em telefonia, pode fornecer até 1 ampère.

eletrodo de grafite

despolarizante (bióxido de manganês).

eletrolito gelatinoso zinco

A fig. 5 mostra o aspecto de uma pilha seca, onde vemos: o eletrodo positivo de grafita, despola rizante (bióxido de manganes), o eletrodo negativo envoltório de zinco e o eletrólito gelatinoso.

PILHAS DE MERCURIO


As pilhas de mercurio foram desenvolvidas pela equipe dirigida pelo Dr. Samuel Ruben Mallory, durante a 2a. guerra mundial, com o objetivo de se conseguir pilhas que conservassem suas propriedades du

rante um longo período de armazenamento e em condições críticas de temperatura e umidade.

Estas pilhas são fabricadas em dois modelos: a pilha cilíndrica (pilha para lanterna) e a de tipo chato, semelhante a um botão, utilizada em relogios de pulso, quimicamente e eletricamente iguais. Contêm elas um eletrodo de zinco amalga mado, em forma de um po muito duro, obtido por compressão(sin terização) e outro de uma combinação de grafita e oxido de mercurio, separados por uma barreira iônica permeavel.

O eletrólito é uma solução aquosa de hidróxido de potás sio, misturada com HgO e Zn(OH)2 sólidos. Quando em funcionamento cria-se uma película neutra de mercúrio que não se opõe à passagem da corrente, portanto, não polariza a pilha: perma necendo, assim uma tensão constante que é aproximadamente de 1,3V. E também não sendo necessário o desligamento periódico desta pilha da carga, por não apresentar o fenômeno da polarização.

Estas pilhas tem a vantagem de poderem ser utilizadas depois de terem ficado dois ou tres anos armazenadas, sem per derem as suas características e ainda elas se conservam em uma faixa muito ampla de temperatura (+1200C a -200C). Por este motivo, esta pilha foi adotada no sistema de detecção sísmica lunar, na missão Apolo. A título demonstrativo de sua longa durabilidade, podemos citar a sua utilização em estimuladores cardíacos, onde uma pilha do tamanho de um dedal asse gurou dois anos de perfeito funcionamento. A figura 6 mostra o aspecto interno desta pilha.

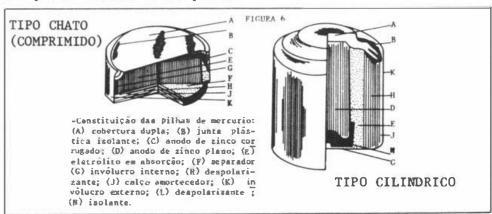


PILHAS ALCALINAS DE BIÓXIDO DE MANGANÊS

As pilhas alcalinas são de construção semelhante à das pilhas de mercúrio. São empregadas quando ou onde não se exige uma estabilidade de tensão muito severa, mesmo assim são muito mais estáveis que as pilhas comuns.

Estas pilhas têm o formato semelhante ao das pilhas comuns, onde um dos bornes é o botão da extremidade do cilindro. Este borne está em contato com o despolarizante através do involucro de aço. Este despolarizante é um aglomerado de gráfita e bióxido de manganês, em forma de cilindros encaixa dos em volta do anodo. E o eletrolito é uma solução de hidróxido de potássio contido em um material poroso.

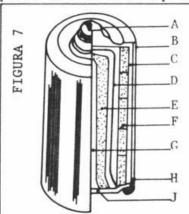Estas pilhas fornecem correntes elevadas durante períodos bastante prolongados e, de conformidade com as pilhas de mercurio, podem ser armazenadas durante muito tempo, e em uma faixa de temperatura bastante ampla. A figura 7 mostra o aspecto interno desta pilha.




A)Invólucro Interno; B) Invólucro Externo; C) Calço Amortecedor; D) Eletrólito; E) Anodo de Zinco; F) Despolarizante; G) Coletor de Corrente; H) Isolador; J) Polo negativo.

PILHAS DE ZINCO-AR

Estas pilhas são constituidas de um anodo de zinco e de um catodo poroso que consome o oxigênio do ar, daí seu nome zinco-ar. Elas foram desenvolvidas pela Leesona - Moos Laboratory dos E.U.A., atra - vés das pesquisas realizadas em torno do uso de eletrodos porosos em pilhas de combustível.

Graças ao alto desempenho em relação capacidade/peso dessas pilhas, elas estão sendo aplicadas para fins militares, sendo inclusive fabricadas mecanicamente recarregáveis (com substituição dos anodos de zinco utilizados por anodos de zinco novos).

Atualmente a Leesona ja concedeu seus direitos de patentes à: Crompton Parkinson, Hitachi, Gould e outras. A figura 8 mostra os principais elementos que constituem uma pilha zinco-ar retangular: uma embalagem de plástico rígido contendo um anodo de pó de zinco amalgamado e o outro pólo negativo da pilha. O anodo encontra-se em contato com o eletrólito, composto de uma solução concentrada de hidróxido de potássio. Esta simetria estrutural permite o fornecimento-de altas intensidades de correntes, sem uma excessiva polarização da pilha.

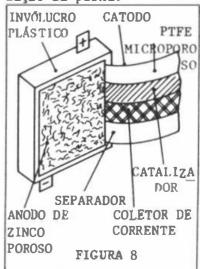


Por outro lado, o catodo é constituído de várias camadas, onde a camada externa é uma película microporosa de PTFE (Politetrafluoretileno), composto que tem propriedades aparentemente antagônicas: porosa ao oxigênio do ar difundido na pilha e impermeavel à água e ao eletrólito. Essa película contém o eletrólito e devido à sua propriedade, permite o funcionamento desta pilha em qualquer posição, desde que não seja co locada em lugares lacrados, pois ela precisa do acesso do ar para poder retirar o oxigênio.

No PTFE encontra-se uma camada de um produto catalítico, o qual em contato com eletrolito, transforma o oxigênio do ar em ion hidroxila, sem modificações no curso da reação. Nele são utilizados catalizadores baratos e eficientes que produzem correntes elevadas.

Mais internamente, encontra-se outra camada, permeavel mente separada, que permite a passagem dos ions, impedindo, por outro lado, qualquer contato direto entre anodo e catodo.

E finalmente, uma última camada interna, constituída de uma espécie de tela metálica que coleta a corrente, canalizan do-a ao borne de saída.

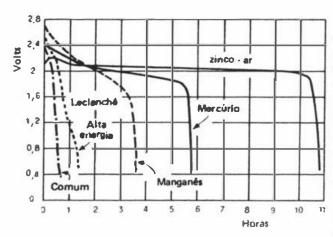Conforme notaremos no gráfico a seguir, as pilhas de zin co-ar fornecem uma tensão notavelmente constante, durante toda sua vida útil e a corrente fornecida por esta pilha chega a valores seis a oito vezes superiores ao de uma pilha comum ou Leclanché.



— Curvas de descripa continua de diversas plines de Iguale dimensões; Lecianché convencional. Lecianché de polência, alcalino-mangânica, de mercúrio e de zinco-ar.


mAh = mili-ampère hora. Ah = ampère hora.

Fornece uma tensao sem carga de 2,8V e com carga, 2,8 a 2,2V, dependendo da carga; e em descarga, 1,8V, fornecendo um débito contí nuo de corrente maxima 250 mA e em picos curta duração de 500mA, com uma capacidade 2.5 Ah, apos 3 meses de conservação em temperatura media. Um dos inconvenientes é a sua di mensao 50 x 28 x 14mm. que so permite a substi tuição direta de 2 lhas cilíndricas muns, lado a lado, liga das em série. Mas, por outro lado, tem a vanta gem de pesar so 32g.

PILHAS DE CÁDMIO OU NÍQUEL-CÁDMIO

A níquel-cádmio tem como elementos de base: o níquel e o cádmio trabalhando junto a um eletrólito de substância gelatinosa (Gell) de hidróxido de potássio. Em lugar de placas, os eletrodos são atualmente alternados em camadas de po metálico, prensado ou sinterizado ("sinte"), embalado de maneira tal, que forma um pacote enrolado como gase. Veja figura 9.

Cada célula fornece uma tensão média de 1,25V, o que é desvantajoso, pois, em uma ligação em série de quatro células, que ê comumente usado, teremos uma tensão equivalente a 5,0V, tendo uma diferença para menos de 20% com relação às pilhas comuns, embora sendo indispensáveis para alguns equipamentos. Quanto à capacidade de corrente, difere de fabricante para fabricante. Encontramos, por exemplo, células "AA" com 450 mAh a 600 mAh.

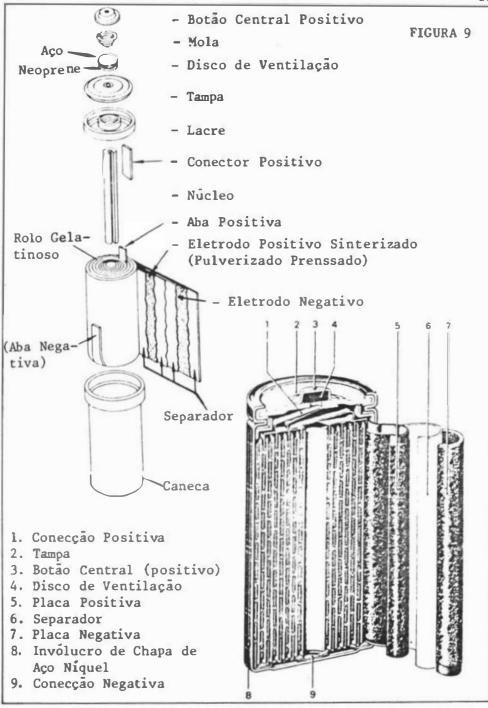

USO DAS NÍQUEL-CÁDMIO

As níquel-cádmio são normalmente carregadas com correntes constantes, numa relação de 1/10 de sua capacidade normal por célula. Isto é muito importante, uma vez que a célula de niquel-cadmio tem uma resistência interna muito baixa. A tensão deve ser constante, caso contrário ela poderá se sobreaquecer e, com isto, se danificar por excesso de calor. A la não recebe toda a corrente que o carregador lhe entrega no período de carga. No início e fim do período de carga toda a energia do carregador é usada para a reconstituição dos ele trodos e na produção de gas. Por esta razão, a constante corrente exigida para a carga deverá ser um pouco maior a expecificada. Exemplo: uma celula de 1,25 volts e carrega-se sobre uma tensão aproximada de 1,35 volts e 450 mAh por 14 horas. Se o tempo é estendido a um período muito longo, a celula não aceita mais carga e coneça a aquecer. Para preve nir isto, alguns fabricantes produzem celulas com valvulas ou pequenos orifícios junto aos terminais de ligação externa para ventilação. Dependendo do fabricante e do tipo de células, a temperatura de carga normal é de 0 a 109C e no máximo entre 40 a 60°C.

A "performance" ótima é obtida entre 10 a 25ºC. Nesta re lação é possível obter uma carga de 100%. Em temperaturas baixas, a capacidade da célula começa a falhar, ou seja, demora a carregar ou se sobrecarrega muito.

Em temperaturas altas, a célula não aceita carga completa. Ao redor de 55%C, ela perde 30% de sua capacidade de carga e isto pode inclusive danificar permanentemente a célula. É importante verificar as especificações do fabricante quanto à sobrecarga, usando-se corrente normal e o tempo de sobrecar ga permitido. A maioria dos fabricantes, por exemplo, especificam que cada célula aceita no mínimo mil recargas.

Outras recomendações importantes, com respeito às pilhas de níquel-cadmio, referem-se ao aquecimento e ao período de carga. Não deve haver aquecimento excessivo ou sobrecarga. Car gas com correntes pequenas (inferiores às especificadas pelo fabricante) ou cargas com tempos curtos (com corrente normal) causam alguns problemas. Por exemplo: o fator de carga é C/14 (C é a carga nominal de 450 mAh e 14 é o tempo em horas). As-

sim a carga correta seria fornecermos uma corrente de 32 mili amperes por hora em um tempo de 14 horas. Desta forma, se utilizarmos um carregador com estas especificações em um tempo de 3 horas, por exemplo, é lógico que a pilha não se carregará totalmente e,se isso acontecer várias vezes, a pilha criará uma "memoria", não aceitando mais uma carga completa, mesmo que as futuras cargas sejam dentro das 14 horas.

Em células completamente descarregadas, não se deve ser usada carga com fator baixo.

O efeito memória é a perda de parte da capacidade de aceite de carga. O efeito memória pode ser corrigido, efetuando-se várias cargas, a toda força, por 14 a 16 horas e des cargas completas o mais rápido possível. Este efeito memória
também pode ser causado por cargas feitas sob altas temperaturas.

CARGA RÁPIDA

A carga rápida usa corrente acima da prescrita na carga normal. Isto é possível em muitos tipos de níquel-cádmios, mas as opiniões diferem-se entre os fabricantes. Geralmente isto é possível em células completamente descarregadas em 2 ou 3 vezes a mais que a corrente normal, por períodos mais curtos, com temperaturas entre 20 a 40°C. Com temperaturas mais baixas, a corrente normal especificada não deve ser excedida. Por segurança sempre é recomendável usar um carregador automático ou com sensor de temperatura que baixe a corrente de carga a um valor baixo. O uso de um "timer" requer obviamente o conhecimento prévio de que a célula esteja completamente descarregada. Por exemplo: níquel-cádmio normal, carga rápida com duas células, 90 mA por 6 horas, temperatura acima de 20°C.

CICLO DE DESCARGA

Novamente, dependendo do fabricante, as níquel-cádmios podem ser descarregadas a temperaturas entre 40 a 20 graus centígrados negativos e 45 a 60 graus positivos, sendo que a capacidade normal fica na temperatura de 20°C.

A resistência interna da célula exibe um coeficiente de temperatura negativa:

Maior resistência interna com temperatura alta = carga; Menor resistência interna com temperatura baixa = descarga.

A relação entre a capacidade e a descarga é determinada pela resistência interna da célula e também pelo tamanho físi co da célula, devendo ser feita uma diferença entre as níquel-cádmio "SINTE" e não "SINTE".

As células "SINTE" são as mais usadas, mas existem baterias de 9 volts que não são "SINTE". A resistência interna das células "SINTE" são mais baixas em 1/3 ou 1/4 das "NÃO - SINTE", mas são mais constantes, mesmo totalmente descarregadas. A resistência interna das níquel-cádmios "NÃO SINTE" cai a 3 ou 5 vezes do seu valor original, quando descarregadas.

As células não sinterizadas descarregam mais lentamente. Por outro lado, quanto maior o tamanho, menor é a resistência interna. Porém essas resistências variam de fabricante para fabricante. Encontramos as seguintes resistências internas mé dias:

Tamanho "AA" - 15 a 30 miliohms - pilha pequena Tamanho "C" - 10 a 20 miliohms - pilha média Tamanho "D" - 5 a 15 miliohms - pilha grande

O ciclo de descarga total de células de níquel-cádmio em uma ligação série merece uma atenção especial, pois pode acontecer que uma célula descarregue antes das outras. Sendo assim possível que sua polaridade inverta e seja recarregada ao contrário. Isto provoca excesso de gás, aumenta a preseão interna, provocando a perda do eletrolito gelatinoso, resultando na total deteriorização da célula. O risco de células invertidas e suas consequencias é devido a altas correntes drenadas ou a curtos, quando as células estão em série. Além disso, põe em risco a saúde do técnico, por ficar exposto a gases tóxicos.

Nunca se esqueça de que numa níquel-cádmio o revestimento é o eletrodo (-) e de sempre usar fusíveis de acordo com o consumo do equipamento.

O termo sinte ou sinterizado significa que o material empregado na fabricação é moído e prensado.

RETENÇÃO DE CARGA E ARMAZENAMENTO

As células de níquel-cádmio podem ser armazenadas indefinidamente em quaisquer condições de carga e em temperaturas ambientes entre - 40°C a 50°C. Porém estas células, totalmente ou parcialmente carregadas, gradualmente perdem sua capacidade.

As células sinterizadas descarregam-se mais facilmente, sendo que a relação de descarga varia com a temperatura. Por outro lado, a retenção de carga maior se dã com temperaturas mais baixa. A 40°C as níquel-cádmios se descarregam em poucas semanas. Em temperaturas mais ou menos de 25°C, uma célula -completamente carregada dura, com 60 a 80% de capacidade, mais de 3 meses. E com temperatura perto de 0°C sua capacidade fica entre 80 a 90% e dura muitos meses.

TEMPO DE USO

Sem tratamentos abusivos, as células de níquel-cádmio du ram acima de 1000 ciclos. Um ciclo é igual a uma carga e des-carga completa. Com o aumento do número de ciclos, há uma perda gradual da capacidade. Considera-se, então, célula morta, quando sua capacidade cai para 70 a 80%, nunca se esquecendo de que temperaturas elevadas encurtam a vida útil das níquel-cádmios, bem como drenos de altas correntes. Por outro lado, descargas incompletas aumentam o número de ciclos e não afe tam sua capacidade, se não houver sobrecarga. Na prática, com um pouco de sorte, chega-se a 1500 e até 2000 ciclos, isto se a célula não atingir 50% de sua capacidade em cada descarga.

Ja se observou em calculadoras que se as níquel-cadmios forem carregadas com regularidade, isto é, uma carga por toda a noite, uma vez por semana e sempre com 50% de sua capacidade, ainda ativa, elas poderiam durar de 7 a 10 anos. Contudo, sua durabilidade poderá ser elevada ainda para até 12 anos, se for usado um ciclo de carga entre 14 a 16 horas. Pois, como sabemos, a maioria das calculadoras usam um ciclo de carga de 4 horas, o qual aquece bastante as células e consequentemente reduz a vida útil. Um exemplo prático é o que ocorre com os modelistas de rádio controle, que usam as níquel-cádmios em altas correntes de descargas e as carregam rapidamente, direto, na bateria do carro, mas não conseguem mais de 100 ciclos.


Em outras palavras, a vida útil de uma níquel-cádmio varia consideravelmente com as condições de operação e de recarga.

PRECAUÇÕES QUE ASSEGURAM UM LONGO PERÍODO DE VIDA

- 1- Nunca solde diretamente nos eletrodos de uma níquel-cádmio. Se for necessário solda, não use solda de estanho e sim solda a ponto, micro pontos.
- 2- Tome cuidado quando carregar células a temperaturas baixas. Células usadas em locais frios devem ser deixadas em temperaturas de mais ou menos 21ºC, antes de serem recarregadas. Evite a carga e descarga a temperaturas altas e em nenhuma circunstância, exceda as especificações de tempera tura.
- 3- A todo custo evite curtos e descargas rápidas ou drenos de altas correntes. Evite descarregar completamente as células
- 4- Nunca deixe sobrecarregar uma níquel-cádmio, mesmo sendo com 1/10 de sua capacidade.
- 5- Carregue as células antes do primeiro uso.
- 6- Quando for carregar um grande número de células, coloque--as em série, nunca em paralelo.
- 7- Evite conectar as células invertidas mesmo momentaneamente ou durante a recarga.
- 8- Nunca abra uma níquel-cádmio ou a exponha ao fogo. Cuidado com células oxidadas, estufadas ou abertas, o cádmio é tóxico e o eletrólito é altamente corrosivo.
- 9- Sempre preste atenção às recomendações dos fabricantes.
- 10-Nunca ligue células em paralelo. Se necessário for, deverá ser feita em série paralelo ou ligar somente baterias em paralelo.

RECICLADORES CARREGADORES/DESCARREGADORES

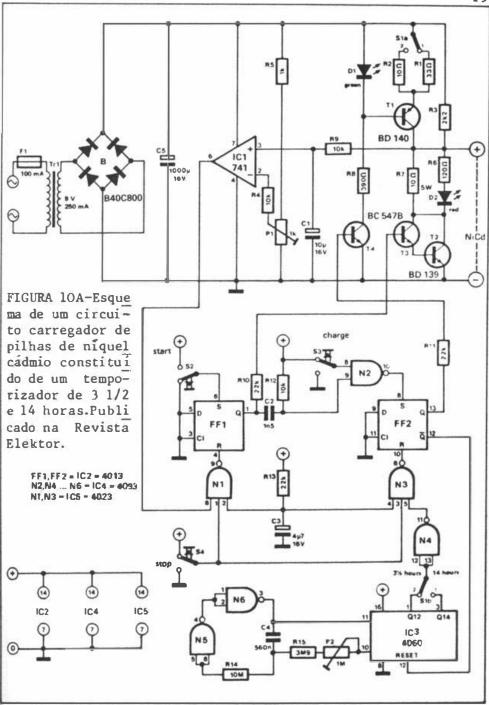
Existem recicladores que automaticamente descarregam as baterias de níquel-cádmio até o nível de 4,4V (bateria formada pela ligação em série de 4 células), usando marcadores de tempo de descarga e indicadores de estados da bateria no início e no final de carga. Na figura 10, a título de ilustração fornecemos dois diagramas esquemáticos de carregadores e des-




carregadores automáticos e,na figura 11, o gráfico da influência da temperatura em uma célula níquel-cádmio e ainda na figura 12,0 diagrama esquemático para se efetuar um teste de uma célula. Neste último caso, deve-se usar um medidor de 1,5V de fundo de escala, devendo indicar quando em medida no mínimo 1,1V, por 2 horas. Caso contrário, a célula deverá ser reciclada e repetido o teste. Se não conseguir 1,1V por 2 horas, isso indica que a célula está irrecuperável.


Além dos tipos de pilhas mencionadas aqui, existem outras, como: pilhas isotópicas, pilhas de combustíveis etc. Porém, as citadas são as mais difundidas.

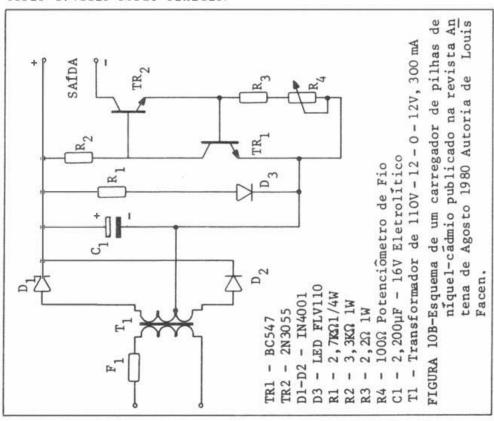Informamos aos alunos que não possuam um bom conhecimento de eletrônica, que não se preocupem se não tiverem entendi do os circuitos recicladores fornecidos nesta lição. Assim que estudarmos as lições sobre transistores e circuitos lógicos, essas dúvidas serão sanadas.



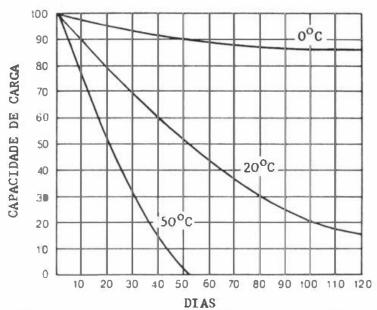

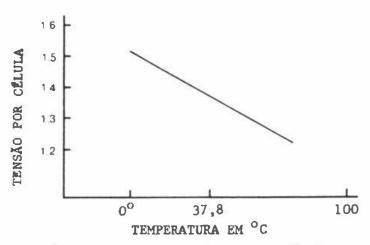O gráfico mostra a capacidade de retenção de carga em porcentagem pelo número de dias de acordo com a temperatura.



O gráfico mostra a tensão em relação à temperatura.

FIGURA 11

TIPO	TENSÃO NOMINAL	TEMPO DE CONSER VAÇÃO	CAPAC <u>I</u> DADE POR PESO	CAPACIDA- DE POR VO LUME
MERCURIO	1,35 a 1,4V	30 meses	100Wh/Kg	0,95Wh/cm3
MANGANES	1,5V	30 meses	75Wh/Kg	0,55Wh/cm3
LECLANCHÉ	1,5V	6a12 "	50Wh/Kg	0,30Wh/cm3
ZINCO-AR	2,87	-		_
NÍQUEL- CÁDMIO	1,25V	+ 26 meses	_	-

Wh/Kg = watt-hora por kilograma. Wh/cm³ = watt-hora por centimetro cúbico

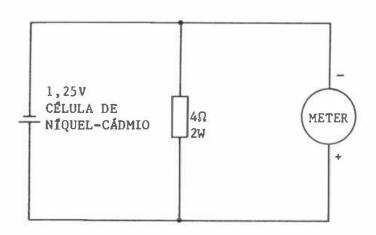


Fig. 12 mostra um circuito para efetuar medidas em pilhas de níquel-cádmio usan do multimetros comuns.



CURSOS DE APERFEICOAME

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA PARANÀ

EXAME DA LIÇÃO E-2



- cada questão é composta de três ou quatro alternativas.
- só uma delas está correta.
- marque a que considerar correta.
- passe as respostas corretas para a folha de exame.
- Assinale a alternativa correta:
 - a) a eletricidade produzida pelo calor do sol depende ação dos ventos:
 - b) a eletricidade produzida pelo magnetismo esta associada a força mecanica;
 - c) a eletricidade produzida pela reação química depende da ação dos cristais de Rochelle.
- 2) Qual o nome do cientista que pos em prática o princípio pe lo qual uma reação de óxido-redução pode produzir corrente elétrica?
 - a) Volta
- b) Daniell
- c) Weston d) Leclanche.
- 3) A pilha utilizada atualmente como padrão e a:
 - a) Pilha de Clarck; b) Pilha de niquel-cadmio;
 - c) Pilha de Weston; d) As respostas Be C estao corretas.
- 4) O princípio químico básico para produzir eletricidade é:
 - a) que os elementos possuidores de muitos eletrons doem-nos facilmente;
 - b) que os elementos possuidores de poucos elétrons na últi ma camada doem-nos facilmente;
 - c) aquele que usa a desintegração do átomo;
 - d) que os elementos possuidores de poucos eletrons doem--nos facilmente.

- 5) Ocorre o seguinte processo com a barra de zinco;
 - a) ela doa uma grande parte de seus átomos para a solução, mas fica com dois elétrons desses átomos doados;
 - b) fica com excesso de eletrons;
 - c) as respostas A e B estao corretas;
 - d) fica com falta de atomos.
- 6) A grande vantagem da pilha a seco é:
 - a) poder ser utilizada em qualquer posição;
 - b) poder ser utilizada em uma única posição;
 - c) não vazar o eletrolito;
 - d) ser lacrada.
- 7) O eletrólito da pilha de mercúrio e:
 - a) uma solução aquosa de oxido de cloro;
 - b) uma solução aquosa de óxido de potassio;
 - c) uma solução aquosa de hidróxido de potássio;
 - d) as respostas B e C estao corretas.
- 8) A grande desvantagem das pilhas de níquel-cádmio e:
 - a) porque sua tensão é de 1,25V por célula;
 - b) porque sua tensão é de 2,8V por célula;
 - c) porque sua tensão série de quatro células é igual a 4,8V;
 - d) as respostas A e C estão corretas.
- Os tamanhos das células são identificados por códigos, onde o código:
 - a) "AA" = pilha pequena e "D" = pilha grande;
 - b) "C" = pilha pequena e "D" = pilha grande;
 - c) "C" = pilha media e "AA" = pilha grande;
 - d) as respostas A e B estão corretas.
- 10) Precauções que asseguram um longo período de vida para as pilhas de níquel-cádmio são:
 - a) nunca soldar com estanho, evitar curtos e fazer cargas rapidas;
 - b) fazer cargas rapidas, nunca ligar celulas em paralelo e nunca abrir seu involucro;
 - c) sempre usar carga lenta, nunca ligar células em paralelo e evitar curto.
 - d) todas as respostas estão corretas.



CURSO CE ELETRÔNICA DIGITAL E MICADPAGCESSADGRES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANÀ

LIÇÃO E-3


ACUMULADORES

Na Lição E-2 estudamos a pilha elétrica ou célula voltai ca que é um gerador, pois ela mantém entre seus bornes ou ele trodos uma d.d.p. ou uma tensão como resultado da reação química que ocorre internamente nesta. Vimos também que elas são chamadas de células primárias e que podem ser agrupadas em uma ligação série ou paralela, formando um conjunto denominado de bateria.

As baterias de ácido chumbo são de processos semelhantes, com a vantagem de poderem inverter o processo. Inicial mente há uma reação química provocada pelo fornecimento de energia elétrica (estágio de carga), formando substâncias, que reagem espontaneamente entre si, produzindo eletricidade (estágio de descarga). Essas baterias são constituídas por vários estágios de pilhas ou células eletrolíticas e, por isto, são denominadas de pilhas secundárias ou acumuladores.

Os primeiros estudos sobre acumuladores são devidos ao físico francês Gaston Plate nos anos de 1860. Alguns anos mais tarde, também Édison se dedicou à pesquisa do mesmo.

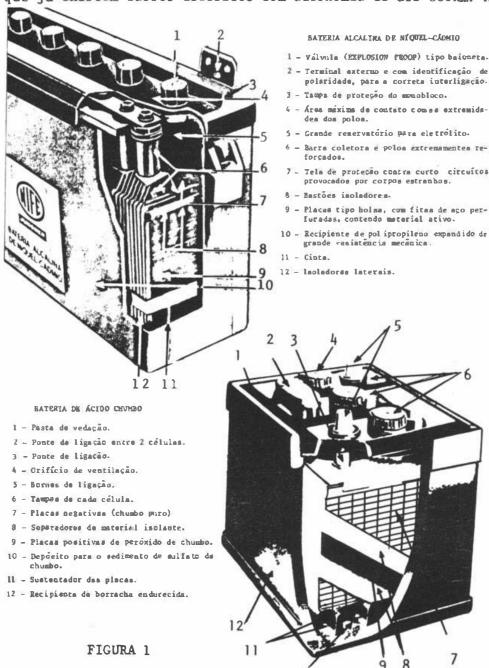Desde as primeiras pesquisas até hoje, houve muito aperfeiçoamento e, nestes últimos anos com o agravamento da produ ção energética mundial, elas estão na ordem do dia. Sabemos que ja existem carros elétricos com autonomia de até 800km. A



grande vantagem do carro elétrico em relação ao à gasolina es tá no aproveitamento da energia produzida pelo motor, onde os motores à gasolina têm um aproveitamento de 30%, ao passo que nos motores elétricos é de 56%, bem acima daqueles.

A utilidade dos acumuladores não se restringe somente ao uso em carros elétricos, mas são utilizados em carros movidos à gasolina ou álcool, aviões, barcos, na indústria e até mesmo em computadores.


FUNCIONAMENTO DE UMA BATERIA SECUNDÁRIA OU ACUNULADOR

Do acumulador criado por Gaston Platé originaram-se as baterias secundárias (acumuladores) de ácido-chumbo, sendo nor malmente fabricadas com 3,6 e 12 células eletrolíticas, formecendo, desta forma,6,12 e 24 volts. Cada célula é constituída por placas de chumbo, ligadas ao eletrodo negativo e por placas de dióxido de chumbo, ligadas ao eletrodo positivo. Estas placas positivas e negativas ficam separadas entre si por meio de isolantes e ligadas em série, conforme mostra a figura.1. Estas placas estão mergulhadas em uma solução eletrolítica de ácido sulfúrico (H₂SO4), dissolvido em água (H2O), em proporções de 40 partes de ácido sulfúrico para 60 partes de água destilada. A densidade desse eletrolito oscila em 1,0 e 1,835.

PROCESSO DE CARGA

Quando a bateria está descarregada, a maior parte do áci do sulfúrico encontra-se combinado com o eletrodo de chumbo, depositando nestes uma camada branca de sulfato de chumbo. Po demos dizer que a produção da energia é o resultado da reação química entre o chumbo e o ácido do eletrolito.

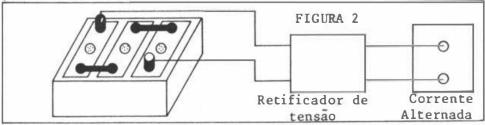Ao aplicarmos uma corrente elétrica nos eletrodos do acumulador, o sulfato de chumbo depositado no catodo transfor ma-se em uma massa esponjosa de chumbo metálico, e o que está presente no anodo transforma-se em dióxido.



A figura 2 mostra o método usado para carregar uma bateria a partir da rede de 110 ou 220 volts, sendo preciso empregar um dispositivo que reduza a tensão de conformidade com a tensão da bateria a ser carregada e que também retifique~a, pois, sabemos que a rede é provida de corrente alternada.

Quando ligamos este aparelho denominado carregador de baterias ao eletrodo positivo e negativo da bateria a ser carregada, ocorre o seguinte processo: Ha deposição de Pb no catodo e de PbO2 no anodo.

Catodo =
$$PbSO_4 + 2 e^ Pb + SO_4^-$$

Anodo = $PbSO_4 - 2 e^- + 2H_2O \longrightarrow PbO_2 + 4H^+ + SO_4^-$

A adição dessas duas semi-reações resulta na reação glo bal que descreve o processo de carga.

$$2PbSO_4 + 2H_2O \longrightarrow Pb + PbO_2 + 4H^+ + 2SO_4^-$$

Desta forma, na passagem da corrente elétrica, o sulfato de chumbo presente no catodo transforma-se em uma massa esponjosa de chumbo metálico e o que se encontra no anodo converte-se em dióxido.

Quando esse processo de transformação chega a seu termo, o acumulador fica completamente carregado. Essa situação é indicada pela decomposição da água que libera hidrogênio jun to ao catodo e oxigênio nas proximidades do anodo. A explicação deste fato, é que, quando terminado o ataque ao PbSO₄, inicia-se a eletrólise da água.

PROCESSO DE DESCARGA

Se um acumulador estiver carregado e o ligarmos por meio de um fio condutor, os elétrons que estão em excesso nas placas de chumbo (eletrodo negativo) mover-se-ão para a placa de dióxido de chumbo (eletrodo positivo) que estã com deficiência de elétrons. Ocorre, nesta última, a redução do chumbo, que passa de tetravalente a bivalente, formando-se sulfato insolúvel, como resultado da combinação dos ions Pb++ com os ions SO2-.

Catodo =
$$Pb + + + Pb + + 2e^{-}$$

$$Pb + + + SO_{4} + PbSO_{4}$$

Anodo =
$$PbO_2 + 2e^- \longrightarrow PbO + 12O_2$$

 $PbO + 12O_2 + SO_4^- + 4H^+ \longrightarrow PbSO_4 + 2H_2O$

A soma das duas reações reproduz a reação inversa da de carga:

Durante a descarga do acumulador, a concentração de ácido sulfúrico decresce gradativamente, devido ao consumo de ions H e SO₄. Consequentemente, o grau de descarga do acumulador pode ser avaliado, medindo-se a densidade do eletrolito.

Um acumulador de chumbo, para manter uma força eletromo triz, depende também da concentração de H₂SO₄, sendo, a 259C, fornecido por meio da relação.

Onde E representa a força eletromotriz e d , a densidade da solução eletrolítica. Quando estivermos descarregando o acumulador, a força eletromotriz não deve ser reduzida abaixo do potencial em que a sulfatização (deposição de PbSO, sobre os eletrodos) esteja atingido o limite máximo. Se esse cuidado não for tomado, será bem difícil de ocorrer uma nova operação de recarga.

Uma bateria deste tipo é capaz de fornecer uma corrente entre 10 e 15 ampères e uma corrente instantânea de até 300 ampères, como ocorre, quando damos partida no motor de um automóvel.

ACUMULADORES ALCALINOS

Os acumuladores de chumbo apresentam um grande inconveniente, o fato de serem muito pesados. Por esse motivo, em certos casos, prefere-se o acumulador alcalino de ferro-níquel, também, chamado de acumulador de Édison. É constituído de dois

eletrodos: um catodo de po de ferro prensado e um anodo de sesquióxido de níquel Ni2O3 hidratado, misturados com limalha de ferro; o eletrolito é uma solução de hidróxido de potássio a 30%.

O funcionamento do acumulador alcalino é idêntico ao do de chumbo, onde o ferro equivale ao desempenho do chumbo e o sesquióxido de níquel, ao do PbO₃.

Na descarga do acumulador, os átomos de ferro perdem elétrons, transformando-se em ions Fe⁺⁺, que quando combinados com os ions hidroxilas da solução, formam o hidroxido ferro-so Fe(OH)2. Os elétrons libertados pelo ferro são conduzidos por intermédio do circuito externo, atingindo o sesquióxido - de níquel, reduzindo-o a Ni(OH)2.

Somando-se as duas reações, obter-se-a a reação que o corre nos eletrodos negativo e positivo.

Catodo = Fe - 2e + 2OH
$$\longrightarrow$$
 Fe(OH)₂
Anodo = Ni₂O₃ + 2e + 3H₂O \longrightarrow 2Ni(OH)₂ + 2OH

É também a soma de duas reações:

$$Ni_{2}O_{3} + 2e^{-} \longrightarrow 2NiO + 1/2 O_{2}$$

 $2NiO + 1/2 O_{2} + 3H_{2}O \longrightarrow 2Ni(OH)_{2} + 2OH^{-}$

Que resulta finalmente na reação de descarga:

Fe + Ni₂O₃ +
$$3H_2O \longrightarrow$$
 Fe(OH)₂ + 2Ni(OH)₂

No processo de carga ocorre o mesmo, porém, em sentido contrário: no catodo, o Fe (OH)2 ganha elétrons e forma ferro metálico; no anodo, o Ni (OH)2 libera elétrons e reconstitui o Ni2O3.

O acumulador de ferro-níquel apresenta uma vantagem sobre o de chumbo devido ao ion OH, produzido no anodo, ser con sumido no catodo, não havendo portanto variação na concentração do eletrólito, e não havendo enfraquecimento e nem variação do rendimento. Além do mais, ele é constituido de materiais menos densos e mais resistentes aos esforços mecanicos, tendo porém a desvantagem de que os componentes químicos são mais caros, sendo, por esta razão, menos difundidos.

Ultimamente, o cádmio está substituíndo o ferro; em outros, os materiais básicos são a prata e o zinco. Apesar destes terem preço bastante alto, vêm impondo sua superioridade, por serem extremamente leves e apresentarem poderosa força eletromotriz.

DENSIDADE

Sabemos que a agua não se mistura com o oleo. Quando colocamos uma gota de oleo em um copo de agua, a gota de oleo ficará na superfície formando uma mancha circular. Isto acontece pelo motivo de que o oleo tem menor densidade do que a agua, ou massa específica (as vezes, também, peso específico).


Mas o termo "mais denso" ou "menos denso" é uma noção bastante vaga. Então adotou-se um sistema de medida universal mente válida, tanto para substâncias líquidas como para solidas. Adotou-se a água pura como unidade padrão da densidade, onde um centímetro cúbico de água destilada pesa um grama.

Atualmente existem varios aparelhos para determinar a densidade, como: a balança hidrostática, balança de Mohr e de Westphal, picnômetro e o densímetro.

A tabela abaixo mostra a densidade de algumas substâncias:


Substâncias	Densidade	
A gua destilada	1	
Ácido sulfúrico	1,835	
Ácido clorídrico	0,83	
Álcool etílico	0,80	
Alumínio	2,7	
Cobre	8,89	
Mercūrio	13,6	

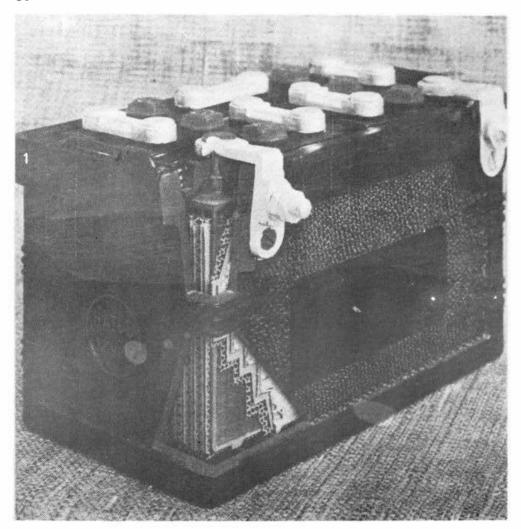Observação: Esta densidade e dada em g/cm3




A foto 1 mostra uma Bateria de automóvel. O termo bateria e acumulador são usados indistintamente, sendo que o mais cor reto é chamar de acumulador quando se tratar de uma célula eletrolítica simples e reserva-se a palavra bateria para uma associação em paralelo ou série de acumuladores.

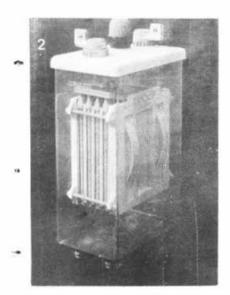A foto 3 mostra um conjunto de placas ligadas em série.



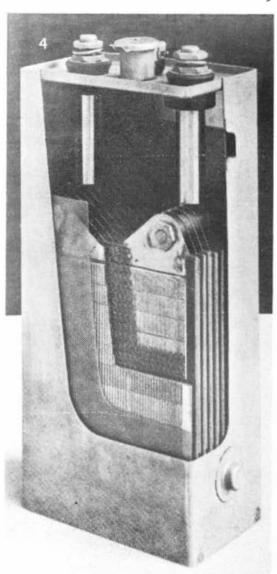A foto 2 mostra um acumulador onde podemos observar as plaas de chumbo e de chumbo mis turado com PbO₂.






A foto 4 mostra um acumulador alcalino de ferro-níquel usado como substituto dos acumuladores de ácido de chumbo.

DENSÍMETRO

O densimetro é o instrumento mais simples, barato e pratico, pois pode determinar a densidade de uma substância muita rapidez, embora sacrificando um pouco a precisão. O seu princípio de funcionamento é baseado no empuxo de Arquimedes.

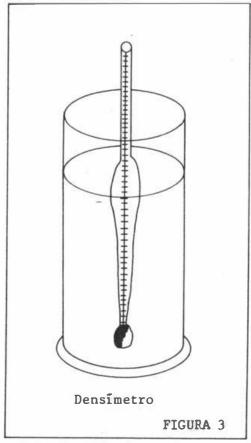O densimetro é constituido de um único corpo de lastreado com chumbo, no formato de um bulbo arredondado, suspenso a um tubo longo e delgado.



esteja danificada, pois bastara uma recarga para fazer voltar ao seu estado inicial, ou seja, transformar o chumbo em chumbo que retorna as placas e, o SO, em acido que retorna à solução.

O densimetro é muito empregado para verificar a densidade do eletrolito de uma bateria. Ouando efetuamos medidas uma bateria.dependendo do seu estado, encontraremos uma lei tura do densimetro entre e 1,835.

Sabemos que quando a bateria esta carregada ou quando o eletrolito contiver 40% de acido sulfúrico misturado 60% de água destilada, o densimetro marcara, em sua la, 1,280 ou mais.

Quando verificarmos a densida de do eletrolito de uma bateria e encontrarmos uma densidade menor que 1,2, sabemos que a bateria está descarrega da, pois grande parte do acido sulfúrico está combinado com o chumbo nas placas, for mando uma crosta branca sulfato de chumbo. Porem isto nao quer dizer que a bateria

sulfato


Um caso bastante comum que ocorre com usuários de carro, é verificar se a bateria está cheia de eletrólito. Se não estiver, usa-se completar com água comum, porém esta não é a maneira mais recomendável, pois como se verificou, o eletrólito é constituído de 40% de ácido sulfúrico, misturado com 60% de água destilada. Então ao se colocar água de torneira, está alterando a concentração e, portanto, a vida útil da bateria, sendo que o correto seria completar com água destilada.

VOLTÍMETRO DE ALTA DESCARGA


Este voltímetro é empregado para verificar a tensão em cada célula. É constituído de um voltímetro com uma escala de 3 volts e com uma resistência de alta descarga em forma de uma ponta metálica.

Não se emprega um voltimetro comum para verificar a tensão de uma célula pelo fato de que este poderia efetuar uma leitura errada. Usa-se um voltimetro de alta descarga, pois ao ser ligado aos eletrodos da célula, ocorrerá uma forte descar ga, fazendo com que a leitura fique em condições reais de funcionamento.

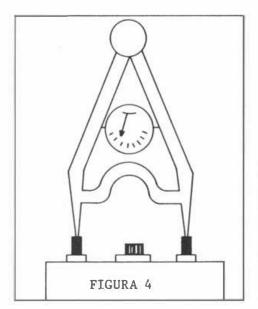Na figura 4, temos a ilustração de um voltímetro de descarga rápida.



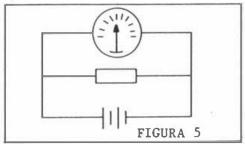Como vimos, não se deve e fetuar medidas com um voltime tro comum. Existe, porém, uma maneira de transformar este em um voltimetro de alta descarga, ligando-se uma resistência de valor baixo e de alta wattagem, em paralelo, com o voltimetro, como mostra a figura 5.




INDICAÇÕES DAS CONDIÇÕES DE UMA BATERIA

Quando uma batería estiver carregada, cada cêlula indicara uma tensão entre 2 e 2,2 volts num voltimetro de alta descarga e uma densidade entre 1,280 e 1,300. Estas indicações deverão ser iguais em todas as células. Se uma destas estiver com indicações inferiores será aconselhável ministrar-lhe certa atenção.

Quando uma bateria estiver com meia carga, cada célula indicará uma tensão de 1,9 volt em um voltímetro de alta descarga, e uma densidade de 1,220. Neste caso, a bateria requer uma recarga até adquirir as condições descritas no tópico anterior.

Quando uma bateria estiver descarregada, cada célula indicará uma tensão menor que 1,8 volt em um voltímetro de alta descarga, e uma densidade menor que 1,190. Neste caso, também deverá ser submetido a uma recarga.

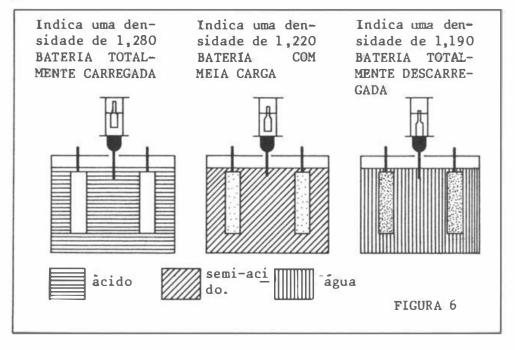Observação: Caso o aluno venha a manusear o eletrólito, deverá tomar um certo cuidado, pois este, em contato com a pele, pode provocar sérias queimaduras e também danificar roupas.



CARREGADOR DE BATERIAS

O carregador de bateria é um aparelho utilizado para con trolar a corrente de carga da bateria, dentro da norma exigia da para uma carga eficiente, sem danificá-la e tirar um maior proveito de sua vida útil.


A figura 7 mostra um gráfico com as características deais da corrente de carga em função da tensão para uma bateria de acido-chumbo normal de 12 volts, como vemos quando bateria estiver completamente descarregada. Durante a (A-B) é usado um limite de carga, até que a bateria aproximadamente 10V. Este cuidado na corrente de carga cial é necessário para garantir uma carga sem sobrecarregar (isto é, sem provocar uma excessiva dissipação). Na fase guinte (C-D), a bateria é carregada com uma corrente de carga em 5 horas, até atingir 14,4 volts. A capacidade dessa rente é determinada pela divisão da capacidade nominal bateria em amperes-horas (Ah) e pelo tempo (H) que neste caso é 5. E finalmente a fase (E-F), que ultrapassa o topo de balho da corrente de carga, onde a corrente decresce até e a tensão atinge 16,5V.


O circuito mostrado na figura 8 é de um carregador de ba teria automático, provido de um ciclo de carga que obedece ao descrito acima. Quando a bateria estiver completamente descar regada ou com uma tensão menor que 10 volts, irá haver um flu xo de corrente muito pequeno sobre D3 que, consequentemente colocará T1 no corte, forçando a saída do CI, a ficar baixa,a qual estará ligada à base de T2 e T3, fazendo com que a corrente de carga seja determinada somente pela posição de P1.

E quando a bateria estiver com uma tensão entre 10 e 14 volts, D3 é ativado, colocando T1 em condução. Todavia a saída do C11 continua baixa, determinando que a corrente de carga depende do ajuste dos potenciômetros P1, e P2. Quando o regulador de tensão P3 ultrapassar a tensão do diodo zener D1 que está sendo comparada pelo C11 provocará uma realimenta ção via R4, forçando a saída do C11 a ficar com uma tensão maior do que a do diodo zener D1 e colocando D2 em condução e T1 no corte, ficando a corrente de carga novamente determinada pela posição do potenciômetro P1.

Para calibrar o circuito, ajusta-se P3 de modo que a saí da do CI₁ fique alta, logo que a bateria atingir uma tensão de 14,4 volts.

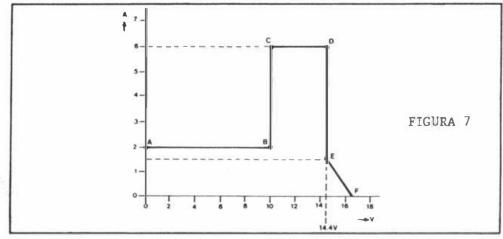Em relação a P₁ a corrente de carga é ajustada ao valor de 20 horas (capacidade da bateria em Ah dividido por 20) para tensão entre 14,5 e 15V. Finalmente, com uma tensão entre 11 e 14V, P₂ é ajustado a corrente nominal de carga (5 horas)



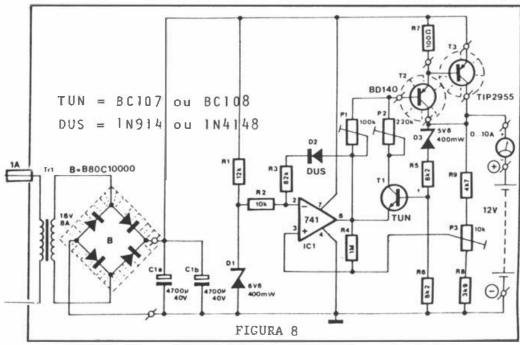



CURSO CE ELETRÔNICA DISITAL E MICADPADCESSAJORES

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

CAIXA POSTAL 1642 - CEP86100 - LONDRINA - PARANÀ

EXAME DA LIÇÃO E-3



- cada questão é composta de três ou quatro alternativas.
- só uma delas está correta.
- marque a que considerar correta.
- passe as respostas corretas para a folha de exame.
- 1) Qual a diferença básica das pilhas em relação à bateria?
 - a) as pilhas são iguais às baterias, sendo que esta última é constituída de um eletrólito pastoso;
 - b) as pilhas são iguais às baterias, sendo que esta última é constituída de acido nítrico e chumbo;
 - c) as pilhas são iguais às baterias, sendo que esta última é constituída de várias pilhas (células).
- 2) O eletrólito das células secundárias de ácido-chumbo contém:
 - a) H₂SO₄
- b) н₃so₄
- c) H₃SO₂
- 3) As baterias secundárias
 - a) fornecem 2,0V em cada célula, ligadas em série;
 - b) fornecem 2,0V em cada célula, ligadas em paralelo;
 - c) fornecem 12,0V em cada célula, ligadas em série.
- 4) Assinale a alternativa correta:
 - a) o densimetro é um instrumento utilizado para se determinar o grau de ionização de uma substância;
 - b) quando a densidade do eletrólito de uma bateria for me nor que 1,2, a bateria está descarregada;
 - c) o voltimetro de alta descarga não é utilizado para se fazer medições em baterias.

- 5) Qual a grande vantagem das baterias alcalinas?
 - a) serem mais pesadas;
 - b) devido ao ion OH, produzido no anodo, serem consumidos no catodo, não havendo variação do rendimento;
 - c) ter materiais menos densos e mais baratos.
- 6) As baterias secundárias contêm:
 - a) 3 células de 3V cada e fornecem uma corrente de 10 a 15 ampères;
 - b) 6 celulas de 3V cada e fornecem uma corrente de 08 a 15 amperes;
 - c) 6 células de 2V cada e fornecem uma corrente de 10 a 15 ampères.
- 7) Quando uma bateria secundária está carregada o eletrólito contém:
 - a) uma densidade de 1,300 e 40% de ácido sulfúrico mistura do com 60% de água destilada;
 - b) uma densidade de 1,180 e 40% de ácido sulfúrico misturado com 60% de água destilada;
 - c) uma densidade de 1,300 e 45% de acido sulfúrico mistura do com 55% de agua destilada.
- 8) Quando verificamos as características de um acumulador e encontramos uma densidade de 1,1 e uma tensão de 1,8V em cada célula, indica que:
 - a) a bateria está com meia carga;
 - b) a bateria está descarregada;
 - c) a bateria está carregada.
- 9) Quando uma bateria secundária estiver com o eletrólito bai xo ou em falta, devemos completar com:
 - a) agua destilada;
 - b) agua comum ou eletrolito;
 - c) agua comum ou destilada.
- 10) Efetuando-se medidas em uma bateria com voltímetro comum, encontraremos uma medida:
 - a) correta;
 - b) correta, porem devemos transformar a escala;
 - c) incorreta, pois poderá existir um defeito na célula sem ter sido verificado por este voltímetro.



CUASO DE ELETRÔNICA DISITAL E MICADPAGCESSACORES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP86100 - LONDRINA- PARANA

LIÇÃO E-4

MAGNETISMO

O estudo do magnetismo, neste curso, é de grande importância, visto que está diretamente ligado à eletrônica digi tal. Para isto é indispensavel o estudo de seus fenômenos, leis e as consequências de seu estabelecimento em determina das ações.


Além do estudo do magnetismo, é interessante também analisar tudo que se relacione com os fenômenos eletromagneti cos, principalmente as diferentes maneiras de manifestação magnética como: a eletricidade manifestada através da corrente elétrica, a indução magnética e o magnetismo por atrito que se constitui no primeiro processo conhecido de magnetização.

O conceito de magnetismo está diretamente ligado a seus efeitos e manifestações, devido ao fato de não se conhecer a sua natureza.

O conhecimento do magnetismo tem procedência na Ásia Menor, onde os gregos, na remota antiguidade, perto da cidade de Magnésia, encontraram uma pedra composta de ferro e oxígênio (óxido de ferro Fe3 04) com a propriedade de atrair o fer ro, daí o nome de magnetita. E magnetismo é a denominação dada ao seu poder de atrair. Mais tarde, os mesmos gregos estu daram suas propriedades e a batizaram de pedra imã.

Os imas naturais, ou seja, a magnetita foram poucos usa-

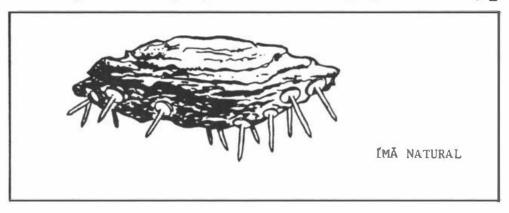dos, até que os chineses, por volta dos anos 2000, descobriram que a pedra imantada (magnetita), montada com liberdade, faria um movimento girante, de tal maneira que um dos seus extremos apontaria sempre para o norte. Tal propriedade foi pos



ta em prática, colocando-se a pedra livremente sobre duas varetas. Este conjunto atuando como "Pedra Guias", nome assim batizado pelos chineses, posteriormente, chamado de Bússola, serviu-se de orientação para as primeiras viagens por terra e por mar.


Outra forma primitiva de se obter a direção norte-sul magnético, é mediante a colocação de um ima natural sobre um suporte flutuante sobre qualquer substância líquida num recipiente.

O ima natural, como foi mencionado acima, é o minério de ferro (magnetita) que se encontra em grandes massas na Suécia, nos Montes Urais e na América do Norte.

A propria terra é um ima natural e a orientação dos imas na direção norte-sul é causada pelo magnetismo da terra.

1MÃS NATURAIS E ARTIFICIAIS

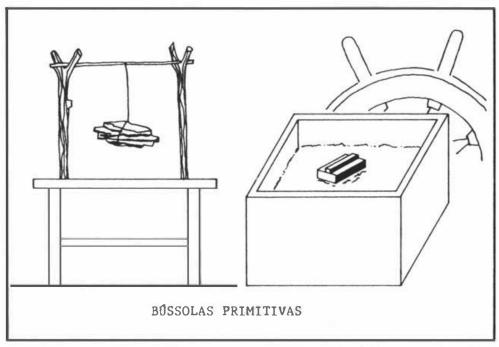A magnetita, denominada de ima natural, minerio composto de óxido de ferro, tem a propriedade de atrair ferro, níquel e outros metais. Mas também podemos fazer com que os cor pos que, normalmente, não são imas, se tornem imas, os quais chamaremos de imas artificiais.



O processo que faz um corpo neutro adquirir propriedades magnéticas, isto é, se torne um corpo imantado, chamaremos de imantação. A maioria dos corpos podem ser imantados, mas alguns oferecem grande resistência à imantação. Os corpos, que se imantam com certa facilidade, são o ferro e certas ligas de ferro, usados na fabricação de ímas permanentes. Uma destas ligas é o alnico, composto de ferro, alumínio, níquel, cobre e cobalto.

OS PRINCIPAIS PROCESSOS DE IMANTAÇÃO

- a) Por indução magnética processo pelo qual uma barra de ferro se imanta, quando fica perto de imã.
- b) Por atrito (fricção) quando uma barra de ferro neutra é atritada com um íma, esta se imanta, processo que deve ser orientado num so sentido, pois caso haja fricção nos dois sentidos, não haverá imantação.
- O magnetismo, produzido pelo atrito, é considerado muito superficial, porque não penetra no corpo do elemento atritado. Para se obter ímas possantes por este processo, atritam

-se placas estreitas ou largas, tornando-as magnetizadas e de pois juntam-se todas, formando um só íma.

c) Por corrente elétrica - obtida através de corrente elétrica, percorrendo um condutor enrolado numa barra de ferro, fazendo com que, esta se imante.

Este último processo de imantação de uma barra de ferro neutra é um dos mais usados atualmente, visto que, através de le, podem-se obter ímas muito possantes e controlados. Quanto mais alta for a corrente elétrica no condutor, mais possante será o íma. Quanto menor for a corrente elétrica, menos possante será o íma.

IMAS PERMANENTES E TEMPORÁRIOS

O ferro se magnetiza com mais facilidade que as outras substâncias, mas perde suas características rapidamente.


As substâncias que mantem as características de corpo imantado por longo tempo são denominadas de inas permanentes e o ferro de imas temporários ou transitórios.

O aço temperado é um ótimo material para a fabricação de ímas permanentes, especialmente quando o aço está em liga com outros elementos, como tungstênio, níquel, cromo, etc. O ferro e estas ligas especiais levam o nome de materiais ferromag néticos.

Um ímã é considerado bom, quando consegue sustentar uma barra de ferro neutra de peso igual ao seu.

BUSSOLA

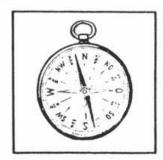A bússola possui um íma em forma de losango comprido, com um ponto de suspensão no centro, tornando-o livre para assumir qualquer posição. Este íma especial é conhecido pelo nome de agulha magnética.



Para diminuir o mais possível o atrito, a agulha tem no centro uma concavidade, cujo fundo é de vidro ou de ágata.

A agulha magnética das bússolas desloca-se sobre uma rosa dos ventos que indica as direções cardeais, ou seja, norte, sul, leste, oeste e demais direções.

A bússola constitui-se num instrumento de incalculavel valor, visto que sua aplicação na navegação, topografia e geologia são indispensáveis.

RECIÕES POLARES


O magnetismo de um ima parece se concentrar em dois pontos normalmente situados nas suas extremidades, as quais chamaremos de regiões polares.

Quando um ima tem o formato de uma barra, entre as regiões polares, há uma região que não possui magnetismo, região esta denominada neutra.

Quando colocamos um ima suspenso pelo seu centro de gravidade, este entra em oscilação e se move até uma certa posição de equilibrio e as regiões polares ficam voltadas para os pólos geográficos da terra. Assim, chamaremos de região polar norte do ima aquela que é voltada para o norte geográfico da terra; e de região polar sul aquela que é voltada para o sul geográfico da terra.


É possível, através de uma experiência, visualizar bem a polaridade dos ímas, bem como, formar uma ideia mais clara do magnetismo e suas manifestações.

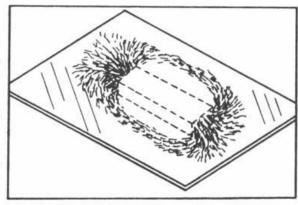Consiste o experimento em colocar limalha de ferro sobre uma folha de papel e,debaixo desta folha, colocar uma barra de ferro imantada. Notaremos que havera uma for mação geométrica das limalhas, formando assim linhas bem definidas, agrupadas com mais intensida de nos polos dos imas e tornando-se menos inten-



sa a medida que se afastam dos polos. Esta formação da-se de-

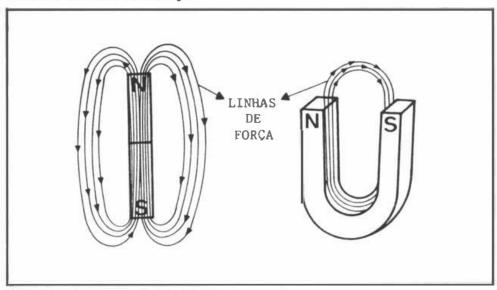vido ao fluxo magnético entre o polo norte e polo sul. As linhas, para as quais as limalhas estão direcionadas, são denominadas linhas de força.



LINHAS DE FORÇA

Todas as linhas de força magnética têm uma direção deter minada, ou seja, o polo norte, indicado por uma agulha imanta da.

A direção das linhas de força magnética denomina-se direção do campo magnético.

PROPRIEDADES DAS LINHAS DE FORÇA

- a) As linhas de força magnética se repelem e não se cruzam. Caso colocamos dois campos magnéticos lado a lado, estes não se cruzam nem se misturam, mas se compõem, formando um campo deformado.
- b) Não existem isolantes para as linhas de força magnética, visto que as linhas de força passam através de quais quer substâncias. Há, no entanto, mais facilidade em se estabelecerem linhas de força em determinadas substâncias do que em outras. Este fator possibilita a concentração de linhas de força, onde se deseja utilizá-las ou seu desvio de uma área de um instrumento.

- c) As linhas de força magnética se concentram nos pólos, com isto, podemos obter uma maior força magnética nas imediações deles.
- d) As linhas de força são linhas imaginárias que saem do polo norte e entram no polo sul, são linhas fechadas.


PERMEABILIDADE MAGNÉTICA

A facilidade das linhas de força em percorrer diferente mente determinadas substâncias, é conhecida como permeabilida de magnética.

O ferro tem a propriedade de atrair e aumentar o número de linhas de força que passam através de uma secção dada. Cada linha de campo que passa pelo ar, corresponde a "µ" linhas de campo que passam pelo ferro. "µ" é o coeficiente de permea bilidade característico para cada espécie particular de material.

No ar e nos gases a permeabilidade magnética (µ) vale l, porém nos materiais magnéticos a permeabilidade alcança valores bem elevados.

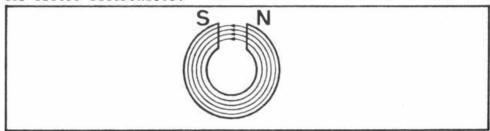Somente um número limitado de linhas magnéticas pode exístir em um pedaço de material. Esta característica varia de substância para substância, de acordo com a permeabilidade magnética de cada material. Porém todas elas, depois de atingido o número máximo admissível de linhas, tornam-se "saturadas". Este fenômeno é muito utilizado em diversos equipamentos eletro-eletrônicos.



CAMPO MACNETICO

A partir dos fenômenos que acabamos de expor, podemos ver que existe um espaço que circunda um corpo magnetizado. A este espaço particular de forças, que age sobre os corpos magnetizados, chamamos de campo magnético que pode ser verifica do através de várias formas:

- a) pelas linhas de força magnética como ja foi visto anteriormente.
- b) com o auxílio de uma bússola. Colocamos esta sob a ação do campo magnético de uma barra de ferro imantada, a par tir do momento em que modificamos a posição da bússola, sua

indicação também irá mudar, acompanhando a direção das linhas de força, orientadas pelo campo magnético que tem origem no polo norte e entra no polo sul, fechando assim o circulo magnético.


A direção das linhas de força magnética denomina-se direção do campo magnético.

LEIS DE ATRAÇÃO E REPULSÃO

Para certificar que pólos de nomes con trários se atraem, e só aproximar a região

polar norte de uma barra imantada com a região polar sul de uma outra barra imantada, percebe-se que as barras imantadas (ou imas) não so se aproximam, como também se atraem fortemen te, demonstrando, assim, que polos de nomes contrários se atraem.

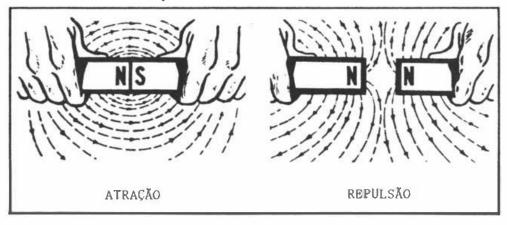
Se, ao contrário, colocarmos um ima com a região polar norte junto com outro ima com a mesma região, será muito dificil uni-los, devido a grande força de repulsão existente en tre ambos. Com isto, tiramos a seguinte conclusão: os polos de mesmo nome se repelem.



ESPECTROS MAGNÉTICOS


Podemos conhecer, na prática, o aspecto das linhas de força do campo magnético de um ímã.

Tomamos um ímã em barra e outro em ferradura, cobrimo-los com uma placa de plástico e em seguida colocamos limalha de ferro sobre a placa de plástico. Observaremos que os pequenos pedacinhos de ferro se imantam; cada um deles se torna um ímã. O polo norte de cada um desses pequenos ímãs é atraído pelo polo vizinho, de maneira que se formam verdadeiras cadeias de ímãs. Essas cadeias se dispõem sobre a placa de plás tico exatamente ao longo das linhas de força magnética, tanto na barra como na ferradura. Chama-se espectro magnético a figura obtida com a limalha de ferro, assim disposta ao longo das linhas de força magnética.

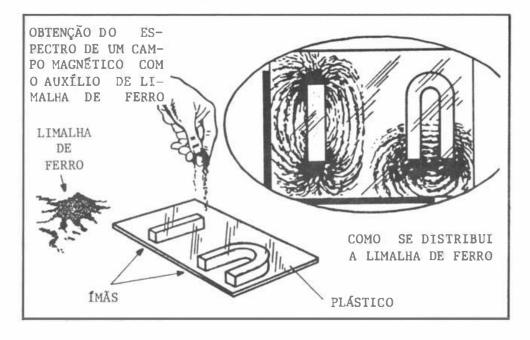

Após estas considerações, torna-se clara a definição dos espectros magnéticos, podemos considerar dois ímãs prismáti-cos, iguais, paralelos, porém em sentidos contrários, como indica a figura a seguir, pelo seu espectro.

Verificando a figura, vemos que as extremidades de nomes contrários, ou seja, N1 com S2 e S1 com N2 ficam atraídas por linhas de força de grande intensidade, onde o campo magnético é bem elevado e que vai diminuindo no sentido da zona central, onde as limalhas de ferro quase não têm orientação definida. Nesta zona central temos um ponto, onde a intensidade
de campo magnético é nula, devido aos efeitos dos quatro pólos magnéticos de dois ímas que se anulam entre si. A figura
mostra claramente que as linhas de força saem divergentes das

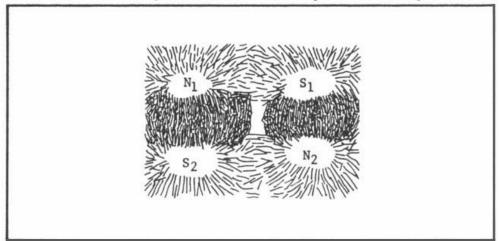


extremidades norte (N₁ e N₂) e convergem para extremidades - sul (Sl e S₂). As linhas de força são mais densas onde o caminho percorrido por elas é menor, onde o campo magnético e mais intenso.

ELETRICIDADE ATRAVÉS DO MAGNETISMO

Um dos métodos, pelos quais o magnetismo produz eletrici dade, é pelo movimento de um ima nas proximidades de um condutor, ligado a um amperimetro. Notaremos que, ao deslocar o ima, ocorrerá um leve movimento do ponteiro no amperimetro e, caso continue o movimento no ima perto do condutor, esta deflexão do ponteiro continuará.


Colocando o ima perto do condutor, sem movimentá-lo, nao haverá deflexão do ponteiro. Deslocando-se, entretanto, o imã, o ponteiro do amperimetro se movimentará

Com isto, concluímos que o íma e o condutor, nao sao capazes de produzir eletricidade, sem movimento do íma, nem tam pouco, deslocar o ponteiro É necessário, portanto, movimen tar o ímã O movimento do ímã, perto do condutor, faz-se necessário, dada as características do campo magnético que só produz corrente elétrica caso "corte" o condutor com o campo magnético. Quando o ímã e seu campo magnético estiverem fixos, o campo magnético não "cortará" o condutor e não provocará nenhum movimento de elétrons e não haverá, consequentemente, produção de eletricidade.

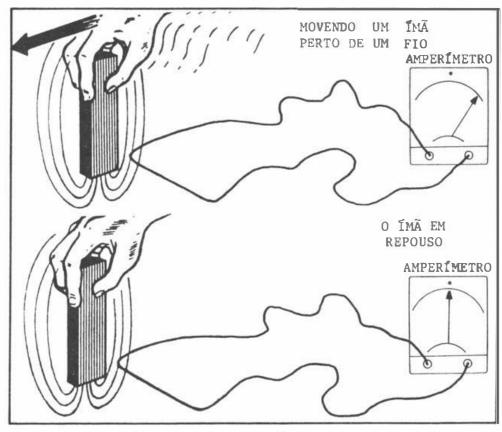

Podemos ainda observar o sentido do campo magnético em relação ao sentido da corrente (movimento de elétrons). A figura abaixo ilustra um plano perpendicular a um condutor ligado a uma pilha, sobre o plano estão dispostas várias agulhas magnéticas.

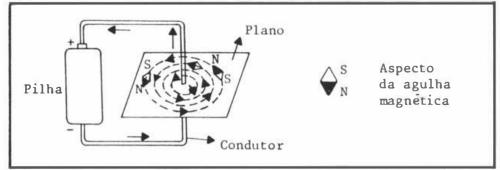As agulhas magnéticas adquirem direção perpendicular à li nha imaginária de ligação com o condutor. Devido a este fato, somos forçados a supor que as linhas de força do campo magnéti




co, gerado pela corrente que circula pelo condutor, sejam circular. Esta hipótese é confirmada, jogando-se limalha de ferro sobre o plano. O sentido das linhas de força é definido pe la extremidade norte da agulha magnética, como se pode observar pela figura acima.

INSEPARABILIDADE DOS PÓLOS

As ações magnéticas de um ímã são exercidas pelos polos norte e sul do mesmo, separados por uma zona neutra. É possível que um corpo magnéticado apresente mais de duas zonas com propriedades magnéticas, porém é impossível um corpo magnetizado apresentar uma só extremidade magnética, ou seja, um só polo.

Se tomarmos, por exemplo, um ima de grandes dimensões, em forma de barra e o separarmos em duas partes com um corte transversal, obteremos dois novos imas, com dois polos cada um. Se novos cortes forem efetuados outros imas resultarao dai, isto é, chegaremos sempre ao mesmo resultado. Concluímos, então, que subdividindo um corpo magnetizado, obtem-se sempre novos corpos, apresentando no mínimo duas extremidades magnéticas opostas. Se reunirmos os corpos subdivididos, obte remos novamente um ima com polo norte e polo sul.

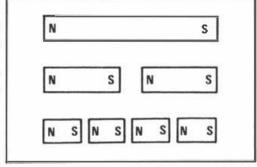Podemos, a partir do exposto, representar um corpo magnetizado como um conjunto de varios ímas infinitamente pequenos e orientados da mesma maneira, com as extremidades opostas ligadas entre sí. A figura a seguir ilustra este aspecto.



	_		_		_	_	_	_		_		_	
N	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	
	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	S
	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	
	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	

CONSTITUIÇÃO DOS INTAS

Podemos supor que a divisão de um ima indefinidamente - possa chegar ao extremo de obtermos fragmentos, moléculas, cu ja característica de magnetização ainda é conservada. Com isto podemos chegar à seguinte conclusão:

Um ima consiste num conjunto de moléculas imantadas, dis postas ordenadamente com todos os polos nortes voltados para a mesma direção, ou seja, para o polo norte do ima.

Esta conclusão pode ser bem visualizada, caso tomarmos - um tubo de vidro e dentro dele colocarmos limalha de ferro. Quando o submetemos a um campo magnético, as limalhas tomarão uma certa posição dentro do tubo, ou seja, estarão polarizadas no sentido sul-norte, caracterizando claramente a constituição dos imas.


Outro exemplo, que pode confirmar esta teoria, é a imantação de uma barra de ferro ou de aço desmagnetizada. Quando a barra de ferro for colocada sob a ação de um campo magnetico, as moléculas desta barra de ferro tomarão uma disposição bem definida, adquírindo propriedades magnéticas facilmente. Mas as perdem também, facilmente, devido ao fato de que o ferro, quando imantado, tornar-se um ima temporário. Jão aço, quando sujeito a magnetização, oferece certa resistência a obtê-la, mas, quando imantado, torna-se um ima de caracteristicas magnéticas permanentes.

Isto ocorre devido ao fato de que o ferro apresenta uma solidez em menor escala que o aço, pois as moléculas do ferro estão mais bem agrupadas que as moléculas do aço, oferecendo assim, certa facilidade na movimentação destas moléculas. Por esta razão, o ferro perde mais facilmente o magnetismo. Ao contrário do aço que apresenta suas moléculas separadas. Por isso, quando imantado, torna-se um ima permanente, só perdendo esta característica, quando sujeito a altas temperaturas, ou a uma forte pancada. Isto levaria a uma desordenação das moléculas e consequentemente a perda das propriedades magnéticas.

Para a fabricação de ímas comerciais, ou seja, ímas para alto-falantes, por exemplo, utiliza

teoria.

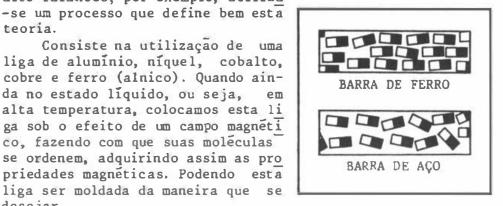Consiste na utilização de uma liga de alumínio, níquel, cobalto, cobre e ferro (alnico). Quando ainda no estado líquido, ou seja, alta temperatura, colocamos esta li ga sob o efeito de um campo magneti co, fazendo com que suas moléculas se ordenem, adquirindo assim as pro priedades magnéticas. Podendo esta liga ser moldada da maneira que desejar.



Após o resfriamento, as linhas de força são mantidas da mesma forma como no estado líquido, razão pela qual as priedades magnéticas se mantem constantes em estado solido.Os imas desta natureza são de grande utilidade para as cões da eletro-eletrônica nos dias de hoje.

DESMAGNETIZAÇÃO OU PERDA DO MAGNETISMO


Uma barra imantada pode perder total ou parcialmente suas propriedades magnéticas:

- a) Quando submetida a vibrações, a choques de alta inten sidade ou ainda a choques repetidos;
- b) Por efeito do calor, ou seja, quando sujeita a altas temperaturas.

A 900°C, aproximadamente, os imas perdem completamente a sua atração magnética. Isto pode ser comprovado com a colocação de uma agulha imantada num bico de bunsen, até a incandes cencia.

CONSERVAÇÃO DOS IMÃS

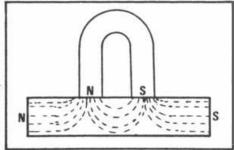Para conservar as proprieda des magnéticas iniciais de um ima, não permitindo que, com tempo, o fluxo magnético se disperse pelo ar, coloca-se em con-



tato com uma armadura de ferro que conduz as linhas de força magnética em uma única direção, mantendo assim um circuito fechado.

SUBSTÂNCIAS MAGNETIZĀVEIS


Das substâncias existentes, so algumas têm condições de adquirir as propriedades magnéticas com grande intensidade,ou seja: ferro, aço e o óxido de ferro (magnetita). As demais substâncias, como o cobre, prata, zinco, ouro, enxofre, alumí nio, oxigênio, etc. adquirem propriedades magnéticas, porém de pequena intensidade, onde so conseguimos perceber com equi pamentos sensíveis e de precisão. Por esta razão, são conside rados materiais antimagnéticos, isto é, que não são magnetizã veis.

INDUÇÃO MAGNÉTICA

À influência que um ima exerce sobre objetos de ferro ou de aço, colocados ao seu redor, denomina-se: indução magn<u>e</u> tica.

Ao colocarmos sobre uma porção de limalha de ferro, barra de ferro sem imantação alguma, isto é, desprovida de propriedades magnéticas, notamos que a posição da limalha não se altera, devido à inexistência de magnetismo na barra ferro. Se aproximarmos da barra um ima, esta estara sob ação das linhas de forças magnéticas do ima, conseguentemente havera atração das limalhas para a barra de ferro. A este pro cesso damos o nome de indução magnética. Porém ao retirarmos o ima das proximidades da barra, esta perderá suas caracterís ticas magnéticas e as limalhas voltarão a sua posição inicial. Entretanto algumas limalhas poderão continuar sob a da barra de ferro, característica conhecida como magnetismo remanescente, isto é, a barra de ferro, apesar de não sob a ação das linhas de forças magnéticas do ima, ainda conserva alguma propriedade magnética, mas em pequena escala por tempo limitado.

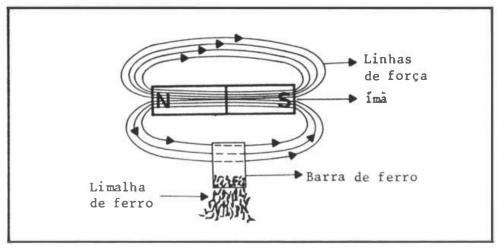A figura a seguir ilustra este experimento.




DOMÍNIOS MAGNÉTICOS

Já vimos que é impossível separarmos os pólos de um íma. Podemos representarmos um corpo magnetizado como um conjunto de vários ímas infinitamente pequenos, denominados dipolos magnéticos. Cada dipolo fica cercado por um campo magnético, devido à presença de outros dipolos. Cada um procura alimhar-se com os dipolos vizinhos, formando grupos.


Cada um desses grupos recebe o nome de dominio magnético

e em cada domínio magnético os dipolos se orientam para deter minada direção. A figura ao lado o ilustra claramente.

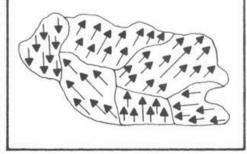Se os domínios de uma substância forem alinhados em um único sentido, por qualquer processo de magnetização, este corpo se transformarã em um ímã. Por outro lado, se aproxi



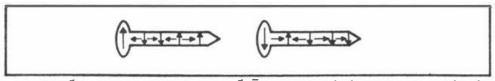marmos dois alfinetes um do outro, verificaremos que eles não se atraem, uma vez que seus domínios não estão alinhados.



Porem, ao colocarmos um ima nas proximidades do primeiro alfinete, este passara a funcionar como um ima, atraindo o

alfinete 2. Isto ocorre porque a presença do ima orienta os dominios magnéticos do alfinete 1, transformando-o em um corpo magnetizado. Com isso, fica demonstrado que o ferro é uma substância magnética.




Pelo que vimos até o momento sobre magnetismo, podemos classificar as substâncias em três grupos:

- a) <u>Substâncias ferromagnéticas</u> são aquelas cujos dipolos se orientam facilmente, sob a ação de um capo magnético externo. Por exemplo: o ferro, o níquel, as ligas de ferro níquel e o aço, etc.
- b) <u>Substâncias paramagnéticas</u> são aquelas cujos dipolos se orientam fracamente, sob a ação de um campo magnético externo. A maioria das substâncias pertence a esta categoria, como por exemplo, o potássio, o óleo, a madeira, etc.
- c) Substâncias diamagnéticas são muito raras e apresen tam um comportamento bem diferente das demais, sob a ação de um campo magnético externo. Seus dipolos se orientam em senti do contrário ao do campo externo, aplicado. Temos, como exemplo, o bismuto.

O MAGNETISMO TERRESTRE

Já vimos, em tópicos anteriores, que uma agulha imantada, colocada livremente sobre um ponto de apoio, aponta sempre para o polo norte geográfico. Foi o médico e físico inglês, William Gilbert, (1540-1603), que levantou a hipótese de que a Terra sendo um grande ímã, atraía a agulha magnética. Pela lei de interação entre os polos magnéticos, sabemos que polos de nomes contrários se atraem.

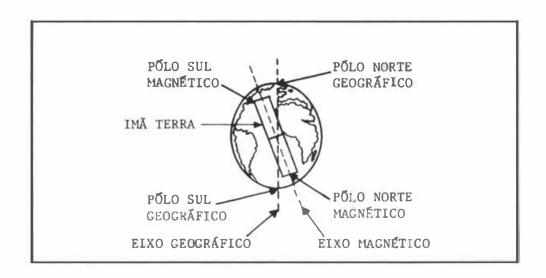A agulha da bússola está sempre voltada para o pólo norte geográfico. Conclui-se, então, que o pólo norte geográfico corresponde ao pólo sul magnético e, o pólo sul geográfico ao pólo norte magnético.



DECLINAÇÃO

Cristovão Colombo, em sua viagem para a América, em 1492, observou que a agulha magnética não apontava exatamente para o norte. E sim para perto deste com um ligeiro declínio.

Denomina-se declinação magnética o ângulo que faz a agulha com a direção norte-sul geográfica.

A direção tomada pela agulha imantada denomina-se meridiana magnética. Meridiana geográfica é a verdadeira direção norte-sul.

O desvio provocado na agulha imantada de uma bússola é uma consequência da atração exercida pelos pólos da terra. Is to leva a crer que a terra se comporta como uma grande barra composta de ferro-níquel (formação do centro da terra) magnetizada.

É possível que este magnetismo tenha origem semelhante - ao calor e a luz solar ou as ondas eletromagnéticas procedentes do sol.

TRANSPARÊNCIA MAGNÉTICA

Notamos, em capítulos anteriores, que ao colocarmos uma placa de vidro sobre um íma e sobre esta placa, limalhas de ferro, ocorrerá uma ordenação das limalhas, conforme a indicação das linhas de força magnética. Se tivéssemos optado por uma placa de zinco, ou de madeira, ou outro material qualquer, notaríamos que sempre ocorreria o mesmo efeito. Com isto, fica bem claro que os materiais não isolam o magnetismo. Por esta razão, dizemos que os materiais possuem transparên - cias magnéticas.

Em vista disto, podemos afirmar que não existe substância capaz de impedir a passagem das linhas de força magnética.

Se colocarmos por exemplo, uma placa de ferro sobre um ima e sobre esta placa, limalhas de ferro, notaremos que as limalhas não sofrerão nenhuma força de ação, devido ao campo magnético do ima. Isto não quer dizer que a placa de ferro se

ja isolante, mas sim que as linhas de força magné tica procuram um caminho mais fácil. Como a limalha se encontra sobre a placa em contato com o ar e este tem permeabi lidade magnética menor que a do ferro, as linhas de força magnética percorrem so a placa de ferro.



Baseado neste fenômeno, são construídos atualmente equipamentos com carcaças, bases, armaduras, etc. que limitam o número de linhas de força que passam pelo ar ou por outro dis positivo qualquer. Sendo este processo de fundamental importância para a eletrônica, onde estas limitações são necessárias e indispensáveis para que se construam transmissores e receptores, sem perturbações magnéticas.

RELUTÂNCIA MAGNÉTICA

Relutância magnética vem a ser a oposição à passagem das linhas de força magnética em um determinado material, ou seja, o oposto da permeabilidade magnética, que determina a facilidade das linhas de força magnéticas em percorrer um material.

A relutância magnética tem comportamento análogo à resis tividade nos condutores elétricos. Nestes a resistência propria dos condutores se opõe à passagem de corrente elétrica, o mesmo acontecendo com a relutância magnética que dificulta a passagem das linhas de força magnética por um determinado material.


DENSIDADE DO CAMPO MAGNÉTICO

A densidade de um campo magnético está diretamente relacionada com o número de linhas de força magnética pertencentes a este campo, isto é, quanto maior o número de linhas de força magnética, maior será a densidade de campo magnético.

Para melhor expressarmos a densidade de um campo magnético, usaremos como unidade o Gauss que vem a ser a passagem de uma linha de força em um centímetro quadrado de secção.

Logo, a densidade de campo magnético é a relação entre o número de linhas de força magnética, que atravessam uma superfície e a secção transversal da mesma.

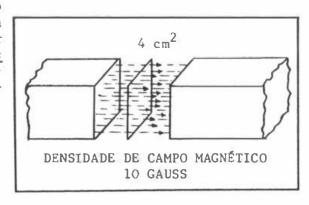Por exemplo: quando temos 40 linhas de força magnética passando por uma secção de 4cm², pode mos afirmar que a densidade de campo magnético é igual a 10 gauss.





CUPSO DE ELETRÔNICA DICITAL E MICADPADCESSADORES


CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

EXAME DA LIÇÃO E-4



- cada questão é composta de três ou quatro alternativas.
- só uma delas está correta.
- marque a que considerar correta.
- passe as respostas corretas para a folha de exame.
- 1) Dado um ima, como podemos saber qual é o seu polo norte?
 - a) polo onde se concentram as linhas de força magnética;
 - b) polo de onde partem as linhas de força magnética;
 - c) polo por onde entram as linhas de força magnética.
- 2) Uma das características das linhas de força magnética de um ima é:
 - a) as linhas de força magnética se atraem;
 - b) as linhas de força magnética não se cruzam;
 - c) as linhas de força magnética saem pelo polo sul e entram pelo polo norte.

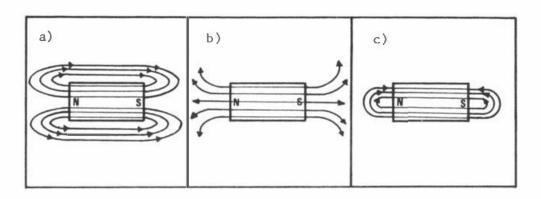- 3) Podemos representar um corpo magnetizado como um conjunto de vários imas infinitamente pequenos, que são denominados:
 - a) campos magnéticos;
 - b) dominios não magnéticos;
 - c) dipolos magnéticos.
- 4) O processo, pelo qual podemos imantar um material, é:
 - a) por corrente elétrica;
 - b) por aquecimento;
 - c) por vibração.
- 5) O processo capaz de diminuir a imantação de um ima, é:
 - a) a indução magnética;
 - b) a fricção;
 - c) a vibração.
- 6) A facilidade com que as linhas de força passam através de um material é caracterizada pela:
 - a) indução magnética;
 - b) relutância magnética;
 - c) permeabilidade magnética.
- 7) Quanto à polaridade de um ima podemos afirmar:
 - a) polos magnéticos de polaridade igual se atraem;
 - b) polos magnéticos de polaridade diferente se atraem;
 - c) polos magnéticos de polaridade diferente se repelem.
- 8) As linhas de força magnética de um ima se comportam de acordo com o espectro da figura:



- 9) A densidade de um campo magnético no qual passam 32 linhas através de 2cm² é:
 - a) 32 Gauss;
 - b) 64 Gauss;
 - c) 16 Gauss.
- 10) A posição correta do polo norte magnético em relação à Ter ra é:
 - a) na direção do polo norte geográfico;
 - b) na direção do polo sul geográfico;
 - c) próximo ao pólo sul geográfico.



CURSO CE ELETRÔNICA DIGITAL E MICROPROCESSACIONES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA- PARANA

LIÇÃO E-5

ELETROMAGNETISMO

O eletromagnetismo abrange a eletricidade, o magnetismo, os campos elétricos e magnéticos e as ondas eletromagnéticas.

No estudo dos circuitos elétricos, a enfase está na tensão aplicada a um par de terminais e na corrente que circula através de um condutor, enquanto que no eletromagnetismo a enfase está no estudo do espaço entre os condutores e nos cam pos elétricos e magnéticos deste espaço.

O eletromagnetismo proporciona uma visão básica de operação e das características dos elementos básicos de um circuito, tais como: resistores, indutores e capacitores.

CAMPOS MAGNÉTICOS PRODUZIDOS POR CORRENTES ELÉTRICAS


A existência de ações recíprocas entre forças e fenômenos elétricos foi posta em evidência em 1820, pelo físico dinamarques Hans Christian Oersted.

Oersted verificou que toda vez que uma corrente elétrica percorre um fio condutor, posto nas proximidades de uma agulha magnética movel, a agulha é desviada.

No mesmo ano, o famoso sábio francês André Marie Ampêre ampliava os resultados do físico dinamarquês, nostrando os primeiros fundamentos lógicos e matemáticos da nova ciência.

A primeira experiência que foi efetuada para confirmar este fenômeno consistiu na colocação de uma agulha imantada ao lado de um condutor retilíneo, em que uma das extremidades se encontrava conectada ao polo negativo de uma pilha e a outra extremidade conectada em uma chave corta-circuito. Esta, ligada ao polo positivo da pilha. Quando fechamos a chave, esta faz com que o circuito se feche, fazendo percorrer uma corrente elétrica no condutor. Com isto notamos que a agulha que estava inicialmente indicada para a posição norte-sul, de vido ao magnetismo terrestre, encontra-se agora em outra posição ou seja, 90° com relação a posição inicial.

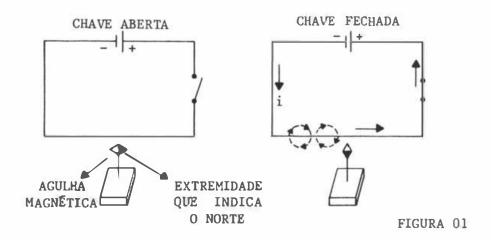
Ao abrirmos a chave do circuito, novamente, notaremos que a agulha imantada voltara a sua posição original. A figura l ilustra esta experiência.



Com esta experiência de Oersted deduzimos que, no espaço que circunda o condutor percorrido pela corrente elétrica, existe um campo magnético, verificado pela ação exercida sobre a agulha magnética, suspensa próxima ao condutor. O sentido de orientação desse campo magnético depende do sentido da corrente.


Um método prático para se observar o sentido do campo magnético, produzido pela corrente elétrica através do condutor, seria colocarmos sobre uma placa de papelão limalhas de ferro e passarmos pela placa um condutor elétrico, conforme

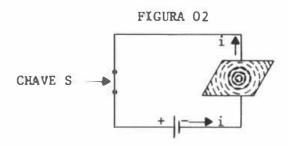ilustra a figura 2. Ao fecharmos a chave S, teremos a circulação de uma corrente elétrica i e notaremos que as limalhas de ferro se ordenarão em circulos concentricos.




Uma outra experiência que poderia ser feita seria a colo cação de varias agulhas magnéticas no lugar das limalhas de ferro na placa de papelão.

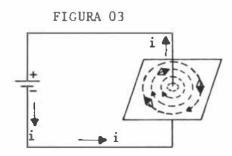Notaremos que as agulhas magnéticas mudarão de direção quando submetidas à ação de um campo magnético, produzido pela corrente elétrica i. O sentido das linhas de força é definido pela extremidade norte da agulha e coincide com o deslocamento dos ponteiros do relógio (figura 3).



REGRA DA MÃO ESQUERDA

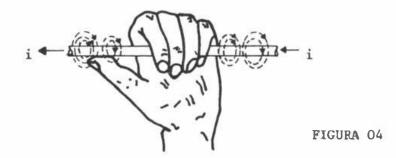
Uma regra prática e de fácil memorização é a da mão es querda, conforme ilustra a figura 4.



O sentido das linhas de força circulares, que envolvem um condutor percorrido por uma corrente elétrica do polo negativo para o polo positivo (sentido real), corresponde aos dedos da mão esquerda que enlaçam o condutor, se o polegar estiver apontando no mesmo sentido da corrente.


Alguns autores costumam citar essa regra, utilizando a mão direita. O princípio é o mesmo, só que neste caso o sentido da corrente é convencional.

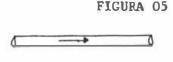De acordo com os conceitos estudados, poderemos ter duas possibilidades para o campo magnético gerado por uma corrente elétrica, conforme indicam as figuras 5 e 6.





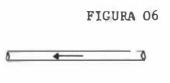Obs.: A cruz representa uma corrente que se afasta do observador,isto é, está fluindo para dentro da página.







Obs.: O ponto representa a corrente fluindo em direção ao observador, para fora da página.

SOLENOIDE

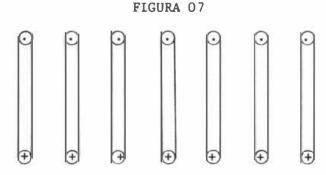Vamos analisar a distribuição das linhas de força de sistemas mais complexos, como é o caso do solenóide, que é composto de um sistema de circuitos circulares planos, iguais, próximos um do outro, percorridos por correntes da mesma intensidade. Consideremos o solenóide retilíneo, indicado na figura 7.




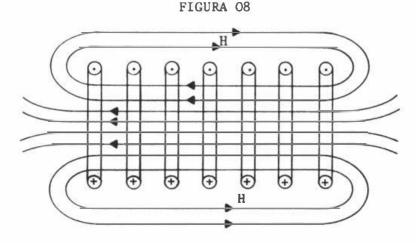
Considerando o sentido das correntes de mesma intensidade que atravessam os circuitos, conforme ilustra a figura 7, a intensidade de campo magnético H será dirigida no sentido indicado pela figura 8, o que pode ser facilmente verificado pela regra da mão esquerda.




Aplicando-se a regra da mão esquerda a cada elemento do solenóide, as linhas de força terão o aspecto apresentado na figura 9 e 10. No espaço entre um elemento do solenóide e do seu adjacente, teremos linhas de força atuando em sentido con

trário, que tendem a se anular.

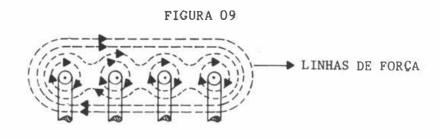

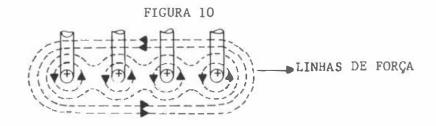

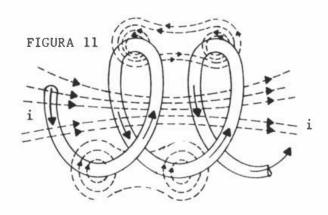Um outro sistema que possui comportamento análogo ao solenoide pode ser facilmente realizado por meio de um condutor enrolado em forma de uma hélice, conforme indica a figura 11.



A partir do exposto, entendemos que o solenóide percorri do por corrente elétrica comporta-se como um imã. Esta analogia pode ser comprovada por meio do espectro magnético, conforme indica a figura 12.

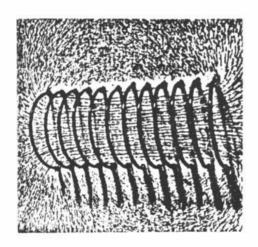


FIGURA 12


POLARIDADE MAGNÉTICA DE UM SOLENÓIDE

A distribuição das linhas de força gerados por um solenoide é análoga aquela produzida por um ima de mesma dimensão e formato de um solenoide.

Da mesma forma que o ima, as linhas de força saem do polo norte, para entrarem convergindo no polo sul. Assim se dis tinguem com os nomes de extremidade sul e norte de um solenoide, a entrada e a saída das linhas de força por ele gera das.

A polaridade de um solenóide também é determinada pela regra da mão esquerda, aplicada a um elemento qualquer de uma das espiras que compõem o solenóide.

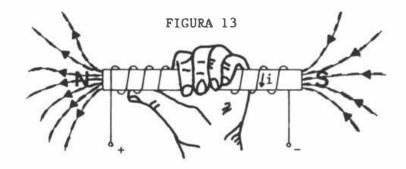A aplicação da regra consiste em segurarmos o solenóide com a mão esquerda. Com os dedos no sentido da corrente, o polegar irá indicar a extremidade norte, conforme ilustra a figura 13.



ELETROÍMAS

Os eletroínas são constituídos por um núcleo de ferro do ce, no qual é enrolado o condutor e ao circularmos corrente elétrica, teremos a produção de um campo magnético bem forte. As linhas de força, passando pelo interior do núcleo, farão com que o mesmo se imante, comportando-se como um poderoso ima, que tera a finalidade de exercer uma determinada força de atração. Os núcleos de ferro doce têm a propriedade de so se imantarem enquanto estiver circulando corrente elétrica. As sim quando cessarmos a circulação de corrente, o núcleo se neutralizará automaticamente.

As figuras 14, 15 e 16 mostram as formas indicadas para os vários núcleos dos eletroímas.


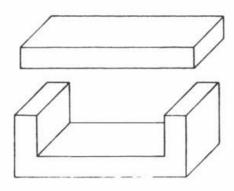


FIGURA 14

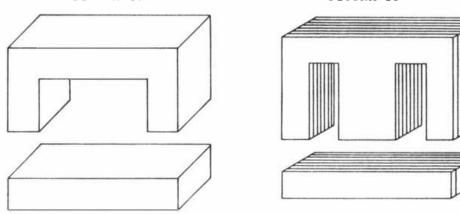

Os núcleos magnéticos, dependendo da finalidade a que se destinam, podem ser laminados ou maciços. O núcleo da figura 16, por exemplo, é laminado, sendo construído com as lâminas padronizadas, empregadas na construção dos transformadores.

A figura 17 ilustra um eletroíma com as linhas de força que percorrem o núcleo.


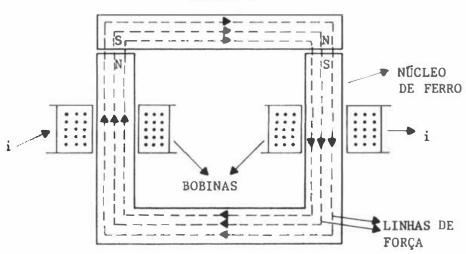


FIGURA 17

A retirada ou o acrescimo do número de espiras na bobina de um eletroíma, sem variarmos a bitola do fio, em nada irá mo dificar o produto da corrente elétrica em amperes pelo número de espiras da bobina, isto é, o número de ampere-espiras. Isto porque um acrescimo no número de espiras provocará um au

mento na resistência do fio e consequentemente uma redução da corrente proporcional, permanecendo constante o produto am pere-espiras. Por sua vez, a retirada de algumas espiras reduzira a resistência e provocara um aumento de corrente também proporcional e o produto ampere-espira sera sempre o mesmo. As figuras 18 e 19 ilustram duas barras de ferro doce, enroladas com um condutor de mesma bitola e com número de espiras diferentes. O produto ampère-espira para ambos os casos permanece constante.

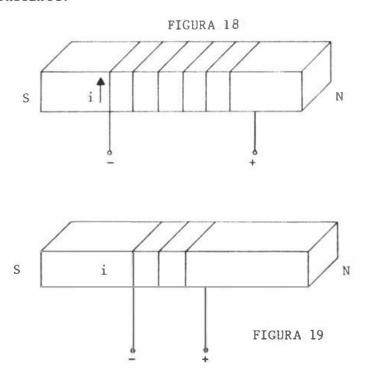

As aplicações dos eletroímas são inúmeras. São utilizados em campainhas elétricas, telefones, telégrafos, etc. Estudaremos a seguir alguns dispositivos cujo funcionamento se baseia nos eletroímas.


DISJUNTOR

O disjuntor que passaremos a descrever é simples. Funcio na de acordo com os princípios do eletroíma. É um dispositivo que se assemelha a um interruptor, ou seja, deixa fluir a corrente, quando o circuito está em condições normais de ser-

viço e a interrompe em condições anormais como, por exemplo, as de curto-circuito. Possui duas posições distintas que cor respondem, respectivamente, ao disjuntor fechado e ao disjuntor aberto.


O disjuntor pode apresentar certas propriedades como sen sor contra sub-tensão, comando à distância, além de outras aplicações, como limitador de corrente de curto e sensor de falta de fase.

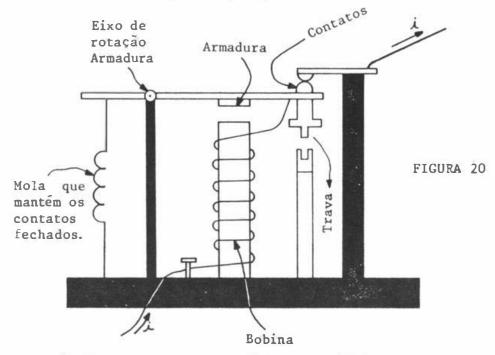Porem, como estamos enfocando uma explanação básica do assunto, não iremos considerar estes itens que acabamos de citar. Considere a figura 20, logo abaixo.



Após ligarmos a carga em série com o disjuntor, teremos uma corrente de trabalho, necessária para o bom funcionamento da nossa carga, que pode ser um motor, gerador, etc. Porém se tivermos uma corrente maior do que aquela prevista para o cir cuito, os contatos do disjuntor irão se abrir, devido ao fato de que a corrente alta, quando passa pela bobina do disjuntor, faz com que apareça um campo magnético maior do que aque le previsto em condições normais de funcionamento. E a força de atração sobre a armadura vence a força da mola, na qual a

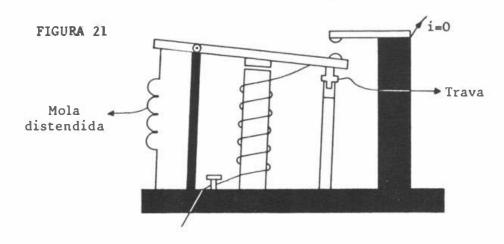armadura está presa. Sendo assim ela desce, trava-se, deixan do o circuito em aberto, portanto não há circulação de corren te maior que o valor admissível para carga, protegendo assim o sistema. Após a verificação da causa do desligamento do dis juntor, destrava-se manualmente a armadura e fecham-se os contatos. A figura 21 ilustra o sistema desativado.




RELE

O rele e um dispositivo usado para interromper ou dar - continuidade a circuitos e sua parte principal e um eletroíma que consta de uma bobina, de uma armadura e de um núcleo de ferro.

Quando fazemos passar pela bobina uma corrente elétrica "i" capaz de atrair a armadura, fazemos percorrer uma corrente elétrica I para o circuito ou carga, que queremos alimentar. E quando queremos interromper o circuito, basta retirarmos a corrente i da bobina. Esta fará com que não haja mais atração da armadura, ou seja, a armadura se desprende, seccionando assim o circuito.

Um relê e, portanto, um interruptor controlado por corrente elétrica.

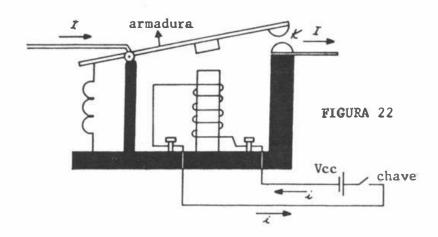
A figura 22 ilustra o aspecto de um rele basico.



A utilização dos reles traz muitas vantagens. A corrente "i", por exemplo, necessária para o funcionamento do rele,pode ser baixa e independe da corrente I a ser controlada.

Os reles podem também controlar a corrente em equipamentos instalados em locais bem afastados da unidade de controle. A figura 23 ilustra alguns tipos de reles comerciais.


FIGURA 23

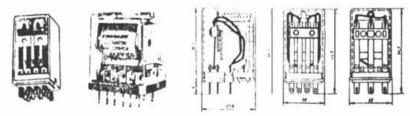

CAMPAINHA ELETRICA

A campainha elétrica consiste fundamentalmente de um ele troima, cuja armadura encontra-se presa a uma mola de aço fle xivel. Quando em repouso, apóia-se sobre um parafuso. A figura 24 ilustra o aspecto básico de uma campainha.

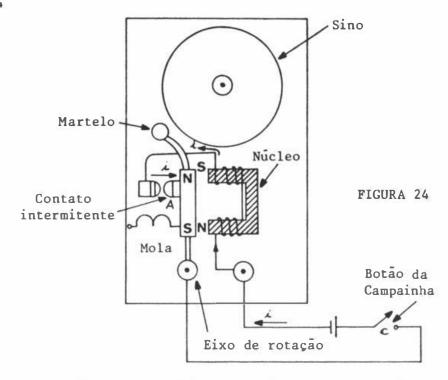Pressionando o botão da campainha C, teremos a circula ção da corrente elétrica i que irá percorrer a bobina do eletroima em direção a uma das extremidades da armadura, onde se acha colocado o martelo, fluindo em direção ao botão C e fechando o circuito.




Neste instante o núcleo da bobina se encontrará magnetizado, atraindo o martelo que, por sua vez, irá bater na campainha. Com a atração do martelo,o circuito é interrompido, a bobina se torna desmagnetizada e o martelo volta novamente para a sua posição original, em virtude da mola a ele presa. No entanto, ao entrar em contato novamente com o parafuso, temos um novo fechamento do circuito, dando origem a uma nova magnetização e, consequentemente, uma nova martelada na campainha. E assim sucessivamente, enquanto estivermos pressionando o botão da campainha.

TELEGRAFO ELETRICO

Em 1838, Morse, um pintor norte americano, criou um aparelho transmissor, cujo alfabeto leva seu nome, Morse. Aparelho este que possibilitou as comunicações telegráficas.

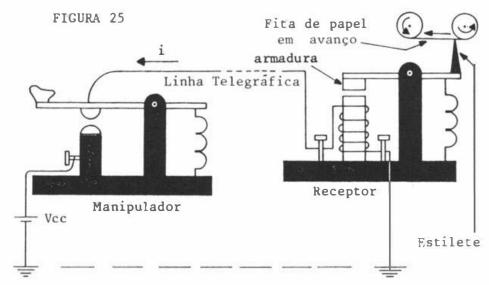Este aparelho constitui-se de uma alavanca metálica, de nominada manipulador, provida de dois contatos, um de repouso e outro de funcionamento, conforme ilustra a figura 25.



Ao pressionarmos o manipulador, fechamos o circuito ao qual está ligado o receptor que é o aparelho inscritor morse. O aparelho receptor consiste de um eletroíma cuja armadura está presa a uma mola. Na outra face da armadura temos um estitete que faz o papel de uma ponta escritora.

Ao se fechar o circuito, a passagem de corrente pela bobina produz um fluxo magnético que atraira a armadura que tra balha como uma alavanca.

A armadura ao ser atraída faz com que o estilete incida sobre uma fita de papel, movida lentamente através de um sistema de relojoaria. De acordo com a duração do fluxo de corrente pela bobina, a ponta escritora executa um traço ou um ponto, que são os elementos básicos do código morse, sobre a tira de papel.

Dois anos mais tarde, por volta de 1840, Steinheil, de Munique, aperfeiçoou um pouco mais o telégrafo elétrico. Descobriu que o retorno da corrente para a bateria, ao invés de ser feito por um condutor, ou seja, através de um fio, poderia ser executado pela própria terra.

A figura 26 ilustra a simbologia do código morse,utiliza do na telegrafia.


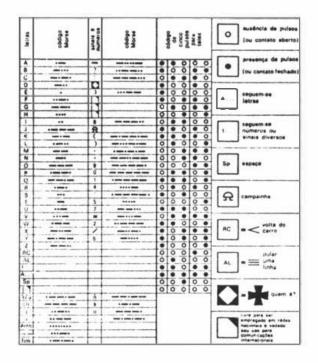


FIGURA 26

MICROFONE


Os microfones são transdutores acústicos cuja função é converter energia sonora em energia elétrica.

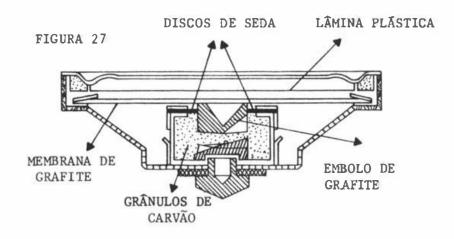A figura 27 ilustra uma capsula transmissora ou microfone de um aparelho telefônico.



De acordo com a figura 27, temos no interior da cápsula uma divisão interna, feita de tal modo que possa ser um recipiente para grânulos de carvão. Temos ainda um êmbolo de grafite que faz parte de uma membrana, também de grafite.

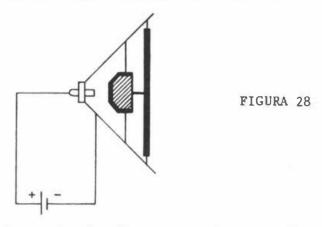Todo esse conjunto deverá estar ligado a uma bateria, con forme ilustra, de forma bem simplificada, a figura 28.



A membrana do microfone, ao receber as ondas sonoras, irá vibrar de tal forma que o êmbolo comprima os grânulos de car vão que irão agir como se fossem uma resistência variável.


Com a membrana em estado de repouso, sem compressão alguma, os grânulos de carvão estarão dispersos, apresentando uma alta resistência. Quando houver uma compressão, os grânulos estarão mais comprimidos e o fluxo de corrente será maior. Assim, as variações na membrana irão comprimir os grânulos de carvão que, por sua vez, produzirão variações na corrente elétrica.

RECEPTOR TELEFONICO (FONE)

O receptor telefonico tem a função de reproduzir as variações de corrente elétrica em variações de freqüências audíveis (audiofreqüências). Isto se consegue convertendo os sinais elétricos em sinais acústicos (ondas sonoras), processo inverso ao microfone.

Este processo é feito em duas etapas: a primeira delas é a transformação da energia elétrica em mecânica, em seguida, a energia mecânica é convertida em energia acústica.

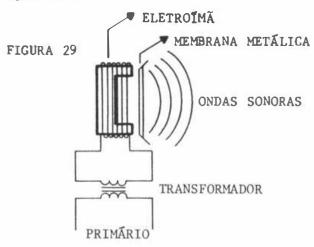O funcionamento básico do receptor pode ser compreendido através da figura 29.



O fone constitui-se basicamente de um eletroíma cuja armadura é uma membrana metálica, que se mantém suspensa através de um anel plástico.

As variações de corrente, provocadas pela cápsula trans - missora (microfone), são levadas ao primário do transformador. A corrente no secundário, por sua vez, irá variar o campo mag nético do eletroíma, provocando a vibração da membrana metálica, resultando na propagação das ondas sonoras.


CAMPO MAGNÉTICO NO INTERIOR DE UMA MATRIZ DE NÚCLEO DE FERRITE

A memoria dos computadores se constitui de uma matriz de delgados núcleos anulares de ferrite. O ferrite tem a caracte rística de se magnetizar facilmente, em decorrência da ação de um campo magnético incidindo sobre ele.

De uma forma básica, a matriz de núcleo de ferrite é atravessada por 2n fios condutores que correspondem às palavras em uma direção e por x fios condutores, correspondentes - aos dígitos, em outra direção. Assim um bit de informação esta rá contido em cada núcleo, de acordo com a direção de magnetização. Desta forma o núcleo armazenará a direção da corrente

de magnetização que o atravessou por último.

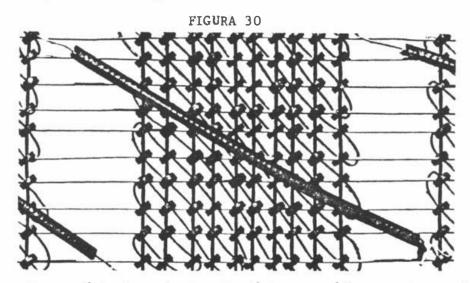A figura 30 ilustra uma memória de núcleos magnéticos utilizados por volta de 1950. Observe que os núcleos são atravessados por uma rede de fios finos, necessários para a mudan ça das polaridades magnéticas.



Uma memória bem simples de núcleo magnético, conforme ilustra a figura 31, é atravessada por condutores de palavra em uma direção e por condutores de dígito em outra direção.

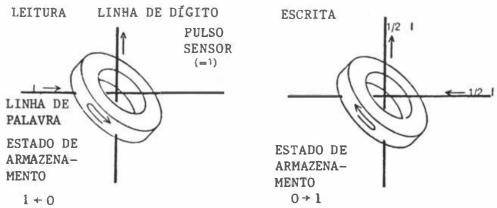


FIGURA 31

Na etapa de leitura, uma corrente I,em uma certa direção, é enviada através da linha de palavra desejada, levando todos

os núcleos desta linha a um mesmo estado de magnetização. Na fase de escrita, a corrente na linha de palavra é invertida e reduzida para 1/2I, ao mesmo tempo um pulso de corrente 1/2 I é enviado pela linha de dígito. Uma memória estruturada dessa forma é chamada"organizada em palavra."

O fluxo magnético so redor do núcleo relacionado com a corrente magnetizadora que passa por ele é determinado pelo ciclo de histerese. A figura 32 ilustra o aspecto de um ciclo de histerese para uma memória de núcleo magnético.

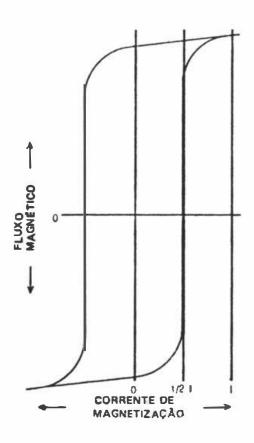


FIGURA 32



CURSO DE ELETRÓNICA DIGITAL E MICADPAGCESSADORES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANÁ


EXAME DA LIÇÃO E-5



- cada questão é composta de três ou quatro alternativas.
- só uma delas está correta.
 - marque a que considerar correta.
- passe as respostas corretas para a folha de exame.
- Quando colocamos limalhas de ferro sobre um papelão e por este passamos um fio condutor percorrido por corrente elétrica:
 - a) as limalhas não se movem;
 - b) as limalhas vão se repelir do condutor elétrico;
 - c) as limalhas formam círculos concentricos bem definidos;
 - d) as limalhas formam quadrados justapostos entre si.
- 2) Para se determinar a polaridade de um solenóide, devemos proceder da seguinte forma:
 - a) segurar a bobina com a mão direita, com os dedos na direção do campo magnético. Com isto o polegar apontará o pólo norte;
 - segurar a bobina com a mão esquerda, com os dedos na di reção da corrente. Com isto o polegar apontarã o polo norte;
 - c) segurar a bobina com a mão direita, com o polegar apontado na direção do campo magnético. Com isto os outros dedos apontarão para o polo sul.
 - d) N.R.A.

- 3) Uma das vantagens dos eletroimas é:
 - a) se quisermos inverter os polos, basta aumentarmos a cor rente elétrica;
 - b) a imantação por corrente elétrica pode nos fornecer imas muito possantes;
 - c) quando utilizamos uma barra de ferro doce como núcleo, o eletroíma perde suas características de imantação;
 - d) não possuir linhas de força.
- 4) O disjuntor é caracterizado pelo seguinte funcionamento:
 - a) quando temos, passando pela bobina, uma corrente muito baixa, esta se desmagnetiza, desligando o disjuntor;
 - b) quando temos, passando pela bobina, uma corrente muito alta, esta se magnetiza e desliga o disjuntor;
 - c) quando temos, passando pela bobina, uma corrente muito alta, esta se magnetiza e liga o disjuntor;
 - d) N.R.A.
- 5) O toque da campainha elétrica é causado pela:
 - a) queda de tensão na bobina;
 - aplicação de uma força na mola para que esta pule o mar telo;
 - c) passagem de uma corrente elétrica pela bobina, capaz de magnetizá-la;
 - d) corrente de magnetização no martelo.
- 6) Quando temos uma bobina com 10 espiras e aumentamos a corrente que passa por esta, ocorre que:
 - a) o campo magnético ira aumentar;
 - b) o campo nagnético irá diminuir;
 - c) o campo magnético permanecerá constante;
 - d) o campo magnético irá diminuir e a seguir se manterá constante.
- 7) O funcionamento do telégrafo consiste:
 - a) em fazer passar uma corrente elétrica por uma bobina, corrente esta controlada por um manipulador;
 - b) em enviar nænsagem telegráfica, através de ondas eletromagnéticas;

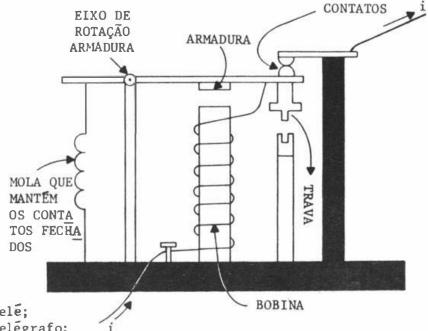- c) em fazer passar uma corrente elétrica por uma bobina e fazer variar sua intensidade;
- d) em cortar as linhas de campo do manipulador.
- 8) Os microfones são transdutores acústicos, cuja função é:
 - a) converter energia mecânica em energia acustica;
 - b) converter energia sonora em energia mecânica;
 - c) converter energia sonora em energia elétrica;
 - d) converter energia elétrica em energia mecânica.
- 9) O receptor telefonico tem a função de reproduzir as variações de corrente elétrica em variações de frequências audíveis. Isto se consegue da seguinte forma:
 - a) convertendo energia sonora em energia mecánica;
 - b) convertendo os sinais elétricos em sinais acústicos;
 - c) polarizando os sinais eletricos;
 - d) N.R.A.
- 10) A figura abaixo ilustra o aspecto básico de um(a):



- a) rele;
- b) telégrafo;
- c) disjuntor;
- d) campainha elétrica.



CURSO DE ELETRÔNICA DIGITAL E MICROPADCESSADORES


CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

LIÇÃO E-6

INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA


Nas lições E4 e E5 estudamos os princípios dos campos magnéticos e eletromagnéticos, na presente lição, estudaremos um fenômeno importante, chamado INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA. Já vi mos muitos conceitos sobre esse assunto na lição E4, todavia recordaremos alguns tópicos fundamentais.

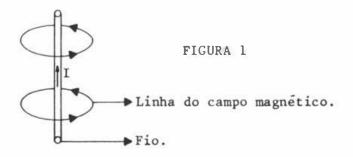Sabemos que em volta de um fio conduzindo uma corrente - I, aparecera um campo magnético como mostra a figura 1.



Ao explorar este campo com um ima articulado ou com uma agulha magnética de uma bússula, veremos que o campo magnético será descrito conforme a figura 2. Se acompanharmos o movimento da agulha, notaremos que o campo magnético forma circulos fechados em torno do fio. A direção do campo é considera

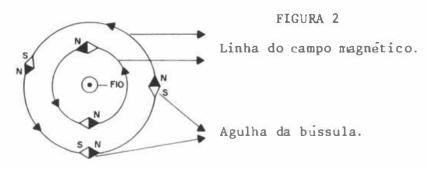da direção "norte", conforme indica a agulha da bússula. O sentido do campo magnético ou das linhas de força é obtido por meio da regra da mão direita, onde o polegar aponta a direção da corrente e os outros dedos o sentido do referido cam po magnético.




OBS.- A corrente está fluindo para fora da página.


Recordamos o seguinte: um condutor, conduzindo uma corrente, produz um campo magnético.

Por volta de 1831, Michael Faraday, em Londres e Joseph Henry, em Albany, descobriram que o efeito inverso também é possível, isto é, um campo magnético pode produzir uma corrente em um circuito fechado. Para isso ocorrer, no entanto, o fluxo magnético, que enlaça o circuito, deverá estar variando.

Vamos considerar uma espira de fio, conforme mostra a figura 3. Um campo magnético com uma densidade de fluxo B é normal ao plano do anel. Se o campo magnético B estiver sendo dirigido para cima, diminuindo, porém com o tempo, uma corrente I irá fluir no fio, no sentido da corrente convencional, ou seja, oposto ao sentido da corrente de elétrons. Dizemos, então, que esta corrente é INDUZIDA pelo campo magnético. Neste caso, em que o campo magnético B está diminuindo de grande za, a relação entre B e I é dada pela regra da mão direita.

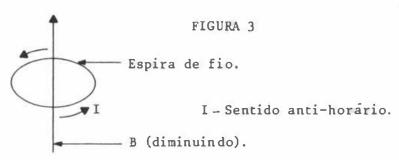

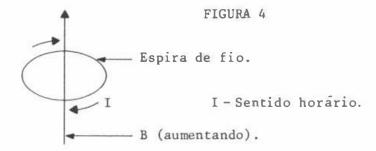Se considerarmos B dirigido para cima, porem aumentando com o tempo, o sentido da corrente induzida será conforme os ponteiros do relogio, isto e, no sentido horário (figura 4).



Quando a densidade de fluxo B estiver aumentando de valor, a corrente induzida I produzira um campo que sera contra rio a densidade de fluxo inicial, de tal forma a diminuí-lo de valor.

Por outro lado, quando a densidade de fluxo B, aplicada, estiver diminuindo de valor, a corrente induzida tomara um sentido tal, de modo a produzir um campo com tendência a aumentar o valor de B.

De acordo com o exposto, podemos enunciar o seguinte: "A corrente induzida na espira é sempre em um sentido tal, de maneira a produzir um fluxo magnético oposto à variação de B".


EXEMPLOS DE INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA

A indução eletromagnética ocorre, todas as vezes em que existir variação do fluxo magnético, atravessando um condutor,

como acabamos de ver. Na prática, essa variação do fluxo pode ser obtida por vários processos.

I - INDDÇÃO EM UMA BOBINA POR NEIO DE UM ÎMÃ:

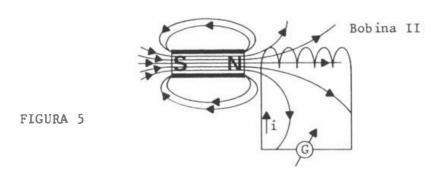Considere uma bobina com os seus extremos ligados a um galvanômetro, conforme indica a figura 5. Se aproximarmos um ima da bobina, esta ficara sob a influencia de um campo magnetico. Ao movimentarmos o ima ao longo do eixo da bobina, tere mos a circulação de corrente elétrica. Esta cessara, logo que cessar o movimento do ima.




A corrente circula em um sentido, quando o íma é introdu zido e no sentido oposto, quando ele é retirado da bobina. Po rém, se mantivermos o íma em repouso e movimentarmos a bobina relativamente ao íma, o efeito observado será o mesmo. Conclui-se que o importante é a movimentação relativa entre ambos.


II - INDDÇÃO EM UMA BOBINA POR MEIO DE OUTRA BOBINA:

- a) Se substituirmos o íma por uma outra bobina, alimenta da por corrente contínua, através de uma fonte de tensão, teremos o aparecimento de uma corrente elétrica I que ira produzir um campo magnético. Se deslocarmos qualquer uma das bobinas, teremos uma variação de fluxo magnético e o galvanôme tro acusará a passagem de uma corrente "i" (figura 6).
- b) Se colocarmos um interruptor no circuito da bobina eletricamente alimentada e, através dele, abrirmos e fechar mos o circuito, com ambas as bobinas em repouso, o efeito observado será o mesmo, isto é, teremos uma variação do fluxo magnético e o galvanômetro acusará a passagem de uma corren-

te "i" (figura 7).

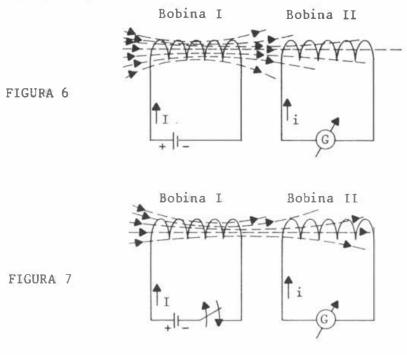

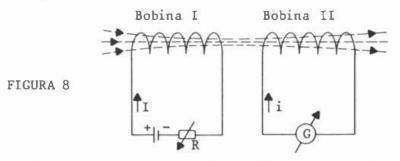c) Podemos ainda introduzir um reostato no circuito da bobina eletricamente alimentada e, através dele, variarmos a corrente nesse circuito, o efeito observado será identico aos outros, (figura 8).



Em todos os casos apresentados, o fato comum observado foi a variação do fluxo magnético concatenado pela bobina II com o imã ou com a bobina I. Essa variação, portanto, e que faz surgir na bobina II uma f.e.m. (tensão ou ddp), a qual

obs.: f.e.m. = FORÇA ELETRO MOTRIZ
ddp = DIFERENÇA DE POTENCIAL

ativa a corrente que circula. Assim f.e.m. denomina-se FORÇA ELETRO MUTRIZ INDUZIDA e a corrente, CORRENTE INDUZIDA, como já mencionamos anteriormente.

Quando a f.e.m. é induzida pela variação do fluxo, devido à movimentação relativa entre imã e bobina ou entre bobinas, é chamada de FORÇA ELETRO MUTRIZ MOCIONAL. Podemos citar, como exemplo, os Geradores Eletromecânicos. Quando a f.e.m. é induzida pela variação do fluxo, devido à variação da corrente na bobina I, eletricamente alimentada, é conhecida por FORÇA ELETRO MUTRIZ VARIACIONAL. Como exemplos, temos transforma dores, reatores e bobinas de ignição. Assim, o circuito (bobina I) eletricamente alimentado, é chamado de PRIMÁRIO ou INDUTOR e o outro, SECUNDÁRIO ou INDUZIDO.

Convem salientarmos que, se o induzido (bobina II) estiver com seus terminais em aberto, teremos f.e.m. induzida sem circulação de corrente, que voltará a fluir, caso o circuito for fechado novamente.

Importante: "Se houver variação do fluxo magnético, concatenado por um circuito, nele se induzirá uma f.e.m."

LEIS FUNDAMENTAIS DA INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA

A partir dos experimentos que acabamos de ver, podemos - citar as leis que regem a indução eletromagnética.

Lei de Lenz - "A f.e.m. induzida em uma bobina pela variação do fluxo magnético por ela concatenado tende a se opor a essa variação". (o efeito se opõe à causa). Assim, na figura 5, quando aproximamos o ima da bobina a corrente que se induz nela faz surgir um polo norte na extremidade superior - da mesma, tentando se opor à aproximação do norte. Quando o ima é afastado, ocorre o inverso, surge um polo sul e ocorre a inversão da corrente induzida.

Lei de Faraday - "A f.e.m. induzida em um circuito fechado e igual a taxa de variação em relação ao tempo do fluxo magnético total que enlação o circuito".

Vamos chamar de "e" a f.e.m. induzida em uma bobina com

N espiras com a taxa de variação do fluxo concatenado, dada por dØ/dt, de acordo com a lei de Faraday, temos:

$$e = - N \frac{d\emptyset}{dt}$$

unidades:

$$\emptyset$$
 - Weber (Wb)
t - segundos (s) $e = \frac{Wb}{s}$ ou volt(V)

O sinal negativo indica que ambos os sentidos, tanto da f.e.m. como da corrente, são positivos (a regra da mão direita se refere aos sentidos positivos) com relação ao sentido do campo, quando este e, consequentemente, o fluxo estiverem diminuindo com o tempo. Esta situação está indicada na figura 3.

Indução mútua

Considere duas bobinas Al e A2 bem próxima uma da outra, conforme ilustra a figura 9. A bobina A2 está ligada a um gal vanômetro e a bobina Al a uma fonte de tensão que lhe fornece uma corrente il, produzindo, por sua vez, um fluxo Øl e parte deste fluxo enlaça a bobina A2.


Se variarmos a corrente il, o fluxo Øl será variável e o galvanômetro acusará uma corrente il que circulará pela bobina Al.

Os fenômenos da indução mútua verificam-se em circuitos imersos em campos magnéticos gerados por outros circuitos.

Toda vez que, em duas bobinas, variarmos a corrente, em uma delas, verificaremos uma variação do fluxo de indução com catenado com a outra bobina.

Para o nosso caso, na bobina A2, teremos uma f.e.m. induzida a que chamaremos de f.e.m. de mutua indução. Resumindo, podemos dizer que o fenômeno da mutua indução representa a ação que um circuito, percorrido por uma corrente variável, e xerce sobre os outros circuitos que se encontram imersos no campo magnético, gerado por ele. Ao circuito que exerce a ação de indução chamaremos de circuito indutor e os outros, de circuitos induzidos.

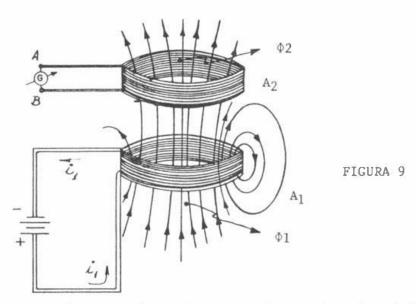
Este fluxo, que se concatena com o circuito induzido, de pende de vários fatores, como: forma, dimensões e sua posição entre os circuitos. Assim sendo, dois circuitos, concate nados por um fluxo de indução, são caracterizados por um fa-



tor ou grandeza que determina os fenômenos de mútua indução - entre eles, a este fator chamamos de COEFICIENTE DE MÚTUA INDUÇÃO.

AUTO-INDUÇÃO

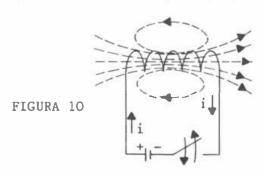Consideremos uma bobina com N espiras, na qual círcula uma corrente i que cria um campo magnético, determinando um fluxo \emptyset , o qual é concatenado pela própria bobina (figura 10).



O fluxo auto concatenado é proporcional à corrrente e um coeficiente, chamado de coeficiente de auto-indução, ou de auto-indutância, ou simplesmente, de indutância, traduz essa proporcionalidade, expressa por:

$$L = \frac{N\emptyset}{i}$$

A indutância L de um circuito depende de vários fatores como: o número de espiras da bobina (N), da relutância do circuito magnético, do diâmetro da bobina e do espaçamento entre as espiras, etc.

Se a corrente i for variável com o tempo, o fluxo Ø também será, surgindo então uma f.e.m. induzida na própria bobina. A esse fenomeno damos o nome de "auto-indução" e a f.e.m. de FORÇA ELETRO MOTRIZ AUTO-INDUZIDA".

Vamos então encontrar a expressão de FORÇA ELETRO MOTRIZ AUTO-INDUZIDA".

A indutancia e dada por:

$$L = \frac{N\emptyset}{i} + L \cdot i = N\emptyset \quad (1)$$

Como a corrente e o fluxo são variáveis com relação ao tempo, temos que indicar essa variação na expressão I. Assim, podemos expressar a variação da corrente com relação ao tempo, como: di/dt e a variação do fluxo com relação ao tempo, como: dØ/dt.

Voltando a expressão I anterior, podemos escrever:

$$L \frac{di}{dt} = N \frac{d\emptyset}{dt}$$
 (II)

Pela expressão II, temos a variação da corrente e do flu xo com relação ao tempo, mas jã vimos que, de acordo com a lei de Faraday, e = - NdØ/dt e igualando a expressão II, obte mos:

$$L \frac{di}{dt} = N \frac{d\emptyset}{dt} = N \frac{d\emptyset}{dt} = -e$$
expressão II de acordo com a lei de Faraday.

$$-e = L \frac{di}{dt} = N \frac{d\emptyset}{dt}$$

$$\vdots$$

$$e = -L \frac{di}{dt} \quad III$$

A expressão final (III) nos mostra que a f.e.m. auto-induzida sempre se opõe a variação da corrente.

Damos o nome de indutor a todo bipolo, onde o efeito de auto-indução é predominante. Considerando um indutor ideal, a f.e.m. auto-induzida será igual à tensão nele aplicada, porém, opostas entre si. Na prática, sempre existem efeitos resistivos e capacitivos a serem considerados, inexistindo, assim, um indutor "IDEAL", isolado.

Se fizermos analogia do indutor com um capacitor (assunto a ser abordado futuramente), veremos que ambos exercem função análoga: o indutor armazena energia magnética e o capacitor, energia elétrica.

UNIDADE DA INDUTÂNCIA

A unidade da indutância é o henry. A indutância pode ser definida, considerando-se um circuito em cujos terminais se induz uma tensão constante e igual a um volt, quando percorrido por uma corrente cuja intensidade varia uniformemente à razão de um ampère por segundo.

Quando utilizamos bobinas muito pequenas, como aquelas usadas na maioria dos râdios atuais, é muito comum o uso de submultiplos, como: milíhenry e microhenry que equivalem respectivamente à milésima e à milionésima parte de um henry.


Uma bobina X com um número de espiras maior do que uma bobina Y, terá uma indutância mais elevada, visto que as tensões induzidas, produzidas pela bobina X, serão de maior intensidade.

A relutância também está diretamente ligada ao material utilizado no núcleo de uma bobina. Deste modo, quando temos o ferro como núcleo, ao invés de ar, teremos aí um campo

magnético maior, isso porque o ferro tem menor relutância que o ar, consequentemente, teremos tensões induzidas maiores do que as das bobinas com núcleo de ar.

É sabido que quanto maior o condutor de uma bobina, maior será sua indutância, ou seja, quanto maior o diâmetro de uma bobina, maior será sua indutância.

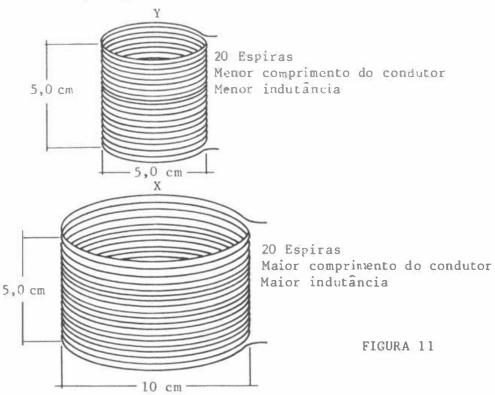Por exemplo, quando temos duas bobinas com 10 espiras ca da uma e uma delas com diâmetro de 5cm e outra com diâmetro de 10cm, é evidente que a bobina com diâmetro de 10cm terá o comprimento do condutor maior e consequentemente, maior indutância. Veja figura 11.



Outro fator de que também podemos fazer uso para aumen - tar a indutância, seria o agrupamento das espiras, COMPACTAN-DO-AS O MAIS POSSÍVEL. Isso pode ser conseguido através da utilização de fios de secção bem diminuta. Com isso, a indutância será bem maior, porque o campo magnético estará bem mais concentrado, acarretando um aumento da tensão induzida.

CORRENTES DE FOUCAULT

Se um condutor elétrico qualquer sofrer uma variação de fluxo, gera-se no mesmo uma f.e.m.


Os geradores elétricos, por exemplo, possuem um circuito induzido, constituído de várias espiras enroladas em forma de bobina, isoladas entre si e isoladas também da estrutura metálica da máquina. A circulação de corrente alternada nesses enrolamentos, cujos núcleos são de material metálico, correspondem as correntes circulantes na massa metálica e a forças eletromotrizes na mesma.

Essas correntes que circulam no interior das massas metalicas, formando caminhos fechados, são chamadas de correntes de Foucault. Manifestam-se sob a forma de calor (efeito Joule) e seu efeito eletromagnético é sempre contrário à causa que as gera (lei de Lenz).

Com o objetivo de reduzir as correntes de Foucault em dispositivos com núcleos de ferro, estes são, geralmente, constituídos de chapas finas ou de láminas, isoladas eletricamente uma das outras. Com a laminação dos circuitos magnéticos, sujeitos à variação de fluxo, devido a essas correntes, é possivel reduzirmos as perdas, a valores toleráveis. A construção de núcleos laminados não prejudica os circuitos magnéticos das máquinas elétricas, visto que o sentido da laminação corresponde ao sentido em que se desenvolve o fluxo magnético. É possível também reduzirmos as correntes de Foucault, aumentan do a resistividade do material de que as lâminas são feitas.

Em aplicações eletrônicas, como, por exemplo, em transformadores para uso em radiofrequência, costumam-se empregar núcleos de limalha de ferro.

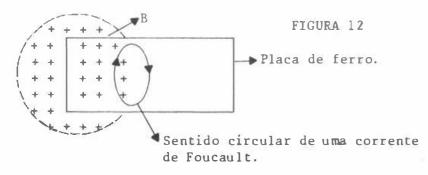A explicação do aparecimento dessas correntes pode ser dada, imaginando uma placa de ferro colocada sob a ação de um campo magnético, conforme indica a figura 12.



A variação do fluxo magnético Ø induz, na placa de ferro, uma f.e.m. causando o aparecimento de correntes de Foucault que têm a forma de um círculo. Estas correntes podem apresentar as formas mais variadas possíveis, entretanto sempre implicam numa dissipação de potência elétrica em forma de calor, através do efeito Joule.

HISTERESE

Podemos interpretar a magnetização de uma barra de fer ro, como sendo um fenômeno de orientação molecular. A função da corrente magnetizante é criar um campo magnético que, agin do sobre as moléculas de ferro, as orienta contra a ação da agitação térmica que tende a desordená-las. Se o estado de magnetização de um núcleo de ferro variar continuamente,ocorrerá, então, um fenômeno semelhante ao atrito interno entre as moléculas, que ocasionará uma dissipação de energia sob a forma de calor. Esse fenômeno da-se o nome de historese.

EFEITO CORTICAL (SKIN EFFECT)

A resistência elétrica que um condutor ou um cabo oferece à circulação de correntes alternadas é maior que a ofere cida pelo mesmo condutor à passagem de corrente contínua.

A corrente alternada origina fluxos magnéticos alternados que, por sua vez, induzem f.e.m., também alternadas, no próprio condutor. Essas forças eletromotrizes induzidas (f.e.m.) ocasionam uma distribuição irregular de corrente no condutor, verificando-se uma densidade de corrente maior na periferia do condutor e menor na parte central do mesmo. Nos cabos alimentados por corrente contínua, onde a distribuição de corrente é uniforme, isto não ocorre. A este fenômeno denominamos cortical ou pelicular (SKIN EFFECT). Quanto maior for a seção do condutor e mais elevada a frequência da corrente, maior será sua intensidade, variando ainda com a temperatura do condutor.

Uma maneira de reduzirmos o efeito pelicular, é através do emprego de vários condutores ligados em paralelo, em cabos separados ou no mesmo cabo. Também é possível com o emprego de condutores de cobre ou alumínio torcidos sobre um tubo, formado por uma espiral de aço.

PERDAS NO COBRE E NO FERRO


O cobre é o condutor mais utilizado na fabricação de bobinas em geral. Quando percorrido por uma corrente elétrica, verificam-se perdas nesse condutor sob a forma de calor(efeito Joule), as quais são geralmente designadas como perdas no cobre.

Numa bobina, cujo núcleo é constituído de material ferro magnético, quando o condutor for percorrido por uma corrente contínua de intensidade constante, não haverá perdas relevantes. Entretanto, quando a corrente for contínua, porém variável, temos, além das perdas no cobre, perdas no núcleo magnético, que tende a aquecer-se. Esse fenômeno é mais acentuado com correntes alternadas e será tanto maior, quanto mais alta for a frequência destas correntes.

Os núcleos magnéticos, em geral, são construídos a partir de ligas, cujo constituinte principal é o ferro. Devido a esse fato, tais perdas são denominadas de perdas no ferro. Den tre elas, podemos distinguir as perdas, devido à circulação de correntes induzidas no interior da massa ferromagnética - (perda Foucault) e as outras devido, ao fenômeno da histerese, chamadas de perdas por histerese.

Em núcleos que possuem uma espessura muito grande, ocorre ainda o aparecimento do efeito pelicular (SKIN EFFECT), que tende a aumentar ainda mais as perdas no ferro e no cobre.

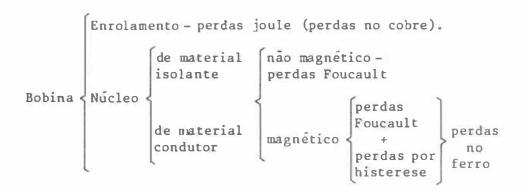Sintetizando, podemos considerar as seguintes perdas para uma bobina.



INDUTÂNCIA APLICADA EM UM CIRCUITO DE C.A.

Vamos analisar o comportamento da indutância, quando uma bobina estiver sendo percorrida por corrente alternada. Ja vi mos que só temos indução eletromagnética, quando variamos corrente. (Isso foi mostrado anteriormente ao fecharmos abrirmos a chave de um circuito alimentado por corrente contí nua).

Como os circuitos alimentados por corrente alternadas es tão sujeitos a variações de intensidade e de direção continua mente, a indutância, então, tem fundamental importância circuitos de C.A., visto que, na maioria dos casos, a oposição que uma bobina apresenta à passagem de corrente alterna da, tem como agente principal a indutância e não a resistên cia da bobina, como muitos podem imaginar.

A figura 13 ilustra o comportamento de uma bobina, quando percorrida por corrente alternada.

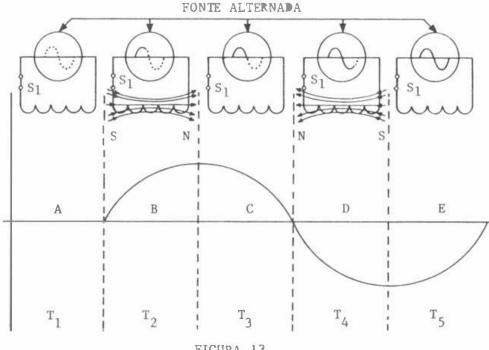


FIGURA 13

De acordo com a figura, podemos visualizar o que ocorre em diversos instantes de um ciclo de C.A.

No primeiro instante do ciclo, não ha nenhuma tensão gerada, portanto, não temos passagem de corrente.

Logo no segundo instante, a tensão do gerador ja se mani festa, temos uma corrente elétrica através da bobina, acarretando o aparecimento da força contra eletromotriz, que tende a se opor a corrente, inicialmente, produzida pelo gerador. Como a tensão fornecida pelo gerador é bem maior que a f.c.e.m. apresentada, surge um campo magnético, conforme ilustra a figura 13B.

No terceiro instante, a tensão começa a cair, conforme mostra a figura 13C. Consequentemente, a corrente diminui, porém a força contra eletromotriz tende a se opor a diminuição da corrente, retornando ao circuito a energia magnética do campo que havia sido criada em forma de tensão induzida. Quan do a tensão do gerador chega a zero, a f.c.e.m. também desapa rece e não temos campo magnético.

Após se anular, a tensão do gerador começa a se elevar - novamente. só que em sentido contrário, fazendo com que a direção da corrente da bobina seja inversa e o campo magnético de polaridade oposto aquele visto anteriormente. Da mesma forma, a tensão do gerador vence a f.c.e.m. e o campo magnético alcança novamente uma intensidade máxima (figura 13D).

Com isso, após um ciclo, os instantes: Tl, T2, T3, T4,T5 voltam a se repetir indefinidamente, até que se desligue o ge rador.

Em suma, podemos dizer que o campo magnético que surge a pos o aparecimento da corrente elétrica está variando continuamente de polaridade e de intensidade. Isto quer dizer que existe, em todos instantes de um ciclo, uma f.c.e.m. que se opoe à tensão aplicada e que tem, como função, evitar que a corrente, que circula na bobina, varie de intensidade.

A oposição à passagem de corrente alternada em um circuito, apresentada por uma bobina, devido às tensões induzi adas, se manifesta em todos os intantes.


A esta oposição, que a indutância de uma bobina apresenta a passagem de corrente alternada, denominamos de reatância indutiva, a qual depende da indutância da bobina e da frequência da corrente alternada, aplicada na mesma.

A reatância indutiva pode ser calculada a partir da indu obs.: f.c.e.m. = FORÇA CONTRA ELETRO MUTRIZ tancia da bobina e da frequência da C.A. E é expressa em ohms, como a resistência elétrica de um circuito qualquer.

EFEITO DA FREQUÊNCIA SOBRE A REATÂNCIA INDUTIVA

A reatância indutiva de uma bobina depende da variação - da intensidade da corrente que circula por ela. Quanto maior for a variação da corrente, maior será a f.c.e.m. desenvolvida e mais elevada será a reatância indutiva que a bobina apre senta à passagem de uma corrente alternada.

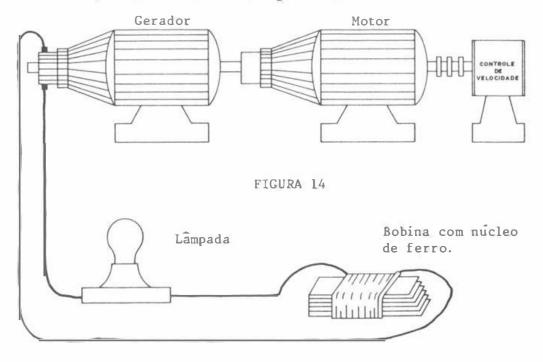Vamos considerar um gerador qualquer de C.A. movido por um motor, conforme ilustra a figura 14.



A seguir, ajustamos o controle de velocidade do motor de tal forma que a frequência da corrente alternada seja 60Hz.Li gamos ao gerador uma lampada em série a uma bobina com núcleo de ferro. Verificaremos então, que a lampada se acende fraca mente. Se aumentarmos a velocidade do motor de tal forma que se eleve a frequência do gerador para um valor maior que 60Hz, por exemplo, 100Hz, notaremos que a lampada estará quase apagada,


praticamente sem luminosidade alguma. Isso ocorre, porque as variações da corrente são muito rápidas e a reatância indutiva da bobina aumentou consideravelmente, reduzindo de tal for ma a passagem da corrente a ponto de não ser suficiente para acender o filamento da lâmpada. Concluímos, então, que a reatância indutiva de uma bobina aumenta, quando aumenta também a frequência da C.A.

Se diminuirmos a velocidade de rotação do motor, a lâmpa da começará acender novamente, aumentando de intensidade, a medida que diminuímos a frequência da C.A. Isso quer dizer que a f.c.e.m., induzida na bobina, diminui, à medida que diminuimos a frequência e aumenta, à medida que elevamos o valor da frequência da C.A.

Devemos ter sempre em mente que a indutância de uma bobi na é fixa, porém a sua reatância indutiva depende sempre da frequência da C.A. aplicada. O cálculo da reatância indutiva será estudado em lições posteriores.

EFEITO DA CORRENTE ALTERNADA SOBRE UMA BOBINA DE NÚCLEO DE AR

Considere a figura 15, onde temos uma bobina com 80 a 120 espiras de fio esmaltado, em série com uma lâmpada elétrica, alimentada pela rede de C.A de 60 Hz. Como a bobina não tem núcleo de ferro, a lâmpada irá se acender fortemente, porém com um pouco menos de luminosidade que o normal, devido à indutância da bobina não ser suficiente para que a reatân cia indutiva reduza a intensidade da corrente que circula pela bobina. Isso nos leva a concluir que uma bobina de núcleo de ar possui uma reatância indutiva que não é muito alta para uma frequência de 60 Hz.

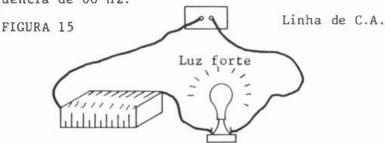


Bobina com núcleo de ar.

Lampada em série.

BOBINAS DE INDUÇÃO

As bobinas de indução possuem ampla aplicação e uso. Empregam-se geralmente nos motores de automóveis e são conhecidas como bobinas de ignição.

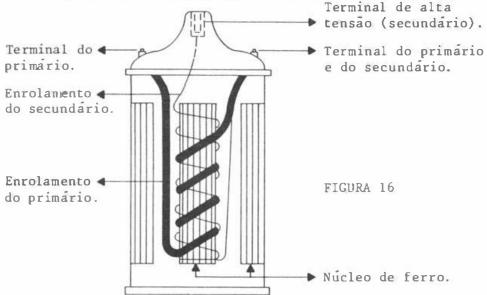A figura 16 ilustra o aspecto de uma dessas bobinas.



Observando a figura anterior, notamos que o enrolamento primário é feito com um fio de bitola maior e com um número de espiras menor que o enrolamento secundário. Com isso, a tensão de saída do secundário será mais elevada que aquela aplicada ao primário.

A relação de espiras entre os enrolamentos primário e se cundário é proporcional ao aumento de tensão da bobina de indução. Seja, por exemplo, um enrolamento primário com 10 espiras e o enrolamento secundário com 1000 espiras. A proporção do número de espiras será de 10/1000 (1 para 100). Com isso, a tensão de saída do secundário será 100 vezes maior que a tensão do primário.

Os motores de automóveis, em geral, utilizam esse tipo de bobina, onde o secundário tem um tal número de espiras, com parando-se com o primário, que a tensão do secundário alcança um valor instantâneo de tensão de até 8000 volts, sendo que o primário é alimentado em 6 volts apenas. A relação de espiras nas bobinas de ignição é de fundamental importância.

Acabamos de verificar que a tensão que aparece no secundario da bobina é bem maior que a tensão aplicada no prima rio. No entanto, a corrente disponível no secundário não passa de alguns miliamperes. Por outro lado, a corrente no prima rio é bem alta, devido à resistência do fio ser menor. Por is so, a potência de entrada e a de saída serão praticamente iguais se não considerarmos as perdas nos enrolamentos. exemplo, vamos supor que o enrolamento primário da nossa bobi na seja alimentado por uma tensão de 6 volts, com uma corrente de 12 ampères. E a potência elétrica em watts, aplicada no enrolamento primário, seja de: 6 x 12 = 72 watts (P = V.I). E no enrolamento secundário, tenhamos uma tensão induzida 6000 volts, porem com uma corrente de 12 miliampères. A potên cia disponível no secundário será então, de: 6000 x 12 x 10-3 = 72 watts (P = V.I), igual aquela aplicada no enrolamento primario da bobina.

Devido a esse fato a energia de que dispomos no secundario não é maior que a aplicada ao primário. Embora o aumento da tensão seja elevado, a corrente diminui sensivelmente.

Teoricamente vimos que as potências de entrada e de saída serão iguais, entretanto, na prática, isso não se verifica, pois, no interior do núcleo da bobina, temos perdas Foucault e por histerese, que são as perdas do ferro, além da perda Joule nos enrolamentos das bobinas.



ELETADNICA DISITAL E MICADPADCESSADDAES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

EXAME DA LIÇÃO E-6



- cada questão é composta de três ou quatro alternativas.
- só uma delas está correta.
- marque a que considerar correta.
- passe as respostas corretas para a folha de exame.
- 1) Quando falamos em indução eletromagnética, referimo-nos:
 - a) à geração de magnetismo através da eletricidade;
 - b) à produção de eletricidade através de um campo magnético;
 - c) à geração de corrente alternada através da corrente continua;
 - d) à geração de corrente continua através da corrente alternada.
- 2) A indução eletromagnética existe todas as vezes em que num condutor:
 - a) temos variação do fluxo magnético;
 - b) temos um fluxo magnético constante;

- c) existe mudança de tensão alternada para tensão continua;
- d) as alternativas anteriores estão incorretas.
- 3) A corrente induzida aparece quando:
 - a) um condutor é atravessado por um fluxo variável;
 - b) um condutor é atravessado por um fluxo constante;
 - c) o condutor é colocado em um circuito, alimentado por uma corrente que não varia;
 - d) as alternativas a e b estão corretas.
- 4) Corrente de Foucault vem a ser:
 - a) a corrente de magnetização de uma bobina;
 - b) a corrente elétrica devido à indução eletromagnética em uma barra de ferro;
 - c) a corrente instantânea de uma bobina;
 - d) a corrente de magnetização de um material qualquer, devido a sua alta resistividade.
- 5) Para aumentar a indutância de uma bobina basta:
 - a) aumentar o número de espiras;
 - b) diminuir o número de espiras;
 - c) diminuir o diametro da bobina;
 - d) aumentar o espaçamento entre as espiras.
- 6) Quando compactamos una bobina ocorre:
 - a) um aumento da indutância;
 - b) uma diminuição da indutância;

- c) a indutância se mantem constante;
- d) as alternativas anteriores estão incorretas.
- 7) Quando aplicamos C.A. em uma bobina ocorre:
 - a) um aumento na indutância;
 - b) uma variação contínua no campo magnético, produzido pe la bobina;
 - c) uma diminuição do campo magnético em relação a aplicação de C.C.;
 - d) uma diminuição na reatância indutiva.
- 8) Quando temos uma bobina com núcleo de ar, ocorre que:
 - a) a indutância é muito alta, tendo grande aplicação na eletrônica;
 - b) a indutância e muito pequena, sendo utilizada, em grande escala, em rádios receptores;
 - c) não tem grande significado, pois a indutância varia;
 - d) a indutância se mantem constante por um período de tempo bem pequeno.
- 9) O efeito pelicular ou Skin Effect é mais acentuado quando:
 - a) a seção do condutor é pequena e a frequência bem eleva da;
 - b) a seção do condutor e a frequência forem elevados;
 - c) os condutores são ligados em paralelo e torcidos entre si;
 - d) o condutor é alimentado em corrente continua.
- 10) A reatancia indutiva de uma bobina depende sempre:
 - a) da tensão aplicada aos terminais da bobina;

- b) do valor da indutância, que é sempre variavel;
- c) da frequência da corrente alternada, pois quanto mai or a frequência, maior será a reatância indutiva;
- d) N.R.A.



CURSO DE ELETRÔNICA DIGITAL E MICROPADCESSADORES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANÀ

LIÇÃO E-7

FUNDAMENTOS SOBRE SEMICONDUTORES - I

INTRODUÇÃO

O aparecimento do diodo de emissão termoiônica, em 1902, desenvolvido por J. A. Fleming, é tido como o marco inicial da indústria eletrônica.

A partir desta descoberta, muitas mudanças ocorreram: as valvulas evoluiram, surgiram os triodos, os pentodos e outras.

Com o passar do tempo e com o avanço tecnológico, as vál vulas sofreram uma redução em seu tamanho físico, porém tornaram-se mais robustas e eficientes. Mas foi em junho de 1948, que dois cientistas americanos, John Bardeen e Walter Brattain, revolucionaram a indústria eletrônica com a descoberta dos transistores. Estes passaram a substituir as válvulas qua se que totalmente e com muito mais vantagem.

Surgiram então os "dispositivos de estado sólido", também conhecidos por "dispositivos semicondutores" cujo funcionamento é regido pela física dos semicondutores. Os dispositivos semicondutores mais sofisticados são os "circuitos integrados". Tais dispositivos chegam a substituir não só partes de um circuito eletrônico discreto, como também circuitos com pletos ou partes inteiras de equipamentos e sistemas.

Todavia existem ainda algumas áreas em que os dispositivos semicondutores não podem substituir as válvulas, como, por exemplo, em circuitos de alta potência e rádio frequências al tas, porém, com o avanço tecnológico, essas limitações poderão ser superadas.

Para melhor entendermos o que vem a ser uma substância semicondutora e, posteriormente, compreendermos melhor as características dos dispositivos semicondutores, faremos, inicialmente, uma breve revisão sobre a constituição da matéria, para então passarmos ao estudo das substâncias semicondutoras, mais especificamente do germânio (Ge) e silício (Si), nos quais se assentam, quase que totalmente, as bases da eletrônica moderna.

CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA

Observemos uma gota de água e inaginemos que esta gota se divida em duas partes iguais e estas duas em quatro e assim, sucessivamente. Então perguntamos: Será possível repartí-la infinitas vezes em porções cada vez menores, sem que es ta deixe de ser água? A resposta é não! Mas por quê? Porque todas as substâncias, ou seja, os diferentes tipos de matéria apresentam uma porção mínima que ainda retém as suas propriedades, porém, se dividirmos esta mínima porção, iremos obter os átomos dos elementos que a compõem. Esses átomos, por sua vez, não mais conservarão as propriedades do material subdivi dido. No caso da gota d'água, os átomos de hidrogênio e oxigênio não conservarão as propriedades da substância água. A essa mínima porção da substância que ainda retêm as suas propriedades chamamos de MOLÉCULA DA SUBSTÂNCIA.

Se pudéssemos observar uma molécula de água, veríamos que ela é composta de três elementos, sendo dois iguais e um diferente. Estes elementos não estão livres dentro da molécula, mas sim ligados por certas forças que não nos interessam no momento. A estes elementos, chamamos de ÁTOMOS. Na água, por exemplo, são dois átomos de HIDROGENIO e um de OXIGÊNIO, conforme vemos na figura l.

Na figura 2 temos uma outra representação da molécula de água, na qual poderemos observar melhor as ligações entre os dois átomos de hidrogênio com o de oxigênio.


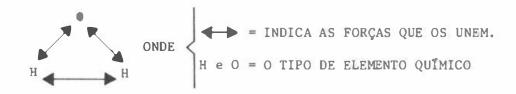


FIGURA 01

Figura 1 — Quimicamente seria H₂O₁ ou simplesmente H₂O a representação da molécula de água.

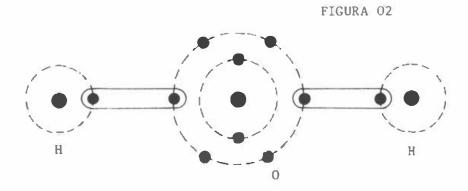Em toda a face da Terra, até hoje, foram encontrados 92 elementos naturais. Temos ainda alguns elementos artificiais, criados pela tecnologia moderna, como, por exemplo, o plutonio, utilizado na construção da bomba atômica. Todos os materiais encontrados na natureza, não passam de combinações entre estes elementos.



Se nos reportarmos a lição El, encontraremos lá uma tabe la periódica na qual estão ordenados, de acordo com suas características, todos os elementos naturais e artificiais.

ESTRUTURA DO ÁTOMO

A palavra átomo provém do grego e etimologicamente signi

fica "não divisível". Este conceito foi atribuído ao átomo, pois pensava-se ser impossível dividí-lo.

Hoje, ele é considerado como a menor partícula componente da molécula. Porém a idéia de que o átomo é indivisível, não tem mais validade, pois sabemos, através de inúmeros estudos realizados pela física nuclear, que isso é possível.

O átomo é constituído de três partículas básicas: Protons, Neutrons e Elétrons, sendo que os dois primeiros constituem o núcleo do átomo, enquanto que os elétrons giram em tor no do núcleo, em órbitas concentricas. Esta configuração do átomo é chamada de modelo planetário do átomo. Se fizermos uma analogia com o sistema solar, teríamos o núcleo do átomo (sol) formado por um agrupamento de protons e neutrons caracterizadores da massa do átomo. E os elétrons (planetas) girariam ao redor do núcleo numa região chamada eletrosfera, em altíssima velocidade. Elétrons e protons possuem cargas elétricas iguais, porém de sinais contrários (protons, carga elétrica positiva; elétrons, carga elétrica negativa), enquanto que os neutrons são desprovidos de carga elétrica.

No atomo, os elétrons se apresentam em camadas (ou níveis de energia), em número de 7, representadas, em ordem decrescente de energia por: K, L, M, N, O, P, Q. Para cada um desses níveis (camadas) existe um número máximo de elétrons, a saber:


Nivel	Nº de eletrons		
K	02		
L	08		
M	18		
N	32		
O	32		
P	18		
Q	08		

Obs.: A camada K é a de maior energia (os elétrons estão rigidamente ligados ao núcleo), enquanto que a camada Q é a de me nor energia (os elétrons estão fracamente ligados ao núcleo).

Desta forma, um atomo de germânio que possui número atomico 32, teria seus elétrons assim distribuídos:

Nível	Nº de clétrons
K	02
L	08
M	18
N	04
	32

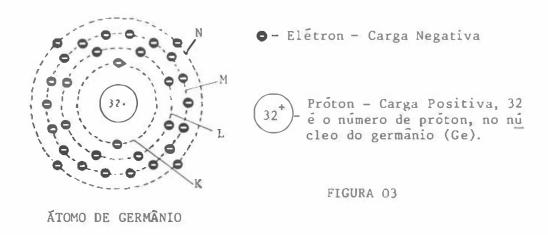Note que o nível N não está completo. A figura 3 nos mos tra como ficaria esta distribuição, segundo o modelo planetário.



A última camada é também conhecida por camada de valência e, quando completa, apresenta um total de 8 (oito) elétrons, os quais recebem o nome de "Elétrons de Valência". São eles que participam das reações químicas e dos fenômenos elétricos. Como todos os sistemas físicos que procuram uma situação, na qual possam ser estáveis, o átomo, como sistema físico, também procura esta situação de estabilidade. Desta forma, a estrutura mais estável para um átomo é aquela em que há 8 elétrons na camada de valência (Regra do octeto). Por exemplo, no caso de um átomo apresentar na última camada apenas 2 elétrons, toda reação química da qual ele vier participar, se rá em função de atingir esta estabilidade. Caso o átomo apre-

sente apenas l eletron na camada K, ele buscará estabilidade de maneira a preencher esta camada, ou seja, 2 eletrons.

IONS POSITIVOS E NEGATIVOS

Um átomo, quando eletricamente neutro, possui o número de prótons igual ao número de eletrons, mas poderá, por razões do meio externo, ganhar ou perder eletrons. Quando ele ga nhar eletrons, ficará com o seu número de eletrons maior que seu número de prótons, transformando-se assim num ion negativo. Se, ao contrário, perder eletrons, ficará com o seu número de prótons maior que o seu número de eletrons, transforman do-se assim em ion positivo. E esse fenômeno de ganhar ou de perder eletrons que se dá com o átomo, ocorre normalmente na camada de menor energia do átomo, ou seja, na camada de valên cia.

TABELA I

NOME DO ELEMENTO	SÎMBOLO QUÎMICO	NÚMERO DE PRÓTONS		NÚMERO DE NEUTRONS	ELÉTRONS DE VALENCIA
Hidrogênio	Н	1	1	0	1
Hélio	Нe	2	2	2	2
Sódio	Na	11	11	12	1
Fósforo	P	15	15	15	5
Cloro	C1	17	17	18	7
Germánio	Ge	32	32	40	4
Silício	Si	14	14	14	4

Obs.: Os átomos que possuem maior facilidade em ganhar elétrons e assim tornarem-se ion negativo, são os que têm 5, 6 e 7 elétrons na camada de valência. Já aqueles que possuem 1, 2 e 3 elétrons, a tendência é doar e são denominados ions positivos. No caso do Germánio e do Silí cio, os quais possuem 4 elétrons na camada de valência, normalmente nem recebem e nem doam elétrons. Temos ainda, os átomos que não participam de reações químicas e têm na última camada 8 elétrons (ou 2 elétrons, como por exemplo, o Hélio). Com relação à tabela I, observe ainda que todos os elementos que possuem o número de prótons igual ao de elétrons, são eletricamente neutros ou simplesmente neutros.

LIGAÇÕES QUÍMICAS

A forma pela qual os atomos se agrupam para compor a molecula de uma substancia, da-se o nome de LIGAÇÕES QUÍMICAS.


Os elétrons da camada K (fig. 3) estão rigidamente ligados ao núcleo e precisarão de uma elevadíssima energia para que possam escapar do átomo. Mas à medida que as camadas vão se afastando do núcleo, os elétrons vão ficando mais fracamente ligados a ele e são justamente os elétrons mais afastados do núcleo que normalmente tomam parte nas reações químicas, por serem estes os que mais facilmente se deslocam.

O atomo procura "reagir", quimicamente, para passar de uma configuração instavel para outra mais estavel.

Ligação iônica:

Este tipo de ligação ocorre sempre que alguns átomos per dem elétrons, transformando-se em ions positivos (cátions), enquanto outros átomos ganham esses elétrons, transformando-se em ions negativos (ânions). Vejamos, a seguir, como ocorre a reação de um átomo de cloro com um átomo de sódio. O átomo de sódio (Na) possui número atômico igual a 11 e o átomo de cloro (Cl) igual a 17. Vamos fazer a distribuição dos elétrons por camada:

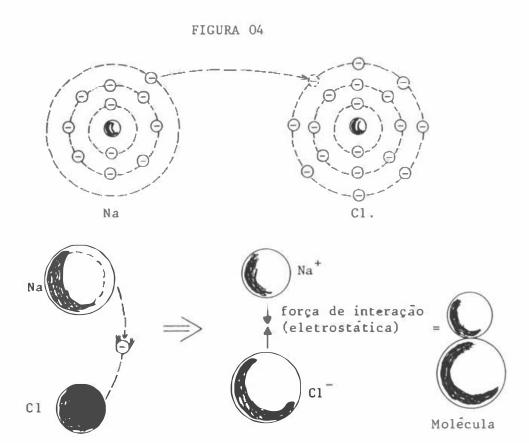O atomo de sódio (Na) possui l elétron na última camada enquanto, que o de cloro possui 7. Neste caso, o Na cede l elétron para o Cl, tornando-se, desta forma, um ion positivo, enquanto que o Cl recebe (ganha) l elétron, transformando-se, assim, em um ions negativo. A figura 4 ilustra o "encontro" desses atomos que dao origem ao cloreto de sódio (Na[†] Cl⁻), mais conhecido por sal de cozinha.



A força que mantém o cátion (Na⁺) unido ao ânion (Cl⁻) é de natureza puramente eletrostática. Note que ambos os átomos (Na e Cl) atingiram uma configuração mais estável. Resumidamente, podemos dizer que a ligação iônica ocorre, quando se li ga um metal com um não metal. Este tipo de ligação não dá origem a uma molécula de NaCl, mas sim a um "cristal" de NaCl.

Ligação covalente:


Esta ligação ocorre, quando houver um emparelhamento de elétrons, ou seja, um par de elétrons torna-se comum a dois

atomos. A ligação covalente é responsável pela formação das substâncias moleculares. A principal característica de diferenciação entre um composto ionico e um molecular e que, no estado líquido, o composto ionico conduz corrente elétrica e o molecular não conduz.

O emparelhamento ocorre por que ambos os átomos formam um sistema com menor energia, ou seja, com maior estabilidade. A figura 5 ilustra este tipo de ligação entre um átomo de fluor (F) e um átomo de hidrogênio (H). O fluor possui número atômico 9 e o hidrogênio 1.

Vamos distribuir os eletrons por camadas:

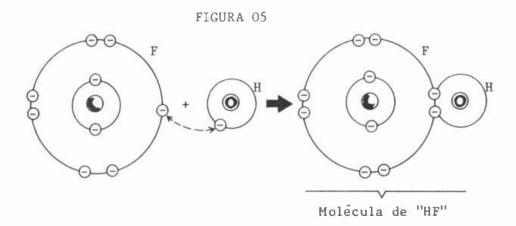Neste caso, o fluor precisa de um elétron para se tornar estável e o hidrogênio também. Mas um não consegue "roubar" o elétron do outro, então ambos passam a compartilhar de um par de elétrons, como se fossem uma sociedade.



Antes de tratarmos diretamente do assunto semicondutor, faz-se necessário um pequeno comentário sobre condutores e isolantes.

Condutores, Isolantes e Semicondutores:

São denominações atribuídas aos materiais existentes na natureza quanto ao aspecto correspondente à condução de corrente elétrica. Na verdade, o que há de diferente nos materiais é que alguns oferecem menos resistência à passagem da energia elétrica que outros. Para que isso pudesse ser medido, a física criou uma grandeza elétrica, chamada resistividade, que indica a resistência elétrica, em OHMS (Ω) que um determinado material oferece, por unidade de comprimento (Im), à temperatura de $20\,^{\circ}\text{C}$. Na página 2 da lição MP-1, encontrase a resistividade de vários materiais.

- a) Condutores São materiais que possuem elétrons livres, em grandes quantidades (os elétrons de valência estão fracamente ligados ao núcleo) e por apresentarem baixa resistividade deixam de proporcionar oposição à passagem de corrente elétrica. Quanto maior for o número de elétrons livres presentes no material, maior será o fluxo de corrente pelo mesmo, quando submetido a uma diferença de potencial. Como exemplo de condutores, podemos citar o ouro, prata, cobre, alumínio e outros. Para os materiais condutores, um aumento de temperatura provoca um aumento da resistividade.
- b) Isolantes Os elétrons de valência nos materiais iso lantes acham-se fortemente presos ao núcleo dos átomos. Rarís mos são os elétrons que têm capacidade de se desprender de seus átomos e tornarem-se elétrons livres. Esses materiais pos suem uma resistividade muito elevada, dificultando, assim, a passagem de corrente elétrica, quando submetidos a uma diferença de potencial. Como exemplo, podemos citar a borracha, a mica, a porcelana, vidro, etc.
- c) Semicondutores São elementos cuja resistividade situa-se entre a dos condutores e a dos isolantes, consequentemente, conduzem mais que os isolantes e menos que os condutores.

Os principais semicondutores, utilizados na indústria eletrônica são o germânio (Ge) e o silício (Si), os quais, em estado puro, apresentam seus átomos dispostos uniformemente em uma configuração periódica, ou seja, sob a forma cristalina. Uma outra característica dos semicondutores é que, sob a

influência da temperatura, eles se comportam exatamente ao contrário dos condutores, isto é, à medida que a temperatura aumenta, a resistividade deles diminui.

Germanio (Ge) e silício (Si):


O germânio (Ge) foi descoberto por Winkler, em 1885. Tra ta-se de um elemento branco, acinzentado que pode ser obtido das cinzas de certos tipos de carvão, sob a forma de pó de di óxido de germânio. Possui brilho metálico, semelhante ao do estanho e se funde a 960° centígrados. Arde no ar, por isso é necessário fundí-lo no vácuo ou numa atmosfera inerte. Quando extraído das minas, o germânio vem misturado com grande quantidade de impurezas, mas,através de processos de purificação, chega-se a obter graus de purezas da ordem de 99,9999999%. O germânio possui número atômico 32, ou seja, possui 32 elétrons girando em torno de seu núcleo.

O silício (Si) já conhecido pelos antigos alquimistas, ocupa o segundo lugar na escala de abundância na crosta terrestre (26%), porém não ocorre no estado livre. Em 1823 o físico sueco Berzelius conseguiu isolá-lo, sob a forma de dióxi do de silício. Aparece, com frequência, como areia, praticamente, em todas as rochas, argilas e terras. É mais difícil de se preparar e de se purificar do que o germânio, uma vez que se funde a 1420 °C (centígrados). O silício possui número atômico 14.

A figura 6 nos mostra um átomo isolado de silício e um de germánio. Observe que ambos os átomos possuem 4 (quatro) elétrons de valência, ou seja, 4 elétrons na última camada. Na figura 7, temos o diagrama simplificado dos dois átomos, mostrando somente os 4 elétrons de valência circundando um núcleo "central", isto é, o núcleo do átomo e das camadas internas (carcaça atômica).

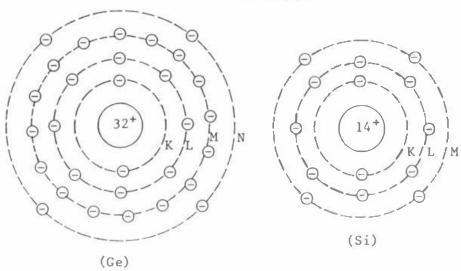
Quanto à estrutura atômica do germanio e do silício, cabe ressaltar aqui, como aspecto importante de nosso estudo, o fato de ambos os átomos apresentarem o mesmo número de elétrons na última camada, ou seja, 4 elétrons. Por esta razão são chamados de ÁTOMOS TETRAVALENTES (tetra = quatro).





A carcaça atômica do átomo de germânio (Ge) é composta do núcleo do átomo e das camadas K, L e M que são as πωίs internas e cujos elétrons estão mais intensamente ligados ao nú cleo.

A carcaça atômica do átomo de silício (Si) consiste das camadas K, L e do núcleo.

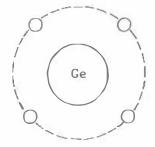

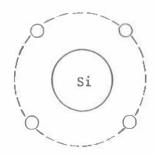


FIGURA 07

Estrutura Cristalina dos Semicondutores:

O agrupamento ordenado ou não dos átomos, formam moléculas de diversas substâncias. Estes, quando se reúnem no espaço, formam uma estrutura sistemática e ordenada, a qual passa a ser chamada de SUBSTÂNCIA CRISTALINA (figura 8). Quando ocor rer o oposto, teremos o que se chama de SUBSTÂNCIA AMORFA. Por exemplo, o carbono, quando apresentado na forma amorfa, é conhecido por grafita. Porém, se seus átomos se ordenarem e se sistematizarem, formando uma rede cristalina, passa ser conhe cido por diamante.

No estado sólido, e sob condições adequadas de fabricação, o silício constitui uma rede cristalina, onde cada átomo tem quatro átomos vizinhos equidistantes, interligados por pontes de pares de eletrons, ou seja, através de ligações covalentes.

A figura 8 nos mostra a menor estrutura cristalina que sempre se repete, podendo ser delimitada por um cubo. As esferas maiores representam as carcaças atômicas e as menores os elétrons de valência entre os quais ocorrerão as ligações covalentes.

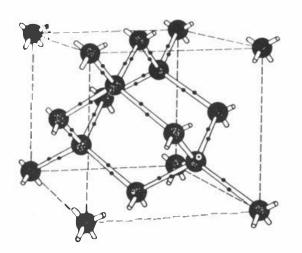


FIGURA 08


Estrutura de um cristal de silício.

Observe que cada atomo de silício, contribuiu com um elé tron para cada ligação dupla, existente na estrutura cristali na do sistema cúbico. Isso também sucede com o atomo de germanio.

Para melhor entendermos o que é a rede cristalina, pegue mos qualquer átomo da figura 8 (do canto, por exemplo). Este átomo está ligado a 4 outros átomos por quatro ligações covalentes, completando assim a sua estrutura atômica estável que é a de 8 elétrons na última camada. E, se examinarmos o desenho espacial, veremos que qualquer átomo do conjunto está ligado a quatro outros átomos vizinhos, ficando assim todos estáveis.

Torna-se necessário dizer que a explicação é válida tanto para o silício, quanto para o germânio, já que ambos são átomos semelhantes, ou seja, possuem na camada de valência 4 elétrons.

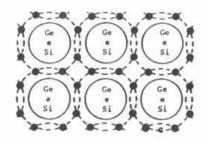Na figura 9, temos um diagrama simplificado de uma estrutura cristalina de silício (Si) ou de germanio (Ge).



A estrutura cristalina planificada do silício e do germânio, na prática, só é conseguida a zero grau absoluto, ou a -273 °C, pois todas as ligações covalentes esta rão completas e, não havendo elêtrons livres, o silício ou germânio passarão a ser comportar como um material isolante.

Diagrama simplificado de uma estrutura cristalina de germanio e silício.

FIGURA 09

Eletrons e Lacunas:

Com relação à figura 9, podemos dizer, ainda, que a rede cristalina se encontra sempre a uma temperatura acima de zero absoluto, ou seja, contém sempre uma determinada quantidade de energia térmica. Essa energia térmica faz com que os elétrons e os átomos vibrem em torno de suas posições de repouso. Se for introduzida na rede cristalina uma energia suficientemente grande para superar as forças de ligação, essa energia térmica poderá provocar o rompimento de algumas ligações covalentes. Assim, os elétrons, que abandonam as ligações covalentes, rompidas, passam a se movimentar livremente no interior do cristal. Tais elétrons são denominados "Elétrons Livres" e es tão em permanente movimento. Ao mesmo tempo, estão sempre co-

lidindo com os átomos da estrutura em oscilação, modificando constantemente a direção do movimento. Este movimento pode ser comandado ou direcionado, caso se aplique um campo elétrico ao cristal, ou seja, caso se submeta o cristal a uma diferença de potencial (ddp).

Antes do rompimento da ligação covalente, o átomo, do qual se desprendeu o elétron, estava eletronicamente neutro. Com o rompimento da ligação covalente e o consequente desprendimento do elétron, este átomo deixou de ser eletronicamente neutro, pois as cargas positivas do núcleo passaram a ter uma unidade a mais do que as cargas negativas. Com o desprendimento do elétron, ficou um vazio, uma lacuna, com carga positiva, pois temos um próton a mais que o número de elétrons.

Resumindo, podemos dizer que, quando um elétron de valência (carga negativa) abandona o átomo a que pertence, cria uma lacuna, que e eletricamente igual a carga do elétron, porém positiva. Note que neste processo de formação térmica, o aparecimento de um elétron livre é simultaneo ao aparecimento de uma lacuna.

Os eletrons livres e as lacunas são denominados de PORTA DORES LIVRES DE CARGA ELÉTRICA, os quais tornam possível a condução de corrente eletrica através do cristal, quando o mesmo for submetido a uma diferença de potencial (ddp).

A figura 10 nos mostra como se movimentam so elétrons li vres e as lacunas em um material semicondutor.

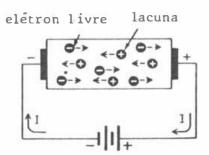


FIGURA 10

Fluxo de corrente em um material semicondutor.


Um eletron livre pode preencher o lugar de uma lacuna, completando a ligação covalente (processo de Recombinação). O número de lacunas é igual ao número de elétrons livres em um material semicondutor puro, pois tanto os elétrons livres como as lacunas aparecem e desaparecem aos pares.

ddp = diferença de potencial


Deslocamento de Eletrons e de Lacunas:

A lacuna se comporta de maneira semelhante ao elétron, porém com carga elétrica positiva. Isto significa que, ao se submeter o cristal a uma diferença de potencial (ddp), a lacuna pode mover-se (deslocar-se) do mesmo modo que o elétron, mas em sentido contrário, pois possui carga elétrica oposta a ele.

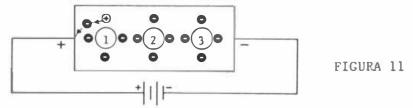
Para melhor compreendermos o movimento dos elétrons e das lacunas, observemos alguns átomos de um material semicondutor, submetido a uma diferença de potencial (ddp).



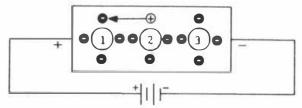19-Um elétron do átomo l é sugado pela bateria devido esta possuir um potencial (+) e o elétron ser (-).



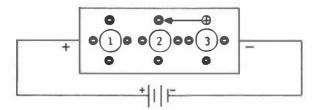29-Um elétron que, na temperatura ambiente, foi liberado do átomo 2, e agora estaria livre, é forçado (empurrado) a suprir a lacuna do átomo 1, devido ao potencial (-) da pilha. E assim sucessívamente para os demais átomos.



39-0 mesmo processo ocorre neste caso só que entre os átomos 2 e 3. Notamos então que os elétrons se des locam para o terminal (+) e as lacunas para o terminal (-) da bateria.

Observe, na figura 11, que as lacunas são solicitadas através do cristal semicondutor para o lado negativo (-) da tensão aplicada; os elétrons livres para o lado positivo (+). Concluindo, podemos dizer que cada elétron retirado do material pelo polo positivo da bateria ocasiona a formação de uma lacuna, porém o polo negativo da mesma se encarrega de repor um outro.

Estes dois movimentos, cargas positivas (lacunas) para um lado e cargas negativas para o outro, é que dão origem à corrente elétrica, num material semicondutor. A figura 10 nos mostra o fluxo de corrente, num material semicondutor. É importante notar que esse fluxo de corrente em semicondutor é um pouco diferente daquele verificado nos materiais condutores, pois neste último levamos em conta somente o número de elétrons livres.

Semicondutores Intrínsecos — Quando nos referimos a um semicondutor intrínseco, queremos dizer que se trata de um se micondutor puro, praticamente sem impurezas. Na realidade, é impossível obtermos um semicondutor 100% puro. De outra forma, na fabricação de dispositivos semicondutores, impõe—se uma pu reza altamente elevada (da ordem de 99,9999999%). Assim, em 10.000 toneladas de material semicondutor, provavelmente encontraremos um grama (1 gr.) de impurezas. Nesse caso, as características do cristal não sofrem interferências por parte das impurezas, pelo contrário, essas são inerentes ao próprio material semicondutor. Dessa forma, podemos dizer que os mate riais semicondutores puros contêm apenas um pequeno número de elétrons livres e lacunas e, por consequências, conduzem pouca corrente.

Processo de Dopagem ("Doping" - Excitante, estimulante):

Diversas são as maneiras de se fazer aparecer internamen te os elétrons e lacunas de um cristal semicondutor. Uma destas maneiras pode ser conseguida por intermédio da energia têr mica (calor). À produção dos pares "elétrons-lacunas" dá-se o nome de GERAÇÃO TÉRMICA DE PORTADORES. Outra forma de se obter o aparecimento dos "elétrons-lacunas" é através do princípio de funcionamento dos DISPOSITIVOS FOTOSSENSÍVEIS que seria fa zer com que um feixe de luz recaisse sobre o material semicon dutor. A dopagem, um processo muito importante, consiste em

adicionar aos semicondutores impurezas (outro tipo de átomo), por meio de processos e técnicas especiais. A relação de proporção na mistura IMPUREZA SEMICONDUTOR INTRÍNSECO é de l áto mo de impureza para cada 1.000.000 de átomos de material semicondutor. Então surge uma pergunta: Para que isso? É que, na prática, necessitamos de um material semicondutor em que o número de elétrons livres seja bem superior ao número de lacunas (a impureza usada, no caso, será doadora) ou um material semicondutor onde o número de lacunas seja bem superior ao número de elétrons livres (para isso, usa-se uma impureza aceitadora).

Como impureza doadora, normalmente empregam-se elementos "pentavalentes", ou seja, elementos que possuem cinco (5) elétrons de valência. Entretanto, como impureza aceitadora, utilizam-se elementos "trivalentes", ou seja, elementos que possuem três (3) elétrons de valência.

De início, o material semicondutor é submetido a um rigo roso processo de purificação, retirando-se dele as impurezas e, em seguida, esse material passa por um outro processo, atra vés do qual, ser-lhe-á adicionado outras impurezas. Cada impureza contida no cristal dará uma característica diferente a ele. Desconhecendo-se as impurezas e podendo até existirem muitas impurezas no interior do cristal, não se teria uma característica elétrica bem definida. Daí serem essas primeiras impurezas indesejáveis, porque o cristal não apresentaria nenhuma aplicação útil. Porém as que são adicionadas depois do cristal "limpo" são conhecidas e em quantidades bem dosadas o que nos permitem a fabricação de cristais semicondutores com características bem específicas (dependendo da impureza ser doadora ou aceitadora), para as mais variadas aplicações.

<u>Semicondutor Extrínseco</u> — Quando, em um material semicon dutor intrínseco, são adicionadas impurezas conhecidas, este cristal passa a se chamar SEMICONDUTOR EXTRÍNSECO. Extrínseco significa que as características elétricas do cristal se devem as impurezas a ele adicionadas e não aos caracteres do próprio material semicondutor.

IMPUREZAS DOADORAS

Na prática utilizam-se, normalmente, três átomos, os quais se classificam como impurezas doadoras. São eles: arsênio (As), antimônio (Sb) e fósforo (P). Todas estas substâncias possuem 5 (cinco) elétrons de valência. São portanto, chamadas de Pentavalentes (penta = cinco, valentes = valência).

Quando infiltramos estes átomos num cristal semicondutor intrínseco, fazemos com que apareçam elétrons livres no seu interior.

Lembramos que os semicondutores como o silício e o germa nio apresentam 4 elétrons na camada de valência. E como estas impurezas doadoras possuem 5 elétrons de valência, estando juntos, tentar-se-ão estabilizar-se (como já vimos na regra do octeto), fazendo com que entre o ARSÊNIO e o SILÍCIO haja quatro ligações covalentes, sendo que em cada ligação partici pem 2 elétrons (1 de cada átomo), ficando assim os dois estabilizados. Então o último elétron que tinha o arsênio, passará a ser um elétron livre no interior do cristal semicondutor. Por isto estas impurezas são chamadas de doadoras, pois elas doam elétrons ao cristal, como vemos esquematizado na fig. 12.

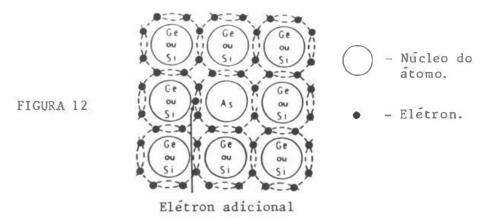


Figura 12 - Cristal Semicondutor Puro onde foi adicionado um átomo de arsênio.

Para finalizar, devemos saber que todo cristal semicondu tor, dopado com impurezas doadoras, é chamado de CRISTAL SEMI CONDUTOR TIPO N (N de negativo), referente à carga dos elétrons que ficarão "a mais no interior do cristal".

IMPUREZAS ACEITADORAS

Impurezas aceitadoras são átomos TRIVALENTES (3 elétrons

na camada de valência). Para isso se usam: o BORO (B), o ALU-MÍNIO (A1), o GÁLIO (Ga) e o ÍNDIO (In).

Vejamos qual a característica do semicondutor dopado de impurezas aceitadoras:

Tomando alguns átomos de silício (o Si tem 4 elétrons de valência) e lhes adicionando um átomo de índio (o In tem 3 elétrons de valência), vejamos o que acontece (figura 13):

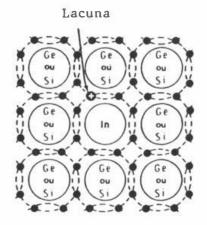


FIGURA 13

Fig. 13 - Cristal Semicondutor Puro - onde foram adicionados átomos de Índio.


Como o Índio é trivalente, isto é, tem 3 elétrons de valência, ao se ligar com um átomo tetravalente, apenas 3 elétrons dele se ligarão covalentemente aos outros 3 elétrons do semicondutor, perfazendo um total de 3 ligações covalentes, (um elétron de cada átomo em cada ligação), totalizando 6 elé trons e mais um elétron do Si que sobrou, totalizam 7. Note que está faltando um elétron para se atingir a estabilidade e como não há elétron, fica neste lugar uma lacuna (a qual tem carga elétrica positiva = (+).

Sintetizando, a infiltração de átomos trivalentes, como o Índio, num cristal semicondutor puro, faz com que apareçam lacunas livres no seu interior, denominadas de IMPUREZAS ACEI TADORAS OU RECEPTORAS. Todo cristal puro dopado com impurezas aceitadoras é chamado de CRISTAL SEMICONDUTOR TIPO P (P de po

sitivo, referindo-se à carga elétrica que tem a lacuna).

Obs.: Tanto no cristal tipo P como no tipo N, em cada ato mo, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Sendo assim, o cristal é eletricamente neutro, pois o número de elétrons do atomo + elétrons livres é igual ao número de prótons no interior dos atomos.

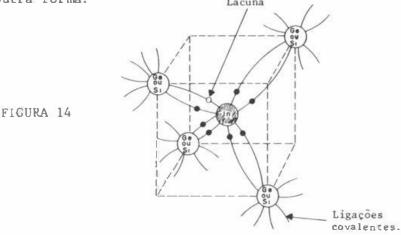A figura 14 representa a mesma situação evidenciada na figura 13, porém mostrando a estrutura do cristal, vista de uma outra forma.



PORTADORES MAJORITÁRIOS E MINORITÁRIOS


Conforme vimos anteriormente, num cristal semicondutor puro (intrínseco) à temperatura ambiente (20 °C), aparecerão elétrons livres e lacunas em igual número, pois a energia térmica provoca o rompimento de algumas ligações covalentes. Se a este mesmo cristal forem adicionadas impurezas pentavalentes, cada um destes átomos pentavalentes fornecerá um elétron livre para o cristal, tornando-o um cristal do tipo "N". Note que neste cristal o número de elétrons livres é bem maior que o número de lacunas. Neste caso, os elétrons livres serão denominados PORTADORES MAJORITÁRIOS de corrente elétrica, enquan to que as lacunas serão denominadas PORTADORES MINORITÁRIOS de corrente elétrica.

Para um cristal semicondutor do tipo "P", o número de la cunas é superior ao número de elétrons livres. Neste caso, os elétrons livres serão denominados PORTADORES MINORITÁRIOS e

as lacunas serão denominadas PORTADORES MAJORITÁRIOS de corrente elétrica.

MOVIMENTO DOS ELÉTRONS E DAS LACUNAS NOS SEMICONDUTORES DOPADOS

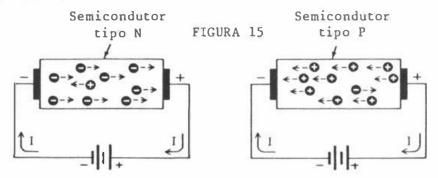Vimos no tópico anterior o comportamento e o movimento dos elétrons e das lacunas nos semicondutores puros. No semicondutor dopado, ocorre a mesma coisa, porém com uma pequena diferença: o fluxo dos portadores majoritários será muito mais intenso.



Condução em um semicondutor tipo N

Condução em um semicondutor tipo P

Fig. 15 — Movimento dos elétrons e das lacunas nos semicondutores dopados.

É evidente que, se existem correntes de lacunas num sentido, existirão correntes de elétrons no sentido oposto. E co mo a corrente externa do cristal (I) é composta somente de elétrons, a corrente total, que passa dentro do cristal semi condutor, é igual à soma da corrente de elétrons livres com a corrente de lacunas (não esqueça que uma corrente de lacunas num dado sentido é igual a uma corrente de elétrons em sentido oposto). Desta forma, ambas as correntes terão o mesmo sen tido, daí o fato delas se somarem.

EFEITO DA TEMPERATURA NOS SEMICONDUTORES DOPADOS

Com o aumento da temperatura nos condutores, teremos um

movimento desordenado de elétrons, aumentando as colisões e consequentemente a resistência do material. Já para os semicondutores, ocorre o inverso, ou seja, a resistividade dos cristais puros (intrínsecos) diminui a medida que a temperatu ra aumenta, devido a geração térmica de portadores, a qual não é tão alta em relação a variação de temperatura. Porém, para os cristais dopados, a resistividade do cristal é altamente afetada devido à presença das impurezas.

Suponhamos um pedaço de 2 cm³ de germânio puro. Se ele apresentar, na temperatura ambiente, uma resistência elétrica de 100Ω , este mesmo pedaço, dopado e transformado num cristal tipo N, por exemplo, aparesentará uma resistência de 4Ω .


COMBINAÇÃO DAS IMPUREZAS DOADORAS E ACEITADORAS

Peguemos um cristal tipo P. Sabemos que neste cristal existe um elevado número de lacunas, que são os portadores majoritários. A medida que formos introduzindo impurezas doadoras neste cristal, os elétrons livres neutralizarão as lacunas existentes. (A este processo de combinação elétron-lacuna chamamos de RECOMBINAÇÃO).

A introdução destas impurezas doadoras no cristal do tipo P, resultará no aumento da resistividade do material. Pois,
se as lacunas existentes no cristal são preenchidas pelos elé
trons da impureza acrescentada e o número de átomos trivalentes (impureza aceitadora existente no cristal) for igual ao
número de átomos pentavalentes (impureza doadora introduzida), a resistividade deste cristal seráa máxima possível. Por
outro lado, se introduzirmos impurezas doadoras, a resistividade do semicondutor diminuirá e ele se transformará em um
cristal tipo N, pois o número de elétrons será maior que o nú
mero de lacunas.

Lógico será imaginar o contrário, isto é, adicionar impurezas aceitadoras num cristal tipo N e transformá-lo num cristal tipo P, sem a necessidade de uma nova purificação.

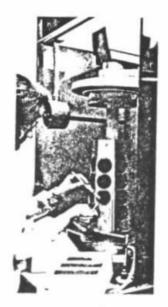ALGUNS EQUIPAMENTOS MODERNOS EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES






REATOR


POLIDOR




BOLACHAS(WOFRS) MONTADAS PARA EVAPORIZAR

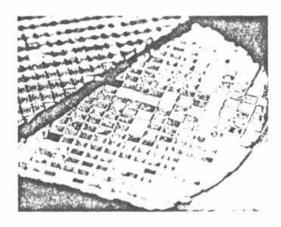


BOLACHA (WAFER) ENTRECORTADA

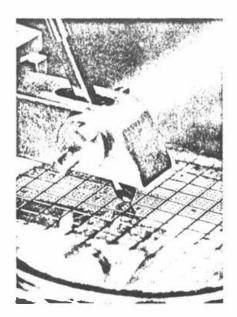


DIAMENTE ESCRITOR

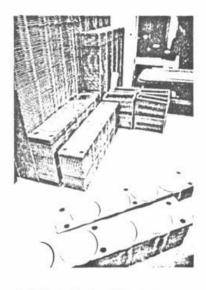

BOLACHAS PRONTAS PARA SEREM MONTADAS

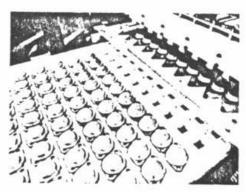

TABULEIRO EMPACOTADOR AUTOMÁTICO

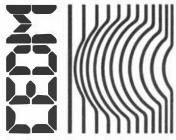

CURSO DE ELETRÔNICA DIGITAL E MICADPADCESSADDRES

CURSOS DE APERFEIÇDAMENTO

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

EXAME DA LIÇÃO E-7



- cada questão é composta de três ou quatro alternativas.
- só uma delas está correta.
- marque a que considerar correta.
- passe as respostas corretas para a folha de exame.
- Os dois materiais semicondutores mais empregados na eletro nica são:
 - a) Germanio, Arsênio;
 - b) Silício, Germanio;
 - c) Gálio, Silício;
 - d) as respostas "a" e "b" estão corretas.
- 2) Uma ligação covalente é:
 - a) uma ligação onde cada átomo em um semicondutor cede elé trons a outros átomos vizinhos;
 - b) uma ligação onde cada átomo em um semicondutor compartilha seus 4 elétrons com os 4 átomos vizinhos;
 - c) uma ligação onde cada átomo em um semicondutor fica com 4 elétrons;
 - d) uma ligação onde cada átomo em um semicondutor perde 4 elétrons.
- 3) O significado de semicondutor intrínseco e extrínseco é:
 - a) semicondutor puro e semicondutor dopado;
 - b) semicondutor dopado e semicondutor puro;
 - c) semicondutor dopado e semicondutor impuro;
 - d) as respostas "a" e "b" estão corretas.

- 4) Os semicondutores são materiais:
 - a) que apresentam resistividade alta;
 - h) que apresentam resistividade baixa;
 - c) que apresentam resistividade média;
 - d) que apresentam resistividade infinita.
- 5) Quando aquecemos duas barras, uma condutora e outra semicondutora, observamos que à medida que a temperatura aumen ra:
 - a) aumenta a resistividade do semicondutor;
 - b) diminui a resistividade do condutor;
 - c) a resistividade do condutor não altera;
 - d) diminui a resistividade do semicondutor.
- 6) A lacuna é resultante da:
 - a) quebra de uma ligação iônica;
 - b) quebra de uma ligação trivalente;
 - c) quebra de uma ligação covalente;
 - d) quebra de uma ligação monovalente.
- 7) Existem dois tipos de impurezas: as doadoras e as aceitado ras. Identificar na ordem as impurezas relacionadas: impurezas doadoras, aceitadoras, aceitadoras e doadoras.
 - a) Arsenio, Fósforo, Índio e Antimonio;
 - b) Boro, Gálio, Alumínio e Fósforo;
 - c) Fósforo, Antimônio, Índio e Arsênio;
 - d) Antimonio, Galio, Índio e Arsênio.
- 8) O processo de dopar um semicondutor é aquele que:
 - a) constitui em introduzir impurezas;
 - b) constitui em retirar impurezas;
 - c) constitui em preparar o semicondutor;
 - d) todas as respostas estão corretas.

- 9) A diferença entre o semicondutor tipo "N" e o tipo "P" se constitui na dopagem onde:
 - a) o cristal tipo "N" é dopado com impurezas aceitadoras;
 - b) os cristais tipo "N" e "P" são dopados com impurezas doa doras;
 - c) o cristal tipo "P" é dopado com impurezas aceitadoras;
 - d) o cristal tipo "P" é dopado com impurezas doadoras.
- 10)Os semicondutores tipo "P" e "N" se caracterizam pelos por tadores majoritários e minoritários onde:
 - a) o tipo "P" minoritários-lacunas e tipo "N" minoritários-elétrons;
 - b) o tipo "P" majoritários-lacunas e tipo "N" minoritários-lacunas;
 - c) o tipo "N" minoritarios-lacunas e tipo "N" majoritarios -lacunas;
 - d) o tipo "N" majoritários-elétrons e tipo "P" majoritários-elétrons.



CLASO DE ELETAGNICA DIGITAL E MICAGPAGCESSADGRES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

LIÇÃO E-8


FUNDAMENTOS SOBRE SEMICONDUTORES - PARTE II

INTRODUÇÃO:

Na lição anterior (E-7), estudamos alguns dos materiais semicondutores, empregados na fabricação de dispositivos de - "estado sólido". Vimos também que dispomos de dois tipos de materiais semicondutores, ou seja, semicondutor do tipo P e semicondutor do tipo N. Nesta lição, vamos estudar como estes semicondutores podem ser empregados para a obtenção dos componentes ou dispositivos de estado sólido. Começaremos nos so estudo pelo mais simples deles, o diodo de junção. Em seguida passaremos ao estudo da formação dos transistores, ambos de ampla aplicação em diversos tipos de equipamentos eletrônicos, como, por exemplo: retificação, proteção de circuitos, modulação de ondas, amplificação, operações lógicas, etc.

Existe uma variedade enorme de tipos de diodos e transis tores, cada um com uma aplicação específica. Porém nesta lição, procuraremos estudar os fundamentos destes dois dispositivos semicondutores, e em lições futuras, trataremos dos demais. O entendimento da construção e operação do diodo é essencial para compreensão dos dispositivos semicondutores, uma vez que os transistores, os circuitos integrados e outros dispositivos são basicamente construídos da mesma maneira. Ini-

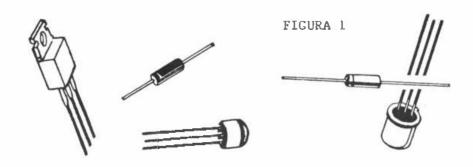ciaremos esta lição com o estudo da junção PN.



A JUNÇÃO PN

Uma junção PN e formada quando se coloca em contato um semicondutor P com um semicondutor N. Este material semicondutor (tipo P e tipo N) tanto pode ser de silício (Si) como de germânio (Ge). O bloco semicondutor tipo P e o outro semi condutor tipo N não são fabricados separadamente, como pode ria parecer, mas sim em um único bloco homogêneo. Depois então, parte deste bloco único de semicondutor é dopado com impurezas aceitadoras, enquanto a outra parte é dopada com impurezas doadoras, formando-se assim uma junção PN. A junção PN também poderia ser chamada de junção NP, porém convencional mente se designa PN.


A figura 2 nos mostra, de uma maneira mais simples, como é obtida a junção PN.

Podemos dizer que uma junção PN ocorre sempre que houver uma mudança na concentração de impurezas de átomos predominan temente aceitadores para átomos predominantemente doadores (ou vice-versa), ao longo de uma distância suficientemente pequena.

Note que a junção, em si, compreende não so o limite en tre as dopagens P e N, mas também determinada faixa de cada uma delas (região de depleção). Vejamos então o que se passa nesta faixa (região de contato).

Quando estes dois cristais são postos em contato nas pro ximidades da junção, haverá recombinações das lacunas do cristal tipo "P" com os elétrons livres do cristal tipo "N", for-

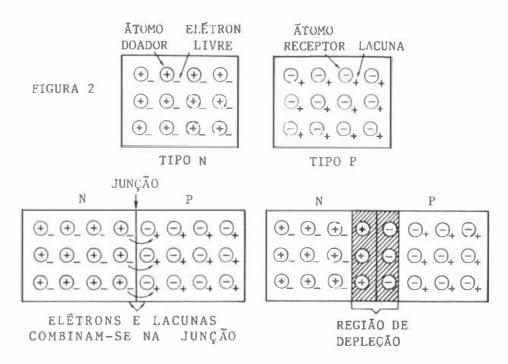mando novas ligações covalentes e, consequentemente, neutralizando ambas as cargas. Por isto, próximo à junção, em cada um dos cristais, haverá uma região desprovida de portadores livres (elétrons e lacunas) que denominamos de região de depleção, como mostra a figura 2.



OBS.: Para efeito de estudo, vamos levar em consideração apenas os portadores majoritários de cada cristal, sendo as características elétricas dos portadores minoritários desprezadas no momento.

REGIÃO DE DEPLEÇÃO


Na região de contato, algumas lacunas da região P atra-vessam a junção na direção da região N, como alguns elétrons da região N atravessam a junção em direção à região P. Verifi ca-se então, que nas proximidades da junção haverá recombinações de elétrons livres com lacunas, e consequente neutralização dessas cargas livres. Devido à recombinação, cria-se do lado N ions positivos e do lado P ions negativos. Note que an

tes de ocorrerem as recombinações, os átomos, tanto do lado P como do lado N, estavam eletricamente neutros, ou seja, possuíam número de elétrons igual ao número de prótons. Quando um átomo da região N perde um elétron, que irá recombinar-se com uma lacuna, este átomo torna-se um íon positivo. O mesmo ocorre com as lacunas. Veja: quando um eletron recombina-se com uma lacuna, do lado P, o átomo da correspondente lacuna ganha um elétron, tornando-se assim um íon negativo.

Teremos assim, nas proximidades da junção, uma fina cama da de ions positivos do lado N e de ions negativos do lado P. E entre estas duas camadas de ions teremos uma região desprovida de portadores majoritários, chamada de região de depleção. A figura 3 mostra este fato mais claramente.

Observe que passou a existir uma "barreira" de cargas positivas (ions) dentro da região N e próximo da junção. Estes ions positivos, ai localizados, não permitirão a passagem da lacunas para o lado N. Da mesma forma que os ions negativos da região P irão obstruir a passagem de elétrons livres da região N para a região P. Veja que se um elétron tentar passar através da junção, com direção à região N, este se ra repelido pelos ions negativos da região P.



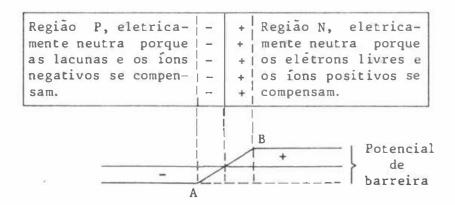

Lembre-se que os ions, tanto os positivos como os negativos, não se movimentam, ou seja, são cargas fixas. A região - de depleção também é conhecida como "região de carga especial", pois trata-se de uma região cujas cargas elétricas são os ions positivos e negativos.

BARREIRA DE POTENCIAL

As cargas opostas, reconstruídas em cada lado da junção, criam uma diferença de potencial ou tensão, a qual limita o tamanho da região de depleção, impedindo as recombinações adicionais de elétrons e lacunas. Este fenômeno é designado de BARREIRA DE POTENCIAL ou TENSÃO DE BARREIRA.

A barreira de potencial, produzida por uma junção "PN", é da ordem de alguns décimos de volts, sendo de 0,7 V para a junção de silício de 0,3 V para a junção de germânio.

Sabemos que a barreira de potencial dificulta a passagem dos portadores majoritários, mas, por outro lado, ela facili ta a passagem dos portadores minoritários. Vejamos agora o que acontecerá se submetermos a junção PN a uma certa tensão externa, ou seja, quando a polarizarmos.

POLARIZAÇÃO DA JUNÇÃO "PN"


Dizemos que uma junção "PN" está polarizada quando aplicamos a esta junção uma certa tensão externa suficientemente grande para romper a barreira de potencial. Podemos polarizar uma junção "PN" de duas maneiras: diretamente e reversamente.

Vejamos:

JUNÇÃO "PN" DIRETAMENTE POLARIZADA

Uma junção "PN" estará diretamente polarizada quando o polo positivo da bateria estiver conectado à região "P", e o polo negativo à região "N" do semicondutor. Nestas condições os elétrons livres do cristal tipo"N" serão repelidos pelo polo negativo da bateria e forçados para junto da região de depleção, onde neutralizarão os ions positivos (átomos doadores, positivamente carregados). Por outro lado, os elétrons livres

que se haviam acumulado, para criar una carga negativa do la do "P" da junção, serão atraídos na direção do polo positivo da bateria. Desta forma, elétrons livres e lacunas atravessam facilmente a junção e na vizinhança da superfície de separação haverá uma grande quantidade de combinações elétrons-lacu nas. Enquanto persistir a polarização, teremos um intenso e constante fluxo de eletrons da região "N", em direção à junção e de lacunas da região "P" também em direção à junção. Eletrons e lacunas irão recombinar-se e neutralizar-se mutuamente. Porém, enquanto isso estiver ocorrendo, novos elétrons e lacunas surgirão nas extremidades exteriores das regiões -"N" e "P", como mostra a figura 4. Este novo elétron que surgiu da região "P" passa pela bateria e vai para a região "N", repondo assim o eletron destruído pela recombinação. Como este fenomeno se repete com bilhoes e bilhoes de elétrons e lacunas, circulara pelo circuito externo, permanentemente, uma corrente que pode chegar a algumas dezenas de miliamperes. Es ta corrente recebe o nome de "corrente direta da junção".

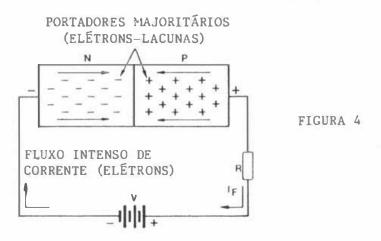

Verificou-se que a corrente direta "IF" cresce rapidamen te à medida que a tensão direta "V" aumenta. Supondo que a tensão C.C. (corrente contínua) parte de zero, as lacunas e os elétrons livres passam a avançar para a junção à medida que a tensão aumenta, sendo que estes portadores irão neutralizar a ação dos íons da zona de depleção. Desta forma, o potencial da barreira vai diminuindo. A corrente "IF" aumenta pouco, enquanto a barreira não for totalmente destruída, mas assim que isto acontecer, elétrons livres e lacunas atraves

sam livremente a junção, e a corrente cresce fortemente, a me dida que a tensão aplicada cresce. Entretanto, esta corrente será limitada pela baixa resistência do material semicondu tor, causadora de uma queda de tensão de polarização direta, aproximadamente igual a barreira de potencial, ou seja, 0,3 volts para o germânio e 0,7 volts para o silício.

O valor da corrente de polarização direta If é controla da pela tensão V continua de polarização, empregada pela tensão de fluxo Vf e pela resistência R externa que envolve pura mente a relação da lei de ohm:


$$If = \frac{(v - vf)}{R}$$

Por exemplo, utilizando um diodo de silício com uma tensão de polarização de 6 volts e um resistor externo de 120 ohms, a corrente direta será:

If =
$$\frac{(V - Vf)}{R}$$
 . If = $\frac{(6 - 0.7)}{120}$ = 0.044A ou 44mA

JUNÇÃO "PN" REVERSAMENTE POLARIZADA:

Dizemos que uma junção "PN" está reversamente polarizada quando o polo positivo da bateria estiver conectado á região "N" e o polo negativo á região "P" do semicondutor. Em tais condições, as lacunas são atraídas para a esquerda, na direção do polo negativo da bateria, e os elétrons livres para a direita na direção do polo positivo. Consequentemente, haverá um aumento do número de íons positivos do lado "N" e de íons negativos do lado "P". Teremos assim um aumento da barreira de potencial, pelo fato da região de depleção ter-se alargado. (Veja a figura 5).

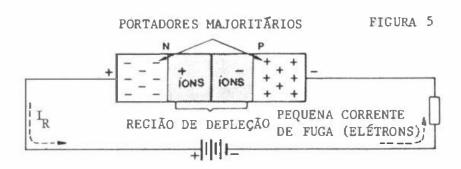

Esse aumento da região de depleção significa que a barreia de potencial será igual e oposta à tensão externa da bateria. Por isso as lacunas e elétrons (portadores majoritários) são impedidos de fluir, cessando o fluxo de corrente e a junção não conduz.

O que a tensão aplicada fez, afinal, foi afastar instantaneamente as cargas móveis da junção, aumentando a região de depleção, aumentando o número de cargas fixas (íons) e aumentando a barreira de potencial, ou seja, a tensão aplicada veio reforçar o potencial da barreira.

A região de contato entre os dois tipos de cristais é al tamente resistiva, praticamente um isolante. Porém uma corrente extremamente pequena irá fluir através da junção, denomina da de CORRENTE DE FUGA ou CORRENTE REVERSA e identificada por Ir. Esta corrente ocorre porque os portadores minoritários são forçados em direção à junção, onde eles se combinam e man têm uma corrente extremamente pequena.

O número de portadores minoritários nos materiais tipo "N" e "P" é extremamente pequeno, à temperatura ambiente. Mas se aumentarmos a temperatura, também irá aumentar o número de pares elétrons-lacunas, gerados nos dois materiais, aumentando consequentemente a corrente de fuga.

A corrente reversa, ou de fuga, é indesejavel, razão pela qual se usam métodos para combater os seus efeitos maléfi cos. Nos semicondutores de silício, ela dificilmente irá ultrapassar alguns milésimos de microampères (isto à temperatura ambiente) tornando-se mais elevada nos semicondutores de germânio.

Para finalizar, observe que a junção "PN", quando reversamente polarizada, comporta-se como um capacitor que tem por dielétrico a zona de depleção. Veja que a esta junção se apli cam os princípios dos dispositivos designados por "Varicapes", ou seja, se a tensão inversa alarga a região de depleção, a capacitância diminui, e diminui tanto mais quanto maior for a tensão aplicada. Nem sempre esse efeito capacitivo da junção é desejavel e hoje em dia, com o aperfeiçoamento da tecnologia dos transistores, têm-se reduzido drasticamente as capacitâncias proprias das junções. Os "Varicapes" (diodos com capacitância dependente da tensão) é um dos poucos e praticamen te unico exemplo que podemos citar, onde o efeito da capacitância se faz desejavel.


Conclusão:

Podemos dizer que uma junção "PN" é um dispositivo elétrico unidirecional, pois conduz corrente em uma unica direção. Quando polarizado diretamente, havera um livre fluxo de corrente, apresentando uma baixa resistência. Quando polariza do reversamente, não havera fluxo de corrente, atuando então como um circuito aberto, apresentando uma alta resistência. Portanto funciona analogamente a uma chave sensível à polaridade elétrica: Quando a junção "PN" está diretamente polariza da, funciona como uma chave fechada e quando a junção "PN" está reversamente polarizada, funciona como uma chave aberta.


CAPACITÂNCIA DA JUNÇÃO "PN"

Já que estávamos falando sobre capacitância da junção - "PN", vamos estudá-la um pouco mais. Lembra-se de como é constituído um capacitor? Pois bem, o capacitor é basicamente - constituído de duas lâminas metálicas, separadas por um dielétrico. E, para variar esta capacitância, basta modificar-se a espessura do dielétrico. A capacitância aumenta, quando se diminui a espessura do dielétrico e diminui, quando a espessura do dielétrico é aumentada.

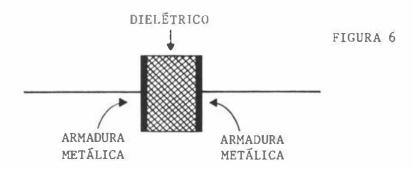A figura 6 nos mostra o esquema de um capacitor.



Consideremos agora uma junção "PN". Como vimos anteriormente, ao redor da junção dos dois cristais, existe uma camada de cargas estáticas que constitue a região de depleção (bar reira de potencial). Esta região da barreira é constituída de materiais semicondutores neutros e sem portadores majoritários (ELÉTRONS LIVRES E LACUNAS). Desta forma, podemos considerá-lo como um isolante, semelhante ao dielétrico de um capacitor.

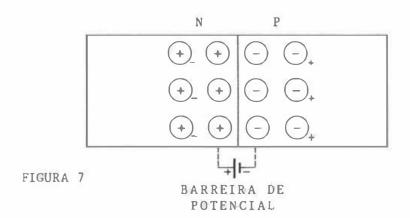


Como podemos notar na figura 7, ha semelhança entre a junção "PN" e um capacitor, no qual as camadas semicondutoras no estado neutro forma o dielétrico entre a região das cargas estáticas, onde as armaduras são constituídas pelos próprios materiais semicondutores dopados "PN", que passam a se compor tar como condutores. O fenômeno da capacitancia ocorre também na polarização direta, provocada pelo movimento dos portadores minoritários. Porém a capacitância torna-se menos acentua da na polarização reversa. O efeito maléfico da capacitância torna-se relevante quando se trata de freguências elevadas, pois a capacitância tende a curto-circuitar a resistência interna da junção, tornando-a condutora no sentido inverso, ou seja, a junção passa a funcionar como se fosse una chave fechada, ao inves de funcionar como una chave aberta (polarização reversa). É devido a este fato que na grande maioria dos casos a capacitância das junções "PN" é indesejavel, pois leva a junção à "Ruptura".

CURVA CARACTERÍSTICA DE UMA JUNÇÃO "PN"

Trata-se de uma curva ou uma família de curvas que relacionam as tensões, correntes e temperaturas envolvidas no fun cionamento da junção.

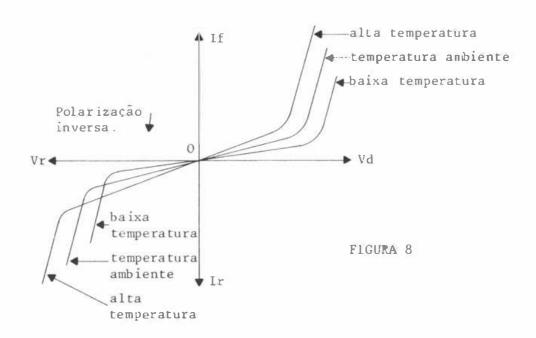O gráfico da figura 8 nos mostra um conjunto de curvas características de uma junção "PN". Note que no eixo das orde nadas (eixo vertical), temos os valores de corrente direta (If), na parte superior, e de corrente reversa ou inversa(Ir) na parte inferior. Já, no eixo das abcissas (eixo horizontal) temos os valores das tensões direta (Vd) e reversa (Vr).



O ponto onde os dois eixos se cruzam é denominado de origem do gráfico.

Um gráfico deste tipo é obtido, quando se submete uma junção "PN" a várias tensões diretas e reversas, enquanto se efetuam as medidas da corrente, tomando certas precauções para assegurar a junção, evitando a sua danificação por excesso de corrente ou tensão.

A figura 9 mostra uma curva típica da junção "PN" quando diretamente polarizada. A curva indica a relação entre a tensão e a corrente que passa pela junção.

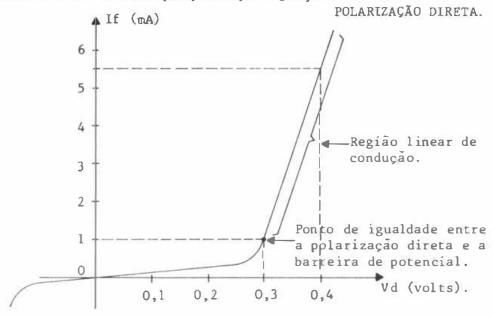


FIGURA 9


Note que, em uma tensão muito baixa, praticamente não te remos corrente circulando, ou seja, a corrente através da junção "PN" é muito pequena, até que a tensão de polarização direta suba a um valor maior que 0,3 volts para o germânio(Fig. 9) e 0,7 volts para o silício (Fig. 11). A partir destes valores de tensão, a corrente crescerá rapidamente, de conformidade com o aumento da polarização externa e após superar a barreira de potencial interna da junção.

Observe que, no instante em que a tensão de polarização direta exceder a barreira de potencial (0,3 volts no germânio e 0,7 volts no silício), a corrente direta crescerá rapidamen te e de forma linear, pois, nestas condições, a junção apresenta uma baixa resistência. Entretanto, se esta corrente con tinuar se elevando continuamente, haverá um ponto, onde a junção se danificará pelo excesso de fluxo de corrente.

Também podemos observar na Figura 9 que o ponto, onde a tensão de polarização iguala à barreira de potencial, indica uma tensão de 0,3 volts e uma corrente direta de 1 miliampê-

re, se a tensão estiver em 0,4 volts, na junção "PN" de germânio, (Figura 9). Como podemos notar, apos a tensão ter exce dido a barreira de potencial ou atingido a região linear de condução, uma pequena variação da tensão acarretará uma grande variação da corrente.

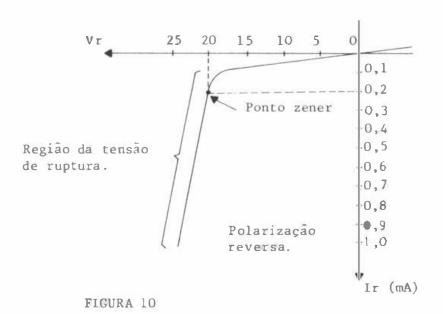Vejamos agora como ficaria a curva característica para uma junção "PN" reversamente polarizada. Figura 10.




Note que as correntes reversas, através das junções "PN" de germânio ou de silício, são muito pequenas, até que a ten são de polarização reversa suba a um valor superior a 20 volts para o germânio (Figura 10) e 45 volts para o silício. Esta tensão é conhecida por "tensão de ruptura" e pode variar de junção para junção, dependendo da constituição da mesma. Com uma junção "PN" comum, deve-se evitar trabalhar na região da tensão de ruptura, pois, no momento em que ocorrer a ruptura, a junção deixará de apresentar alta resistência e, consequentemente, irá passar pela junção uma corrente muito alta que danificará a mesma.

Quando a junção está polarizada reversamente, a corrente e provocada pelos portadores minoritários e cresce muito lentamente com a tensão, isto até ser atingido um certo ponto a partir do qual observa-se um crescimento avassalador da corrente. Este ponto é conhecido por ponto de Zener, em homenagem ao físico que estudou o efeito. (Mais adiante faremos um breve estudo sobre o efeito Zener).

A junção polarizada reversamente apresenta uma resistên cia da ordem de mega-ohms, enquanto a corrente de saturação (de vido a portadores minoritários) situa-se em torno de alguns nano-ampères.

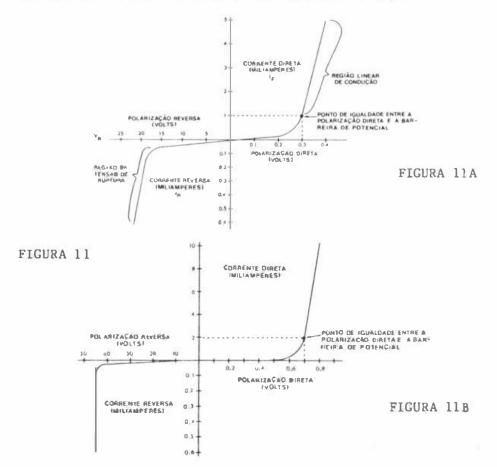Embora a junção "PN" de silício funcione da mesma forma que a junção "PN" de germanio, existem acentuadas diferenças em suas curvas características. Observamos, portanto,a figura llA (junção de Ge) e a figura llB (junção de Si).



Note que as curvas são semelhantes, porém existem duas diferenças básicas. A primeira diz respeito a polarização direta da junção "PN". Observe (Figura 11B) que, em uma junção de silício, a barreira de potencial não é superada até que a tensão de polarização direta seja, aproximadamente, igual a "0,7 volts". Uma segunda diferença seria com relação à polari zação reversa. Note que a corrente reversa permanece bem abaix xo de 0,1 miliampère e esta se torna relativamente alta assim que for atingida a "tensão de ruptura" que fica em torno de "45 volts", como índica a figura 11B.

EFEITO ZENER:

Continuando a análise da junção "PN" reversamente polarizada, vamos nos ater mais precisamente ao ponto zener. Como vimos anteriormente, a medida que aumenta a tensão inversa, au menta-se também a corrente inversa, porém esta varia muito pouco permanecendo praticamente constante, até o ponto zener. Assim que é atingido o ponto zener, observa-se um aumento avassalador da corrente. Então vem a pergunta: Por que ocorre tal fato? Para respondermos a esta pergunta, vamos analisar os mecanismos que provocam tal efeito.

O efeito zener pode ocorrer por ação de um, entre dois mecanismos. O primeiro mecanismo é conhecido por "Ruptura por multiplicação de avalancha" e o segundo por "Ruptura por efeito zener".

A "Ruptura por multiplicação de avalancha" consiste no seguinte: os portadores minoritários (gerados termicamente), que formam a corrente reversa normal de uma junção "PN", deslocam-se através da zona de depleção, indo das regiões onde estão em minoria para aquelas onde se encontram em maioria. Mo vimentando-se assim através da barreira de potencial, esses portadores são acelerados, indo colidir com os ions do cristal, fornecendo energia suficiente para"quebrar" a ligação co valente. Além do portador original, um novo par elétron-lacuna é, então, gerado. Este novo par de portadores é acelerado e irá desencadear novos pares elétron-lacuna. Assim, cada novo portador, por sua vez, produzirá portadores adicionais, a través de colisões e "quebra" de ligações covalentes. Este efeito é cumulativo e imediato, tendo como resultado um consi derável aumento da corrente reversa, acarretando a "Ruptura"

da junção.

O segundo mecanismo, "Ruptura por efeito zener", ocorre devido a um campo elétrico em torno de 2x 10 V/m. Este campo elétrico na junção pode exercer sobre um elétron fracamente "ligado" ao núcleo do átomo (elétron de valência), uma for ça suficientemente grande, de modo a arrancá-lo de sua ligação covalente. O novo par elétron-lacuna criado "vem contribuir para o aumento da corrente reversa. Note que este proces so não envolve colisões dos portadores com os ions do cristal, mas somente a ação do campo elétrico, não havendo portanto o efeito cumulativo. Este processo ocorre mais frequentemente, quando se trata de junções fortemente dopadas.

Com base no efeito zener, foi desenvolvido o diodo zener, cujas características e aplicações veremos nas próximas lições. No diodo zener, a junção "PN" opera com polarização re versa, igual a tensão de ruptura. Neste caso, a corrente reversa é limitada num valor adequado, de tal modo que o calor produzido pela corrente não danifique a junção.

A figura 12 mostra uma curva característica da tensão corrente (V-I) de uma junção zener. Observe que as caracterís ticas diretas e reversas são similares a de uma junção comum. A única diferença é que a junção zener é projetada justamente para operar com uma tensão de polarização reversa alta, per mitindo, com isso, uma corrente reversa bastante alta.

Podemos observar na figura 12 que a corrente reversa da junção zener permanece com um valor baixo, enquanto a tensão reversa não atingir o ponto de ruptura. Entretanto, quando a tensão atingir o ponto de ruptura, a corrente reversa cresce a uma proporção muito rápida. Esta mudança ocorre devido ao fato da resistência da junção cair com o acrescimo da tensão reversa, após o ponto de ruptura. Quando este ponto de ruptura for ultrapassado, dizemos que a junção está operando na RE GIÃO DE RUPTURA ZENER ou REGIÃO ZENER e a corrente que atravessa a junção é denominada de CORRENTE ZENER, representada pelo sínbolo Iz.

A impedancia zener (ZZT) é dada pela relação:

$$Z_{ZT} = \frac{\Delta V_z}{\Delta I_z}$$

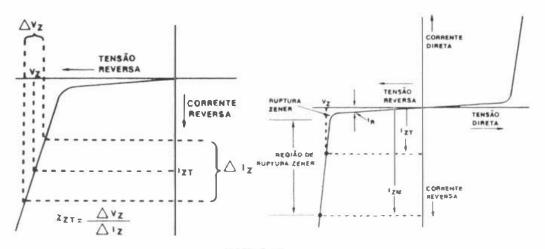


FIGURA 12

Onde:

 ΔV_Z = variação da tensão zener;

ΔIz = variação da corrente zener.

A temperatura afeta naturalmente a tensão de ruptura de uma junção zener, ou seja, esta tensão aumenta com a temperatura para junções que operam com tensões acima de uns 6 volts e diminui para junções que operam com tensões inferiores a 6 volts. O coeficiente de temperatura é fornecido pelo fabricante, podendo ser positivo ou negativo e geralmente se encon tra na faixa de ± 0,1%/9°C. O coeficiente será positivo para tensões de referência acima de 6 volts e negativo para tensões de referência abaixo de 6 volts.

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NA CORRENTE DE FUCA DE UMA JUN ÇÃO "PN" COMUM:

Em muitas aplicações é necessário considerar o efeito da temperatura sobre a operação da junção. Normalmente a variação da temperatura afeta mais a junção sob o efeito da corrente reversa. Corrente esta causada pelos portadores minoritários, presentes nas seções "N" e "P" da junção, conforme o exposto em tópicos anteriores. Sob temperaturas extremamente baixas, a corrente reversa, através de uma junção comum, será

zero. Por outro lado, à temperatura ambiente, esta corrente será bem maior, ainda que bastante pequena. Todavia em temperaturas muito altas, uma corrente reversa, seguramente maior, irá fluir e consequentemente interferirá na operação normal da junção.

Se nos reportarmos à figura 8, observaremos que a tensão de ruptura também tende a aumentar com a elevação da temperatura. Porem esta não chega a ser significante.

Em junções "PN" de silício ou de germânio, observou-se que a corrente reversa, ou de fuga, dobra de valor para cada 109 centigrados de acréscimo à temperatura.

Como a corrente de fuga em uma junção "PN" de silício é menor do que em uma junção de germânio, a junção de silício - pode ser utilizada em temperaturas mais elevadas (até 2009C - aproximadamente) enquanto uma junção "PN" de germânio poderia ser utilizada, no máximo, até a uma temperatura de 1109C.

DIODO DE JUNÇÃO:

Trata-se de uma junção "PN", devidamente encapsulada com dois eletrodos ou terminais. Recebe o nome de diodo justa mente por possuir dois terminais acessíveis. Muitas vezes é denominado de "diodo semicondutor de junção" ou simplesmente "diodo de junção" para diferenciá-lo dos diodos de vácuo e a gas (dai usar semicondutor). E, para diferenciá-lo de outros tipos de diodos semicondutores (diodo de ponta, diodo de selênio, e outros), usa-se o termo junção.

O símbolo usado para representá-lo é uma seta (figura 13), a qual designa o sentido convencional da corrente elétrica (do positivo para o negativo) e que é, como se sabe, contrário ao movimento dos elétrons (sentido real de condução).

Quando se tem corrente muito intensa, o diodo de silício é mais indicado, pois resiste a temperaturas muito mais elevadas. O silício é hoje um elemento consagrado na confecção de diodos e outros dispositivos semicondutores.

A figura 14A ilustra como é efetuada a ligação de um diodo diretamente polarizado a uma bateria, onde o catodo do diodo é ligado ao pólo negativo, e, consequentemente, o anodo será ligado ao pólo positivo da bateria, permitindo a condu-


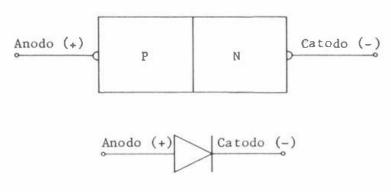


FIGURA 13

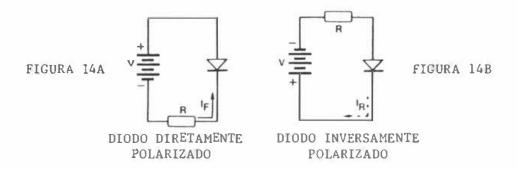ção de uma corrente relativamente alta (If). Neste caso é necessário utilizar-se de um resistor em série com o diodo para protegê-lo contra correntes excessivas. Para polarizar reversamente, inverteremos a polaridade da bateria. Nestas condições, uma pequena corrente reversa (Ir) irá fluir pelo diodo, como mostra a figura 14B.



If e Ir estão indicadas no sentido real (do pólo negativo para o pólo positivo da bateria).

Há diversos tipos de diodos de junção. Entre eles pode mos citar: Diodo Varicap, Diodo Tunel, Diodo Zener, Diodo Controlado de Silício, Diodo Emissor de Luz, Diodo de Disparo Bidirecional, e outros, os quais serão estudados posteriormente.

TRANSISTORES:


O transistor surgiu na década de 40, mais precisamente em junho de 1948, fruto de avançados estudos da tecnologia do estado sólido, efetuados pelos cientistas do laboratório - "BELL" (Bardeen e Brattain), nos Estados Unidos. Esse primei ro transistor era constituído por uma base de germânio tipo "N", na qual se apoiavam dois finos contatos metalicos, separados por uma pequena fração de milímetro. Foi designado de transistor de pontas, por seus criadores. Por ser dotado de uma resistência de transferência, a esse primitivo dispositi vo foi atribuída a denominação de TRANSfer - ResISTOR, (resistor de transferência).

O TRANSISTOR BIPOLAR leva esta denominação por ser constituído de dois tipos de cristais, os quais funcionam com por tadores distintos (elétrons e lacunas). Porém, às vezes, também ê referido como TRANSISTOR DE JUNÇÃO ou simplesmente TRANSISTOR. Além dos transistores bipolares, existem também os transistores unipolares que serão estudados em lições futuras.


Os transistores bipolares são constituídos de três cristais semicondutores, podendo ser de silício ou de germânio, do pados (cristais extrínsecos), como os diodos de junção "PN", porém empregam três regiões semicondutoras, formando duas junções "PN". Possibilitando, desta forma, serem agrupados de duas formas diferentes, como veremos a seguir (figura 15).

Na sua forma mais simples, um transistor de junção é um semicondutor (cristal) único, porém este cristal apresenta três regiões diferentemente dopadas. Uma dessas três regiões fica intercalada entre as outras duas e é relativamente estreita em relação a elas. Esta região é denominada "base", en quanto as outras duas recebem os nomes de "Emissor e Coletor". Temos ainda dois tipos de transistores de junção, o PNP e o NPN. O primeiro possuem duas regiões tipo P, separadas por uma região tipo N. No segundo, a situação se inverte, ou seja, temos duas regiões tipo N, separadas por uma região do tipo P. Tanto o transistor NPN como o PNP podem ser constituí dos com cristais semicondutores de germânio (Ge) ou de silício (Si). A figura 15 nos mostra uma representação esquemática dos dois tipos de transistores de junção.

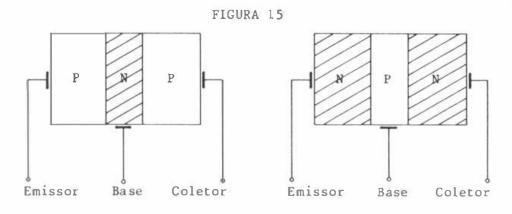A região da base, além de ser mais estreita que as regiões das extremidades (Emissor e Coletor), é também fracamen te dopada em relação a estas duas.



Os transistores, da mesma forma que o diodo, são representados por um símbolo como ilustram as Figuras 16A e 16B, que permite suas identificações em circuitos e esquemas. O símbolo é idêntico para os dois tipos: tanto para o "PNP" como para o "NPN", diferindo somente na região do emissor que é exatamente onde podemos distingui-los. Quando a região do emissor, no símbolo, contiver uma seta, indicando o sentido in terno do símbolo, entrando na base, identificamos ser um transistor tipo "PNP". Por outro lado, se esta seta indicar o sentido externo do símbolo, saindo da base, sabemos que se trata de um transistor do tipo "NPN". O símbolo poderá trazer uma letra para identificar os terminais, onde a letra "E" é o emissor, a letra "B" é a base e a letra "C" o coletor.

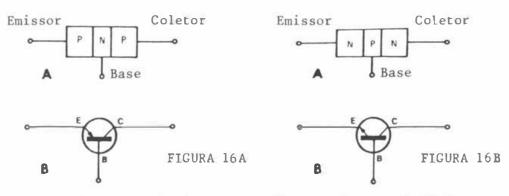

Um transistor PNP basico e seu símbolo


Um transistor NPN básico e seu símbolo

CONSTRUÇÃO DO TRANSISTOR

As técnicas utilizadas na construção do transistor de junção são semelhantes as técnicas empregadas na produção dos diodos de junção. Dentre essas técnicas existem quatro tidas como básicas: crescimento, liga ou fusão, difusão e epitaxial. De um modo geral, os transistores de junção são produzidos através das técnicas de fusão e de difusão. Vejamos algumas dessas técnicas.

CONSTRUÇÃO POR FUSÃO (OU TIPO LIGA)


A base é constituída por uma lâmina fina de material tipo N ou P (N para um transistor PNF). Em seguida, duas pequenas quantidades do elemento índio são colocadas em contato com a base (lâmina) e então todo o conjunto é submetido, por um curto período de tempo, a uma temperatura superior a de fu são do índio, de modo que este dissolve o germânio, formando uma solução saturada. Ao se resfriar, o germânio se recristaliza com uma concentração suficiente do elemento índio, modificando assim sua característica de tipo N para tipo P. A figura 17 nos mostra esquematicamente um transistor construído com esta técnica.

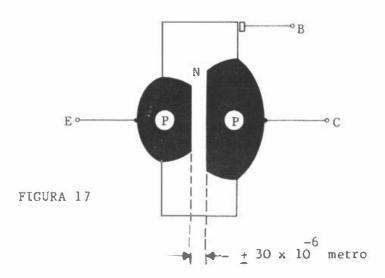


CONSTRUÇÃO POR DIFUSÃO

Submete-se a lâmina semicondutora (de germânio ou silício) a uma difusão gasosa de impurezas tipo P e tipo N, de mo do a formar a junção emissor e a junção coletor. A figura 18 nos mostra um transistor planar de silício do tipo difusão. A junção coletor-base é obtida numa primeira difusão. Posterior mente, o emissor é então difundido na base, através de uma segunda difusão. Em seguida, é aplicada uma pequena camada de dióxido de silício (SiO2) sobre toda a superfície, a qual ser ve de isolante para todo o conjunto, conseguindo-se assim baí xas correntes de fuga. Em seguida, são depositados os contatos de alumínio onde serão soldados os terminais.

Outros processos são empregados, uns mais refinados que outros, como, por exemplo, o processo de crescimento epitaxial. Este tipo de transistor é constituído pela produção de uma fina camada cristalina sobre uma região semicondutora. Uma vez tendo esta camada a mesma estrutura cristalina do material original, possibilita a aplicação de qualquer tipo de im pureza. A figura 19 mostra uma secção transversal de um transistor de crescimento epitaxial.

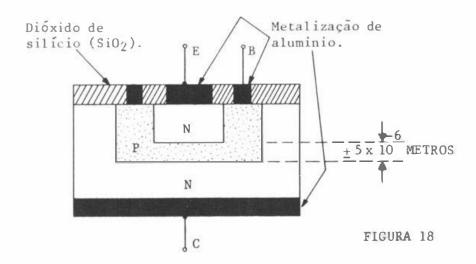

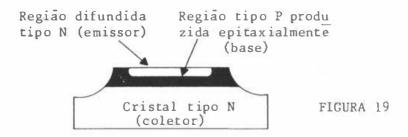


Seção transversal de um transistor de base epitaxial, que utiliza uma estrutura mesa.

O transistor da figura 18 é formado, difundindo seletiva mente as regiões da base e emissor na região do coletor. de modo que todas as regiões se encontram em um único plano. Quan do se utiliza este tipo de construção, o dispositivo é dito PLANAR. Já o dispositivo produzido, conforme mostra a figura 19, onde a base e o emissor ficam posicionados numa especiede mesa ou plato (altiplano), é conhecido por dispositivo com estrutura Mesa.

Para finalizar, devido ao seu significado histórico, uma vez que hoje esta técnica praticamente não é utilizada para a produção de transistores, mencionaremos a construção do primeiro transistor inventado, conhecido por transistor de conta to pontual (figura 20). Este consistia de dois fios de tungstênio, com pontas extremamente agudas, pressionadas contra uma lâmina semicondutora. Trata-se de uma construção simples, porém sem muita importância prática.

FUNCIONAMENTO DO TRANSISTOR BIPOLAR

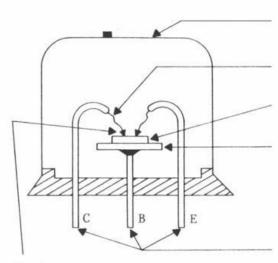Para que um transistor bipolar desempenhe suas funções de forma útil, este deverá estar corretamente polarizado. Polarizar um transistor significa aplicar tensões (por ex. atra vés de baterias) nas duas junções do transistor. O funcionamento normal de um transistor baseía-se no fato de que a junção base-emissor deve ser polarizada no sentido direto, en



Pontas do coletor e do emissor separadas por uma distância de + 0,05 mm. Capsula metálica ou de plástico.

Fio muito fino de tungstênio.

Cristal semicondutor.

Suporte metalico do cristal.

Terminais de ligação.

FIGURA 20

quanto a junção base-coletor é reversamente polarizada.

Vamos supor um transistor PNP, adequadamente polarizado (figura 21A). Note que a junção do coletor (superfície que se para o coletor da base) esta reversamente polarizada (Vr), e com uma tensão maior que a tensão de polarização direta junção do emissor (superfície que separa o emissor da base). A tensão de polarização direta (Vd) vence a barreira de poten cial" da junção do emissor. Com isto, a zona de depleção diminuída (contrai-se), e uma verdadeira avalanche de lacunas emigra do emissor para a base. Como a base é fracamente dopada, ou seja, possui uma fraca percentagem de impurezas, o numero de elétrons livres que nela existe é muito inferior número de lacunas que sobre ela avança. Assim que as lacunas atingem a base, um pequeno número delas irá recombinar com os elétrons livres da base, enquanto a maioria delas cai sob a influência da bateria B (responsavel pela polarização reversa da junção do coletor), e são arrastadas para o coletor. De vido a ação da bateria B, temos um aumento da zona de depleção da junção do coletor, o que faz com que efetivamente a ba se do transistor seja ainda mais reduzida, pois logo que a la cuna cai nessa zona ela é fortemente atraída pelo coletor, re duzindo assim o número de combinações entre eletrons livres e lacunas, na base.


A totalidade das lacunas que avançam sobre a base e mais as que se recombinam no proprio emissor constituem no seu movimento a corrente do emissor Ie.


Devido ao fato de não haver acumulação de cargas livres (portadores) num transistor, para cada lacuna que o emissor perde, seja porque avança para o coletor, seja por recombinação na base ou no próprio emissor, é gerada uma nova lacuna no emissor. A bateria "A" se encarrega de retirar um elétron de valência de um átomo, gerando assim uma nova lacuna no emissor. Esse elétron livre é então atraído pelo pólo positivo da bateria "A" e, desta forma, teremos uma corrente permanen te de elétrons no terminal do emissor, chamada Corrente do Emissor.

Por outro lado, o coletor não pode receber as lacunas do emissor e acumulá-las em si. Então, assim que uma lacuna pene tra na região do coletor, a bateria"B" envia-lhe um elétron, que irá se combinar com esta lacuna, destruindo-a. Desta forma, teremos um movimento permanente de elétrons que saem da bateria "B" e penetram no coletor, constituindo, assim, a corrente do coletor Ic.

As poucas combinações de elétrons livres e lacunas na ba se ou no emissor constituem a corrente da base Ib. Como o equilíbrio de cargas tem que se manter, para cada elétron livre que se combina na base ou que emigra para o emissor para la se recombinar, o circuito externo envia outro elétron para a base. Teremos assim um movimento permanente de elétrons sobre o terminal (eletrodo) de base, constituindo a corrente de base do transistor.

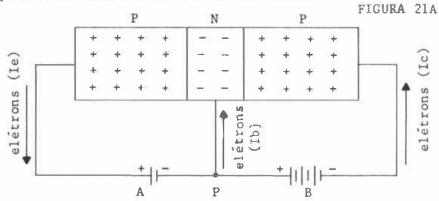A figura 21B ilustra, resumidamente, todo este processo, o qual é conhecido como "efeito transistor".



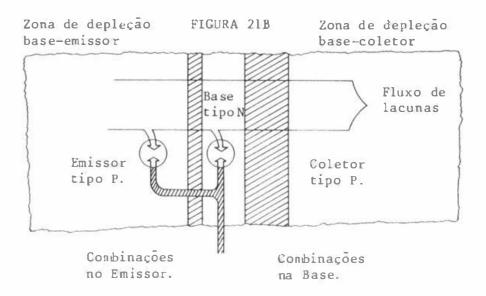

Se aplicarmos a primeira Lei de Kirchoff no ponto P (ve ja figura 21A), obteremos:

Ie = Ib + Ic

É conveniente que Ic seja grande e que Ib seja pequena. Geralmente Ib é de l a 2% do valor de Ie, dependendo da fabricação. Normalmente temos Ie e Ic da ordem de miliampères, enquanto Ib é da ordem de microampères.


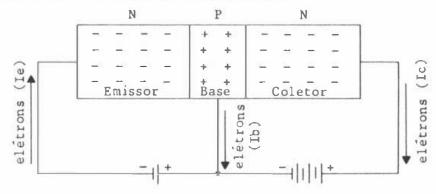


FIGURA 22

Se deixar de existir a tensão direta na junção do emissor, a corrente do emissor le será nula, consequentemente lb e lc se anulam.

Para um transistor tipo NPN, a explicação do efeito tran sistor é praticamente a mesma. A unica diferença é que, agora os portadores majoritários que formaram a grande corrente, se rão os elétrons livres, ao invés de lacunas, como no caso do PNP. A figura 22 nos mostra um transistor NPN, devidamente polarizada.

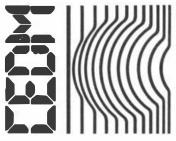Obs.: Para um transistor NPN, convenientemente polarizado, a corrente de emissor (Ie) é constituída pela totalidade de elétrons livres que avançam sobre a base em direção ao coletor.



ELETAÔNICA DIGITAL E MICADPAGCESSADORES

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

EXAME DA LIÇÃO E-8



- cada questão é composta de três ou quatro alternativas.
- só uma delas está correta.
- marque a que considerar correta.
- passe as respostas corretas para a folha de exame.
- 1) Chamamos de portadores de cargas moveis:
 - a) os protons livres que se deslocam através de um semicon dutor;
 - b) as partículas livres que se deslocam através de um semi condutor;
 - c) os elétrons e lacunas que se deslocam através de um semicondutor;
 - d) os elétrons e protons livres que se deslocam através de um semicondutor.
- 2) Um diodo é constituído pela união de materiais semicondutores:
 - a) tipo "N" e tipo "N";
 - b) tipo "P" e tipo "N";
 - c) tipo "P" e tipo "P";
 - d) tipo "N".

- A diferença de potencial (barreira de potencial) e criada devido:
 - a) as cargas que atravessam a junção "PN";
 - b) as cargas negativas da junção "PN";
 - c) as cargas positivas da junção "PN";
 - d) à reconstituição de cargas opostas em cada lado da junção "PN".
- 4) Uma junção "PN" está diretamente polarizada quando:
 - a) o terminal positivo e negativo da bateria está conectado respectivamente na seção "P" e "N";
 - b) o terminal negativo e positivo da bateria está conectado respectivamente na seção "P" e "N";
 - c) N.R.A.
- 5) Um diodo polarizado direta e inversamente age:
 - a) respectivamente como uma chave aberta e fechada;
 - b) respectivamente como uma chave aberta e aberta;
 - c) respectivamente como uma chave fechada e aberta;
 - d) respectivamente como uma chave fechada e fechada.
- 6) A queda de tensão sobre um diodo de silício e de germânio em condução será:
 - a) respectivamente 0,7 volts e 0,3 volts;
 - b) respectivamente 0,7 volts e 0,7 volts;
 - c) respectivamente 0,3 volts e 0,7 volts;
 - d) respectivamente 0,3 volts e 0,3 volts.
- 7) Um transistor, constituído de duas regiões "P", intercaladas por uma região "N", é chamado de:
 - a) transistor bipolar "PNF";
 - b) transistor bipolar "NPN";

- c) transistor bipolar "PNN";
- d) transistor bipolar "PPN".
- 8) Empregando um diodo de silício com uma tensão de polariza ção de 12V volts e um resistor externo de 320 ohms, a cor rente direta (If) será:
 - a) 0,035 mA;
 - b) 0,35 mA;
 - c) 35 mA;
 - d) 3,5 mA.
- 9) A corrente que flui entre o emissor e o coletor de um tran sistor "NPN" é constituída de:
 - a) particulas;
 - b) lacunas;
 - c) protons;
 - d) eletrons.
- 10)Quando polarizarnos similtaneamente as junções base-coletor e base-emissor de um transistor "NPN", haverá um grande fluxo de eletrons (corrente) que atravessará a região do coletor. Esta corrente e denominada de:
 - a) corrente do emissor (Ie);
 - b) corrente de base (Ib);
 - c) corrente do coletor (Ic);
 - d) corrente de fluxo (If).



ELETAÜNICA DISITAL E MICAGPAGCESSALGAES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

LIÇÃO E-9

DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES I

Procuraremos nesta lição desenvolver um estudo sobre os dispositivos semicondutores, particularmente sobre os TRAN-SISTORES BIPOLARES. Estudaremos suas características, suas li mitações, bem como os metodos de polarização e estabilização termica.

GENERALIDADES:

Com o avanço tecnológico, o transistor se tornou um dispositivo de grande importância, tanto do ponto de vista econô mico como do ponto de vista técnico, trazendo, com o seu advento, uma gama de aplicação muito grande.

Ao utilizarmos o transistor, temos que levar em consideração três pontos básicos:


- 1 Trata-se de um dispositivo fragil;
- 2 Para cada tipo de transistor existe uma aplicação es pecífica;
- 3 Os terminais do transistor jamais devem ser interligados.

Não obstante, é indispensavel conhecermos o seu funciona mento, para que este seja ligado ou substituído corretamente.

A principal diferença entre o transistor e o diodo é que o transistor é um dispositivo ativo, deixando passar mais ou menos a corrente, enquanto que o diodo deixa passar corrente num único sentido, ou seja, conduz ou não conduz corrente.Tra ta-se, pois, de um dispositivo passivo.

REPRESENTAÇÃO OU SIMBOLOGIA

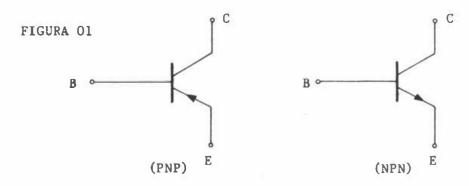
Existem varias formas de representar um transistor, mas preferimos adotar a simbologia apresentada na figura 1, por ser a mais utilizada no Brasil.



O sentido da seta indica o sentido convencional da corrente do emissor. Enquanto que as letras B, C e E indicam os terminais de base, coletor e emissor, respectivamente.

Na representação adotada, a base será sempre a região in termediária, enquanto que o coletor e o emissor serão representados pelas outras duas regiões, constituídas do mesmo tipo de material (P ou N).

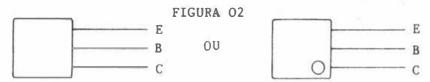Quando os terminais do transistor forem alinhados, a base será o terminal central e o coletor será o terminal que estiver mais nitidamente destacado dos demais, podendo ser as sinalado por um ponto colorido, (figura 2). Este é o caso





mais comum. Quando se tratar de algum outro tipo de transis

tor, deve-se consultar o manual do fabricante, o qual deve trazer todos os dados a respeito do mesmo.

SENTIDO DE CONDUÇÃO

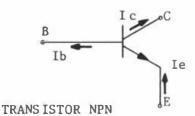Embora a seta (ver simbologia) indique o sentido convencional da corrente de emissor, é mais comum representarmos as correntes no sentido real, conforme mostram as figuras 3A e 3B.



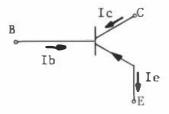


TRANSISTOR PNP


FIGURA 03A

FIGURA 03B

Quanto as tensões, usa-se indica-las da seguinte forma (figura 4).

FIGURA 04

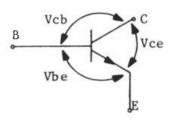

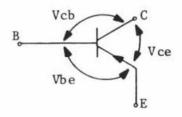

TRANSISTOR NPN

TRANSISTOR PNP

Aplicando-se a la. Lei de Kirchoff (para correntes) na figura 3A ou 3B e a 2a. Lei de Kirchoff (para tensões) na figura 4, as expressões básicas do transistor serão:

{
$$Ie = Ic + Ib$$
 (I)
 $Vce = Vcb + Vbe$ (II)

Onde:

Ie - corrente de emissor (C.C.)
Ib - corrente de base (C.C.)
Ic - corrente de coletor (C.C.)
Vbe - tensão base-emissor (tensão C.C.)
Vcb - tensão coletor-base (tensão C.C.)
Vce - tensão coletor-emissor (tensão C.C.)

O TRANSISTOR COMO AMPLIFICADOR

Muito embora os transistores bipolares possam ser utilizados de varias maneiras, sua função basica mais é fornecer amplificação. Para que o transistor amplifique, é necessário que este aceite um sinal de entrada (tensão ou cor rente) e forneça um sinal de saída, maior em tamanho ou plitude. Ao amplificar o sinal de entrada, verifica-se que to das as correntes e tensões variam em função deste sinal. Exemplificando, analisemos a expressão Ie = Ic + Ib. Se Ie dobra em valor. Ic e Ib também dobrarão em valor. Supondo que transistor NPN esteja convenientemente polarizado (conforme a figura 5). Este fato é facilmente explicado. Sabe-se que é a tensão de polarização direta que determina o número de trons que o emissor fornece para a base. Logo um aumento tensão direta implica em um aumento do numero de elétrons for necido para a região da base, portanto a corrente de emissor-(Ie) aumenta. Consequentemente mais elétrons são enviados região do coletor, contribuindo, desta forma, para um aumento da corrente de coletor (Ic). Sabemos ainda que uma parte eletrons não chega à região do coletor, pois combina-se as lacunas da base. Esses elétrons acarretarão, portanto, aumento da corrente de base (Ib). Se diminuirmos o valor da tensão de polarização direta, o efeito contrário é produzido, e as três correntes diminuem. Desta forma, fica patente efeito amplificador do transistor.

TIPOS DE LIGAÇÕES DO TRANSISTOR

Há três diferentes configurações em que podem se apresentar os transistores. Para as três configurações, um dos três terminais do transistor é utilizado como referência, en-

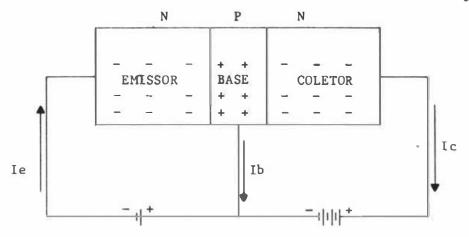


FIGURA 05

quanto os outros dois servem de terminais de entrada e de saída. Estas configurações são válidas, tanto para os transistores NPN, como para o PNP e recebem as seguintes denominações:

- a) Montagem emissor-comum ou emissor à massa.
- b) Montagem coletor-comum ou coletor à massa.
- c) Montagem base-comum ou base a massa.

Estudaremos cada uma delas separadamente.

MONTAGEM EMISSOR-COMUM (EC)

Trata-se da montagem que oferece maior ganho de potência e por isso a mais usada. Nesta montagem, o emissor é o termi nal (eletrodo) comum aos circuitos de entrada e de saída. Nestas condições,o terminal de base é o terminal de entrada, enquanto que o coletor é o terminal de saída. Portanto a corrente de base (Ib) e a corrente de coletor (Ic) são respectivamente as correntes de entrada e saída. Na figura 6, temos um transistor NPN e um PNP, ambos em montagens de emissor-comum.

As correntes Ib e Ic, indicadas na figura 6, estão de acordo com o sentido real de condução, ou seja, de acordo com

o movimento de eletrons. A corrente de emissor le sera a soma de Ib e Ic.

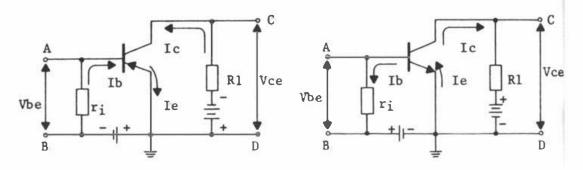


FIGURA 06

Com este tipo de montagem é possível obtermos amplificação de corrente, tensão e potência. Também nesta montagem a resistência de entrada é inferior à de saída. A resistência de entrada situa-se em torno de 1.000Ω , enquanto que a de saída está em torno de 50.000Ω (Estes valores de resistência variam de transistor para transistor).

Se não houver sinal de entrada (que irá aparecer em ri), as três correntes do transistor permanecerão inalteradas, ou seja, o transistor se mantém na condição de repouso. Poderemos então definir um coeficiente βcc que nos relacione a corrente de saída com a de entrada.

Bcc = Ic/Ib

Este parametro é também designado por h_{FE} e é conhecido pela relação de transferência da corrente direta C.C. ou ganho de corrente C.C. O valor de β cc, normalmente, é fornecido pelo fabricante. Transistores encontrados no comércio apresen tam valores de h_{FE} que vão de 10 a 150 para correntes de coletor (Ic), tão grandes quanto 30A e tão pequenas quanto 5mA.

Como o valor de ß não é rigorosamente constante, define--se também a relação das variações das correntes para uma ten são de coletor invariável (saída em curto-circuito).

 β ca $\neq \frac{\Delta Ic}{\Delta Ib} = \frac{\text{componente alternada da corrente de coletor}}{\text{componente alternada da corrente de base.}}$

Esse parametro βca também é conhecido pelo nome de "ga nho de corrente alternada da montagem EC, com a saída em curto -circuito".

Com este parametro podemos calcular o ganho de tensão (Av) e o ganho de potência (Ap), onde:

$$Av = \frac{R1 \cdot ic}{r_i \cdot ib} = \beta ca \times \frac{R1}{r_i} \quad (ganho de tensão)$$

e

Ap =
$$(\beta ca)^2 \times \frac{R1}{r_i}$$
 (ganho de potência)

Note que o ganho de potência será muito grande, pois teremos que elevar βca ao quadrado. O valor de Ap está por volta dos 10.000.

Com relação à β cc e β ca, resta dizer que estes valores não são coincidentes, porem é normal considerá-los iguais e chamá-los apenas de β (beta).


Uma outra característica que a montagem emissor-comum apresenta é a inversão de fase. Isto significa que o sinal de saída está defasado de 1809 sobre o sinal de entrada.

FREQUÊNCIA DE CORTE BETA - (FASE)

Quando um transistor, em montagem emissor comum, é solicitado a amplificar sinais alternados, os quais possuem frequências relativamente altas, este apresentará uma redução no ganho de corrente. A frequência necessária para reduzirmos o ganho de corrente (β) em 29,3% do seu valor, a baixas frequências é chamada de frequência de corte beta (fae). Para frequências superiores à fae, o ganho de corrente do transistor fica seriamente reduzido, afetando assim o seu bom funcionamento.

MONTAGEM BASE-COMUM - (BC)

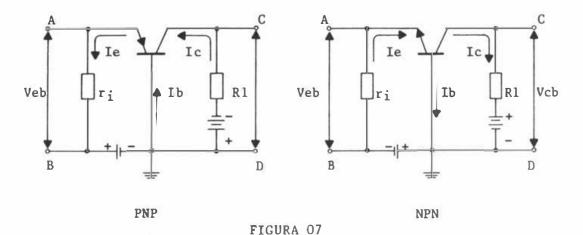Nesta montagem, o terminal de base é comum aos circuitos de entrada e saída, de modo que o emissor é o terminal de entrada, enquanto que o coletor é o terminal de saída. (figura 7).



Se nenhum sinal for aplicado na entrada (entre os pontos A e B) o transistor permanece em regime estático (repouso). Nestas condições, as correntes Ie, Ic e Ib serão constantes. Para um transistor em montagem base-comum (figura 7), podemos escrever: Ie = Ib + Ic. Se nada vier perturbar o estado de equilíbrio do transistor, este permanecerá assim indefinidamente. Porém, se aplicarmos uma tensão alternada entre A e B, esta tensão irá fazer com que a tensão emissor-base (Veb), varie de acordo com o sinal de entrada (tensão de entrada entre A e B). Desta forma, a corrente de emissor irá variar (Ie) e, conseqüentemente, as correntes Ib e Ic também irão variar. As correntes de base e de coletor (Ib e Ic) irão variar com a mesma lei ou forma do sinal aplicado ou da corrente de emissor Ie. Por exemplo: se o sinal de entrada for senoidal, as correntes Ie, Ib e Ic também serão senoidais.

Nesta montagem, é R1 (resistência de carga) que retira a tensão amplificada ou sinal de saída. Este tipo de circuito é util, pois fornece amplificação de tensão. Devido ao fato da junção base-emissor estar diretamente polarizada, o transis - tor apresenta uma baixa resistência de entrada. Em contrapar tida, apresenta alta resistência de saída, pois a junção base-coletor se encontra reversamente polarizada. Por exemplo, para um transistor de baixa potência, a resistência de entrada estã em torno de 400, enquanto que a de saída fica por volta

de $1M\Omega$ (1 x 106Ω).

Neste tipo de montagem, observa-se uma ligeira diminuição da corrente de saída (Ic) com relação à de entrada (Ie). Como estas correntes são praticamente iguais, a potência de saída, produzida pelo circuito, e muito maior que a de entrada. Podemos então concluir que este circuito também produz uma amplificação de potência.

Para este tipo de montagem (circuito) é definido o coeficiente alfa (α). Este coeficiente, denominado ganho de corrente, é definido pela relação entre a corrente de saída (Ic) e a corrente de entrada (Ie), portanto:

$$\alpha = Ic/Ie$$

Este coeficiente varia de transistor para transistor, po rem sempre próximo da unidade. Isto porque, conforme ja disse mos, os valores de Ic e Ie são praticamente iguais.

Os ganhos de tensão (Av) da montagem base-comum são altos, podendo atingir a ordem dos 2.000 ou mais. Desde que ha ja uma resistência de carga (Rl) na saída, podemos calcular esse ganho, usando a seguinte expressão:

$$Av = \frac{Rl \cdot Ic}{r_i \cdot Ie} = \frac{sinal \ de \ saida}{sinal \ de \ entrada}$$

Onde $r_i = Veb/Ie = Rl = Vcb/Ic$

Já o ganho de potência (Ap), que também está em torno de 2.000, pode ser calculado por:

$$Ap = \frac{R1 \cdot Ic^2}{r_i \cdot I^2} = \alpha^2 \cdot \frac{R1}{r_i}$$


Geralmente, usa-se esta montagem, quando se trata de amplificar frequências muito elevadas.

MONTAGEM COLETOR COMUM - (CC)

Muito pouco utilizada, porém é a montagem que apresenta o maior ganho de corrente. Nesta montagem (figura 8), o ganho de corrente ($\gamma*$) é definido pela expressão:

$$\gamma = \frac{Ie}{Ib} = \frac{Ib + Ic}{Ib} = \frac{Ib}{Ib} + \frac{Ic}{Ib} = 1 + \beta$$

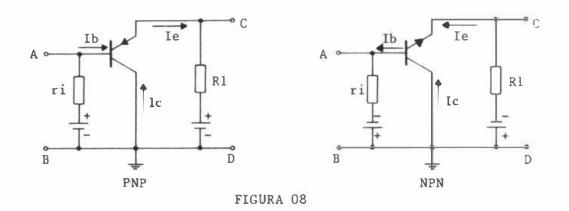onde Ie ẽ a corrente de saída e Ib é a corrente de entrada. *γ = letra grega "gama"



Observando a figura 8, podemos escrever: Ie = Ib + Ic. Daí:

$$\gamma = \frac{Ib + Ic}{Ib} = \frac{Ib}{Ib} + \frac{Ic}{Ib} = 1 + \beta.$$

Portanto, podemos concluir que o ganho de corrente (γ) para esta montagem e uma unidade maior que o ganho de corrente para a montagem de emissor-comum.

Este circuito é pouco utilizado como amplificador, porém, devido a sua alta resistência de entrada e baixa resis tência de saída, é muito utilizado para acoplar fontes de alta impedância a cargas de baixa impedância, funcionando, assim, como se fosse um transformador casador de impedâncias.


POLARIZAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE UM TRANSISTOR

Tanto para o transistor NPN ou PNP e para polarização


normal, temos:

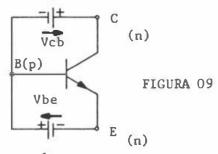- a) A junção emissor-base deve ser polarizada diretamente, ou seja, para um transistor NPN, o negativo (-) da fonte de C.C. deve ser ligado à região N (emissor) e o positivo (+), da fonte de C.C., ligado à região P (base).
- b) A junção coletor-base deve ser polarizada inversamente, ou seja, para um transistor NPN, o negativo (-) da fonte de C.C. deve ser ligado à região P (base), en quanto que o positivo (+) da fonte de C.C. deve ser ligado à região N (coletor).
- Essas duas condições devem ser obedecidas independentemente dos tipos de ligações do transistor. Ex. de transistor NPN (Figura 9).


A tensão Vcb pode ser bem maior que a tensão Vbe.



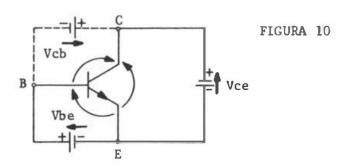Obs.: A junção base-coletor também ficaria reversamente polarizada, se suprimís semos a fonte de tensão Vcb e conectâs semos uma nova fonte Vce entre o coletor e o emissor (figura 10). Para se determinar o valor dessa nova fonte (Vce), basta aplicar a Lei de Kirchoff para tensões, ou seja: Vce = Vbe + Vcb



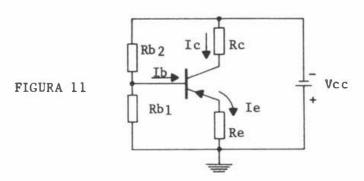
A polarização também pode ser obtida, utilizando-se de uma fonte única, sendo este método mais viável economicamente do que o anterior (onde se utilizavam duas fontes). O processo se dá por meio de divisores resistivos de tensão. Veja a figura 11.




O resistor Rc e Vcc proporcionam uma polarização inversa para a junção base-coletor, enquanto que Rbl e Rb2 reduzem a tensão da fonte Vcc, até um valor adequado para polarizar diretamente a junção base-emissor. Apesar de econômico e simples, resta o problema da "estabilização", podendo ocorrer um "disparo térmico" (que será visto mais adiante).

Um outro fator que afeta a estabilização dos transisto res são as tolerâncias de fabricação dos dispositivos. Por exemplo, se compararmos dois transistores iguais, verificaremos que as suas características diferem ligeiramente de um para outro, tornando, assim, a estabilização, também, ligeiramente diferente.

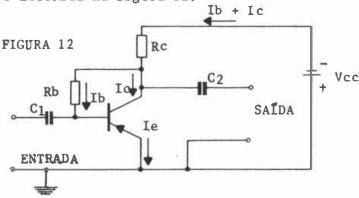Uma maneira simples de se conseguir a estabilização do circuito é mostrada na figura 12.



Neste circuito, a estabilização é conseguida por meio de uma realimentação negativa em corrente contínua. Infelizmente esta realimentação negativa contribui para a diminuição do ga nho do circuito. Mas estes problemas podem ser contornados, se utilizarmos o sistema de polarização apresentado na figura 13, onde os resistores Rb1 e Rb2 formam um divisor de tensão. ligados diretamente à base do transistor em paralelo com Re. Um aumento de temperatura provocará um acrescimo na corrente de coletor (Ic). Como Ie = Ib + Ic, um aumento de Ic provocará um aumento de Ie. Teremos, assim, uma queda de tensão maior em Re, provocando um decrescimo na tensão entre a base e o emissor (Vbe), uma vez que a tensão em Rbj deve ser pratica mente constante. Com isto, a corrente de base (Ib) diminuirá e consequentemente Ic também diminuirá, compensando, assim, o aumento inicial.

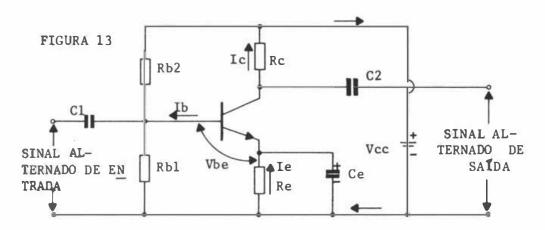

No circuito da figura 13, o resistor Re e o capacitor Ce formam um dispositivo anti-temperatura. A função do capaci-tor Ce (eletrolítico) é impedir a degeneração das componentes alternadas. Pode também dizer-se que o capacitor Ce atua como um filtro para as componentes alternadas, desviando-as da resistência Re. O valor de Ce depende de dois fatores: a frequência a amplificar e o valor estipulado para Re. De qualquer modo, o valor do capacitor Ce deve ser tal que a reatância Xc (Xc = 1/2 Ifc) seja inferior a um décimo do valor de Re.

Este processo é tido como o mais generalizado para a po-

larização de transistor em montagem de emissor-comum. Convém salientar que os circuitos de polarização propostos podem ser utilizados para qualquer uma das três montagens basicas de um transistor, o circuito da figura 13 é conhecido por "circuito de polarização por realimentação série", polarização independente de β ou ainda por "polarização por divisor de tensão".

RELAÇÕES ENTRE OS PARÂMETROS ALFA (α) E BETA (β) DE UM TRANSISTOR BIPOLAR

Para uma ligação base-comum, a relação entre a corrente de coletor (Ic) e a corrente de emissor (Ie) recebe o nome de fator de amplificação ou ganho de corrente estática (a).

$$\alpha = \frac{Ic}{Ie}$$

Como Ic é menor que Ie, concluímos que α (alfa) é menor que a unidade (1).

$$\alpha < 1$$
 pois Ic < Ie.

Em se tratando de uma ligação emissor comum, geralmente a mais utilizada, define-se um outro fator de amplificação, o qual consiste no quociente entre Ic e Ib, também conhecido pe lo nome de ganho de corrente estática da ligação emissor comum e é representado pela letra β (Beta).

$$\beta = \frac{Ic}{Ib}$$

Como Ic é muito maior que Ib, conclui-se que β sempre se ra maior que a unidade (1). Este parametro (β) depende das propriedades físicas do material utilizado para a fabricação do transistor, bem como de sua estrutura geométrica. Daí o fato do fabricante fornecer uma faixa de valores e é dentro desta faixa que se encontra o valor real de β.

As formulas, a seguir, nos dão as relações entre α e β e vice-versa.

$$\alpha = \frac{\beta}{(1+\beta)} \qquad \beta = \frac{\alpha}{(1-\alpha)}$$

Demonstração:

Sabemos que: Ic =
$$\beta$$
 Ib (1)

Ie = $\frac{Ic}{\alpha}$ (2)

Ie = Ic + Ib (3)

Substituindo: (1) e (2) em (3), vem:

$$\frac{Ic}{\alpha} = \beta Ib + Ib$$

$$Ic = \alpha Ib (\beta + 1)$$

$$\alpha = \frac{Ic}{Ib} \cdot \frac{1}{(1 + \beta)}$$

$$como: \frac{Ic}{Ib} = \beta$$

Logo:

$$\alpha = \frac{\beta}{(1 + \beta)}$$
 c.q.d (como queríamos demons trar)

Partindo da equação de alfa (α) em função de beta (β), te remos:

$$\begin{array}{l} \beta = \alpha \ (1 + \beta), \\ \beta = \alpha + \alpha, \beta \\ \beta - \alpha\beta = \alpha \\ \beta \ (1 - \alpha) = \alpha \quad logo: \quad \beta = \frac{\alpha}{(1 - \alpha)} \end{array}$$

ESTABILIZAÇÃO DO PONTO DE FUNCIONAMENTO DE UM TRANSISTOR

A estabilização do ponto de funcionamento médio do transistor é de vital importância para que o mesmo possa desempe nhar, normalmente, as suas funções. Devido ao fato do semicon dutor ser sensível à temperatura, os circuitos de polarização tornam-se um pouco complicados. Um aumento descontrolado da temperatura pode levar o transistor à destruição. O caso é muito mais grave para os transistores de germânio do que para os de silício.

A principal causa disto tudo reside no fato da corrente de fuga Icbo crescer, quando a temperatura sofre um acrescimo. O valor de Icbo é fornecido pelo fabricante e, normalmente, é dado para a temperatura de 25°C. Para o germânio, pode-se dizer que o valor de Icbo duplica a cada acrescimo de 9°C na temperatura. Por exemplo, se a temperatura inicial for de 25°C e esta crescer para 70°C (aumento de 45°C), a corrente Icbo deverá ser 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 2⁵ = 32 vezes mais elevada (isto para um transistor de Ge).

Os transistores de germânio apresentam Icbo, em torno de 10µA a 259C, enquanto que os de silício estão na faixa de 0,001 a 0,1µA. Porém para os transistores de silício, o valor de Icbo duplica para cada aumento de 69C na temperatura.

Verifica-se, assim, a importância dos circuitos de estabilização, geralmente, combinados com os circuitos de polarização, para fornecer tensões adequadas ao bom funcionamento dos transistores.

Não é apenas Icbo que provoca a instabilidade térmica - dos transistores, também as correntes Icbo e Iceo colaboram, para que haja instabilidade.

CORRENTES lebo, Iceo e Icbo

A ocorrência dessas correntes dá-se devido aos portadores minoritários, de formação térmica. Para se determinarem os valores dessas correntes, procede-se como mostra a figura 14.


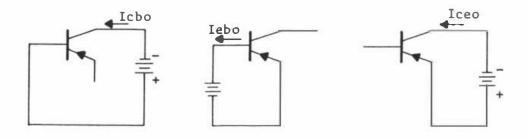


FIGURA 14

Note que Icbo é a corrente que se verifica entre coletor e base, tendo o terminal de emissor desligado. O mesmo ocorre para Iebo (coletor desligado) e Iceo (base desligada).

A corrente Iebo não influi muito no processo de estabilização, porem a corrente Iceo, por assumir valores elevados, tem grande importância no processo de estabilização do transistor. Quando este esta em pleno funcionamento, essas corren tes estão presentes. Vamos supor um transistor PNP em montagem EC (emissor-comum), com a base desligada (figura 15). Nes tas condições, a corrente de base (Ib) é nula (Ib = 0), porem a corrente de coletor (Ic) não é, pois as cargas minoritárias provocam a circulação de Iceo. Por sua vez, a corrente é composta por duas parcelas: uma de grandeza β Icbo (devido as lacunas que se dirigem do coletor para o emissor) e outra de valor Icbo (devido ao movimento dos eletrons livres do coletor para a base e de lacunas do emissor para a base), então teremos: Iceo = Icbo + β Icbo = $(1 + \beta)$ Icbo. Fica, assim pro vado o quanto Iceo é maior que Icbo, pois o valor de β (beta) é relativamente grande.

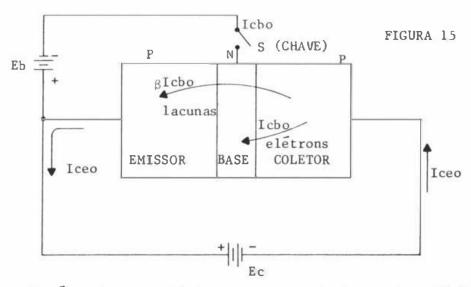


Também podemos concluir que a corrente de coletor (Ic), em funcionamento normal, vai ser reforçada por Iceo, portan - to:

 $Ic = \beta Ib + Iceo$

Onde: Iceo = $(1 + \beta)$ Icbo.

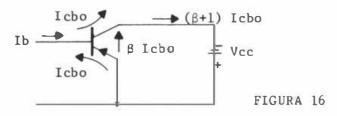A figura abaixo nos mostra as correntes de fuga no transistor.



CURVAS CARACTERÍSTICAS DOS TRANSISTORES BIPOLARES:

Trata-se de uma forma gráfica de descrever as caracterís ticas dos transistores. Tais curvas, geralmente, são fornecidas pelos fabricantes.

Como sabemos, os transístores são dispositivos que apresentam 3 (três) terminais e, no geral, apresentam, também, 6 variáveis, sendo 3 correntes e 3 tensões. As curvas características relacionam estas variáveis, pondo, em evidência, três das seguintes grandezas.

Vbe - tensão entre base e emissor;

Vce - tensão entre coletor e emissor;


Vbc - tensão entre base e coletor;

le - corrente de emissor;


Ib - corrente de base;

Ic - corrente de coletor.

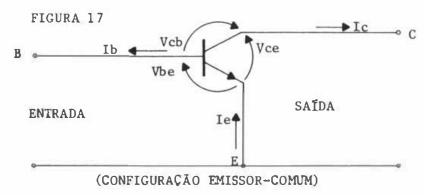A figura 17 nos mostra essas variaveis, para a configuração emissor-comum.




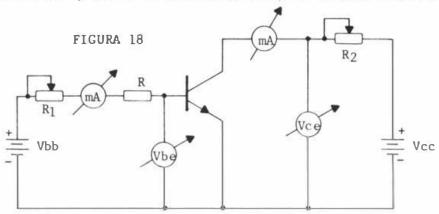Para se obter as características de entrada e de saída (família de curvas que relacionam correntes e tensões de entrada e correntes e tensões de saída respectivamente), normal mente utiliza-se um circuito semelhante ao mostrado na figura 18 (neste caso, temos um transistor NPN, em emissor comum).



Vejamos então algumas das famílias de curvas características mais importantes:

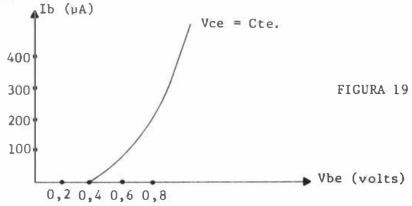
a) Curva Ib x Vbe - O sinal de tensão de entrada (Vbe) é injetado entre a base e o emissor, variando, desta meneira, a corrente de base (Ib) do circuito. Mantendo-se Vce constante, e variando-se a tensão Vbe, através de uma resistência variável (R1) e, através de um miliamperímetro, mediremos os valores da corrente de base Ib e obteremos, assim, a curva Ib x Vbe (figura 19) para um certo Vce constante. O processo se repete para um outro valor de Vce constante, diferente do inicial e, assim, sucessivamente, até obtermos um conjunto de curvas.



Na prática, o fabricante nos fornece apenas uma delas, de vido à quase coincidência com as demais.

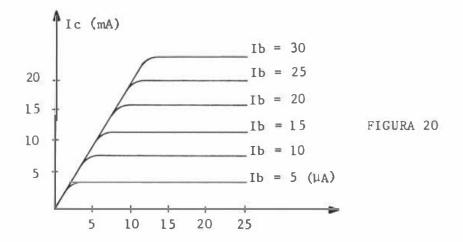b) Curva Ic x Vce - Esta curva nos mostra as características de saída do transistor. Mantendo-se Rl fixa, portanto, Ib constante, variamos a tensão Vce. Variando-se R2, medimos os valores de Ic correspondentes. Obtemos, assim, a primeira curva. Fixando-se outros valores para Ib, obtemos outras curvas e assim conseguimos uma "família" de curvas características. (figura 20)

Nota-se que a corrente Ic quase não sofre influência pela tensão Vce. Isto deve-se ao fato de que, para cada valor da corrente Ib, a curva obtida é praticamente paralela ao eixo horizontal. Também percebe-se claramente que quanto maior for a corrente Ib, maior será a corrente Ic.




c) Curva Ic x Ib - A capacidade do transistor em fornecer um ganho de corrente é determinada, variando-se sua corrente Ib e medindo-se a variação de Ic. Isto é feito para a tensão Vce constante. Portanto esta curva (Figura 21) nos for nece o ganho de corrente (β), também conhecido como "relação de transferência de corrente direta".

$$\beta = \frac{\Delta Ic}{\Delta Ib} \qquad \Delta Ic = \beta \Delta Ib \text{ (eq. de uma reta)}.$$


Fixando-se Vce e variando a corrente de base Ib, através

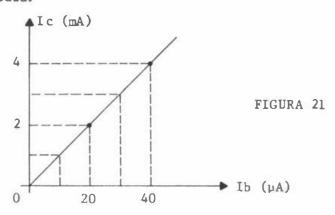do ajustamento de R1, medimos os valores de Ic, para cada valor de Ib correspondente. Repetindo-se esse processo para um outro valor de Vce, conseguimos uma família de curvas caracte rísticas. Como essas curvas estão muito próximas uma da outra, o fabricante nos fornece apenas uma das curvas, ou seja, uma curva média.




Observações:

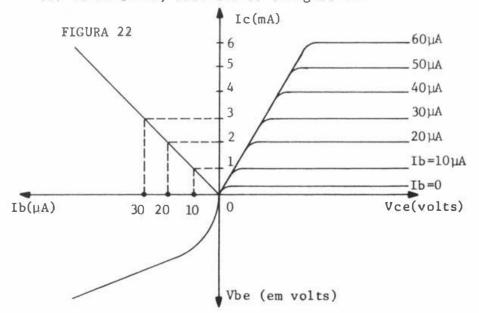-Alguns fabricantes costumam reunir estes três gráfi - cos em um único, como mostra a Figura 22.



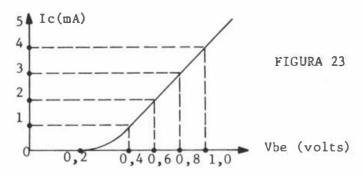- Para a configuração emissor-comum existe ainda uma outra curva característica, de grande utilidade para o nosso estudo. Trata-se da curva Ic x Vbe, a qual nos relaciona a corrente Ic com a tensão de entrada Vbe,para um determinado valor fixo de Vce (Figura 23).



- Outro fato que nos chama a atenção é que a posição ou disposição (modo em que as curvas estão dispostas, uma em relação à outra) das curvas características está - sob a influência da temperatura. Daí o fato dos fabricantes fornecerem a temperatura em que tais curvas foram obtidas.


REGIÃO ATIVA, REGIÃO DE CORTE E REGIÃO DE SATURAÇÃO

Consideremos um transistor NPN na montagem "EC". A tensão de saída será a tensão entre o coletor e o emissor (Vce) e a corrente de saída será a corrente de coletor (Ic). A curva Vce x Ic (figura 24) representa as características de saída para a situação considerada.

A região ativa é a região de funcionamento (operação nor mal) de qualquer transistor amplificador. Teoricamente, qualquer ponto pertencente a essa região pode ser o ponto de funcionamento do transistor.

Define-se a região de corte (figura 24), como sendo a região compreendida entre o eixo horizontal e a característica de corrente de base nula (Ib = 0µA). Explica-se a existência dessa região com base no fato de que a corrente de coletor não se anula, quando a corrente de base for nula, pois teremos uma corrente de fuga, Icbo, criada pelas cargas minonitárias de formação térmica. Quando um transistor estiver

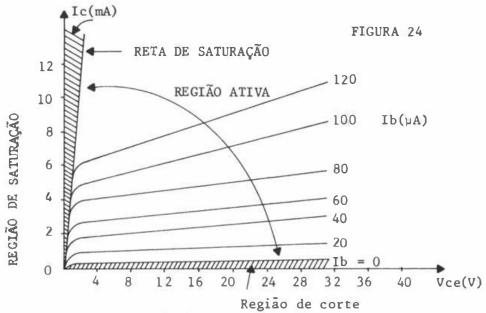operando na região de corte, ele pode ser considerado, para \underline{e} feitos práticos, como um "interruptor aberto". Neste caso, \underline{di} zemos que o transistor está no "corte".



A terceira região é a de saturação. Nesta região a resistência de coletor atinge seus valores mais baixos e, conse quentemente, teremos a máxima corrente de coletor. Quando o transistor estiver operando nesta região, podemos considerá - -lo como um "interruptor fechado".


Nas regiões de corte e de saturação o transistor não pode amplificar. Podemos, então, utilizar o transistor como um "interruptor eletrônico" que comuta do corte (circuito aber to) para a saturação (circuito fechado) e vice-versa. Quando o transistor opera nas regiões de corte e de saturação as relações α , β e γ deixam de ser válidas.

Vamos supor um transistor NPN na montagem emissor-comum (EC). Na figura 25, temos este transistor em três situações diferentes. Em cada uma dessas situações o transistor está operando em uma das três regiões descritas.

Note que na região ativa a junção base-emissor está dire tamente polarizada (com uma tensão de + 0,5 volts), fazendo com que o transistor conduza. A corrente de coletor (Ic) flui através do coletor, provocando uma queda de tensão de 3,0

volts, devido ao resistor de $1 \text{K}\Omega$ e, consequentemente, a tensão de coletor (Vc) será de 3,0 volts.

FIGURA 25

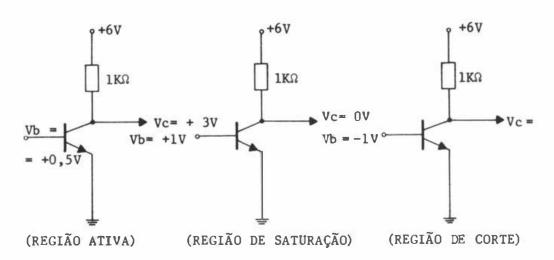


Na região de saturação o transistor tem na junção emis sor-base uma forte polarização direta (+1V). Nestas condições o transistor conduz intensamente, havendo, portanto, uma gran de queda de tensão na resistência de 1KΩ. Sendo assim, o transistor funciona praticamente como um curto-circuito, pois quase toda a tensão de alimentação está aplicada sobre a resistência de carga (1KΩ). Então, para efeitos práticos, podemos considerar a tensão de coletor como sendo nula (Vc = 0).

Finalmente, na região de corte, temos a junção emissor -base inversamente polarizada. Desprezando-se a corrente, devido aos portadores minoritários, cessam todas as outras correntes. Portanto, não haverá praticamente nenhuma queda de tensão na resistência de $1 \text{K}\Omega$, consequentemente, a tensão de coletor (Vc) será práticamente igual à tensão de alimentação (+6V).

Voltaremos a este assunto mais adiante, quando definiremos o ponto de saturação e o ponto de corte.

RETA DE CARGA E PONTO DE OPERAÇÃO

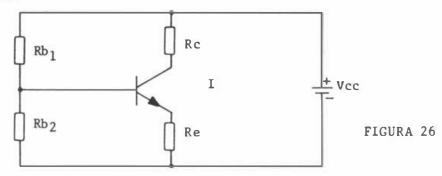A reta de carga nos fornece as condições de trabalho do transistor num dado circuito. Vamos supor o circuito da figura 26.



Os resistores Rb1, Rb2, Rc e Re estabelecem o ponto de operação "Q" (ou ponto quiescente) o qual deverá estar sobre a reta de carga. Para obtermos a reta de carga, necessitamos de dois pontos A e C (figura 27), desta forma, escrevemos a equação da malha "I" referente ao circuito ilustrado na fig. 26.

Vcc = Rc.Ic + Vce + Re.Ie, como Ic = Ie teremos: Vcc = Ic (Rc + Re) + Vce

O primeiro ponto C é obtido, fazendo-se Ic = 0. Desta for ma, toda a tensão Vcc estará aplicada entre o coletor e o emissor, pois não haverá corrente circulando pela resistência Rc.

Vcc = Vce ponto C

Para se obter o segundo ponto A, basta fazer Vce ≖ 0 e teremos:


$$Vcc = Ic(Rc + Re) + yce^{O}$$
 $Vcc = Ic(Rc + Re) logo$
 $Ic = \frac{Vcc}{Rc + Re}$ ponto A

Feito o cálculo dos valores destes dois pontos, basta marca-los no gráfico Ic x Vce. A reta que une estes dois pontos é designada por "reta de carga".

<u>Caso Particular</u> - Para Re = 0, substitui-o na expressão de Ic (A - 29 ponto) e obtem-se:


 $Ic = \frac{Vcc}{Rc}$ A partir desta expressão, podemos, então con cluir que toda a tensão Vcc está aplicada sobre o resistor Rc.

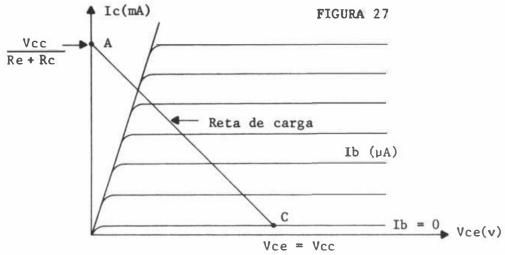Na figura 27, temos a curva característica Ic x Vce, sobre a qual traçamos a reta de carga.



O ponto de polarização (Q) localizar-se-á sobre a reta de carga, numa região determinada, pois a sua real posição es tá ligada a determinados fatores que definirão o projeto. Na prática, costuma-se fazer com que o ponto de operação (Q) fique bem no centro da reta de carga, conseguindo-se, assim, um maior espaço para o ponto Q se movimentar sobre a reta de carga, sem problemas de distorção no sinal de saída (figura 28).

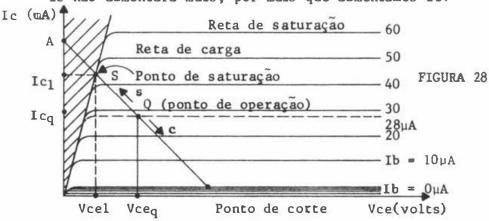Obs.: Os pontos "S" e "C" são respectivamente os pontos de sa turação e corte. Quando se atinge o ponto S, o valor de Ic não aumentará mais, por mais que aumentamos Ib.



Região de saturação

Região de corte

Na condição de saturado, o transistor se encontra com as duas junções (BE e BC) diretamente polarizadas.

Dizemos que o transistor está CORTADO, quando, diminuindo-se Ib (sinal de entrada), o ponto de operação (Q) aproxima--se do ponto C (ponto de corte).

No ponto C o transistor estará com as duas junções (BE e BC) inversamente polarizadas.

Vamos agora a um exemplo, para fixar melhor este assunto.

Exemplo: Ao circuito transistorizado, semelhante ao apresenta do na figura 26, é fornecido a curva Ic x Vce (figura 29) e os valores Re = 8000 e Rc = 3,2KO. Pede-se determinar: Vce, Ic e Ie referentes ao ponto Q, atra vés do traçado da reta de carga, sabendo-se que Ib = 30uA.


Solução:

a) Traçado da reta de carga.

19 Ponto (C) → Vce = Vcc → Vce = 40 volts

29 Ponto (A)
$$\rightarrow$$
 Ic = $\frac{\text{Vcc}}{\text{Rc} + \text{Re}} = \frac{40}{3200 + 800} = \frac{40}{4000} = 10 \text{mA}$

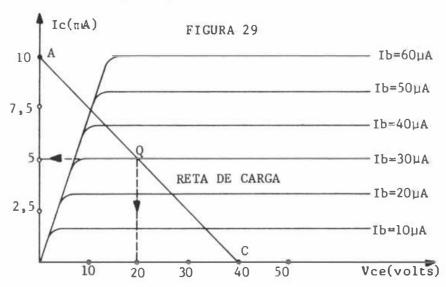Uma vez determinados os valores dos pontos A e C, ${\rm tra}_{\underline{a}}$ -se a reta de carga (figura 29).



b) Determinação do Ponto Q:

Conhecendo-se Ibq (30µA), o cruzamento da reta de carga com a curva de Ib = 30µA, define-se o ponto de operação.

OBS.: Nas equações, empregaremos q no lugar de Q.

c) Vceq, Icq, Ieq,

Através da projeção do ponto Q sobre os dois eixos (Ic e Vce), obteremos:

Vceq = 20 volts e Icq = 5mA

O valor de leq é obtido através da equação de corrente do transistor.

Ie = Ic + Ib

para o ponto Q, teremos:

 $Ie_q = Ic_q + Ib_q$

 $Ie_q = 5 \times 10^{-3} + 30 \times 10^{-6} \rightarrow Ie_q = 5,03 \times 10^{-3} Amp.$

ou

 $Ie_q = 5,03 \text{ mA}$

LIMITAÇÕES DOS TRANSISTORES BIPOLARES:

Quando estivermos trabalhando em um determinado projeto, devemos lançar mão dos dados fornecidos pelo fabricante, relativos ao elemento a ser utilizado. As limitações são os valores máximos de tensão, corrente, frequência, temperatura, potência, etc. Também devem ser levadas em consideração as regiões de corte e de saturação. Todos esses fatores devem ser respeitados, para melhor desempenho do dispositivo, evitandose, assim, a diminuição de sua vida útil, ou, até mesmo, a sua destruição total. Vejamos, então, alguns desses fatores:

- a) Máxima corrente de coletor (Icm) Trata-se do valor máximo que a corrente continua de coletor pode atingir. Se trabalharmos com valores de Ic, abaixo de Icm, o transistor irá trabalhar com segurança. O valor de Icm, geralmente, é fornecido pelo fabricante, sendo que o seu valor vai desde alguns miliampères até dezenas de ampères, dependendo do tipo de transistor.
 - b) Maxima tensao entre o coletor e emissor (Vcem) Se for aumen

tada demasiadamente a tensão entre o coletor e o emissor (Vce), corre-se o risco de ultrapassar o valor da tensão zener para a junção base-coletor, pois como já foi visto Vcb • Vce - Vbe. Se isto acontecer, ocorrerá o efeito de AVALANCHE, provocando um aumento, quase que instantâneo, da corrente de coletor, perdendo-se o controle sobre a mesma e danificando o dispositivo. O valor fornecido pelo fabricante (Vcem ou Vceo) é o valor máximo permissível e vai desde alguns volt até algumas centenas de volts.

c) Maxima potência dissipada na junção base-coletor - Na junção base-coletor e que se aplica quase toda a tensão exter na. O calor é aí gerado por efeito joule. Um cálculo aproxima do nos dá a potência dissipada na junção B-C, para uma montagem em emissor-comum, como sendo: Pd = Vce . Ic.

A máxima potência que um transistor pode dissipar, depen de de fatores, como: temperatura ambiente, involucro, refrige ração, isolante, dissipadores de calor, etc. A potência dissipada Pd pode atingir até algumas dezenas de Watts. O valor de Pdmáx. também é fornecido pelo fabricante. Por exemplo, um da do transistor apresenta Pdm = 400mW, então Vce. Ic = 400mW = constante. Este fato está representado na figura 30 por uma hipérbole, na qual todos os seus pontos apresentam dissipação de potência igual à Pdm (no caso, igual a 400mW).


d) <u>Maxima frequência</u> - Para que o transistor opere satis fatoriamente, e necessario que seja respeitado o limite de frequência. Este, geralmente, é fornecido pelo fabricante.

Através de estudos mais aprofundados, ficou provada a de pendência de \(\alpha \) (ganho de corrente estática) à frequência. Quan do o sinal aplicado entre o emissor e a base for de frequência muito alta, esta será curto-circuitada, devido à capacitância existente entre a base e o emissor e, consequentemente, não resultando em sinal de saída. Isto ocorre para uma ligação base-comum.

Na configuração emissor-comum, o fabricante nos fornece a frequência de transição (ft) e é nesta frequência que a amplificação de corrente torna-se unitária. Para frequências maiores do que a frequência de transição, o ganho de corrente passa a ser pequeno, tornando-se desprezível.

Se reunirmos todas essas limitações em um único exemplo, considerando, para tanto, a característica de saída(Vce x Ic)

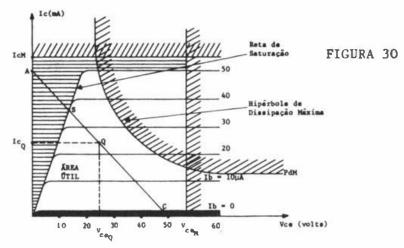da montagem emissor comum, obteremos o seguinte gráfico (figura 30).



Área util - Trata-se da área, onde o transistor pode operar livremente. Logo o ponto de operação (Q) deverá estar contido no interior desta área e ele já pertencendo à reta de carga, deverá estar contido na mesma.

A area útil se entende como a area limitada pela hiperbo le da potência máxima da corrente de coletor e da tensão máxima de coletor emissor.

Obs: A hiperbole de dissipação máxima e obtida, variando-se - os valores de Vce e Ic, de modo a manter o produto de am bos, constante e igual à Pdmax. (Pdm).

- Uma das condições a que a reta de carga tem de obedecer é que esta não pode cortar a hipérbole de máxima dissipa ção do coletor; quando muito, poder-lhe-á ser tangente.

CARACTERÍSTICAS DOS AMPLIFICADORES

Como dissemos anteriormente, a principal função do transistor é amplificar. E, baseando nos tipos de ligações do transistor, é que surgiram os diversos tipos de amplificadores. Daí os três tipos básicos, a saber:

- a) Amplificador em base comum
- b) Amplificador em emissor comum
- c) Amplificador em coletor comum

Vejamos algumas das características necessárias para o estudo dos amplificadores.

 a) - Impedância de entrada (Ze) - Trata-se do quociente entre a tensão de entrada (Ee) e a corrente de en trada (Ie).

$$Ze = \frac{Ee}{Ie}$$

b) "Impedância de saída (Zs) "Trata" se do quociente da tensão (sinal) de saída (C.A.), quando a saída esti ver em vazio, ou seja, sem carga conectada, logo Is = 0. Quando a corrente de saída (C.A.) estiver curto "circuitada, ou seja, quando a tensão de saída for nula, consequentemente, a tensão de saída (Es = 0) será zero.

$$Zs = \frac{Es}{Is}$$
 (vazio)
(curto-circuito)

 c) - Amplificação de corrente (Ai) - É a relação entre a corrente de saída Is (C.A.) e a corrente de entrada Ie (C.A.)

$$Ai = \frac{Is}{Ie}$$

 d) - Amplificação de tensão (Ae) - Relação entre a tensão Es (C.A.) de saída e tensão Ee (C.A.) de entrada.

$$Ae = \frac{Es}{Ee}$$

 e) - Amplificação de potência (Ap) - Trata-se, pois, do produto entre os dois fatores acima: Ai e Av.

$$Ap = Ai \times Av \text{ ou } Ap = \frac{Is}{Ie} \times \frac{Es}{Ee}$$

ou seja, a relação entre a potência de saída e a de entrada.

f) - Relação de fase - Trata-se da defasagem entre a ten são de saída e a tensão de entrada, ou seja, o quan to, em graus, uma está atrasada ou adiantada em relação à outra. Definidos alguns parametros, na prática, observam-se as seguintes características dos amplificadores, quanto ao tipo de ligação do transistor, no circuito.

Caracteris ticas Amplif.	a	b	С	d	e	f
Base Comum	≅ 50Ω	≃ 200KΩ	± 0,97 vezes	<u>+</u> 900 vezes	≅ 900 vezes	_
Emissor Comum	≅ 3KΩ	≅ 50KΩ	+ 100 vezes	+ 1000 vezes	± 10.000 vezes	1809
Coletor Comum	≆ 300KΩ	= 50Ω	+ 100 vezes	+ 0,99 vezes	+ 100 vezes	~


Neste quadro, temos um pequeno resumo dos amplificadores.

Seus circuitos estão representados abaixo (figura 31), utilizando-se apenas transistores NPN. Os circuitos para os transistores PNP são os mesmos, bastando apenas inverter a ligação das baterias para, desta maneira, se obter a polarização correta do transistor.


A função do capacitor Ce é o de acoplar o sinal a ser amplificado à entrada do amplificador, ou seja, deixando passar apenas a parte de C.A. do sinal, enquanto que Cs serve para recolher o sinal de saída.

Re é a resistência de entrada, também designada por resistência limitadora, enquanto que Rs é a resistência de car ga ou de saída. As baterias Ve e Vs são utilizadas para a cor reta polarização do transistor. Na prática, utiliza-se normalmente uma unica bateria, para a polarização do transistor.

a) BASE COMUM

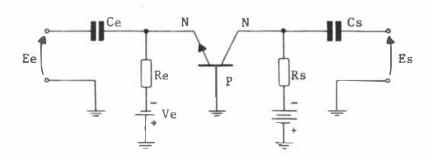

b) EMISSOR COMUM

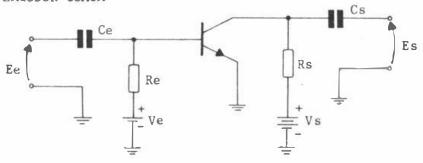

c) COLETOR COMUM

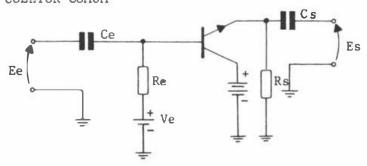


FIGURA 31 (a,b e c).



CURSO DE ELETRONICA DISTRIL E MICROPADCESSADGRES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

EXAME DA LIÇÃO E-9



- cada questão é composta de três ou quatro alternativas.
- só uma delas está correta.
- marque a que considerar correta.
- passe as respostas corretas para a folha de exame.
- Quando utilizamos um transistor, devemos levar em conta que:
 - a) Podemos interligar seus terminais;
 - b) Para cada transistor existe uma aplicação específica;
 - c) Não necessitamos dos dados fornecidos pelo fabricante.
- 2) Numa configuração emissor-comum, a defasagem entre o sinal de saída e o sinal de entrada é de:
 - a) 909;
 - b) Zero;
 - c) 1809
- 3) O sinal de entrada, para a configuração emissor-comum, é injetado entre:
 - a) base e coletor;
 - b) coletor e emissor;
 - c) base e emissor.

- 4) A configuração coletor-comum apresenta:
 - a) ganho elevado de corrente e resistência de saída baixa;
 - b) ganho elevado de tensão e resistência elevada de entra da;
 - c) ganho baixo de tensão e de corrente.
- 5) A junção entre o emissor e a base de um transistor P-N-P é:
 - a) diretamente polarizada;
 - b) inversamente polarizada;
 - c) indiferentemente, tanto faz direta ou indiretamente polarizada.
- 6) O ponto de operação (Q) se encontra:
 - a) sobre a reta de saturação;
 - b) sobre a reta de carga;
 - c) fora da área útil.
- 7) A corrente de fuga Icbo aumenta com:
 - a) o acrescimo da umidade;
 - b) a diminuição de Iceo;
 - c) o aumento da temperatura.
- 8) Nos circuitos emissor-comum, a estabilização de C.C. se faz necessária para:
 - a) aumentar o ganho de tensão;
 - b) compensar possíveis variações na corrente de fuga;
 - c) melhorar a resposta de freguência.
- 9) Dados: Vcc = 30 volts; Rc = 2500Ω e Re = 500Ω; Ib2 = 30μA, e Ic x Vce (Fig. 29). Os valores de Vceq, Icq e Ieq, são aproximadamente:
 - a) 15 (V); 5 (mA); 5,03 (mA);
 - b) 20 (V); 5,03 (mA); 5,0(mA);
 - c) 18 (V); 5,5 (mA); 4,95 (mA).

- 10) Com relação à figura 30, dizemos que um transistor estáno corte quando:
 - a) o ponto de operação (Q) se encontra sobre a reta de sa turação;
 - b) o ponto Q está no ponto C, ou precisamente no interior da região de corte;
 - c) o ponto de operação se encontra no interior da região util ou área util.



CUPSO DE ELETRÔNICA DIGITAL E MICADPADCESSADDAES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANÁ

LICÃO E-10

DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES II

INTRODUÇÃO


Procuraremos, nesta lição, bem como nas próximas, anali sar os diversos tipos de dispositivos de estado sólido, utilizados na prática. Até o momento, estudamos o princípio de funcionamento de dois tipos de dispositivos semicondutores. O primeiro deles, o diodo de junção e é justamente, sobre os diodos que iremos falar nesta lição. Veremos que há inúmeros tipos de diodos com variadas características e aplicações diversas daquelas já vistas e que estavam longe de serem contro ladas pelos "diodos de junção". Também discorreremos sobre os "dispositivos sensíveis à luz", os quais formam uma outra família de dispositivos, conhecida por "Dispositivos optoeletro nicos", muito usados hoje em dia.

Com isso, desenvolveremos esta lição com o objetivo de levar até o aluno os conhecimentos necessários, para que possa compreender e atuar sobre funcionamento de circuitos eletrônicos de aparelhos altamente sofisticados. A seguir, a apresentação e estudos desses dispositivos semicondutores.


DIODO DE CONTATO PONTUAL OU DE CONTATO DE PONTA

Este tipo de diodo é constituído de um fio condutor fino, em forma de S (conhecido por "bigode de gato") que faz contato, sob pressão, com uma pequena placa de material semicondutor. O conjunto é encerrado hermeticamente em uma pequena cápsula do mesmo modo que no diodo de junção.

O fio condutor (bigode de gato) é feito de liga de platina, de tungstênio, de ouro, de bronze fosforoso e de outros materiais. Apresenta várias dobras (daí o formato de "S"), a fim de exercer ação de mola e fazer pressão sobre a superfície do semicondutor, estabelecendo, assim, o contato com pressão suficiente para manter a ponta do fio na posição adequada. A figura l nos mostra o aspecto simplificado do diodo de contato por ponta.

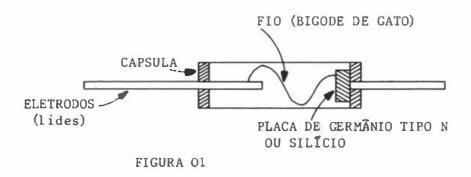

A placa de material semicondutor (cristal) pode ser de germânio (Ge) ou de silício (Si). Seu processo de fabrica ção consiste em submeter o cristal a impulsos de corrente num intervalo de tempo muito pequeno, ocasionando, com isso, a fusão de impurezas contidas na parte metálica que se dissolvem na pastilha semicondutora, junto da região de contato. De vido a fusão e o resfriamento rápido, aparentemente, tem-se - uma transformação localizada de material tipo N em material tipo P, obtendo-se, dessa forma, uma junção PN a qual, através de testes precisos, comprova as propriedades de retifica ção. Essa junção PN possui dimensões muito reduzidas. A figura 2 nos mostra a constituição interna de um diodo de contato pontual.

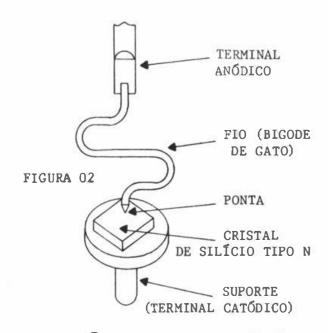

Observe que a região de contato, constituindo a junção "PN", apresenta dimensões diminutas. Devido a isso, conse-gue-se una grande redução da capacitância, desse modo, permitindo a sua utilização em circuitos de alta freqüência e baixa potência. O diodo de contato, além de ser de construção ba rata, pode ser usado para detectar freqüências até 10.000 MHz (megaciclos por segundo), sendo que os modelos em miniatura podem detectar freqüências de até 70.000 MHz. A medida que as impurezas dos semicondutores N forem aumentadas, o diodo poderá trabalhar com freqüência também maior, porém mais baixa será a tensão inversa que ele poderá resistir.

Os diodos de "contato de ponta" são empregados em circuito de alta frequência, como: discriminadores nos receptores de rádio FM e nos receptores de TV., detectores de vídeo nos receptores de TV., detectores de ondas dos aparelhos de radar, etc...

Os diodos de contato de ponta possuem as mesmas limitações dos diodos retificadores, ou seja:


- maxima tensão inversa;
- maxima intensidade de corrente direta;
- maxima dissipação de potência, etc.

A simbologia usada para representar o diodo de contato

de ponta é a mesma utilizada para representar os diodos de junção (diodo retificador).

DIODO VARICAP OU VARACTOR (DV)

Na lição E-8, estudamos a capacitância da junção "PN". Vi mos que, quando uma junção "PN" está reversamente polarizada, a zona de depleção pode ser considerada semelhante ao dieletrico de um capacitor e que um aumento da tensão inversa provoca um alargamento da zona de depleção e, consequentemente, ocorrerá uma diminuição da capacitância (quanto maior a tensão menor será a capacitância). Desse modo, podemos concluir que a capacitância da barreira de potencial não é constante, mas varia inversamente com a tensão aplicada. A figura 3 ilustra esse fato. A curva aí representada é do BB 106, vari cap de sintonia para TV (VHF).

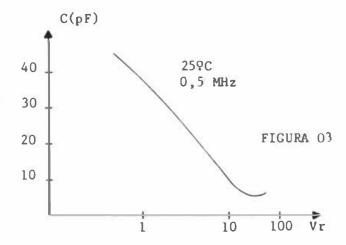

A partir desse fenomeno é que se desenvolveu o varicap, ou seja, "diodo com capacitancia dependente da tensão".

A figura 4 nos mostra a simbologia usada para identifi - car um diodo varicap.

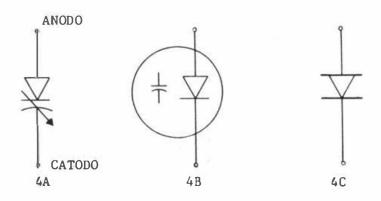


FIGURA 04

O símbolo do centro, 4(b), inclui um pequeno símbolo de capacitor, tornando assim o dispositivo fácil de se identificar.

Um modelo elétrico para um diodo varicap sob polarização reversa é ilustrado na figura 5. A resistência Rs representa a resistência ôhmica série do diodo e Cr representa a capacitância da junção, enquanto que Rr representa a resistência reversa do diodo, a qual é normalmente desprezada.


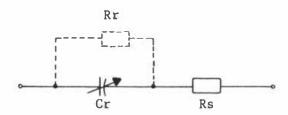


FIGURA 05

No comercio, encontram-se varicaps com capacitância variando na faixa de 1 pF até 100 pF ou 200 pF aproximadamente e com tensão inversa de algumas dezenas de volts. Esses diodos possuem os mais variados aspectos, dependendo de sua aplicação e procedência.

A figura 6 nos mostra dois diodos varicaps, projetados

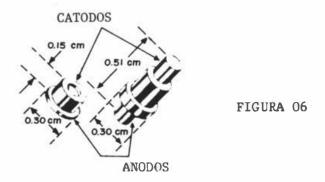para funcionarem em frequência bem acima de 500 megahertz com uma dissipação de potência de 500 miliwatts.




Limitações de um diodo varicap:

- maxima tensão inversa (polarização reversa);
- maxima dissipação de potência.

O diodo varicap e usado para substituir capacitores convencionais em muitas aplicações, mas geralmente usa-se o varicap para variar a freqüência de um circuito ressonante. Também é usado em circuitos multiplicadores de freqüência, am plificadores de alta freqüência, controle automático de freqüências (CAF) em receptores de FM, seletores de canais (VHF) e UHF) dos televisores, etc.

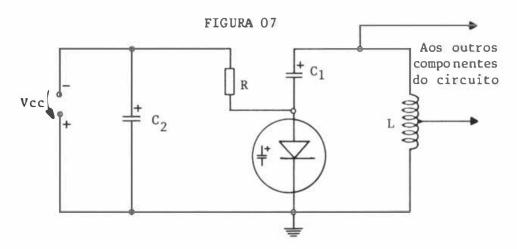A figura 7 nos mostra um circuito, onde o varicap atua no sentido de variar a frequência de um circuito ressonante.



O capacitor Cl é bem grande, tendo, portanto, uma baixa reatância na frequência de ressonância do circuito paralelo - ressonante, o qual se resume no indutor L e no diodo varicap.


O capacitor Cl serve para evitar que a corrente de polarização CC flua através do indutor L, enquanto que o capaci tor C2, o resistor R e Vcc (tensão C.C.) são usados para pola
rizar reversamente o diodo varicap. Variando-se a tensão de
polarização, varia a capacitância do diodo varicap (DV), alte
rando-se assim a frequência do circuito ressonante. Dessa for
ma, o diodo varicap (DV) torna-se um componente sintonizado,
comumente chamado de varicap sintonizado.

DIODO ZENER


Também é conhecido como diodo de nuptura ou de avalanche. Trata-se, pois, de diodos concebidos com capacidades adequadas de dissipação de potência para operar na região de ruptura. Estes diodos, normalmente, são empregados como dispositivos de tensão constante, tensão de referência ou regulado res de tensão.

Na lição E-8, vimos que o efeito zener pode ocorrer por ação de dois mecanismos: multiplicação de avalanche e ruptura por efeito zener. É baseado nesses fenomenos que se constroi o diodo zener. Para diodos fortemente dopados, o efeito predo minante é a ruptura por efeito zener, enquanto que para diodos fracamente dopados predomina a multiplicação por avalanche. No entanto o termo zener é normalmente usado tanto para o diodo de avalanche como para diodo de ruptura. Outrossim diodos de silício operados em ruptura ou por avalanche, com capacidade para manter tensões de até algumas centenas de volts e com potência nominal de até 50W, são encontrados disponíveis no mercado.

Porém à medida que a tensão for aumentada, a corrente re versa (inversa) permanecerá relativamente constante, até atin gir um certo valor de tensão, quando, então, com um pequeno incremento na tensão reversa, a corrente reversa aumentará drasticamente. Isto significa que a resistência interna diferencial do diodo é baixa para essa região de trabalho. É devido a esse fato que temos o ramo da curva tensão-corrente quase perpendicular ao eixo horizontal (figura 8B).

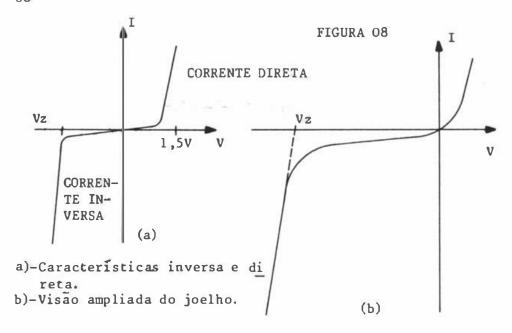


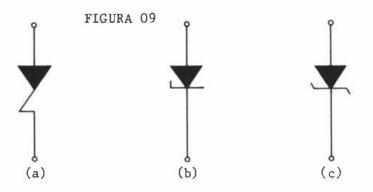Na figura 9, temos a simbologia adotada para identificar o diodo zener, sendo a última (c) a mais utilizada.




Na simbologia empregada para representar os diodos, o sentido da seta indica a direção convencional da corrente, ou seja, do anodo para o catodo. Para um diodo zener conveniente mente polarizado (polarizado reversamente), o sentido convencional da corrente reversa será do anodo para o catodo. O sentido real é o mais utilizado para o estudo e análise de cir-

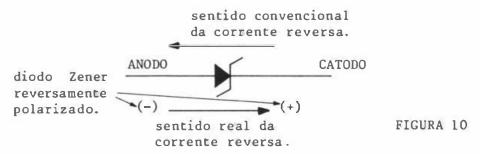cuitos. Porém o sentido da corrente será do catodo para o ano do. Na figura 10, temos representados os sentidos real e convencional da corrente reversa de um diodo zener convenientemente polarizado (pólo negativo da bateria ligado ao anodo e pólo positivo da bateria ligado ao catodo).



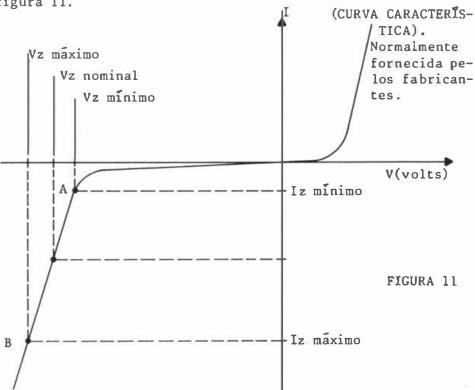
Com relação ao fato do traçado da curva tensão-corrente ser quase perpendicular ao eixo horizontal, podemos observar que a curva característica do zener, na prática, não é exatamente perpendicular, pois a tensão varia ligeiramente com a corrente. O aluno irá entender melhor este fato, observando a figura 11.



Note que para uma variação relativamente grande da corrente, temos uma ligeira variação da tensão (Vz máximo - Vz mínimo).

APLICAÇÕES DO DIODO ZENER

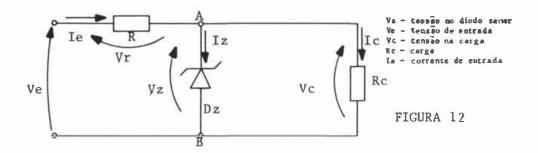
A principal finalidade do zener é "estabilizar tensões", ou seja, manter a tensão aplicada na "carga" constante, mesmo que a tensão da rede elétrica varie (dentro de certos limites). Suponhamos que, no circuito da figura 12, o diodo zener esteja trabalhando na região de avalanche controlada. Isto -



nos leva a considerar Vz como sendo constante. Caso venha a ocorrer uma variação da corrente na carga ou alteração da ten são de entrada (Ve), o diodo zener (Dz) deverá compensar tais variações, desde que estas não ultrapassem certos limites. Com base nesses fatos, caso a tensão de entrada (Ve) diminua, a tensão, sobre a carga (Rc), tenderá a diminuir e o diodo zener passará a conduzir menos corrente (Iz), de modo que a que da de tensão em R (Vr) diminua, mantendo assim a tensão sobre a carga (Vc) constante. Se ocorrer o oposto, ou seja, Ve aumentar, a tensão sobre a carga (Vc) tenderá a aumentar e o zener passará então a conduzir mais corrente, aumentando assim a queda de tensão (Vr) sobre o resistor R, mantendo, desse modo, a tensão sobre a carga constante. Para melhor entendimento desse fato, basta aplicar as leis de Kirchhoff, ou seja:


Poderíamos ainda dizer que uma variação da tensão de entrada ou da corrente de saída irá provocar uma variação da resistência intrínseca do dispositivo (diodo zener), o qual procurará manter o produto Rz. Iz igual a uma constante e con sequentemente constante também será a tensão de saída (tensão aplicada à carga).

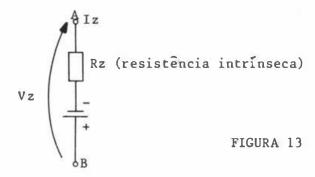Apresentamos abaixo (figura 13) o modelo elétrico do dio do zener, facilitando assim o melhor entendimento da conclusão acima.



Estão sendo muito difundidas atualmente e muito utiliza das, na prática, as chamadas FONTES DE TENSÃO ESTABILIZADAS que alimentam aparelhos eletrônicos, utilizando tensão DC de valor constante. Quaisquer que sejam as variações na intensida de de corrente ou na tensão C.A., de entrada, não ira alterar a tensão de saída.

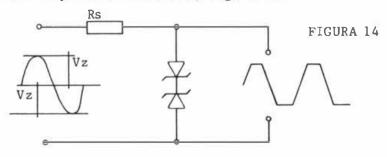Uma outra aplicação interessante dos diodos zener, quando ligados em oposição, em um circuito de C.A., é que produzem uma onda quadrada, no caso dos zener serem iguais. Se forem diferentes, produzirão picos negativos e positivos da onda quadrada de amplitude diferente, figura 14.



Além dessas aplicações, os diodos zener são aplicados na proteção de medidores, supressão de faiscamento em ioterruptores, etc...

LIMITAÇÕES DO DIODO ZENER

Corrente mínima (Iz mínimo) - É o mínimo valor de corrente do diodo (Iz) abaixo do qual o mesmo não deve ser usado. Como esta corrente está no joelho da curva (figura 11, ponto A), onde a resistência dinâmica é grande, podemos concluir que para correntes menores do que Iz mínimo, a regulação será muito pobre, ou seja, o diodo praticamente deixa de operar como regulador de tensão.

Corrente máxima (Iz máximo) - Trata-se, pois, da máxima corrente permitida que atravessa o diodo sem danificá-lo. Se o valor da corrente que o atravessa for superior ao valor máximo permitido, esta provocará uma dissipação de potência fora das especificações de construção, super aquecendo-o, poden do inclusive danificá-lo completamente.

Máxima potência dissipada - A temperatura limite é de aproximadamente (200°C), dessa forma, os diodos zener são en
contrados, no comércio, classificados em "séries", conforme a
máxima potência que os mesmos são capazes de dissipar. Para
os diodos de alta potência são utilizados, de preferência, in
vólucros metálicos, com o objetivo de auxiliar a dissipação
do calor produzido na junção, devido a passagem de corrente
elétrica através da mesa. Encontramos na prática, diodos zener com potências que vão desde 0,5 W (500 mW) até 80 W apro
ximadamente. Exemplificando, um diodo zener muito usado na
prática, é o BZX76/C5V6 de fabricação nacional, da série de
400 mW, com tensão zener igual a 5,6 volts.


Retornaremos ao assunto, diodo zener, quando do estudo dos "retificadores" e "estabilizadores" de tensão, nas prox \underline{i} mas lições.

DIODO TUNEL

Trata-se de um diodo construído com base no efeito túnel. Este novo diodo foi anunciado em 1958 pelo pesquisador Leo Esaki que observou um fenômeno estranho ao qual deu o nome de "efeito túnel".

Na lição E.8, quando estudamos a junção "P-N", vimos que, ao colocarmos as lâminas de material tipo N em contato com as de tipo P, os elétrons de N têm tendência a emigrar para a região P onde se combinam com as lacunas, da mesma forma as lacunas de P emigram parcialmente para N e se combinam com os elétrons. Dessas combinações resultam ions negativos e ions positivos, os quais formam a barreira de potencial, que impede esse movimento de difusão de cargas livres, criando assim uma região isenta de cargas livres que recebe o nome de zona de depleção.

O fenômeno de tunelamento ocorre para regiões do tipo e P, altamente dopadas, ou seja, com uma concentração de impu rezas muito superior à normal. Dessa forma, conseguimos redução considerável da zona de depleção. Para os diodos nel, essa zona tem uma espessura da ordem de 100 Å (10-6cm). Para uma tensão inversa muito pequena ocorre uma quebra ligações dos eletrons de valência dos átomos da região P, pro ximos da junção. Esses eletrons penetram na região N, formando a corrente inversa. Sob tensões inversas, portanto, o diodo comporta-se como uma resistência muito fraca e a corrente inversa aumenta, à medida que a tensão inversa aumenta. Quando diretamente polarizado, uma pequena tensão direta ja é suficiente para vencer a barreira de potencial da junção e pro duzir a corrente direta, pois os eletrons da região N "forçados" a atravessar a barreira de potencial, fazendo que o diodo passe a conduzir. Na figura 15, temos a curva característica de um diodo túnel e seu símbolo.

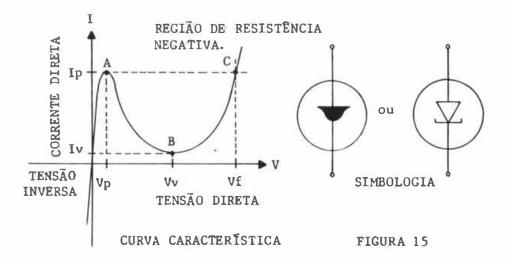

Se aumentarmos a tensão para valores acima da tensão de pico, a corrente diminui. O intervalo em que isso ocorre, vai desde Vp (tensão de pico) até Vv (tensão de vale), caracterizando assim a região de resistência negativa. A partir de Vv (tensão de vale), se continuarmos aumentando a tensão, a corrente também aumentará, pois a resistência assume valores positivos. Em Vf (tensão direta de pico), a corrente atinge novamente o valor de pico (Ip). Para tensões maiores, a corrente aumentará para além deste valor.

Observe que, para valores de correntes entre Ip e Iv, podemos obter o mesmo valor de corrente para três diferentes valores de tensões. Esta característica torna possível o uso do diodo tunel em circuitos de pulsos e digitais.

Os diodos tunel mais comuns são feitos de germânio (Ge) ou de arseneto de gálio (GaAs). Dificilmente se encontrará diodo tunel feito de silício. O ponto A (ver figura 15) é conhecido por ponto de pico, não é muito sensível à temperatura, porém o ponto B (figura 15) ou ponto de vale (Vv, Iv) é muito sensível à temperatura.

O diodo tunel pode ser usado como amplificador, oscila dor, multivibrador, etc., podendo trabalhar com frequências extremamente altas. Suas principais vantagens sao: baixo nível de ruído, tamanho reduzido, simplicidade de fabricação, baixo custo, alta velocidade, imunidade ao meio ambiente e baixa potência. Como desvantagens apresenta: baixa variação na tensão de saída e o fato de não possuir isolação entre entrada e saída, dificultando, assim, o projeto de circuitos.


DIODO GUNN

O diodo recebeu o nome de J.B. Gunn, cientista que, em 1963, estudou o fenômeno, também conhecido por efeito Gunn.


Este diodo é encapsulado em pequenos involucros cerâmicos ou metálicos. É muito usado em sistemas de radar de baixa potência. Como fonte de microondas pode gerar frequências de trabalho entre 6 e 60GHz (giga-hertz), com tensões contínuas de alimentação de pouco mais de uma dezena de volts. Dependendo da frequência escolhida, as potências de saída vão de 10 a 250 miliwatts.

No diodo Gunn não há junção PN, o que há é um disco não

homogênio, revestido de uma camada epitaxial de arseniato de gálio, tipo N, depositada sobre um substrato (base) de baixa resistividade (N+), do mesmo material. Possui dois eletrodos (terminais), um dos quais está soldado ao substrato (anodo), enquanto que o outro está ligado a um depósito metálico, obtido por evaporação, sobre a outra face do disco (catodo). A figura 16 mostra um esquema construtivo do diodo Gunn.

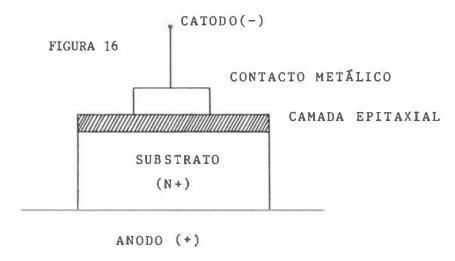


Se aplicarmos uma corrente contínua ao diodo, de modo que o anodo fique positivo (+), obteremos uma corrente que é formada por impulsos ponteagudos, sobrepostos a um valor contínuo (veja a figura 17). Estes impulsos podem ser usados para excitar oscilações senoidais numa cavidade ressonante, metalizada (ou metalica) que funciona como um circuito ressonante, paralelo, convencional com capacitor e bobina.

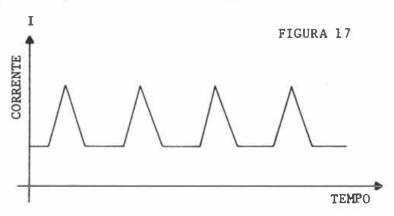

A frequência do diodo Gunn depende da espessura da cama da epitaxial, porém se variarmos a tensão de polarização aplicada, poderemos, também, obter um ajuste da frequência dentro de uma certa faixa relativamente estreita.

DIODO EMISSOR DE LUZ (LED)

São dispositivos semicondutores que produzem luz, quando submetidos a uma corrente ou tensão externa. Trata-se simplesmente de um diodo de junção PN que emite luz pela recombinação de elétrons e lacunas, quando este estiver diretamente polarizado. Se um elétron possuir energia suficiente, ao recombinar-se com uma lacuna, produzirá um fóton de energia luminosa, assim sendo, muitas combinações poderão resultar nu ma substancial quantidade de luz a ser irradiada. A luz concentra-se perto da junção, devido ao fato de que a maior parte dos portadores se recombina nas proximidades da mesma. Este fato é mostrado, esquematicamente, na figura 18. Nessa mes ma figura, temos o símbolo utilizado para identificar o LED.

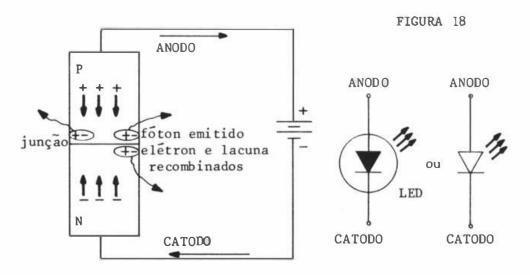

Esse efeito de luminescência foi verificado por Henry Round, em 1907, mas, sómente em 1972, o diodo emissor de luz (LED) foi introduzido no mercado.


Os leds são diodos semicondutores que, quando diretamen-

te polarizados, emitem luz. A luz emitida é monocromática, produzida, como já dissemos, pelas recombinações entre elétrons e lacunas nas proximidades da junção.


As cores da luz são obtidas pela escolha do cristal e da impureza. Por exemplo, um LED, que utiliza o arseniato de galio (GaAs), emite radiações infravermelha (invisíveis), mui to utilizadas em sistemas de alarme. Os LEDs dopados com fosforo, emitem luz vermelha ou amarela de acordo com a concentração de impurezas.

O LED é muito utilizado em circuitos de sinalização de baixo consumo, substituindo as lâmpadas incandescentes, tradicionalmente, utilizadas nestes circuitos. Podemos citar algumas vantagens dos LED's, tais como: baixa dissipação de energia, pois praticamente não hã aquecimento, baixo consumo, longa vida útil, grande confiabilidade, tamanho reduzido, etc...

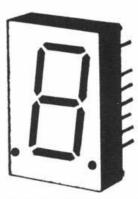
Também é utilizado para indicações de estado: ligado e desligado (display). É aplicado ainda em sistemas de intrusão (alarme), onde utiliza-se LED que emite luz "infraverme lha", pois esta não pode ser vista pelo olho humano. O LED in fravermelho também é utilizado para formar o ACOPLADOR ÓPTICO, coligado a dispositivos sensíveis a luz, como: Fototransistores e Fotodiodos.



Display numérico de segmentos com LEDs.

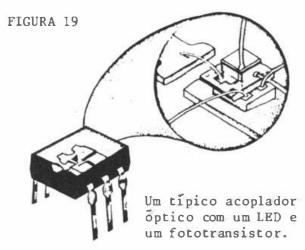

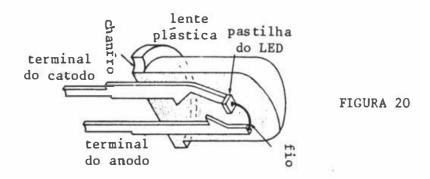Na figura 19, temos algumas ilustrações típicas de aplicações dos diodos emissores de luz. A figura 20 mostra um típico involucro de LED.



Os LED's também funcionam em circuitos de C.A. Neste caso, normalmente, é ligado em paralelo e em oposição com o LED, um diodo retificador, cuja função será de proteger o LED nos semiciclos em que este estiver polarizado reversamente.

DISPOSITIVOS SENSÍVEIS À LUZ

Os componentes optoeletrônicos têm encontrado grande aceitação na eletrônica moderna. São eles os responsáveis pela substituição de muitos componentes mecânicos por componentes eletrônicos, graças à sua capacidade de transformar sinais op ticos em sinais elétricos. O que realmente acontece é existem substâncias que são eletricamente melhores ras, quando expostas à luz do que na obscuridade. Este fenome no conhecido, ha muito tempo, recebe o nome de "Fotocondutivi dade". Baseado nesse fenômeno, foram desenvolvidos os fotodiodos (FD), os fototransistores, os fotorresistores (LDR) outros dispositivos que veremos a seguir. O fenômeno condutividade" é estudado no capítulo da física, conhecido por fotoeletricidade, estudo das relações entre a luz e eletricidade. Mas o que é a luz? Físicos ilustres como: ton, Maxwell e Planck deram-lhe interpretações diferentes. Mas foram Planck e Einsten que afirmaram ser a luz ondas eletro magnéticas emitidas de modo descontínuo, em forma de quantida des bem discretas, denominadas de "fotons". Fotons são pequenas quantidades de energia (pequenos pacotes denominados quan ta). Segundo Planck, cada foton transporta uma energia elementar E que depende exclusivamente da frequência da radiação luminosa, ou seja:

E = h.f.

onde: E - energia do foton.

h - constante de Planck = $6,62517 \times 10^{-34}$

Joules/ segundo.

f - frequência.

A energia do foton depende da frequência e do comprimento de onda (λ). A frequência pode ser determinada pela seguinte expressão:

$$f = \frac{V}{\lambda}$$

onde: V - velocidade da luz = 300.000.000 metros/segundo λ - comprimento de onda

A luz (radiação eletromagnética) capaz de provocar sensa ção visual em um observador normal, possui comprimento de onda (λ) compreendido aproximadamente entre 4.000 Å e 7.800 Å (Λ - Angstrom = 10^{-10} metros). A cor da luz depende da sua frequência. Radiações ultravioletas (λ < 4.000 Å) e infraver melhas (λ > 7.800 Å) não são perceptíveis aos olhos dos seres humanos. A figura 21 mostra uma representação esquemática da propagação de ondas eletromagnéticas.

FIGURA 21








A luz, ao incidir num material semicondutor, transfere a energia dos fótons para o semicondutor, podendo, então, ge rar pares eletrons-lacunas. Daí o fato dos semicondutores(dio dos, transistores e outros dispositivos) serem encapsulados com involucros opacos, para evitar o efeito "fotocondutividade". Quando porém, se deseja que o efeito fotocondutividade, exerça influência sobre determinado dispositivo, este deverá dispor de janelas, para que a luz possa atingir o material se micondutor

FOTODIODO - (FD)

Basicamente assemelha-se aos diodos de junção comuns, porém é um dispositivo sensível à luz. Acondicionado em um involucro plástico ou metálico, tendo na parte superior uma "janela" (material transparente) por onde penetram os raios - de luz. Alguns fotodiodos possuem até uma pequena lente que permite convergir (direcionar) os raios luminosos sobre a junção. Convém salientar que o fotodiodo nada tem a ver com o diodo emissor de luz (LED), uma vez que o primeiro necessita de luz para operar, o segundo emite luz, quando em operação. A figura 22 mostra detalhes construtivos de um "FD", bem como a simbologia usada para representá-lo.

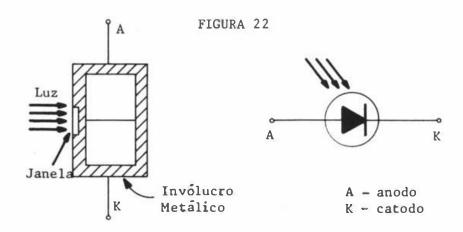


Normalmente o "FD" é submetido a uma tensão de polariza ção reversa, criando-se assim uma larga região de depleção em torno da junção "P-N". Com a incidência de luz sobre a junção, os pares elétrons-lacunas criados são puxados em direções opostas. Os elétrons são drenados em direção ao lado positivo da fonte (região "N") e as lacunas são levadas para o lado negativo da fonte de polarização (região "P", criando-se,

desse modo, uma pequena corrente na direção reversa do "FD". Quando a intensidade de luz aumenta, aumenta também o número de fótons que produzem mais pares elétrons-lacunas, aumentando, assim, a condutividade "FD", consequentemente, resultando-se numa corrente maior.

Este fato é mostrado através da curva característica do foto diodo (figura 23).

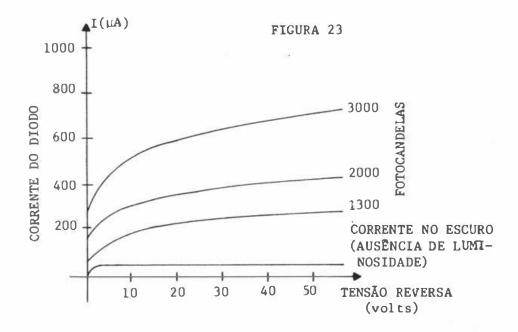A luz incidente fornece energia sob a forma de fotons. É essa energia que contribui para o aumento de portadores (fotogeração), provocando assim um aumento da corrente reversa da junção.



O foto diodo oferece muitas aplicações na leitura óptica de cartões e fitas nos computadores, nos sistemas de depleção de luz, nas chaves operadas por luz, nos dispositivos de alarme contra incêndio e em controle automático de iluminação etc...

A grande vantagem do "FD" sobre os outros dispositivos - fotossensíveis é que este pode responder mais rapidamente a variações de intensidade da luz. Em contra partida, tem, como desvantagem, o fato de sua fotocorrente de saída ser rela-

tivamente baixa, se comparada com a de outros dispositivos fo tossensíveis.

FOTOTRANSISTOR

Construído de maneira semelhante ao transistor comum. Montado sobre uma "janela" transparente, de maneira que a luz incidente possa atingir a junção base-coletor (junção fotos - sensível). Normalmente é ligado a uma configuração emissor-co mum (emissor ligado a terra), porém com a base desconectada. Devido a esse fato, recebe também o nome de "fotoduplodiodo" ou "fotodiodo de junção multipla". Supondo a junção emissor - base ligeiramente polarizada no sentido direto e a junção coletor-base reversamente polarizada e que, inicialmente, não exista luz incidindo sobre a junção base-coletor, teremos ape nas a corrente reversa, constituída de portadores minoritã - rios, gerados termicamente (Ico).


Se um feixe luminoso incidir sobre a junção coletor-base (figura 24), ocorrerá geração adicional de portadores que contribuirão para a corrente reversa, da mesma forma que as cargas minoritárias geradas termicamente. Se designarmos de Il a componente da corrente reversa, devido à incidência de luz, teremos:

$$Ic = (\beta + 1) \cdot (Ico + I1)$$


Ic é a corrente de coletor. Observe que, devido ao efeito transistor e a radiação luminosa, a corrente é multiplica da pelo fator (β + 1).

A principal vantagem que o fototransistor apresenta com relação ao fotodiodo é o ganho em corrente, pois a corrente - produzida na base pelo efeito fotoelétrico é amplificada de $(\beta + 1)$ vezes, originando a corrente de coletor. Na figura - 25, temos a curva característica de um fototransistor e o seu respectivo símbolo elétrico.

RADIAÇÃO LUMINOSA

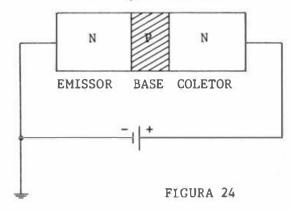

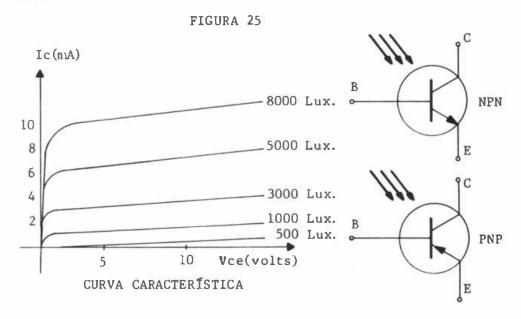Através da curva característica (figura 25), é fácil de se verificar que quanto maior for a intensidade da luz incidente sobre o fototransistor, maior será sua corrente de coletor.




Quanto a aplicação, pode-se dizer que, praticamente, são as mesmas do fotodiodo, porém com a vantagem de não necessi-tar de uma amplificação posterior. Uma de suas aplicações -

mais comuns está na leitura óptica de trilhas sonoras projetores cinematográficos.

em

Um fototransistor pode ser interligado a um transistor - bipolar comum, de maneira que o primeiro controla a opera - ção do segundo. Este arranjo recebe o nome de circuito foto - darlington, podendo ser simultaneamente formado e embalado numa única capsula (figura 26). Esta montagem proporciona um grande acréscimo na sensibilidade, pois o ganho do fototransistor e efetivamente multiplicado pelo ganho do transistor bipolar, obtendo-se assim uma corrente de saída relativamente alta.

FIGURA 26

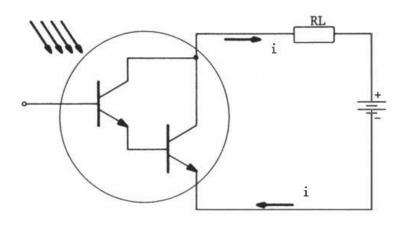

FOTORRESISTOR (LDR)

Também conhecidos por RESISTORES DEPENDENTES DE LUZ ou LDR (Light Dependent Resistor). Estes dispositivos apresen tam, como característica principal, a diminuição de sua resistência ôhmica, quando aumenta a intensidade de luz que inci de sobre ele. No escuro (penumbra), estes dispositivos podem apresentar uma resistência tão alta como 2MO e, quando iluminado com luz forte, esta resistência pode cair para valores tão baixos como algumas dezenas de ohms. Porem a variação da resistência de um LDR não é proporcional à intensidade de luz. Dependerã, também, do material utilizado, do processo de

fabricação e principalmente do comprimento de onda (λ) , da luz que sobre ele incide. Por exemplo, as células fotoelétricas — de selênio são sensíveis a todo o espectro visível, enquanto as células feitas a partir de sulfureto de chumbo apresentam um máximo de sensibilidade (resistência mínima) para as radiações infravermelhas. Materiais como sulfureto de cadmio (Cds) e sulfureto de tálio também são largamente utilizados para a construção destes dispositivos.

Na figura 27, apresentamos o esquema de um LDR muito comum, a célula fotoelétrica, muito utilizada em iluminação pública. Ao lado, o símbolo elétrico usado para representar o LDR.


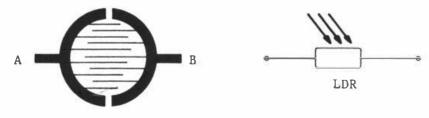


FIGURA 27

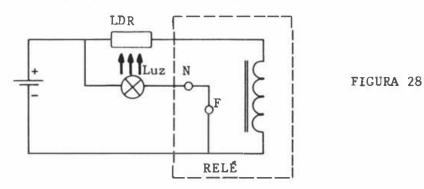Este dispositivo é amplamente utilizado em: circuitos de alarme e comutação, circuitos de controle, circuitos contadores, fotômetros, etc. O seu funcionamento é bem simples.Bas ta colocarmos uma lâmpada com sua luz direcionada para o fotorresistor. Ao interrompermos o facho de luz, a resistên cia do fotorressistor irá variar, interrompendo o dispositivo a ele ligado, como mostra a figura 28.



Ao incidir luz sobre o LDR, este terasua resistência dimi nuída. Conseguimos assim acionar o relé de contato, normalmente fechado, que, ao abrir-se, desliga a luz e, dessa forma, o LDR volta a condição de resistência elevada, reiniciando novo ciclo. Porém a variação de sua resistência não é instantânea. Para os LDR's mais comuns, esta variação fica em torno de 200 KΩ√s.


CÉLULAS FOTOVOLTAICAS

Trata-se de um dispositivo semicondutor que, ao receber raios luminosos (solares) em sua junção "P-N", consegue trans-formar estes raios luminosos em energia elétrica, conseguindo, dessa forma, manter uma d.d.p. que possibilita alimentar circuitos eletrônicos.

Devido à barreira de potencial existente na junção"P-N", os elétrons livres so circularão com o rompimento das ligações covalentes, provocadas pela incidência de luz.

Uma aplicação simples desse fenomeno são as chamadas CÉ-LULAS SOLARES, onde um número muito grande de células são co-locadas lado a lado e interligadas de maneira conveniente, for mando um conjunto capaz de gerar energia elétrica. Em condições normais, uma célula fotovoltaica, com uma área de 3cm2, pode fornecer uma potência em torno de 37mW.

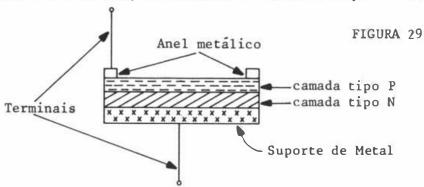Na figura 19, temos a representação simplificada de uma célula fotovoltaica, constituída de silício (tipo "P" ou "N").



Esse dispositivo é amplamente utilizado em aplicações militares e espaciais. É comum encontrá-lo a bordo de satélites e aeronaves para transformar energia luminosa (solar) em energia elétrica, empregada para alimentar vários tipos de equipamentos eletrônicos.

O silício e o selênio são os materiais mais utilizados em sua construção.



ELETRÔNICA DIBITAL E MICADPAGCESSADORES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

EXAME DA LIÇÃO E-10



- cada questão é composta de três ou quatro alternativas.
- só uma delas está correta.
 - marque a que considerar correta.
- passe as respostas corretas para a folha de exame.
- 1) O diodo de contato de ponta é usado em circuitos de:
 - a) alta frequência e alta potência;
 - b) baixa frequência e alta potência;
 - c) alta frequência e baixa potência.
- 2) A capacitância do diodo varicap varia:
 - a) diretamente com a tensão de polarização reversa;
 - b) inversamente com a tensão de polarização reversa;
 - c) dependendo da corrente de saturação.
- O sentido real da corrente reversa para o diodo zener será:
 - a) do catodo para o anodo;
 - b) do anodo para o catodo;
 - c) os itens a e b estão incorretos.
- 4) A principal aplicação do diodo zener consiste:
 - a) na desestabilização de tensões;
 - b) na estabilização de tensões;
 - c) na geração de onda dente de serra.

- 5) O LED caracteriza-se por:
 - a) absorver luz;
 - b) refletir luz;
 - c) emitir luz.
- 6) O fenomeno de tunelamento ocorre nas regiões tipo N e P, quando estas estão:
 - a) altamente dopadas;
 - b) medianamente dopadas;
 - c) fracamente dopadas.
- 7) O diodo Gunn é muito empregado em:
 - a) sistemas de radares de alta potência;
 - b) sistemas de radares de baixa potência;
 - c) sistemas receptores de baixa frequência.
- 8) Os LDR's caracterizam-se por:
 - a) transformar raios luminosos em energia elétrica;
 - b) aumentar sua condutividade quando exposto a radiações luminosas;
 - c) apresentar resistência ôhmica baixa, no escuro.
- 9) A corrente, devido à radiação luminosa em um fototransistor, é multiplicada pelo fator:
 - a) (B + 1);
 - b) $(\beta 1);$
 - c) $(\beta + \alpha)$.
- 10) A luz incidente numa junção "PN" de um fotodiodo contribui para:
 - a) uma diminuição de portadores;
 - b) um aumento de portadores;
 - c) um super-aquecimento da junção, destruindo-a.



CURSO CE ELETRÔNICA DIGITAL E MICROPROCESSADORES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

LIÇÃO E-11

DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES III

INTRODUÇÃO

Dando continuidade ao estudo dos dispositivos semicondutores, procuraremos, nesta lição, examinar, de forma simples e objetiva, as características básicas de mais uma série de componentes utilizados na prática. Começaremos pelos componentes da família dos Tiristores.

TIRISTORES:

O termo tiristor abrange uma ampla gama de dispositivos de estado sólido, usados como chaves eletronicamente controla das, ou seja, caracterizam-se especialmente pela comutação en tre o estado de condução e o estado de não condução. Esses dispositivos, geralmente, são utilizados no controle eletrônico de potência elétrica (tanto em C.A. como em C.C.). Em circuitos de controle de potência é normal o uso da valvula tiratron, porém, hoje em dia, os tiristores substituem-na por completo e com grandes vantagens, tais como: tamanho reduzido, menor consumo, maior capacidade de manejar potências maio res, mais robustez, etc...

Uma ideia (conceito) bem simplista, porem muito difundida, a respeito do que vem a ser esses versateis dispositivos


e que "eles são apenas uma versão eletrônica das chaves mecânicas e dos relés", o que não deixa de ser verdade.

Atualmente, a maior parte das aplicações que envolvem controle de potência pode ser satisfeita com o emprego de alguns dos tiristores citados a seguir: SCR, DIAC, TRIAC, UJT, etc.


SCR - (RETIFICADORES CONTROLADOS DE SILÍCIO)

O SCR é também conhecido por diodo controlado de silício unidirecional. Trata-se, basicamente, de um retificador que conduz corrente em um único sentido. Contudo é um dispositivo que pode conduzir ou interromper a condução, ou seja, estar ligado ou desligado, o que caracteriza uma ação de comutação que pode ser usada para controle de corrente elétrica.

Quanto à sua construção, trata-se de um dispositivo de estado sólido, possuindo quatro camadas semicondutoras (cristais) fortemente dopadas, (dois do tipo "N" e dois do tipo "P") intercaladas (PNPN), formando um conjunto de três junções, encapsuladas e hermeticamente seladas. O SCR possui três terminais, atados a três de suas quatro camadas construtivas. Esses terminais correspondem aos seus três eletrodos: ANODO, CATODO e PORTA. O eletrodo porta é também denominado GATE ou simplesmente GATILHO. A figura l nos mostra alguns aspectos construtivos do SCR, bem como a sua simbologia.

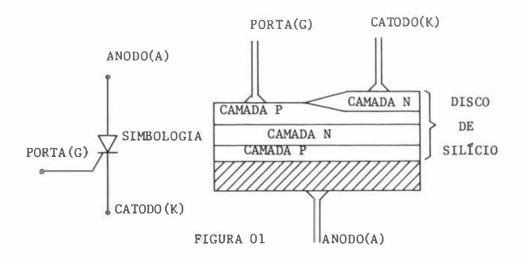


O SCR é quase sempre feito de silício, mas o germânio também pode ser usado. As quatro camadas do SCR são geralmente formadas por um processo de difusão, mas também pode ser empregado um método combinado de liga-difusão. Em princípio, o SCR nada mais é do que dois transistores, um NPN e outro PNP, interconectados de modo a formar um par em realimentação regenerativa, conforme nos mostra a figura 2.

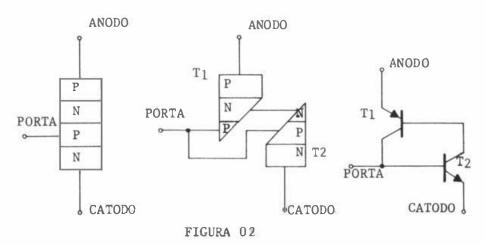

PRINCÍPIO FÍSICO DE OPERAÇÃO:

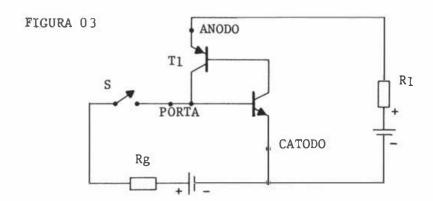Para facilitar a compreensão do princípio de funcionamen to do SCR, propomos o circuito da figura 3, onde temos um SCR devidamente polarizado.




Estando a chave S aberta, o anodo do circuito, com relação ao catodo, será positivo e o terminal de porta estará em aberto. De acordo com essas condições, o transistor NPN não deverá conduzir, devido à sua junção de emissor não estar sujeita a uma tensão de polarização direta, capaz de produzir uma corrente de base. Com isso, o transistor PNP deverá perma necer cortado. Assim, o circuito equivalente do SCR não deverá permitir o fluxo de corrente de seu catodo para seu anodo. Porêm, se a porta do circuito equivalente do SCR for feita momentaneamente positiva com relação ao catodo, teremos, então, a junção de emissor do transistor NPN diretamente polarizada, com o que esse transistor passa a conduzir.

O fato do transistor NPN estar conduzindo irá provocar o fluxo de uma corrente de base no transistor PNP. Essa corrente de base fará com que o transistor PNP passe a conduzir. Entretanto a corrente de coletor, que circula pelo transistor PNP, irá provocar o fluxo de uma corrente de base no transistor NPN. Dessa forma, teremos os dois transistores conduzindo em realimentação mútua, permitindo assim o fluxo contínuo de uma corrente elétrica do catodo para o anodo do circuito. É importante notar que uma vez iniciada a condução, não há mais a necessidade de existir a corrente de porta, visto que a corrente de base do transistor T2 é fornecida pelo coletor do transistor T1 e a corrente de base do transistor T1 é fornecida pelo coletor do transistor T2.

Concluindo, podemos dizer: assim que aplicarmos uma tensão momentânea na entrada "porta" do SCR, esta irá fazer com que o circuito comute para o estado ligado, que permanecerá conduzindo, mesmo que a tensão de "porta" seja removida. Para que o circuito (circuito equivalente do SCR) volte para o estado de não-condução ou desligado, basta reduzir a tensão de anodo para catodo a um valor próximo de zero. Isto farã com que os transistores Tl e T2 entrem em corte. Com isso o dispositivo deverá conduzir apenas uma pequena corrente de fuga, a qual irá fluir na direção reversa.

O resistor Rg é utilizado para limitar a corrente de por ta, bem como o Rl,para limitar a corrente catodo-anodo, de modo a manter essa corrente a um valor seguro, quando o dispo sitivo estiver ligado. Sem o resistor RL, a corrente catodo-a nodo (ou simplesmente corrente de anodo) poderá assumir valores elevadíssimos, e, com isso, passar a danificar constantemente o SCR.

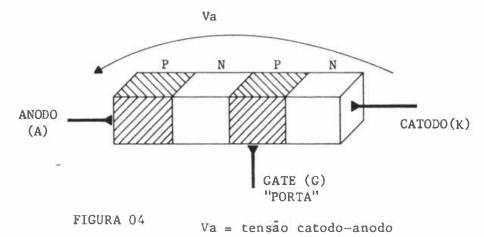O processo pelo qual o SCR passa do estado de não condução para o estado de condução, chama-se DISPARO. O processo oposto chama-se BLOQUEIO. A figura 4 nos mostra mais um aspecto físico do SCR.



O disparo de um SCR pode ser conseguido através de dois processos básicos:

- l- Através da aplicação de tensões entre anodo-catodo su ficientemente elevadas.
- 2- Através da polarização direta entre porta e catodo. Neste caso, o disparo é conseguido instantaneamente, desde que a corrente de porta passe a ter um valor suficiente.


Para que possamos entender melhor o processo de opera - ção do SCR, vamos examinar a característica tensão-corrente - do mesmo.

CARACTERÍSTICA TENSÃO-CORRENTE:

A figura 5 nos mostra a curva tensão-corrente de um SCR típico.

Tal curva é obtida, variando-se a tensão catodo-anodo - (Va) do SCR, numa larga faixa, enquanto dele se observa a corrente de anodo (Ia).

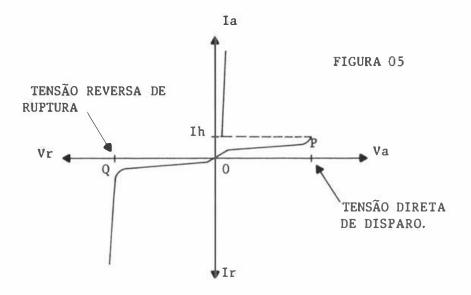Inicialmente, o SCR é polarizado na direção direta, man-



tendo-se a "porta" em aberto. Nessas condições, se observa - mos a figura 5, notaremos que a tensão Va parte de zero e o SCR conduz apenas uma pequena corrente direta (Ia), também denominada de corrente de fuga. Note que a tensão Va cresce continuamente, desde o ponto "0" até o ponto "P". Nesse trecho, a corrente direta Ia cresce muito pouco, permanecendo - praticamente constante. Entretanto, assim que a tensão V2 atingir o ponto P, a corrente Ia aumentará rapidamente, instante em que a tensão Va retornará para um valor baixo, enquan to que a corrente Ia continuará crescendo.

O valor da tensão Va (no ponto P), capaz de provocar um aumento repentino na corrente Ia, é denominado de "tensão dire ta de disparo". Quando esse valor de Va for atingido, o SCR será então comutado do estado de não-condução para o estado de condução. O fato da tensão Va, no instante em que o SCR for disparado, retornar a um valor muito baixo, ocorre porque a resistência do SCR cai para um valor extremamente baixo. Com isso, praticamente, toda a tensão fornecida pela fonte ficará aplicada sobre o resistor série. A figura 6 nos mostra o circuito referente a essa situação.


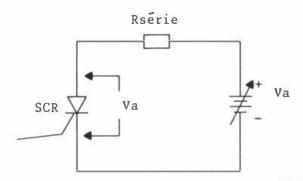


FIGURA 06

Enquanto o SCR estiver conduzindo (ligado) qualquer aumento da tensão Va, provocará um acrescimo elevadíssimo da corrente Ia. (Note que, nesse trecho, a curva é uma reta quase que paralela ao eixo vertical - veja figura 5). O SCR somente será comutado de volta ao estado de não-condução, quando o valor de Ia cair abaixo de um certo valor mínimo. Esse valor mínimo da corrente Ia é denominado de "corrente de retenção" e geralmente é indicado por Ih. Como podemos verificar, através da figura 5, o valor de Ih está localizado no ponto onde ocorre o disparo.

Ao aplicarmos uma tensão reversa no SCR, ele passara a se comportar da mesma forma que um diodo PN reversamente pola rizado. Assim, à medida que a tensão reversa (Vr) sobre o SCR crescer, partindo de zero, teremos apenas uma pequena cor rente reversa (Ir), circulando através do dispositivo. No instante em que a tensão Vr atingir o ponto "Q", ocorrerá a ruptura do SCR, consequentemente a corrente Ir irá crescer rapidamente. Ao valor da tensão Vr, que provoca a ruptura do SCR, dá-se o nome de "tensão reversa de ruptura". Se uma corrente reversa excessivamente alta fluir pelo SCR, após a sua ruptura, ele poderá ficar completamente danificado. Essa possibilidade, normalmente, é evitada, pois o SCR, geralmente, está sujeito a tensões de operação bem abaixo do valor da tensão de ruptura. A figura 5 nos mostra a relação entre a tensão Va e a corrente Ia, quando a porta do SCR está aberta. Consequen

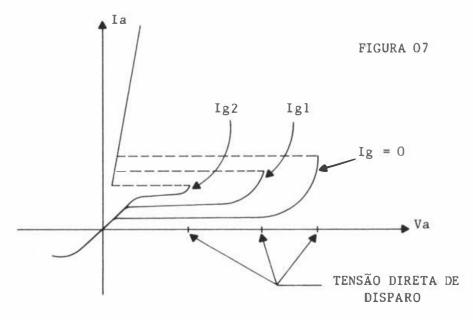temente nenhuma corrente de porta irá fluir pelo dispositivo. No instante em que a porta se torna positiva com relação ao catodo, a corrente de porta irá fluir, modificando as características diretas do SCR. O gráfico (Va x Ia), apresentado na figura 7, nos mostra como as variações na corrente de porta (Ig) afetam a relação entre a tensão direta do SCR e a sua corrente direta.




Com base nas curvas apresentadas na figura 7, podemos concluir que "a tensão direta de disparo do SCR é inversamente proporcional à corrente de porta Ig", ou seja, quanto maior for a corrente Ig, menor serão valor da tensão direta de disparo. Sendo assim, podemos dizer que um SCR somente poderá conduzir, quando ele estiver sujeito a uma combinação apropriada de corrente de porta e tensão direta de disparo.

APLICAÇÕES PRÁTICAS DO SCR:


Seu principal uso é controlar a aplicação de potência - contínua ou alternada de vários tipos de cargas, tais como: lampada incandescente, forno elétrico, motor elétrico, etc.

O circuito da figura 8 nos mostra uma aplicação simples

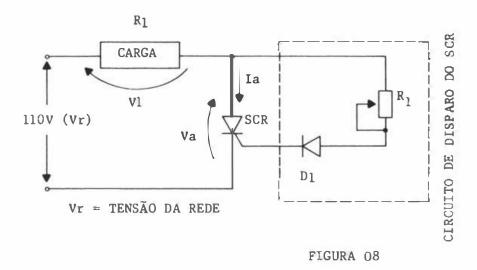do SCR em controle de potência com retificação (meia-onda) para uma carga resistiva (RL). Esse circuito fornece uma fase (ângulo de disparo) desde zero (potência plena) até 909 ou $\pi/2$ (meia potência) da onda da tensão de anodo (Va).




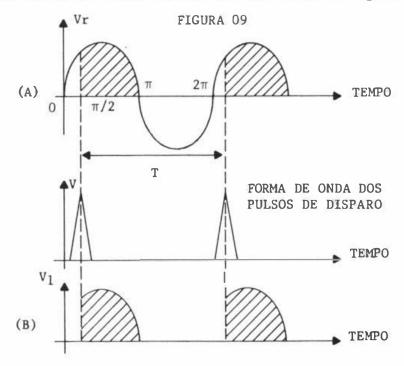As formas de ondas obtidas são mostradas na figura 9.



Observando a figura 9, podemos notar: à medida que a ten são cresce, pelo semiciclo positivo, a tensão, na junção porta-anodo, também crescerá, bem como a sua corrente, porém, li mitada pelo potenciómetro (R1). No instante em que ocorrer o pulso de disparo, o SCR passará a conduzir e a carga irá rece ber toda a tensão da rede, mantendo o estado de condução do SCR durante todo o semiciclo positivo, pois, assim que a tensão (Vr) entrar no seu semiciclo negativo, o SCR será bloqueado, entrando em corte, automaticamente. O processo é reiniciado no próximo semiciclo positivo. A função do diodo D1 é proteger a junção porta-anodo, no semiciclo negativo.

Devido ao fato da corrente de porta ser controlada através do potenciômetro (R1), podemos controlar a fase, entre a condução total ($\Theta = \pi/2$). Para isso, basta variar a corrente de porta. Esse circuito so permite um controle de $\pi/2(90?)$, pois a corrente de disparo está em fase com a tensão da rede. Para permitir o controle até π (180?), utilizaremos um capacitor C1, conforme nos mostra a figura 10.

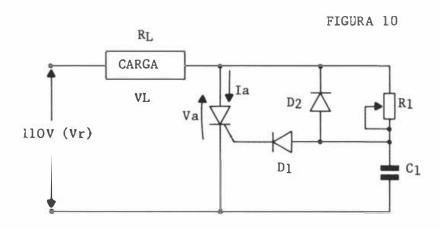


Em cada semiciclo negativo, o capacitor Cl carregar-se-á através do diodo D2 que se encontrará diretamente polarizado. Durante o semiciclo negativo, o SCR não conduzirá, pois ele estará polarizado reversamente e o diodo D1 não permitirá que

a corrente de porta flua pelo SCR, pois ele também estará polarizado reversamente.

O nível ao qual o capacitor Cl se carrega pode ser controlado pelo ajuste do potenciômetro Rl. Se o valor de Rl for próximo de zero, o capacitor Cl carregar-se-á quase que instantaneamente, provocando o disparo do SCR. Quando o valor de Rl for elevado, o SCR levará um tempo maior para ser ativado.

Em resumo, podemos dizer que o capacitor e carregado ate o ponto de disparo do SCR, num tempo determinado pela constante R1Cl. O diodo D2 se presta a descarregar o capacitor, após o disparo do SCR.

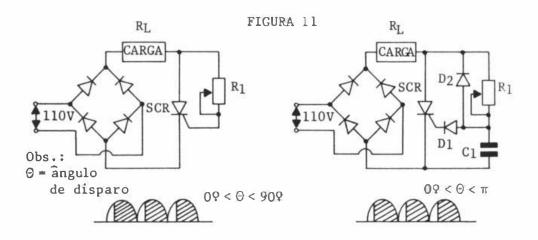Os circuitos apresentados nas figuras 8 e 10 apresentam uma limitação: conduzem apenas nos semiciclos positivos. Se colocarmos uma ponte retificadora em ambos os circuitos (veja figura 11), o SCR passarã a conduzir nos dois semiciclos (positivo e negativo).




Os circuitos apresentados até aqui são elementares, porém são valiosos para demonstrar as vantagens do SCR em controle de potência.

A seguir, algumas limitações dos SCR:

Maxima intensidade de corrente na condução; Minima intensidade de corrente que sustenta a condução; Máximo valor de tensão direta; Máximo valor de tensão inversa; Tensão de disparo; Máxima dissipação de potência; etc...

Para maiores detalhes, deve-se consultar o manual fornecido pelos fabricantes.

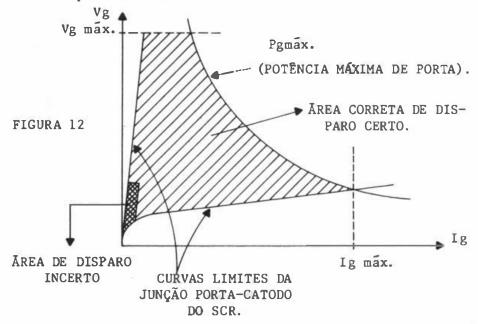A figura 12 nos mostra a característica de porta de um SCR (Va x Ig), através da qual podemos determinar a área correta de disparo do SCR.




Passemos agora, ao estudo de mais um dispositivo da família dos tiristores, o TRIAC.


TRIAC - (Triodo Tiristor Bidirecional).

O SCR é um dispositivo unidirecional, pois controla o fluxo de corrente de uma única direção. Para realizar o controle de um ciclo completo de um sinal alternado (C.A.), é ne cessário o uso de dois SCRs em paralelo, mas em direções opos tas. O TRIAC é um dispositivo que satisfaz estas condições, ou seja, possui as mesmas características básicas de comutação que o SCR, dotado dessas características em ambas as direções.

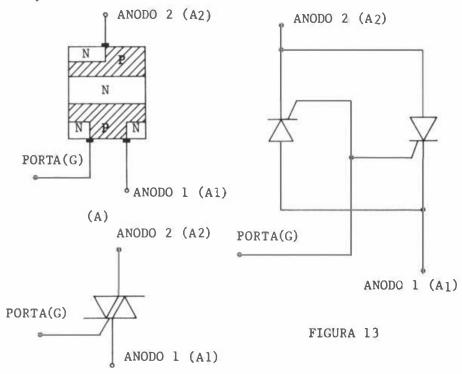A figura 13 nos mostra um diagrama simplificado de um TRIAC (A), sua equivalência em SCR (B) e a simbologia (C) usada para representárlo.



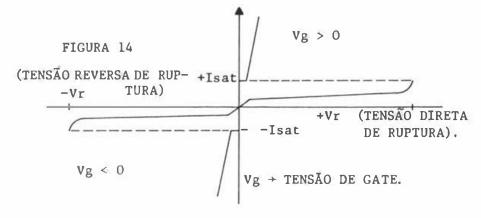Suas limitações são identicas as do SCR. Devido ao fato de ser o TRIAC um dispositivo bidirecional, conservando basicamente as características de funcionamento do SCR, a curva Ia x Va será simétrica (veja figura 14).



O método de disparo do TRIAC, através da porta (G), é um pouco diferente do método do SCR, uma vez que o TRIAC conduz nos dois sentidos. Para provocar o disparo, é suficiente que a tensão de porta (Vg) assuma qualquer valor entre as duas tensões dos terminais (anodo e catodo) do TRIAC.


Jã, para que o TRIAC seja levado ao corte, é necessário manter em zero o nível da tensão entre os seus terminais, (ou mantê-la suficientemente pequena, para que a corrente caia para um valor abaixo do nível da corrente de retenção), durante um certo período.

Numa aplicação qualquer, a tensão alternada do circuito em que o TRIAC estiver inserido deve ter um valor inferior à tensão de ruptura (veja figura 14).

A principal diferença entre um TRIAC e um SCR é que o primeiro pode ser disparado por um impulso positivo ou negativo, sem considerar a polaridade da tensão aplicada aos seus terminais principais (Al e A2).

Devido à baixa energia necessária à porta do TRIAC, para que ele passe a conduzir, o disparo pode então ser provocado por qualquer dispositivo semicondutor, como, por exemplo, um transistor comum, ou um transistor unijunção ou ainda um outro tiristor.

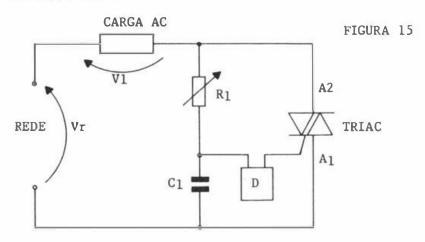
Normalmente o TRIAC e utilizado para controle de potência C.A. (corrente alternada). A figura 15 nos mostra uma típica aplicação do TRIAC para controle de potência em um circuito monofásico C.A.



Onde:

- D circuito de disparo;
- Rl potenciômetro através do qual podemos variar o ângulo de disparo (Θ).

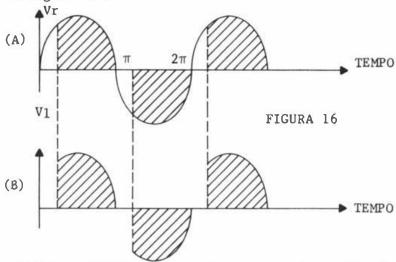A figura 16 nos mostra as formas de onda obtidas para o circuito da figura 15.




Obs.: A figura (16A) mostra a forma de onda aplicada ao circuito (Vr). E a forma de onda da tensão aplicada na carga (Vl) é mostrada na figura (16B).

Da mesma forma que o SCR, o TRIAC pode ser utilizado para controlar a intensidade luminosa de uma lâmpada incandes - cente (light dimmer) ou ainda para controlar a velocidade de um motor elétrico. Esses são apenas dois exemplos de aplica - ção, porém, hoje em dia, o TRIAC é amplamente utilizado em aplicações industriais para o controle de potência.

<u>DIAC</u> - (Diodo de Disparo Bidirecional).

O DIAC, também denominado de "diodo simétrico", é basicamente um interruptor bidirecional. Sua construção é semelhante à de um transistor, uma vez que possui três camadas semicondutoras alternadamente dopadas (figura 17A). A figura 17B nos mostra o seu símbolo, que se assemelha ao do "TRIAC". O DIAC, porém, não possui o eletrodo (terminal) de porta, possuindo apenas os dois terminais principais (A1 e A2). Difere também do transistor, quanto à concentração de dopagem, pelo

fato de possuir apenas dois terminais conectados unicamente as camadas externas. Seu aspecto físico nos lembra muito o diodo de junção PN. Em ambas as direções, uma junção sempre devera estar diretamente polarizada, enquanto que a outra, re versamente. A junção polarizada reversamente controlará a cor rente que circula pelo DIAC e este operara como se contivesse dois diodos de junção PN, conectados opostamente (veja a figura 17C).

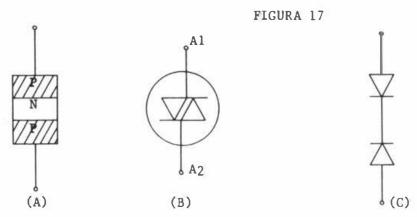


O DIAC apresentará uma alta impedância até a tensão aplicada atingir o valor de ruptura (Vr), geralmente em torno de 35 volts. Para tensões iguais ou superiores à tensão de ruptura (Vr), o DIAC passará a exibir uma "resistência negativa", ou seja, à medida que a corrente for crescendo, a tensão entre os seus terminais diminuirá. Portanto a função do DIAC é a de uma chave bidirecional, ativada sempre que sua tensão de ruptura (Vr) for ultrapassada (em qualquer direção).

Normalmente, o DIAC está associado ao TRIAC em circuitos de controle de potência, tanto em aplicações industriais como em aparelhagens eletrodomésticas.

Na figura 18, temos uma aplicação típica do DIAC associa do a um TRIAC no controle do funcionamento de uma lâmpada.


Como podemos observar,o funcionamento desse circuito é muito simples.

O TRIAC está ligado em série com a lâmpada e esta é ali mentada por uma tensão alternada de 110V. No início de cada semiciclo (positivo ou negativo) da tensão, o TRIAC não conduz e a tensão total da linha é então aplicada entre os seus terminais, enquanto que a lâmpada permanece apagada. Como o TRIAC está ligado em paralelo com o potenciômetro (R) e com o capacitor (C), a tensão da rede, que está aplicada sobre os terminais do TRIAC, irá fazer com que circule uma corrente na malha RC. Dessa forma, o capacitor (C) deverá carregar-se. Assim que a tensão sobre o capacitor atingir o valor da ten -

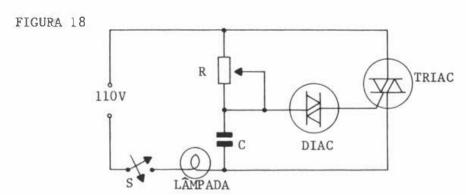


são de ruptura do DIAC, o capacitor passará a se descarregar através do terminal de porta do TRIAC, disparando-o. No instante em que o TRIAC é disparado, a tensão da linha, que se acha aplicada sobre o TRIAC, é transferida para a lâmpada, per manecendo aplicada sobre os terminais da mesma durante o restante do respectivo semiciclo. Essa sequência de eventos é repetida a cada semiciclo da tensão aplicada, seja o semiciclo positivo ou negativo.

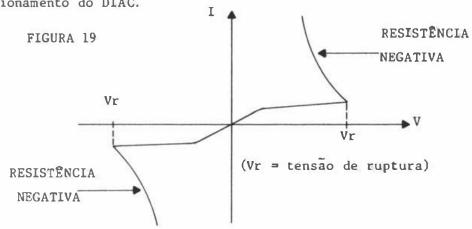A figura 19 nos mostra uma curva característica de funcionamento do DIAC.




Uma das principais aplicações do DIAC é como elemento au xiliar no disparo do SCR e do TRIAC, em circuitos de controle de potência.

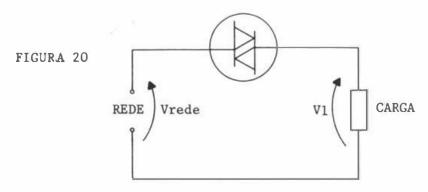Uma outra aplicação, um tanto mais elementar, é mostrada na figura 20, onde apenas o DIAC é utilizado no controle da potência de uma carga.



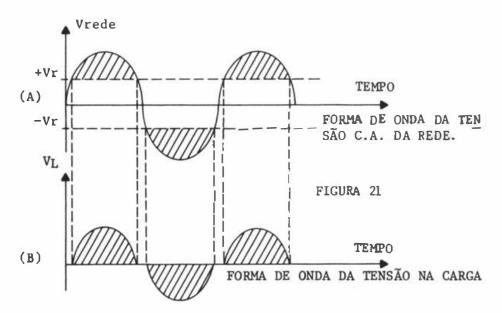A figura 21A nos mostra a forma de onda da tensão C.A.da rede, enquanto que a figura 21B nos mostra a forma de onda da tensão na carga. Ambas as figuras estão relacionadas com o circuito apresentado na figura 20.





CURSO DE ELETRÔNICA DIGITAL E MICHOPAGCESSADGRES

CURSOS DE APERFEIÇO AMENTO

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

EXAME DA LIÇÃO E-11



- cada questão é composta de três ou quatro alternativas.
- só uma delas está correta.
- marque a que considerar correta.
- passe as respostas corretas para a folha de exame.
- 0 termo tiristor abrange uma ampla gama de dispositivos de estado sólido, utilizados como:
 - a) chave eletronicamente controladas;
 - b) as alternativas a e c estão corretas;
 - c) versão eletrônica das chaves mecânicas e reles;
 - d) N.R.A.
- 2) Os tiristores (SCR, DIAC e TRIAC) s\u00e3o amplamente utilizados:
 - a) no controle de potência;
 - b) no controle de frequência;
 - c) no controle da intensidade sonora;
 - d) N.R.A.
- 3) Quanto à sua construção, o SCR é constituído de:
 - a) 4 camadas semicondutoras (duas do tipo N e duas do tipo
 P) fortemente dopadas;
 - b) 3 camadas semicondutoras;
 - c) 4 camadas semicondutoras fracamente dopadas;
 - d) 3 camadas do tipo P e uma do tipo N.
- 4) O disparo de um SCR pode ser conseguido:
 - a) através da aplicação de tensões baixíssimas entre anodo e catodo;

- b) atraves da polarização direta entre porta e catodo;
- c) at raves da polarização reversa entre porta e catodo;
- d) N.R.A.
- 5) De acordo com o gráfico apresentado na figura 5, o valor da corrente de retenção (Ih) está localizado no ponto:
 - a) onde ocorre o disparo do SCR;
 - b) onde ocorre a tensão reversa de ruptura;
 - c) onde ocorre a tensão reversa de disparo;
 - d) as alternativas b e c estão corretas.
- 6) Com base no gráfico apresentado na figura 7, podemos cluir que:
 - a) a tensão direta de disparo do SCR e inversamente propor cional à corrente de porta (Ig);
 - b) a tensão direta de disparo do SCR é diretamente proporcional à corrente de porta (Ig);
 - c) a tensão reversa de disparo do SCR é inversamente proporcional à corrente de porta;
 - d) N.R.A.
- 7) O TRIAC pode ser considerado como sendo:
 - a) um DIAC e um SCR ligados em série;
 - b) dois DIACs ligados em paralelo;
 - c) dois SCRs ligados em paralelo e em direções opostas, ou seja, ligados em antiparalelo;
 - d) um SCR e um DIAC ligados em paralelo.
- 8) Para realizarmos o controle de um ciclo completo de um sinal alternado (C.A.), normalmente utilizamos um:
 - a) TRIAC:
- b) DIAC;
- c) SCR: d) N.R.A.
- 9) O DIAC é um dispositivo utilizado para:
 - a) disparar o TRIAC;
 - b) auxiliar o diodo zener a conduzir:
 - c) auxiliar o SCR a entrar em corte:
 - d) as alternativas b e c estão corretas.
- 10) Para valores de tensões acima do valor da tensão de ruptu ra (Vr), o DIAC passa a apresentar:
 - a) uma resistência negativa;
 - b) uma capacitância negativa;
 - c) as alternativas a e b estão corretas;
 - d) N.R.A.



CURSO DE ELETRÔNICA DIGITAL E MICADPADCESSADORES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP86100 - LONDRINA - PARANÀ

LIÇÃO E-12

DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES IV

INTRODUÇÃO:


Dando continuidade ao estudo dos dispositivos semicondutores, desenvolveremos nesta lição um breve estudo sobre os TRANSISTORES UNIJUNÇÃO (UJT) e os TRANSISTORES DE EFEITO DE CAMPO (MOSFET e JFET). Esses dispositivos, por suas propriedades elétricas específicas, são utilizados em muitas aplicações práticas interessantes, das quais examinaremos algumas delas.

TRANSISTORES UNIJUNÇÃO - (UJT)

Trata-se, pois, de um importante dispositivo da família dos tiristores, apresentando características elétricas e físicas bastante diferentes daquelas dos diacs e triacs, estudados em lições anteriores. É utilizado normalmente como gera dor de formas de onda e chave eletrônica, sendo amplamente usado em circuitos eletrônicos.


A estrutura básica do UJT é muito simples, possuindo uma unica junção semicondutora, como o próprio nome sugere. Apre-

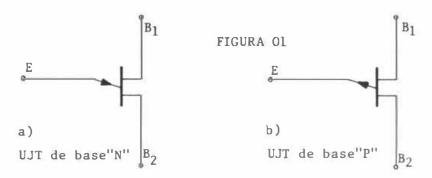senta três terminais, emissor(E), base(l) e base(2), cujo sím bolo se acha representado na figura l.




O unijunção é formado por uma unica barra de silício, do tipo "N", levemente dopada. Em seus extremos estão ligados os terminais referentes à base (1) e à base (2). E numa região central, altamente dopada, constituída de material tipo "P", produzida por difusão, correspondente ao emissor (E), é então conectado o terceiro terminal (terminal do emissor). Teremos assim uma junção do tipo "P-N", onde o lado "N" apresenta dois terminais (base l e base 2) e o lado "P" apresenta um terminal (emissor). Devido ao fato do transistor unijunção apresentar dois terminais de base, esse dispositivo também é conhecido como diodo de dupla base.

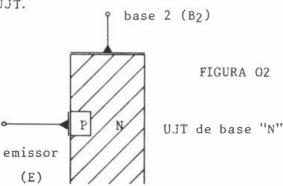Quando a região semicondutora, correspondente ao emissor, for do tipo "P", teremos o UJT de base "N" (figura lA) e quando essa região for do tipo "N", teremos o UJT de base "P" (figura lB). A figura 2 nos mostra um esquema simplificado da estrutura do UJT.



A junção "P-N" pode ser representada por um diodo (D). A resistência entre a base(2) e o emissor é representada pelo resistor Rb2 e a resistência entre a base(1) e o emissor é representada pelo resistor Rb1, sendo a soma de Rb1 e Rb2 igual à resistência ôhmica total da barra de silício entre os terminais B1 e B2, também conhecida como resistência inter-base (Rbb).

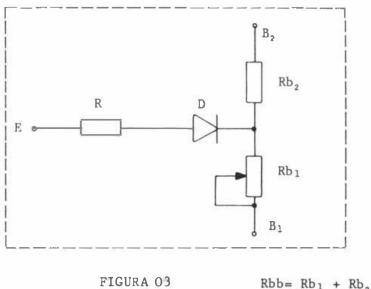Dessa forma, podemos montar o circuito equivalente do UJT. (Desenvolveremos o assunto com referência ao UJT de base "N", mostrado na figura 3). O resistor R tem como função limitar a corrente que flui através do emissor(E), a um nível se guro.



O valor de Rbb esta compreendido na faixa de $3 \mathrm{K}\Omega$ a $15 \mathrm{K}\Omega$ aproximadamente. Devido a região de emissor estar mais próxima da base 2, o valor da resistência ôhmica Rb2 devera ser um pouco menor do que o valor de Rb1. O valor de Rb1 varia com a corrente que circula entre a base l e o emissor.

Polarização do UJT - É feita de modo que a base 2 e o emissor fiquem diretamente polarizados em relação a base 1. A tensão entre bases 1 e 2 é denominada Vbb e a tensão de emissor representamos por Ve. A figura 4 ilustra este fato.

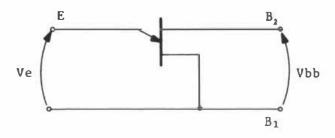



FIGURA 04

OPERAÇÃO DE UM UJT:

Para melhor estudo desse dispositivo, vamos lançar mão do modelo apresentado na figura 3, acrescentando as fontes responsáveis pela polarização, fato este ilustrado na figura 5.

A fonte Vbb polariza diretamente a base 2 em relação à base 1. Se Ve não for alta, o suficiente para fazer com que o diodo D seja diretamente polarizado, os resistores Rb1 e Rb2 deverão permitir que apenas uma pequena corrente circule entre os terminais B2 e B1. Devido ao fato de não termos corrente circulando através do diodo, a corrente que flui entre os terminais pode ser calculada aplicando-se a lei de OHM, ou seja:

$$Ib_1b_2 = Vbb/(Rb_1 + Rb_2)$$

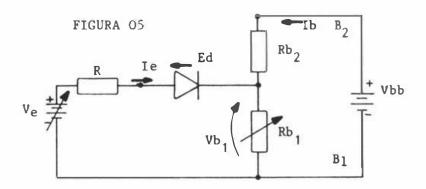

A relação Vbl/Vbb é conhecida como relação intrínseca de equilíbrio; é representada pela letra grega n(eta), normalmente fornecida pelo fabricante.

Cada tipo de UJT possui uma relação intrínseca de equilíbrio específica, sendo que seus valores típicos variam de aproximadamente 0,5 a 0,75. Uma vez conhecido o valor de (ŋ) para um determinado UJT, podemos determinar o valor da tensão Vbl para qualquer valor de tensão aplicada (Vbb). Para tanto, basta utilizar a expressão a seguir:

$$Vbl = \eta$$
 . Vbb

O valor da relação intrínseca de equilíbrio também poderá ser calculada através da expressão:

$$\eta = Rb1/Rb1 + Rb2$$

Se aumentarmos Ve gradativamente, a partir do instante em que Ve \(\geq\) (Ed + Vb1), o diodo D estar\(\text{a}\) diretamente polariz\(\frac{a}{2}\) do, passando a conduzir. Este valor de Ve, requerido para polarizar diretamente o diodo D, \(\tilde{e}\) chamado de tens\(\tilde{a}\) o de pico - (Vp) que \(\tilde{e}\) calculada pela express\(\tilde{a}\):

$$VP = \eta Vbb + Vf$$

Onde Vf e a tensão requerida para polarizar diretamente o diodo. Por exemplo: diodo de Si → Vf = 0,7V.


Quando o valor de Vp é alcançado, o diodo passa a conduzir, permitindo a circulação de corrente no sentido direto (Ie). Teremos então a corrente do emissor (elemento P) para as bases (elemento "N"), constituída, em sua maioria, de portadores positivos (lacunas), sendo injetados na região tipo N. Com o aumento de portadores na barra de silício tipo N, mais precisamente, na região correspondente a Rbl, observa-se um decrescimo no seu valor, isto é, a resistividade da barra diminuira. Com isto, a tensão sobre Rbl (Vbl) também irá diminuir, fazendo com que mais portadores sejam injetados na barra, contribuindo, desta forma, para uma diminuição ainda maior da resistividade da barra de silício, entre o emissor e a

base. Temos assim um novo decrescimo de Rbl. Isto torna-se um ciclo vicioso, tendo como consequência a apresentação de uma região de resistência negativa. E um aumento de Ie só será limitado por circuito externo.

Podemos afirmar então que quando o UJT atingir as condições enunciadas acima, ocorrera seu disparo.

A característica de resistência negativa do UJT o torna útil para a geração de sinais cíclicos (Oscilador de relaxação). Um outro uso importante desse dispositivo é a sua utilização para o disparo de tiristores. O UJT é capaz de produzir pulsos de corrente ideais para disparar os SCRs ou TRIACs.

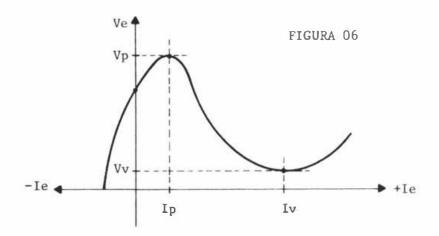A figura 6 nos mostra a característica tensão versus corrente (V x I), entre o emissor(E) e a base(Bl) de um UJT comum.




A curva mostrada na figura 6 ilustra a relação entre a corrente que flui pelo emissor de um UJT (Ie) e a tensão(Ve), aplicada entre os terminais de emissor (E) e de uma das bases (Bl). Esta curva poderá ser obtida através do circuito apresentado na figura 5. Os valores de Ve e Ie poderão ser obser-

vados enquanto Vs varia sobre uma ampla faixa.

Quando o valor da tensão Ve se iguala a zero, teremos uma pequena corrente negativa (-Ie) circulando através do ter minal de emissor. Trata-se pois de uma pequena corrente de fuga, devido à tensão relativamente grande (Vbl) que está aplicada sobre o resistor Rbl. À medida que a tensão Ve aumenta, a corrente de fuga diminui. Isto acontece porque a tensão Ve se opõe à tensão Vbl. No instante em que a tensão Ve se iguala com a tensão Vbl, a corrente Ie resultará positiva (+Ie). Quando Ve atingir o valor da tensão de pico (Vp), o UJT estará no estado ligado. A corrente que flui neste ponto é chamada de corrente de pico (Ip).


Além do ponto onde ocorre a tensão de pico (Vp), o valor da tensão Ve passa a variar inversamente com relação à corrente +Ie, ou seja, à medida que a corrente +Ie aumenta, a ten são Ve diminui, o que vem a caracterizar uma certa região de resistência negativa do UJT. Esta resistência negativa permanece até o instante em que a tensão Ve passa a crescer novamente. De acordo com o gráfico apresentado na figura 6, o pon to onde a tensão Ve atinge seu valor mínimo e começa a subir é chamada de "tensão de vale" (Vv), que corresponde, nesse mesmo instante, a uma "corrente de vale" (Iv).

Essa característica de resistência negativa do UJT o tor na útil para a geração de sinais cíclicos. Como exemplo pratico de aplicação do transistor unijunção (UJT), apresentamos o esquema simplificado de um "Oscilador de relaxação" (figura - 7). Este tipo de circuito possui a capacidade de gerar dois tipos de formas de onda, as quais poderão ser utilizadas em diversas aplicações. Vejamos então como funciona este circuito.

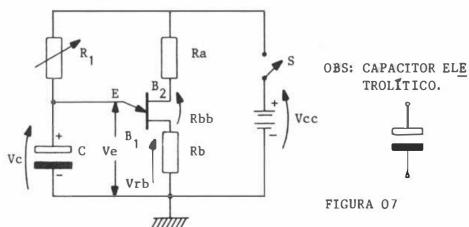

Ao fechar a chave S, o capacitor C carregar-se-a através do resistor Rl. O capacitor C tendera atingir a tensão de a limentação Vcc, porém quando Ve tensão do capacitor atingir o valor de pico Vp do UJT, este disparara e a resistência entre seus terminais E e Bl diminui. Isto permite que o capacitor se descarregue através do UJT e do resistor Rb, de modo que a tensão sobre o capacitor C diminua rapidamente até o valor Vv do UJT e isto faz com que o tiristor (UJT) seja desligado. Tão logo o UJT é desativado, o capacitor C começa a se carregar - novamente, reiniciando um novo ciclo.

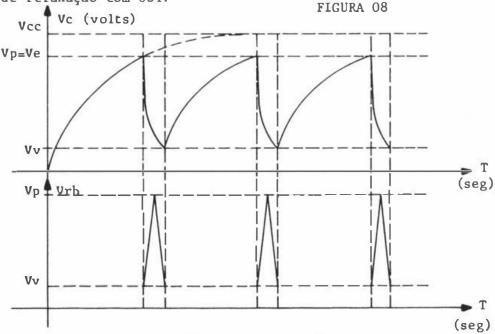A figura 8 nos mostra as formas de onda para o oscilador de relaxação com UJT.



Nota-se que a tensão segue um padrão de onda dente de serra e depois do disparo inicial varia apenas entre Vv e Vp. Também pode-se veriricar que a tensão nunca cai completamente a zero. Sempre haverá uma pequena queda sobre Rb, devido a uma pequena corrente que circula pelo UJT (de Bl a B2), mesmo quando este se encontra no estado desligado. Se a resistência Rl, (variável) diminui, o capacitor C carrega-se mais rapidamente e o circuito opera a uma freq!lência maior. Deste modo consegue-se controlar a freq!lência ou a oscilação do cir-

cuito. Uma outra forma de se atuar sobre a frequência é através da substituição do capacitor C por uma unidade maior ou menor. Um capacitor maior carregar-se-á mais lentamente, enquanto um capacitor menor deverá carregar-se a um ritmo mais rápido. A frequência de operação deste circuito depende do valor do capacitor C e do resistor R por onde ele se carre ga. Esta frequência pode ser calculada pela formula:

f = 1/R1C.

Onde:

f - em hertz

C - em farads

Rl- em ôhms.


As formas de onda mostradas na figura 8, produzidas pelo oscilador de relaxação com UJT, possuem uma grande aplicação em circuitos eletrônicos. Porem, o UJT também podera ser utilizado em aplicações onde não se requer que ele oscile continuadamente. É o caso onde o UJT pode funcionar como elemento biestável, ou seja, o UJT funciona como uma chave(passando de seu estado ligado para o estado desligado e vice-versa) assim que receber um sinal adequado em sua entrada.

Um outro uso importante do UJT é como dispositivo de disparo uma vez que ele pode produzir pulsos de corrente i-deais para o disparo de SCRs.

UJT PROGRAMÁVEL (PUT)


Trata-se de um dispositivo construído a partir de quatro camadas semicondutoras, porém capaz de desempenhar as mesmas funções que o UJT. O UJT programável é identificado pela sigla PUT. A figura 9 nos mostra o símbolo esquemático para o "UJT Programável" (PUT).

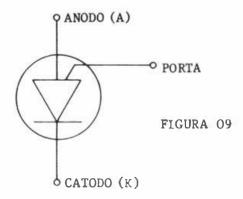Note que o PUT possui três terminais (anodo, catodo e porta). A principal diferença entre o UJT comum e o PUT está no fato de que a tensão de pico (Vp) deste último é controla vel. Como vimos, no UJT comum o valor da tensão de pico (Vp) é fixa, não podendo ser controlada externamente. O controle da tensão de pico (Vp) do PUT é conseguido através da va-



riação da tensão entre a porta e o catodo, porem com a porta sempre positiva em relação ao catodo.

Os terminais de anodo e catodo são, normalmente, usados da mesma maneira que os terminais de emissor (E) e base 1(B1) do UJT, com o anodo sempre positivo com relação ao catodo. Com isto, as características V x I, entre os terminais de anodo e catodo, são idênticas as dos terminais E e B1 do UJT. O PUT possui as mesmas características de disparo do UJT, apresentan do uma região de resistência negativa entre os seus pontos de pico e vale.

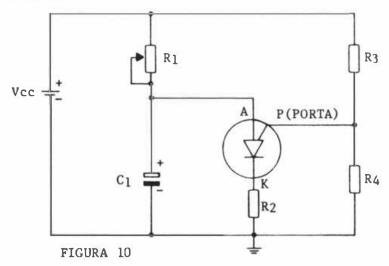

Como exemplo de aplicação do PUT, podemos citar o circuito oscilador de relaxação (figura 10), o qual produz as mesmas formas de onda basicas mostradas na figura 8.

Com relação ao circuito da figura 10, notamos que a frequência do oscilador com PUT podera ser ajustada pela relação entre R3 e R4 que controla o valor da tensão de pico (Vp) do dispositivo. Além da frequência, os resistores R3 e R4 contro lam outras características do PUT, como a corrente de pico (Ip) e a corrente de vale(Iv).

Além do uso em osciladores de relaxação, o PUT pode ser utilizado como dispositivo de disparo para SCRs. Devido a sua construção em quatro camadas semicondutoras, o PUT pode forme cer pulsos de disparo que apresentam uma amplitude maior que os obtidos através dos UJTs comuns, o que o habilita a disparar SCRs que apresentam características de corrente mais elevadas. O PUT também poderá ser utilizado em circuitos temporizadores de longa duração pois apresenta uma baixa corrente de fuga de porta para anodo.

O PUT, além de ser mais sensível que o UJT, respondendo mais rapidamente, apresenta as suas principais características elétricas passíveis de controle externo, o que o torna mais versátil que o UJT comum.

MOSFET E JFET - TRANSISTORES DE EFEITO DE CAMPO

Trata-se de importantes dispositivos de estado sólido, capazes de fornecerem amplificação e que podem concorrer com os transistores comuns em muitas aplicações. Caracterizam-se como possuidores de "altíssima impedância de entrada".

Atualmente existem no mercado dois tipos de transistores de efeito de campo: o FET de junção (JFET) e o transistor de efeito de campo com metal-oxido-semicondutor (MOSFET), também conhecido como transistor de efeito de campo de porta isolada (IGFET). Estudaremos primeiramente o transistor de efeito de campo de junção.

JFET - TRANSISTOR DE EFEITO DE CAMPO DE JUNÇÃO

Do inglês (JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR), o JFET é um dispositivo que, através de uma polarização reversa, apli-

cada a seus elementos de controle (portas), controlará o fluxo de corrente que circula por uma região conhecida por canal.

Esta região é formada por material semicondutor, fracamente dopado (tipo N ou P), em forma de barra (parte hachurada da figura 11), tendo em seus extremos dois contatos ôhmi cos (metal-semicondutor), denominados de FONTE (source) e DRE NO (drain). As vezes, a fonte também recebe a denominação de SUPRIDOURO (S). As regiões opostas ao canal (parte branca da figura 11) são fortemente dopadas e de material semicondutor de tipo oposto ao utilizado na região do canal (tipo P ou N). Nestas duas regiões há dois contatos ôhmicos, os quais recebem o nome de PORTA ou GATE (G), ligados entre si, constituin do assim o terceiro terminal. A figura 11 nos mostra um esque ma representativo da construção interna de um JFET.

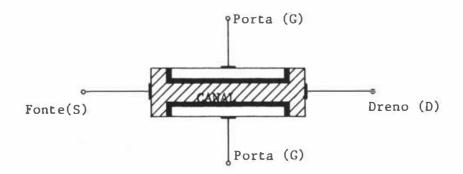


FIGURA 11

Como podemos notar, as regiões em negrito são duas junções "P-N". A região compreendida entre as duas junções "P-N" e a barra de material semicondutor (normalmente silício) forma um verdadeiro canal, por onde circularão os portadores de carga elétrica.

Conforme o tipo de material semicondutor de que $\bar{\rm e}$ compos to o canal, podemos classificar o JFET em:

a) JFET de canal N - quando o canal for do tipo "N" e o gate do tipo "P" (figura 12A);

b) JFET de canal P - quando o canal for do tipo "P" e o gate do tipo "N" (figura 12B).

Na grande maioria dos FETs de junção, o canal é geometricamente simétrico, não havendo diferença entre os terminais, que poderão ser usados indistintamente como dreno ou como fontes (supridouro).


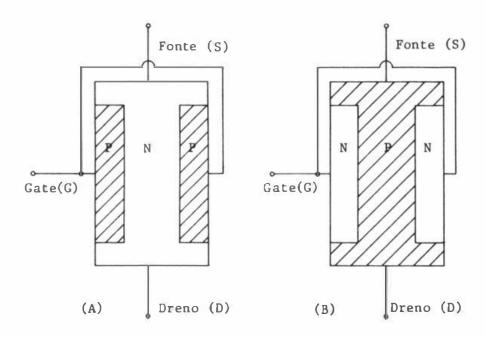


FIGURA 12

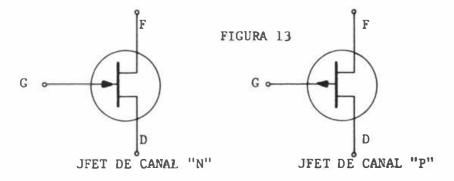
A simbologia utilizada para representar cada tipo de FET de junção encontra-se na figura 13.



O JFET tem o gate (G) como "eletrodo de comando", por is so é simples seu princípio de operação.

Em aplicações normais de um JFET de canal "N", o gate(G) deverá ser inversamente polarizado em relação à fonte (S), en quanto que o dreno (D) deverá ser diretamente polarizado em relação à fonte. Como num transistor bipolar comum, um FET de junção necessita de duas tensões externas de polarização (Vds e Vsg), como mostra a figura 14A.

A tensão Vds faz com que uma corrente flua pelo canal ti po "N", o qual se comporta como um simples resistor. Esta cor rente denomina-se corrente de dreno (Id). Ao se aplicar a tensão Vsg, as duas junções "PN" do JFET ficarão inversamente polarizadas, formando uma região de depleção (região desprovi da de portadores majoritários), a qual expande-se internamente, ao longo do canal, afastando todos os portadores que, por ventura, venham aproximar-se da junção (figura 14B). Teremos, desta forma, uma diminuição da corrente de dreno (Id). Como o tamanho da região de depleção é controlada pela tensão Vsg, concluímos que de um acrescimo em Vsg, resulta um decrescimo de Id e vice-versa. De uma maneira mais simples, podemos dizer que a tensão Vsg controla a resistência do canal e consequentemente consegue controlar a intensidade da corrente de dreno (que flui pelo canal).

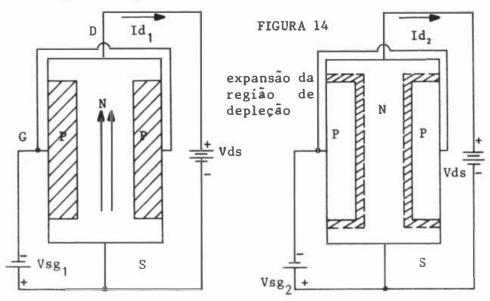


Nas condições descritas anteriormente, as duas junções "P-N" inversamente polarizadas fazem com que o JFET apresente altíssima impedância de entrada (cerca de 1.000.000 de megaohms).

Caso aconteça que as junções "PN" sejam diretamente po larizadas, resultará em uma corrente relativamente alta através das junções, com uma diminuição significativa da impedancia de entrada, acarretando, com isso, uma redução do seu ganho. Se a tensão de polarização direta for muito elevada, o JFET poderá danificar-se, devido ao grande aquecimento que irá ocorrer nas junções.

Também é desaconselhavel uma polarização inversa muito elevada, pois poderá ocorrer uma ruptura das junções, podendo danificar o dispositivo.

Quanto ao princípio de funcionamento de um JFET de canal "P", pode-se dizer que é análogo ao que acabamos de descrever, tendo como diferença a polaridade das baterias (figura 15)que deve ser invertida. Para este tipo de JFET, verifica-se um fluxo de lacunas através do canal (Id).


FIGURA 15

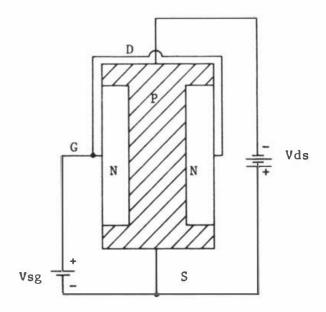

Analogamente aos transistores bipolares, os JFET's pos suem, na prática, três tipos diferentes de montagens, a saber:

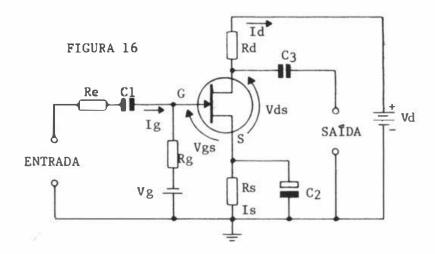- a) Montagem com dreno comum (dreno a massa).
- b) Montagem com fonte comum (fonte à massa).
- c) Montagem com gate comum (gate a massa).

A montagem mais utilizada é a Fonte (S) a massa, ilustra da na figura 16.




(exemplo de montagem supridouro à massa ou circuito seguidor de fonte).

A função do capacitor C2 (capacitor eletrolítico) é reduzir ao máximo a degeneração da corrente alternada.

O JFET COMO AMPLIFICADOR:

O circuito mostrado na figura 16 ilustra a aplicação típica de um JFET funcionando como amplificador. Neste caso, o sinal aplicado entre a porta e a fonte comanda a corrente Id, e a variação desta corrente é então aproveitada para produzir uma tensão alternada sobre uma carga colocada no circuito dreno-fonte. Tal tensão nada mais é do que uma réplica amplificada do sinal injetado entre a porta e a fonte.

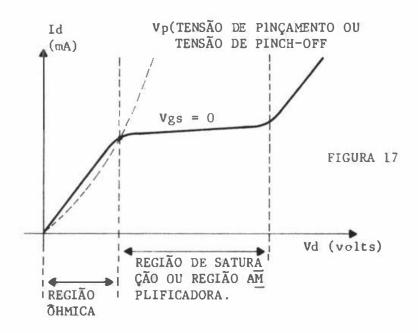A região do canal onde as duas "zonas de depleção" sobre poem-se é denominada "pinçamento". Uma vez atingida esta condição, a corrente de dreno (Id) praticamente não sofre variações com a variação de Vds. Além disso, sabe-se que o pinça-mento pode ocorrer para diferentes valores de Vgs. A figura 17 nos mostra a região onde o JFET opera como amplificador.



Na região ôhmica o JFET pode ser usado como um resistor variável, controlado por tensão.

A região de pinçamento também é conhecida por região de "pinch-off". Quando o nível da corrente Id se estabiliza, devido a expansão da região de depleção, reduzindo-se a largura do canal, diz-se que a corrente Id está no seu ponto de "pinch-off" ou ponto de pinçamento. A tensão Vp é o valor da tensão Vds necessária para saturar ou limitar a corrente Id.

A capacidade de amplificação de um JFET, normalmente, é medida através da observação do efeito que a tensão porta-su-pridouro (Vgs) tem sobre a corrente de dreno (Id). Essas duas quantidades são expressas em uma razão matemática. A esta relação dá-se o nome de "Transcondutância do JFET, a qual é expressa matemáticamente da seguinte forma:

$g_m = \Delta Id/\Delta Vgs$

Normalmente, a transcondutância do JFET é determinada - dentro da região de "pinch-off", uma vez que esta região é a mais usada. Para finalizar, podemos dizer que quanto maior - for a variação em Id para uma dada variação em Vgs, maior serão ganho do JFET e, logicamente maior serãa transcondutância.

MOSFET - TRANSISTOR A EFEITO DE CAMPO COM METAL-ÓXIDO-SE MICONDUTOR

Também conhecido por IGFET (do inglês: INSULATED FIELD EFFECT TRANSISTOR) é um elemento largamente utilizado na contrução de circuitos integrados. Sua construção é baseada na técnica MOS, muito difundida entre os fabricantes de circuitos integrados. A denominação MOS surgiu devido à disposição relativa das camadas (figura 18) que formam o dispositi vo. ou seja, Metal-Oxido-Semicondutor. O processo é iniciado. partindo-se de um elemento de silício (tipo N ou P) de elevada resistividade, denominado substrato. Este dispositivo é en tao formado pela implantação de um canal tipo "N" dentro um substrato tipo "P". Sobre este conjunto é depositada fina camada de oxido de silício (SiO2). Entretanto os termi nais opostos do canal tipo "N" são deixados expostos, de modo que a eles se possam conectar dois eletrodos (CONTATOS), deno minados FONTE(S) e DRENO(D). Um terceiro eletrodo é conecta do a estrutura substrato + canal, através da deposição de uma fina camada metalica (geralmente aluminio) sobre a camada de óxido de silício (SiO2), material isolante. Este eletrodo é denominado gate (G) ou porta.


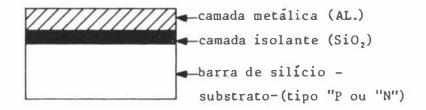


FIGURA 18

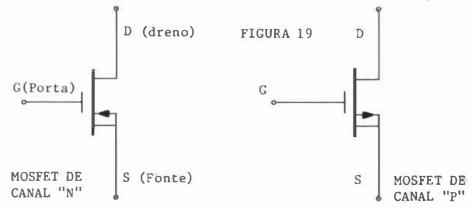A simbologia utilizada para o MOSFET, canal "N" e "P", encontra-se na figura 19. Deve-se observar que o sentido da flecha vai do substrato para o canal, quando este for do tipo "N" e do canal para o substrato, quando o canal for tipo "P".




Para melhor compreendermos o funcionamento do MOSFET, va nos fixar um tipo de construção, por exemplo, o canal "N".

As duas regiões "N" estão separadas pelo substrato "P". Ao conectarmos, entre a FONTE(S) e o DRENO(D), uma bateria e o polo negativo desta for conectado ao substrato (pastilha de silício) tipo "P", a corrente que flui entre ambos será extre mamente baixa, pois os poucos elétrons livres, nela existentes, serão atraídos pelo polo positivo da bateria, indo alojar se na superfície inferior da camada isolante. Invertendo se a polarização da bateria, os elétrons livres também serão atraídos pelo polo positivo da bateria, indo alojar se na superfície inferior do substrato (silício tipo "P"). As mesmas conclusões serão obtidas para os elementos de canal "P", por rém tendo como portadores minoritários, as lacunas.

Ao contrário do FET de junção que opera no modo de deple ções (ou depleção), o MOSFET foi projetado de maneira que existam dois tipos básicos de MOSFET: O MOSFET DE CRESCIMENTO ou REFORÇO) e o MOSFET DE DEPLEÇÃO.

MOSFET DE CRESCIMENTO


Consiste em induzirmos um canal "N" entre as duas regiões "N", através de uma polarização adequada. Como é sabido, a porta (G) encontra-se isolada da estrutura por uma fina camada de material isolante SiO2. Logo o contato metálico da porta, o isolante e o substrato "P" formarão um capacitor, ten do por dielétrico o SiO2. Ao aplicarmos uma tensão positiva a porta, induziremos na placa inferior do capacitor (substrato "P") cargas negativas, estabelecendo-se, desta maneira, um contato entre a Fonte(S) e o Dreno(D), fazendo com que a corrente que circula entre estes dois elementos seja função de tensão positiva aplicada à porta, controlando-se assim, a largura do canal (figura 20). Este tipo de MOSFET caracteriza-se pela elevada resistência de entrada, da ordem de 1014Ω, sendo largamente usado em circuitos de comutação.

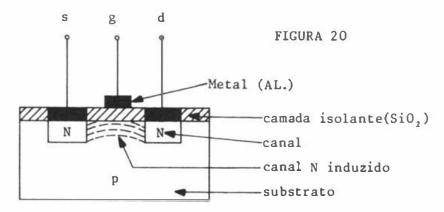

Cabe observar ainda que, para o MOSFET DE CRESCIMENTO, quanto maior for o valor da tensão positiva aplicada a Porta (G), maior será a largura do canal formado (induzido) e, consequentemente, tanto maior será a corrente de dreno (Id). Caso a porta for inversamente polarizada, a corrente de dreno será nula (Id = 0).

MOSFET DE DEPLEÇÃO

Basicamente não existe alteração alguma para o MOSFET de crescimento, exceto uma estreita camada tipo "N" interligando Fonte(S) e Dreno(D) que permite o fluxo de corrente, mesmo quando nenhuma tensão for aplicada a Porta(G) (figura 21). Ao aplicarmos uma tensão positiva a Porta (G), o dispositivo com portar-se-a de modo análogo ao do tipo de indução. Caso se aplique uma tensão negativa, o dispositivo apresentará característica de depleção, apresentando uma diminuição de porta dores de carga livres na estreita região difundida entre dreno e fonte. Podemos então variar a resistividade do canal, com tensões positivas e negativas de porta, controlando assim o fluxo de corrente através do dispositivo.

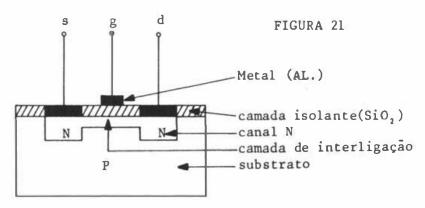


O MOSFET de depleção é largamente utilizado em amplifica dores de tensão, em amplificadores de RF, em amplificadores de ganho controlado, em receptores de rádio e TV, etc. Este dispositivo também caracteriza-se pela alta impedância de entrada, da ordem de 1014Ω para qualquer que seja a polaridade da tensão aplicada à Porta (G) do mesmo. Isto ocorre devido à camada de isolante (SiO2) que separa a porta do canal, a qual impede a passagem de corrente elétrica.

Apesar das inúmeras vantagens do MOSFET, este possui falhas de relevante importância: a pouca espessura da camada de óxido (SiO2) a torna muito frágil e uma tensão relativamente baixa, aplicada entre a porta e a fonte, poderá danificála perfurando-a e inutilizando, desta forma, o dispositivo. O próprio manuseio e também o deslocamento do dispositivo no

interior de sua embalagem poderá perfurar a fina camada de ó-xido. Daí o fato de,ao se adquirir um MOSFET, encontrá-lo com seus terminais curtocircuitados através de uma lâmina metálica.

Para os MOSFET's de porta dupla foi desenvolvido um sistema de proteção contra tensões excessivas e cargas eletrostáticas (originados pelo movimento de vai e vem), utilizando — se de dois pares de zeners, ligados em série-oposição e conectados entre cada porta e a fonte (figura 22).

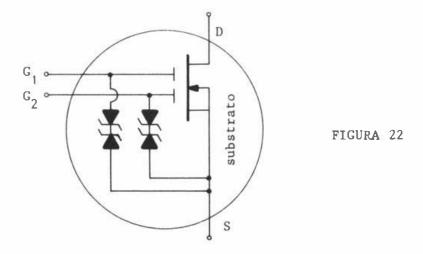O MOSFET de porta dupla equivale a dois MOSFET's do típo depleção, ligados em série, onde ambas as portas controlam a corrente de dreno (Id).



A figura 22 nos mostra um MOSFET de porta dupla com dio dos zener protegendo-o.



CUASO CE ELETRÓNICA DIGITAL E MICADPADCESSADORES

CURSOS DE APERFEICOAMENTO

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

EXAME DA LIÇÃO E-12



- cada questão é composta de três ou quatro alternativas.
- só uma delas está correta.
- marque a que considerar correta.
- passe as respostas corretas para a folha de exame.
- 1) O transistor unijunção (UJT) possui:
 - a) uma única junção do tipo "P-N";
 - b) duas junções do tipo "P-N";
 - c) tres junções do tipo "P-N";
 - d) N.R.A.
- 2) Em um UJT, a região central possui material tipo "P":
 - a) levemente dopado;
- c) medianamente dopado;
- b) altamente dopado;
- d) N.R.A.
- 3) Com relação à figura 3, a função do resistor R é:
 - a) limitar a corrente que flui pelo emissor (E);
 - b) limitar a corrente da base l (Bl);
 - c) limitar a corrente da base 2 (B2);
 - d) os ítens a, b e c estão corretos.
- 4) A relação intrínseca de equilibrio (n) de um UJT pode ser calculada através da expressão:
 - a) $\eta = Vbb/Vbj$;
- c) $n = Vb_1/Vbb;$
- b) $\eta = Vs/Vbb;$
- d) $\eta = Vbb/Vs$.

- 5) O fato do UJT possuir uma região de resistência negativa, habilita-o em aplicações do tipo:
 - a) os ítens a e b são falsos;
 - b) geração de sinais não cíclicos;
 - c) geração de sinais cíclicos;
 - d) N.R.A.
- 6) O UJT programavel (PUT) é construído a partir de:
 - a) duas camadas semicondutoras;
 - b) quatro camadas semicondutoras:
 - c) três camadas semicondutoras;
 - d) N.R.A.
- 7) Os JFET e MOSFET (transistores de efeito de campo), possuem como principal característica:
 - a) altíssima impedância de entrada;
 - b) uma unica junção "P-N";
 - c) ganho de corrente igual a zero;
 - d) os itens a e b estão corretos.
- 8) Os transistores de efeito de campo normalmente apresentam três terminais, a saber:
 - a) catodo, anodo e fonte;
 - b) dreno, fonte e porta (gate);
 - c) porta, anodo e dreno;
 - d) N.R.A.
- 9) O JFET de canal "N" possui:
 - a) canal tipo "P" e gate tipo "N";
 - b) canal tipo "P" e dreno tipo "N";
 - c) canal tipo "N" e gate tipo "P";
 - d) as alternativas a e b estão corretas.
- 10)0 MOSFET de crescimento caracteriza-se pela:
 - a) elevada resistência de entrada;
 - b) elevada corrente de entrada;
 - c) baixa resistência de entrada;
 - d) os ítens a e c estão corretos.



CUPSO CE ELETRÓNICA DIGITAL E MICHOPHOCESSADORES

CAIXA POSTAL 1642 - CFP 86100 - LONDRINA, PARANA

LIÇÃO E-13

DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES V

INTRODUÇÃO


Finalizando a série sobre dispositivos semicondutores, a presentaremos, nesta lição, algumas características descritivas dos amplificadores operacionais, estudadas em um amplificador operacional hipoteticamente ideal. Em seguida, apresentaremos um breve estudo sobre os circuitos integrados, bem como sobre as principais técnicas utilizadas na fabricação dos mesmos.

AMPLIFICADOR OPERACIONAL (A.O.)

Apesar de hoje em dia os computadores eletrônicos digitais possuírem uma grande influência sobre as atividades do homem em sistemas de controles industriais, os métodos analógicos ainda levam grande vantagem. Vantagens estas relaciona das ao fato de a maioria das aplicações industriais não exigirem resultados de alta precisão numérica, porém requerem uma reprodução fiel das variáveis em tempo, o que pode ser obtido atra vês de um sistema analógico, uma vez que a resposta de um

sistema analógico, bem projetado pode ser considerada instantanea.

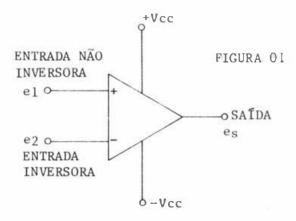Hoje, a maioria dos métodos analógicos possuem suas bases fundamentais, ligadas ao amplificador operacional, que na da mais é que um amplificador de corrente contínua de grande estabilidade, alto ganho, com características de frequência controláveis, apresentando geralmente entradas diferenciais. A figura l nos mostra a representação simbólica de um amplificador operacional.



O nome amplificador operacional deve-se ao fato do dispositivo ser empregado para executar diversas operações matemáticas, como adição, multiplicação, integração, diferenciação, inversão, e uma série de outras funções.

Com relação ao símbolo do amplificador operacional, (figura 1), o triângulo indica o sentido do fluxo de sinal, ou seja, indica o lado em que se verifica a amplificação.

Independentemente de diferenças quanto a aplicação do amplificador operacional nos mais variados circuitos, esses sempre apresentaram algumas características descritivas em comum. Assim, se considerarmos o amplificador operacional sem levarmos em consideração os circuitos com os quais ele poderá estar conectado, observaremos as seguintes características:


- . Ganho infinito tanto mais efetivo e o amplificador quanto mais elevado ganho tiver.
- Impedância de entrada infinita isto quer dizer que a fonte de sinal não é afetada pelo amplificador e não existe, portanto, fluxo de corrente nos terminais de entrada.
- Impedância de saída nula isto significa que o amplificador não é afetado pela carga e pode fornecer qualquer valor de corrente que seja necessária, podendo funcionar como uma fonte de impedância nula para proximo estágio amplificador (se for o caso).
- . Resposta Instantânea a largura de faixa e considera da infinita para respostas de frequência.
- . Quando o sinal de entrada (e2-e1) for nulo, a saída também será nula, isto, se considerarmos o amplifica dor operacional como sendo ideal.

O amplificador operacional pode ser construído com componentes discretos, porém é mais comum encontrá-lo sob a forma de circuito integrado (CI), construído de modo a ser utilizado em vários tipos de aplicações.


Sua capacidade de amplificação (ganho) pode ser controla da pelo uso de componentes externos, sendo que este amplificador possui normalmente características próprias que vão pos sibilitar, de vários modos, o ajustamento de sua operação.

Nota-se, pelo circuito da figura 1, que o amplificador operacional possui duas entradas e uma saída. Uma das entradas é conhecida como entrada não inversora (+), ou seja, os sinais aplicados nessa entrada não são invertidos quando aparecem na saída. A outra entrada é referida como entrada inversora (-), ocorrendo a inversão do sinal de entrada na saída, ou seja, a polaridade do sinal de saída é sempre oposta a entrada. Teoricamente, quando o sinal de entrada for nulo(igual a zero), o sinal de saída também deverá ser nulo, porém isto não ocorre, pois as tolerâncias dos componentes tornam impossível construir um circuito balanceado. Este balanceamento é então conseguido, usando um potenciômetro, tendo os seus terminais opostos, conectados aos terminais de OFF SET NULL e o terminal central conectado ao terminal terra do circuito.

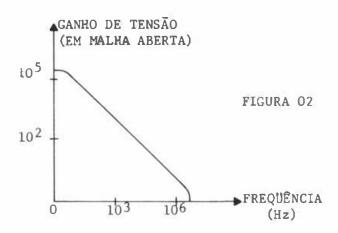Normalmente, o ganho de tensão está entre 15.000 e 20.000 vezes o sinal de entrada. A resposta em frequência torna-se prejudicada em função do aumento da frequência, ou seja, quan to maior for a frequência, menor deverá ser o ganho do amplificador (veja figura 2).



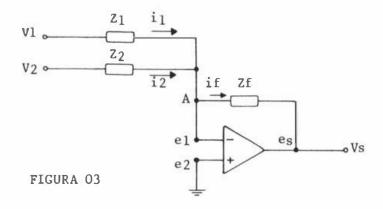Utilizando-se das propriedades do amplificador operacional, podemos associá-lo a circuitos de entrada(impedâncias Z1 e Z2) e pelo circuito de realimentação ou "feedback" (impedân cia Zf), conforme nos mostra a figura 3.



Para o no A (veja figura 3), temos:

$$il + i2 + if = 0$$

ou

$$(V1 - e_1) / Z_1 + (V2 - e_2) / Z_2 = (e_1 - e_s) / Z_f$$

Se considerarmos o amplificador como sendo ideal, a tensão el poderã ser considerada nula, tendo em vista que o ganho e a largura de faixa do amplificador são infinitos. Assim sendo, podemos escrever:

$$V_1/Z_1 + V_2/Z_2 = - V_0/Z_f$$

ou

$$-V_S = (Z_f/Z_1) \cdot V_1 + (Z_f/Z_2) \cdot V_2 \text{ (expressão I)}$$

Com base no circuito da figura 3 podemos escrecer que:


il = V1/Z1 (expressão II)

i2 = V2/Z2 (expressão III)

if = V₀/Zf (expressão IV)

Tendo como base as expressões I, II, III e IV, poderemos determinar as operações fundamentais que o amplificador operacional pode efetuar. A seguir, enumeramos apenas as mais importantes:

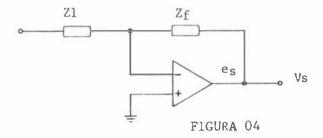1) Inversor de Ganho Unitário - considerando-se o circui to da figura 4, teremos:



Se considerarmos o circuito (figura 4) como sendo pura mente resistivo, podemos substituir Z₁ e Z_f por R₁ e R_f respectivamente e teremos:

$$Vs = -V1 \cdot Rf/R1$$

Se fizermos Rf = Rl, teremos um circuito inversor com ganho unitário, ou seja, igual a -l. Logo, podeπωs escrever que:


Porém, se Rf # R1, teremos um amplificador inversor (com ganho diferente de 1), ou seja:

$$V_S = -V_1 \cdot Rf/R1$$

Obs.: A relação Rf/Rl nos fornece o ganho do amplificador.


2) Amplificador "Não Inversor" - para obtermos tal função, basta ligarmos o amplificador operacional conforme nos mostra a figura 5. Considerando-se o circuito como sendo pura mente resistivo, podemos então substituir a impedância Zf pela resistência Rf e a impedância Z1 pela resistência R1. Com base na expressão I, podemos escrever:

$$Vs = V_1 \cdot (R_1 + R_f/R_1)$$

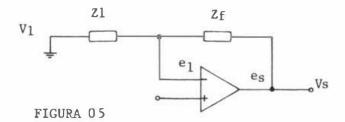

Se fizermos R1 \neq Rf, teremos um ganho diferente de 2. Po rem se R1 = Rf teremos um ganho igual a 2, ou seja, $Vs = 2.V_1$.

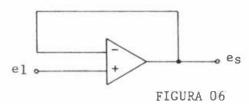3) Circuito Seguidor ou Abaixador de Impedância - tratase de um circuito de ganho unitario, onde o sinal de saída é injetado (realimentação) na entrada, sem que haja atenua ção (veja figura 6).



Devido ao fato do circuito não ser inversor e de possuir uma impedância infinita na entrada e uma impedância nula na saída, é válida a relação:

$$es = el$$


4) Circuito Somador Inversor - trata-se de um circuito capaz de somar as tensoes de entrada e, em seguida, amplificar o resultado desta soma. A figura 7 nos mostra um amplificador operacional conectado de modo a fornecer na saída um sinal equivalente à soma dos sinais de entrada.

Considerando-se as impedâncias Z1, Z2, Z3..., Zn, Zf co-mo sendo impedâncias puramente resistivas e, aplicando-se a la. Lei de Kirchoff ao nó A do circuito (veja figura 7), teremos:

$$i = i1 + i2 + \dots + i_n$$

Ou
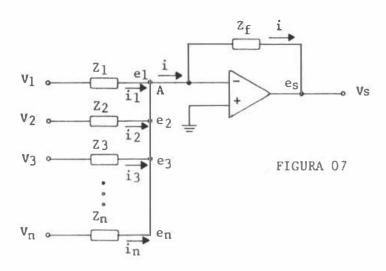
$$i = V_1/R_1 + V_2/R_2 + \dots + V_n/R_n$$
 (expressão V)



Para o caso particular R1 = R2 = R3 = ... = Rn, podemos reescrever a expressão V da seguinte forma:

$$i = 1/R (V_1 + V_2 + V_3 + ... + V_n)$$

Como Vs = Rf.i, teremos:

$$-Vs = Rf/R.(V1+V2+V3+ ... + Vn (expressão VI)$$

Como podemos observar pela expressão VI, a saída (Vs) é proporcional à soma das tensões de entrada (V1, V2, V3, ..., Vn). O sinal negativo (-) em Vs indica que o sinal de saída está invertido.


5) <u>Circuito Subtrator</u> - A figura 8 nos mostra um amplificador operacional e alguns resistores conectados entre si de maneira a constituirem um circuito subtrator.

Se todas as resistências forem idênticas, o circuito da figura 8 ira fornecer uma saída que é igual à diferença entre os sinais de entrada VI e V2, ou seja:


$$Vs = V2 - V1$$

Porem, se os resistores não forem iguais, o sinal de saí da será:

$$Vs = V2.Rs/R2 - V1.Rf/R1$$

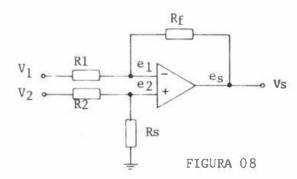

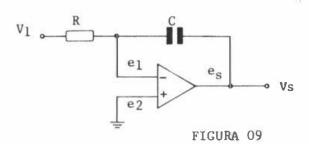6) <u>Circuito Integrador</u> - a figura 9 mostra um circuito - integrador, onde a saída Vs corresponde ao integral matemático da tensão Vl. Este circuito é de fundamental importância - na solução de equações diferenciais e na simulação de sistemas dinâmicos.



Considerando-se que a corrente no terminal de entrada (e1) seja nula, toda a corrente que circula através do resistor (R) do circuito de entrada deve circular através do circuito capacitivo de realimentação. Com base neste fato e, sem adentrarmos em cálculos matemáticos mais complexos, podemos - escrever que:

$$-C.(dVs/dt) = V1/R$$

Dai, vem:

$$V_{S} = -(1/Rc) \int_{0}^{t} V_{1}(t).dt.$$

O que nos diz que a saída Vs é proporcional ao integral de entrada da tensão V1. Nestas condições, podemos dizer que se a tensão V1 for um sinal senoidal, a tensão Vs também será um sinal senoidal. Porém, se a tensão V1 for fixa(constante), a tensão Vs será um sinal inclinado (ascendente ou descendente) e com uma inclinação constante, enquanto a tensão V1 não mudar de valor. Assim, se tivermos uma tensão V1, do tipo onda quadrada, aplicada na entrada do circuito, a tensão de saí da Vs será uma onda de picos.

Para um circuito integrador de N entradas (figura 10), a tensão de saída poderá ser calculada pela seguinte expressão matemática:

$$Vs = -1/Rc \int_{0}^{Rn} (V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n) dt$$

$$R_n$$

$$R_n$$


$$R_2$$

$$R_2$$

$$R_2$$

FIGURA 10

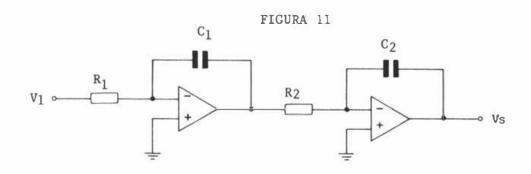
No caso de desejarmos realizar uma dupla integração, podemos lançar mão do circuito apresentado na figura 11.



Com relação ao circuito da figura 11, se R1 = R2 = R e C1 = C2 = C, poderemos então calcular a tensão de saída Vs através da expressão:

$$V_{S} = -(1/Rc)^{2} \cdot \int_{0}^{t} V_{1}(t) \cdot dt \cdot dt$$

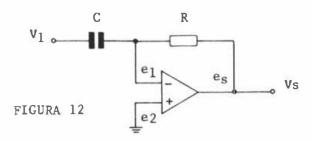
7) Circuito Diferenciador - este tipo de circuito é capaz de executar justamente o contrário do que faz um circuito integrador. Para tanto, basta utilizarmos um circuito capa
citivo na entrada ao invés de um circuito resistivo como vínhamos fazendo. A figura 12 nos mostra o esquema básico de
um circuito diferenciador.



Para este circuito a tensão de saída Vs é proporcional à derivada da tensão de entrada em relação ao tempo (dVl/dt). No circuito da figura 12,a tensão de saída Vs poderá ser calcula da através da expressão:

$$Vs = - Rc.dVI/dt$$

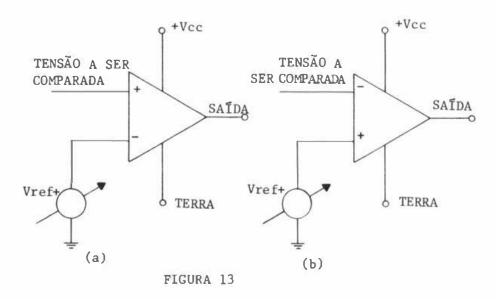8) Comparadores - os comparadores de tensão que utilizam amplificadores operacionais funcionam da seguinte forma: apli ca-se uma tensão de referência em uma das entradas e a tensão a ser comparada é aplicada à outra entrada. Dessa forma, pode mos construir comparadores de dois modos, conforme mostra a figura 13.



Assim a tensão de saída do circuito da figura 13A será identificada na representação mostrada na figura 14A e a tensão de saída do circuito da figura 13B será idêntica à representação mostrada na figura 14B.

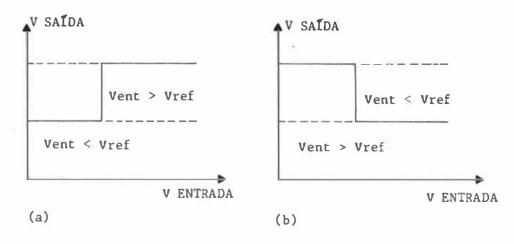


FIGURA 14

Os amplificadores operacionais se prestam ainda, para uma série de outras aplicações. Devido à grande versatilidade desses dispositivos e também devido às operações matemáticas que podem executar. Os amplificadores operacionais constituem-se no elemento básico dos computadores analógicos. Porém, hoje em dia, seu campo de aplicação generalizou-se de tal forma que, além da computação analógica, eles são utilizados em fontes estabilizadas, geradores de funções, sistemas de servo-mecanismos, conversores analógico-digitais, digital-analógicos, etc...

Como o estudo do amplificador operacional não se restrin ge apenas aos assuntos que abordamos nesta lição, compromete mo-nos, à medida que for necessário, fornecer informações adicionais sobre o mesmo, uma vez que um estudo ou uma análise mais aprofundada deste assunto requereria, por parte dos senhores alunos, um profundo conhecimento de cálculo diferencial e integral, o qual não desenvolveremos, uma vez que foge um pouco das diretrizes básicas do curso.

CIRCUITOS INTEGRADOS (CIS)

O advento dos "Circuitos Integrados" provocou um avanço fantástico da indústria eletrônica equivalente ao dos transistores, em 1948. Historicamente o CI. surgiu nos laborató

rios da Texas Instruments, em 1958, quando o pesquisador Jack Kilby conseguiu uma estrutura de transistores e resistores mediante difusão em uma fina placa de silício. Em 1960 descobriu-se a técnica planar e, em 1962, começaram a ser comercializados os primeiros CIs planares com estrutura RTL em uma só placa de silício com uma área de aproximadamente lnm2. Hoje, temos grandes indústrias investindo recursos econômicos, técnicos e humanos para o desenvolvimento e ampliação do campo de aplicações do CIs.

Uma das áreas que mais se beneficiou com o advento dos CIs foi a digital, destacando-se os computadores eletrônicos, os quais tiveram seu desenvolvimento garantido, graças às grandes vantagens apresentadas por esses minúsculos componentes.

A tecnologia de circuitos integrados apresenta as seguin tes vantagens, quando comparada com componentes discretos interconectados por técnicas convencionais:

- a) baixo custo de produção;
- b) tamanho e peso reduzidos;
- c) alta confiabilidade (longa vida e segurança de funcionamento);
- d) melhor desempenho;
- e) obtenção de dois ou mais componentes com características bem próximas;
- f) ótimo acoplamento térmico.

De um modo geral os CIs podem ser classificados em duas categorias: CIs digitais e CIs lineares, os quais estudaremos logo mais adiante.

A tecnologia de construção de circuitos integrados permite realizar todo um circuito, contendo dezenas, centenas e até milhares de componentes, numa pequena área de material se micondutor (geralmente silício). A fabricação dos CIs envolvem estudos do material a ser utilizado, bem como processos e princípios de projeto, os quais constituem a chamada "tecnologia dos semicondutores". Sob o ponto de vista da tecnologia empregada na fabricação dos CIs, estes poderão ser classificados em:

- a) Monoliticos;
- b) pelicula fina (ou filme fino);
- c) película espessa (ou filme grosso);
- d) Hibridos.

Cada tipo possui uma série de vantagens sobre os demais, mas também apresenta algumas limitações. Desenvolveremos o nosso estudo, procurando, através de uma breve análise sobre os aspectos construtivos desses CIs, mostrar as principais características de cada um deles.

CI. MONOLÍTICO

O nome monolítico deriva-se da junção de dois vocábulos gregos: monos (único) e lithos (pedra) e significa uma só pedra. Na realidade, esse significado, uma só pedra, refere-se a um só cristal, ou seja, todos os elementos constituintes do CI, tanto os ativos (diodos e transistores) como os passivos (resistores, capacitores e interconexões) são formados ao mes mo tempo sobre uma pequena pastilha de silício de modo a constituírem uma estrutura indivisível.

Quanto a fabricação, os CIs monolíticos podem ser bipola res ou MOS. Na técnica MOS (Metal-óxido-semicondutor) num transistor de canal N, a condução de corrente elétrica é devida aos elétrons, enquanto que para um transistor de canal P a condução de corrente se deve ao movimento de lacunas (tal como nos FETs discretos). Já nos bipolares temos a condução de correntes pelos dois tipos de portadores de corrente: os elétrons e as lacunas.

A técnica básica de fabricação de um CI monolítico é praticamente a mesma utilizada para a fabricação dos transistores, ou seja, a técnica (ou processo) de difusão planar. Na tecnologia planar, atualmente dispomos de três processos convencionais, utilizados na fabricação dos CIs: processo planar/epitaxial; processo de tripla difusão e processo de isolação dielétrica. Dentre esses processos, o mais utilizado é o processo planar/epitaxial, o qual passaremos a estudar logo em seguida. Porém, antes de descrevermos o processo global de fabricação do CI, tendo em vista, ser este muito complexo, apresentaremos uma série de informações, bem como alguns processos intermediários, utilizados na fabricação dos mesmos.

- <u>Substrato</u>: trata-se de um pedaço de material semicondu tor (geralmente de silício) cuja finalidade é de servir como base mecânica dos elementos do CI, servindo também como um grande canal de escoamento de corrente para a maioria dos el<u>e</u> mentos do CI.
- <u>Material monocristalino</u>: trata-se de uma porção de material solido no qual a rede cristalina e geometricamente de finida, seguindo um determinado padrão.
- Crescimento epitaxial: trata-se de um processo, pelo qual se produz uma camada muito fina de silício monocristalino, através de uma reação de redução do hidrogênio, a partir do tetracloreto de silício, os quais reagem também com o substrato de silício. Para tanto o substrato de silício é aquecido até uma temperatura de 1.200°C e o vapor de tetracloreto de silício se mistura com o hidrogênio. Essa mistura gás/va por é então orientada, de modo a passar sobre o substrato. Ao separarem-se do tetracloreto de silício os átomos de silício se depositam sobre a superfície do substrato, formando, então, a camada de silício monocristalino. A reação de redução se encontra sintetizada na expressão a seguir: SiCl4 + 2H2 1200°C Si + 4HCl.


Utilizando-se desse processo, podemos obter camadas de silício de até $10\mu m~(10x10^{-6}m)$. A vantagem desse processo reside no fato de podermos controlar a condutividade da camada de silício monocristalino, bastando para tanto adicionarmos uma certa quantidade de impurezas juntamente com o vapor de tetracloreto de silício.

Em se tratando de circuitos integrados, normalmente o substrato é de silício do tipo "P" e a camada epitaxial também é de silício, porém do tipo "N".

A figura 15 nos mostra alguns aspectos da camada epitaxial com distribuição controlada de impurezas por meio de atmosfera ativa.


- Difusão de estado sólido: é um processo, mediante o qual, podemos introduzir impurezas atômicas em uma determinada região superficial de uma placa de silício (bolacha do inglês wafer). Na verdade, trata-se de um processo de dopagem - da placa de silício com material do tipo "N" ou "P", o que possibilita a formação de regiões com propriedades elétricas

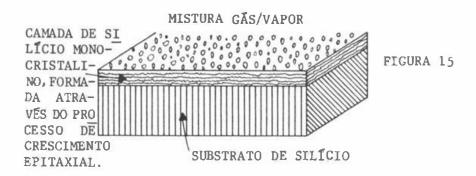diferentes. Tais regiões é que irão constituir-se nos elementos ou dispositivos eletrônicos do circuito integrado.




O processo de difusão consiste em aquecermos a placa de silício em uma atmosfera de vapor da própria impureza com a qual se pretende dopar a placa de silício. Assim que a placa de silício se encontrar a uma temperatura entre 1000°C e 1200°C e, estando ela em contato com a atmosfera de vapor, que contem a impureza, alguns dos atomos dessa atmosfera entrarão em contacto com a superfície da placa, difundindo-se na mesma de modo a formarem um único material. Esse processo é muito lento e a quantidade de impureza que pode pene trar na placa de silício, dependera da constante de difusão da impureza e do tempo em que a placa de silício ficar exposta à ação da atmosfera de vapor. A figura 16 nos mostra, de maneira muito simplificada, uma placa de silício que passou pelo processo de difusão de impurezas.

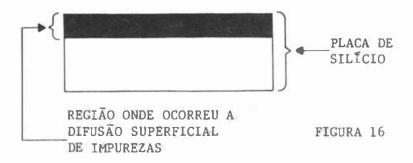A principal diferença entre os processos de crescimento epitaxial e de difusão está no fato deste último iniciar-se de fora para dentro da placa de silício, enquanto que o primeiro consiste na incorporação dos átomos à rede cristalina do substrato (placa) de silício.



- <u>Oxidação</u>: trata-se de um processo atravês do qual pode mos oxidar a superfície de uma placa de silício, bastando para tanto submeter a placa de silício a uma determinada temperatura na presença de oxigênio. Muitas vezes, usa-se o oxigênio juntamente com vapor de água para acelerar o processo de oxidação. Dessa forma, consegue-se uma camada de dioxido de silício (SiO2) com uma espessura em torno de 2μm(ou 12x10⁻⁶m).
- Difusão seletiva: sabe-se que a difusão de impurezas (átomos) sobre a camada de óxido de silício é mais lenta que no proprio silício. Podemos então utilizar esse fenômeno para obtermos uma difusão seletiva, ou seja, para difundir impurezas em determinadas regiões da placa de silício. Esse processo inicia-se com a formação de uma camada de óxido de silício na superfície da placa, eliminando-se, em seguida, o óxido de silício das regiões onde se pretende introduzir as impurezas.

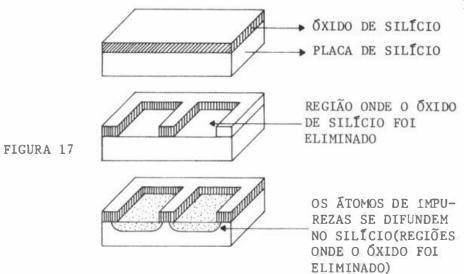
Uma vez retirado o óxido, introduz-se a placa de silício em um forno de difusão, onde é então colocada em contacto com uma atmosfera de vapor que contém a impureza em suspensão. Os átomos da impureza, contidos nessa atmosfera de
vapor, irão difundir-se nas regiões, onde o óxido foi elimina
do. A figura 17 nos mostra um exemplo de difusão seletiva.



- Eliminação do óxido: para eliminarmos o óxido de silício de determinadas regiões, utiliza-se um processo fotorresistente, semelhante ao processo fotolitográfico, utilizado na confecção de chapas de circuitos impressos. O processo inicia-se por recobrir o óxido de silício com um material fotosensível, sobre o qual é colocada uma máscara, tendo o desenho em negativo das regiões onde se pretende reti rar o óxido de silício (região opaca da mascara). Assim, onde se deseja retirar material óxido, a máscara será opaca, pois todo o conjunto será submetido à luz ultravioleta, a qual irá fixar o material exposto, ou seja, o material que está sob as regiões transparentes (ou translúcidas) da mascara. Em seguida, todo o conjunto é mergulhado em uma solução de ácido fluo rídrico, o qual ira atacar o oxido exposto até deixar o sili cio a descoberto, ou seja, até retirar totalmente a camada de óxido. Porém, o restante da camada de óxido (que foi fixada a través da incidência de luz ultravioleta sobre o material fotorresistente) permanecerá inalterada, pois o material fotorresistente é insolúvel. Por último, elimina-se todo o restante do material fotorresistente mediante o uso de um revela dor, ficando então o bloco de silício com áreas protegidas pe lo oxido e outras disponíveis para a difusão de material tipo "P" ou "N".

A figura 18 nos mostra, em uma sequência, como se proces sa a eliminação seletiva do óxido de silício por intermédio de um processo fotossensível. Obs.: As regiões desprovidas de óxido de silício recebem o nome de "janela".

FIGURA 18

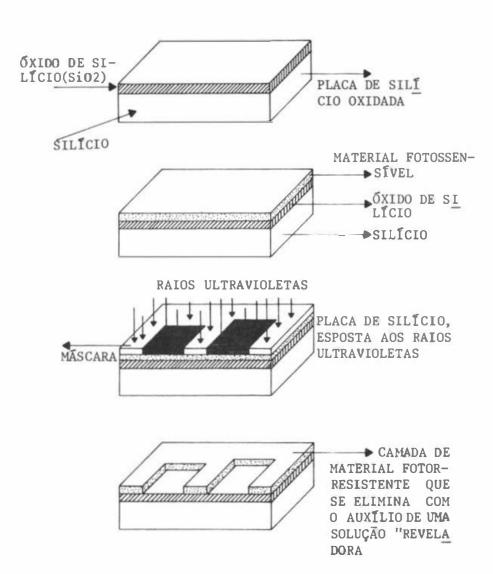


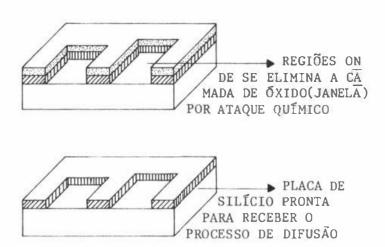


FIGURA 18

- Mascaras: normalmente as mascaras são feitas de um material plástico denominado "rubilite". Para a confecção de circuitos integrados, geralmente, utiliza-se de três (3) a se te (7) máscaras diferentes, dependendo, evidentemente, da tecnologia que está sendo empregada.

A máscara de rubilite é fabricada com uma tolerancia de 50µm (50 x 10-6m) a 0, lmm de espessura. A figura 19 nos mostra um fluxograma contendo a següência de fabricação de máscaras.

A mascara original (com área em torno de lm²), em rubili te, passa por um processo de redução de 10 a 30 vezes, dependendo do circuito. Obtemos, assim, una mascara de auto-resolução (em uma pequena placa de vidro). Essa mascara sera, então, colocada em uma moldura-padrão. Em seguida, a mascara passa por uma segunda redução e, logo apos, através de um processo de foto-reprodução, e reproduzida várias vezes sobre uma

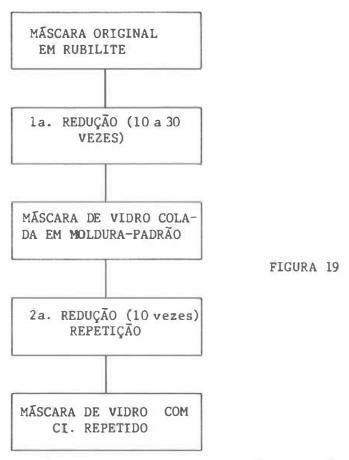


chapa fotossensível. Esta chapa fotossensível, será então colocada em contato íntimo com as pastilhas (placas) de silício recobertas de material fotossensível, resultando, no final, nas pastilhas (placas) fotogravadas.

- <u>Isolamentos</u>: nos circuitos integrados, os elementos, que compõem o circuito, são formados um ao lado do outro e muito próximos um do outro. Como o substrato, geralmente de silício, é um material condutor, torna-se necessário que cada um desses elementos que compõem o CI. estejam eletricamente i solados do resto da massa de silício, de tal modo que a resistência entre ambos seja elevadíssima. Dessa forma, conse gue-se evitar um acoplamento elétrico, prejudicial entre os componentes.

Diferentes métodos têm sido postos em prâtica para

conseguir o isolamento elétrico entre os diferentes componentes de um circuito integrado. Entre eles, destacam-se o método de isolamento por diodo e o método de isolamento por camadas de óxido ou por dielétrico.

O isolamento por diodo é o mais utilizado e consiste em estabelecermos uma junção PN em redor do componente, o qual, uma vez em funcionamento o dispositivo (CI), deverá apresentar uma polarização invertida, de modo que a resistência entre certo componente do circuito e o substrato de silício seja muito elevada (da ordem de dezenas de Megaohms). A figura 20 nos mostra uma sequência de figuras as quais ilustram as etapas básicas da formação do isolamento por junção PN.

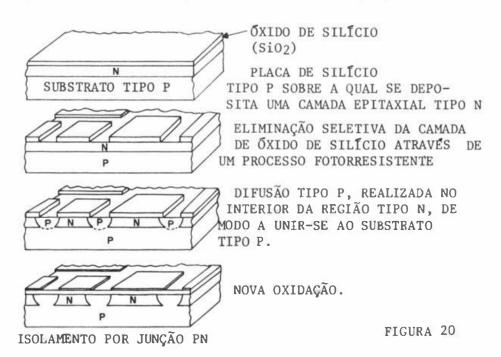

Note que a placa (ou pastilha) de silício é formada por um substrato do tipo "P", sobre o qual se deposita uma camada epitaxial do tipo "N", difundindo-se completamente regiões do tipo "P" no interior da camada do tipo "N", de modo que a região do tipo "P" que foi difundida, una-se com a região tipo "P" do substrato. Como resultado final, teremos todas as regiões do tipo "N" rodeadas por uma junção "PN". Quando o cir

cuito integrado definitivo entrar em funcionamento, o substra to deverá ser conectado a um potencial negativo para que cada uma das junções "PN" tenha uma polarização inversa.


A constante dielétrica do silício tipo P é 12, bastante alta; isso resultará em uma desvantagem para esse método, pois, infelizmente, isto resultará em uma capacitância parasita que poderá interferir no funcionamento do CI.

O método de isolamento por camadas de óxido ou por dielé trico, consiste na formação de uma camada de óxido de silício ao redor de cada elemento componente do circuito. Esse método é particularmente utilizado em casos especiais, quando o circuito integrado precisa trabalhar com altas frequências e tam bém quando se necessita de dispositivos resistentes à radiação, posto que o óxido de silício não é afetado pela mesma. A capacitância parasita, nesse caso, é bem menor que a apresentada no método anterior, pois a constante dielétrica apresentada pelo óxido de silício é igual a 4, resultando em uma capacitância parasita três vezes menor.

- Formação dos transistores integrados: na figura apresentamos a estrutura de um transistor planar epitaxial discreto. Observe que o contato do coletor é feito na superfí cie inferior da estrutura. A resistência interna, em com o contato do coletor, mantém-se dentro de um nível baixo, utilizando uma placa de silício com um substrato (alta concentração de atomos doadores) de baixa resistivida de. Ja na figura 218, temos um transistor planar, construído com base nos circuitos integrados, monolíticos, utilizando técnicas epitaxial e difusão. Nesse caso, o contato do coletor faz-se no topo da placa de silício, sendo que este acha eletricamente separado do substrato por intermédio de dois diodos de isolação reversamente polarizados. O fato contato do coletor estar colocado no topo da estrutura, ira implicar em um aumento do percurso da corrente de coletor consequentemente, implicara em um aumento da resistência coletor e da tensão de saturação entre coletor-emissor (Vce . sat.). Além disso, o transistor integrado apresenta uma capacitância parasita que fornecera um caminho a mais para a corrente de fuga.

Os principais fatores que influenciam as características elétricas de um transistor são: tamanho e forma geométrica, níveis de dopagem, qualidade do silício empregado e tipo

de difusão (processo). Desses fatores, os que oferecem maior flexibilidade em termos de projeto são a forma geométrica e o tamanho. A principal vantagem dos transistores integrados em relação aos transistores discretos reside no fato dos primei ros apresentarem uma considerável melhoria no desempenho, uma vez que aqueles estão fisicamente próximos uns dos outros e suas características elétricas pouco variam de um transistor para outro.

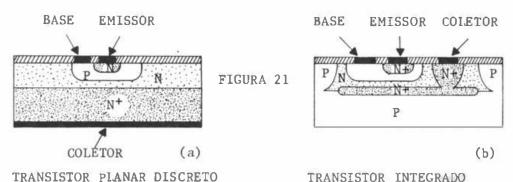

Devido ao fato das impurezas do tipo "N" apresentarem valores menores da constante de difusão D do que as impurezas do tipo "P" e, como a região de coletor fica sujeita ao aquecimento durante as difusões de base e emissor exigindo, portanto, o uso de impurezas com baixo coeficiente de difusão como forma de evitar o deslocamento da junção coletora, é que a grande maioria dos transistores fabricados com a técnica de circuito integrado são do tipo "NPN". Um outro fator muito importante que também nos leva a utilizar as impurezas do tipo "N" para a formação das regiões do emissor e do coletor é que, geralmente, essas impurezas apresentam uma "solubilidade sólida" relativamente grande se comparada com as de algumas cimpurezas do tipo P, permitindo, assim, dopagens mais altas do emissor do tipo "N" (N*).

Transistor PNP Lateral: o transistor-padrão em circuito integrado é do tipo NPN, porém, em algumas aplicações, é ne cessário ter, no mesmo CI, transistor do tipo NPN e PNP. A técnica do "transistor lateral" nos permite formar transistores do tipo PNP e, ao mesmo tempo, transistores NPN. A figura

22 nos mostra a estrutura lateral de um transistor PNP. Duran te a difusão da região do tipo P, para formar a região da base de uma estrutura NPN, se difundem duas regiões do tipo "P", uma ao lado da outra, formando-se, assim, o transistor lateral.

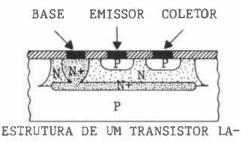


FIGURA 22


ESTRUTURA DE UM TRANSISTOR LA-TERAL, DO TIPO PNP.

Nesse tipo de transistor, a corrente do coletor circula paralelamente em relação à superfície da estrutura, ou seja, lateralmente do emissor para o coletor. Esse dispositivo apresenta um ganho de corrente muito baixo (0,5 a 5) uma vez que a região de base entre o emissor e o coletor é muito grande (± 25µm).


- Transistor NPN com superganho: se diminuirmos a largura efetiva da região de base até atingir o ponto de "punchthrough" (menor tensão em que ocorre a ruptura), através da difusão do emissor na região de base, conseguiremos um considerável aumento no ganho de corrente (algo em torno de 5000), porem a tensão de ruptura será muito pequena (em torno de 5 volts). Entretanto, se esse transistor, na montagem emissor comum, for operado em série com um transistor integrado-padrão (NPN), na montagem base comum (ligação cascata), teremos um ganho super alto em correntes baixas e com tensões de ruptura bem maiores (em torno de 50 volts).
- Formação dos diodos integrados: os diodos nos circuitos integrados sao feitos com estruturas semelhantes a dos transistores, ou seja, é simplesmente uma junção PN de um transistor NPN. Existem três maneiras diferentes de se obter


um diodo a partir de um transistor: utilizando o diodo emissor-base, com o coletor curto-circuitado com a base; utilizan do o diodo emissor-base, com o coletor em aberto e utilizando o diodo coletor-base com o emissor em aberto.

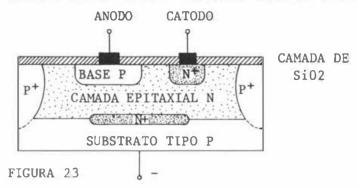O diodo coletor-base com emissor em aberto tem uso mais limitado, sendo adequado para a formação de conjuntos de diodos catodo comum (coletor "N" é o catodo) e também para a formação de conjuntos anodo comum (a base "P" é o anodo). A figura 23 nos mostra a estrutura de um diodo coletor-base.



Os dois primeiros tipos (emissor-base) são muito usados na fabricação de diodos, desde que a tensão de polarização in versa necessária ao circuito não ultrapasse o valor da tensão de ruptura entre a base e o emissor (= 7,0 volts). Recorrendo-se a um curto-circuito (primeiro caso) entre a base e o cole tor, conseguimos evitar o funcionamento parasítico dos transistores NPN ou PNP. A figura 24A nos mostra a seção transversal de um diodo emissor-base com o coletor em curto com a base. A figura 24B nos mostra a seção transversal de um diodo emissor-base com o coletor em aberto.

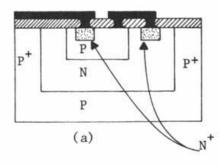

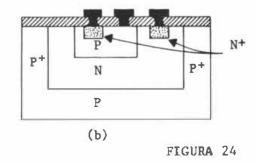

Na figura 25 temos um conjunto de curvas características (corrente direta x tensão direta) referentes aos três tipos básicos de diodo: a) base-emissor (coletor curto-circuitado com a base); b) base-emissor (coletor aberto) e c) coletor-base (com emissor em aberto).

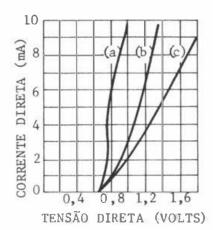



FIGURA 25

Observando a figura 25, podemos concluir que o diodo emissor-base com o coletor em curto com a base é o diodo que fornece a maior condução para uma dada tensão direta.

- Formação dos Resistores integrados: a técnica básica para a formação dos resistores integrados consiste na modificação da resistividade de uma região isolada da placa de silício, através da difusão de impurezas doadoras ou aceitadoras, de maneira que o valor do resistor passa a depender da profundidade da difusão, da concentração das impurezas, do material e da área do resistor. Porém as variáveis: concentração e profundidade estão atreladas ao processo de formação dos transistores uma vez que a difusão da base (ou a do emissor) é feita simultaneamente com a difusão do resistor.

Quanto à forma das resistências, estas consistem de uma linha muito fina e estreita, provida de contatos ôhmicos em ambas as extremidades, conforme nos mostra a figura 26.

FIGURA 26

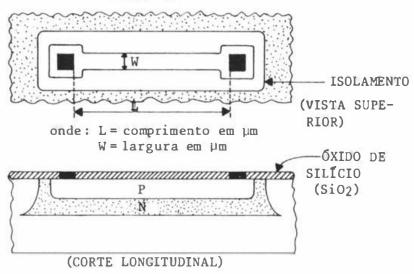


- ESQUEMA BÁSICO DE UMA RESISTÊNCIA DIFUNDIDA.

A faixa prática de valores obtidos para resistores de base difundida vai de 20Ω a $50 \text{K}\Omega$, isso levando em consideração que a difusão da base do transistor proporciona uma resistivi dade da ordem de $100\Omega/\mu\text{m}^2$, sendo a largura típica de uma resistência em torno de $12\mu\text{m}$. Isto quer dizer que uma pequena linha resistente apresentará uma resistência de 100Ω para cada $12\mu\text{m}$ de comprimento(1), de modo que, para obtermos uma resistência de 1000Ω necessitaremos de uma linha com $120\mu\text{m}$ de comprimento(1).

Para obtermos valores mais altos de resistência, o comprimento (1) deverá aumentar proporcionalmente. Porém, para obtermos valores mais baixos de resistência, o comprimento(1) deverá diminuir, enquanto que a largura w deverá aumentar. A figura 27 nos mostra uma comparação entre as formas geométri cas de uma resistência de 100Ω e uma de 5000Ω.




Formação dos capacitores integrados: normalmente os ca pacitores em circuitos integrados são obtidos, utilizando-se a capacitância de uma junção "PN" polarizada reversamente ou através da técnica de filme fino. Os capacitores obtidos a partir da capacitância de uma junção "PN" são conhecidos como "capacitores de junção" (veja figura 28). O capacitor é forma do pela junção J2 (reversamente polarizada) que separa a cama da epitaxial do tipo N da região superior, difundida com impureza do tipo P, sendo que o valor da capacitância desse capacitor depende da área da junção e da concentração de impurezas.

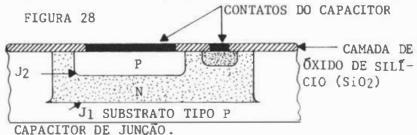

A junção J_l introduz uma capacitância parasita indesejável, a qual é minimizada ao levarmos o substrato tipo P a um potencial mais negativo.

Geralmente as capacitâncias são muito baixas, exigindo grandes áreas do CI, o que nos leva a usar componentes discretos ao trabalharmos com valores elevados de capacitância (valores superiores a 100 pF). Jãos capacitores construídos com a técnica de filme fino ou capacitores MOS(Metal-oxido-semi-condutor) podem atingir valores de capacitância da ordem de algumas centenas de picofarads. A figura 29 nos mostra a estrutura básica de um capacitor de filme fino ou capacitor MOS.

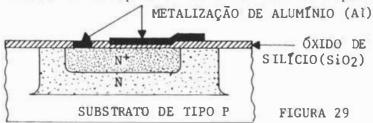

A região N⁺ e a camada metálica(Alumínio) constituem as placas do capacitor enquanto que uma camada de óxido de silício com espessura cuidadosamente controlada forma o dielétrico.

Na lição E-19, daremos continuidade ao estudo sobre circuitos integrados.



CUASO DE ELETRÔNICA DIBITAL E MICADARDESSADDAES

CURSOS DE APERFEIÇDAMENTO

CAIXA POSTAŁ 1642 - CEP 86100 - LONDRINA-PARANA

EXAME DA LIÇÃO E-13



- cada questão é composta de três ou quatro alternativas.
- só uma delas está correta.
- marque a que considerar correta.
- passe as respostas corretas para a folha de exame.
- Uma das principais características de um amplificador operacional é:
 - a) alta impedância de entrada;
 - b) os itens a e d estão corretos;
 - c) alta impedância de saída;
 - d) impedância de saída nula.
- Ao aplicarmos um sinal alternado na entrada (-) de um amplificador operacional, teremos na saída:
 - a) sinal não invertido;
- c) sinal invertido;
- b) sinal não amplificado;
- d) N.R.A.
- Se aplicarmos um sinal nulo em uma das entradas de um amplificador operacional, teoricamente, o sinal de saída será:
 - a) nulo;

- c) um sinal continuo;
- b) diferente de zero;
- d) N.R.A.
- 4) Para um amplificador operacional qualquer, quanto maior for a frequência:
 - a) maior sera o ganho do amplificador;
 - b) menor será o ganho do amplificador;

- c) maior será o ganho de corrente;
- d) os itens a e c estão corretos.
- 5) Com relação ao circuito da figura 4, a expressão que nos fornece o ganho do amplificador é:
 - a) Rf/R_1 ; b) $-R_1/Rf$; c) R_1/Rf ; d) $-Rf/R_1$.
- 6) Devido à grande versatilidade apresentada pelo amplificador operacional, este veio a constituir-se em um elemento basico na formação dos:
 - a) contadores;
 - b) computadores digitais;
 - c) computadores analógicos;
 - d) N.R.A.
- 7) Uma das vantagens apresentadas pelos circuitos integrados, quando comparados com os componentes discretos e:
 - a) alto custo de produção;
 - b) baixa confiabilidade;
 - c) tamanho e peso reduzidos;
 - d) tamanho e peso relativamente grandes.
- 8) Quanto à fabricação, os CIs monolíticos podem ser:
 - a) de película fina;
 - b) bipolares ou MOS;
 - c) hibridos;
 - d) de película espessa.
- 9) O valor de um resistor CI monolítico pode ser ajustado va riando-se:
 - a) a largura e a espessura;
 - b) a espessura e o comprimento;
 - c) o comprimento e a largura;
 - d) N.R.A.
- 10) O dielétrico de um capacitor CI monolítico é formado por:
 - a) ácido fosfórico;
 - b) óxido de silício (SiO2);
 - c) safira;
 - d) alumínio.



CUPSO DE ELETRÔNICA DIBITAL E MICADADOCESCADORES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

LIÇÃO E-14


DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES VI

INTRODUÇÃO:


Dando continuidade ao estudo dos circuitos integrados (CIs), apresentaremos, nesta lição, a descrição do processo planar/epitaxial. Em seguida, passaremos ao estudo dos CIs de película fina, CIs de película espessa e CIs híbridos e, para finalizar, faremos um breve estudo sobre as mais recentes técnicas utilizadas na fabricação de circuitos integrados.

PROCESSO PLANAR/EPITAXIAL

Para construirmos um C.I. completo, deveremos, de acordo com esse processo, formar todos os elementos (dispositivos)de uma so vez. Para tanto, seguiremos a técnica de formação dos transistores, justamente por ser essa a mais extensa e comple xa em relação à técnica de formação dos demais elementos. Visando a maior clareza e, consequentemente, melhor compreensão do processo por parte do aluno, iremos descrever passo a passo a formação de um circuito hipotético (figura 1), partindo -se do pressuposto de que todos os elementos estejam em linha.

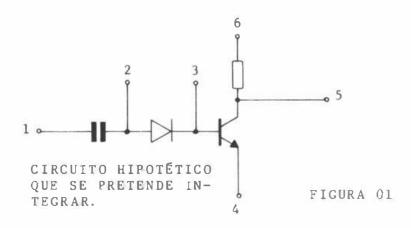

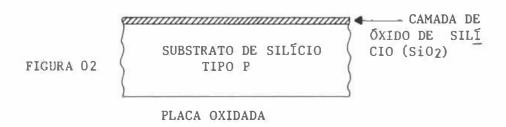O processo é iniciado, partindo-se de uma placa de silício, tipo P, uniformemente dopada e previamente oxidada na parte superior, a qual constituir-se-á no substrato do C.I. (figura 2).



Após a oxidação da placa, espalha-se um elemento fotos sensível sobre a mesma. Em seguida, coloca-se a primeira máscara, a qual irá selecionar as regiões, onde deverá ocorrer a primeira difusão. Essa difusão sob a camada epitaxial irá for mar a zona N+ (camada enterrada), destinada a diminuir a resis tência do coletor do transistor. Após o ataque químico, a pla ca estará pronta para passar pelo processo de difusão. Geral mente utiliza-se o arsenio (As) como impureza, pois a constante de difusão sólida do arsênio é muito maior do que a constante de difusão sólida do fosforo e do boro. A figura 3 nos mostra a estrutura da placa após a difusão do arsênio.



FIGURA 03

DIFUSÃO DE TIPO Nº PARA OS TRANSISTORES

Uma vez completado o processo referente à primeira difusão, todo o óxido da superfície da placa é removido e uma camada epitaxial do tipo N é depositada sobre toda a superfície da placa. Após o processo de crescimento epitaxial, oxidase novamente a superfície da placa conforme nos mostra a figura 4.

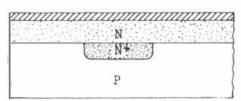


FIGURA 04

CRESCIMENTO DE UMA CAMADA E-PITAXIAL (TIPO N) E, EM SEGUI DA,NOVA OXIDAÇÃO SUPERFICIAL Logo após a última oxidação, espalha-se elemento fotossensível sobre toda a superfície da placa e, através de uma segunda máscara, previamente alinhada com a primeira, serão demarcadas as regiões (janelas) onde, por difusão, formar-seão as camadas de isolamento do tipo P+, que delimitam as regiões de tipo N reservadas para cada elemento. Uma vez realizada a difusão de material tipo P+, a superfície da placa é novamente oxidada. A figura 5 nos mostra alguns detalhes da difusão de isolamento.

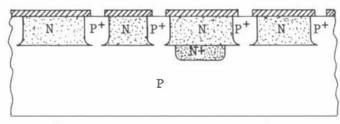


FIGURA 05

DIFUSÃO DE ISOLAMENTO DE TIPO P*

Na etapa seguinte, através da aplicação e exposição (aos raios ultravioletas) da terceira máscara, determinam-se as regiões onde devemos realizar as difusões de base e construir o corpo dos resistores. Com essa difusão formam-se, também, as regiões correspondentes à base do transistor NPN (coletor e emissor do PNP), o anodo do diodo e o eletro-do "P" do capacitor. Nova camada de óxido de silício é então depositada sobre a superfície. A figura 6 nos mostra detalhes da estrutura após esta última etapa.

Após a colocação da camada de óxido, aplica-se a quarta máscara, a qual selecionará as regiões do emissor e o contato N+ do coletor do transistor NPN, do diodo (catodo) e o eletrodo N do capacitor. Na realização dessa etapa, utiliza-se a difusão do fosforo de alta concentração (N+). Devido ao fato da difusão ser realizada com elevada concentração de impure-

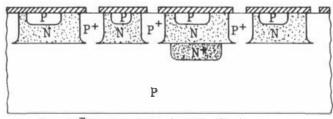


FIGURA 06

DIFUSÃO DE BASE (TIPO "P")

zas, nessa mesma etapa, são também realizadas as difusões que visam a reduzir o valor dos contatos ôhmicos e as difusões para a formação dos resistores de baixo valor. A figura 7 nos mostra a difusão de tipo N+ referente a essa etapa.


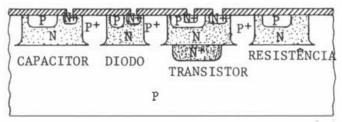


FIGURA 07

DIFUSÃO DE TIPO N+

Após uma nova oxidação, poderemos então utilizar a quinta máscara, através da qual se faz a abertura de janelas destinadas a conexão dos dispositivos com o meio externo. Por vaporização a vácuo deposita-se uma fina camada de alumínio (Al)

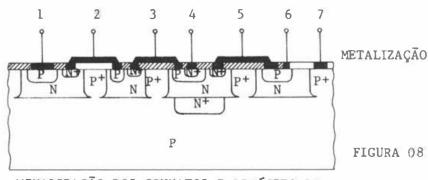
sobre toda a placa. Como última etapa, aplica-se uma sexta máscara para a remoção do alumínio, resultando daí a interconexão dos dispositivos que constituem os circuitos integrados. A figura 8 representa essa última etapa, na qual é mostrada a metalização dos contatos.



METALIZAÇÃO DOS CONTATOS E DEPÓSITO DA REDE DE INTERLIGAÇÃO

Com vistas a facilitar a compreensão do processo, por parte dos alunos, apresentamos na figura 9 um fluxograma contendo todas as etapas básicas da formação do C.I. através do processo planar/epitaxial.

Após a constituição das pastilhas (chips) de circuito in tegrado, todas elas serão testadas individualmente, através de pontas de prova acopladas a um computador. As pontas de prova irão tocar as regiões de contato e farão uma série de medições as quais serão comparadas com as especificações do projeto. Se houver discrepâncias entre os valores medidos e os especificados, a pastilha que está sendo testada será então recoberta por uma fina camada de tinta, cuja finalidade é tão somente a de identificar a pastilha defeituosa quando do corte da placa. Uma vez realizado o teste, a placa é, então,

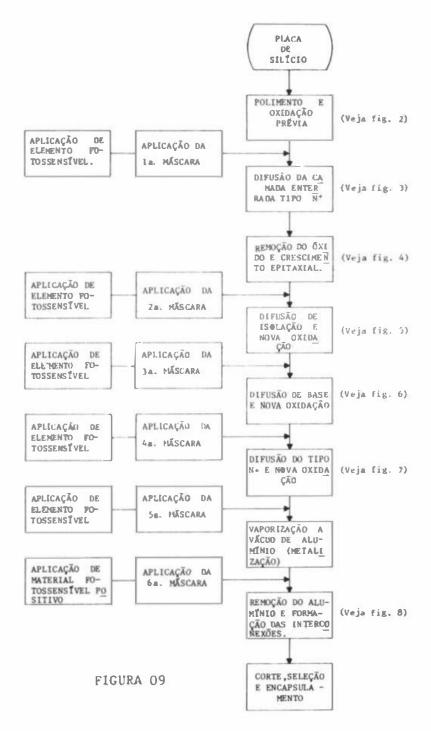

cortada. Para tanto, através do uso de raio laser ou de uma ponta de diamante, fazem-se ranhuras em torno das pastilhas - que constituem a placa, de modo que, mediante pressão, a placa se parta ao longo das ranhuras. A figura 10 ilustra alguns aspectos com relação a formação e ao corte da placa.

FIGURA 10



A

PLACA OU BOLACHA SEMICONDUTORA (WAFER)



B

CONSTITUIÇÃO DOS CIs



C

PASTILHAS "CHIPS" (APÓS O CORTE)

Apos o corte, as pastilhas (chips) defeituosas são refugadas, enquanto que as aprovadas passam para a fase de en capsulamento. As ligações entre as regiões de contato da placa e os terminais externos são feitos por termo-compressão ou por ultra-som.

Existem vários tipos de encapsulamento, sendo o mais comum o DUAL-IN-LINE-PACKAGE, ou cápsula em linha dupla, ou ain da DIP. A figura 11 mostra um típico encapsulamento em linha dupla. Observe que a cápsula apresenta duas filas de pinos - montados que podem ser inseridos num receptáculo ou soldados diretamente à placa de circuito impresso.

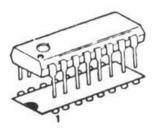


FIGURA 11

Essas cápsulas (invólucro) podem ser tanto de material plástico como de cerâmica. Os dispositivos plasticos são relativamente mais baratos e são mais adequados a maioria das aplicações industriais, operando numa faixa de 09 a 709 centígrados.

Já os dispositivos de cerámica oferecem uma melhor prote ção contra umidade e suportam melhor a temperatura, operando numa faixa de -559 + 1259 centígrados.

Os DIPs mais conhecidos possuem normalmente 14 ou 16 ter minais, podendo, em algumas versões, ter apenas 8 terminais, figura 12. Este tipo de cápsula é muito utilizada com CIs monolíticos.



FIGURA 12

Outro tipo de encapsulamento muito utilizado é o FLAT-PACK, ou cápsula chata semelhante à linha dupla, porém é menor e bem mais fina, figura 13. Seus terminais estendem-se na horizontal, circundando externamente as bordas. Este tipo de encapsulamento é muito utilizado onde o espaço é limitado.Nor malmente é feito de cerâmica ou de material metálico, supor tando temperaturas entre -55° a + 125° centígrados. Também são muito utilizados com os CIs monolíticos.



FIGURA 13

Uma outra maneira de se protegerem os CIs é através da montagem METAL CANS, recipientes metálicos, semelhantes aos utilizados para encapsular os transistores, figura 14.



FIGURA 14

Observa-se na figura 14 que a capsula metalica possui apenas 8 pinos, podendo possuir um número maior de terminais, normalmente utilizados para abrigar CIs monolíticos, do tipo película ou híbridos. Suportam uma faixa de temperatura entre -55º até + 125º centígrados. São adequados para aplicações es paciais e militares.


Antes de passarmos ao estudo das outras técnicas de fabricação dos CIs, vamos fazer um pequeno parênteses para falarmos um pouco sobre os circuitos MOS.

CIRCUITOS INTEGRADOS MOS:

Os CIs MOS são fabricados utilizando-se processos similares aos empregados na fabricação dos circuitos bipolares, uma vez que a técnica dos circuitos monolíticos é utilizada na obtenção de ambos os circuitos (bipolar e MOS). O circuito - MOS apresenta uma alta impedância de entrada e um elevado ganho de tensão, podendo, portanto, ser utilizado com vantagens nos amplificadores lineares.

Devido a sua construção, o transistor MOS é auto-isolante. Isso faz com que ele ocupe menos espaço no circuito integrado do que o transistor bipolar. A auto-isolação decorre do fato da "fonte" e o "dreno" se encontrarem isolados pelas suas próprias junções PN, enquanto que a "porta" é isolada por uma fina camada de ôxido de silício e o "canal" formado

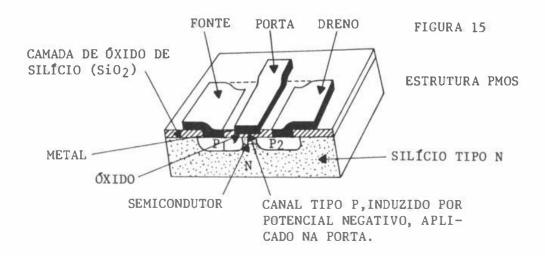sobre a região correspondente à "porta" é igualmente isolada pela junção PN que lhe está associada. A figura 15 nos mostra uma estrutura básica de um transistor MOS (tipo PMOS).




A estrutura do transistor MOS nos permite controlar a condução de corrente entre duas regiões, fonte e dreno, atra vés de uma tensão aplicada a região de porta, situada entre a fonte e o dreno. O espaço entre a fonte e o dreno de um transistor MOS poderá ser utilizado como uma resistência, cujo valor dependerá do potencial aplicado ao terminal de porta e da transcondutância do conjunto. As resistências são obtidas fixando-se a tensão de porta em um valor conveniente e conectando-se esta ao dreno, de modo que o conjunto fique no estado de não condução, estabelecendo-se assim, uma certa re sistência entre a fonte e o dreno. Esse tipo de resistência o ocupa uma área superficial bem menor, se comparada com a área ocupada pelas resistências difundidas, o que nos possibilita aumentar a densidade dos componentes em uma pastilha.

Apesar dessas vantagens, os transistores MOS, infelizmente, apresentam velocidades de comutação muito baixas em relação aos transistores bipolares. Porém, desde a sua aparição (final da década de 60) até os dias de hoje, a tecnologia MOS tem passado por muitas modificações, estando em constante evo lução. Hoje já dispomos de dispositivos MOS que possuem rapi-


dez de operação compatíveis com a nossa necessidade. Essa constante evolução originou algumas variações nos processos de fabricação bem como novas denominações. A seguir, citaremos algumas dessas denominações.

- Estrutura MNOS (Metal-Nitreto-Óxido-Semicondutor): Tra ta-se de uma estrutura na qual se empregam duas camadas de ma terial isolante na região de porta. Primeiramente, uma fina camada de óxido de silício, em contato com o silício (substra to). Em seguida deposita-se uma camada de nitreto de silício sobre a camada de óxido (veja figura 16). A região de porta é então formada sobre a camada de nitreto de silício.

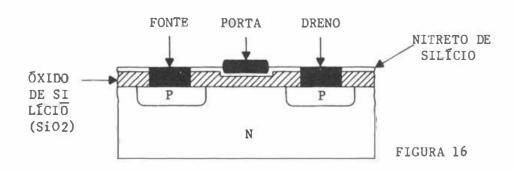

- Estrutura PMOS: Trata-se de uma tecnologia que nos per mite uma elevada densidade de integração (de 3000 a 15000 transistores por pastilha) a um custo relativamente baixo, po rem possui o inconveniente de ser muito lento, uma vez que a condução de corrente elétrica se deve ao movimento de lacunas (veja figura 15).
- Estrutura N.MOS: A tecnológia NMOS é um pouco mais com plexa que a PMOS, porém apresenta uma maior rapidez de opera ção, uma vez que a condução de corrente elétrica se deve ao

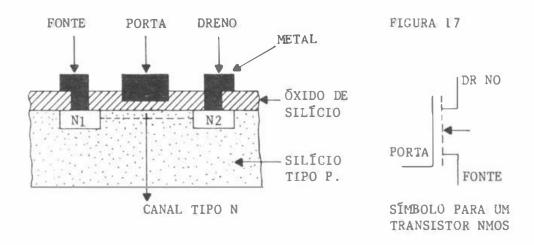
movimento de elétrons. A figura 17 nos mostra alguns aspectos de um transistor NMOS.



Note que o substrato é do tipo P, enquanto que a fonte e o dreno são do tipo N. A aplicação de um potencial positivo no terminal de porta irá formar um canal de condução tipo N entre a fonte e o dreno, dando lugar a uma corrente que dependerá do potencial aplicado ao terminal de porta.

- Estrutura CMOS: Tal estrutura apresenta, em um mesmo substrato, um transistor de canal P e um de canal N. Caracteriza-se pelo seu baixo consumo, excelente imunidade a ruídos (sinais parasitas), podendo operar em uma ampla gama de tensões de alimentação. Apesar de sua operação ser mais lenta que a bipolar, a tecnologia CMOS está apta a realizar circuitos complexos de alta densidade de integração.

Na estrutura CMOS, forma-se um transistor PMOS em um - substrato do tipo N, ao lado de um transistor NMOS, cujo canal está formado em uma difusão tipo P, que isola o dreno(N+) e a fonte (N+) do substrato de silício (N). A aplicação de - uma tensão positiva na porta do transistor NMOS irá acarretar o aparecimento de um canal N no interior da região tipo P, difundida logo abaixo da região de porta e entre as regiões de fonte e dreno (veja a figura 18).

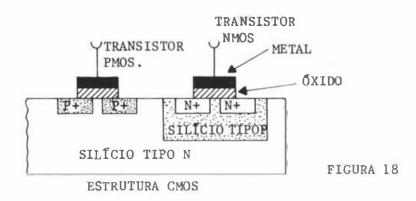


Uma outra característica muito importante da família - C.MOS é que ela conduz em ambos os sentidos, permitindo, por exemplo, que um bloco multiplexador opere como um demultiplexador e vice-versa.

- Estrutura VMOS: Obtida através do processo de "Corrosão Anisotropica Vertical" (CAV), trata-se de um dispositivo MOS especial, no qual a corrente do transistor circula per pendicularmente em relação ao substrato, ao invés de circular paralelamente, como ocorre numa estrutura MOS básica. Uma característica importante dos transistores VMOS é a relação linear entre corrente de dreno e a tensão de fonte, para uma faixa relativamente ampla de corrente de dreno. A figura 19 nos mostra uma estrutura VMOS.

As principais vantagens apresentadas por esta tecnologia são:

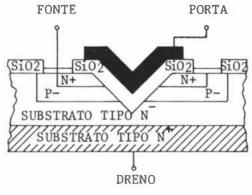
- maior densidade de corrente;
- menores valores de capacitância parasita, principalmen te entre a porta e a fonte;
- resistência de saturação reduzida, uma vez que o proprio substrato (N+) constitui o dreno.



ESTRUTURA VMOS

FIGURA 19

- Estrutura MOS com porta de silício: Neste tipo de estrutura, a região de porta e formada por silício policristali no altamente dopado, em lugar do alumínio. A região de porta pode ser obtida através de um processo de fotomáscara, executado após a etapa de difusão de material tipo P, o qual forma as regiões de fonte e dreno. Desta maneira, a isolação da região de porta, com relação as regiões de fonte e dreno é feita automaticamente, resultando em uma estrutura menor em tamanho. A figura 20 nos mostra uma estrutura MOS com porta de silício.

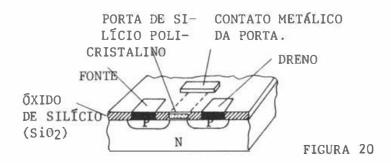

ESTRUTURA MOS COM PORTA DE SILÍCIO

O fato de obtermos a região de porta com dimensões menores tem como consequência uma velocidade de comutação mais e-

levada e um barateamento no custo de fabricação.

Dando continuidade ao nosso estudo, passaremos agora a uma breve análise sobre os demais processos de fabricação - de circuitos integrados.

C.I. DE PELÍCULA FINA (OU FILME FINO)


Nos CIs de película fina, os resistores e capacitores - são formados a partir de camadas extremamente finas de metais e óxidos, depositados sobre um substrato de cerâmica ou de vidro. As interligações são colocadas sobre o substrato como finas tiras de metal (ouro, platina ou alumínio). Jã os diodos transistores e outros componentes semicondutores são formados como dispositivos separados e depois fixados permanente mente ao substrato, nos locais apropriados. Os resistores são formados de tiras finíssimas (0,0002 cm de espessura) sobre a superfície do substrato. Essa técnica permite produzir valo res de resistência de extrema precisão. As tolerâncias nos valores dos resistores podem ser tão baixas como ± 0,01 por cento, com valores de resistência entre alguns ôhms a mais de 1 ΜΩ.

Os capacitores, por sua vez, são formados por uma camada de metal depositada sobre o substrato, a qual é revestida por uma camada de óxido que serve como dielétrico. Em seguida, a placa superior do capacitor é formada pela deposição de uma película metálica fina sobre o dielétrico. As placas metálicas normalmente são de tântalo, platina ou de ouro, enquanto que o dielétrico pode ser de óxido de silício ou óxido de alu mínio.

Os materiais usados na formação dos componentes de película fina e dos condutores são normalmente depositados no substrato isolante, através de um processo de evaporação ou por pulverização. Para garantir que as películas sejam depositadas nas regiões pré-determinadas do substrato, podemos utilizar várias máscaras, expondo apenas as regiões que necessitamos.

Os CIs de película fina geralmente são empregados em circuitos de microondas e em circuitos onde se exigem componen - tes de alta precisão, como, por exemplo, conversores digi-

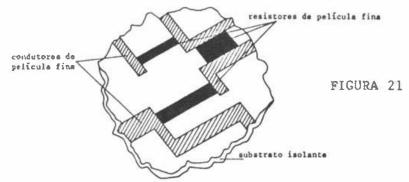tais/analógicos e analógicos/digitais. A figura 21 nos mostra alguns aspectos construtivos de um C.I. de película fina.



C.I. DE PELÍCULA ESPESSA (OU FILME GROSSO)

Neste processo, uma tela de fio muito fino (máscara) colocada sobre o substrato. A tela é então recoberta por uma tinta metalizada (tinta condutora) a qual é forcada a atraves sar as janelas da tela por um rolo de borracha (semelhante ao processo de silk-screen, utilizado na fabricação de paineis). Em seguida, os buracos remanescentes são preenchidos por emulsão. Temos, a seguir, uma secagem natural ao ar. Após secagem natural, todo o conjunto é aquecido a uma temperatura em torno de 600º C, de modo que as superfícies gravadas en durecem formando-se, por exemplo, condutores de baixa resis tencia. Este mesmo processo é utilizado para formar os tores e os capacitores. Os diodos e os transistores são forma dos separadamente (de acordo com as técnicas utilizadas para a constituição dos dispositivos semicondutores) e depois fixa dos no substrato, da mesma forma que se faz para os CIs de pe lícula fina. Geralmente o substrato é de alumina (Al203), porem quando se deseja uma dissipação de potência elevada, pode se utilizar o óxido de berílio (BeO) como substrato, pois este possui uma condutividade térmica seis vezes maior do que a alumina.

O ajuste dos valores dos resistores é feito através de raios "laser" (que irão queimar o excesso de material dos resistores) ou através de "jatos de areia". Desta forma conseguem-se obter resistores com tolerância em torno de $\stackrel{+}{}$ 0,5% - (meio por cento), para uma faixa de resistores de 5 Ω a 100 Ω . Já, os capacitores obtidos através desta técnica possuem valo res relativamente baixos, podendo alcançar até alguns milha-

res de picofarads. Quando necessitarmos de valores maiores de capacitância, é preciso utilizarmos capacitores discretos miniaturizados, fixando-os permanentemente ao substrato.

Os CIs de película espessa são mais utilizados que os CIs de película fina. Isto se deve ao fato de que o processo de obtenção dos CIs de película espessa é mais fácil de ser automatizado. O processo de película espessa é largamente utilizado em calculadoras e relógios digitais.

C. I. HIBRIDOS

Os CIs híbridos nada mais são do que uma combinação das técnicas monolíticas, película fina e película espessa, poden do ainda conter componentes discretos. Desta forma, podem-se produzir diversos tipos de arranjo de circuitos híbridos. Um exemplo de um circuito híbrido típico é o mostrado na figura 22, onde um substrato isolante é utilizado para sustentar os diversos componentes do circuito. Este CI consiste em um circuito monolítico, montado no substrato ao lado de resistores de película espessa e de um pequeno capacitor discreto. Os condutores de interligação são formados no substrato utilizan do-se as técnicas de película fina e espessa.


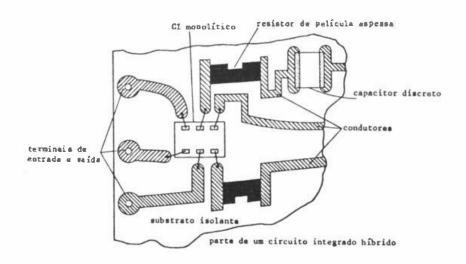


FIGURA 22

A técnica híbrida permite um elevado grau de complexida de dos circuitos, ou seja, podemos integrar um grande número de componentes através do uso de circuitos monolíticos, aliados à vantagem da precisão dos valores e tolerâncias dos componentes que se pode obter com as técnicas de película. Componentes discretos tais como diodos, transistores e capacitores são freqüentemente utilizados, tendo em vista sua capacidade de controlarem quantidades relativamente grandes de potência e também por possuírem certas características eletricas, difíceis de se conseguirem através de processos monolíticos. Na figura 23 temos um exemplo de circuito híbrido.

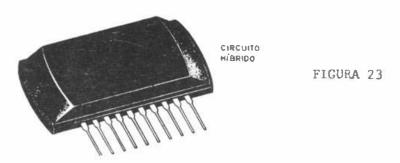

Uma das desvantagens apresentada pela técnica do circuito híbrido reside no fato de ser impossível a substituição de qualquer componente, que por ventura venha a se danificar, pois o involucro não pode ser removido. Por outro lado, uma das vantagens dos CIs híbridos é que estes contribuem para o barateamento do custo de equipamentos eletrônicos, pois podem ser mais facilmente montados e encapsulados para aplicações pespeciais. Finalizando, podemos dizer que a hibridização dos circuitos nos proporcionou ganho de espaço e redução do custo total dos referidos circuitos.

Até o presente momento, descrevemos as principais técnicas empregadas na fabricação de circuitos integrados, utilizadas até meados da década de 60. Dentre esses processos, o unico utilizado em escala mais ampla, em IME (integração em média escala), foi o planar/epitaxial que, com a ajuda de alguns melhoramentos, é empregado até hoje na fabricação de CIs. Hoje dispomos de uma série de outros processos, sendo que muitos deles são derivações das técnicas já descritas. So mente a título de informação, citaremos algumas técnicas mais recentes.


TECNICA LOCOS-ISOPLANAR:

A principal diferença com relação à técnica planar/epita xial está no fato de que nesta utiliza-se o nitreto de silício (Si3N4) como material alternativo na elaboração de máscaras para deter a difusão sólida de impurezas. A remoção do ni treto de silício é feita através do uso de ácido fosfórico, o qual ataca o nitreto de silício muito mais rapidamente do que o ácido fluorídrico, utilizado na remoção do óxido de silício.

O processo LOCOS foi inicialmente desenvolvido com vistas à fabricação de circuitos integrados MOS, permitindo a construção de dispositivos com elevado grau de isolação, bem como a obtenção de superfícies de CI., relativamente planas, evitando-se assim problemas relativos ao rompimento das conexões internas dos dispositivos do CI. Outra grande vantagem - apresentada pelo processo LOCOS está no fato de que o nitreto de silício (Si3N4) também pode ser utilizado como máscara de difusão de impurezas, uma vez que existem impurezas que se difundem bem através do óxido e são bloqueadas pelo nitreto. Desta forma conseguem-se estruturas de dispositivos bastante diferentes das estruturas planares convencionais. A figura 24 nos mostra algumas formas geométricas possibilitadas pelo processo LOCOS.

Esta técnica também pode ser empregada na fabricação de CIs monolíticos bipolares, quando então passa a ser denominada de Isoplanar.


FIGURA 24

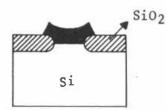

(a) ESTRUTURA OBTIDA ATRAVÉS DA OXIDAÇÃO DIRETA DO SILÍCIO.



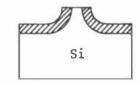
(b) ESTRUTURA C/ SUPERFÍCIE PRATI CAMENTE PLANA.



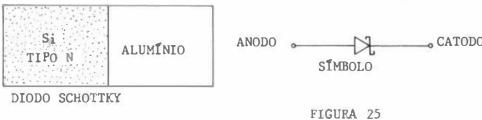(c) ESTRUTURA TIPO MESA.

DIODO SCHOTTKY (TECNICA STL):

Também conhecido por diodo de portadores quentes, resultou do esforço empreendido no sentido de se melhorarem características dinâmicas dos circuitos integrados. Um diodo schottky é constituído, basicamente, por uma heterojunção metal-semicondutor (silício + alumínio). A figura 25 nos mostra o esquema básico de uma junção metal-semicondutor, bem como o símbolo utilizado para representa-lo.




O alumínio (Al), quando colocado em contato com o silício, comporta-se como uma impureza tipo P. Baseado neste fato, se depositarmos, diretamente, o alumínio sobre uma barra de silício tipo N, obteremos um excelente diodo metal-semicon dutor. Note que em termos de fabricação, o diodo schottky bem mais simples de ser obtido do que um diodo "PN" comum.Por outro lado, a característica volt-ampère externa deste tipo de diodo é praticamente a mesma apresentada por uma junção "PN", muito embora os mecanismos físicos envolvidos sejam tros e bem mais complicados.

Se polarizarmos diretamente o diodo schottky, ou seja, se tornarmos a região metálica (Al) mais positiva em relação à região semicondutora (Si tipo N), obteremos um aumento de corrente através da junção, devido à diminuição da de potencial, caracterizando-o assim, como um dispositivo portadores majoritários. Os elétrons que passam da região material semicondutor para a de metal (Al) possuem, em geral, energia maior que os elétrons livres do metal. Daí o fato diodo schottky receber o nome de diodo de portadores tes.

Quando diretamente polarizado, a corrente é predominantemente devida aos portadores majoritários. Isto nos leva a um pequeno tempo de armazenamento e consequentemente teremos ausência de cargas do lado oposto da junção (devido à difusão de portadores), uma vez que os portadores são injetados diretamente na região metálica.

Normalmente, o diodo schottky apresenta velocidade de comutação muito elevada podendo, portanto, ser empregado equipamentos de microondas. Uma outra característica importan te e que para uma mesma corrente direta, a queda de tensão no diodo schottky é muito menor que em um diodo "PN" comum, seja, enquanto que o diodo schottky necessita de uma tensão de limiar em torno de 0,3V para conduzir, um diodo "PN" comum necessita de uma tensão de limiar em torno de 0,6V. Uma aplicações dos diodos schottky é na otimização das caracterís ticas de comutação dos transistores. Por exemplo, para se diminuir o tempo de atraso na propagação de uma porta lógica, é necessario eliminarmos o tempo de armazenamento em todos transistores, ou seja, os transistores não devem entrar saturação. Para que o transistor não entre em saturação, pode mos utilizar um diodo schottky ligado entre a base e o cole tor do transistor (veja a figura 26). Nestas condições, assim que ocorrer um aumento da corrente de base, o diodo schottky

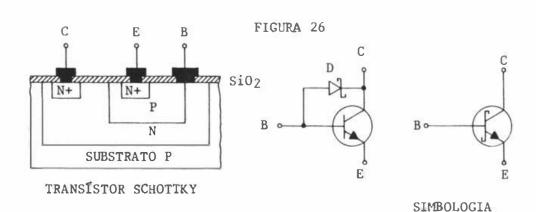

passará a conduzir, drenando a corrente de base para o cole tor do transistor, evitando assim que este entre em saturação.

O diodo schottky pode ser fabricado ao mesmo tempo que o transistor, sem acrescentar nenhuma etapa a mais no processo, uma vez que a metalização de alumínio, utilizada para o termi nal de base, também é utilizada para estabelecer o contato — com a região semicondutora de tipo N. O conjunto transistor mais diodo schottky, representado na figura 26, recebe o nome de transistor schottky. Com base na lógica de transistor schottky é que são concebidos os circuitos STL.

1^2 L (OU IIL):

Esta técnica permite níveis de integração compreendidos entre 150 e 250 portas lógicas/mm2 com frequência de trabalho de 5 MHz. Alguns fabricantes, como a "Signetics" utilizam dio dos schottky de isolamento na saída. A "Siemens", por sua vez, apresenta o modelo S430B com tempo de propagação de 15ns $(15\times10^{-9} \text{ segundos})$ por porta e com um consumo em torno de 15mW $(15\times10^{-3}\text{W})$ por porta. Recentemente esse mesmo fabricante lançou um chip (C.I.) contendo 1584 portas.

$1^{3}L$ (OU IIIL):

Sinônimo de "Lógica de Injeção Integrada Isoplanar". Tra ta-se de uma tecnologia utilizada na "Integração em larga escala" (ILS) que permite alta densidade de integração, compatível com o bipolar, apresentando baixo consumo e baixos níveis de tensão de alimentação. Esta técnica se baseia em uma porta inversora de uma entrada e múltiplas saídas. A maioria dos terminais da porta compartilha de uma mesma região semi condutora.

Como exemplo, podemos citar o modelo F9480 da "Fair-child", o qual, por meio dessa técnica, integra 4000 portas em uma só pastilha.

FAST (FAIRCHILD ADVANCED SCHOTTKY TTL):

Trata-se basicamente de uma técnica para se obter tran - sistores com elevada velocidade de comutação, capacitância parasita relativamente limitada e frequência de corte em torno de 5 GHz (5 x 10+9 hertz). Com essa técnica (técnica Isoplanar da Fairchild), consegue-se uma pequena capacitância para-

sita, devido às reduzidas dimensões dos elementos que a constituem. Bem como elevada velocidade de comutação, devido às reduzidas distâncias das interconexões.

Com relação à família TTL-Schottky, a família de dispositivos FAST apresenta a vantagem de um maior nível de tensão de limiar de entrada, maior capacidade de controle de saída, maior imunidade a ruído e quatro diodos schottky de aceleração em vários pontos do chip. O tempo de propagação por porta de de 3 ns (3 x 10⁻⁹ segundos) e o consumo é da ordem de 4 mW (4 x 10⁻³ watts). O fabricante apresenta três (3) versões,ou melhor, uma família formada por três (3) chips com densida des de 200, 500 e 2000 portas lógicas.

TECNICA SOS (SILÍCIO SOBRE ŞAFIRA OU SSS):

A técnica SOS (em inglês, Silicon on Saphire) foi proposta, inicialmente, para a construção de componentes discretos (transistores bipolares) para operarem na faixa de microondas (16 GHz). Hoje, a tecnologia SOS pode ser utilizada com a maioria das tecnologias aplicadas aos semicondutores como a PMOS, NMOS e CMOS.


Essa técnica consiste em depositar finas camadas cristalinas de silício sobre um substrato de safira (Al2O3) ou alumi na. Além de possuir orientação cristalina semelhante ao silício, é um ótimo elemento dielétrico.

A técnica SOS, além de proporcionar maiores densidades de componentes, necessita de um menor número de máscaras, se comparada, por exemplo, ao processo padrão CMOS. Uma outra vantagem desse processo reside no fato dele apresentar elevada velocidade de operação, se comparada com a dos componentes CMOS (3 a 5 vezes maior em se tratando de integração em média escala). Os dispositivos SOS também apresentam a vantagem de possuírem baixos valores de capacitância, daí ser essa técnica muito empregada em integração em larga escala. Na figura 27, mostramos parte de um circuito integrado, montado de acordo com a técnica SOS e, em seguida, comparamos esse circuito com o equivalente, montado sobre um substrato de silício de grande capacidade.

Devido ao fato da área das junções ser bastante reduzida, teremos uma baixa capacitância de junção. Além disso,a isolação dielétrica dos componentes silício sobre safira (SOS) elimina a capacitância entre os condutores e o substrato.

Hoje em dia a técnica SOS tem sido muito empregada na confecção de memórias ROM e RAM, bem como em microprocessadores, geralmente projetados com tecnologia CMOS.

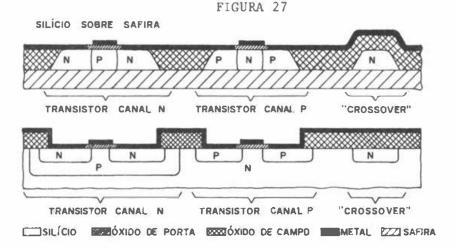A principal desvantagem do emprego da técnica SOS reside no alto custo da safira, porém quando se deseja um CI com alta qualidade, a técnica SOS não poderá deixar de ser lembrada. Por outro lado o alto custo da safira não constituirá problema quando se pretende um volume elevado de produção.




CIS DIGITAIS E CIS LINEARES

De uma forma geral, os CIs podem ser classificados em duas grandes categorias: os Digitais e os Lineares.

Os CIs digitais são simplesmente circuitos de comutação que manipulam informações, empregados na construção de circuitos lógicos e computadores digitais. A figura 28A nos mos tra um CI digital bipolar TTL, conhecido por porta lógica - "NÃO-E" (OU NAND). Jã a figura 28B nos mostra a simbologia utilizada para representar a porta lógica "NÃO-E".

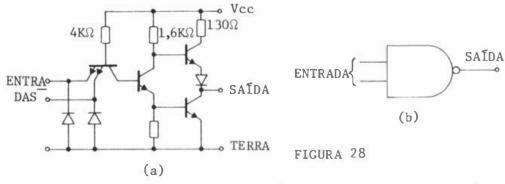Por outro lado, os CIs lineares caracterizam-se por fornecerem um sinal de saída proporcional ao sinal de entrada a eles aplicado. Esse tipo de C.I. é facilmente encontrado em aparelhos de TV, fontes de alimentação, receptores de FM e ou



tros equipamentos onde esses CIs são usados para desempenha rem funções como amplificação e regulação. Na figura 29 apresentamos o esquema básico de um amplificador operacional o qual serve como exemplo típico de um CI linear.


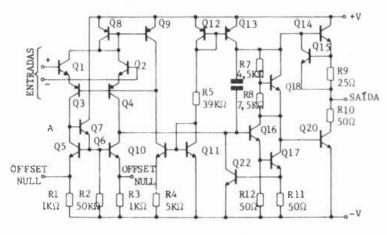


FIGURA 29

Conclusão:

Apresentamos nesta lição as principais técnicas utiliza das na fabricação de circuitos integrados, com o objetivo de transmitir ao aluno alguns aspectos de fabricação sem dar muita importância aos aspectos particulares. Alguns materiais, bem como algumas técnicas, não foram citadas por estarem em fase de estudo em laboratório.

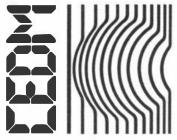Para finalizar, queremos dizer que esse estudo terá con tinuidade no decorrer do curso, principalmente com relação aos CIs utilizados em nossas lições, pois forneceremos todas as informações que julgarmos necessárias ao aluno.



CURSOS OF APERFEICDAM

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARA

EXAME DA LIÇÃO E-14



- cada questão é composta de três ou quatro alternativas.
- só uma delas está correta.
- marque a que considerar correta.
- passe as respostas corretas para a folha de exame.
- 1) O arsênio(As) é utilizado como impureza, pois o valor da sua constante de difusão e:
 - a) maior que a constante de difusão do fósforo;
 - b) os itens a e c estão corretos:
 - c) maior que a constante de difusão do boro;
 - d) N.R.A.
- 2) O tipo de encapsulamento mais comum é conhecido por:
 - a) dual-in-line-package;
- c) metal cans;

b) flat-pack;

- d) N.R.A.
- 3) Os dispositivos de cerâmica suportam melhor a temperatura, operando numa faixa de:

 - a) -55° a +55°C; c) -125° a +125°C;
 - b) -55° a +125°C; d) 0° a 70°C.
- 4) O encapsulamento do tipo Metal Cans é adequado para:
 - a) aplicações ordinárias;
 - b) aplicações onde a temperatura é superior a 280°C:
 - c) aplicações espaciais e militares;
 - d) temperaturas próximas a OOK (Kelvin);

- 5) É característica de um circuito MOS.
 - a) alta impedância de entrada e baixo ganho de tensão;
 - b) alta impedância de entrada e elevado ganho de tensão;
 - c) baixa impedância de entrada e elevado ganho de tensão;
 - d) N.R.A.
- 6) Na estrutura MNOS, a região de porta e formada:
 - a) sobre a camada de nitreto de silício a qual se encontra depositada sobre uma camada de SiO2;
 - b) sobre o silício tipo P+;
 - c) sobre a camada de óxido de silício:
 - d) sobre o substrato de safira.
- 7) Uma das características mais importantes de uma estrutura CMOS é que:
 - a) possui um único sentido de condução:
 - b) não conduz em nenhum sentido:
 - c) conduz em ambos os sentidos:
 - d) N.R.A.
- 8) Uma estrutura VMOS apresenta:
 - a) resistência de saturação reduzida;
 - b) menor densidade de corrente:
 - c) maior valor de capacitáncia parasita;
 - d) resistência de saturação elevadíssima.
- 9) Para construir os CIs de película espessa, utiliza-se processo conhecido por:

 - a) of set null; c) silk-screen;
 - b) flat-pack; d) SOS.
- 10) Os CIs digitais podem ser considerados:
 - a) simples circuitos de comutação;
 - b) circuitos reguladores:
 - c) circuitos amplificadores;
 - d) os ítens b e c estão corretos.



CURSO DE ELETRÔNICA DIGITAL E MICROPROCESSADORES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

LIÇÃO E-15

MÁQUINAS ELÉTRICAS

INTRODUÇÃO:

Já vimos em lições anteriores que um condutor, conduzindo uma corrente elétrica, produz um campo magnético. O efeito inverso também é possível, isto é, um campo magnético pode produzir uma corrente em um circuito fechado, desde que o flu xo magnético que enlaça o circuito esteja variando, tais fenomenos referentes ao estudo da indução eletromagnética foram estudados na lição E-6. A partir destes princípios iremos realizar um estudo básico das máquinas elétricas, englobando os principais tipos de motores e geradores.


GERADORES DE ELETRICIDADE

São máquinas que transformam energia mecânica em energia elétrica. Podemos classificar os geradores em dois tipos: os geradores de corrente contínua, como é o caso dos dínamos e os geradores de corrente alternada, ou simplesmente alternado res.

A figura l ilustra o aspecto de um gerador de corrente contínua.

Carcaça, eixo, peça polar, enrolamento de campo, rotor,

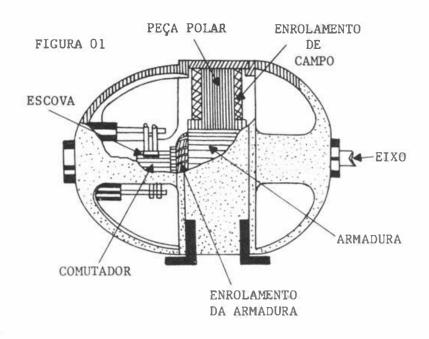armadura, estator, comutador, escovas e enrolamento da armadura são seus principais componentes.




A seguir, descreveremos cada um desses componentes, bem como sua função específica.

Enrolamento de campo - É o enrolamento que recebe a cor rente continua. Este circuito pode ter muitas espiras de fio fino por onde circulara uma pequena corrente, chamada de corrente de campo. Pode ser ainda composto de varias bobinas de fio grosso. Neste caso, teremos a circulação de correntes ele vadas. Dependendo da finalidade, utiliza-se um ou outro embobinamento.


Enrolamento da armadura - É o enrolamento pré-montado, is to é, enrolado na forma definitiva, antes de ser encaixado no núcleo de ferro. Consiste de grupos de bobinas interligadas - entre si e enroladas sobre núcleos de ferro para facilitar o caminho do fluxo magnético. É fixado no rotor da máquina.

Existem maquinas com o enrolamento de campo separado do enrolamento de armadura, conhecidas por maquinas de excitacão independente.

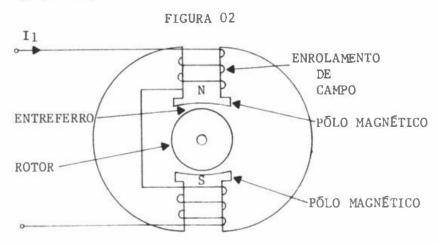
Peças polares - As peças polares ou polos magnéticos de um gerador são geralmente usadas aos pares, fixadas à carcaça por meio de parafusos. São elas que irão sustentar os enrola mentos do campo, de tal forma a produzir um polo norte e um polo sul. Abaixo, temos a ilustração de um gerador de dois polos (figura 2).



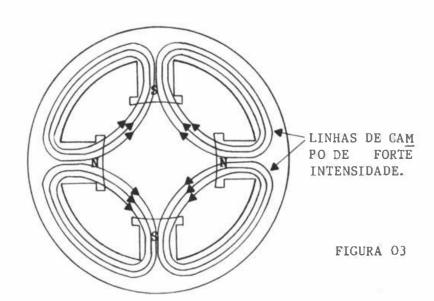Para se obter um campo magnético de maior intensidade, -costuma-se utilizar mais que um par de pólos. Estes, porém,de vem estar dispostos alternadamente norte e sul (fig. 3).



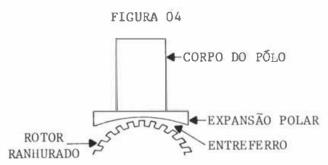Os pólos são geralmente construídos de ferro, com uma pequena quantidade de carbono. Em máquinas de porte grande compreendem duas partes fundamentais, conforme ilustra a figura 4.




O corpo do pólo, é construído de chapas grossas de ferro-carbono.

A expansão polar é construída de chapas magnéticas, finas, de ferro silício. Sua finalidade é inibir correntes induzidas na cabeça dos pólos, quando as ranhuras do rotor fizerem "flutuar" o fluxo magnético.


Rotor - É a parte girante das maquinas elétricas. Nas maquinas de corrente continua o rotor compreende:

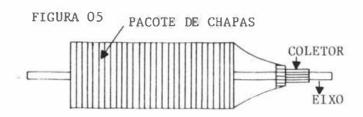a) Induzido ou armadura - É constituído de chapas magnéticas de ferro silício ranhuradas (formando um pacote) e colo cadas sob pressão no eixo da máquina. Nas ranhuras do induzido estão alojados os condutores elétricos, isolados por verniz, la de vidro, amianto, etc.

O induzido juntamente com as bobinas e com o coletor for mam o rotor da máquina (figura 5).



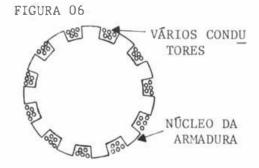Cortando o pacote de chapas, notamos que pelas ranhuras passam diversos condutores, conforme mostra a figura 6.



b) Coletor ou comutador - O coletor nada mais é do que um conjunto de anéis divididos em várias partes iguais, isola dos entre si e do eixo. A extremidade de cada bobina é ligada a um dos segmentos do anel e a outra extremidade ao outro segmento. Os lados opostos do comutador são apoiados por duas es covas, fixadas no estator da máquina. Estas escovas, dependendo da finalidade da máquina, podem ser: de grafite, de carvão ou de grafite metalizado (figura 7).



Carcaça - É uma estrutura cilíndrica de aço ou ferro fundido. Além de servir como suporte da máquina é um ótimo - condutor das linhas magnéticas de força. A carcaça de um gera dor inclui também uma base ou um suporte de apoio.

O estator da máquina de corrente contínua inclui: a carcaça, os enrolamentos de campo, os pólos e as escovas.

A figura 8 mostra outro corte de uma maquina de corrente continua, visto em angulo diferente daquele da figura 1.

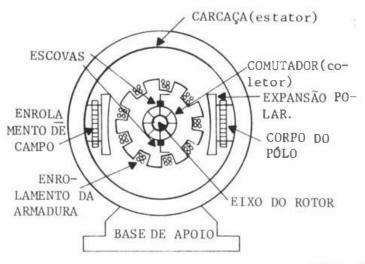


FIGURA 08

Da mesma forma que os geradores de corrente contínua, os dinamos são máquinas rotativas que convertem energia mecânica em energia elétrica. A construção dos dinamos é análoga à dos geradores que acabamos de ver, colocam-se vários anéis em sequência, ao redor do rotor, cada extremidade destes anéis é ligada a segmentos individuais de um coletor e a seguir são colocadas duas escovas em lados opostos do comutador, de tal forma que, ao girar o rotor, teremos um contato elétrico com as duas extremidades de um único anel de cada vez.


DETALHES E FUNCIONAMENTO DE UM GERADOR DE CORRENTE CONTÍNUA.


Já vinos que o enrolamento de armadura de um gerador de corrente contínua está no rotor. A corrente é conduzida até este enrolamento por meio das escovas. O enrolamento de campo está no estator e é excitado por correntes contínua.

A figura 9 ilustra um gerador elementar de dois pólos,on de o enrolamento de armadura consiste de uma única bobina com N espiras. Indicamos os dois lados da bobina pelas letras b e -b colocados em pontos opostos diametralmente sobre o rotor

e os condutores paralelos ao eixo.

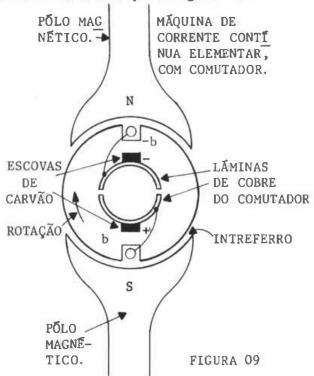Através de uma fonte de potência mecânica que pode ser um motor, o rotor é girado à velocidade constante. A distri-buição de fluxo no entreferro é parecida com uma onda com o topo achatado, diferente da onda senoidal, encontrada em máquinas de corrente alternada. O aspecto da distribuição da indução magnética é mostrado pela figura 10.



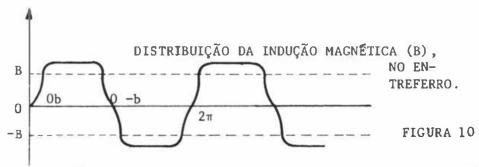

A tensão induzida em uma bobina individual da armadura ê do tipo alternada, precisando, portanto, ser retificada. Hã

casos em que essa retificação e feita por meio de retificadores externos.

Nas máquinas convencionais de corrente contínua, a retificação é feita pelo comutador. Já vimos que o mesmo é um cilindro formado por lâminas de cobre, isoladas entre si e do eixo do rotor, através de um isolante.

As escovas, são apoiadas sobre a superfície do comutador e fazem a conexão do enrolamento com os terminais externos da armadura. Os enrolamentos da armadura das máquinas de corrente contínua são colocadas sobre o rotor devido a necessidade de comutação.

De acordo com a figura 9, se considerarmos o sentido de rotação mostrado, o comutador estará ligando o lado da bobina que está no pólo sul à escova positiva e o lado da bobina que está no pólo norte à escova negativa. Quando a corrente contínua circular pelo circuito externo às escovas, teremos o aparecimento de um conjugado*, devido à interação dos campos magnéticos do estator e do rotor.

* Conjugado - Também chamado de torque, é a medida do "esforço" necessário para girar um eixo: Este "esforço" é medido pelo conjugado.

Para o caso da máquina funcionar como um gerador, o conjugado eletromagnético será oposto à rotação. Se estiver agi \underline{n} do como um motor, o conjugado estará no mesmo sentido da rotação.

TIPOS DE GERADORES DE CORRENTE CONTÎNUA

Existem três tipos básicos de geradores de corrente continua: o tipo série, shunt e composto. A diferença entre eles reside na maneira como é produzida a excitação do enrolamento de campo. A finalidade do gerador, independentemente do seu tipo, é produzir uma tensão CC pela conversão da energia mecânica em elétrica, porém uma parte desta tensão é empregada para excitar o enrolamento de campo. Não iremos tratar dos varios tipos de geradores de CC, pois este assunto não é o objetivo desta lição, apenas abordamos os conceitos básicos.


GERADORES DE CORRENTE ALTERNADA

Os geradores de corrente alternada, também conhecidos como alternadores, consistem de uma armadura, parte do gerador onde a tensão de saída é induzida. O processo de indução nos alternadores é idêntico ao dos geradores de corrente contínua. A armadura compõe-se de uma série de bobinas enroladas sobre núcleos de ferro laminado com a finalidade de minimizar as correntes de foucault.

Enrolamento de campo - O enrolamento de campo dos gerado res de corrente alternada de até 50 Kw encontra-se geralmente no estator. Em máquinas de maior porte, o enrolamento de campo está no rotor (parte móvel).


O campo exige tensões e correntes relativamente pequenas, se comparadas com as correntes e tensões geradas na armadura de um gerador de porte elevado. A excitação do enrolamento de campo é feita por corrente contínua, levada até ele por meio das escovas de carvão, apoiadas sobre anéis coletores.

A figura 11 ilustra um gerador de C.A. do tipo síncrono. O enrolamento da armadura consiste de uma bobina de N espiras. É indicado em secção transversal pelos lados da bobina b e -b, colocadas diametralmente ao estator. O enrolamento de campo é colocado sobre o rotor, que gira a uma velocidade constante, acionado por fonte mecânica, acoplada ao eixo que pode ser: uma turbina a água, um motor a gasolina ou a diesel, etc. As linhas tracejadas indicam os caminhos do fluxo magnético.

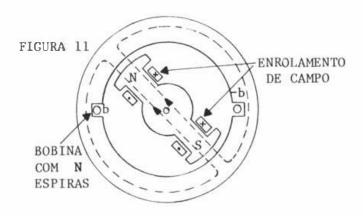


O aspecto da distribuição de indução magnética é aproximadamente igual a uma distribuição senoidal. Conforme o rotor gira, a onda de fluxo magnético passa pelos lados da bobina be -be a tensão resultante na bobina (f.e.m.) em função do tempo, terá a mesma forma de onda da distribuição da indução magnética. Os gráficos a e b mostram este aspecto.

(a) distribuição da indução magneti ca.

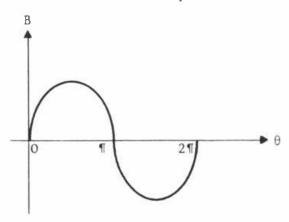


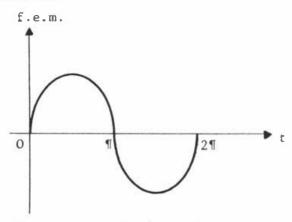(b) forma de onda correspondente a tensão gerada na bobina.




Para entendermos melhor esta variação de f.e.m., vamos supor um condutor de forma retangular, conforme indica a figura 12.

Se considerarmos o condutor da figura 12 ligado a um cir cuito R qualquer que irá utilizar a corrente gerada e que nes se condutor estejam conectados os anéis coletores, fazendo con tato com as escovas de carvão ou grafite, quando colocarmos - este quadro condutor no interior de um campo magnético e fizer mos com que este quadro gire sobre um eixo de rotação, notare mos que será induzida uma força eletromotriz (f.e.m.) no condutor e, consequentemente, teremos a circulação da corrente

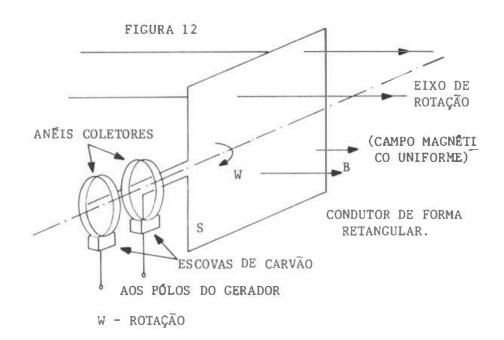


através do mesmo. Esta corrente produzida, transportada para as escovas, percorrerá o circuito R. Como o quadro condutor é atravessado por um campo magnético uniforme, nota-se que as linhas de força, que cortam o condutor em uma volta, não são constantes e, com isto, haverá uma variação na força eletromo triz. Isto ocorre toda vez que um condutor cortar as linhas de força, gerando uma fraca tensão no mesmo, ocasionando, com isso, a circulação da corrente elétrica. Observe na figura 13, os polos de um ímã e um condutor que está começando a cortar uma linha de força.

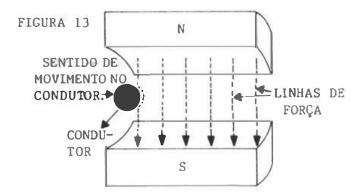É claro que será necessário uma certa força para se cortar definitivamente a linha de força. Vamos imaginar que a energia mecânica necessária para vencer a resistência que as linhas de força apresentam, seja um impulso dado ao condutor no sentido da seta indicada pela figura 13.



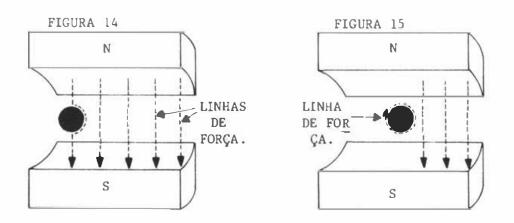Analisando a figura 14, temos uma linha de força sendo cortada pelo condutor e logo em seguida, pela figura ao lado, vemos que a linha de força foi cortada e se encontra ao redor do condutor. Devemos ter em mente que as linhas de força magnética que rodeiam o condutor de cobre, representam uma energia e impõem a cada elétron livre um movimento definido em uma determinada direção.



O condutor não corta somente uma linha de força, e sim, várias delas, conforme a densidade de campo e o comprimento do condutor. Portanto a tensão gerada (f.e.m.) depende do nú-

mero de linhas de força que são cortadas. Este fenômeno que - estamos analisando é diferente daquele obtido, quando produzimos magnetismo pela eletricidade, pois, quando hão movimen to dos elétrons através de uma bobina (corrente elétrica), te mos o aparecimento das linhas de força, enquanto que na indução eletromagnética, caso que estamos estudando, são as linhas de força que, atuando sobre o condutor, produzirão o movimento de elétrons, ou seja, a corrente elétrica.

O corte de várias linhas de força, produz um desequilí - brio caracterizado pelo movimento dos elétrons no condutor, o casionando o aparecimento de uma força eletromotriz (f.e.m.) nas extremidades do mesmo. A figura 16 mostra tal efeito.



Existe uma relação entre o número de linhas de força que são cortadas por segundo e a tensão gerada pelo condutor, isto é, se forem cortadas 100.000.000 de linhas por segundo, será induzida neste condutor uma força eletromotriz (f.e.m.) de l volts.


Podemos aumentar a tensão gerada (f.e.m.) pela indução eletromagnética da seguinte maneira:

- a) aumentando-se a velocidade do condutor, pois assim ele cortara um número maior de linhas de força por segundo;
- b) aumentando-se a densidade de campo magnético, isto é, o número de linhas de força por centímetros quadrado da superfície:
- c) aumentando-se o comprimento do condutor, a fim de cortar um numero maior de linhas de força ao mesmo tempo.


DETERMINAÇÃO DA POLARIDADE DA TENSÃO GERADA

Com uma simples aplicação chamada regra da mão esquerda, podemos determinar a polaridade da tensão gerada no condutor.

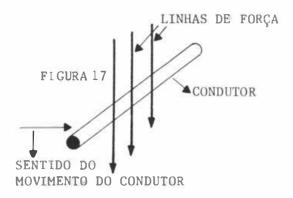Observe a figura 17, indicada abaixo. O condutor está quase para cortar as linhas de força, neste instante ainda não temos circulação de corrente.



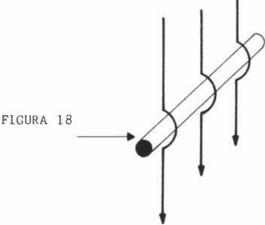Conforme o condutor se movimenta em direção às linhas de força, teremos uma movimentação de elétrons em seu interior (corrente elétrica) devido ao corte das linhas de força (figura 18).



Após o corte das linhas de força, teremos o aparecimento da corrente elétrica. O pólo negativo onde se acumulam os elétrons pode ser indicado da seguinte forma: com os quatro de-

dos da mão esquerda enlaçamos o condutor na direção das linhas de força e o polegar irá indicar o pólo negativo. A ou tra extremidade do fio é denominada de pólo positivo (falta de elétrons), figura 19 e 20.

Figura 19

Condutor após o corte das linhas de força


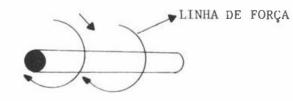


Figura 20

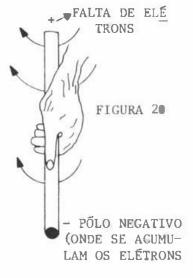


Já vimos como se manifesta a f.e.m.. Vamos, agora, voltar ao nosso condutor da figura 12, para verificarmos a variação da força eletromotriz. Para isto, vamos girar o quadro em 360º.

Considerando o instante I da figura 21, notamos que as linhas de força não estão sendo cortadas pelo quadro condutor, portanto não teremos tensão gerada e o galvanômetro indica zero volt.

Iniciando-se o movimento do quadro condutor, este começa a cortar as linhas de força e haverá a deflexão do ponteiro do galvanômetro. No instante II, quando atingidos os primeiros 90º a f.e.m. será máxima, pois, neste caso, o número de

linhas de força cortado pelo quadro é o maior possível.

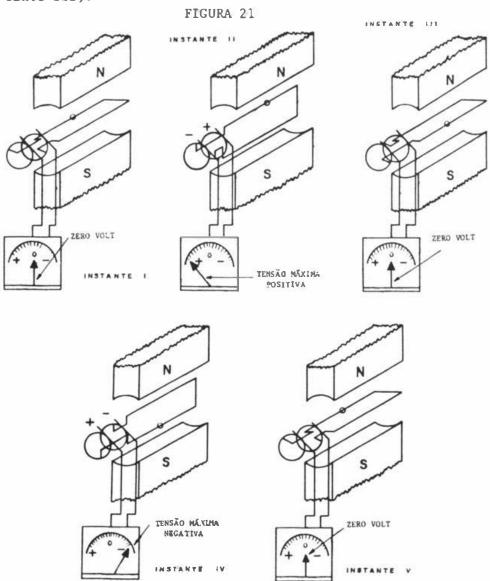Prosseguindo-se com a rotação, após complementar a primeira volta, o quadro condutor passará a cortar cada vez menos linhas de força. Em consequência disso, a tensão gerada irá diminuindo cada vez mais, até atingir zero volts. Quando então o quadro condutor estará totalmente na horizontal (instante III).




Os instantes I, II e III correspondem à primeira meia volta, quando a armadura girou em 1809. È a tensão aumentou - de zero até o seu valor máximo encontrar a bobina na posição vertical, cortando, portanto, o maior número de linhas magnéticas, para depois diminuir gradativamente, até zero, atingin do novamente a posição horizontal, deixando, portanto, de cortar linhas de força. Nesta primeira fase, podemos dizer que foi gerado o primeiro ciclo de corrente alternada (C.A.).

Voltando à figura 21, verificamos que, nos instantes IV e V, o quadro condutor corta novamente as linhas de força, po rém em sentido contrário. Desta forma, o galvanômetro acusa a tensão máxima negativa. Nesta segunda fase, gerou-se o segundo ciclo da corrente alternada (C.A), quando a armadura girou também em 1809 (de 1809 a 3609). As figuras 22 e 23 ilustram as formas de onda entre os instantes I, II, III, IV e V.

FIGURA 22

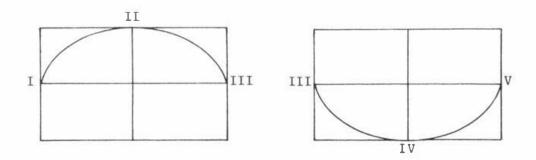
Forma de onda das tensões geradas, entre os instantes I. II e III. FIGURA 23 Forma de onda das tensões geradas, entre os instantes III, IV e V.




A figura 24 mostra as várias posições de um condutor rotativo (ao completar uma volta) e a forma de onda gerada.

Assim que a armadura de um gerador de C.A. completar uma rotação, será gerada uma tensão, cuja grandeza (em vários instantes) está representada no gráfico da figura 25).

FIGURA 24

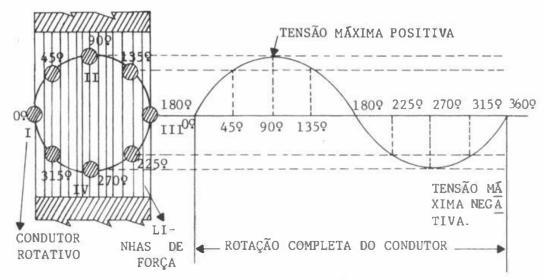


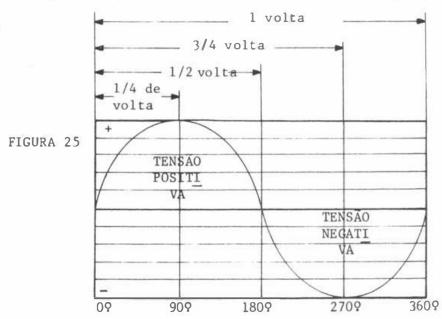Quando o gerador realiza uma rotação completa por segundo, dizemos que a freqüência da corrente elétrica gerada será de um ciclo por segundo, ou seja, um hertz. No Brasil, as com panhias de energia elétrica adotam para a corrente alternada, a freqüência de 60 hertz, ou seja, 60 ciclos por segundo. Isto significa que a tensão mudara de polaridade ou de direção



120 vezes por segundo. Há países, por exemplo, como o Paraguai, que adotam a freguência de 50 hertz. A figura 26 ilus tra o aspecto de uma corrente de 8 hertz. Podemos notar que a mesma muda de direção 16 vezes por segundo.

FIGURA 26

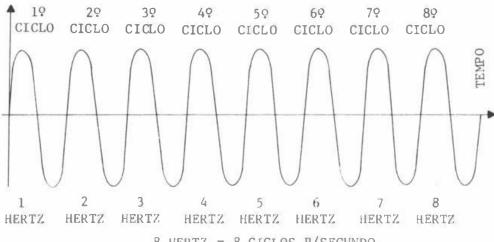

8 HERTZ = 8 CICLOS P/SEGUNDO


Visualizada a variação da força eletromotriz, bem como a forma de onda da tensão gerada, veremos, agora, os vários tipos de geradores de corrente alternada. Antes, porém, iremos definir os sistemas de corrente monofásica e trifásica.

SISTEMA DE CORRENTE ALTERNADA MONOFÁSICA

A corrente alternada, caracteriza-se pelo fato de variar com o tempo, mudando de sentido alternadamente. O número de vezes em que a tensão muda de sentido e volta a sua condição inicial, chamamos de frequência, expressa em ciclos por segun do ou hertz (Hz), como ja acabamos de ver.

Para entendermos o sistema monofásico, vamos considerar dois fios paralelos entre si, alimentados por uma tensão alternada V (volts), cujos terminais estão conectados a uma car ga que absorve uma corrente I (Ampères), veja a figura 27.

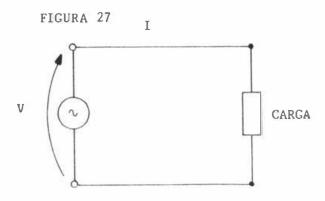Este modelo nostrado na figura 27 caracteriza um sistema monofásico. Se plotarmos um gráfico com os valores da ten-



são V e da corrente I a cada instante, obteremos o gráfico da figura 28.


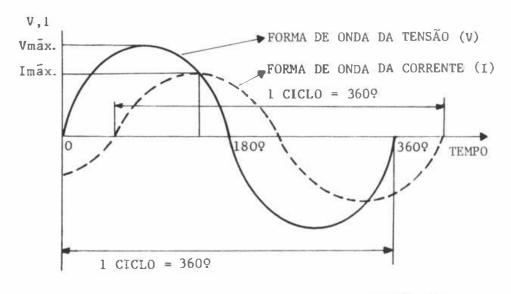


FIGURA 28

Podemos notar, pela figura 28, que as ondas de tensão e corrente não estão em "fase", isto ê, não passam pelo valor zero ao mesmo tempo, apesar de terem a mesma frequência.

SISTEMA DE CORRENTE ALTERNADA TRIFÁSICA

O sistema trifásico como o próprio nome sugere, consiste na associação de três sistemas monofásicos de tensões: V1, V2 e V3, de tal forma que a defasagem entre elas seja de 1209. A defasagem resulta do atraso que uma onda apresenta com relação à outra. Este atraso é medido em graus. Ligando-se três sistemas monofásicos entre si, teremos um trifásico, isto é, três tensões que chamaremos de V1, V2 e V3, equilibradas, defasadas entre si em 1209 e aplicadas entre os fios do siste ma. Veja, na figura 29, as formas de onda das três tensões.

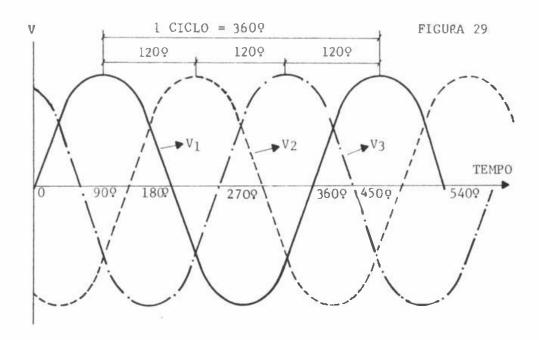

GERADORES SÍNCRONOS

São os alternadores mais comuns. A figura ll ilustra um gerador de C.A. de 2 polos. Porém, veremos a seguir, um alter nador elementar de 4 polos, monofásico. As bobinas de campo são ligadas de modo a obtermos polos norte e sul alternados entre si, veja a figura 30.

Notamos através da figura 30 que o enrolamento de armadura consiste de duas bobinas bl, -bl e b2, -b2 ligadas em se

rie. Para uma máquina com mais de dois pólos é conveniente concentrar a atenção sobre um único par de pólos, onde as con dições elétricas serão válidas para o outro par.

GERADOR SÍNCRONO, ELEMENTAR DE 4 PÓLOS

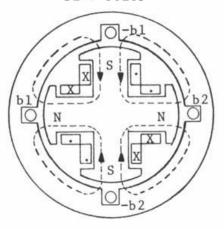


FIGURA 30

O número de polos e a velocidade das máquinas elétricas estão intimamente ligadas à freqüência, através da seguinte - relação:

$$\omega = \frac{120 \text{ f}}{P}$$

Onde:

 ω → velocidade em rotações por minuto (rpm);

P + número de pólos;

f + frequência em hertz.


É interessante compararmos as frequências comerciais de uso mais comum, com o número de pólos e as velocidades neces—sárias. Para tanto, temos na página ao lado, uma tabela comparativa para três frequências distintas entre si, 25 Hz, 50 Hz e 60 Hz.

TABELA QUE RELACIONA VELOCIDADE-FREQUÊNCIA PARA VÁRIOS NÚMEROS DE PÓLOS EM MÁQUINAS SÍNCRONAS.

N9 DE PÓLOS	FREQU 25	ENCIA Hz	FREQU 50	ENCIA Hz	FREQU 60	ÊNCIA Hz
2	1500	rpm.	3000	rpm.	3600	rpm.
4	750	rpm.	1500	rpm.	1800	rpm.
6	500	rpm.	1000	rpm.	1200	rpm.
8	375	rpm.	750	rpm.	900	rpm.
10	300	rpm.	600	rpm.	720	rpm.

Para maquinas que trabalham com baixa velocidade, como, por exemplo, uma turbina hidraulica (utilizada em usinas hidreletricas) e necessario um grande número de pólos. Em casos onde se utilizam turbinas a vapor ou a gas, as maquinas trabalham com velocidades elevadas, neste caso, requerem um pequeno número de pólos.

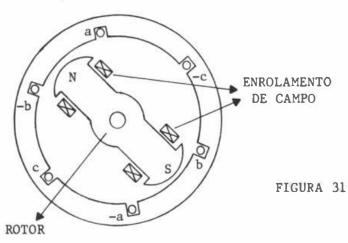Em geral, os geradores síncronos são máquinas trifásicas. Isto porque os sistemas trifásicos apresentam vantagem para a geração, transmissão e a utilização para potências elevadas. Já vimos que o sistema trifásico é um conjunto de três tensões monofásicas, defasadas em 120 graus entre si. Uma máquina elementar trifásica, de dois pólos e uma bobina por fase é apresentada na figura 31.



FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UM GERADOR SÍNCRONO

Quando um gerador síncrono fornece potência elétrica para uma carga qualquer, a corrente na armadura criará uma onda de fluxo magnético (no entreferro) que irá girar em velocidade síncrona (velocidade de rotação do campo magnético na máquina). A corrente de campo também irá criar um campo magnético, reagindo com o fluxo criado pela corrente de armadura, on de obtemos um conjugado eletromagnético, oposto à rotação. A máquina motriz, que pode ser uma turbina a vapor, um motor, etc., deve aplicar um conjugado mecânico, de forma a sustentar a sua rotação. O conjugado eletromagnético, fisicamente, é o mecanismo pelo qual uma maior potência elétrica de saída exige maior potência mecânica de entrada.

MÁQUINAS DE INDUÇÃO

As maquinas síncronas de corrente alternada, que acabamos de ver, são excitadas com corrente contínua no enrolamen to de campo e tensão alternada, aplicada ao enrolamento de ar madura. São maquinas chamadas de dupla excitação, pois necessitam de duas fontes de tensão para operar normalmente. A maquina de indução difere das outras, pois os enrolamentos do estator e do rotor são excitados por meio de tensão alternada. A tensão aplicada ao enrolamento de armadura é de frequência constante e a tensão aplicada ao rotor é do tipo induzida, por rem variavel.

As maquinas de indução, raramente, são utilizadas como geradores, pois seu desempenho como gerador não é satisfato rio para maioria das aplicações.

Vamos, a seguir, estudar os motores de indução.

MOTORES ELETRICOS

<u>Fundamentos</u> - Motores elétricos são máquinas destinadas a transformar energia elétrica em energia mecânica. Os tipos mais comuns de motores elétricos são: de indução, síncrono e de corrente continua.

A seguir, faremos uma explanação básica sobre as principais características de cada um deles, como: detalhes de cons


trução, funcionamento básico, aplicações, etc.


MOTORES DE INDUÇÃO

Um dos tipos de motores mais usados é o de indução. Sob o ponto de vista de operação e trabalho é o mais simples de todos. O enrolamento de armadura do estator é idêntico ao de uma máquina síncrona C.A. e não requer nenhuma elaboração adi cional. O rotor, porém, pode ser de dois tipos: gaiola de esquilo e rotor bobinado, mas o princípio de funcionamento de ambos é idêntico. A corrente alternada é fornecida diretamen te ao estator e por indução ao rotor. Por este importante as pecto, as máquinas de indução são consideradas como transformadores generalizados, pois ocorre transformação de potência elétrica entre estator e rotor.

ROTOR GAIOLA DE ESQUILO

No rotor tipo gaiola de esquilo, os condutores do rotor são formados por barras de cobre e curto-circuitadas em cada terminal por aneis condutores contínuos, daí o nome de "gaiola de esquilo". As barras do rotor, tipo gaiola de esquilo, podem ser paralelas ao eixo do rotor ou ainda serem desloca das segundo um pequeno ângulo com relação a ele. Este rotor que apresenta as vantagens de exigir pouca manutenção e de custar bem menos que um rotor bobinado, encontra-se ilustra-do na figura 32.

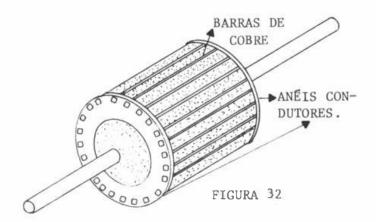

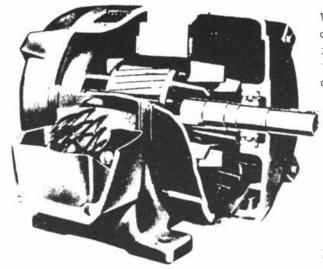


Vista em corte de um motor de indução com rotor em gaiola de esquilo.

FIGURA 33

ROTOR BOBINADO

Motores de rotor bobinado são aqueles cujos condutores de cobre são colocados em diversas ranhuras, isolados do núcleo de ferro. Cada terminal dos enrolamentos é levado a anéis coletores, isolados do eixo do rotor. Geralmente, um re sistor variável é ligado aos anéis coletores por meio das escovas, de maneira a variar a resistência total do rotor por fase. São rotores que requerem manutenção periódica e de elevado custo, se comparado com o de gaiola de esquilo. Seu uso é proprio para os casos em que se exige elevado torque de par tida, controle de velocidade, etc.

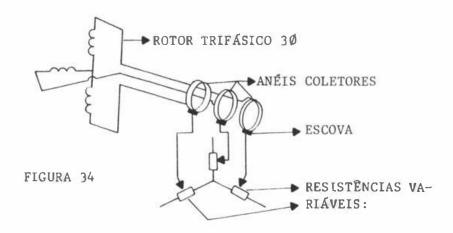A figura 34 ilustra um esquema de um rotor bobinado.



Na figura 35 temos um corte de um motor de indução trifã sico a rotor bobinado (Genral Electric Company).

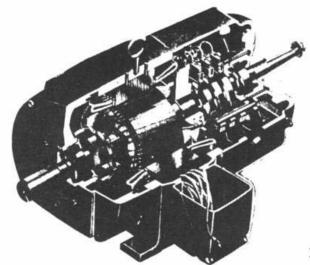


FIGURA 35

PRINCÍPIO BÁSICO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR DE INDUÇÃO

Ligando-se um motor de indução a uma rede trifásica, teremos o aparecimento de um campo magnético trifásico no estator, que irá induzir no rotor uma tensão. Esta tensão, por
sua vez, cria correntes no circuito do rotor. Estas correntes
induzidas pelo enrolamento do estator possuem valores elevados. São elas que geram no rotor um segundo campo magnético que, juntamente com o campo do estator, produzem um conjugado, fazendo girar o eixo da máquina.

VIDA UTIL DO MOTOR

Sendo os motores de indução de construção simples, sua vida útil depende exclusivamente da isolação dos enrolamentos. Fatores como: vibrações, umidade, ambientes corrosivos, etc. podem afetar bastante o motor. A temperatura de trabalho é um fator preponderante, pois um aumento de 7 a 10 graus na temperatura de isolação é suficiente para reduzir sua vida pela metade. Daí a necessidade da manutenção constante, para evitar

a destruição do isolante e, consequêntemente, vir a queimar-se o enrolamento.


O limite de temperatura para um motor é com relação ao ponto mais quente da isolação e não necessariamente ao enrola mento todo. Basta que haja um ponto mais fraco no interior de uma bobina para que o enrolamento fique inutilizado.

MOTORES SINCRONOS

A construção de um motor sincrono é semelhante à do gera dor sincrono trifásico. O estator possui um enrolamento trifásico e o rotor um enrolamento de campo alimentado com corrente continua.

DETALHES E FUNCIONAMENTO DO MOTOR SÍNCRONO

Uma corrente trifásica, percorrendo os condutores da armadura do estator, produz um campo magnético uniforme que gira a uma velocidade Ws (velocidade síncrona). Esta velocidade é determinada pelo número de pólos e pela frequência da corrente de armadura, expressa pela seguinte equação: Ws = 120f/P, fórmula idêntica, como já vimos, a dos geradores síncronos. A relação existente entre o campo magnético do estator e os pólos do rotor é mostrada pela figura 36.

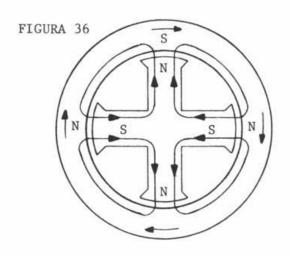


S e N indicam a polaridade do campo magnético do estator.

Os polos norte e sul do rotor, girando a uma velocidade síncrona, entram em sincronismo com o campo magnético, produzido pela corrente trifásica da armadura do estator. Desta forma, um polo norte (N) do rotor estará em sincronismo com um polo sul do campo magnético do estator e vice-versa. Ambos girando em sincronismo no sentido horário, à velocidade síncrona.

Se colocarmos uma carga no eixo do motor síncrono, um contratorque será criado de forma a atrasar o rotor momenta - neamente, mas ainda continuará girando na mesma velocidade do campo magnético do estator. Todavia, se ocorrer um torque mui to elevado que supere o torque maximo desenvolvido, o rotor saírá de sincronismo e o motor síncrono irá parar. Portanto, um motor deste tipo só irá funcionar a velocidade síncrona, do contrário, não funcionará.

Um motor síncrono, por si, não tem partida própria, exigindo, então, outros meios para levá-lo à velocidade síncro-na. Para isto, geralmente, é inserido nas faces polares do rotor um enrolamento em gaiola, chamado de enrolamento amortecedor. A figura 37 ilustra um enrolamento amortecedor com bar ras de cobre embutidas na superfície da face polar e curto-circuitadas nas extremidades por meio de anéis.

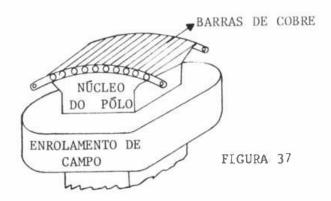

Desta forma, o rotor, com o enrolamento de campo não excitado, irá próximo à velocidade síncrona, como se fosse um motor de indução. Se a carga acoplada não for muito grande, o motor entrará em sincronismo, logo que o enrolamento de campo for energizado por uma fonte de corrente contínua.

Este é o método de partida mais comum para os motores

síncronos, pois é simples e não requer o uso de maquinas auxi liares. Outros métodos existem, porém, não iremos aborda-los, por tratar-se de assunto específico dos motores síncronos.


MOTORES DE CORRENTE CONTÍNUA

A construção dos motores de corrente contínua ê idêntica a dos geradores de CC, descritos anteriormente.

A corrente alternada é fornecida ao enrolamento de armadura e a corrente contínua, ao enrolamento de campo. Para que se produza um conjugado eletromagnético, tanto o campo do estator como o do rotor devem ser constantes e estarem parados um com relação ao outro. A velocidade em rpm (rotação por minuto) é determinada em função do número de pólos e da freqüência da corrente de armadura (como a dos geradores síncro nos).

Em um motor, o conjugado eletromagnético está na direção de rotação de máquina.

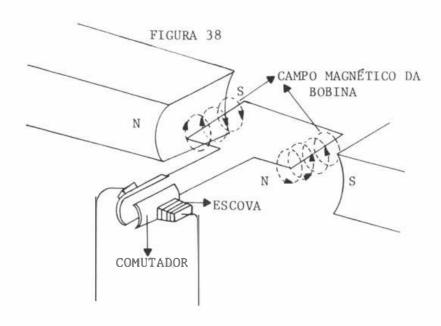Vamos considerar um motor C.C. elementar, como indica a figura 38.




de

Vamos supor que na figura 38 haja a circulação de corrente contínua percorrendo a bobina, gerando um campo magnético nos extremos da mesma. Havera, então, uma atração entre os polos norte da bobina e sul do campo magnético, fazendo com que a bobina gire.

Observando a figura 39, onde as escovas, estão tocando os dois segmentos do comutador ao mesmo tempo, notaremos que não há circulação de corrente pela bobina, portanto não ocorrera força de rotação. Como a bobina está em movimento, a sua inércia faz com que a mesma continue girando, de tal forma que a bobina passe para outra posição e o comutador irá inverter o sentido da corrente que a atravessa. A polaridade do campo magnético da bobina se inverte e ela continua girando e a cada giro de mais de 180º, o mesmo processo de comutação é repetido. A perspectiva de um motor de C.C. com um simples co mutador é ilustrada na figura 40. Em motores maiores, o imã permanente extremo é substituído por eletroímás. Quando a bobina do rotor gira, sua corrente é invertida periodicamente pela ação dos segmentos do comutador, mantendo, assim, um giro constante.

FIGURA 39 FIGURA 40

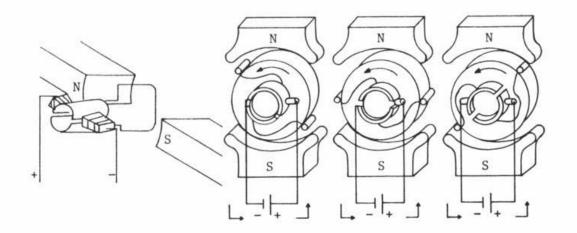

Este e o princípio básico de comutação dos motores corrente contínua.

A figura 41 ilustra o corte de motor de C.C. típico de média potência.

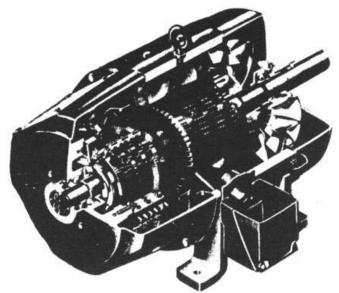


FIGURA 41

MOTORES SÉRIE

São tipos de motores que pode funcionar tanto em corrente alternada como em corrente contínua, desde que os nú cleos do estator e do rotor sejam laminados. Um motor série monofásico é comumente chamado de motor universal. Este tipo de motor é próprio para aparelhos leves e que exigem alta velocidade, como: liquidificador, aspirador de pó, ferramentas portatéis, etc.

Os motores-série CA. monofásicos, de potência mais eleva da, foram quase que totalmente superados pelos motores de indução e síncronos, por serem mais simples. Todavia, nas locomotivas elétricas, ainda se usam os motores-série. A capacida de dos motores deste tipo varia desde algumas centenas até acima de mil HP.

Para que os motores-série funcionem em corrente alternada, são projetados com alguns requisitos importantes, como:

a) Estrutura do campo constituída de laminações mais finas, para reduzir as perdas por correntes parasitas que são bem elevadas em C.A.

- b) Mais condutores na armadura e mais segmentos no comutador, de forma a compensar o decréscimo que ocorre com o flu xo magnético do campo.
- c) Um número maior de polos para que haja um torque mais elevado.
- d) Um número menor de espiras no campo, para que se reduzam as perdas e a queda de tensão reativa.

Existem ainda outras modificações que podem ser efetuadas nos motores-série, quando funcionam à C.A. e o funciona mento será idêntico à C.C.

MOTOR STEPPER

Muitas vezes, em computação, há necessidade de controlar o movimento de algum objeto pelo computador. Trata-se de um sistema altamente sofisticado e oneroso. Uma maneira simples e barata de se conseguir isto é através de um motor stepper.

Devemos, portanto, entender como trabalham os motores stepper e a maneira de operá-los corretamente. As suas aplica ções geralmente se resumem em dois tipos de motores: o de mag neto permanente e o de relutância variável (relutância vem a ser a oposição que um material apresenta à passagem de linhas de força).

FUNDAMENTOS BÁSICOS

Um motor stepper difere da maioria dos motores que estudamos até agora, pois possui algumas características específicas: tem a capacidade de girar em ambas as direções, para a excitação de entrada, o eixo se movimenta a incrementos angulares precisos. Em cada passo, ou movimento, o eixo do rotor vai para uma posição conhecida. Desta forma, permite o contro le da posição, velocidade, distância e direção.

Os motores stepper são construídos de acordo com um ângulo de passo particular, podendo operar com a metade do ângulo de passo, porém com torque reduzido.

A cada movimento preciso do eixo do rotor determinando uma posição bem definida, chamamos passo do rotor.

Os motores stepper, em geral, são controlados por uma fonte de potência CC e por circuitos lógicos.

MOTOR STEPPER DE MAGNETO PERMANENTE

Os motores stepper de magneto permanente têm seu princípio de funcionamento baseado na lei do magnetismo, onde pólos iguais se repelem e pólos diferentes se atraem. O rotor deste tipo de motor consiste de imas orientados axialmente em cada uma de suas extremidades, de forma que o lado norte superior estará sempre defasado de 1809, em relação ao lado sul inferior do rotor. O estator também possui polaridade que égerada através de eletroimas. O número de pólos do rotor é diferente do número de pólos do estator. Desta forma, em nenhuma posição poderão estar alinhados entre si. Devido a este fato, temos uma previsão precisa do movimento do rotor, mesmo em baixa rotação.

Para entendermos e visualizarmos a sequência de giro e a energização do motor, vamos, inicialmente, considerar a figura 42, mostrada logo, a seguir.

Para compreendermos a sequência de energização, vamos considerar, como sul, as extremidades do rotor, como indica a figura 42. Se o pólo A do estator for energizado como norte e o pólo C como sul (ver sequência I) e,com os pólos B e D desenergizados, o rotor se alinhará com o pólo A do estator, co mo mostra a sequência I. A seguir, o pólo B é energizado como pólo norte e o pólo D, como sul. E os pólos A e C do estator desativados. Assim,o rotor irá girar no sentido horário, alinhando-se com o pólo B do estator, como indica a sequência II.

Para darmos continuidade à rotação do rotor, invertemos a corrente dos pólos A e C e desativamos os pólos B e D. Com isto, o rotor se alinhará com o pólo C do estator, como na se quência III. Para o próximo passo ou giro do rotor, a corrente aplicada aos pólos B e D deverá ser de polaridade contrária à anterior, como mostra a sequência IV.

A próxima etapa será a aplicação de corrente aos pólos A e C, como mostramos na sequência I. Repetindo-se continua - mente o processo, teremos o giro do motor no sentido horário.


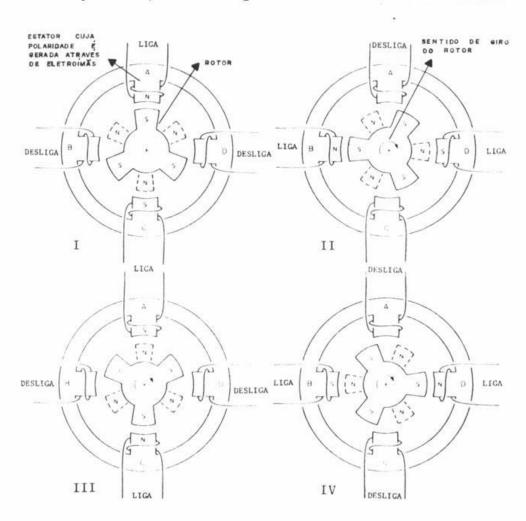


FIGURA 42

Se quisermos que o rotor gire no sentido anti-horário, - basta invertermos o processo descrito anteriormente.

O número de passos, ou giros do rotor, depende do número de enrolamentos dos pólos do estator. Estes enrolamentos estão ligados internamente, mas três a oito terminais são levados para fora, de maneira que possamos efetuar a ligação externa. Um diagrama simplificado para um motor com três termi nais externos, com a sequência de passos para rotação horária e anti-horária, é mostrado na figura 43.

	SENTIDO	HORÁRIO	SENTIDO ANTI- HORÁRIO		
PASSO OU POSIÇÃO	CHAVE 1	CHAVE 2	CHAVE 1	CHAVE 2	
1	desligada	-	desligada	-	
2	+	desligada	-	desligada	
3	desligada	+	desligada	+	
4	-	desligada	+	desligada	

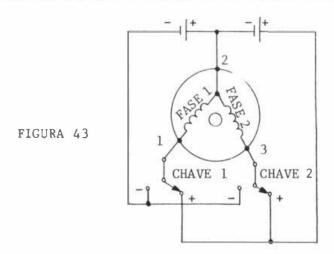


MOTOR STEPPER BIFILAR


O motor stepper bifilar é uma variação especial do stepper de magneto permanente. O bifilar possui em cada polo dois enrolamentos, ao inves de um so como o motor stepper de magne to permanente (padrão).

O fio é de bitola mais fina, resultando em uma resis tência mais alta, desta forma, o motor terá uma constante de tempo mais baixa e um desempenho melhor nas altas velocidades. O motor bifilar apresenta outra vantagem sobre o padrão: pode ser operado com uma única fonte. A figura 44 mos tra o diagrama de conexões do motor bifilar.


PASSO OU POSIÇÃO	CHAVE 1	CHAVE 2
1	1	5
2	1	4
3	3	4
4	3	5
1	1	5

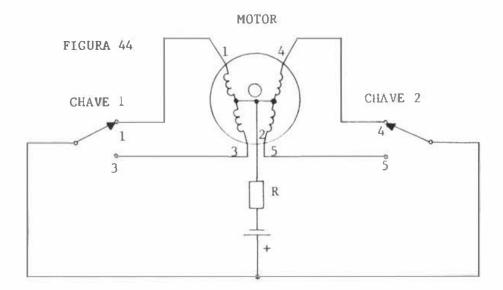

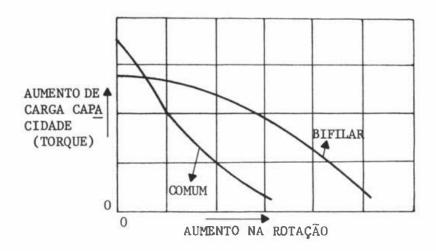O gráfico, a seguir, i lustra o desempenho dos motores: bifilar e de 3 terminais (magneto permanente). O motor comum
(3 terminais) tem maior capacidade nas baixas rotações, porém
com o aumento de velocidade o torque cai rapidamente. Notamos
também, pelo gráfico, que o motor bifilar pode girar em alta
rotação para as mesmas condições de carga/giro.



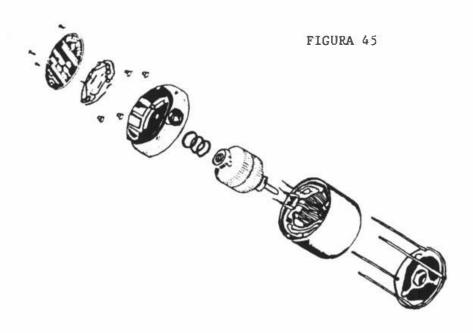A figura 45 ilustra um motor stepper de magneto permane $\underline{\mathbf{n}}$ te com suas partes principais.



MOTOR STEPPER DE RELUTÂNCIA VARIÁVEL

A principal diferença entre o motor de magneto permanente e o de relutância variável é que este último não tem magneto no rotor. Desta forma, o rotor não será magnetizado e sua posição não mais dependerá da polaridade de excitação do estator, como mencionamos anteriormente.

Consequêntemente, é necessária uma única fonte de tensão. Como não temos magneto no rotor, após o desligamento do motor, não teremos magnetismo residual ou remanente para segurar o rotor em uma posição.

Uma comparação entre os motores stepper tipo relutância variável e o magneto permanente mostra que este último possui magnetismo residual, devido ao magneto no rotor. E, quando desligado, permanece em uma posição bem definida. Possui ainda uma resposta em corrente mais rápida que o tipo relutância variável, devido a sua indutância que e menor. Apesar dessas caracteristicas, possui uma inércia mais alta e, em consequên cia disso, uma resposta mecânica mais vagarosa. Dependendo da aplicação, ambos os motores têm suas vantagens, o que determina o tipo e o tamanho do motor stepper a ser utilizado.



CURSO DE ELETRÔNICA DISITAL E MICROPROCESSADORES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

EXAME DA LIÇÃO E-15



- cada questão é composta de três ou quatro alternativas.
- só uma delas está correta.
- marque a que considerar correta.
- passe as respostas corretas para a folha de exame.
- 1) Denomina-se gerador de eletricidade:
 - a) a máquina que transforma corrente contínua em corrente alternada;
 - b) a maquina que transforma energia elétrica em energia me cânica:
 - c) a máquina que transforma energia mecânica em energia elétrica;
 - d) a m\(\text{aquina}\) que transforma corrente alternada em corrente pulsante.

- b) geralmente, as máquinas de indução não são utilizadas como geradores, devido a um desempenho não satisfatório;
- c) nos motores tipo gaiola de esquilo, os condutores do rotor são formados por barras de silício;
- d) os motores-série, também conhecidos, como motores universais, só trabalham em corrente continua.
- 6) Um gerador síncrono de 20 pólos, foi projetado para operar na Usina Hidrelétrica de Itaipu, sabendo-se que a frequência que vai ser utilizada é de 50 hz. Pede-se o valor da velocidade síncrona (Ws) em rpm:
 - a) Ws = 300 rpm;
 - b) Ws = 3000 rpm;
 - c) Ws = 48 rpm;
 - d) Ws = 480 rpm.
- 7) Os motores de indução são de simples construção e sua vida útil depende de muitos fatores. Assinale a alternativa abaixo que indica alguns fatores que afetam a vida útil de um motor de indução:
 - a) enrolamento distribuído, baixo consumo;
 - b) vibrações, umidade, ambiente corrosivos e temperatura de trabalho acima do normal;
 - c) vibrações, baixo consumo, temperatura de trabalho abai
 xo da temperatura ambiente;
 - d) todas as alternativas anteriores estão incorretas.
- 8) Aponte uma das vantagens que o motor bifilar apresenta, com relação ao de magneto permanente:

- a) não pode ser utilizado em alta velocidade;
- b) pode ser operado com uma única fonte;
- c) não pode ser operado com uma so fonte;
- d) as alternativas a e b estão corretas.
- 9) O fato do motor stepper de relutância variável não possuir magneto no rotor, implica que:
 - a) o rotor não será magnetizado e sua posição não depende rá da polaridade de excitação do estator;
 - b) o rotor sempre permanece em uma dada posição desejada;
 - c) o motor adquire altas velocidades com frequência relativamente baixa;
 - d) todas as alternativas anteriores estão corretas.
- 10) Assinale a alternativa incorreta com relação aos tipos de motores stepper:
 - a) o rotor dos motores stepper de magneto permanente con siste de bobinas, ligadas entre si e não possuem núcleo;
 - b) em geral são controlados por uma fonte de potência CC e circuitos lógicos;
 - c) o motor stepper bifilar é uma variação especial do tipo magneto permanente;
 - d) o motor stepper tipo magneto permanente tem maior torque nas baixas rotações.



CURSO DE ELETRÔNICA DISMAL E MICHOPADOESSACORES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

LIÇÃO E-16

TRANSFORMADORES

Vamos estudar nesta lição a teoria dos circuitos acoplados magneticamente, dando enfase especial ao funcionamento dos transformadores. Podemos definir o transformador como sen do o conjunto de dois circuitos eletricamente distintos e con catenados magneticamente entre si. Os transformadores utilizam o fenômeno da mútua indução para realizar a transferência de potência elétrica de um circuito para outro. Os fenômenos da indução eletromagnética foram estudados na lição E-6. Convem, ao aluno, recordar rapidamente os conceitos jã abordados. Os transformadores são amplamente utilizados em circuitos eletrônicos que exigem potência e corrente baixas para casamento de impedância de uma fonte à carga, de forma a permitir a máxima transferência de potência, para o isolamento entre circuitos, etc.

Os transformadores são dispositivos simples que incluem dois ou mais enrolamentos, acoplados por um núcleo de material ferromagnético, como indica a figura 1.

Os enrolamentos, que ligamos à rede de corrente alterna da, chamamos de enrolamento primário, ao outro, chamamos de enrolamento secundário. O núcleo representa o meio de concate nação entre os dois enrolamentos.


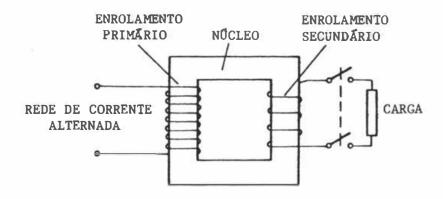


FIGURA 01

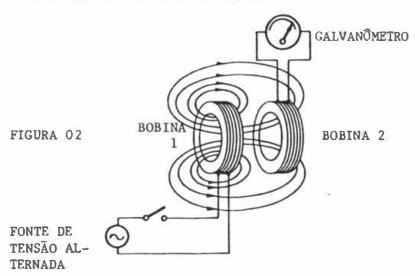Estudamos, na lição sobre indução eletromagnética, que, quando colocávamos duas bobinas próximas uma da outra e fazía mos percorrer corrente alternada por uma delas, tínhamos o aparecimento de um campo magnético variável que induzia na outra bobina uma corrente elétrica, denominada de corrente induzida (ver figura 2). A partir deste fenômeno é que se baseia o funcionamento de um transformador.



Para analisarmos o seu princípio de funcionamento, e necessário considerarmos um transformador ideal, no qual sejam nulas as resistências elétricas dos enrolamentos e as perdas no ferro. Além disso, o concatenamento magnético deve ser per feito, isto é, sem dispersões.


O enrolamento primario recebe energia de uma fonte alter nativa que pode ser um gerador ou a rede de corrente alternada. E, dependendo do grau de acoplamento magnético, esta ener gia é transferida do enrolamento primario para o secundário. Se os dois circuitos estiverem fracamente acoplados, como é o caso de um transformador com núcleo de ar, somente uma pequena quantidade de energia será transferida do primário para o secundário. Se as duas bobinas ou circuitos estiverem enrolados sobre um núcleo de ferro, ou sobre outro material ferro magnético, neste caso, estarão fortemente acoplados, devido á alta permeabilidade do ferro. E quase toda a energia recebida pelo enrolamento primário é transferida ao secundário. O funcionamento do transformador é simplesmente uma utilização do conceito de indutância mutua.

EFEITO DA CORRENTE NO SECUNDÁRIO.

TRANSFORMADOR IDEAL

Vamos considerar um transformador ideal com um enrolamento primário de N_1 espiras e um enrolamento secundário de N_2 espiras, mostrado na figura 3.

FIGURA 03

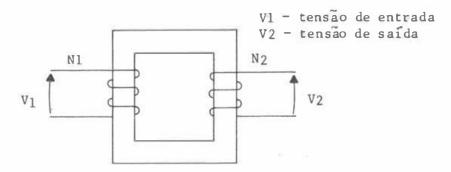

Um transformador ideal transforma as tensões na relação direta do número de espiras dos respectivos enrolamentos. Po-


demos então definir a seguinte relação:

$$\frac{V1}{V2} = \frac{N1}{N2}$$

É através desta relação que, a partir da tensão V1 aplicada no primário, determinamos a tensão do secundário de um transformador. Para isso devemos conhecer a relação de espiras do mesmo.

APLI CAÇÃO

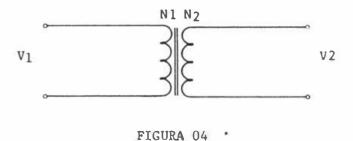Podemos ainda simular um transformador ideal pelo esquema da figura 4.



Considere um transformador ideal com núcleo de ferro, com 200 espiras no enrolamento primário e 1000 espiras no enrolamento secundário. A tensão de entrada é VI = 110 V.

Deseja-se conhecer o valor da tensão de saída no transformador.

$$N1 = 200$$
 esp. Sabemos que:
 $N2 = 1000$ esp. $V1 = 110$ volts $\frac{V1}{V2} = \frac{N_1}{N_2}$

logo:


$$V_2N_1 = V_1N_2$$

$$v_2 = \frac{v_1 v_2}{v_1}$$


substituindo os valores, temos:

$$V_2 = \frac{110 \times 1000}{200} = 550 \text{ volts}$$

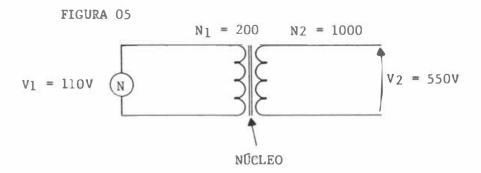O nosso transformador será aquele apresentado pela figura 5.



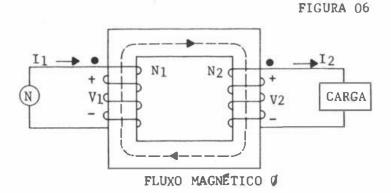Vamos considerar uma carga ligada aos terminais do transformador, conforme indica a figura 6.



Os pontos em negrito indicam os terminais de polaridade, isto é, se seguirmos ao longo dos enrolamentos primário e se

cundário, começando pelos seus terminais marcados, verificare mos que ambos os enrolamentos envolvem o núcleo na mesma direção, com respeito ao fluxo magnético 9.

Isto significa que as tensões V₁ e V₂ estão em fase.

Ao ligarmos a carga, teremos a circulação de uma corrente I2 no secundário. Esta corrente elétrica é determinada pela tensão do secundário e pelo valor da impedância de carga. A relação das correntes do primário e do secundário depende diretamente das tensões de entrada e de saída do transformador e, consequêntemente, da relação de espiras do mesmo. Como estamos tratando de transformadores ideais, a potência instantânea de entrada V₁ I₁ se iguala à potência instantânea de saída V₂ I₂.

Portanto:

$$P1 = P2$$

Teremos então:

$$P_1 = V_1$$
 $I_1 = P_2 = V_2$ I_2 V_1 $I_1 = V_2$ I_2 $V_2 = \frac{I_2}{V_2}$

Temos ainda a seguinte relação, deduzida ha pouco:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

Igualando I e II, obteremos:

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} \qquad \text{(III)}$$

Com as releções I, II e III podemos calcular parâmetros importantes de um transformador.

APLICAÇÃO

Considere, por exemplo, o transformador ideal esquematiza do na figura 7, onde o secundário alimenta uma carga resistiva R_2 . Sabe-se que N_1 = 500 espiras, N_2 = 50 espiras, I_1 = 1 ampêre e V_1 = 220 volts. Pede-se o valor da corrente I_2 que circula pelo enrolamento secundário, assim como a tensão do secundário V_2 .

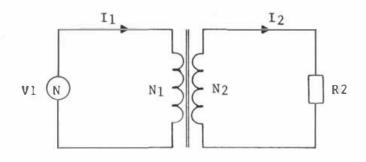


FIGURA 07

Dados:

 $N_1 = 500 \text{ esp.}$

 $N_2 = 50 \text{ esp.}$

 $V_1 = 220 \text{ volts}$

Il = 1 ampère.

Pede-se:

12, V2

Da relação II, temos:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{v_1}{v_2} + v_2 = \frac{v_1 \, v_2}{v_1} \rightarrow v_2 = \frac{220 \, \times 50}{500} + v_2 = 22 \, \text{volts (tension below the property of the property)}}{\text{sao no secundario do transformador } \underline{i}}$$

Da relação III, temos:

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow I_2 = \frac{N_1 I_1}{N_2}$$

$$I_2 = \frac{500 \cdot 1}{500} = 10A$$

Podemos conferir os cálculos efetuados, utilizando a relação I.

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} + \frac{220}{22} = \frac{10}{1} \rightarrow 10 = 10,$$

o que comprova a exatidão dos cálculos.


TRANSFORMADORES DE MULTIPLOS ENROLAMENTOS

Até agora, vimos transformadores de dois enrolamentos, porem é muito comum também o uso do transformador de 3 ou mais bobinas, para interligar vários circuitos, que podem ter diferentes níveis de tensão. Além do mais, o emprego de um transformador de multiplos enrolamentos é mais eficiente e torna-se mais econômico do que empregar vários transformadores de dois enrolamentos para a mesma função.

Transformadores de distribuição, utilizados para alimen tar residências, geralmente possuem dois secundários de 120 volts, ligados em série. Desta forma, circuitos de iluminação, em geral,são ligados através de cada um dos enrolamentos de 120 volts, enquanto que chuveiros elétricos, aquecedores de água e outras cargas similares, são supridas com os 240 volts dos secundários do transformador, ligados em série.

Em equipamentos eletrônicos, utilizam-se frequêntemente, os transformadores com um primário e dois secundários.

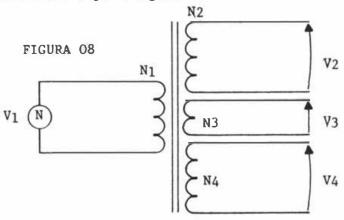Veremos, a seguir, um transformador com um primário e três secundários. Veja a figura 8.



Sabendo-se que V_1 = 110V, V_3 = 220V, V_4 = 440V, N_1 = 100 espiras e N2 = 200 espiras, calcule o valor de V_2 , V_3 e V_4 .

O processo de cálculo é o mesmo descrito para o transfor mador de dois enrolamentos.

Parametros dados: Pede-se:

 $V_1 = 110V$ V_2

V3 = 220VV4 = 440V

 $N_1 = 100$ espiras N_4

N2 = 200 espiras

Sabemos que:

$$\frac{V1}{V2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{110}{V_2} = \frac{100}{200} \Rightarrow V_2 = \frac{110 \times 200}{100} = 220V$$

$$V2 = 220V$$

Da mesma forma,

$$\frac{V1}{V3} = \frac{N_1}{N3} \Rightarrow N_3 = \frac{N_1 V_3}{V_1} = \frac{100 \times 220}{110} = 200$$

 $N_3 = 200 \text{ espiras}.$


$$\frac{V_1}{V_4} = \frac{N_1}{N_4} \rightarrow N_4 = \frac{N_1 V_4}{V_1} = \frac{100 \times 440}{110} = 400$$

 $N_4 = 400$ espiras.

As vezes, conhecemos a tensão de saída e de entrada de um transformador, mas não temos o número de espiras do primã-rio nem do secundário. Para resolver problemas dessa natureza, vamos propor e resolver o seguinte caso:

Deseja-se enrolar um transformador que vai ser utilizado em um circuito eletrônico, com tensão de 5 volts na saída. Sa be-se que a rede local é de 220 volts. Pede-se o número de espiras de ambos os enrolamentos primário e secundário.

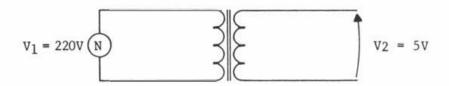O desenho esquemático deste transformador está mostrado na figura a seguir.



Vamos, inicialmente, determinar a relação de espiras entre o primário e o secundário, assim:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{220}{5} = 44$$

Temos então a relação do número de espiras do transformador:

$$\frac{N_1}{N_2} = 44.$$

Caso se queira 1000 espiras no primário, devemos ter no secundário:

$$N1 = 1000 \text{ esp.}$$
 $\frac{N_1}{N2} = 44 \Rightarrow N_2 = \frac{1000}{44} = 22,7$

Aproximando, temos:

N2 = 23 espiras.

TRANSFORMADOR REAL

Em um transformador real, levamos em conta uma teoria - mais completa, incluindo os efeitos das resistências dos enro lamentos, da dispersão magnética e da corrente de excitação. A corrente de excitação é a responsável pelas perdas no ferro do transformador (Foucault e histerese). As capacitâncias dos enrolamentos têm efeitos acentuados, principalmente em transformadores que operam em freqüência acima da faixa de audio, ou em condições transitórias, onde temos variações bruscas e rapidas, tais como os transformadores de pulso. A análise dos problemas em alta freqüência, que acabamos de expor, está além dos nossos objetivos, assim como as capacitâncias dos

enrolamentos que mencionamos há pouco. Na lição E-6 (Indução Eletromagnética), tratamos de varias perdas ocorridas nas bobinas. Vamos fazer o mesmo para os transformadores.

PERDAS NO COBRE

Sabemos que todo condutor apresenta uma resistência à passagem de corrente elétrica. O mesmo ocorre nos enrolamentos do transformador. Esta resistência à passagem de corrente faz com que parte da potência, entregue ao transformador, seja dissipada em forma de calor (efeito joule). Tais perdas, designadas como perdas no cobre, podem ser calculadas da seguinte maneira:

 $P = R.I^2$.

onde:

P = potência perdida sob a forma de calor;

I = corrente elétrica que passa pelo fio;

R = resistência do fio.

Esta potência perdida nos enrolamentos do transformador depende do valor da resistência do fio que, por ser de cobre (resistividade baixa), deve colaborar para a diminuição da re sistência, pois quanto maior a resistividade (p), maior o valor da resistência do fio.

A resistência elétrica do fio pode ser calculada através da fórmula abaixo:

onde:

 $R = \rho \frac{1}{S}$

ρ - resistividade (letra grega Rô)

l - comprimento do fio

S - secção reta do fio.

A potência perdida sob a forma de calor varia com o quadrado da corrente elétrica. Por isto, é necessária a escolha adequada do fio para enrolar a bobina. A potência dissipada no cobre representa desperdício de energia e pode reduzir a permeabilidade magnética do material empregado no núcleo, fei to, geralmente, de ferro, devido ao aquecimento que lhe é transferido, quando o fio é percorrido pela corrente, elevando assim as perdas no ferro. Como todo transformador tem, no míni

mo, dois enrolamentos (com exceção do auto-transformador que estudaremos mais adiante), devem-se considerar tais perdas em todos os enrolamentos.

PERDAS NO FERRO

Com relação aos transformadores, as perdas no ferro podem ser subdivididas em quatro:

- a) perdas devido à relutância do núcleo;
- b) perdas por histerese;
- c) perdas por correntes parasitas (perdas foucault);
- d) perdas por saturação do núcleo.

RELUTÂNCIA DO NÚCLEO

Devido à relutância existente nos materiais ferromagneticos, que dificulta a passagem das linhas de fluxo magnetico, ocorre uma perda de energia através do núcleo.


Para reduzirmos estas perdas, basta colocarmos, como núcleo, um material de permeabilidade magnética bem elevada, de modo a facilitar a passagem do fluxo magnético o máximo possível, reduzindo, assim, as perdas, visto que é impossível eliminá-las.

HISTERESE

As características dos materiais ferromagnéticos não podem ser descritas apenas por constantes numéricas, mas precisam ser descritas por um conjunto de curvas, relacionando as variáveis de interesse. A informação básica das propriedades magnéticas de cada material é dada pelo ciclo B-H ou curva de histerese. Esta curva (fig. 9) mostra a relação instantânea entre a indução magnética B e a intensidade de campo magnético H, para um ciclo completo de funcionamento.

A curva de histerese é construída experimentalmente, mag netizando-se progressivamente uma peça de prova. No diagrama, são marcados os valores da indução magnética B e da intensida de de campo magnético H, que o corpo adquire, quando o campo magnetizante varia, segundo uma determinada sucessão de valores.

FIGURA 09

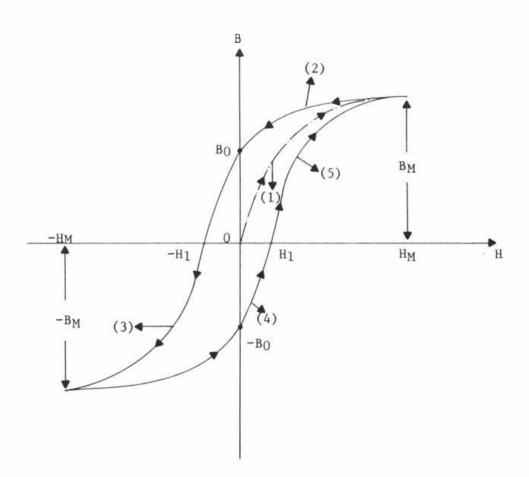

Vamos considerar, inicialmente, que a peça de prova não possua magnetização alguma. Neste caso, os valores de B e H são nulos, correspondendo a origem dos eixos, conforme a figura 9. Se o fluxo magnético estiver crescendo (veja lição E-6), o material vai se magnetizando aos poucos, variando os valores de B (conforme indica a curva tracejada 1) até alcançar o va-

lor máximo, dado por BM. A partir daí, mesmo aumentando-se a intensidade de campo magnético H, o valor de B não varia mais de forma apreciável. Nestas condições, dizemos que o material alcançou a saturação magnética.

A seguir, faremos o campo magnético diminuir desde H_M até zero. Notaremos que o retorno não será pelo caminho anterior (1) e sim pela curva acima, conforme mostra a linha (2). Quando o valor da intensidade de campo magnético H atinge o valor zero, a peça ainda possui uma certa imantação, a que chamamos magnetização residual, designada por B_O. Verificaremos que, na fase de descida, os valores da indução magnética B variam com um certo atraso em relação aos valores alcançados na fase de subida. Daí o nome histerese, que no grego quer dizer atraso.


Para invertermos o magnetismo residual, é necessário invertermos a corrente, de forma que a intensidade de campo magnético H inverta seu sentido. O valor da intensidade de campo H1, necessário para anular o magnetismo residual, chama-se força coercitiva.

Variando-se a intensidade de campo magnético até o valor -HM, a indução magnética aumenta conforme a linha (3) até alcançar o valor -BM, valor este igual e contrário a BM, onde ocorre a saturação do material. A partir deste ponto, levando o valor de H até zero, a indução magnética diminui até o valor -BO (igual e contrário a BO), conforme notamos através da linha 4. Se invertermos o valor de H, fazendo-o crescer até o valor HM, a indução magnética irá aumentar desde -BO até BM, conforme se ve através do trecho 5.

A curva assim construída recebe o nome de ciclo de histe rese. Para cada material utilizado em um núcleo, temos uma - curva de histerese característica. A curva que mostramos é - simplesmente para compreensão, pois é genérica.

Podemos fazer algumas considerações práticas, consideramos, por exemplo, os ciclos de histerese mostrados nas figuras 10 e 11, que correspondem ao ferro doce e ao aço temperado.

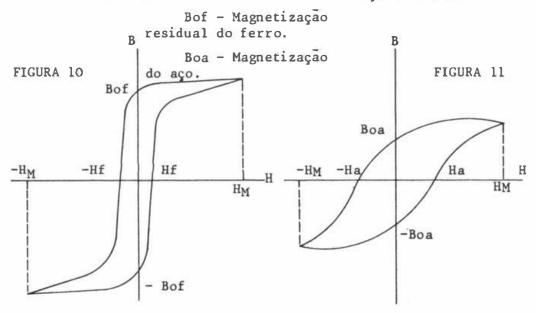Analisando as duas curvas podemos tirar as seguintes con clusões:



Hf - Força coercitiva do ferro

Ha - Força coercitiva do aço

O ferro doce possui uma magnetização residual maior que a do aço temperado, pois Bof > Boa, porém possui força coercitiva pequena. Isto significa que o ferro doce guarda uma magnetização residual elevada que desaparece com muita facilidade.

O aço temperado, por sua vez, possui magnetização residual menor que a do ferro, porém, com força coercitiva maior. Desta forma, guarda mais facilmente a magnetização residual. Por esta razão, os aços temperados são muito utilizados na fabricação de ímas permanentes. Para os núcleos dos transformadores costuma-se utilizar materiais que possuam força coercitiva baixa.

CORRENTES PARASITAS

A circulação de corrente alternada, em núcleos de material metálico, corresponde a correntes circulantes na própria massa metálica, e a geração de forças eletromotrizes na mesma, conforme vimos na lição E-6. A essas correntes, correspondem as perdas, segundo a lei de joule. Para minimizá-las, os núcleos dos transformadores são laminados e as lâminas isoladas entre si, de modo a aumentar a resistência à passagem des sas correntes. (veja figura 12).

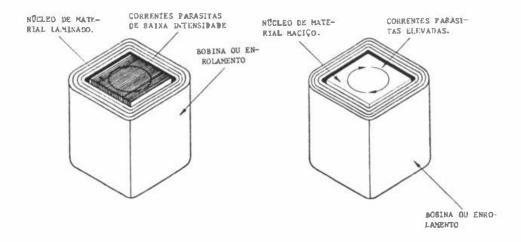


FIGURA 12


SATURAÇÃO NO NÚCLEO

Todo material ferromagnético possui seu ponto de saturação, ou seja,o ponto onde não haverá mais condições de passar
linhas de força. Nos transformadores, o caso é análogo e ao
chegar a este ponto, é necessário elevar a corrente do primário a níveis bem altos para se conseguir um pequeno aumento
na magnetização do núcleo. Costuma-se fazer um cálculo exato
da corrente máxima no primário, de forma compatível com o
ponto de saturação do material empregado no núcleo. Assim,
o transformador poderá trabalhar normalmente, sem che-

gar ao ponto de saturação, pois nesta faixa, o seu rendimento é baixo, não sendo interessante utilizá-lo neste intervalo.

CIRCUITOS MAGNÉTICOS PRÁTICOS

Na prática, os circuitos magnéticos têm a finalidade de produzir fluxos magnéticos intensos. Dependendo da utilidade a que se destinam os circuitos, têm as formas mais variadas possíveis. Por razões construtivas ou de utilização, os circuitos magnéticos possuem espaços de ar, chamados entreferros. Embora a maioria das linhas de força fiquem concatenadas nos núcleos magnéticos, algumas que se encontram próximas ao enrolamento da bobina se fecham pelo ar e não pelo núcleo, - constituindo assim o que chamamos fluxo disperso, acarretando perdas, pois uma parcela da energia magnética, produzida será dispersa pelo ar. Veja figura 13. O fluxo disperso é difícil de ser avaliado. Em projetos de transformadores, costuma-se multiplicar o fluxo a ser gerado por fatores chamados de coeficientes de dispersão, os quais variam entre 1 e 1,25.

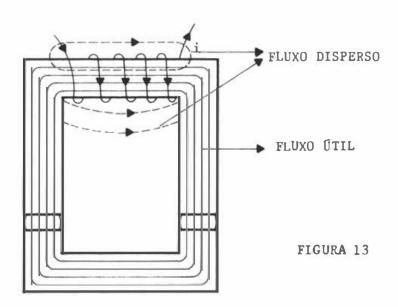


AUTOTRANSFORMADOR


Teoricamente um autotransformador é definido como um transformador com um único enrolamento. Um transformador de múltiplos enrolamentos, como vimos anteriormente, também pode ser considerado como um autotransformador se todos os seus en rolamentos forem ligados em série, de forma a obtermos um único enrolamento. O desempenho de um autotransformador é regido pelos mesmos princípios já vistos com relação aos transformadores convencionais de dois enrolamentos separados. Possuem algumas vantagens como: menor reatância de dispersão, diminuição do núcleo magnético, perdas menores e custam menos que os transformadores de dois enrolamentos, quando a relação de ten sões não difere muito de 1 para 1.

Podemos ter dois tipos de autotransformadores: o abaixador e o elevador de tensão, conforme ilustram as figuras 14 e 15, respectivamente.

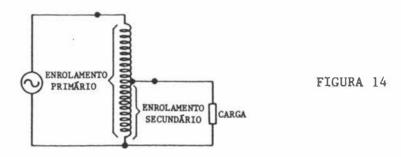Autotransformador tipo abaixador de tensão.



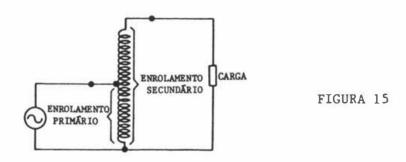Autotransformador tipo elevador de tensão.



O autotransformador, do tipo abaixador de tensão, utiliza, para o enrolamento primário, toda a bobina e,para o enrolamento secundário, somente uma parte da mesma. Se for utilizado como elevador de tensão, ocorre o inverso, isto é,o enrolamento primário utiliza parte da bobina, enquanto que o secundário, toda a bobina. Como utiliza um só enrolamento, leva o nome de autotransformador.

Para efeitos de cálculo, as relações vistas para o trans formador convencional são válidas para o autotransformador. Considere, por exemplo, um autotransformador tipo abaixador que possui tensão disponível, no primário, de 120 volts. Sabe-se que o enrolamento primário possui 400 espiras. Deseja-se obter, no secundário, uma tensão de 9 volts. Qual deve ser o número de espiras do enrolamento secundário?

$$V_1 = 120V$$
 Sabemos que:
 $V_2 = 9V$
 $N_1 = 400$ esp. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$, logo: $N_2 = \frac{N_1 \ V_2}{V_1} \rightarrow$
 $\rightarrow N_2 = \frac{400 \times 9}{120} = 30$ espiras.

Qual será a corrente Il no enrolamento primário, caso tenhamos uma resistência de 3 ohms acoplada aos terminais do secundário?

$$\frac{\text{I1}}{\text{I2}} = \frac{\text{N2}}{\text{N1}} \rightarrow \text{I1} = \frac{\text{N2} \text{I2}}{\text{N1}}$$


Vamos calcular o valor da corrente I2 do secundário.

V2 = R2 I2
$$\rightarrow$$
 I2 = $\frac{V2}{R2} = \frac{9}{3} = 3A$
mas, I1 = $\frac{N2 \ I2}{N1} = \frac{30 \ x \ 3}{400} = 0,23A$

$$I_1 = 0,23A$$

A figura 16 ilustra os dois tipos de transformador, comparando-os.

FIGURA 16

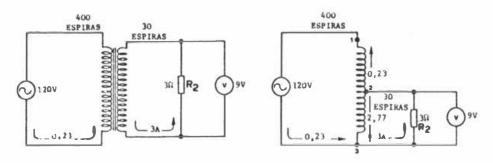

COMPARANDO O AUTOTRANSFORMADOR COM O TRANSFORMADOR CONVENCIONAL.

Analisando a figura 16, notamos que o autotransformador, utiliza uma só bobina com 400 espiras no primário e possui uma derivação na altura da 30% espira do secundário. O transformador convencional, por sua vez, necessita de dois en rolamentos, para o mesmo efeito. A corrente do primário para ambos os tipos permanece a mesma,ou seja, 0,23A, mas no secun dário do autotransformador, há uma leve mudança, pois enquanto, na carga passam os 3A desejados, na parte da bobina corres pondente ao secundário, passam somente 2,77A. Isto porque, no autotransformador, a corrente do secundário tem sentido contrário ao de corrente do primário, logo:

No autotransformador teremos:

Ic = I1 + I2 = 0,23 + 2,77 = 3A.

Ic - corrente carga


Il = corrente no enrolamento primario

I2 = corrente no enrolamento secundário

A partir do problema que acabamos de resolver, podemos - verificar que o autotransformador possui as vantagens que ja mencionamos, por exemplo, no transformador convencional neces sitamos de 430 espiras para os enrolamentos primário e secundário; no autotransformador são necessárias 400 espiras para ambos os enrolamentos, onde obtemos uma razoavel economia em

fio de cobre. Temos também uma redução da corrente em uma par te da bobina no autotransformador, como vimos hã pouco. Conse quentemente, teremos uma reduçãodas perdas, pois a parcela -R.I² (perdas no cobre) será menor.

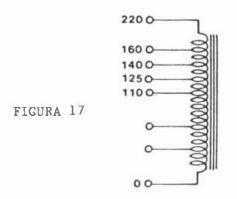
De acordo com a necessidade, certos equipamentos exigem alimentação em vários valores de tensão. Para isso, é comum a utilização de um autotransformador com várias derivações na bobina. As figuras 17 e 18 ilustram o seu aspecto.



Representação do autotransformador com as tomadas fi xas de tensão.

Autotransformador cujo enrolamento secundário está com uma tensão fixa de 60V. Autotransformador cujo enrolamento secundário está com uma tensão fixa de 130V.

FIGURA 18

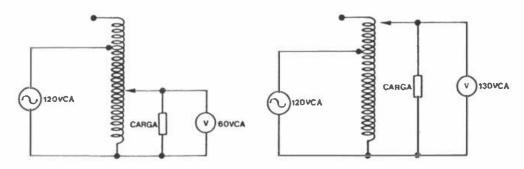

Os autotransformadores podem ainda ser variáveis, consistem de um simples enrolamento, feito sobre um núcleo de ferro toroidal, como ilustra a figura 19. São denominados variacs. Estes autoransformadores possuem uma escova de carvão presa a um eixo, que faz o contato com as espiras do enrolamento do transformador. Os variacs são extremamente úteis em laboratórios, onde é necessária uma larga faixa de ajuste de tensão com pequena perda de potência.

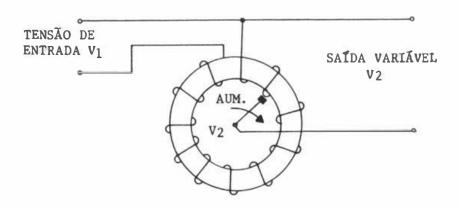


FIGURA 19

Uma desvantagem que apresentam os autotransformadores é que, se parte do enrolamento se abrir, a carga poderá ficar - ligada diretamente à rede. Por este fato, os autotransformadores têm sua aplicação limitada. Não se costumam projetar autotransformadores fora do intervalo:

$$0,25 < \frac{v_1}{v_2} < 4$$


CLASSES DE TRANSFORMADORES

De acordo com a aplicação, os transformadores possuem os mais variados tipos e suas técnicas de construção variam de acordo com a finalidade deles.

Para a construção de um transformador, devemos ter o cui dado na escolha do material a ser utilizado no núcleo, pois, dependendo da finalidade, este material pode mudar. Em transformadores que trabalham em baixas frequências, o núcleo é formado por chapas de ferro silício, isoladas eletricamente - uma das outras, de forma a reduzir as perdas, devido as correntes de foucault, conforme já vimos em tópicos anteriores. Os transformadores que trabalham na faixa de frequência de 60 Hz são incluídos nesta classe. Existem também os núcleos de ferrite que possuem boas propriedades ferromagnéticas, porem são pessimos condutores de eletricidade. Estes núcleos são utilizados em transformadores que vão trabalhar em fre quências mais altas. Para as frequências mais elevadas, são utilizados os núcleos de ar. Dependendo da finalidade, caracterizamos o tipo de transformador.

TRANSFORMADORES DE NÚCLEO DE AR

São muitas as diferenças entre os transformadores de núcleo de ferro e os de núcleo de ar, pois não e possível a utilização das mesmas formulas para o cálculo de ambos os tipos. O grau de acoplamento para os transformadores de núcleo de ar é bem menor que o de núcleo de ferro. Outra diferença é que os transformadores de núcleo de ar são geralmente projetados para ressonar em uma determinada frequência, ao passo que os enrolamentos de núcleo de ferro, raramente são sintonizados. No ponto de ressonância, as correntes são altas nos enrolamentos sintonizados. A figura 20 ilustra o aspecto e o símbolo de um transformador de núcleo de ar.

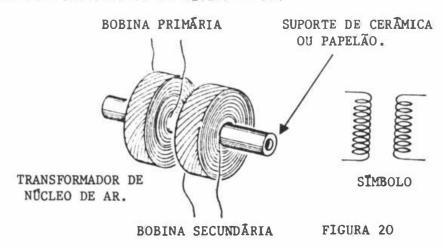

TRANSFORMADORES DE PULSO

Muitos circuitos encontrados em aplicações com computado res digitais são chamados circuitos de pulsos, pois as formas de onda de tensões e correntes são pulsos. Para estes tipos - de circuitos são utilizados os transformadores de pulso que têm as seguintes finalidades: mudar a amplitude de um pulso de tensão, mudar níveis de impedância, acoplar estágios suces sivos de amplificadores de pulsos, etc.

É muito importante que o transformador reproduza o pulso de entrada, o mais fiel possível, nos terminais do secundário. A figura 21 ilustra um pulso de entrada em forma de onda quadrada. A forma de onda de tensão de saída correspondente é mos trada na figura 22.

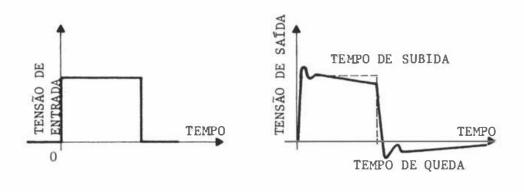


FIGURA 21 FIGURA 22

O tempo de subida é aquele necessário para a tensão subir até o valor desejado. A indutância de dispersão é mantida no valor mínimo, para minimizar o tempode subida.

A tensão de saída não permanece plana, pois seria equiva lente à transmissão em corrente contínua pelo transformador. Por este fato, temos uma inclinação para baixo, como mostra a figura 22. A parte alta do pulso é mantida entre limites - bem definidos, desde que se tenha uma alta indutância de magnetização. Isto é conseguido, construindo o núcleo do trans

formador com material de alta permeabilidade. Desta forma, terremos uma baixa relutância.


Os transformadores de pulso, em geral, são de pequeno porte e possuem poucas espiras de fio. Para minimizar a indutância de dispersão, os núcleos, por sua vez, são de ferrite ou de ligas de alta permeabilidade, tais como: permalloy ou hiper sil (um aço-silício especial que possui ótima permeabilidade), enroladas em forma de fita. Comparado com a duração dos pulsos, o intervalo de tempo entre eles é alto. Consequentemente, um transformador de tamanho físico pequeno pode trabalhar a níveis altos de potência de pulsos.

TRANSFORMADORES DE AUDIOFREQUÊNCIA

É comum a utilização de pequenos transformadores de núcleo de ferro, operando na faixa de frequência de áudio, atuando como dispositivos de acoplamento em circuitos eletrônicos, como amplificadores de tensão, contribuindo, desta forma, para o ganho em tensão dos amplificadores.

A diferença entre um transformador de corrente alternada e um transformador de audiofrequência está nos enrolamentos. Este último possui um número maior de espiras e a bitola do fio é menor que a dos transformadores de força.

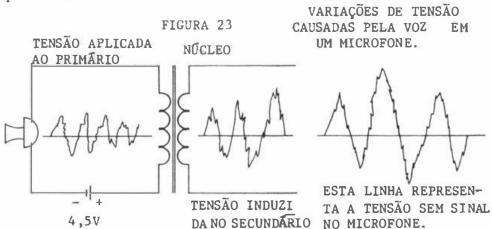
Na figura 23, ilustramos uma maneira de se elevar a tensão do sinal produzido por um microfone, utilizando-se um transformador de A.F. (audiofreqüência) com a finalidade de amplificar a tensão.



Existem muitos casos em que os transformadores de A.F. são utilizados somente para casamento de impedância, como ocor re, por exemplo, entre o circuito de saída (etapa de potência de A.F. e os alto-falantes). Osciladores e amplificadores, por exemplo, apresentam ótimo desempenho, quando a impedância de carga tem uma ordem de carga bem definida. Costuma-se, então, fazer o acoplamento através de um transformador de A.F., de maneira a levar a impedância ao valor desejado. Um transformador assim utilizado leva o nome de transformador de saída.

FORMATOS DE NÚCLEOS

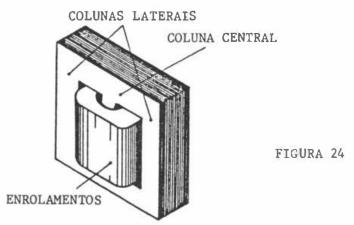Dependendo da aplicação, os núcleos dos transformadores, podem ter vários formatos. O mais utilizado é o núcleo formado por três colunas, onde as bobinas são enroladas na perna central. A figura 24 ilustra o seu aspecto.



Com relação aos transformadores trifásicos, temos três núcleos para o enrolamento primário e três para o enrolamento secundário.


Existem também os núcleos toroidais, que possuem aplicação especial, devido ao fato da maior concentração do fluxo magnético. A figura 25 ilustra um transformador deste tipo.

A maneira de enrolar as bobinas pode também sofrer alteração. Uma aplicação típica é mostrada pela figura 26, onde a bobina do secundário é enrolada sobre a bobina do primário.




FIGURA 25

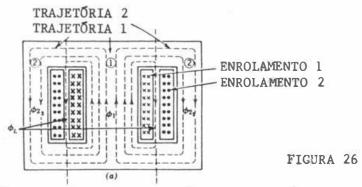Temos casos em que as bobinas se apresentam separadas, co mo o do transformador de núcleo de ar, onde o enrolamento do primário fica separado do enrolamento secundário. A figura 27 ilustra várias disposições de núcleos e enrolamentos.




Citamos, há pouco, o acoplamento que, as vezes, se faz necessário entre circuitos de saída e uma carga qualquer, para obtermos o melhor rendimento possível. Um exemplo prático des te caso é o problema que ocorre entre um amplificador de potência e os alto-falantes de um conjunto de som. Considere um amplificador que tenha uma impedância de 160Ω e a caixa de som possua uma impedância de 8Ω . Se fizermos a ligação direta entre os dois, teremos uma perda de potência considerável. Para sanarmos tal problema, usaremos um transformador que terá a finalidade de "casar" ou acoplar as impedâncias. Seu enrola mento pode ser determinado pela seguinte fórmula:
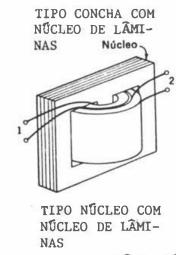
$$\frac{Z_1}{Z_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$$
 onde: Z1 - representa a impedância do primário-
Z2 - representa a impedância do secundário.





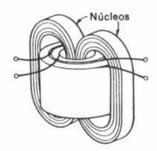

TIPO NÚCLEO COM NÚCLEO ENROLADO


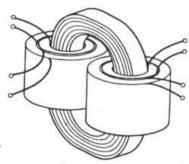


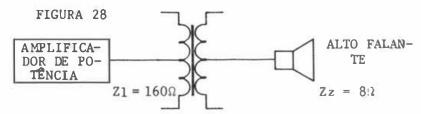

FIGURA 27

A figura 28 ilustra o aspecto da ligação a ser efetuada.



Colocaremos 100 espiras no primário.

N₁ = 100 esp. Vamos calcular o número de espiras no se-Z1 = 160Ω cundário do transformador.

 $Z2 = 8\Omega$

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 + \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{(N_1)}{(N_2)}^2 + (N_2)^2 = \frac{(N_1)^2}{Z_1} = \frac{(N_1)^2}{Z_2}$$

$$N_2 = \sqrt{\frac{(N_1)^2}{\frac{Z_1}{Z_2}}} = \sqrt{\frac{(100)^2}{160}} = 22,3 = 22 \text{ esp.}$$


 $N_2 = 22 \text{ espiras.}$

O transformador deve ter o enrolamento primario com 100 espiras e o secundario com 22 espiras.

DEFASAMENTO

Com a inversão do sentido de enrolamento das bobinas de um transformador, podemos obter defasagens de tensão (entre o primário e secundário de um transformador) de 1809. Estas defasagens, em certos casos, tornam-se necessárias e importantes em determinados circuitos eletrônicos.

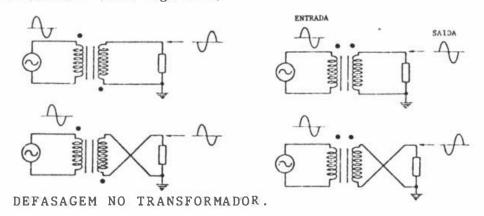
A relação de fase entre as bobinas de um transformador é geralmente indicada por meio de um ponto em seus diagramas funcionais. (vide figura 29)



DIVISÃO DE FASE:

FIGURA 29

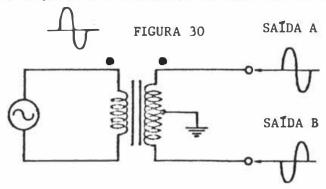Para obtermos, nos terminais de um transformador, tensões de mesma amplitude e defasadas de 1809 uma da outra, bas



ta aterrarmos o enrolamento de um transformador bem no meio deste. Desta forma teremos duas saídas, a saída A em fase com a tensão aplicada no enrolamento primário, e a saída B, uma tensão defasada de 1809 com a tensão de entrada (ver figura 30).

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA

A energia elétrica nem sempre e produzida nos níveis de tensão desejados, criando um serio problema nos centros de distribuição e cuja solução está na utilização dos transformadores.

A energia e produzida nas estações geradoras e, e transportada por limbas de transmissão até o ponto onde e converti da em energia mecânica, calor, etc, na forma desejada. As linhas de transmissão proporcionam uma perda razoável de energia, devido ao efeito joule que ocorre nos condutores. Esta perda, como já sabemos, e proporcional ao quadrado da corrente e a resistência do condutor (P = RI²). Para se reduzir estas perdas e necessário a transmissão de energia em alta tensão, pois, neste caso, a corrente será mais baixa e as perdas se rão menores. Devido a este aspecto, são utilizados transforma dores elevadores de tensão. Para entendermos o porque da utilização destes transformadores, vamos expor um exemplo prático sem o uso deles e, a seguir, usando um transformador elevador.

Aplicação

1) Deseja-se transmitir 100 KW de potência, através de uma linha de transmissão monofásica que possui uma inφedân - cia de 200Ω. Sabe-se que a tensão nos terminais do gerador ê de 10KV. Calcule a potência perdida em forma de calor (perda joule).

Dados:

P = 100 kW

 $R = 200\Omega$

V = 10KV

Cálculo da corrente na linha de transmissão:

$$P = V.I \rightarrow I = \frac{P}{V} = \frac{100 \times 103}{10 \times 103} = 10A$$

Cálculo da potência perdida.

$$P = R.I^2 = 200 \times 10^2 = 200 \times 100 = 20$$
KW.

Sem o uso de um transformador, a perda joule será de 20 KW.

2) Considere o mesmo problema anterior, porém nos termi nais do gerador é colocado um transformador do tipo elevador de forma a elevar a tensão de 10 KV ao nível de 100 KV. Calcule a nova potência perdida em forma de calor.

Cálculo da corrente na linha de transmissão.

$$P = 100 \text{ KW}$$

 $R = 200\Omega$ $P = V.I + I = \frac{100 \times 10^3}{100 \times 10^3} = 1A$ (a corrente diminuiu)
 $V = 100 \text{ KV}$

Cálculo da potência perdida.

$$P = R.I^2 = 200 \times 1^2 = 200W.$$

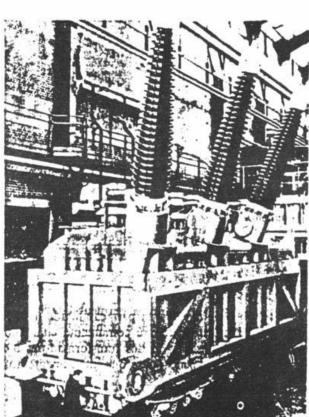


FIGURA 31

Comparando ambas as situações, percebemos que com o uso do transformador elevador, as perdas no condutor são bem meno res. Por este fato é que a transmissão de energia elétrica é feita a níveis altos de tensão. No fim das linhas de transmis são são colocados transformadores tipo abaixador de tensão para reduzir a tensão a níveis compatíveis de utilização, como por exemplo 127V, 220V, etc. A figura 31 mostra o aspecto de um transformador de potência trifasico, utilizado para levar a tensão do gerador de 20 KV à tensão de transmissão de 450KV.

Na figura 32, temos a vista em corte de um transformador de distribuição autoprotegido, típico para potências de 2 a 25 KVA, 7200: 240/ 120 volts. É utilizado em sistemas de distribuição para fornecer a tensão apropriada ao consumidor.


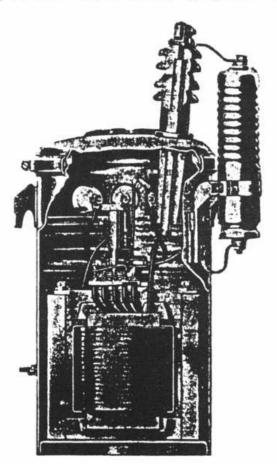


FIGURA 32

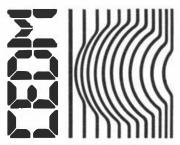

CURSO DE ELETRÔNICA DISITAL E MICROPADCESSADDRES

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA- PARANA

EXAME DA LIÇÃO E-16



- cada questão é composta de três ou quatro alternativas.
- só uma delas está correta.
- marque a que considerar correta.
- passe as respostas corretas para a folha de exame.
- 1) Denominamos enrolamento primário de um transformador:
 - a) ao enrolamento onde é conectada a carga;
 - b) ao enrolamento de um autotransformador;
 - c) ao enrolamento que ligamos à rede de corrente alternada;
 - d) todas as alternativas anteriores estão incorretas.
- Definimos, como transformador ideal aquele que apresenta a seguinte relação:


a)
$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{E_1}{E_2} + \text{perdas}$$

b)
$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{E_1}{E_2}$$

c)
$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{E_2}{E_1}$$

d)
$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{E_2}{E_1} + perdas$$

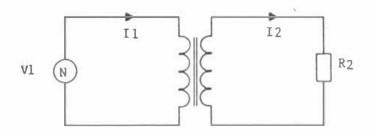3) Tem-se o seguinte transformador ideal conforme ilustra figura abaixo:



Sabe-se que:

 $V_1 = 120 \text{ volts.}$

 $N_1 = 1000 \text{ espiras}$

 $N_2 = 100$ espiras

 $R_2 = 6$ ohms.

Os valores das correntes I2 e I1 valem respectivamente:

- a) 2A e 0,5A;
- b) 2A e 0,2A;
- c) 0,2A e 4A;
- d) 2A e 0,05A.

4) Assinale a alternativa correta:

- a) para realizar a transferência de potência elétrica, os transformadores não utilizam o fenômeno da mútua indução;
- b) um transformador ideal é aquele em que consideramos todas as suas perdas;
- c) os transformadores de multiplos enrolamentos são utilizados para interligar vários circuitos que podem ter di ferentes níveis de tensão;
- d) a curva de histerese é única para todos os materiais ferromagnéticos.

- 5) O aço temperado é muito utilizado na fabricação de imas permanentes, porque:
 - a) é um material condutor e possui uma alta relutância magnética;
 - b) possui baixa força coercitiva e alta magnetização residual;
 - c) o aço temperado possui uma alta força coercitiva, de forma a "segurar" a magnetização residual;
 - d) possui um campo magnético sempre constante.
- 6) Assinale a alternativa incorreta:
 - a) um autotransformador é aquele que possui um único enrolamento;
 - b) os autotransformadores possuem alta reatância de dispersão e custam mais que os transformadores convencio nais;
 - c) as relações vistas com relação aos transformadores convencionais são válidas para os autotransformadores;
 - d) um transformador de multiplos enrolamentos pode ser con siderado um autotransformador, desde que todos os seus enrolamentos estejam ligados em serie.
- 7) Existem as perdas no cobre dos enrolamentos de um transformador devido:
 - a) ao efeito Joule;
 - b) à alta relutância do núcleo;
 - c) as correntes de Foucault;
 - d) à relação de espiras.
- 8) Um transformador alimenta uma carga resistiva de 4Ω . Sabese que:

 $V_1 = 120 \text{ volts}$

 $N_1 = 1000$ espiras

N2 = 100 espiras.

Qual é o valor da corrente no primário do transformador?


- a) 0,4A;
- b) 3A;
- c) 0,3A;
- d) 2A.

9) Quais serão as perdas em uma linha de transmissão que possui R = 100%, para transmitir uma potência de 120 KW, sa bendo-se que a tensão gerada é de 12000 V, e a relação de espiras do transformador é N1/N2 = 1/10?

- a) 10 KW;
- b) 100 W;
- c) 1000 W;
- d) 1 KW.

10) Deseja-se utilizar um transformador para acoplar duas impedâncias distintas Z₁ e Z₂. Sabe-se que a impedância do primário vale Z₁ = 4Ω e a impedância do secundário vale Z₂ = 100Ω. Qual deve ser a relação de espiras do transformador?

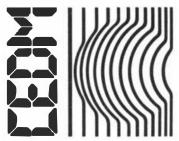- a) $\frac{N_1}{N_2} = \frac{1}{2}$
- b) $\frac{N_1}{N_2} = 5$
- c) $\frac{N_1}{N_2} = \frac{1}{5}$
- d) $\frac{N_1}{N_2}$ = 2



CURSO DE ELETRÔNICA DIGITAL E MICROPROCESSADORES

CURSOS DE APERFEICOAMENTO

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

LIÇÃO E-17

SÍMBOLOS E DIAGRAMAS

Nesta lição, iremos estudar os símbolos para assim podermos interpretar os diagramas dos aparelhos eletrônicos.

Estes símbolos são os mais usados em diagramas esquema ticos de aparelhos eletrônicos. Vamos abranger a maioria deles para facilitar ao aluno a tirar suas dúvidas quando houver a necessidade de analisar diagramas esquematicos.

<u>CAPACITORES</u> - São componentes que têm a propriedade de armazenar corrente elétrica mediante a ação das placas e de seu dielétrico.

Temos dois tipos de capacitor a analisar:

CAPACITORES FIXOS - O símbolo ê dado na Fig. l abaixo, porem não se incluem os eletrolíticos que veremos mais adiante.




CAPACITORES VARIÁVEIS - A Fig. 2 engloba os símbolos dos capacitores variáveis. A Fig. 2A indica o símbolo dos capacitores variáveis, a 2B se refere aos trimmers (muito usados em rádios hoje em dia) e a 2C indica os capacitores variáveis ou condensadores.



Na Fig. 3 temos o aspecto dos capacitores eletrolíticos. O símbolo da Fig. 3A é o mais usado, porém o da Fig. 3B também é indicado.



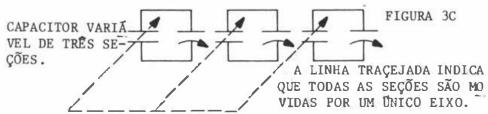CAPACITORES VARIÁVEIS DE DUAS OU MAIS SEÇÕES - Usados ge ralmente em radios receptores e amadores. Consistem geralmente de duas ou três seções montadas na mesma armadura.




RESISTORES - São os componentes mais usados na eletrôni ca e a maioria dos alunos ja deve tê-los visto algumas vezes.

Na Fig. 4, temos os símbolos mais usados, podendo englobar os resistores de carvão e resistores de fio.



O símbolo da Fig. 4A é o mais usado.

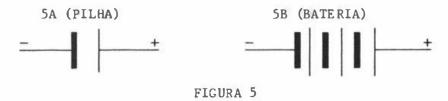
BATERIAS - Na Fig. 5, temos o aspecto da pilha e da bate ria que e a combinação de duas os mais pilhas secas ligadas entre si.



OBS.: O eletrodo positivo é sempre representado pelo tra co maior e mais fino.

INDUTÂNCIA - Um circuito elétrico tem indutância quando nele ha um condutor ou uma bobina que tem a propriedade de in duzir em suas proprias espiras uma tensão de polaridade oposta a tensão aplicada.

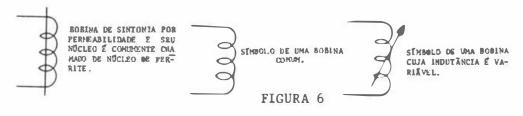Na Fig. 6, temos vários tipos de bobina e seus símbolos.




AUDÍFONOS - São os chamados fones de ouvido que convertem as tensoes de A.F. (audiofrequência) em sons.

Na Fig. 7A, indicamos o tipo mais simples (com um so dia fragma). Na Fig. 7B, temos o símbolo dos fones de cabeça (head fones) ou fones duplos.




ANTENAS - São utilizados nos receptores para se obter me lhor recepção do sinal transmitido.

Simbolos:

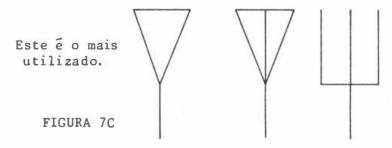

FUSÍVEIS - A Figura 8 mostra vários símbolos utilizados nos diagramas esquemáticos para indicar os fusíveis.

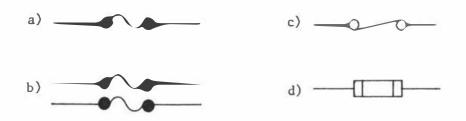O fusível é um dispositivo de proteção que contém uma pequena extensão de fio especial que se funde ou se rompe - quando a corrente, que o percorre, excede, durante um determi nado período de tempo, ao valor para o qual foi construído.




INTERRUPTORES - Existem hoje em dia vários tipos de interruptores.

Na Fig. 9, temos os símbolos mais comuns.

Na Fig. 9A, temos o símbolo de um interruptor simples de um pólo. Na Fig. 9B, o símbolo de um interruptor duplo (2 pólos), enquanto que na Fig. 9C, temos um interruptor de dupla posição. Os símbolos se aplicam a quaisquer tipos de chave que executam as funções descritas.

Na Fig. 9D, temos um símbolo que é uma combinação de interruptor e potenciômetro onde a linha tracejada indica que o interruptor é movido pelo mesmo braço do potenciômetro.

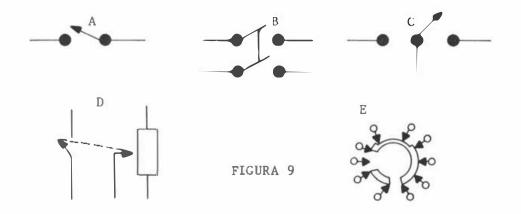Na Fig. 9E, temos o símbolo de um interruptor de contato múltiplo.



PLUGUES E TOMADAS - A conexão entre um aparelho e um dis positivo externo (microfone, fones de ouvido, manipuladores - telegráficos, etc.) é normalmente feita por meio de jaques (tomadas) e plugues (conectores).


Na Fig. 10A, temos o símbolo dos jaques simples; na Fig. 10B, o de circuito fechado. O símbolo de um plugue para jaque é mostrado na Fig. 10C.

E finalmente, na Fig. 10D, temos o símbolo dos plugues para as tomadas de energia elétrica, servindo tanto para os plugues de pinos chatos como para os plugues de pinos redon - dos.


Em 10E, temos o símbolo dos bornes ou terminais de ligação.

Na Fig. 10F, temos o símbolo de uma tomada de energia elétrica, servindo tanto para as tomadas de pinos chatos, como para as tomadas de pinos redondos.

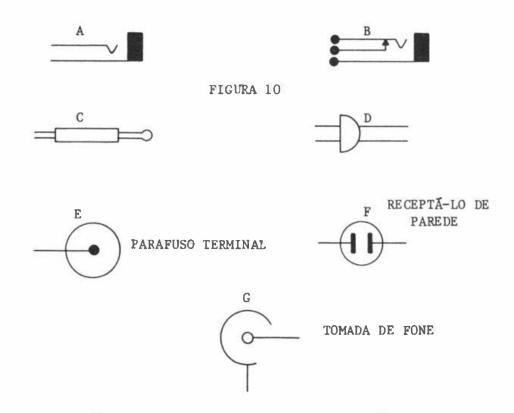
O símbolo de uma tomada de "pick-up" é representada na Fig. 10G. Esta tomada é comumente conhecida como "tomada RCA".



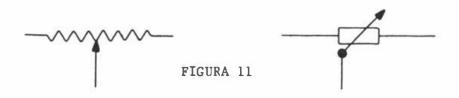POTENCIOMETROS - Na Fig. 11, mostramos o símbolo dos potenciometros utilizados nos aparelhos eletrônicos para contro lar a intensidade de volume, amplificação, etc.




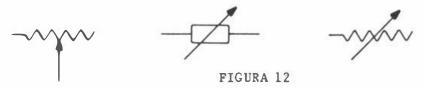REOSTATOS - Na Fig. 12, temos o símbolo de um reostato - que é muito semelhante à do potenciômetro, divergindo apenas quanto aos terminais. O reostato so tem dois, pois um dos extremos não é ligado.



MICROFONE - São dispositivos que convertem as ondas sono ras em sinais de audiofrequencia, isto é, transformam as vibrações mecânicas em vibrações elétricas.

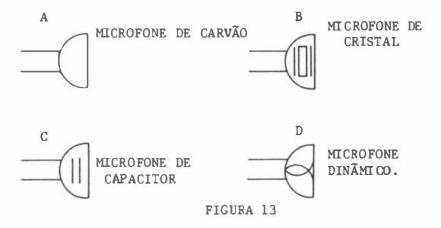Na Fig. 13, temos os símbolos dos vários tipos de microfones.



ALTO-FALANTES - Têm a finalidade contraria à dos microfo nes, pois transformam as pulsações elétricas (tensões de A.F) em vibrações mecânicas (ondas sonoras). Na Fig. 14A, temos os dois símbolos correspondentes a um alto-falante dinâmico. Na Fig. 14B, temos o símbolo de um alto-falante eletrodinâmico, mas não iremos discutir aqui seus princípios de funcionamento, pois não é esta a finalidade desta apostila.


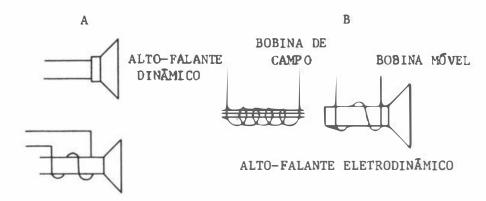


FIGURA 14
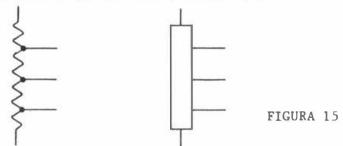
<u>DIVISORES DE TENSÃO</u> ~ Na Fig. 15, temos os símbolos cor respondentes a um resistor especial, chamado divisor de tensão (resistor com derivação). É formado por inúmeras espiras de fio com derivações fixas que permitem obter diferentes tensões entre um extremo e as diversas derivações.



GERADORES DE ELETRICIDADE E MOTORES - Na indicação abaixo, temos os símbolos utilizados que representam geradores de eletricidade e motores elétricos.

Se o gerador for de corrente contínua, a indicação é C.C., colocada no interior do círculo, como indicado abaixo. Se for de corrente alternada, temos C.A. no interior do círculo ou então uma pequena onda senoidal.

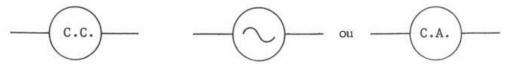



FIGURA 15A

LÂMPADAS PILOTO - Abaixo temos o símbolo das pequenas lâmpadas utilizadas para varias finalidades. Estas lâmpadas são comumente conhecidas como lâmpadas piloto.




TRANSFORMADORES DE A.F. - São utilizados para acoplar os sinais de amplificação à bobina movel de um alto-falante.

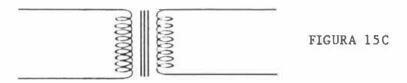No símbolo, a presença do núcleo de ferro é representada por linhas verticais, colocadas entre duas espiras que representam os 2 enrolamentos do transformador (primário e secundário).



TRANSFORMADOR DE R.F. (Rádio-frequência) - Se o transfor mador de R.F. for do tipo sem núcleo, o símbolo é dado pela Fig. 16.

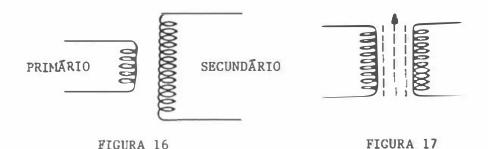Se este possuir núcleo ajustável de ferrite, então serã apresentado entre o primário e o secundário por 3 linhas tracejadas, conforme indica a Fig. 17.



TRANSFORMADORES DE FORÇA - Note-se abaixo o símbolo correspondente aos transformadores de força, isto e, dispositi vos utilizados para elevar ou baixar a tensão de C.A.


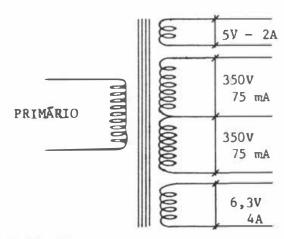


FIGURA 17A

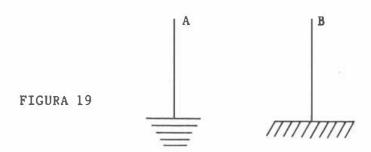INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - Na Fig. 18, indicamos os tipos comuns de aparelhos de medição (amperimetro, miliamperime tro e voltimetro), porém há vários outros.



LIGAÇÃO À TERRA - Na Fig. 19, temos os dois símbolos usa dos para indicar ligação à terra, o mais usado é o da Fig.19Ā.




REPRODUTORES FONOGRÁFICOS - Na Fig. 20, vemos os símbo los de dois tipos mais comuns de reprodutores fonográficos.Na figura 20A, vemos o símbolo de um fonocaptor magnético.

Na Fig. 20B, temos o símbolo correspondente a um fono-captor de cristal no qual a bobina e substituída por cristais especiais.



FIGURA 20

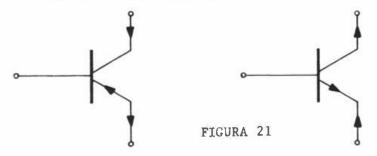TRANSISTOR BIPOLAR - Para o transistor, adotaremos as seguintes convenções de corrente:



REED-SWITCH - Conhecido como chave de lâminas, o qual na da mais e do que duas lâminas de uma liga especial de níquel, colocadas dentro de uma ampola de vidro e cheia de gas inerte, para não termos oxidação.



AMPLIFICADOR OPERACIONAL - Frequentemente denominado OP AMP. É um amplificador inversor, de alto ganho de tensão, alta impedância de entrada e ampla largura de faixa.

Possui dois terminais de entrada:

um inversor (-)
e outro não inversor (+)

FIGURA 23

AMPLIFICADOR OPERACIONAL DE ISOLAÇÃO - Possui praticamen te a mesma característica de um OP AMP, porem com isolação.

Seu símbolo é:

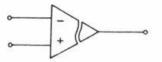


FIGURA 23A

OUTROS COMPONENTES:

Tiristores - SCR, TRIAC, DIAC


A palavra tiristor (tiratron + transistor) é a designação genérica, dada aos dispositivos de estado sólido que possuem características semelhantes às válvulas tiratron, usadas em circuitos de controle de potência.

Os tiristores mais usados no controle eletrônico de potências são: o SCR, o TRIAC e o DIAC.

SCR - O diodo controlado de silício unidirecional.

O retificador controlado de silício ou SCR é um diodo retificador de junção "P-N" cujo ponto de início da condução pode ser controlado externamente.


Representação esquemática e símbolo:

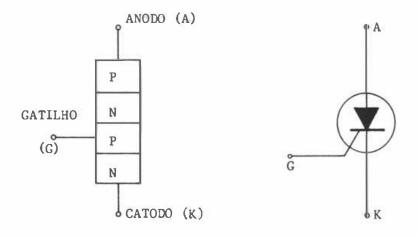

TRIAC - Diodo controlado de silício bidirecional

Um triac pode ser considerado como dois SCR ligados em paralelo e em oposição, mas com um so eletrodo de controle.

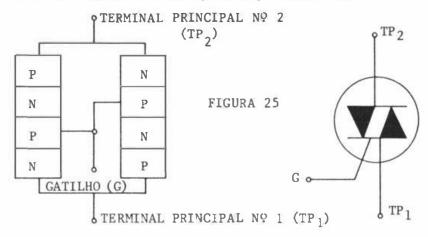Na Figura abaixo, temos a representação esquemática de - um TRIAC e o símbolo usado para representa-lo:



DIAC - Diodo de avalanche bidirecional

Um DIAC (do inglês: Diode Alternative Current) é um dispositivo de dois terminais, constituído de três cristais semi condutores de silício, de modo a formar uma estrutura "P-N-P". ver fig. abaixo:




LED - Diodo emissor de luz

O LED (do inglês: Light Emither Diode) é um diodo semicondutor comum de junção, tendo como material usado na sua fa bricação o Arsenieto-Fosfeto de Gálio (GaAsP).



UJT - O transistor unijunção

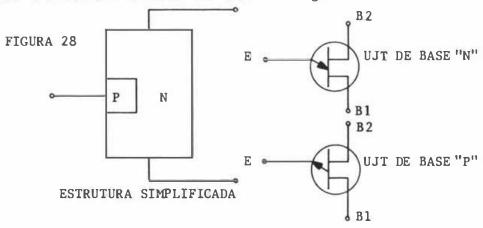
O UJT (do inglês: Unijunction Transistor) é um tipo especial de dispositivo semicondutor, cujo princípio de funcionamento é bastante diferente daquele do transistor bipolar. A sua estrutura e símbolo são dados na figura abaixo:



JFET - O transistor de efeito de campo de junção


O JFET (do inglês: Junction Field Efject Transistor) é constituído de uma barra de material semicondutor (silício tipo "N" ou silício tip "P"). Nos extremos dessa barra de silício temos os terminais: DRENO (D) e o SUPRIDOURO (S) (ou fonte).

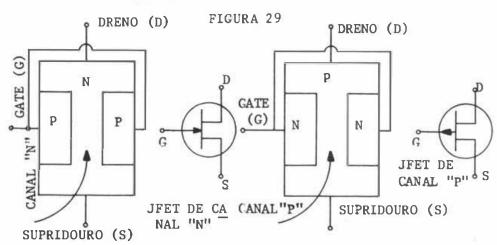Representações esquemáticas e símbolos do JFET de Canal "N" e do JFET canal "P":




CIRCUITOS INTEGRADOS - A invenção do transistor revolu - cionou o campo da Eletrônica, entretanto o transistor foi ape nas o início de uma nova era. O atual desenvolvimento da Eletrônica foi causado, sem dúvida, pela invenção do circuito in tegrado (CI).

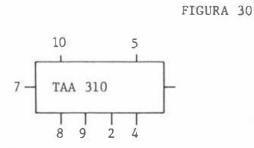Vamos ilustrar com o integrado TAA 310 que emprega um in volucro metalico do tipo TO, cuja vista inferior da sua base, para identificação dos terminais, está ilustrada na figura abaixo:



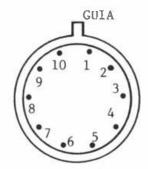SIMBOLO PARA REPRESENTAR OS CIRCUITOS INTEGRADOS LINEA RES.



VISTA INFERIOR DA BASE DO CI TAA 310 PARA IDENTIFICA-ÇÃO DOS TERMINAIS.


DISPOSITIVOS FOTOSSENSÍVEIS - São componentes eletrôni - cos, cujo funcionamento é influenciado pela intensidade da luz que neles incide.

Entre os dispositivos semicondutores, cujo princípio de funcionamento baseia-se no fenômeno de fotocondutividade, temos: os fotoresistores, os fotodiodos e os fototransistores.

FOTORESISTORES

Também chamado de resistor dependente de luz ou simplesmente LDR (do inglês: Light Dependent Resistor).

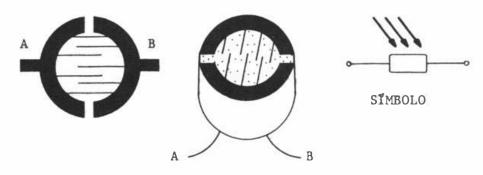Detalhes construtivos e símbolo são dados na figura seguir:



DETALHES CONSTRUTIVOS

FIGURA 31

FOTODIODOS

São constituídos, basicamente, da mesma forma que o diodo de junção. A diferença é que a junção "P-N" do fotodiodo é acondicionada em um involucro metálico, em cuja parte supe rior existe uma pequena "janela" (de material transparente), por onde penetram os raios de luz.

Na figura abaixo, a estrutura e o símbolo de um fotodiodo:

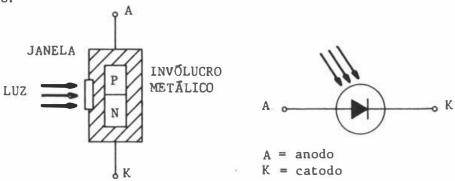



FIGURA 32

FOTOTRANSISTORES

São basicamente constituídos de duas junções "P-N" acondicionadas num involucro metálico, havendo, em uma das extremidades do involucro, uma pequena lente que concentra os raios

de luz sobre a junção base-coletor, chamada junção fotossensí vel do transistor.

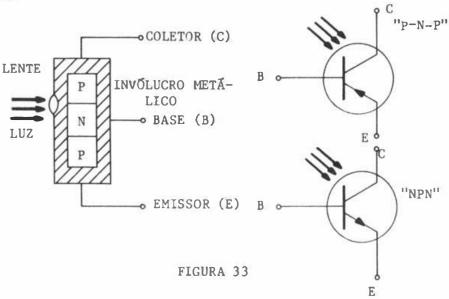A estrutura simplificada e símbolos são dados logo abai xo:




TERMISTORES

É um tipo especial de resistor de uso mais restrito, cuja resistência ôhmica varia de uma forma bastante acentuada com a temperatura.

Temos também os termistores com coeficiente positivo de temperatura, mais conhecidos por termistores do tipo PTC. E temos aqueles com coeficientes negativos de temperatura, mais conhecidos por termistores do tipo NTC.

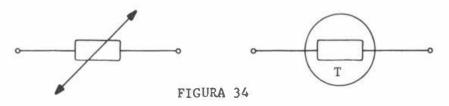Símbolos mais usados para representar os termistores (NTC e PTC)



CIRCUITOS DIGITAIS

Abaixo temos os principais significados usados em entra das e saídas dos circuitos digitais:

Entradas

Logica 1(+) habilita o dispositivo ou circuito.

Lógica O(-) não habilita o dispositivo ou circuito.

Lógica O(-) habilita o dispositivo ou circuito.

Logica l(+) não habilita o dispositivo ou circuito.

Saidas


Saída de um dispositivo ou circuito não invertida.

- Saída de um dispositivo ou circuito invertida.

NOTA: Os termos "clocked", "strobe" e "sincronic" são frequen temente usados no lugar de gatilhado.

Simbologias usuais das conexões do clock:

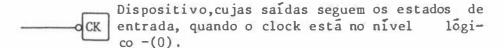Dispositivo, cujas saídas seguem os estados de entrada, enquanto o clock está no nível lógico + (1)



Dispositivo, cujas saídas mudam de estado na su bida do pulso de clock (BORDO FRONTAL ALTO "EDGE POSITIVO").

Dispositivo, cujas saídas mudam de estado na descida do pulso de clock (BORDO FRO TAL BAÍXO "EDGE NEGATIVO").

Para saídas de dispositivos digitais e circuitos, aplicam-se as seguintes convenções:



Se existe um círculo na intersecção da linha de saída com o diagrama de bloco, significa que a saída do dispositivo ou circuito é invertida.



Se não existe um círculo na intersecção da linha de saída com o diagrama de bloco, significa que a saída do dispositivo ou circuito não e invertida.

PORTAS LÓGICAS BÁSICAS

PORTA E:

Pode ser definida como "saída 1, somente se todas as entradas forem 1" e a função lógica E funciona deste modo. E a saída será (+) (nível alto), somente quando todas as entradas estiverem no nível (+) (alto).

Símbolo:

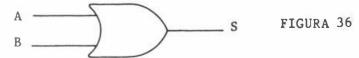


FIGURA 35

PORTA OU:

A função OU é definida como aquela que tem saída l, quan do houver uma ou mais entradas l.

Símbolo:



PORTA NÃO (INVERSOR)

Para invertermos os sinais em circuitos lógicos, usamos A PORTA NÃO, também conhecida como inversor. É a mais simples de todas as portas, tem somente uma entrada e uma saída.



FIGURA 37

FIGURA 38


PORTA NÃO-E

A função NÃO-E pode ser definida como saída O, somente se ambas as entradas forem 1.


A PORTA NÃO-E pode ser representada pelo símbolo de uma PORTA E, seguida de um pequeno círculo que indica a inversão (ou pode ser formada por um PORTA E seguido de um NÃO).

PORTA NÃO-OU

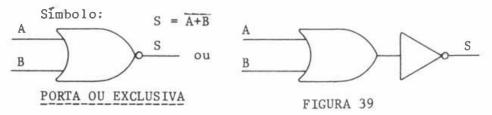
A função NÃO-OU é definida como saída O, se pelo menos uma das entradas for l.



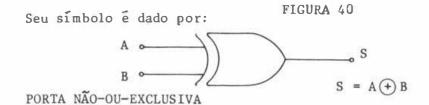A função "OU EXCLUSIVA" é igual a "1", somente quando o número de bits 1 das variáveis forem impar, e caso contrário, a função "OU EXCLUSIVA" será igual a "0".



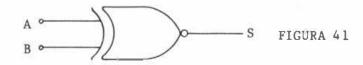É representada por um bloco exclusivo-ou, seguido de um pequeno círculo que indica a inversão:




SCHIMITT TRIGGER

Podemos usa-lo como quadrador de onda ou modelador de pulsos. A seguir, seu símbolo:




FLIP-FLOPS - São elementos que permitem o armazenamento temporário de dados, constituindo-se em peças muito importantes na realização de contadores binários e registros de dados.

Símbolo a seguir:

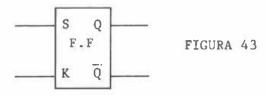

FLIP-FLOP RS - RS significa reset-set, ou seja, possui dois terminais de entrada que têm por função ativar (set) e desativar (reset) o FF.

Seu símbolo:

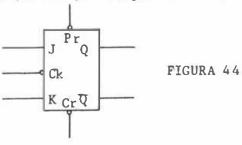

MULTIVIBRADOR MONOESTÁVEL - O multivibrador monoestável, tem um estado estável, saturação ou corte, em qualquer das regiões. Um pulso externo de disparo quando corretamente aplica do, faz com que o mesmo passe de um estado a outro, mas sempre voltando ao seu estado de origem.


Símbolo:

FIGURA 45

DISPLAYS - São muito usados em circuitos contadores, fre quencimetros, analisadores de circuitos, etc.

Seu símbolo básico ê:




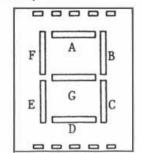

REGISTROS DE DESLOCAMENTO

Registros - São elementos encontrados onde quer que se deseje um armazenamento temporário de bits ou o seu deslocamento.

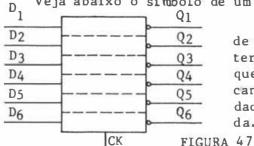Neja abaixo o símbolo de um registro de deslocamento:



A vantagem dos registros de deslocamento está no no de terminais de entrada e saída, que determina a quantidade de canais para a transmissão dos dados de entrada para os de saída.


MEMORIAS DE SEMICONDUTOR - As memorias implementadas com semicondutores se apresentam na forma de circuitos integrados e são, geralmente, constituídas por flip-flop's ou simplesmen te por transistores ou diodos que se encontram em um outro es tado de operação: conduzindo ou cortado.

Seu símbolo é dado logo a seguir: 0

FIGURA 48

DADO

ENDEREÇO 0 1 1 0 11 1 0 0

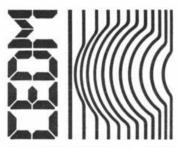

CUASO DE ELETAÔNICA DIGITAL E MICADPADCESSADORES


CURSOS DE APERFEIÇDAMENTO

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

EXAME DA LIÇÃO E-17



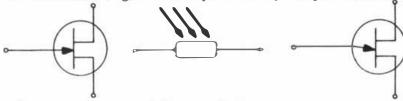- cada questão é composta de três ou quatro alternativas.
- só uma delas está correta.
- marque a que considerar correta.
- passe as respostas corretas para a folha de exame.
- 1) Os símbolos seguintes representam, respectivamente:



- a) um mosfet, um NTN e um FET;
- b) um CI, um LDR e um PTC;
- c) um JFET, um LDR e um UJT;
- d) um mosfet, um JFET e um LDR.
- 2) A sigla LDR significa:
 - a) luz diretamente refletida;
 - b) resistor dependente da luz;
 - c) ligação de retorno;
 - d) diodo emissor de luz.
- 3) Supridouro, GATE e DRENO são os terminais do:
 - a) transistor bipolar;
 - b) transistor de efeito de campo;
 - c) transistor unijunção;
 - d) fotodiodo.


- 4) A sigla SCR significa:
 - a) simples circuito retificador;
 - b) retificador sem controle;
 - c) sistema controlado remotamente;
 - d) retificador controlado de silício.
- 5) Os símbolos abaixo representam, respectivamente:
 - a) um LED e um SCR;
 - b) um CI e um transistor;
 - c) um diodo Zener e um SCR;
 - d) um LED e um diodo Zener.



- 6) O símbolo abaixo corresponde ao:
 - a) capacitor variavel;
 - b) capacitor condensador;
 - c) capacitor fixo;
 - d) SCR.
- 7) Os símbolos lógicos abaixo correspondem respectivamente a:



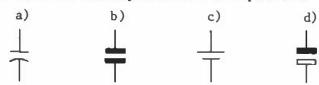- a) função E, função NÃO;
- b) função E, função OU;
- c) função E, função OU EXCLUSIVO;
- d) função E, função NÃO OU.
- 8) O símbolo corresponde:
 - a) função não E;
 - b) função não OU;
 - c) função OU;
 - d) função NÃO.
- 9) O símbolo lógico corresponde a uma função:
 - a) OU EXCLUSIVO;
 - b) E;
 - c) NÃO E;
 - d) NÃO.
- 10) O símbolo correspondente a uma pilha é:





CURSO DE ELETRÔNICA DIGITAL E MICADPADCESSADORES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANÀ

LIÇÃO E-18


RETIFICADORES E ESTABILIZADORES

Com o desenvolvimento atual da tecnologia eletrônica, as fontes de alimentação dos equipamentos modernos (microcomputa dores, amplificadores de som, receptores de TV, etc) utilizam, quase que exclusivamente, diodos semicondutores de junção, substituindo os diodos a vácuo (válvulas termoiônicas).

Nesse tipo de aplicação, são mais usados os diodos de s \underline{i} lício.

Os diodos retificadores de silício apresentam uma série de vantagens com relação à válvula eletrônica: menor potência consumida, tamanho reduzido, baixa resistência direta e, portanto, pequena queda de tensão na condução, etc, motivos que justificam o seu grande uso.

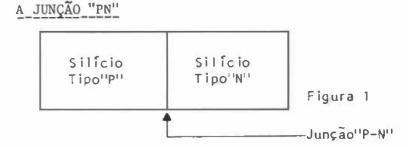Para uma melhor assimilação do assunto que passaremos a expor, vamos explicar o que é uma junção "PN".



Se um cristal de silício do tipo P estiver unido a um do tipo N, a região de contato entre esses dois cristais, semicondutores dopados, receberão nome de junção P-N.

Quando uma junção "P-N" é polarizada diretamente, ou seja, quando o pólo positivo (+) da bateria é ligado ao cristal P e o pólo negativo (-) ao cristal N, verifica-se que uma corrente muito intensa atravessa a junção (Fig. 2), isso ocor re devido à polarização direta da junção.


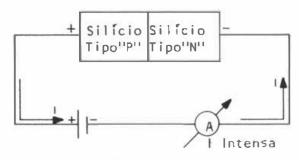


Figura 2

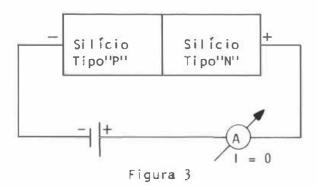Quando, porem, uma junção "P-N" e polarizada inversamente (o pólo positivo (+) da bateria, ligado ao cristal N e o pólo negativo (-) ao cristal P), verifica-se que nenhuma corrente atravessa a junção (Fig. 3), assim sendo, concluímos que a junção permite a passagem de corrente elétrica em um unico sentido, correspondente a polarização direta.




Na realidade, quando a junção "P-N" é polarizada no sentido inverso, verifica-se que uma corrente elétrica atravessa a junção (corrente inversa de saturação ou corrente de fuga). Como, porém, a intensidade dessa corrente inversa é muito pequena (alguns μ A, μ A = 10^{-6} A), quando comparada com a corrente direta (dezenas ou centenas de mA = 10^{-3} A), normal mente ela é desprezada.

CIRCUITOS RETIFICADORES COM DIODOS SEMICONDUTORES DE JUN ÇÃO.

Faremos uma comparação entre um diodo semicondutor e uma chave (ou interruptor simples). Esta analogia será muito útil para explicar o funcionamento dos diversos retificadores encontrados na prática.

Quando o diodo semicondutor é polarizado no sentido dire to, a corrente que o atravessa é muito intensa. Nesse caso, o diodo pode ser entendido como uma chave fechada, pois a resistência oferecida à passagem da corrente elétrica é praticamente nula, (Fig. 4A).

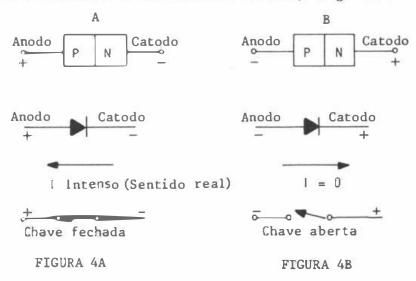Entretanto, quando o diodo semicondutor é polarizado no sentido inverso, praticamente, não hã passagem de corrente e o diodo pode ser entendido como uma chave aberta porque a resistência oferecida ê extremamente elevada, (Fig. 4B).




Com base nesses conceitos, já podemos analisar o funcionamento dos circuitos retificadores, práticos com diodos semi condutores.

CIRCUITO RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA ONDA

Para convertermos uma corrente alternada em corrente con tinua pulsante, utilizamos os diodos retificadores, menciona dos há pouco. Na figura 5, temos representado o circuito retificador monofásico de meia onda, monofásico porque e alimenta do por uma única fase da rede alternada (veja apostila E-15), onde explicamos detalhadamente os sistemas monofásicos e trifásicos.

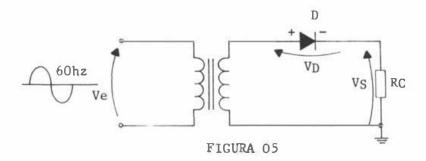O circuito da figura 5 consiste de um transformador, cujo enrolamento primário está ligado à rede, de tensão alterna da. No enrolamento secundário temos um diodo semicondutor que chamamos de D e uma resistência Rc em série, conhecida como resistência de carga.




Considerando o semiciclo positivo da tensão de entrada, teremos no anodo do diodo uma tensão positiva em relação ao catodo, o diodo D estará polarizado no sentido direto, logo teremos à passagem de corrente, (D funciona como uma chave fechada). Durante este semiciclo, teremos a circulação de cor rente pelo diodo e pela carga. Se o diodo for de silício, teremos uma queda de tensão Vd de 0,7 volts e, se for de germanio, essa queda será de 0,3 volts.


Já, no semiciclo negativo, o anodo do diodo D estará num potencial negativo em relação ao catodo. Nesse caso, o diodo D estará polarizado no sentido inverso, não permitindo a passagem de corrente, (D funciona como chave aberta).

Concluímos então que a corrente elétrica circula pelo resistor de carga Rc so durante os semiciclos positivos da tensão de entrada Ve.

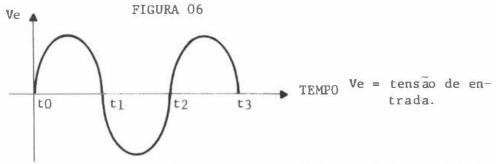
A figura 6 mostra a forma de onda da tensão aplicada a entrada do circuito.



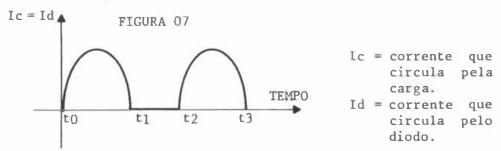A corrente que circula nos semiciclos positivos está indicada na figura 7.



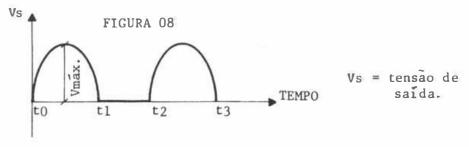
Finalmente, temos a forma de onda e a tensão de saída obtida nos extremos do resistor Rc. Observe que os semiciclos negativos da tensão de entrada foram eliminados, figura 8.




Dizemos ser essa forma de onda final uma tensão contínua pulsante. Porém, a rigor, costuma-se chamá-la de tensão periódica, cujo período é o espaço de tempo compreendido de To a To (ciclo completo).

CIRCUITO RETIFICADOR MONOFÁSICO DE ONDA COMPLETA

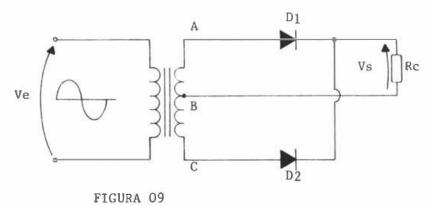
Esse é o caso em que ambos os semiciclos positivo e negativo da entrada são retificados. Um dos circuitos retificadores de onda completa é apresentado pela figura 9, onde temos um transformador tipo "center tap", com o enrolamento primário, ligado à rede de alimentação e o enrolamento secundário com derivação central.



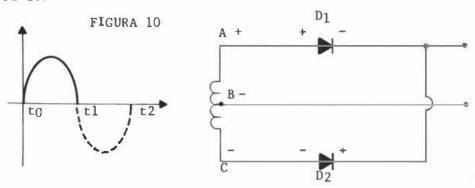Vamos analisar inicialmente o comportamento da tensão no secundário, durante o semiciclo positivo. Tomando como referência a derivação central do transformador, o ponto A está a um potencial positivo e o ponto C, negativo, conforme a figura 10.




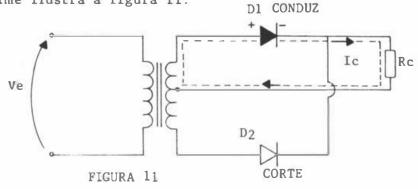Dessa forma, o diodo D₁ estará conduzindo,comportando-se como uma chave fechada e o diodo D₂ estará no corte (chave aberta). Consequentemente, a corrente irá percorrer o caminho, conforme ilustra a figura 11.




OBS. Corrente no sentido convencional.

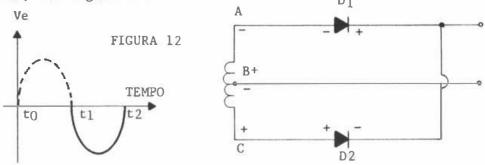Durante o semiciclo negativo, ocorre o inverso. Os pontos A e C terão as polaridades invertidas e os diodos D₁ e D₂ também, ver figura 12.




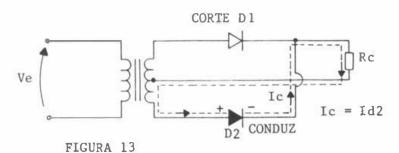Agora, o diodo D₂ estará conduzindo, pois está polarizado diretamente, enquanto que D₁ estará cortado. E a corrente, en tão irá percorrer o caminho ilustrado na figura 13.




Deve-se notar que cada diodo conduz somente em cada semiciclo da tensão de entrada e, na carga, a corrente circula sempre em um único sentido.

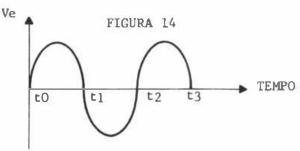
A figura 14 mostra a forma de onda da tensão de entrada.



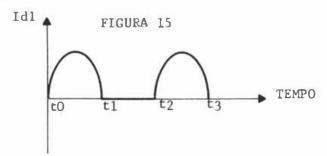
A corrente que circula nos semiciclos positivos é mostra da na figura 15.



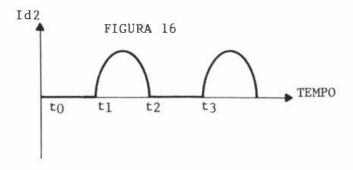A figura 16 mostra a corrente nos semiciclos negativos.



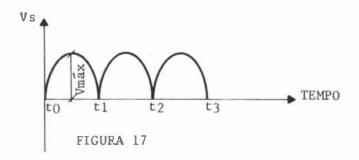
Finalmente, na figura 17, temos a forma de onda da tensão de saída nos extremos do resistor Rc.



E interessante notarmos que a frequência da onda de saída não é a mesma da onda de entrada. Com relação aos retifica dores de onda completa, se a rede for de 60Hz, a frequência da onda de saída será de 120Hz.


CIRCUITO RETIFICADOR EM PONTE

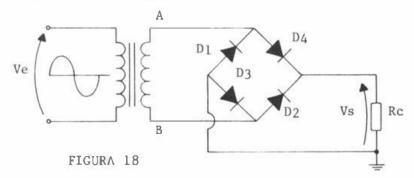O circuito retificador em ponte é um tipo de retificador de onda completa. É composto de quatro diodos semicondutores e o transformador não possuí derivação central no secundário. Esse circuito é capaz de retificar altas tensões, uma vez que a tensão inversa, sobre cada diodo (D1 e D2 ou D3 e D4), é a me tade da tensão total, aplicada (ver figura 18).




No semiciclo positivo de tensão de entrada, o ponto A estara com polaridade positiva em relação ao ponto B e os dio

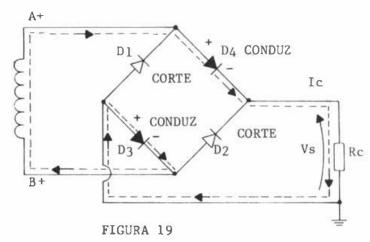dos D3 e D4 irão conduzir (estarão em série), enquanto que os diodos D1 e D2 estarão polarizados inversamente, comportando-se como uma chave aberta, bloqueando a corrente (figura -19).




Obs. Corrente no sentido convencional.

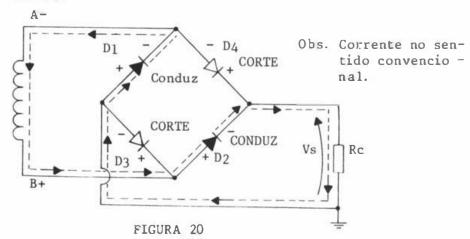No semiciclo negativo da tensão de entrada, ocorre o inverso (terminal A negativo e terminal B positivo). Os diodos D1 e D2 estarão polarizados diretamente e os diodos D3 e D4 estarão cortados, figura 20. Podemos concluir que: quando um par de diodo conduz, o outro estarã cortado, (não conduz) e a corrente elétrica sempre atravessarão resistor Rc em um único sentido.




As formas de onda da tensão de entrada e da corrente que circula pelos diodos D1, D2, D3 e D4 são mostradas pelas figuras 21, 22 e 23.


Forma de onda da tensão de entrada:

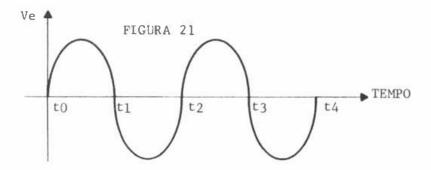

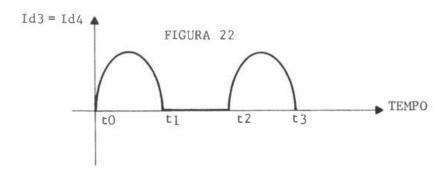
Forma de onda da corrente que circula por D3 e D4:



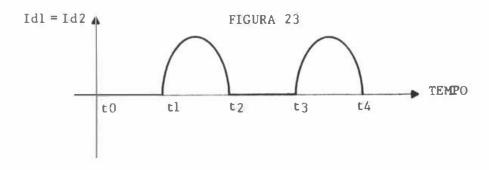Forma de onda da corrente que circula por D1 e D2:




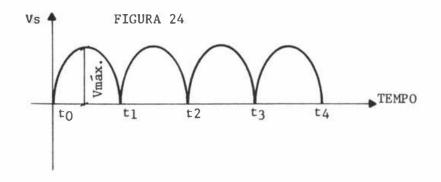A forma de onda da tensão de saída nos extremos do resistor Rc e mostrada na figura 24.



PONTES RETIFICADORAS DE ONDA COMPLETA

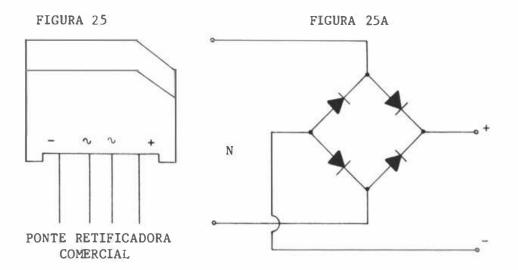Atualmente, a montagem de um circuito retificador em ponte e bastante simples e compacta, graças ao desenvolvimento das chamadas: pontes retificadoras de onda completa. Elas são simplesmente um conjunto de quatro diodos semicondutores, interligados, conforme o circuito retificador em ponte e acondicionados em um único invólucro.



Na figura 25, temos o aspecto de uma ponte retificadora de onda completa de silício, encontrada no comercio. Na figura 25A, temos o seu circuito equivalente, onde o sinal (\sim) são os terminais de entrada e os sinais (+) e (-) indicam os terminais de saída.

CIRCUITOS PARA FILTRAGEM

Em qualquer dos tipos de retificadores que descrevemos, a tensão de saída obtida ondulava entre um valor máximo e mínimo. Como necessitamos de um valor contínuo e constante, isento de quaisquer flutuações, é preciso elaborarmos alguns circuitos que impeçam essas flutuações. Esses circuitos recebem o nome de circuitos de filtragem, ou apenas filtros.


As expressões matemáticas mostram que as ondas de saída dos retificadores são bem complexas, pois constam de termos senoidais, além do termo contínuo. O que se pretende é que os termos senoidais não atinjam a carga. Devemos separar (filtrar) os termos alternandos do termo contínuo. Por essa razão, os circuitos que cumprem essa finalidade recebem o nome de filtros. As expressões que mostram a complexidade das ondas de saída, não serão por nos demonstradas, pois não é essa a finalidade deste curso.

Há dois tipos genéricos de filtros: os filtros de entra da capacitivos e os de entrada indutivos. Gada um possui as suas vantagens e inconveniências. Os filtros de entrada capacitivos fornecem tensões de saída mais altas, porém, quanto a regulação deixam muito a desejar.


Regulação de uma fonte vem a ser a maior ou menor flutua ção da tensão de saída, de acordo com a carga de saída.

FILTRAGEM POR CAPACITOR

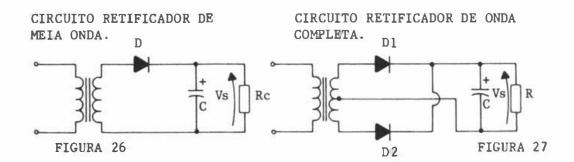Consta somente de um simples capacitor, colocado em para lelo com a carga. As figuras 26 e 27 indicam os circuitos retificadores de meia-onda e de onda completa com o filtro capacitivo.




Com relação ao circuito da figura 26, notamos que, duran te o semiciclo positivo, o diodo D estará conduzindo e o capacitor C irá se carregar com o valor da tensão de entrada. Durante o semiciclo negativo, o diodo estará cortado e o capacitor descarregar-se-á pela resistência Rc de carga, segundo uma exponencial. Se a corrente de carga fosse nula, isto é, se a carga ligada não absorvesse corrente, o capacitor não teria por onde se descarregar, visto que o diodo não conduz no sentido inverso (como se fosse uma chave aberta). Assim,tería mos um filtro perfeito com um fator nulo de ondulação (ripple) só que, na prática, isso não ocorre. A forma de onda da tensão de saída está ilustrada na figura 28.

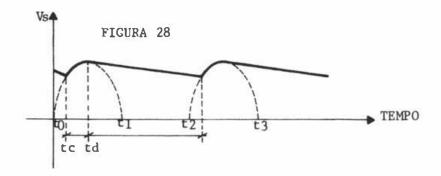

- tc tempo de carga, instante em que o diodo está conduzindo e fornecendo carga para o capacitor.
- td tempo de descarga, instante em que o diodo não con duz, a tensão do catodo (fornecida pelo capacitor) é maior que sua tensão de anodo.

Para o retificador de onda completa (figura 27), o tempo de descarga será menor, visto que,quando um diodo não está conduzindo, o outro está. Logo, a reta correspondente a to não será tão prolongada. Com isso a tensão de saída não irá flutuar, reduzindo, desta forma, o fator de ondulação para os mesmos valores de C e Rc do retificador de meia onda.

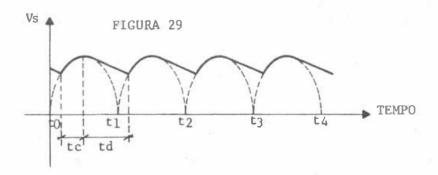
A forma de onda da tensão de saída do retificador de onda completa (com filtro) está mostrada na figura 29.



A análise matemática dessas curvas, que acabamos de ver, é muito complexa, envolvendo muitos cálculos. Por esse motivo, não iremos realizar um estudo mais profundo, pois isso não é a finalidade deste curso.


FILTRO RC

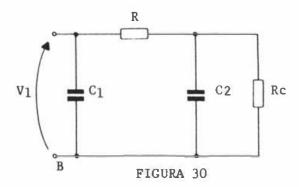Esse tipo de filtro permite maior passagem do valor contínuo da tensão V₁ que aparece nos terminais do capacitor C₁, através de resistência R e do capacitor C₂. Temos, assim, uma atenuação maior do fator de ondulação (ripple). Dessa forma, a filtragem é melhorada. A figura 30 indica o aspecto desse filtro. Os terminais A e B devem ser ligados à saída do retificador que se deseja filtrar.




Esse tipo de filtro possui algumas desvantagens, como: custo maior, visto que a ele adicionamos um capacitor C_2 e uma resistência R_1 , além da tensão de saída ser menor, devido a inclusão do resistor R.

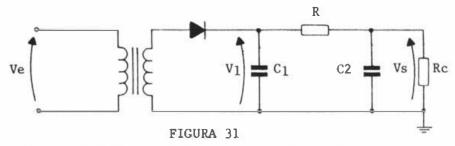
Considere, por exemplo, o circuito retificador de meia onda com filtro RC1, mostrado na figura 31.



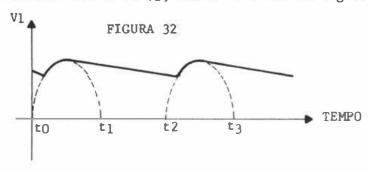Nos semiciclos positivos, o capacitor C₁ se carrega com o valor da tensão de entrada Ve, apresentando um valor contínuo que iremos chamar de V₁, conforme mostra a figura 32.




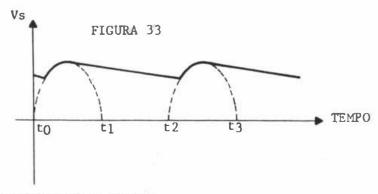A seguir, a tensão V1 é filtrada pelo conjunto RC2 e a tensão final irá apresentar uma ondulação menor do que a anterior, veja figura 33.



FILTRAGEM POR BOBINA

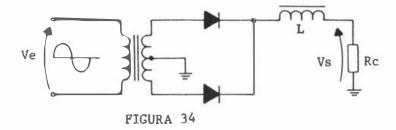Trata~se de um filtro bem rudimentar, tal qual o filtro por capacitor. A bobina é ligada aos catodos de D1 e D2 e em série com a resistência de carga RC, conforme figura 34. Este é um filtro de entrada indutiva.




O coeficiente de auto-inducão da bobina deve ter um valor elevado (algumas dezenas de Henrys), pois quanto mais elevado for esse coeficiente, menor flutuação teremos na tensão de saída.

As bobinas apresentam oposição à passagem de corrente al ternada (veja lição E-6) e deixam passar a corrente contínua sem oposição. Porém, devido à resistência ohmica da bobina, há uma diminuição da tensão contínua de saída.

Considerando o circuito da figura 34 em funcionamento, no taremos que, no instante t0, a tensão começará a crescer e,

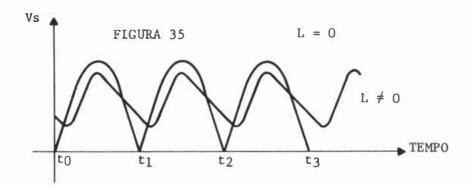consequentemente, ocorrerá a circulação da corrente elétrica através da bobina, acarretando, com isso, o aparecimento da força contra-eletromotriz (f.c.e.m.) que tende se opor à corrente. No entanto, à medida que a tensão vai se aproximando do seu valor máximo, a f.c.e.m. vai se enfraquecendo e a corrente adquirindo valores maiores (ver figura 35).



A tensão após ultrapassar o seu valor máximo, vai decres cendo. Então a f.c.e.m. inverte a polaridade e a corrente vai crescendo de valor, até a tensão se anular. Ao chegar no instante t, a f.c.e.m. inverte de polaridade novamente e diminui o valor da corrente. Porém, conforme a tensão vai crescendo, ela vence a oposição da bobina e a corrente volta a se elevar indefinidamente.

Quanto maior o valor da indutância L, mais atrasados serão os picos da tensão de saída, em relação aos picos da tensão pulsante, aplicada.


Esse tipo de filtro não se utiliza em retificadores de meia onda, pois não é possível evitar que a corrente se anule, por maior que seja o valor da indutância L e a filtragem, nesse caso, seria muito ruim.

FILTRO EM L

Ambos os filtros com capacitor e bobina são bem rudimentares e não eliminam totalmente a flutuação da tensão de saí-

da. Para correntes de carga bem elevadas, costumam-se usar filtros constituídos de capacitores e de indutores. Quando as correntes de carga não são muito elevadas, podem-se substituir as indutâncias por resistências, para baratear o custo do filtro.

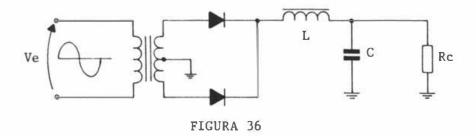
Um desses filtros utilizados é o filtro em L. Leva esse nome, devido ao fato de seus elementos L e C se disporem como uma letra L, porém invertida. A figura 36 mostra um retificador de onda completa com o filtro LC.



A indutância L do circuito acima (figura 36) diminui a ondulação, deixando o sinal contínuo passar sem modificar-se. O capacitor, por sua vez, atenua a flutuação restante e mantem a tensão a um valor constante.

FILTRO π

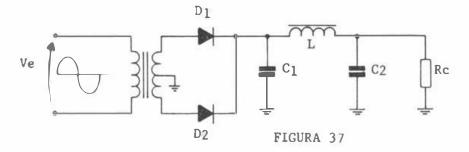Este filtro $\hat{\mathbf{e}}$ constituído de três elementos: dois capacitores e uma indutância. Leva esse nome, porque seus elementos constitutivos formam uma figura semelhante $\hat{\mathbf{a}}$ letra grega π . A figura 37 ilustra um retificador de onda completa com filtro π .



É um filtro de entrada capacitivo, pois o capacitor C_1 é ligado diretamente aos catodos dos diodos D1 e D2. A tensão de saída tende a ser a de pico do sinal de entrada, pois o capacitor se carrega ao máximo. Porém um aumento na corrente de carga faz com que C_1 se descarregue mais rapidamente, diminuindo assim a tensão contínua na saída.

É utilizado quando se pretende um fator de ondulação in ferior ao do filtro em L ou ao do tipo por capacitor, ou ainda, quando se requer uma tensão de saída mais elevada do que a do filtro em L. Todavia a regulação desse tipo de filtro não é boa.

Costuma-se, as vezes, por medida de economia, substituir o indutor por um resistor. Essa resistencia não afeta a corrente de pico do diodo que fica sendo comandada, quase que exclusivamente pelo capacitor de entrada C1, porém a regulação será extremamente pobre.

A seguir, vamos enumerar algumas definições, comumente, atribuídas aos diodos semicondutores.

Tensão inversa de pico (Vip) = É a máxima tensão que atua sobre o diodo, quando este não está conduzindo. Para o circuito retificador em ponte, Vip = Vmáx. Para o retificador de onda completa e meia onda, Vip = 2.Vmáx. Em projetos, esse valor é importante, pois o diodo deve suportar essa tensão aplicada sobre ele, no instante em que não conduz.

Corrente média de condução (Idc) - É a corrente C.C. con sumida pela carga.

Corrente de pico máxima - É o valor da corrente que flui pelo diodo, quando a tensão direta aplicada sobre ele, atinge seu valor máximo.


Corrente reversa (Ir) - É o restrito valor da corrente que flui pelo diodo semicondutor, quando este é submetido a uma polarização reversa.

Fator de ondulação (ripple) - É a relação entre o valor eficaz da tensão pelo seu valor médio ou contínuo, na saída do circuito. Em porcentagem, é dado por:

$$% \frac{1}{2} = \frac{\text{tensão eficaz de ripple}}{\text{tensão continua}} \times 100$$

$$2r = \frac{\text{Vef (ripple)}}{\text{Vdc}} \times 100$$

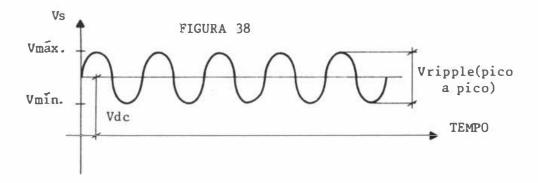Para melhor entendimento, verifique o gráfico da figura 38. Ele ilustra uma senóide com um sinal contínuo e constante (Vdc).



Se medirmos essa tensão com um voltímetro DC, obteremos o valor contínuo ou médio Vdc. Porém, se utilizarmos um voltímetro tipo AC, iremos obter o valor eficaz da senóide, Vef (ripple), que será a ondulação indesejável.

Obs.: todos os valores mencionados nas folhas de especificações dos fabricantes variam com a temperatura. Em circuitos que trabalham sob temperaturas mais elevadas, deve-se tomar cuidado no dimensionamento dos diodos, devido a essa variação.

METODO PRÁTICO PARA O CÁLCULO DE RETIFICADORES

Vamos, a seguir, mostrar um metodo prático para o cálculo dos retificadores vistos até agora. Trata-se de um metodo gráfico, onde são utilizados ábacos, conhecidos como curvas de Schade.

Antes de abordarmos o método, iremos esclarecer a nomenclatura utilizada nas curvas.

NOMENCLATURA:

Vdc = tensão média na carga;

Vef = tensão eficaz no secundário do transformador;

Vmáx = tensão de pico no secundário do transformador;

Vip = tensão inversa de pico sobre o diodo; Idc = corrente média no diodo (ou na carga);

lef = corrente eficaz no diodo;

Ipr = corrente de pico repetitiva no diodo;

fr = frequencia da rede (W = $2\pi fr$);

%r = porcentagem de ripple.

A seguir, o roteiro de como utilizar as curvas das figuras 39, 40, 41, 42 e 43, de modo a obtermos os dados necessários para o cálculo de um retificador. As curvas são utilizadas para circuitos retificadores monofásicos de meia onda, de onda completa e em ponte.

As figuras 39 e 40 fornecem a relação Vdc/Vmãx. em função de WRc.C, para circuitos monofásicos de meia onda e monofásicos de onda completa. A relação Vdc/Vmãx. depende do valor Rs/Rc. Para se ter uma boa regulação, deve-se escolher o valor de WRc.C, de tal forma que caia na parte plana das curvas 39 e 40.

FIGURA 39



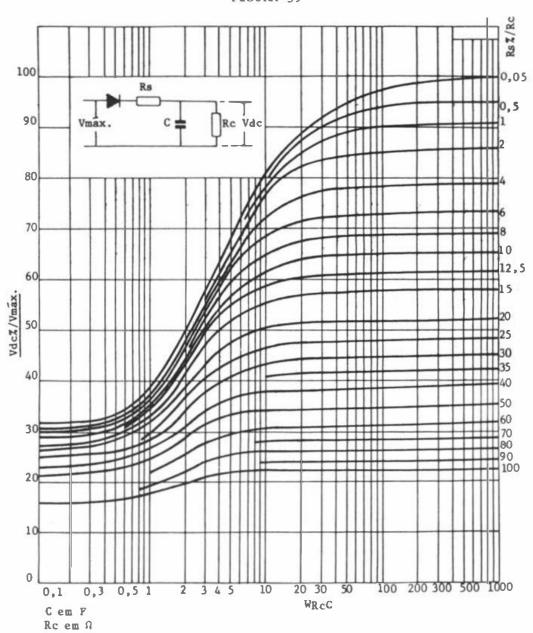


FIGURA 40

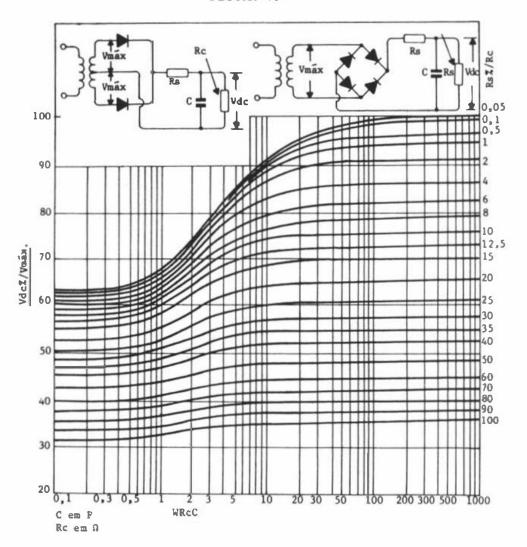


A figura 41 permite obtermos o mínimo valor de WRc.C a ser utilizado, para reduzirmos a ondulação a níveis aceitá - veis.

Finalmente, nos restam os gráficos 42 e 43. Eles nos for necem a relação entre a corrente eficaz e a corrente média de cada diodo, além da relação entre a corrente de pico repetitiva e a corrente média do diodo, ambas as curvas em função de N WRc.C. O fator N é igual a l para circuitos monofásicos de meia onda, 2 para circuitos monofásicos de onda completa e 0,5 para circuitos dobradores de tensão, sobre estes últimos não falaremos nesta lição, pois fazem parte da apostila E-19.

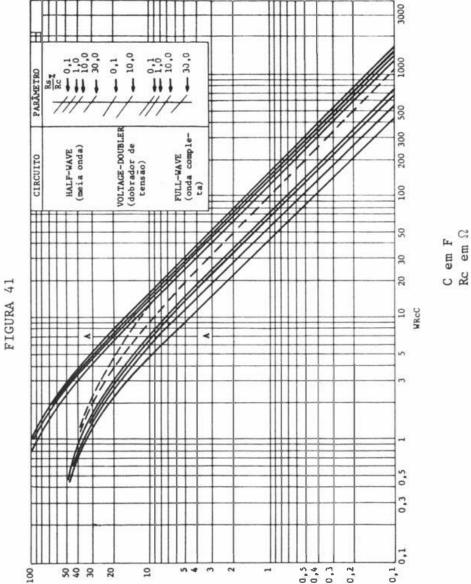

%RIPPLE. [(TENSÃO EFICAZ DE RIPPLE)/(TENSÃO CONTINUA)]. 100-[(Vef(RIPPLE))/Vdc].100


FIGURA 42

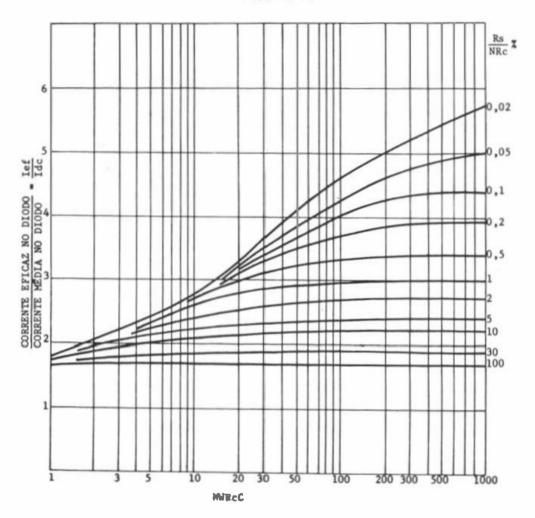

N = 1 para retificadores monofásicos de meia onda.

N = 2 para retificadores monofásicos de onda completa.

N = 0,5 para dobradores de tensão.

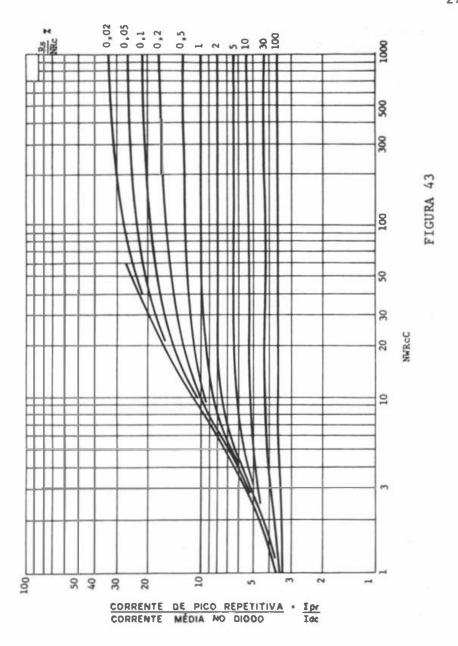

N = 1 para retificadores monofásicos de meia onda.

N = 2 para retificadores monofásicos de onda completa.

N = 0,5 para dobradores de tensão.

A seguir, vamos mencionar as diversas fases de cálculo e a sequência a ser observada.

Roteiro:

- 19 Determinar o valor de Rc (resistência de carga);
- 29 Assumir um valor para Rs entre 1% e 10% do valor de Rc:
 - 39 Calcular em porcentagem o valor Rs/Rc;
- 49 Com Rs/Rc%, fixar um fator de ondulação para o circuito, também em porcentagem e, através do gráfico da figura 41, (% ripple x Rs/Rc%), determinar W Rc.C;
- 59 Calcular o capacitor necessário e aproximá-lo de um valor comercial;
- 69 De posse dos valores Rs/Rc% e W Rc.C e com as curvas das figuras 39 ou 40 (dependendo do tipo de retificador), determinar o valor Vdc/Vmáx. e, a partir daí, o valor de Vmáx., pois a tensão Vdc é conhecida;
- 79 Com os valores Rs/NRc e N WRc.C, determinar o valor da relação Ief/Idc através da figura 42 e encontrar o valor de Ief, pois Idc é conhecido;
- 89 De posse dos valores Rs/NRc e N WRc.C, determinar a relação Ipr/Idc e, entrando no gráfico da figura 43, encontrar o valor de Ipr, pois Idc é conhecido;
- 99 Dimensionar os diodos, considerando sempre aquele que possuir características superiores às calculadas, para operar com margem de segurança.


Este roteiro que estamos fornecendo é muito prático para o cálculo de retificadores, por ser um método gráfico e aproximado, na prática, conduz a valores aceitáveis e dispensa cálculos complicados.

Daremos a seguir um exemplo, detalhando cada passo.

Aplicação:

1) Considere o retificador de onda completa em ponte, mos trado na figura 44. Dele deseja-se obter uma tensão média na saída de 60 volts, sabendo-se que sua resistência de carga mí

nima é de lKD - 1000 ohms.

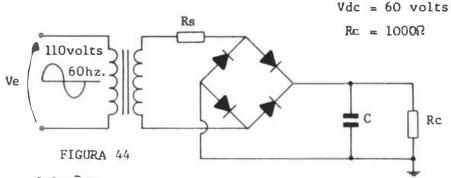

Solução:

No projeto, deve-se considerar sempre a resistência míni ma, pois, nesta condição, a corrente média será máxima para o circuito.


- 1) $Rc = 1000\Omega$
- 2) Rs deve estar entre l a 10% de Rc., admitindo 1% de Rc.

Rs =
$$1\%$$
. Rc = 10Ω

3)
$$\frac{Rs}{Rc} = \frac{10}{1000} \times 100 = 17$$

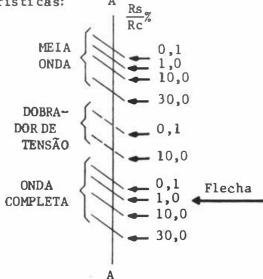4) $\frac{Rs}{Rc} = 1\%$, admitindo um fator de ondulação (ripple) $m\bar{a}$ ximo de 5%.

No gráfico da figura 41, temos uma legenda com as seguintes características: A Do



A flecha está apontando para a curva que irá ser utiliza da, pois Rs/Rc = 1%.

Para determinarmos WRc.C, entramos com o valor ripple = r = 5% no gráfico da figura 41 e traçamos uma reta paralela ao eixo WRc.C, até encontrarmos a reta de 1,0% (terceira de baixo para cima). A partir daí, descemos até encontrarmos o eixo de WRc.C e teremos o valor procurado, que em nosso caso, é 15.

WRc.C = 15

5) Podemos obter o valor do capacitor C:

WRc.C = 15 {
$$W = 2\pi f = 2\pi \times 60 = 377 \text{ rd/s}.$$

RC = 1000 Ω

Logo:

$$377 \times 1000 \times C = 15$$


$$C = \frac{15}{377 \times 1000} = 39,78 \times 10^{-6} F = 40 \mu F$$

C > 40uF

O valor do capacitor deve ser maior ou iqual a 40µF,pois o valor de Rc é mínimo e o ripple é no máximo 5%. Para um fator de ondulação (ripple) menor o valor de C deverá ser maior.

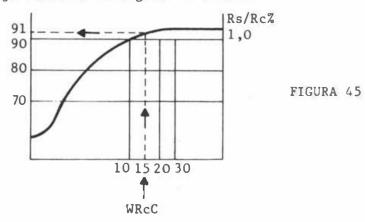6) Vamos determinar Vdc/Vmáx.

Entrando no gráfico da figura 40 (para retificadores monofásicos de onda completa) com os valores WRc.C = 15 de Rs/Rc = 1%, achamos a relação: Vdc/Vmáx., que, em nosso caso, vale 91%. Veja detalhes na figura 45 abaixo.



Cálculo de Vmáx. (valor de pico da tensão no secundário).

$$\frac{\text{Vdc}}{\text{Vmax}} = 91\% + \frac{\text{Vdc}}{\text{Vmax}} = 0,91$$
 $\text{Vmax}. = \frac{\text{Vdc}}{0.91} = \frac{60}{0.91} = 65,93 = 66 \text{ volts}$

O valor eficaz será:

Vef =
$$\frac{66}{\sqrt{2}}$$
 = 46,67 = 46,7 volts

Os diodos devem suportar uma tensão de pico inversa, maxima, maior que 66 volts, que é o valor de pico da tensão no secundário.

7) Calculo de Ief + corrente eficaz em cada diodo:

$$\frac{Rs}{NRc} = \frac{10}{2 \times 1000} = 5 \times 10^{-3}$$
 N = 2, pois o retificador é de onda completa.

$$\frac{Rs}{NRc}$$
 = 100 x 5 x 10⁻³ = 0,5%

$$N.WRc.C = 2 \times 15 = 30$$

Com os valores %Rs/NRc = 0,5%, NWRc.S = 30 e através do gráfico da figura 42, encontramos Ief/Idc = 3,2.

A corrente média na carga será:

$$Idc = \frac{Vdc}{Rc} = \frac{60}{1000} = 0,06A.$$

Como o retificador é de onda completa, a corrente média para cada diodo é a metade da corrente média na carga, logo:

Idc =
$$\frac{0.06}{2}$$
 = 0.03A = 30mA.

Consequentemente:

$$\frac{\text{lef}}{\text{Idc}}$$
 = 3,2 \rightarrow lef = 3,2 x 0,03 = 0,096A = 96mA.

Ief = 96mA.

8) Cálculo da corrente de pico repetitiva no diodo.

Sabemos que:

$$\frac{Rs}{NRc} = 0.5$$
 e NWRc.C = 30

entrando no gráfico da figura 43, encontramos:

$$\frac{Ipr}{Idc}$$
 = 12. mas, Idc = 0,03A.

$$\frac{\text{Ipr}}{0.03}$$
 = 12 + Ipr = 12 x 0,03 = 0,36A

Ipr = 360mA.

9) A escolha do diodo deve ser feita através de: Ipr, Idc, Ief, Ipnr e Vip.

Em nosso caso, o diodo deve suportar:

Idc > 30mA

Ief > 96mA

Vip > 66volts

Ipr > 360mA

10) Cálculo da corrente de pico transitória (Ipnr)

Ipnr =
$$\frac{Vmax}{Rs} = \frac{66}{10} = 6,6A$$
 Ipnr > 6,6A

Caso os valores calculados para os diodos sejam maiores que os limites do diodo escolhido, então devemos aumentar o valor de Rs e repetir o processo de cálculo.

Por exemplo, se para um determinado diodo, a corrente de pico repetitiva for de 300mA, não poderemos utiliza-lo, pois o nosso valor calculado é 360mA.

CÁLCULO DO TRANSFORMADOR

Vamos,a seguir, dar um roteiro bem prático para o cálculo de transformadores. As perdas por dispersão, histerese, etc, serão consideradas através de fatores de correção. Convem ao aluno recordar os princípios básicos dos transformadores (apos tila E-16). Observe que todas as perdas possíveis serão levadas em consideração.

Roteiro:

Calcular a corrente eficaz no secundário do transformador (Iefsec.).

Com relação aos retificadores de meia onda, a corrente eficaz do secundário é igual a corrente eficaz no diodo, pois so temos um diodo no circuito.

Com relação aos retificadores de onda completa com trans formador, tipo "center tap" (derivação central), para cada me tade do secundário, a corrente eficaz será a mesma de cada diodo.

Com relação aos retificadores de onda completa em ponte, a corrente eficaz do secundário será dada pelo produto de $\sqrt{2}$ pela corrente eficaz no diodo.

- 2) Calcular a potência consumida no secundário do transformador (P):
 - P = Vefsec . Iefsec.
 - Calcular a area do núcleo de ferro (S):
 S = 1,2√P
 - 4) Calcular o número de espiras por volt (n):

$$n = \frac{108}{4.44 \cdot B.f.S}$$
.

Onde:

B = indução magnética em Gauss (geralmente entre 8000 e 15000);

f = frequência em hz;

S = area do núcleo de ferro em cm².

- 5) Calcular o número de espiras em ambos os enrolamentos.
- a) número de espiras do enrolamento primário (Np)

Np = Vrede(eficaz). n

n = número de espiras por volts.

b) número de espiras do enrolamento secundário (Ns)

n = número de espiras por volt.

Para compensar as perdas nos enrolamentos, vamos utilizar um fator de correção de 5 a 10% no número de espiras do secundário. Logo:

Ns = Vefsec. n.1.05

6) Calcular a area dos fios.

Para transformadores pequenos, médios e grandes, pode--se utilizar a seguinte tabela (figura 46):

POTÊNCIA (W)	DENSIDADE DE CORRENTE (A/mm ²)	
até 50W	3,5	
de 50 a 100W	2,5	
de 100 a 500W	2,2	
de 500 a 1000W	2,0	

FIGURA 46

d = densidade de corrente.

a) Primario:

Sfio =
$$\frac{\text{Iefp}}{d}$$

Iefp = $\frac{\text{Ns}}{\text{Np}}$. Iefsec. 1,15

fator de correção para compensar as perdas no transformador.

b) Secundario:

Sfio =
$$\frac{\text{Iefsec.}}{d}$$

Vamos dar continuidade ao problema anterior e calcular os parametros do transformador.

Cálculo da corrente eficaz no secundário do transformador (Iefsec.).

Iefsec. é o produto de √2 pela corrente eficaz no diodo.

Iefsec = Ief $\sqrt{2}$ = 96 x 10-3 x $\sqrt{2}$ = 135,76mA

Iefsec = 135,76mA.

Cálculo da potência consumida no secundário do transfor mador (P).

P = Vefsec. Iefsec.
Vefsec =
$$\frac{V_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$$
 = $\frac{66}{\sqrt{2}}$ = 46,67 volts

$$P = 46,67 \times 135,76 \times 10^{-3} = 6,34 \text{ watts}$$

$$P = 6,34W$$

Calculo da area do núcleo de ferro (S).

$$S = 1, 2 \sqrt{P}$$

$$S = 1,2 \sqrt{6,34} = 3,02 \text{ cm}2.$$

$$S = 3,02 \text{ cm}2$$

Calculo do número de espiras por volts.

$$n = \frac{108}{4,44.B.f.s}$$
.

vamos adotar um valor de B = 12.000 gauss

f = 60Hz

S = 3.02 cm2.

$$n = \frac{108}{4,44.12000.60.3,02} = 10,36 \text{ espiras/volt}$$

n = 10,36 espiras/volt.

Cálculo do número de espiras nos enrolamentos.

No enrolamento primário:

Np = Vrede(eficaz).n = 110.10,36 = 1139,6 = 1140 espiras Np = 1140 espiras

No enrolamento secundário:

Ns = Vefsec. n.1,05 =
$$\frac{66}{\sqrt{2}}$$
 . 10,36 - 1,05 = 507,67

Ns = 508 espiras

Cálculo da área dos fios.

Primario:

Sfio =
$$\frac{\text{Iefp}}{d}$$

Iefp =
$$\frac{Ns}{Np}$$
. Iefsec. 1,15 = $\frac{508}{1140}$. 135,76 . 10^{-3} . 1,15 = 69,57 mA.

De acordo com a tabela, para potência até 50W -- d = 3,5A/

Sfio =
$$\frac{\text{Lefp}}{d} = \frac{69,57 \cdot 10^{-3}}{3,5} = 19,87 \cdot 10^{-3} = 0,0198 \text{ mm2}$$

Sfio = 0,0198 mm2 (enrolamento primário)

Secundário:

Sfio =
$$\frac{\text{Iefsec}}{d} = \frac{135,76 \cdot 10^{-3}}{3,5} = 38,78 \cdot 10^{-3} \text{ mm}^2$$

Sfio = 0,038mm2 (enrolamento secundário)

Para ambos os enrolamentos, cada área corresponde a uma bitola AWG, conforme ilustramos na tabela da figura 47.

TABELA AWG PARA CONDUTORES DE COBRE

BITOLA	DIAMETRO	SECÇÃO
AWG	TWI.	mm2.
36	0,127	0,0126
34	0,160	0,0201
32	0,201	0,0320
30	0,254	0,0509
28	0,321	0,0809
26	0,404	0,1287
24	0,510	0,2047
22	0,643	0,3255
20	0,811	0,5176
18	1,023	0,8230
16	1,290	1,3086
14	1,627	2,0809
15	2,052	3,3087

FIGURA 47


Para o enrolamento primário Sfio = 0,0198mm2, corresponde aproximadamente ao fio # 34 AWG.

Para o enrolamento secundário Sfio = 0,038mm2, corresponde ao fio #32 AWG.

Este é o projeto completo para o retificador de onda completa em ponte, mostrado na figura 44.

Considere o seguinte problema:

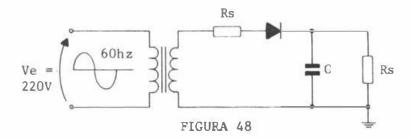2) Deseja-se projetar um filtro capacitivo, bem como o transformador para um circuito retificador de meia onda, que alimenta uma carga resistiva com uma tensão média na saída de 150 volts e uma corrente média de 1,5A. O fator de ondulação deve ser da ordem de 1%. O circuito será ligado a uma rede de 220 volts (ver figura 48).



$$Vdc = 150V$$

$$Idc = 1,5A$$

$$% = 1\%$$

Vrede = 220V

Solução:

De acordo com o roteiro temos:

1) Rc =
$$\frac{\text{Vdc}}{\text{Idc}} = \frac{150}{1.5} = 100\Omega$$


2) Vamos adotar Rs como sendo 5% de Rc.

$$Rs = 5\%$$
. $Rc = 5\Omega$

3)
$$\frac{Rs}{Rc} = \frac{5}{100} = 0.05 = 5\%$$

4)
$$r = 1\%$$
 { grafico figura 41 WRc.C = $\frac{Rs}{Rc} = 5\%$

No grafico, temos os seguintes valores:

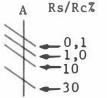


Tome um valor intermediário entre as retas de 1,0 e 10, para o valor de 5%.

Aproximadamente, teremos:

5) WRc.C =
$$150 \rightarrow C = \frac{150}{WRc} = \frac{150}{2\pi60 \times 100} \stackrel{\sim}{=} 3.98 \times 10^{-3} \text{F}$$
C = 3.98mF
Valor comercial $C = 4.0 \text{mF}$

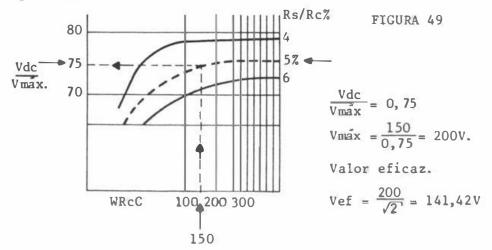6)
$$\frac{Rs}{Rc} = 5\%$$
 { grafico figura 39 $\frac{Vdc}{Vmax}$ = 75% WRc. C = 150

Como a curva de Rs/Rc = 5% não se encontra no gráfico, tome um valor intermediário entre as curvas de 4% e 6%, (figura 49).



A tensão inversa de pico sobre o diodo será: Vip = Vmáx.= 200V.

7)
$$\frac{Rs}{NRc} = \frac{5}{1 \times 100} = 0.05$$
 $N = 1 \text{ (meia onda)}$
 $\frac{Rs}{NRc} = 100 \times 0.05 = 5\%$
 $\frac{Rs}{NRc} = 100 \times 0.05 = 5\%$

 $\frac{\text{Ief}}{1,5}$ = 2,4 + Ief = 3,6A (corrente eficaz no diodo)

Nesse caso, a corrente media no diodo será igual a corrente media na carga, pois só temos um diodo.

8)
$$\frac{\pi}{NRc} = 5\%$$
 { grafico figura 43 $\frac{Ipr}{Idc} = 6,4$
NWRc.C = 150

$$\frac{Ipr}{1,5} = 6,4 \rightarrow Ipr = 9,6A$$

9) A escolha do diodo deve ser feita através de: Ipr, Idc, Ief, Ipnr e Vip.

O diodo deve ter a seguinte característica:

Ipnr =
$$\frac{Vmax}{Rs}$$
 = $\frac{200}{5}$ = 40A

Calculo do transformador:

1) Corrente eficaz no secundário do transformador:

2) Potência consumida (secundário)

P = Vefsec . Iefsec =
$$\frac{200}{\sqrt{2}}$$
 . 3,6 = 509,12W

3) Área do núcleo de ferro (S)

$$S = 1, 2\sqrt{P} = 1, 2 \sqrt{509, 12} = 27,08cm2$$

$$S = 27,08cm2$$

4) Número de espiras por volt (n)

$$n = \frac{10^8}{4.44 \cdot B.f.s}$$

B = 8000 Gauss (adotado)

$$n = \frac{108}{4,44\ 8000.60.27,08} = 1,73\ espiras/volt$$

Número de espiras em ambos os enrolamentos.
 Enrolamento primário (Np)

$$Np = 220 \cdot 1,73 = 380,6 = 381$$

Np = 381 espiras

Enrolamento secundário (Ns)

Ns = Vefsec. n. 1,05

Ns =
$$\frac{200}{\sqrt{2}}$$
 . 1,73 . 1,05 = 256,89 = 257

Ns = 257 espiras.

6) Area dos fios.

Prinario.

Sfio =
$$\frac{\text{Iefp.}}{d}$$

Iefp. =
$$\frac{Ns}{Np}$$
 . Iefsec. 1,15 = $\frac{257}{381}$ x 3,6 x 1,15 = 2,79A

Como:

$$P = 509,12W \rightarrow d = 2,0A/mn2$$
 (tabela da figura 46)

Sfio =
$$\frac{2,79}{2,0}$$
 = 1,395m2


A esta seção de 1,395m2, corresponde o fio# 16 secundario.

Sfio =
$$\frac{\text{Iefsec.}}{d}$$
 = $\frac{3.6}{2}$ = 1.80nm2

A esta seção corresponde o fio#14.

FILTROS ADICIONAIS

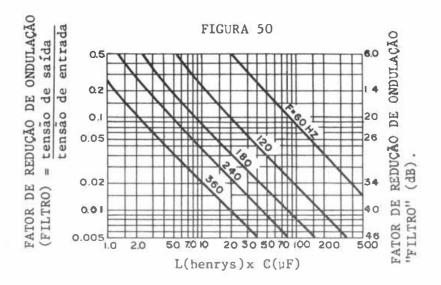
As vezes, é necessário empregar-se um filtro adicional para reduzir o fator de ondulação (ripple). Quando isso é fei to, uma seção de filtro LC é associada em cascata com o filtro a capacitor, já projetado. A redução do ripple adicional pode ser determinada através da figura 50, onde, na escala ho rizontal, temos o valor da indutância (Henrys) x capacitor (NF).




Geralmente a tensão inversa de pico dos diodos retificadores deve ser maior que o valor encontrado, como vimos ante riormente, devido à transientes que possam ocorrer na linha. Quando estes transientes ocorrem no primário do transformador, devido a cargas que trabalham com correntes muito altas, uma das soluções seria usar diodos com Vip (tensão inversa de pico) bem elevada, porém é um recurso muito oneroso.

Existem vários métodos que podem ser aplicados para proteção dos diodos retificadores. Tais métodos visam dissipar a energia transiente para o circuito de proteção. A seguir vamos enumerá-los:

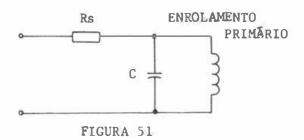a) uma resistência em série com o enrolamento primário e um capacitor paralelo ao mesmo; veja figura 51.



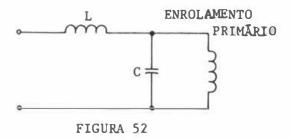
b) Uma indutância em série com o primário e um capacitor em paralelo, veja figura 52.



c) Um capacitor em paralelo com o diodo retificador, como mostra a figura 53.




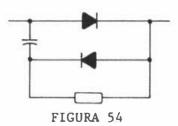d) Um método de custo mais elevado, constituído de uma resistência, um capacitor e um diodo é mostrado na figura 54.



e) Um diodo zener em paralelo com o diodo retificador também tráz bons resultados; podendo-se ainda incluir

uma resistência em série (figura 55).

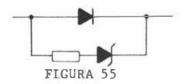

Dos vários circuitos práticos que apresentamos até agora, os referentes aos itens a, b e c são os mais baratos, porem não protegem totalmente. Os dois últimos d e e, são mais caros e oferecem maior proteção, principalmente em fontes onde a carga exige altas correntes e a tensão de pico inversa nos diodos é elevada.

REGULADORES DE TENSÃO

Um dos requisitos mais comuns em uma fonte de potência é a de manter a tensão de saída a um nível constante, não levan do em conta as variações que possam ocorrer na tensão de en trada ou na corrente de carga. O diagrama de blocos, que apre sentamos na figura 56, ilustra uma fonte completa estabilizada.


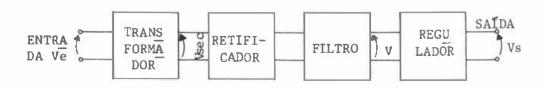


FIGURA 56

Existem vários tipos de reguladores. Nesta apostila, ire mos estudar a regulação de tensão através do diodo zener. Con vém ao aluno repassar os conceitos já estudados sobre o zener, vistos na lição E-10.

Considere o circuito da figura 57, onde os pontos C e D

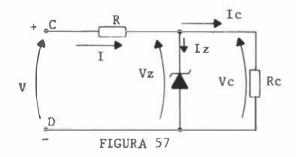são a saída de uma fonte de alimentação com retificação e fil tragem.



A tensão V é uma tensão contínua, porém não é totalmente isenta de flutuações. Nas fontes de alimentação, podemos ter dois tipos de flutuações: a) lentas (devido a variação da ten são da rede a que está ligada a fonte. Eliminadas estas variações, o diodo zener funciona como um regulador) b) rápidas (devido a filtragem imperfeita dos 60hz ou 120hz, dependendo do retificador, provenientes da fonte. Neste caso, o diodo funciona como estabilizador, provenientes da fonte. Neste caso, o diodo funciona como estabilizador). O diodo zener atua simultaneamente sobre as duas espécies de variações, porém, na prática, existem dispositivos que atuam sobre uma ou outra destas flutuações.

Em nosso caso, a carga ficará isenta de qualquer flutuação. Para isso, colocamos um diodo zener em paralelo com a carga e uma resistência R com a função de limitar a corrente.

Note que a tensão Vc, que queremos invariável, é menor do que V, devido à queda de tensão na resistência R.


Quanto ao funcionamento do circuito, quando a tensão V su bir indevidamente, a corrente, no diodo zener, elevar-se-ã, - aplicando em R uma maior queda de tensão. O fenômeno é tão rã pido que a tensão, sobre o diodo, não tem possibilidade de subir para um valor significativo.

Se ocorrer o inverso, isto é, a tensão V diminuir, a tensão, através do zener, também irá cair e a ação do diodo zener será tão eficaz que fará com que o elemento que sofrer qualquer variação seja sempre a resistência R, deixando a

tensão sobre a carga (Vc) praticamente sem variação alguma.


Alguns cuidados devem ser tomados com relação a este tipo de regulador. O diodo zener deve funcionar sempre entre
dois limites de correntes: um mínimo e um máximo, ambos forne
cidos pelo fabricante. Abaixo do valor mínimo perde a função
do regulador e acima do máximo corre o risco de fundir-se.Des
sa forma, para proteger a carga, deve-se escolher o diodo zener adequado e a resistência limitadora correta. Para melhor
fixação por parte do aluno desses importantes detalhes, vamos
propor e resolver a seguinte questão:

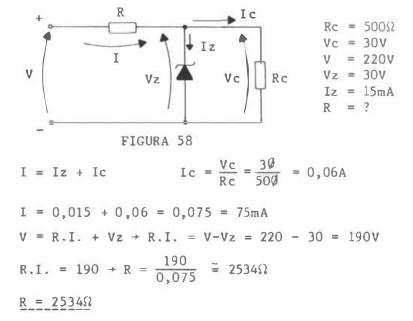Qual deverá ser o valor da resistência limitadora do cir cuito da figura 58, para se obter, em uma carga de 500%, uma tensão regulada de 30V? Sabe-se que a tensão de saída da fonte de alimentação é de 220V e será utilizado um diodo zener com uma tensão de trabalho de 30V, que corresponde a uma corrente de 15mA, de acordo com o fabricante.




Podemos utilizar vários diodos em série a fim de obtermos diversos valores de tensão para alimentar cargas que necessitam de valores diferentes. Observe a figura 59, onde temos 5 diodos zener de 30 volts cada um, proporcionando valo-

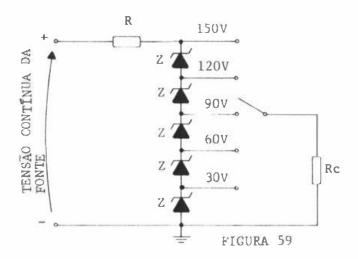res diferentes de tensão regulada, a partir de uma mesma fonte de tensão contínua.



Há casos em que precisamos alimentar um circuito, a partir da fonte de alimentação de um outro circuito. Como exem plo, podemos citar um circuito que possui tensão de entrada de 30 volts e desejamos aproveitar a mesma fonte para uma car ga que necessita de apenas 6 volts. Muitas vezes costuma-se solucionar esse problema, utilizando um outro transformador, âs vezes, desnecessariamente. Para solucionarmos essa questão, basta idealizarmos um redutor de tensão, conforme indica a figura 60.

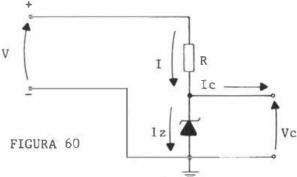

Supondo que a tensão que obtemos diretamente, a partir da saída de uma fonte de alimentação, seja 30 volts e deseja mos ligar uma carga que necessita de apenas 6 volts. Precisa-

mos então dimensionar os elementos desse redutor e, para isso, é necessário conhecermos o valor da corrente máxima Icmáx. que a nossa carga vai consumir.

A partir da lei de Kirchhoff, vamos calcular o valor da resistência R.

$$V = R.I. + Vc$$

$$V - Vc = R.I.$$

$$R = \frac{V - Vc}{I}$$

Acompanhando o circuito da figura 60, tiramos a seguinte expressão:

$$I = Icmax. + Iz$$

O valor da corrente de carga Il varia entre um valor maximo e um valor mínimo que pode ser zero. Quando a carga é desligada, a corrente irá fluir totalmente através do diodo zener, por esse motivo a escolha do diodo deve ser bem rigorosa.

Devemos considerar a pior situação, isto é, quando a corrente que flui pelo zener é máxima, vamos chamar essa corrente de Izmáx.

A maxima potência que o diodo zener pode suportar é calculada pela seguinte equação:

Pz.max = Vz. Izmax.

Em qualquer projeto desse tipo, necessitamos saber qual a máxima corrente que a carga consome (Icmáx.), para se ter uma ideia do valor de Izmáx. A corrente necessária para manter a tensão (Vz) fixa nos terminais do zener, geralmente, é fornecida pelos manuais dos fabricantes pela designação Iz (corrente do zener).

Supondo que o aluno não tenha acesso a tais manuais, es tamos fornecendo uma tabela com a media dos valores de Iz de vários diodos em função da potência máxima que eles podem suportar (figura 61).

Vz (diodos zeners)	Pz māx. (watts)	Iz (mA)
3,3 a 24 volts	0,4W	8mA
25 a 75 volts	0,4W	8mA
3,3 a 24 volts	1W	15mA
25 a 75 volts	1₩	10mA

FIGURA 61

Necessitamos de mais uma equação para calcularmos o valor da máxima potência dissipada pela resistência R, dada por:

$$PRmax. = R.I^2$$

Estamos até aqui com quatro equações. Vamos enumerá-las a seguir:

$$R = \frac{V - Vc}{I} \quad (1)$$

I = Icmax. + Iz (2)

Pzmáx. = Vz. Izmáx. (3)

 $Prmax. = R.I^2 (4)$

Para elucidar melhor a aplicação das quatro fórmulas aci ma, vamos voltar ao início do nosso problema. Desejamos reduzir uma tensão de 30 volts para 6 volts, considerando que nos sa carga tenha um consumo máximo de 30mA.

Os dados do problema são:

V = 30 volts

Vc = Vz = 6 volts

Icmax. = 30mA.

Desprezando, por exemplo, da equação 2 o valor de Iz, então I = Icmáx. levando em 3, temos:

$$Pzmax. = Vz . Icmax. = 6 x 0,03 = 0,18W.$$

Com o valor de Pzmax. encontrado, vamos a tabela da figura 61 e encontramos o valor de Iz = 8mA, mas:

$$I = Icmax. + Iz$$

 $I = 0.03 + 0.008 = 0.038 = 38mA$
 $I = 38mA$

Agora temos condições de saber qual a verdadeira potência maxima que o diodo ira dissipar, assim:

Pzmāx. =
$$6 \times 0,038 = 0,23W$$

Pzmāx. = $0,23W$

O diodo zener que escolhemos, suporta até 0,4 watts, logo está dimensionado. Se o valor de Pzmáx. ultrapassasse o va lor de 400mW do zener escolhido, escolheríamos um outro mais potente e calcularíamos o valor de Pzmáx. com o novo Iz, como acabamos de fazer.

Temos condições de calcular o valor de R, de 1 vem:

$$R = \frac{V - Vc}{I} = \frac{30-6}{0,038} = 631,5 \text{ ohms}$$

$$R = 631,5\Omega$$

A potência máxima dissipada pela resistência R serã:

Prmāx. =
$$R.I^2$$
 = 631,5 x $(0,038)^2$ = 0,91W.
Prmāx. = 0,91W

Já temos todos os valores do circuito calculados. O esquema da figura 62 é uma versão prática do nosso circuito. Por motivos de segurança, colocamos mais um diodo zener em parale lo. A dissipação de potência dos zeners deve ser bem superior aquela calculada teoricamente. O valor da resistência R pode ser de 630 Ω (lW). O capacitor C em paralelo tem a finalidade de atenuar o fator de ondulação (ripple) e não precisa ter um valor muito exato. Para nosso caso, um C = 500 μ F/12 volts é suficiente.

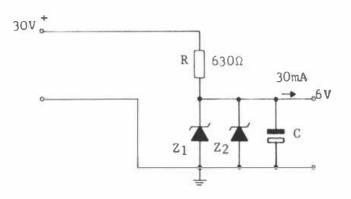


FIGURA 62




CURSO CE ELETRÔNICA DIGITAL E MICHOPROCESSADORES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

EXAME DA LIÇÃO E-18



- cada questão é composta de três ou quatro alternativas.
- só uma delas está correta.
- marque a que considerar correta.
- passe as respostas corretas para a folha de exame.
- 1) Assinale a alternativa correta:
 - a) as alternativas b e c estão corretas;
 - b) a tensão inversa de pico é a máxima tensão que atua sobre o diodo, quando este não está conduzindo;
 - c) o circuito retificador em ponte é compesto de 5 diodos semicondutores e um transformador com derivação central;
 - d) os retificadores monofásicos de onda completa não necessitam de circuitos de filtragem na saída.
- 2) Sabe-se que a tensão média na saída (Vdc) do circuito retificador monofásico de onda completa da figura 63 é de 12 volts e que o circuito será ligado a uma rede de 110 volts e 60hz. Utilizando-se os ábacos de Schade, calcule os valo res de WRc.C e de Vmáx., para Rs/Rc = 10% e um ripple máximo de 3%.

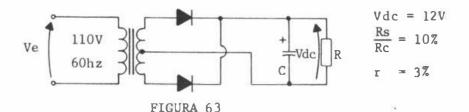

- a) WRc.C = 60 e Vmax. = 18 volts;
- b) WRc.C = 40 e Vmax. = 16 volts;
- c) WRc.C = 20 e Vmax. = 16 volts;
- d) WRc.C = 20 e Vmax. = 10 volts.
- 3) Considerando os mesmos dados do problema anterior, para uma resistência de carga mínima igual a 200 ohms, qual o valor do capacitor C?
 - a) C > 265µF;
 - b) C ≥ 15µF:
 - c) C = 200 mF;
 - d) $C = 150 \mu F$.
- 4) Sabe-se que o circuito da figura 64 será usado para alimen tar um sintonizador que possui impedância de 1200Ω, trabalhando com uma tensão de 12 volts e o diodo zener utilizado como estabilizador possui tensão de trabalho de 12V, o que corresponde a uma corrente Iz = 8mA. Qual o valor da resistência limitadora?

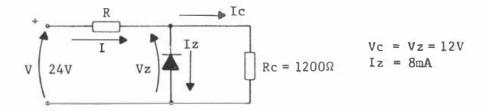


FIGURA 64

- a) $R \approx 200\Omega$;
- b) R ≅ 666, 7:2;
- c) R \approx 350 Ω ;
- d) $R \approx 93.5\Omega$.

- 5) Os diodos zeners são utilizados em fontes de alimentação e têm a função de:
 - a) retificar e estabilizar a tensão;
 - b) filtrar a tensão de saída;
 - c) regular e estabilizar a tensão;
 - d) limitar a corrente.
- 6) Se não houvesse os filtros nos retificadores, obteríamos uma tensão de saída:
 - a) continua e pulsante;
 - b) quadrada;
 - c) continua e constante;
 - d) alternada.
- 7) O filtro tipo II é utilizado quando:
 - a) se deseja uma ótima regulação;
 - b) se pretende um fator de ondulação inferior ao filtro em L e uma tensão de saída mais elevada que o mesmo;
 - c) é necessário uma tensão de saída menor que a do filtro em L;
 - d) se necessita de um ripple na ordem de 8%.
- 8) No cálculo de um retificador monofásico de meia onda obtivemos os seguintes valores: Rs/NRc = 1% e NWRc.C = 500, qual deve ser o valor de Ief/Idc?
 - a) impossível o cálculo de Ief/Idc;


b)
$$\frac{\text{Ief}}{\text{Idc}} = 4$$


c)
$$\frac{\text{Ief}}{\text{Idc}} = 1,5$$


d)
$$\frac{\text{Ief}}{\text{Idc}} = 3$$


- 9) O símbolo representa:
 - a) um diodo semicondutor;
 - b) um transistor;
 - c) um diodo zener;
 - d) nenhuma das alternativas anteriores esta correta.

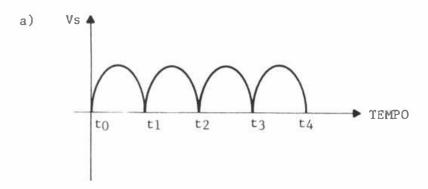10) Um circuito retificador monofásico em ponte (sem filtro) fornece a seguinte forma de onda para a tensão de saída:



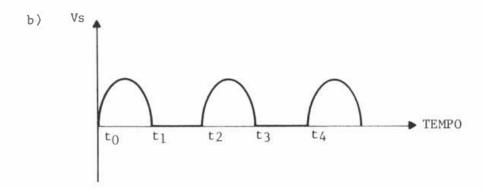

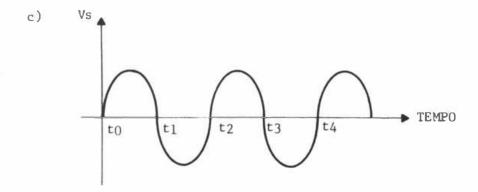

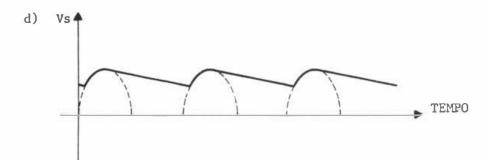



ELETPÔNICA DIGITAL E MICADPADCESSADORES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

LIÇÃO E-19

<u>DOBRADORES</u> <u>DE TENSÃO</u> MULTIPLICADORES DE TENSÃO E CONVERSORES

Os circuitos multiplicadores de tensão são encontrados nas versões: multiplicadores de meia onda e multiplicadores de onda completa (sendo também encontrados com a denominação de dobradores e triplicadores de tensão, etc.).

MULTIPLICADORES DE MEIA ONDA

Se ligarmos uma unidade retificadora e um capacitor em série a uma fonte de corrente alternada, como é ilustrado na figura l, a tensão de saída de C.C. será duplicada. As setas, nos circuitos multiplicadores, indicam o anodo e a circulação de corrente que se produz na direção oposta as flechas.

Quando a tensão de entrada for a indicada na figura lA,o capacitor se carregará ao valor de pico da tensão de entrada. No outro meio ciclo, a condição será a que se indica na figura lB.

O capacitor retem o valor de pico da tensão, devido a inversão de polaridade da fonte. Consequêntemente o retifica dor ja não conduz e, como resultado disso, a tensão, sobre o capacitor, agrega-se a da fonte.

Logo, a tensão total, sobre o retificador, tem um valor de pico duas vezes maior que o da fonte. Então a tensão de saída varia entre zero e o dobro da tensão de entrada, durante cada ciclo.



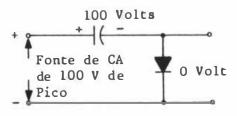


FIGURA O1

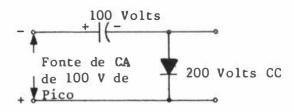

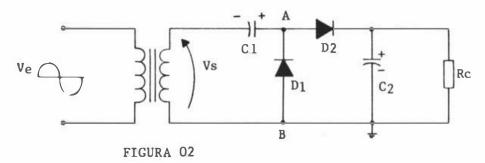Os circuitos multiplicadores admitem diversos arranjos, como por exemplo, o ilustrado na fig. 2.



No semiciclo positivo da tensão de entrada, α ponto A está a um potencial positivo com relação ao ponto B. O diodo $D_{\overline{1}}$ se comportará como uma chave aberta, inversamente polarizado e entre os pontos A e B, teremos uma tensão que será em todo

instante, igual à soma da tensão do capacitor C₁ com o valor de pico da tensão no enrolamento secundário (Vp).


Quando a tensão de entrada estiver no semiciclo negativo, o ponto A estará a um potencial negativo com relação ao B. O diodo D1, então, conduzirá e, rapidamente, carregará o capacitor C1 (com a polaridade indicada).

Se designarmos de Vp a tensão de pico do secundário, podemos dizer que a tensão entre os pontos A e B varia entre O e 2 Vp. E essa tensão de valor máximo 2 Vp será aplicada ao diodo D2, de forma a carregar o capacitor C2.

Devemos ainda levar em conta que Cl se descarrega através de D2, quando este conduz.

MULTIPLICADORES DE ONDA COMPLETA

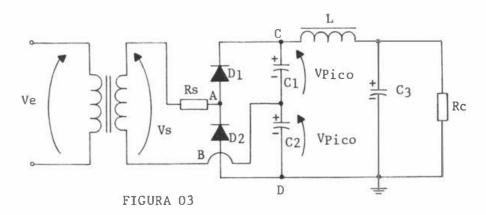Vejamos um outro arranjo, através da figura 3. Esse circuito apresenta dois diodos retificadores D₁ e D₂, 3 capac<u>i</u> tores eletrolíticos C₁, C₂ e C₃ e uma indutância L, que junta mente com C₃, formam o circuito de filtragem. A resistência — Rc tem a finalidade de proteger os diodos contra picos de corrente.




Vs - valor eficaz da tensão no secundário. Vp - valor de pico da tensão no secundário.

No primeiro semiciclo da tensão do secundário, o terminal A será positivo e o diodo D₁ ficará polarizado diretamente

(comporta-se como uma chave fechada), permitindo a passagem da corrente elétrica, enquanto D2 não estara conduzindo. tão o capacitor Cl carregar-se-a com o valor de pico da tensão do secundário (Vp). E no semiciclo seguinte, o ponto A se rá negativo, consequentemente, o diodo D2 estará conduzindo, enquanto que D1 estará bloqueando a passagem da corrente elétrica. Agora é o capacitor C2 que ira se carregar com o valor de pico da tensão do secundário (Vp). Após um ciclo completo, ambos os capacitores estarão carregados e, como estão em rie, suas cargas serão somadas. Entre os pontos C e D mos uma tensão equivalente ao dobro do valor de pico da tensão do secundário (Vp). A qual será filtrada pela forma vista pelo aluno na lição E-18. Nesse circuito a freguência do ripple é de 120 Hz (considerando a rede elétrica com frequencia de 60 Hz), pois cada diodo carrega um dos capacito res em cada semiciclo da tensão de entrada.

TRIPLICADOR

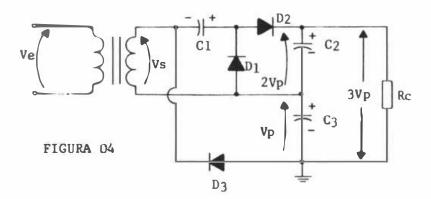Vamos mostrar agora um circuito que fornece o triplo da tensão de pico do secundário ao transformador. Esse triplicador é constituído de três diodos retificadores D₁, D₂ e D₃ e de três capacitores eletrolíticos, veja figura 4.



Analisando o esquema apresentado na fig. 4, veremos que se trata de um circuito semelhante ao da fig. 2, diferenciado

apenas quanto ao nº de diodos e de capacitores, pois o circuito da fig. 4 possui um diodo e um capacitor a mais do que o da fig. 2. Todavia o princípio de funcionamento de ambos os circuitos é o mesmo.


Por meio do dobrador de meia onda, formado pelos diodos 01 e 02, o capacitor C2 carregar-se-á com uma tensão igual a duas vezes a tensão de pico do secundário (Vp), enquanto que, no semiciclo negativo, o diodo 03 estará conduzindo e carrega rá o capacitor C3 com a tensão de pico do secundário (Vp). Co mo os capacitores C2 e C3 estão em série, a tensão aplicada - sobre a resistência de carga Rc será de 3 Vp.

TENSÕES MAIORES

O processo de incrementar a tensão pode se elevar a níveis mais altos de multiplicações, (Triplicador foi um exemplo). Teoricamente, a tensão poderia ser multiplicada infinitas vezes por meio desse processo. Os aspectos práticos, entretanto, limitam, geralmente, a multiplicação a quatro ou cinco vezes.

Na figura 5, temos um diagrama esquemático, no qual se obtem uma tensão de saída igual a sete vezes o valor de pico da tensão de entrada.

FIGURA 05

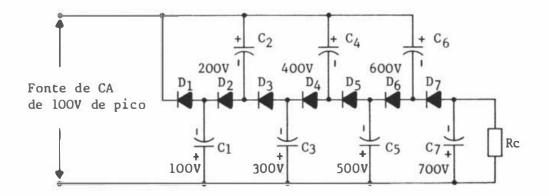

O circuito atua como um multiplicador de meia onda e, por conseguinte, devem ser empregados grandes capacitores para manter a circulação de corrente, durante os meios ciclos - alternados.

A operação desse circuito pode ser assim explicada: quan do o terminal superior é negativo, a corrente circula através de todos os diodos, carregando C1, C3, C5 e C7.

Quando o terminal superior é positivo, as cargas acumula das, sobre esses capacitores, atuam em série com a tensão de entrada, para carregar C2, C4 e C6 com o dobro do valor da tensão de entrada.

Esse raciocínio pode continuar ao longo dos primeiros se te meios ciclos e, nesse tempo, a tensão, sobre C7, tornarã elevada sete vezes com relação a tensão de entrada.

A tensão inversa de pico, sobre cada retificador, é o do bro do valor de pico da tensão de entrada, independentemente da sua posição no circuito.

DIODOS RETIFICADORES LIGADOS EM SÉRIE

Quando não dispomos de diodos retificadores que suportem tensões inversas de pico muito elevadas, a única solução é as sociar, em série, dois ou mais diodos com uma tensão inversa menor.

Na figura 6, indicamos um circuito dobrador de onda completa, com diodos semicondutores de junção, ligados em série (BY 127).


Se ligarmos os diodos em série, eles irão conduzir a mesma corrente, embora a distribuição inversa das tensões seja feita proporcionalmente às resistências inversas dos diodos.

Ou melhor dizendo, o diodo, que apresentar maior resis tência inversa, ficará submetido a uma maior tensão inversa de pico.

Assim, se o conjunto de diodos ligados, em série, dispuser de uma pequena margem de segurança, com referência as máximas tensões inversas de pico admissíveis, poderá ser ultrapassado o limite de tensão de algum diodo, que, consequente mente, entrará em curto ou se abrirá.

Se um diodo ficar em curto, os demais diodos do conjunto ficarão submetidos a uma maior tensão inversa de pico, ocorrendo, então, a destruição quase que instantânea, "em cadeia", dos demais diodos da série.

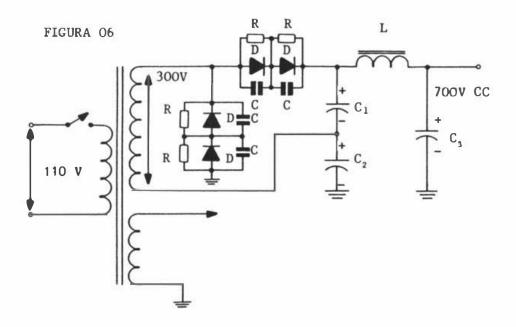Para solucionar este problema, os projetistas de circuitos eletrônicos costumam associar, em paralelo, a cada diodo, um resistor de alto valor (entre $100 \text{K}\Omega$ e $1 \text{M}\Omega$), conforme ilustra a figura 6.




A função desses resistores é "equalizar" (ou igualar) a queda de tensão inversa sobre os diodos, daí o nome de resistores de equalização. Os capacitores têm a função de atenuar transientes que possam ocorrer na linha. (Veja detalhes na lição E-18).

CÁLCULO DOS CAPACITORES

Para calcularmos a capacitância dos capacitores de fil tro, torna-se necessário determinarmos, primeiramente, a resistência de carga pela equação:

$$Rc = \frac{Vr}{Idc}$$
 $Rc = resistencia de carga;$
 $Vr = tensão real de saída;$
 $Idc = corrente de carga$

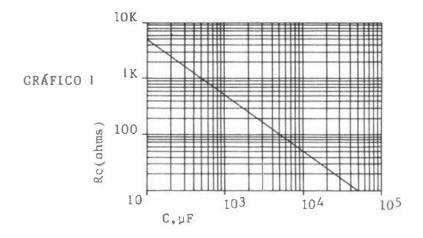Para uma maior facilidade, pode-se consultar um gráfico da resistência de carga pela capacitância, como mostra o gráfico 1.



Esse gráfico permite à determinação da capacitância, dos capacitores de filtro, com uma ondulação de 1% para circuitos dobradores de tensão, de meia onda e de onda completa.

DETERMINAÇÃO DA TENSÃO E REGULAÇÃO DE SAÍDA

Com a ausência de carga, a tensão de saída de uma fonte multiplicadora de tensão é dada por:

$$Vo = N.\sqrt{2}$$
. Vef.

Vo = tensão de saída sem carga;

Onde,

N = o número de multiplicação (para dobradores (2), para triplicadores (3) e assim por diante).

Vef = tensão eficaz no secundário do transformador.

Com a carga, a tensão de saída de uma fonte multiplicadora de tensão cai. Para se calcular essa queda de tensão, usa-se a seguinte fórmula:

$$Vdc = N \times 1,25 \times Vef$$

Além disso, deveremos levar em consideração as quedas de tensão em cada diodo retificador. Sendo de silício os diodos, cada um apresentará uma queda de tensão de 0,7V. Dessa forma, a queda total da tensão dos diodos será:

$$Vd = N \times 0,7V.$$

Devemos subtrair, da tensão de saída Vdc, a queda de tensão dos diodos retificadores, para obtermos a tensão de saída real (Vr), assim:

$$Vr = Vdc - Vd$$

Exemplo: Projetar um triplicador, utilizando um transformador com 9V de saída.

Inicialmente, devemos calcular a tensão de pico no secundario do transformador (Vmáx.):

$$V_{max.} = \sqrt{2}$$
. $V_{ef} = \sqrt{2}.9 = 12,73V$

Dessa forma, os capacitores, ligados ao transformador, de verão ter uma tensão mínima de trabalho de 12,73V cada. E os capacitores da saída do triplicador deverão ter uma tensão de trabalho três vezes maior.

A seguir, calculamos a tensão de saída com carga:

$$Vdc = N \times 1,25 \times Vef = 3 \times 1,25 \times 9 = 33,75V$$

Agora, calculamos a queda de tensão nos diodos considerados de silício:

$$Vd = N \times 0,7 = 3 \times 0,7 = 2,1V$$

Dessa forma, a tensão real de saída serã:

$$Vr = Vdc - Vd = 33,75V - 2,1V = 31,65V.$$

Para uma corrente de saída (Idc) de 155mA, a carga será:

Rc = $Vr/Idc = 31,65/155 \times 10^{-3} = 204,19\Omega$, portanto: 200 Ω .

Dessa forma, de acordo com o gráfico 1, a capacitância a ser empregada em cada um dos capacitores será de 2.700µF, se adotarmos um circuito dobrador de tensão de onda completa. Co mo, no exemplo, adotamos um triplicador de onda completa, usa remos três capacitores de 2.700 x 3 ou 8.100µF em cada capacitor do triplicador. Observamos que, quando o valor do capacitor calculado não se enquadrar com o valor encontrado no comércio, deve-se adotar um valor imediatamente superior ao calculado.

Na lição E-18, apresentamos um método prático para o cálculo dos retificadores monofásicos de meia onda e de onda completa. Vamos dar continuidade ao assunto, porêm, agora, para os circuitos dobradores de tensão. É o seguinte o roteiro a ser seguido:

Roteiro:

- 19 Determinar o valor de Rc (resistência de carga).
- 29 Assumir um valor para Rs entre 1% e 10% do valor de Rc.
 - 39 Calcular em porcentagem o valor Rs/Rc.
- 4º Com Rs/Rc%, fixar um fator de ondulação para o circuito, também em porcentagem e através do gráfico da fígura 7, (% ripple x Rs/Rc%), determinar WRc.C.
- 59 Calcular o capacitor necessário e aproximá-lo de um valor comercial.
- 6º De posse dos valores Rs/Rc% e WRc.C e com a curva da figura 8, determinar o valor de Vdc/V.máx. e a partir dessa relação, encontrar o valor de Vmáx., pois a tensão Vdc é

conhecida.

- 79 Com os valores Rs/NRc e NWRc.C, determinar o valor da relação Ief/Idc através da figura 9, encontrar o valor de Ief, pois Idc é conhecido.
- BQ De posse dos valores Rs/NRc e NWRc.C, determinar a relação Ipr/Idc e, com o gráfico da figura 10, encontrar o valor de Ipr, pois Idc é conhecido.
- 99 Dimensionar os diodos, considerando sempre aquele que possuir características superiores as calculadas, para operar com margem de segurança.




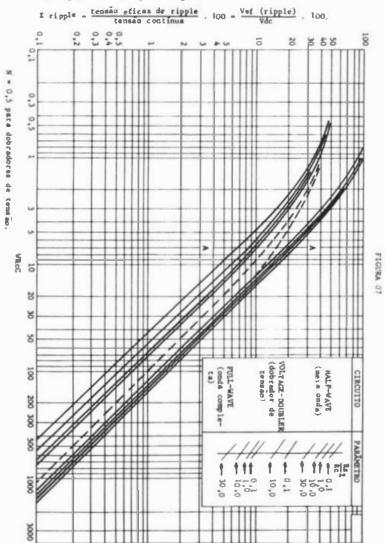


FIGURA 08

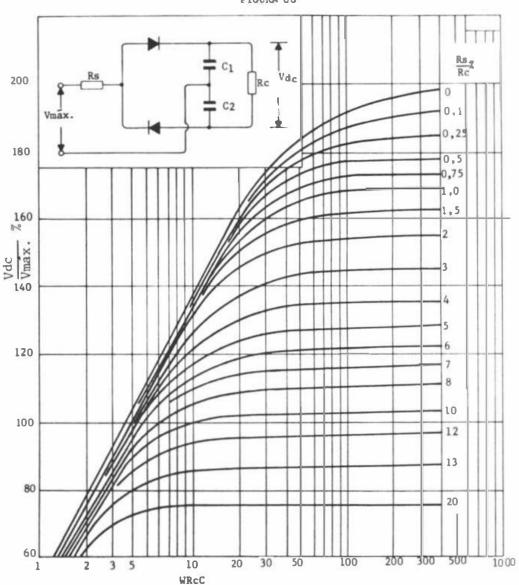

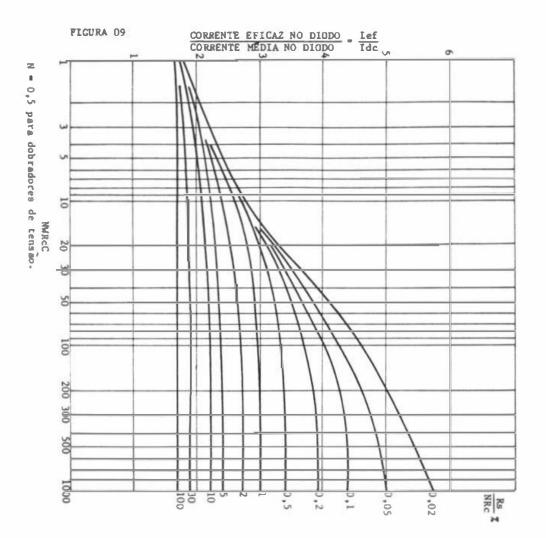

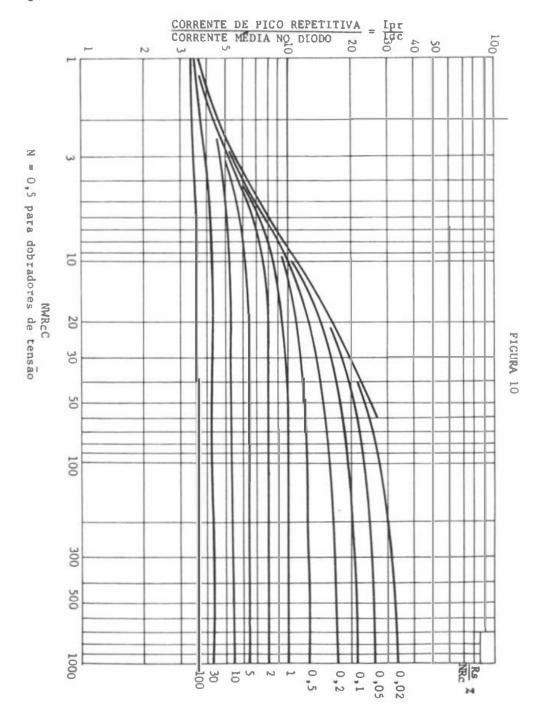

Aplicação:

1) Calcular os parametros necessários para o circuito da figura 11, sabendo-se que o fator de ondulação é de 1% e a tensão média de saída, igual a 60 volts para Rc = 12K?.

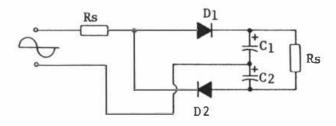


FIGURA 11

- a) $Rc = 12K\Omega$
- b) Vamos assumir Rs como sendo 10% de Rc.

c)
$$\frac{Rs}{Rc} = 10\%$$

$$r = 1\%$$

$$C = \frac{110}{WRc} = \frac{110}{2\pi60.12.10^3} = 24.3 \mu F$$

$$C = C1 = C2 = 25\mu F$$

d)
$$\frac{Rs}{Rc} = 10\%$$

WRc.C = 110

$$vdc = 60V$$

Vmax = $\frac{vdc}{vmax} = 1,03 - vmax = \frac{60}{1,03} = 58,2V$

Vmax = $58,2V$

Os diodos devem suportar uma tensão de pico inversa, maior que 2 Vmax. = 116,4V.

e)
$$\frac{Rs}{NRc} = \frac{1200}{0.5 \times 12000} = 0.2$$

N = 0,5 (para dobradores de tensão)

$$\frac{Rs}{NRc} = 100 \times 0, 2 = 20\%$$

$$\frac{grafico \ figura \ 9}{Idc} = 2, 2$$
NWRc.C = 0,5 . 110 = 55

A curva referente à Rs/NRc = 20% não há no gráfico, tome um valor intermediário entre as curvas de 10% e 30%.

A corrente média na carga será:

$$Idc = \frac{Vdc}{Rc} = \frac{60}{12 \times 10^3} = 5 \text{mA}.$$

A corrente média em cada diodo é a metade da corrente media na carga.

$$Idc = \frac{5 \times 10^{-3}}{2} = 2,5mA$$

assim:

$$\frac{\text{Ief}}{\text{Idc}} = 2,2 \Rightarrow \text{Ief} = 2,2 \times 2,5 \times 10^{-3} = 5,5 \times 10^{-3}$$

$$\text{Ief} = 5,5\text{mA}$$

f)
$$\frac{Rs}{NRc} = 20\%$$

$$NWRc.C = 55$$
grāfico da figura 10 $\frac{Ipr}{Idc} = 4,5$

Da mesma forma, como no item "e", tome um valor intermediário entre as curvas de Rs/NRc = 10% e Rs/NRc = 30%.

Como Idc =
$$2,5mA$$

Ipr = $4,5 \times 2,5 \times 10^{-3} = 11,2mA$.

A corrente de pico transitória (Ipnr)

Ipnr =
$$\frac{Vmax}{Rs}$$
 = $\frac{58.2}{1200}$ = 48.5 mA.

Ipnr = 48,5mA

g) Devemos escolher os diodos com os seguintes valores:

Idc > 2,5mA Ipr > 11,2mA Ipnr > 48,5mA Ief > 5,5mA

Vip > 116,4V

DOBRADOR DE TENSÃO 12V-24V

Em alguns casos, deparamos com equipamentos que requerem alimentação de 12V e ao mesmo tempo de -24V ou mais. Em casos como esses a solução seria o uso de pilhas. Estas porém, de pendendo do consumo, poderão não ter capacidade suficiente, a lém do mais, seria oneroso devido à troca constante das mesmas.

Temos ainda outros casos, como: toca-fitas de 12 volts que precisam ser instalados em veículos mais antigos, com bateria de 6 volts.

A solução mais viável, para esses e outros casos semelhantes, será o uso de um dobrador de tensão. O seu circuito, e funcionamento analisaremos a seguir.


FUNCIONAMENTO

O circuito dado na figura 12 consiste, basicamente, de duas partes: um multivibrador que produz ondas quadradas e um retificador. Analisaremos, cada um deles separadamente.

MULTIVIBRADOR

É do tipo convencional, onde os resistores de coletor fo ram substituídos por transistores, cujo princípio de operação passaremos a expor.

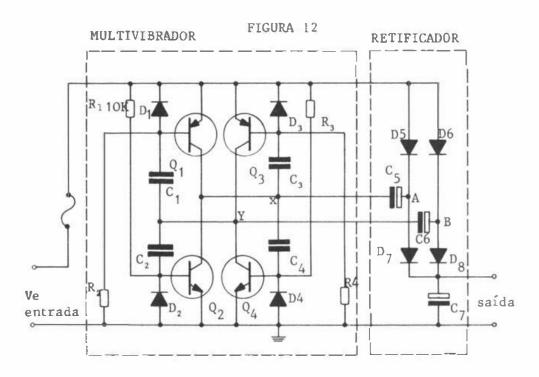Vamos supor que os transistores Q1 e Q4 estejam saturados, que os transistores Q2 e Q3 estejam cortados e que os capacitores C1 e C4 estejam carregados.



Pela figura 13, vemos que o ponto X está no potencial Ve (tensão de entrada), enquanto que o ponto Y está no potencial zero. O capacitor C2 começa a se carregar atravês de R1 e Q4, o mesmo acontecendo com o capacitor C3, através de Q1 e R4.

Assim que a tensão, nesses dois capacitores, chegar aos 0,7V, os transistores Q2 e Q3 entrarão em condução, fazendo com que C4 se descarregue por Q2, C1 e Q3, levando os transistores Q1 e Q4 ao corte. Dessa forma, o ponto X passa para

zero volt e o ponto Y, para Ve.

Em seguida, o capacitor Cl inicia a sua carga, através - de Q3 e R2 e o capacitor C4, através de R3 e Q2. Quando a ten são nesses capacitores alcançar os 0,7V, Q1 e Q4 começarão a conduzir, descarregando, assim, C2 e C3, o que levara Q2 e Q3 ao corte. Logo, volta-se ao estágio inicial.


A função dos diodos D1, D2, D3 e D4 no circuito e evitar o surgimento de tensões inversas nas junções base emissor dos transistores, evitando que as mesmas os danifiquem.

RETIFICADOR

É formado por uma ponte de diodos, tendo como entrada os pontos "X" e "Y", uma tensão igual a 2Ve, pico a pico, (figura 12).

Supondo que, em um determinado instante, o ponto X esteja em OV e o ponto Y em Ve, o capacitor C5 vai se carregar através de D5, a uma tensão Ve - 0,7, logo que o ponto "X" for para o nível de Ve e o ponto Y para zero. A tensão no ponto A da figura 12 será:

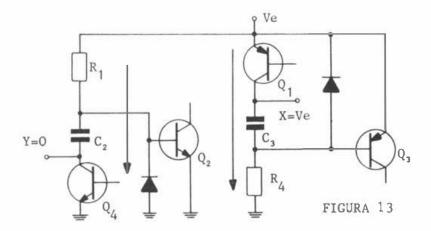 $Ve + (tensão sobre C5) \rightarrow Ve + (Ve - 0.7) = 2Ve - 0.7$



Ao mesmo tempo, o capacitor C6 carrega-se por meio de D6 a uma tensão Ve - 0,7 (obs. 0,7V é a queda de tensão sobre os diodos).

Se, agora, voltarmos ao estado anterior, ou seja, com o ponto X em zero volt e o ponto Y em Ve, o ponto B da figura 12 irá para o nível: Ve + (Ve - 0.7).

Ve - 0,7 = tensão sobre o capacitor C6. Enquanto isso, o capacitor C5 volta a carregar-se a uma tensão Ve - 0,7.

Dessa maneira, o capacitor C7 permanece carregado a uma tensão de 2 Ve - 1,4, pois os diodos D7 e D8 evitam que o mes mo se descarregue.

Pelas explicações dadas, vemos que o circuito se asseme lha muito a um retificador de onda completa, que nos fornece, permanentemente, uma tensão igual a 2 x (Ve - 0,7).

Empregam-se, no circuito, transistores darlington de potência, de modo a se obter uma elevada corrente de saída.

Podem-se ainda ligar, em serie, vários dobradores, forman do multiplicadores de tensão (mas sempre respeitando a tensão máxima permissível na entrada de cada estágio dobrador).

Obs.: A máxima potência de saída, com 12 volts na entrada, é de 22 watts.

CONVERSOR CC/CC COMPACTO PRODUZ ± 15V A PARTIR DE ± 5V


Muitos sistemas digitais usam amplificadores operacionais que requerem tensões de + 15V e - 15V, quando todos os demais elementos requerem apenas 5V.

Tanto os + 15V como os - 15V podem ser supridos pelo uso de um conversor CC/CC de 10mA, suficientemente compacto, para ser montado sobre uma placa de circuito impresso.

O multivibrador, nesse circuito, é feito basicamente pelo NE555 que opera a 100 Khz. O valor da frequência não precisa ser muito exato, porém a forma de onda dada abaixo, figura 14, deve ser encontrada para otimizar a operação do circuito.


O trem de pulsos do multivibrador comanda a base do transistor Q1, para chavear a corrente na bobina primária do transformador T.

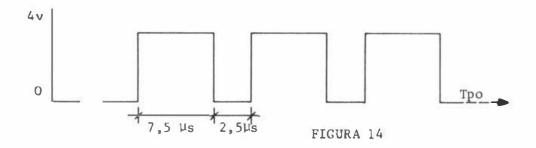Quando a corrente é interrompida, um pico de aproximada mente 20V ocorre no coletor de 01. Essa tensão é retificada



por D1 e filtrada por C1 e R1. O fornecimento da tensão de + 15 volts é regulada por um diodo zener, como indica a figura 15.

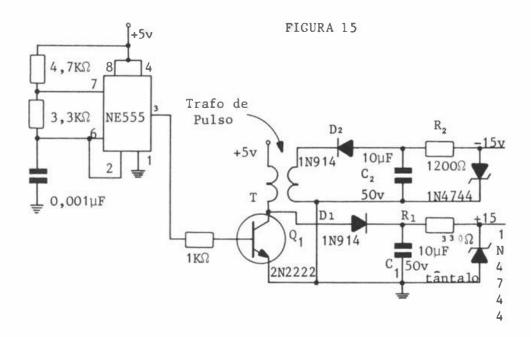A vantagem desse conversor CC/CC está no seu tamanho reduzido que permite a montagem em placas de circuito impresso com outros elementos do sistema.



Devido ao fato do transformador T oferecer isolação CC, o terminal de maior tensão da bobina pode ser aterrado para produzir o pulso negativo, que será retificado, filtrado e regulado para alcançar - 15V.

Os pequenos capacitores de tântalo e o pequeno transformador de pulso substituem os componentes maiores que seriam usados em uma fonte convencional de + 15V.

UM CONVERSOR CC/CC FORMADO POR UM TEMPORIZADOR INTEGRADO E UM DOBRADOR DE TENSÃO

Esse conversor é o ideal para alimentar AMPOPs (amplificadores operacionais) e equipamentos portáteis à bateria, onde so se dispoe de uma tensão positiva.

O circuito fornece uma tensão de - 15V, com regulação de 1% e uma corrente de carga de 30mA. O consumo do circuito, sem carga, é de 11mA.

A figura 16 indica o circuito onde o 555 forma um oscila dor de relaxação. As resistências Ra e Rb determinam a frequência, ajudadas pelo capacitor Cl. A saída do oscilador está conectada ao sistema dobrador de tensão, composto pelos diodos Dl a D4 pelos capacitores Cl a C4.


Nesse circuito, temos realimentação, isto é, entre o do brador de tensão e a entrada "reset" do temporizador, a saída do circuito vai flutuar em torno de 30V, não contando as 4 tensões dos diodos. Com a realimentação, o divisor de tensão, formado pelos diodos D5 e D6 e pelos resistores R1 e R2, inje tam uma tensão de 0,7V na entrada "reset" do temporizador, quando a tensão negativa de saída tornar-se igual ao valor da tensão positiva de entrada.

Se a tensão de saída cair abaixo de - 15V, a oscilação do temporizador é inibida, e, em consequência, o sinal para o dobrador é removido, o que provoca uma regulação chaveada da tensão de saída.

Quando a saída do 555 tornar-se positiva o capacitor Cl será carregado através de Dl, enquanto D2 estará inversamen te polarizado. Porém, quando a saída tornar-se negativa, um pouco da carga de Cl será transferido para o capacitor C2,por

meio de D2, enquanto que Ol estará inversamente polarizado.

Assim que o sinal do 555 passar novamente para um valor positivo, o capacitor C3 carregar-se-a por intermédio de C2 e 03, até duas vezes a tensão de alimentação, aproximadamente. E na próxima transição do 555, para um valor negativo, essa carga deslocar-se-a para C4, através de D4, dobrando a tensão de saída do temporizador. Esse tipo de dobrador requer que o dispositivo de comando passe a agir tanto como fornecedor, quanto consumidor de corrente.

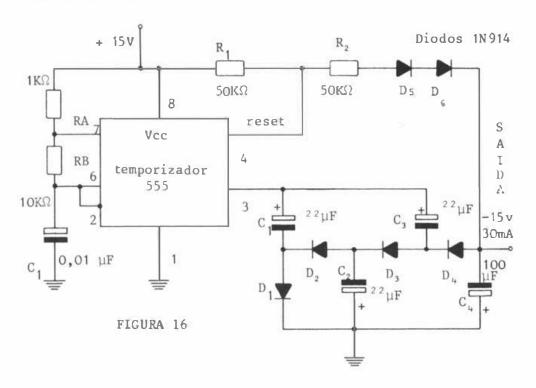

Obs.: Se RI e R2 forem substituídos por um único potenciómetro de 100Kí?, a tensão de saída tornar-se-á variável de zero até o valor mínimo (-15V).

Se houver necessidade de uma regulação mais eficiente so bre as variações da alimentação, o resistor R2 poderã ser substituído por um diodo zener.


Por fim, os diodos D5 e D6 são opcionais, pois estão aí apenas para melhorar o rastreio entrada-saída do circuito.

CONVERSOR CC/CC DE + 12 PARA - 10V

Utilizando um 555, pode-se produzir uma tensão CC negativa de polarização, a partir de uma fonte positiva.

Podem-se também obter correntes acima de 10mA, pois a re gulação de comutação empregada assegura uma tensão constante na saída.

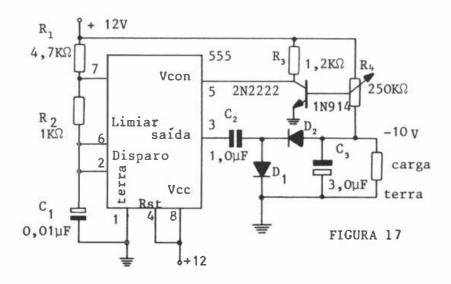Além de um transistor NPN e de um temporizador 555 pouca coisa a mais é acrescentada ao circuito, para se obter a fonte de tensão negativa, como se pode notar através da figura 17.



Os pulsos de saída do integrado são controlados em largura e frequência pelos resistores Rl e R2, além do capacitor Cl. Esses parâmetros podem ser selecionados para máxima regulação ao nível desejado de tensão de saída. O terminal 3 do CI é conectado a uma rede composta por C2, C3, Dl e D2. O capacitor série C2 faz com que o trem de pulsos perca sua refe

rência de terra, a fim de que os diodos D1 e D2 retifiquem o sinal e o capacitor C3 possa filtra-lo, sob a forma de uma tensão contínua negativa.

Para se regular a tensão de saída, o transistor 2N2222 varia a tensão de controle do 555, elevando ou diminuindo o ritmo de repetição dos pulsos.


O resistor R3 atua como carga de coletor para esse transistor e a base do mesmo é excitada através do potenciômetro R4, que compara a tensão de saída à tensão de alimentação.

A tensão de saída pode ser ajustada para qualquer nível entre "0" e "-10", por intermédio do potenciômetro R4.

Com os componentes exibidos na figura 17, o circuito for nece -10V, a partir de uma fonte de 12V.

A saída negativa de tensão, que aparece sobre C3, é regulada pelo transistor, que, por sua vez, vai aumentar ou reduzir a frequência do multivibrador com a periodicidade necessária.

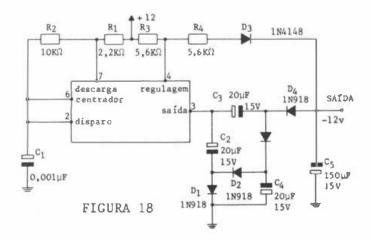Na figura 18, abaixo, ilustramos um outro circuito, usan do também o CI 555, com uma tensão de saída de -12V com 25mA de consumo.



Obs.: O temporizador 555 produz uma onda retangular com uma frequência de 20KHz.

CONVERSOR CC/CA

A conversão de corrente contínua para corrente alternada, as vezes, faz-se necessária, como, por exemplo, em captação de energia solar, ou ainda, em lâmpada fluorescente para carros, em ignição eletrônica, em eletrodomesticos de 110V ou 220V, em baterias, etc.

Um fator de grande importância em circuitos de conversão de corrente contínua para corrente alternada é a estabilidade de frequência. Inúmeros aparelhos elétricos dependem dessa estabilidade para um perfeito funcionamento. Iremos apresentar alguns circuitos práticos de conversão que utilizam - componentes semicondutores e transformadores.

Na figura 19, apresentamos um circuito conversor de 12V em corrente contínua para 220V, corrente alternada.



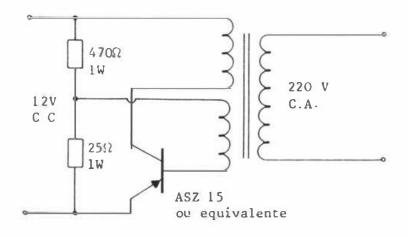


FIGURA 19

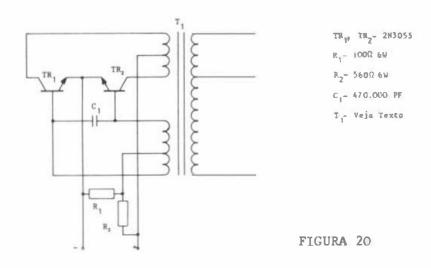Na figura 20, apresentamos um conversor de corrente con tínua em alternada, empregado em ignição eletrônica de carros de mais ou menos 1,8 amperes com frequência em torno de 300Hz. O transformador utiliza núcleo toroidal e o número de es piras dependera do projeto, podendo ser calculado através das equações dadas na apostila E-16.



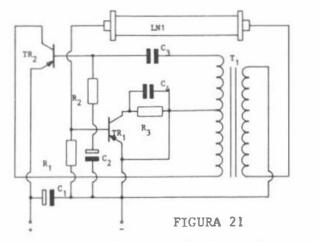Na figura 21, apresentamos um conversor de corrente contínua de 12V para corrente alternada de 220V, para acender uma lâmpada fluorescente de 220V 6 watts.



OBS. Caso a lampada fique com o brilho fraco, experimentar substituir C3 por valores deads 100.000FF atá 470.000FF.

R₂=4700 1/2 W

R₃=15000 1/2W

C₁=220 MF/16V

C₂=22 MF/16V

RC₃=47.000PF POLIESTER

C₄=22.000PF POLIESTER

IR₁=AD142

TR₂=AC12B

I₁= 12-12V POR 220V

LN₁-LÂMPADA FLUDRESCENTE

T_F DE 6 WATTS.

R, =2700 1/2 W

CONVERSORES TENSÃO - FREQUÊNCIA

Os conversores tensão-frequência são produzidos sob a forma de circuito integrados, monolíticos e podem ser emprega dos em inúmeras funções. Conhecidos também por VFC (VOLTAGER TO - FREQUENCY CONVERTERS).

Os VFC RC4151 e RC4152 são alguns exemplos de conversores tensão-frequência. O RC 4151 foi o primeiro, porém ambos são compatíveis pino a pino e intercambiáveis quanto a aplica ção.

Faremos, a seguir, algumas considerações sobre ambas as unidades.

O diagrama de blocos do RC 4151 e do RC 4152 é dado na figura 17, onde o VFC contém, em uma única pastilha, um bloco de circuitos, contendo um comparador, um monodisparo (one-shot"), uma tensão de referência, uma fonte de corrente comandada e um transistor de saída de coletor exposto (do inglês "BARRE COLLECTOR") ou coletor aberto.


A amplitude de saída de fonte de corrente comandada é ajustada por meio de um resistor externo (Rs) e a largura do pulso do monodisparo é ajustado, através de uma rede RC externa. Uma vez que o coletor do transistor de saída não possui conexão com o circuito, a tensão de saída é determinada pela queda, através de RL. (Ver figura 22).

Trata-se, portanto, do único projeto em que se usam as vantagens das propriedades de igualamento, de fabricação mono lítica.

Não iremos mostrar o diagrama do circuito interno do circuito integrado 4151, pois não é esse o nosso objetivo. Res saltamos, porém, a sua versatilidade, por se tratar de um circuito com inúmeros pontos de entrada e de saída.

A figura 23, ilustra a configuração recomendada para um VFC com operação em gama ampla, onde ele é, basicamente, um circuito de carga balanceada, no qual, um amplificador operacional, externo serve como integrador.

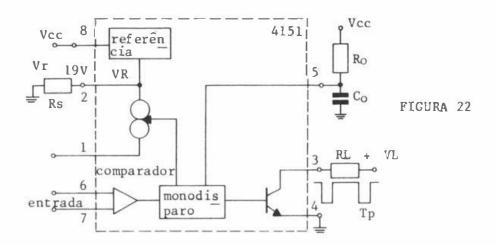Os pulsos de corrente (Io) do RC 4151 são somados a uma corrente proporcional à tensão de entrada (VIN/RB).



A saída do integrador fará com que a cadência dos pulsos varie até que o valor médio dos pulsos de corrente de saída (Io) iguale ao valor médio de corrente de entrada. No equilíbrio:

 $VIN/RB = Io \times Tp \times Fo$

Onde:


Io = pulso de corrente de saída com amplitude Vr/Rs;
Tp = largura do pulso;

A frequência nominal de saída Fo é dada por:

Fo = 0,486
$$\frac{Rs}{RB \times Ro \times Co}$$
 Vin,

Onde: - 10V ≥ Vin ≥ 0

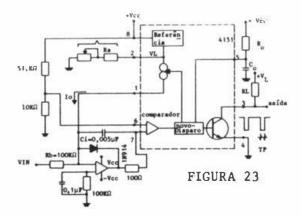A tensão de referência(Vr)é de aproximadamente 1,9V, a largura do pulso, que é estabelecida pela rede RC externa, é de 1,1 x Ro x Co.



Os valores dos componentes devem estar dentro das seguintes faixas, para uma melhor linearidade e estabilidade:

 $6.8K\Omega \le Ro \le 680K$ $0.001\mu F \le Co \le 1.0 F$ $12K\Omega \le Rs \le 18K\Omega$.

O valor de Rb depende do amplificador operacional externo que for escolhido, mas podem-se considerar razoaveis valores de $20 \text{K}\Omega$ a $200 \text{K}\Omega$.

O AMPOP 741, ou o equivalente e satisfatorio para opera ção de ate 10KHz. Ultrapassando este valor, pode haver distorção na linearidade. O RC 4131 ou RC 4531 deverão ser considerados para a gama de operação entre 10KHz e 100KHz.

A conversão tensão-frequência pode também ser utilizada para se obter isolação elétrica.

CONVERSÃO ANALÓGICA DIGITAL

A frequência de saída de um VFC pode ser facilmente con vertida para uma saída digital parcela, para utilização em um computador digital ou para um display (mostrador) digital.

Na figura 24, temos o diagrama de blocos generalizado de um conversor analógico, digital de 8 bits, com saída paralela, utilizando um VFC.

O contador acumula os pulsos de saída do VFC durante um tempo pré-fixado. No início do intervalo de tempo, o contador é levado a zero. No final do intervalo de tempo, o contador é inibido e a saída do contador é levada a uma tranca. Esse método apresenta as seguintes vantagens:

- A conversão é feita de uma única vez; diferindo das conversões digitais, analógicas de aproximação sucessi va, existindo, portanto, uma menor perda de códigos;
- A capacidade para rejeição de ruídos;
- A isolação elétrica pode ser executada através de um opto-acoplador entre o VFC e o contador, podendo proporcionar excelente isolação a baixo custo;
- A resolução e a velocidade de conversão podem ser facilmente adaptadas as aplicações específicas.

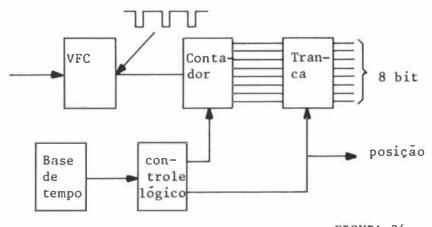



FIGURA 24

Os sistemas baseados em microprocessadores contêm relogio, contadores, trancas e todos os demais circuitos necessários. Um sistema microprocessador pode ser utilizado para suportar diversos canais de VFC, desde que a velocidade de aqui sição de dados seja suficientemente baixa.

GERADOR DE PULSOS

O VFC 4151 pode ser utilizado diretamente como um gerador de pulsos, de gama ampla, controlado por tensão. A frequência de repetição de pulsos pode ser facilmente variada dentro de uma grande faixa. Para isso,são utilizados duas unidades 4151 em uma configuração, como mostra a figura 25, onde e possível gerar salvas repetitivas de pulsos.

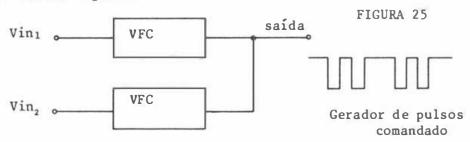Essas salvas de pulsos são, muitas vezes, necessárias para testes lógicos.




Além dessas inúmeras aplicações, pode-se ainda construir um acurado multiplicador analógico, onde, através de uma pola rização adequada, o multiplicador pode ser configurado como um dispositivo de quatro quadrantes e escalonado para uma saí da de ± 10V. Essa tensão de saída pode ser calculada, através da expressão Vx. Vy/10, onde Vx e Vy variam dentro de uma fai xa de tensão de ± 10V.


Não entraremos em maiores detalhes sobre esse assunto, pois foge do objetivo desta apostila.

CIRCUITO PRÁTICO CONVERSOR CC/CC

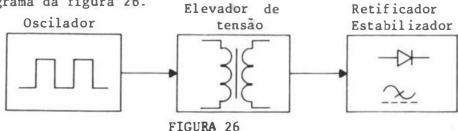O circuito da figura 27 é um conversor CC/CC que eleva a tensão + 5V para + 12V e - 12V. O circuito ê constituído, basicamente, de três partes distintas, a saber: oscilador, elevador de tensão e retificador estabilizador, como mostra o diagrama da figura 26.



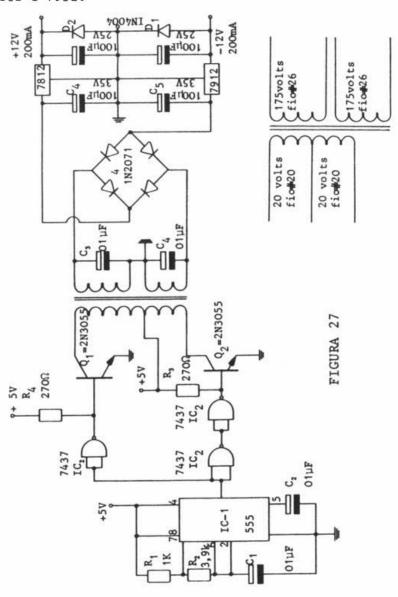O oscilador é constituído pelo timer 555 que produz uma frequência em torno de 20KHz. Essa frequência é introduzida na base de Q1 e Q2 com fases inversas, alternando a polaridade do transformador, constituído de núcleo toroidal (ou de outro tipo). A tensão de saída do transformador é aplicada em um retificador em ponte e estabilizada pelo regulador de tensão 7812 e 7912.





SUASO DE ELETAGNICA DISITAL E MICADPADCESSADGAES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANA

EXAME DA LIÇÃO E-19



- cada questão é composta de três ou quatro alternativas.
- só uma delas está correta.
- marque a que considerar correta.
- passe as respostas corretas para a folha de exame.
- 1) Os circuitos multiplicadores de tensões incluem:
 - a) sintonizadores, acopladores e dobradores;
 - b) multiplicador de tensão, inversores e circuitos acopladores;
 - c) dobradores de meia onda, dobradores de onda completa e multiplicadores de tensão;
 - d) retificadores e estabilizadores de tensão.
- 2) Nos duplicadores de meia-onda, a tensão de saída varia entre:
 - a) zero e o dobro de tensão de entrada, durante cada ciclo;
 - b) uma vez e o dobro de tensão de entrada, durante cada ciclo:
 - c) zero e o dobro da tensão de entrada, a cada dois ciclos;
 - d) zero e o dobro da tensão de entrada, a cada semiciclo.

- 3) O circuito da figura 3 é um dobrador de onda completa, a finalidade da resistência Rc é:
 - a) formar juntamente com a indutância L, o circuito de fil tragem;
 - b) proteger os diodos contra picos de corrente;
 - c) limitar a corrente da carga;
 - d) todas as alternativas anteriores estão corretas.
- 4) O triplicador da figura 4 fornece uma tensão de saída igual a:
 - a) seis vezes o valor de tensão de entrada;
 - b) quatro vezes o valor do capacitor de saída;
 - c) todas as alternativas anteriores estão corretas.
 - d) três vezes a tensão de pico do secundário do transformador.
- 5) Considerando um circuito triplicador que utiliza um transformador com tensão no secundário de 12Volts. A tensão de saída com carga será igual a:
 - a) 45 volts;
 - b) 4,5 volts;
 - c) 63,3 volts;
 - d) 16,9 volts.
- 6) Quando não se dispõe de diodos retificadores que suportem tensões inversas de pico, muito elevadas, a solução e:
 - a) associar em paralelo dois ou mais diodos com uma tensão inversa menor;
 - b) associar em serie quatro diodos com uma tensão inversa de qualquer valor;
 - c) associar em série dois ou mais diodos com uma tensão inversa menor;
 - d) associar um capacitor em série com os diodos retificadores.
- 7) Um dobrador de tensão 12V 24V como o da figura 12 é constituído basicamente de:
 - a) um multivibrador que acasala as impedâncias de entrada e saída e um retificador de meia onda;

- b) um multivibrador que produz ondas quadradas e um retificador;
- c) um multivibrador que produz ondas quadradas e um inversor;
- d) um retificador, um inversor e um multivibrador.
- 8) Um conversor ideal para alimentar amplificadores operacionais em equipamentos portáteis é aquele formado por:
 - a) um retificador de onda completa e um dobrador de tensão;
 - b) um temporizador integrado e um dobrador de tensão;
 - c) um circuito inversor e um dobrador de tensão;
 - d) um inversor e um dobrador de tensão.
- 9) Os conversores tensão-frequência são produzidos sob a forma de:
 - a) transistores bipolares e capacitores eletrolíticos;
 - b) transistores bipolares e circuitos-integrados monolíticos;
 - c) circuitos-integrados monolíticos;
 - d) as alternativas a e b estão corretas.
- 10) Nos circuitos da figura 23, os valores de Ro, Co e Rs podem assumir os seguintes valores, respectivamente:
 - a) $680 \text{K}\Omega$, $0,5 \mu\text{F} \text{ e } 14 \text{K}\Omega$;
 - b) 450KΩ, 2,5μF e 13KΩ;
 - c) 650KΩ, 1,0μF e 32KΩ;
 - d) 600KΩ, 2,0 μ F e 19KΩ.



CURSO DE ELETRÔNICA DIGITAL E MICADPADCESSADORES

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA- PARANÀ

LIÇÃO E-20

AMPLIFICADORES (BUFFERS E DRIVERS)

GENERALIDADES

Esta lição tem como finalidade mostrar ao aluno as inter ligações que, às vezes, se fazem necessárias entre circuitos digitais internos para suprir algumas defasagens de corrente ou para interligar circuitos lógicos com circuitos externos de potências. Como, por exemplo, excitação de lâmpadas, mo tores relés, etc.

Em decorrência disto, achamos necessário, antes de estu - darmos os amplificadores, estudarmos algumas características elétricas dos circuitos lógicos como, por exemplo, a representação elétrica dos sinais lógicos.

SINAIS LÓGICOS E ANALÓGICOS

O processamento de dados, em uma calculadora eletrônica, consiste em tratar, transferir e memorizar sinais elétricos. Nas calculadoras analógicas, são utilizados vários sinais con tínuos. Por exemplo, um valor qualquer é representado por uma tensão, que deverá se manter, durante o processamento, o mais proporcional possível ao valor representado. Em calculadoras digitais, as informações são introduzidas pelo teclado em decimal e, em seguida, decodificadas para binário, processadas

memorizadas, decodificadas para decimal e apresentadas nos displays. Estes dados binários são materializados por sinais elétricos (níveis lógicos) de dois estados distintos, onde um nível de tensão representa o estado binário "1" e outro, muito diferente, representa o estado binário "0". Veja:

```
0 - zero volts (terra)
1 - + 5 volts (+ Vcc)
```

Como podemos observar, a representação digital oferece vantagens em relação à analógica. Por exemplo, melhor trans - missão dos dados, menor interferência de ruídos, sistema de memorias mais prático e simples, obtido por meio de flipflops, representação dos dados por apenas dois níveis de tensão (terra e + Vcc).

Ja o sistema analógico apresenta como desvantagens: maior facilidade de interferência de ruídos, devido à exigência de um alto grau de estabilidade, e emprego de uma vasta gama de níveis de tensão. Por exemplo, no sistema decimal, seriam necessários dez níveis de tensão distintos, como mostra a tabela abaixo.


0 - 0v (terra)
1 - 1v (+ Vcc)
2 - 2v (+ Vcc)
3 - 3v (+ Vcc)
4 - 4v (+ Vcc)
5 - 5v (+ Vcc)
6 - 6v (+ Vcc)
7 - 7v (+ Vcc)
8 - 8v (+ Vcc)
9 - 9v (+ Vcc)

Desta forma, podemos conceituar as duas técnicas como: analógicas e digitais.

TECNICAS ANALÓGICAS

Analógicos são todos os sinais que variam de uma forma contínua em relação a um determinado tempo. Por exemplo, a tensão alternada da rede domiciliar, a tensão contínua, forne cida por uma pilha ou bateria, um sinal de audio, etc. A figura l nos mostra alguns aspectos desses sinais analógicos.

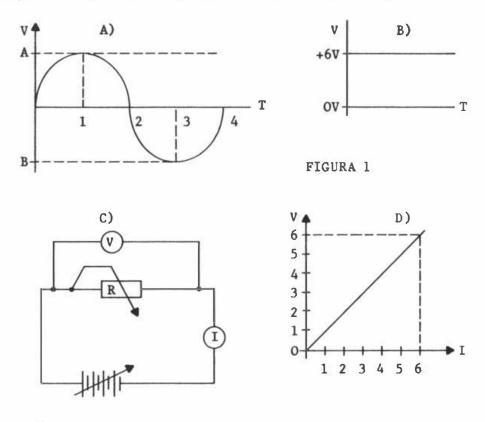Na figura LA, temos a representação de uma tensão analógica alternada. A figura 1B representa uma tensão analógica contínua, fornecida por uma bateria de 6 volts. A figura 1C apresenta um circuito analógico, prático e a figura 1D, a variação da corrente em função da variação da tensão.




TECNICAS DIGITAIS

Digitais são todos os sinais que variam em incrementos (acrescimo, saltos) em função de um tempo, como, por exemplo, a variação de uma tensão alta (+ Vcc) para uma tensão baixa (terra).

A figura 2A mostra um circuito prático para representar os níveis lógicos. E a figura 2B apresenta a forma de onda que ocorreria se a chave S1 fosse ligada e desligada em função de um tempo bem determinado.

Observando os dois circuitos básicos, concluímos que as variações analógicas são constituídas de infinitos valores.Ao

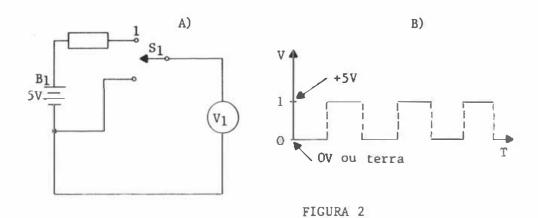passo que as variações lógicas são constituídas de valores finitos (no caso, "0" e "1").




NÍVEIS LÓGICOS

Como vimos no tópico anterior, para materializarmos as condições lógicas na eletrônica, devemos substituir os dados "O" e "1" por níveis de tensão. Conforme mostra a figura 28, o "1" lógico está representado por +5V e o "O" lógico, por OV (terra ou ausência de tensão).

Lembramos ainda que existem duas condições de representar os dados lógicos "0" e "1" por níveis de tensão, identificadas por "lógica positiva" e "lógica negativa".

Estas duas condições lógicas podem ser adotadas a critério do projetista. Por exemplo, se tomarmos uma porta lógica "ou" (em inglês or) e adotarmos, como níveis de tensão, ze ro volts (terra) para representar o bit zero lógico "O" e cin co volts (+5V) para representar o bit um lógico "l", estaremos trabalhando com lógica positiva. Por outro lado, se adotarmos, como níveis de tensão, zero volts (terra) para representar o bit um lógico "l" e cinco volts (+5V) para representar o bit zero lógico, estaremos trabalhando com lógica negativa.

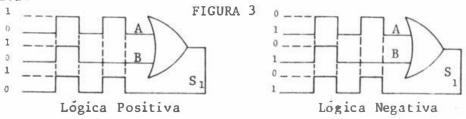


LÓGICA POSITIVA

Entende-se por lógica positiva, quando a tensão mais positiva representa o nível um "l" e a outra indica o nízel zero "O". A figura 4 mostra este aspecto.

O valor da tensão destes níveis é especificado dentro de uma certa faixa de tensão, para maior segurança dos estados. A faixa estipulada pelos fabricantes varia de acordo com a tecnologia empregada. Por exemplo, para a família TTL (transistor transistor lógica), temos:

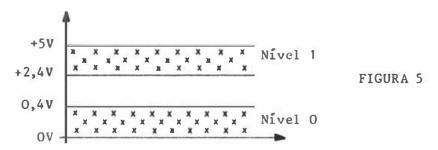Lógica "1" - Nível um - Tensões entre + 2,4V e + 5V Lógica "0" - Nível zero - Tensões entre 0,0V e + 0,4V



Os circuitos lógicos interpretam satisfatoriamente estes níveis, dentro da faixa estipulada pelos fabricantes. Por outro lado, há também certo esforço por parte dos fabricantes em recomendar aos projetistas a utilização da faixa central destes níveis, a saber:

Nivel "0" =
$$0.2V$$

Nivel "1" = $+3.7V$

Estas recomendações devem ser seguidas para que haja um perfeito desempenho dos circuitos, impedindo desta forma, interferências indesejáveis a uma perfeita interpretação dos níveis lógicos durante o envelhecimento do dispositivo.

LÓGICA NEGATIVA

Entende-se por lógica negativa, quando a tensão mais positiva representa o nível "0" e a outra indica o nível um "1". A figura 6 mostra este aspecto.




Observação. Esta técnica negativa é empregada em casos particulares, por exemplo, nos computadores da IBM. Desta for ma, este curso só tratara de assuntos com a utilização da lógica positiva, com exceção de casos que, na oportunidade, se rão citados.

FAN-IN E FAN-OUT


Fan-in é o número máximo de entradas de um bloco lógico.

Fan-out é a capacidade de carga que se pode ligar à saída de um bloco lógico, normalmente expresso em quantidade de carga padrão que a saída de uma porta lógica aceita, sem afetar, no entanto, o nível lógico. Esta quantidade de carga padrão é normalmente expressa em número de porta que se pode interligar. Por exemplo, a porta lógica "NÃO E" (NAND 7410) - tem um fan-out igual a "10", ou seja, permite a ligação de dez portas lógicas em sua saída. A figura 7 mostra detalhadamente estas ligações.

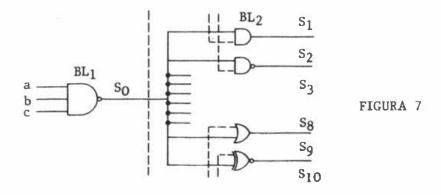

De acordo com a figura 7, notamos que a porta NAND (BL₁) age como um sorvedouro de corrente das portas de carga (BL₂).

Considerando o fan-out de um circuito TTL, devemos levar em conta duas condições: uma, quando a saída da porta (BL1) estiver a nível "O" (baixo) e a outra, quando a saída da porta (BL1) estiver a nível "1" (alto), devido à ação bilateral do transistor de entrada da porta (BL1). A figura 8 mostra a configuração básica de uma porta "NÃO E" (NAND) de um circuito TTL. Os diodos, ligados às entradas do transistor multi-emissor, estão com os anodos aterrados e não fazem parte do circuito para sinais positivos de entrada, entrentanto, limitam as tensões negativas na entrada para um valor seguro. A capacitância CL (mostrada em tracejado na figura 8) simula as capacitâncias dos diodos inversamente polarizados.

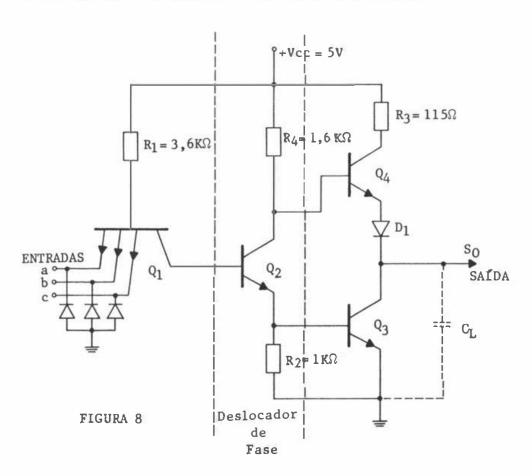

As características abaixo se aplicam ao bloco TTL, mostrado na figura 8.

$$\begin{array}{lll} R_1 = 3,6 \ k\Omega & \text{Vcc} = 5V \\ R_2 = 1 \ k\Omega & \text{Vbe sat} = V_D \ (\text{ligado}) = 0,7 \ \text{volts}. \\ R_3 = 115\Omega & \text{Vbc sat} = 0,5 \ \text{volts} \\ R_4 = 1,6 \ k\Omega & \text{Vce sat} = 0,2 \ \text{volts} \\ & \beta_1 = 0,2 \\ & \beta_2 = 4,5 \end{array}$$

Com a saída da porta (BL1) a nível "O" (baixo) é necessa rio calcular a corrente de base do transistor Q3 da porta (BL1) (figura 8). Nestas condições, os transistores Q2 e Q3 estarao conduzindo e o transistor Q1, com a junção base coletor diretamente polarizada. Desta forma, a tensão na base de Q1 em relação à terra é:

$$V_{b1} = 2 V_{BE} (sat) + V_{BC} (sat)$$

 $V_{b1} = 2 \times 0.7 + 0.5 = 1.9 \text{ volts}$

A tensão sobre R1 poderá ser conhecida e a corrente de base de Q1 será:

$$I_{b1} = \frac{Vcc - V_{B1}}{R_1} = \frac{5-1.9}{3.6 \times 10^3} = 861.11 \ \mu A$$

Como ja vimos, Q2 estara conduzindo e sua tensão no cole tor é Vce (SAT), adicionado à Vbe (SAT) de Q3.


O cálculo da corrente de coletor de condução de Q2 será:

$$I_{c2} = \frac{\text{Vcc} - (\text{Vce (sat)} + \text{Vbe (sat)})}{R_4} = \frac{5 - (0,2 + 0,7)}{1,6 \times 10^3} =$$

= 2,56 mA

$$I_{c2} = 2,56 \text{ mA}.$$

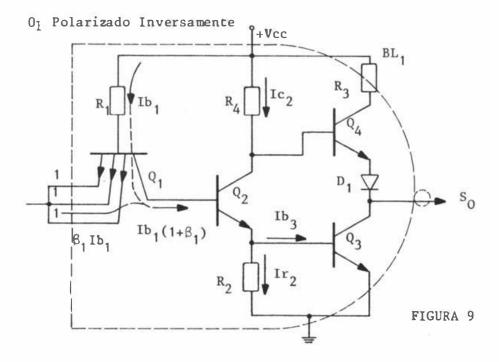De acordo com a figura 9, β_1 = 0,2 para o transistor Q_1 , consequentemente para a saturação do transistor Q_2 e necessário apenas um β_2 = 2,48.



$$\beta_2 = \frac{Ic2}{Ib2} = \frac{Ic2}{\beta_1 \ Ib_1 + Ib_1} = \frac{Ic2}{Ib_1 \ (\beta_1 + I)}$$

$$\beta_2 = \frac{2,56 \times 10^{-3}}{861,11 \times 10^{-6} \ (0,2+1)} = 2,48$$

$$\beta_2 = 2,48$$

Podemos notar ainda que a corrente de base de Q3 e igual à corrente do emissor de Q2 menos a corrente de R2. Notamos - também que a corrente do emissor Q2 e a soma das correntes do coletor e da base de Q2. E a corrente, através de R2, deverá ser suficiente para provocar Vbe (sat) na junção base emissor de Q3.

Ib₃ = Ib₂ + Ic₂ -
$$\frac{\text{Vbe (sat)}}{\text{R2}}$$

Ib₂ = Ib₁ (β_1 + 1) = 861,11 × 10⁻⁶(0,2 + 1) = 1,03 mA.
Ib₃ = 1,03 × 10⁻³ + 2,56 × 10⁻³ - $\frac{0.7}{1 \times 10^3}$ = 2,89 mA.
Ib₃ = 2,89 mA.

Sendo $\beta 2 = 4,5$, é possível calcularmos a corrente de coletor do transistor Q3 para a saída So.


$$Ic_3 = 82 Ib_3 = 4,5 \times 2,89 \times 10^{-3} = Ic_3 = 13 \text{ mA}.$$

Por outro lado, determinaremos a corrente de carga (Ie), supondo não haver corrente de coletor no transistor Q1, bloco de carga (BL2), quando este estiver conduzindo na forma direta. A corrente de carga e a propria corrente que atravessa o resistor R1 através da junção base emissor de Q1 diretamente polarizado do bloco (BL2) (figura 10).

Como a tensão de entrada do bloco de carga também é Vce (sat), podemos determinar a corrente de carga Ie do seguinte modo:

Ie =
$$\frac{\text{Vcc} - (\text{Vce (sat)} + \text{Vbe (sat)})}{\text{R1}}$$

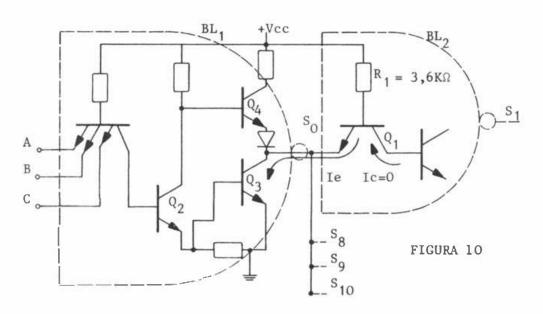
Ie = $\frac{5 - (0.2 + 0.7)}{3.6 \times 10^3}$ = 1.14 mA.



Usando um circuito de saída totem pole, como mostra a figura 11, quando Q3 estiver conduzindo, o transistor Q4 estarã no corte, não existindo, portanto, contribuição para corrente

do coletor de Q3 por meio do transistor Q4. Se a saída for baixa, o fan-out (Fob) será a relação da corrente de condução do coletor do transistor de saída Q3 e a corrente de car ga do bloco (BL2) alimentado.

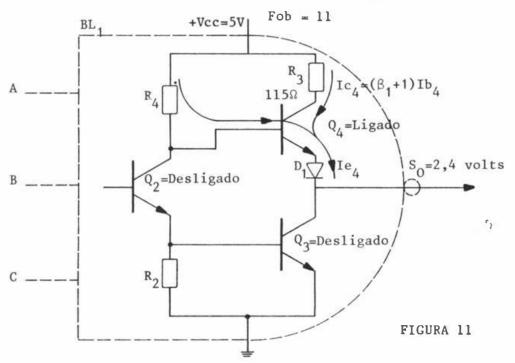Fob = $\frac{Ic3}{Ie} = \frac{13}{1,14} = 11,4 = 11$



Vamos calcular agora o fan-out com um transistor de entrada do bloco de carga (BL2), polarizado inversamente.

Quando a corrente estiver fluindo para dentro do terminal de entrada do bloco de carga (BL2), a tensão de nível al to será reduzida arbitrariamente, indicando um nível alto mínimo de Voh = 2,4 volts. O transistor Q4 do bloco alimentador (BL1) estando conduzindo, a tensão na base de Q4 será a queda de tensão de dois diodos, ou seja, Vb4 = (2 x 0,7) + 2,4 = 3,8 volts. Nestas condições, o transistor Q2 estará no corte e a queda de tensão, através do resistor R4, será provocada pela corrente de base de Q4, como mostra a figura 11.

Como a corrente do emissor de Q4 \tilde{e} equivalente a (β 2 + 1) Ib4 e β 2 = 4,5, teremos:

Ie₄ =
$$(\beta_2 + 1) \frac{\text{Vcc} - \text{Vb4}}{\text{R4}}$$
 = $(4,5 + 1) \frac{5 - 3.8}{1.6 \times 10^3}$ = 4,125mA

Porem, antes de considerarmos este valor como fonte de corrente do bloco, devemos calcular a corrente de saturação do coletor do transistor Q4.

Estando Q4 conduzindo, a tensão em seu coletor e Vce (sat) superior em relação ao emissor, a corrente de saturação de Q4 serã:

Ic4 =
$$\frac{\text{Vcc} - (\text{Vce(sat)} + \text{Vd(ligado)} + \text{Voh})}{\text{R3}}$$
 = $\frac{5 - (0.2 + 0.7 + 2.4)}{115}$ = Ic4 = 14.78mA

Podemos calcular a corrente de base (Ib4) de Q4:

Ib4 =
$$\frac{(\text{Vcc} - \text{Vb4})}{\text{R4}} = \frac{5 - 3.8}{1.6 \times 10^3} = 750 \text{ }\mu\text{A}$$

Ib4 =
$$750 \mu A$$

A soma das correntes que fluem por Q4 será a corrente de emissor Ie4:

$$Ie_4 = Ib_4 + Ic_4 = 14,78 \times 10^{-3} + 750 \times 10^{-6} = 15,53 \text{ mA}$$

 $Ie_4 = 15,53 \text{ mA}$

Assim, com estes valores, a máxima corrente de saída do bloco, com Voh mínimo de 2,4 volts, será 15,09 mA e não 1,72 mA.

Por outro lado, a corrente de entrada para o bloco de carga (BL2) com as entradas em nível alto é β IIb1/M, onde M é o número de emissores do transistor Q1. Para β 1 = 0,2, a corrente de entrada do transistor Q1, polarizado inversamente, se rá Ib1 = 861,11 µA, como já determinamos anteriormente.

Ib₁ =
$$\frac{\text{Vcc} - \text{Vb}_1}{\text{R}_1} = \frac{5 - 1.9}{3.6 \times 10^3} = 861.11 \text{ } \mu\text{A}$$

$$Ib_1 = 861,11 \mu A$$

O fan-out (Foa), com a saída em nível alto, constitui-se - da relação entre a corrente da fonte de Q4 do bloco alimenta dor (BL1) e a corrente de Q1 do bloco de carga (BL2). Desta forma, teremos:

Foa =
$$\frac{\text{(M Ie4)}}{\beta_1 \text{ lb1}} = \frac{3 \times 15,53 \times 10^{-3}}{0,2 \times 861,11 \times 10^{-6}} = 270,52 = 270$$

O fan-out (Fob) com saída baixa, com valores típicos for necidos aqui e considerando ainda o circuito mostrado nas figuras 8, 9, 10 e 11, é igual a 10. Como o β_1 do transistor de entrada é baixo, torna-se difícil concluir que Foa > Fob.

Normalmente o fan-out da família TTL é especificado em quantidades determinadas de carga, sendo igual a "10", ou se-ja, podemos ligar dez portas distintas a uma única saída, co-mo mostra a figura 7. Com exceção das portas buffers, o fan-out de cada circuito integrado e outras características serão fornecidos nos manuais de circuitos integrados MCI-l a MCI-26 que fazem parte deste curso.

AMPLIFICADORES (BUFFERS E DRIVERS)


Buffers e drivers são amplificadores, ou seja, circuitos com finalidade de amplificar a potência do sinal elétrico pulsante de saída de um circuito lógico. Porém existe uma pequena diferença entre ambos.

Buffers são amplificadores para aumentar o fan-out. Estes buffers são normalmente encontrados no comércio, na forma integrada. Iremos comentar alguns componentes das famílias TTL e MOS.


Os buffers na família TTL são normalmente apresenta - dos com o coletor aberto (OPEN COLLECTOR). A figura 12 mostra o circuito interno destes e o seu símbolo.

O buffer 7407 tem saída com coletor aberto e tensão máxima de 30V e um fan-out igual a 25. O buffer 7417 tem saída com coletor aberto e tensão máxima de 15V e um fan-out igual a 25.

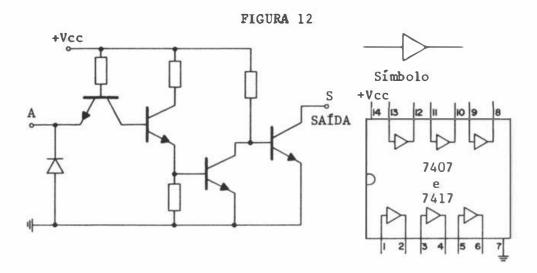Estes buffers são também apresentados comercialmente como inversores. A figura 13 mostra este caso.




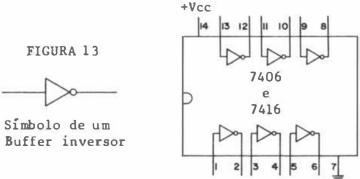O buffer 7406 tem saída com coletor aberto e tensão máxima de 30V e um fan-out igual a 25. O buffer 7416 tem saída com coletor aberto e tensão máxima de 15V e um fan-out igual a 25.



A família MOS também tem, em sua série: o 4049, um buffer inversor com corrente típica de saída com Vcc = 15V e saí da baixa (dreno) = 48mA e saída alta (fonte) = 8mA. O 4050, um buffer com corrente típica de saída com Vcc = 15V e saída baixa (dreno) = 48mA e saída alta (fonte) = 8mA. A figura 14 mostra a disposição dos pinos para os dois CIs.

Os buffers são apresentados nas mais variadas formas.Por exemplo, temos as portas: NAND BUFFERS 7437, 7438 e 7440.

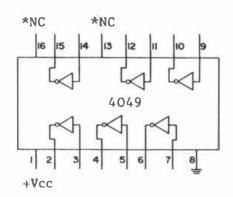

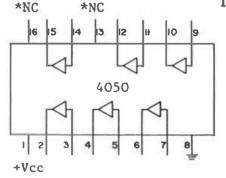


FIGURA 14

*NC = Não conectado.


DRIVERS

Os drivers são circuitos empregados na saída de blocos lógicos, para converterem estes sinais, para excitação de circuitos de potência. Portanto, a distinção entre um circuito buffer e um driver está nas aplicações: os buffers são empregados em circuitos lógicos internos, com a finalidade de aumentar o fan-out, apesar de um aumento mínimo de corrente, po rêm sem perda da resposta de frequência. Por outro lado, os drivers são empregados em circuitos de saída, para excitação de circuitos de potência, possuindo, desta forma, uma corrente de saída maior. Mas, em contra partida, existe uma perda na resposta de frequência.

Os drivers são normalmente circuitos transistorizados sa turados e, as vezes, estágios push-pull ou totem-pole, como mostram os circuitos da figura 15.

Os circuitos TTL são providos de uma corrente de saída limitada, como vimos no tópico fan-out. Desta forma, para um circuito TTL comandar um circuito de maior potência, é requerido, no mínimo, um discreto transistor (driver) que consiga suportar uma corrente e tensão requerida pela carga, como mostra a figura 16.

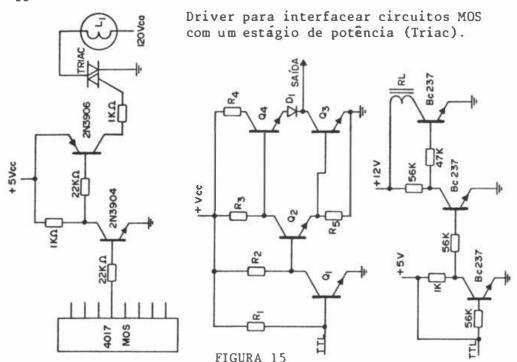Para determinarmos Rbd (o qual controla a corrente de base do transistor driver), devemos dividir a corrente da car ga pelo beta do transistor. Assim o valor de Rl pode ser encontrado pela divisão de 4,1V (+ 5 volts de alimentação, menos 0,9 volts de perda em Q4 e D1) pela corrente de base e subtrair 130 ôhms que se constituem na resistência interna do CT.



Por exemplo: usando um transistor (Qd) com um beta igual a 70 e uma carga de 30 ônms e 20 volts de alimentação, a corrente de carga IrL é encontrada desta forma:

$$IrL = VccrL/RL$$
 . . $IrL = 20V/30\Omega$. . $IrL = 0,666A$ ou $IrL = 666mA$.

E a corrente de base Ibd é determinada pela expressão:


Ibd =
$$Ir_L/\beta$$
 ... Ibd = $666mA/70$... Ibd = $9,51mA$

O valor da resistência Rbd que se encontra em série com a base é dada por:

Rbd =
$$(\text{Vcc} - 09\text{V})/\text{Ibd}$$
 . . Rbd = $5\text{V} - 0.9\text{V}/9.51\text{mA}$ Rbd = $0.431 \times 10^3 \Omega$ ou Rbd = 431Ω

Como devemos subtrair 130Ω do valor de Rbd calculado, te mos:

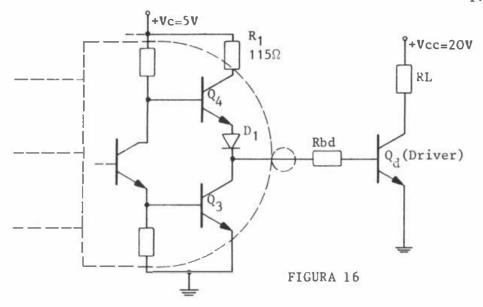Rbd = (Rbd calculado) - 130Ω .*. Rbd = 301Ω podemos, por tanto, adotar Rbd = 300Ω .



VANTAGENS DO TTL

Vamos enumerar algumas vantagens do circuito que acabamos de ver. O transistor Q1 multi-emissor de entrada, ilustra do pela figura 8, apresenta alguns aspectos importantes.Quan do a tensão de entrada estiver a nível lógico, baixo(O lógico), a junção base-emissor estará diretamente polarizada. E como o circuito do coletor de Q1 é também o da base do transistor Q2 e não sendo possível uma grande corrente reversa de base, então o transistor Q1 satura-se. Com a junção base-cole tor polarizada diretamente, temos um caminho de impedância baixa. E o tempo necessário para o corte é bem menor do que em outras configurações.

Com a utilização do transistor multi-emissor, temos uma série de vantagens, como tamanho geométrico menor, custo mais baixo, além da redução de capacitáncias parasitas, resultando, com isso, em maior velocidade de chaveamento.

Os transistores Q3 e Q4, constituem um estágio de saída elevador de nível, também conhecido como totem-pole, o que - permite a alimentação de uma carga capacitiva, sem comprome - ter seriamente o tempo de chaveamento, além de oferecer baixa impedância de saída em ambos os estados lógicos, alto ou baixo.

Para a saída em nível alto, o transistor Q4 apresentar - se-á como uma fonte em seguidor de emissor, fornecendo corrente para a carga. Quando a saída estiver a nível baixo, a corrente que se origina da carga so encontra a baixa resistên - cia de saturação do transistor Q3.

ANALISE DOS PARAMETROS DOS CIRCUITOS INTEGRADOS

As folhas de especificações e características técnicas de circuitos integrados raramente podem dar margem a erros, - pois, em geral, as condições para o teste são sempre estabele cidas e mencionadas pelos fabricantes. Os circuitos integra dos (CIs) da série 54/74 possuem um Fan-out para saída baixa, Fob = 10, é uma especificação dos CIs: 7400, 7402, 7405,7409, etc. que acabamos de demonstrar há pouco.

É possível ligarmos dez portas TTL da série 54/74 como carga na saída, sem alterarmos as condições de funcionamento do dispositivo. Não é necessário limitarmos a 8 ou 7 portas, pois os CIs são garantidos para as condições de teste para o pior caso e ainda fornecem uma margem interna de segurança.

Um valor mínimo e máximo e garantido para as faixas de temperatura e tensão de alimentação, conforme o aluno poderá verificar, posteriormente, ao receber os manuais de circuitos integrados. Embora a maioria dos dispositivos possua característica próxima a valores médios, algumas variações podem ocorrer dentro de limites especificados.

Ilustramos abaixo, como exemplo, uma tabela com valores típicos para portas da série 54/74. Entretanto tais valores não são definidos para o pior caso e sim para valores típicos de operação, considerando um Fob = 10.

CONDIÇÕES DE FUNÇÃO DA TEMPERATU VCC = 5V, Fob = 10					
Símbolo	-55 0 €C	05C	25°C	70°C	1259C
Voh Vol Vt	3,0 0,25 1,50	3,1 0,29 1,40	3,25 0,30 1,30	3,30 0,31 1,20	3,50 0,32 1,00

CONDIÇÕES DE $_{+}$ Ta = 25°C EM FUNÇÃO DA TENSÃO DE ALIMENTA FUNCIONAMENTO Fob = 10, ÇÃO Vcc.						
Símbolo	4,5 V	4,75 V	5,0 V	5,25 V	5,5 V	
Voh	2,60	2,85	3,25	3,35	3,55	
Vol	0,33	0,32	0,30	0,30	0,30	
Vŧ	1,28	1,29	1,30	1,32	1,35	

Onde:

Voh = tensão de saída para nível lógico alto.

Vol = tensão de saída para nível lógico baixo.

Vt = limiar que corresponde às tensões de entrada e saída iguais.

A fim de que os dispositivos operem dentro de uma margem de segurança, eles são testados e garantidos.

Na tabela abaixo estão as características de entrada e saída para portas SN5400/7400.

DISPOSI TIVO		FAIXA DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO.	FOB
SN7400	-559C ≤ Ta≤ 1259C	4,5V ≤ Vcc ≤ 5,5V	10
SN7400	0°C ≤ Ta ≤ 70°C	4,75 < Vcc ≤ 5,25V	
Tensoes	de saída garantidas	voh ≥ 2,4 v	Vol ≤ 0,4 v
Tensoes	de entrada garantio	das Vih ≥ 2,0 v	Vil ≤ 0,8 v

Onde:

Vih - tensão de entrada para nível lógico alto.


Vil - tensão de entrada para nível lógico baixo.

Observa-se pela tabela acima que a tensão de saída maxima, garantida para nível baixo Vol é no máximo igual a 0,4 v, menor que a tensão de entrada máxima garantida Vil = 0,8 v.Da mesma forma, a tensão de saída mínima a nível alto Voh é no mínimo igual a 2,4 volts e maior que a tensão de entrada mínima garantida Vih que é 2,0 volts. Analisando tais fatos, veremos que, em ambos os estados lógicos, há uma diferença de 0,4 volts. Esta diferença constitui a margem de segurança ga-

rantida, denominada: margem de de ruído. Sobre ela voltaremos a falar posteriormente.


O conhecimento das características de entrada e saída de portas da série 54/74 é necessário, quando se deseja a utilização plena do dispositivo, ou o acoplamento de um dispositivo com outro que não seja da família TTL, série 54/74. Por exemplo, a capacidade de carga que se pode ligar a saída de um integrado SN7400 vale 10 (Fob) e não tem significado algum, quando outras portas diferentes das 54/74 estão sendo alimentadas.

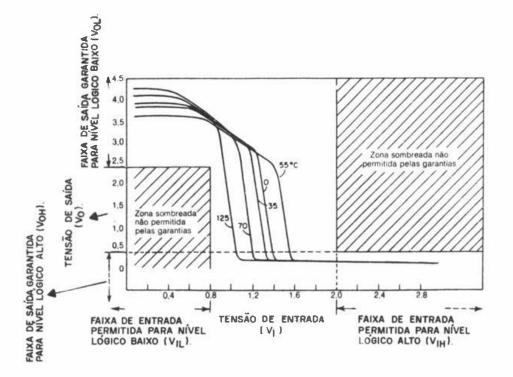A seguir, temos um gráfico que ilustra as zonas permitidas para o uso de portas NÃO E (NAND) TTL, da série SN54/74, em nível baixo ou alto. As características apresentadas são válidas para 5 cinco margens diferentes de temperatura: 0°C, 35°C, 55°C, 70°C e 125°C, para portas típicas com Vcc = 5 volts e Fob = 10.




MARGEM DC DE RUIDO

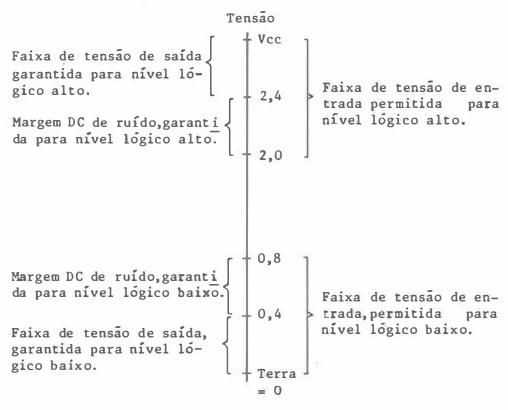Como ja vimos anteriormente, a margem do de ruído pode ser definida como sendo a diferença entre os limites de tensão de um determinado estado lógico, geralmente chamada de margem do de ruído, garantida. Na figura abaixo ilustramos a margem de ruído para portas da série SN54/74.



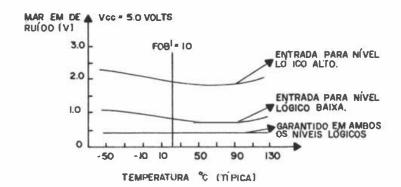Uma margem de ruído de 400 mV, ou seja, 0,4 volts é garantida. Entretanto, uma porta TTL proporciona uma margem de ruído quase sempre maior que 1,0 volt. De acordo com o gráfico da pagina 22, as portas TTL possuem margem de ruído maior que 1V, com alimentação de 5,0 volts, independentemente do estado baixo ou alto e nunca é inferior a 400 mV, apesar de variar sob a temperatura ambiente.



MARGEM AC DE RUÍDO

Em geral, a margem de ruído é um fator ac, apesar do ruí do de não ser impossível de ocorrer. Devido à velocidade dos circuitos lógicos, os pulsos em microssegundo de largura são longos e podem ser tratados como de. Conforme as larguras de pulso diminuem em alguns nanossegundos, o pulso de entrada pode ser mais curto que o tempo necessário para que o sinal se propague, através do dispositivo. São necessários então pulsos com amplitude maiores, de forma que o tempo seja suficien te para o funcionamento correto do dispositivo.

ALGUNS TIPOS DE RUÍDO

Os sistemas lógicos, em geral, produzem os mais variados tipos de ruídos, que podem ser classificados da seguinte forma:

- Ruído da linha de alimentação Ruído oriundo do sistema de distribuição, podendo ser em corrente alternada ou corrente contínua.
- 2) Conversação cruzada Ruído que se introduz nas linhas de sinal, devido ãs linhas vizinhas, ou ao cruzamento en tre elas.
- 3) Ruído externo Ruído proveniente de ambientes, onde trabalha o sistema lógico, devido a circuitos de desarmes, faiscamento de contatos de reles, motores, etc.
- 4) Ruído por corrente de sinal É gerado nas impedâncias parasitas ao longo do circuito, devido ao fluxo de cor

rente de sinal.

- 5) Ruído por reflexão nas linhas de transmissão 0 não casamento de uma linha de transmissão ocasiona uma oscilação amortecida e, consequentemente, ruídos.
- 6) Picos de corrente contínua (Icc) É o ruído provoca do pelo chaveamento do estágio de saída, em totem-pole, de um sistema lógico.

ALGUNS MÉTODOS DE CONTROLE AOS RUÍDOS


Blindagem - Todo dispositivo ou sistema lógico em funcio namento, além do seu próprio ruído, gerado internamente, está sujeito a outros externos, ja citados anteriormente. Os pulsos de ruído podem se originar de varias fontes ao mesmo tempo, mas serão sempre um campo eletromagnético ou eletrostático ou ambos. O importante é que não devemos deixar que a frente de onda penetre no nosso sistema. Para uma exclusão completa da mesma, é necessário que façamos uma blindagem completa no circuito.

Materiais, como alumínio, são suficientes para bloquear o ruído, devido aos campos eletrostáticos. Já o ferro pode bloquear por completo ruídos oriundos de campos magnéticos. Além disso, o sistema deve ser conectado a um bom terra assim como a blindagem, pois do contrário esta última pode acoplar o ruído a todo o sistema.

Sistemas lógicos mais lentos são menos sensíveis aos ruí dos do que aqueles mais rápidos, os quais possuem uma largura de banda maior. O circuito integrado tipo MOS é provavelmente o circuito lógico mais lento, com um tempo de propagação de 0,5 µS. Já o TTL leva um tempo de 20 ns por porta. Ambos são suscetíveis a ruídos industriais, entretanto a baixa impedância de um circuito lógico TTL o torna menos sensível ao ruído do que o MOS ou outro sistema lógico.

ATERRAMENTO E DESACOPLAMENTO - Quando se trata de ruídos internos, o tempo de propagação da porta não tem muita im
portância. Em uma ligação à terra, mal feita, a corrente que
flui irá gerar um pico de ruído. Porém se efetuarmos uma boa
conexão à terra, a corrente que flui para ela vê uma baixa im
pedância e se atenua. Se a linha e o retorno se originam e
terminam próximos à alimentação do sistema todo, não teremos
descontinuidade na mesma. Caso contrário, teremos uma impedân

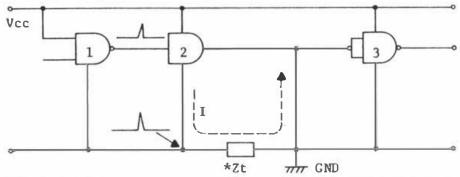cia devido ao retorno à terra, mal executado. Considere, por exemplo, o circuito dado logo abaixo, onde a ligação à terra é feita longe da alimentação Vcc.




*Zt → impedância devido à ligação à terra estar mal executada.


Vamos supor que a porta l seja comutada com um pulso de l para 0. Teremos uma corrente I que irá fluir, segundo a seta tracejada. Como a ligação à terra não está correta, tere mos um pulso que irá acarretar uma saída falsa na porta lógica 3. ZT corresponde à impedância, devido á descontinuidade e xistente pelo retorno à terra, mal executado.

O cancelamento desta corrente deve ser feito no ponto da ligação terra. Deste modo, não teremos picos indesejáveis de tensão, para tanto um sistema TTL. Costumam-se adotar duas regras básicas, que são bem eficazes para minimizar o efeito desta corrente:

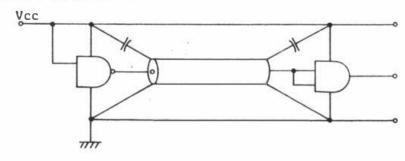- l?) Desacoplar a tensão de alimentação Vcc das portas correspondentes linhas de alimentação e recepção, através de capacitores cerâmicos (tipo disco) de $0,1~\mu F$.
- 29) Ligar os retornos a um bom terminal de terra, junto aos dispositivos alimentador e receptor, se o sistema possuir cabo coaxial ou linhas de par trançado. A figura a seguir, ilustra esse aspecto.




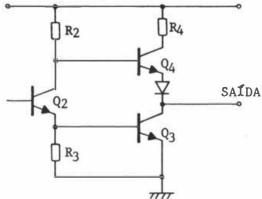Todos os estágios de saída TTL em totem-pole, como mostra a figura abaixo, reforçam a corrente transiente, quando a saída passa de nível lógico O para 1.



Este pico de corrente deve-se à superposição dos transis tores Q3 e Q4 no periodo de condução. Isto ocorre porque quan do o transistor Q4 começa a conduzir, Q3 ainda não entrou no corte, formando assim um caminho direto para a corrente desde a fonte Vcc até o terra. A série TTL, de baixa potência, apresenta picos de correntes de pequeno valor, porêm de maior duração, devido a sua velocidade que ê lenta.

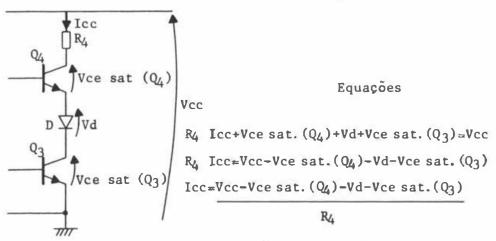Podemos calcular essa corrente da seguinte maneira:



A corrente que flui devido à superposição dos transistores Q3 e Q4 é determinada pela equação acima e somente limita da pelas características de Q3 e Q4 e do diodo D, além do valor de R4. CONVERSAÇÃO CRUZADA - Já vimos que se trata um tipo de ruído que aparece em línhas de sinal, devido a campos magnêticos e estáticos que se interagem, gerando efeitos de acoplamento.

Podemos ter três tipos de linhas de sinal: cabos coaxi ais, linhas de par trançado e linhas de fios paralelos. Para as portas TTL, a conversação cruzada não é muito relevante, quando usamos cabo coaxial, devido a suas características de blindagem e baixa impedância. O pior caso, na prática, para a conversação cruzada em linhas de sinal aparece quando ambas as linhas (transmissora e receptora) estão próximas entre si, porém muito separadas da ligação de retorno para a terra. Isto pode ser evitado, distanciando-se mais as linhas entre si. O acoplamento mútuo pode ser reduzido com o uso de um coaxial ou ainda pares trançados blindados. Estes últimos são de custo menor e de facil manuseio. Os cabos coaxiais apresen tam baixa impedância característica e ótima blindagem, porém são de custo mais elevado. Todavia a maior parte de ruído pode ser eliminada pelas características do TTL, cuja impedancia de saída é bem baixa.

A seguir estabelecemos algumas regras que, em conjunto com as outras ja vistas, atenuam os efeitos de ruídos nas linhas de transmissão para os sistemas TTL:


- 1) Os retornos de terra da linha de transmissão devem ser estabelecidos no início e no final da mesma, junto aos terminais das portas;
- 2) Portas usadas com a finalidade de alimentar a linha não devem ser utilizadas para outros fins;
- 3) Portas alimentadas pela linha devem ter todas as en tradas conectadas à mesma;
- 4) Ao usar cabo coaxial, recomenda-se usar o cabo de impedância característica de 93Ω. Se for utilizar par trançado, uma boa referência é usar fio bitola 26 ou 28 com isolamento fino, trançando uma volta por cm. Impedâncias menores dificultam a alimentação, enquanto as maiores aumentam a conversa ção cruzada.

PORTAS COM COLETOR ABERTO

Já vimos que a saída das portas lógicas em totem-pole da serie 54/74 possui baixa impedância, tanto em nível bai-


xo como em nível alto, além da baixa sensibilidade ao ruído.

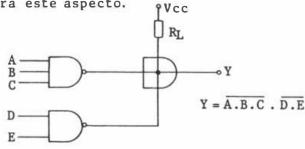Esta configuração não é própria para a conexão lógica Epor fio. Fazer uma ligação E- por fio significa ligarmos todas as saídas a uma porta E que será o terminal comum. A figura abaixo ilustra este aspecto.



Conexão E-por fio.

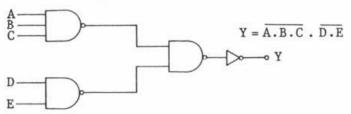Se utilizassemos portas com saída em totem-pole, teríamos a seguinte configuração:



Conexão usando portas com saídas "totem-pole".

Para a conexão E por fio temos a possibilidade de uma das portas ter uma saída a nível lógico zero e as demais, um valor lógico 1. No entanto, se a conexão E- por fio fosse efetuada, utilizando-se portas com saída totem-pole, a saída correspondente a nível baixo(zero) deveria absorver a corrente dos transistores de todas as demais portas, havendo a possibilidade da destruição dos transistores de saída, devido ao elevado valor de corrente. Por estas razões é que existem as portas em coletor aberto. E os blocos com saídas totem-po le não são recomendados para uso em configurações E- por fio.

A seguir, temos dois circuitos típicos TTL com saídas em coletor aberto.

Para ambos os circuitos, temos um Rext para o caso de se efetuar uma conexão E - por fio. O valor de Rext não pode ser muito elevado, pois, do contrário, irá reduzir o consumo de potência. Porém, em nível lógico l, determina a impedância de saída. Em projetos deve-se assegurar um valor


máximo para Rext, de modo que assegure uma saída igual ou maior que 2,4 volts, em nível lógico l.

Em estado lógico zero(0), um valor mínimo de Rext deve assegurar que Vol não ultrapassa 0,4 volts. Os valores escolhidos para Voh > 2,4 volts e Vol < 0,4 volts são parâmetros garantidos para um estágio de saída totem-pole padronizado. U tilizando-se estes valores para o projeto de circuitos em con figuração E- por fio, obtêm-se uma margem de ruído garantida de 0,4 volts, como já discutimos anteriormente. O valor de Rext para qualquer estado lógico é calculado por:


Rext = Vrext | Onde:

Vrext = tensão sobre Rext.

Irext = corrente através de Rext.

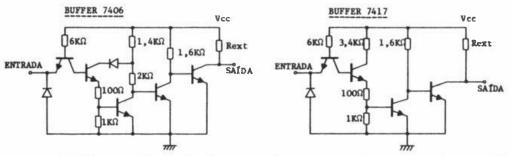

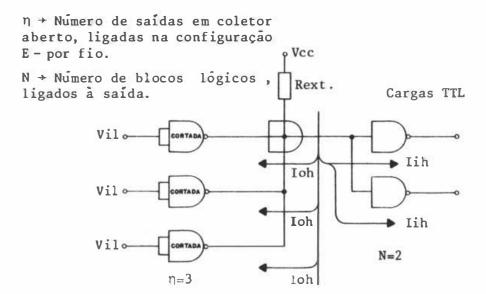A figura, logo abaixo, mostra o caso de uma porta TTL SN7412,com saída a nível alto (1), em configuração E-por fio.



A corrente através de Rext é uma composição das corren - tes NIih, nas cargas, e das correntes de fuga nioh dos transistores que estão no corte. De acordo com as características elétricas, os valores de Iih e Ioh são 40 µA máximas e 0,25mA máximas respectivamente. Para esta situação, calculamos o máximo valor para Rext.

CALCULO DE REXT MAXIMO

$$Iih = 40 \mu A$$
 Remax. = $\frac{V_{1}rext}{Irext}$

Ioh = 0,25 mA e como temos três saídas em coletor aberto (n = 3), logo:

 $Ioh.\eta = 0,25 \times 3 = 0,75 \text{ mA}.$

Da mesma forma:

N x Iih = 2 x 40 μ A = 80 μ A

O valor de Irext sera:

IRext = η Ioh + NIih = 750μ A + 80μ A = 830μ A

IRext = $830\mu A$.

O valor da tensão sobre Rext será a diferença entre Vcc e a tensão de saída alta necessária (Voh). Logo:

VRext = Vcc - Voh necessario = 5 - 2,4 = 2,6 volts.

O valor máximo de Rext será:

$$Rem \tilde{a}x = \frac{2.6}{830 \times 10^{-}6} = 3132\Omega$$

Remax = $3,1k\Omega$

Para nível baixo, calculamos o mínimo valor de Rext. A próxima figura indica o circuito para o cálculo de Rext mínimo.

A queda máxima de tensão em Rext será a diferença entre a tensão de alimentação e o máximo valor da tensão de saída, a nível baixo (Vol). A corrente, através de Rext e das portas cargas, deve se limitar à máxima capacidade de absorver corrente de um transistor de saída, a menos que possa ser garantido que mais de um transistor estará conduzindo durante os períodos de nível baixo. A corrente deve ser limitada a um

Iol, de acordo com as especificações do fabricante Iol = 16mA.

Desta forma, Re(mín.) serã:


Re
$$(min.) = \frac{Vcc - Vol necessario}{Iol disponivel - N.Iil}$$

Iil = 1,6mA (de acordo com as especificações do fabricante)
Vol = 0,4 volts(de acordo com as especificações do fabricante).

Re(min.) =
$$\frac{5-0.4}{16 \times 10^{-3} - 2 \times 1.6 \times 10^{-3}}$$
 = 359,380 Re(min.) = 3600.

Se considerarmos um fan-out de 10 e sem conexões E por fio, o cálculo de Rext indicará um valor infinito de resistên cia (Vrl \bullet 0 = ∞). Entretanto, uma resistência de $4k\Omega$ satisfaz a condição de lógica 1 e limita, em menos de 0,43 volts,a tensão de lógica 0 de saída.

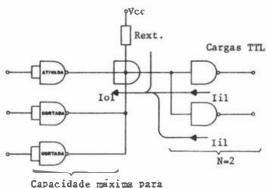A seguir, temos duas tabelas que fornecem os valores máximos e mínimos de Rext., para várias combinações de cargas TTL e estágios de saída, conectados em E- por fio.



Capacidade maxima para uma saida conduzindo = 16 mA.

Se desejamos saber o valor máximo de Rext, devemos seguir a tabela seguinte, para a qual valem as seguintes considerações:

Todos os valores da tabela foram calculados, considerando-se a tensão de alimentação Vcc = 5 volts.

Condições para nível { Voh necessário = 2,4 volts lógico alto (1) } { Ioh máximo = $250\mu A$.

Condições para nível { Vol necessário = 0,4 volts logico baixo (0) { Iol máximo = 16mA

FAN-OUT PA				Máximo	η			
RA CARGAS TTL, (N)		1	2	3	4	5	6	7
1	V	8,96	4,81	3,29	2,50	2,01	1,68	1,45
2	0 ¥	7,87	4,48	3,13	2,40	1,95	1,64	1,42
3	R	7,12	4,19	2,98	2,32	1,89	1,60	1,39
4	M	6,34	3,93	2,85	2,24	1,84	1,56	1,36
5	Ŷ	5,77	3,71	2,73	2,16	1,79	1,52	1,33
6	M	5,30	3,51	2,62	2,09	1,74	1,49	1,30
7	D	4,90	3,33	2,52	2,03	1,69	1,46	1,28
8		4,56	3,17	2,42	1,96	1,65	Х	Х
9	R E X	4,26	3,02	Х	Х	Х	Х	Х
10	î	4,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	(KI)							

FAN-OUT PA RA CARGAS TTL, N	VALOR MĪNIMO PARA REXT. (ohms).	MÃXIMO n
1	319	32
2	359	28
3	410	24
4	479	21
5	575	17
6	718	13
7	958	9
8	1437	5
9	2875	2
10	4000*	1

^{*} teoricamente, o valor e infinito (veja explicação dada no texto).

Para o cálculo de n máximo, foi usada a seguinte equação:

$$\eta \text{max.} = \frac{2.6}{\text{Rl(min.). Ioh}} - \frac{\text{N. Iih}}{\text{Ioh}}$$

 $[\]eta$ → número de saídas em coletor aberto , ligadas na configuração E- por fio.

TABELA DE SÍMBOLOS EMPREGADOS NA ELETRÔNICA DIGITAL

Fi - Carga de entrada (fan-in)

Fo - Carga de saída (fan-out)

fmax - Frequencia maxima de relogio

Icc - Corrente de alimentação

IccH - Corrente de alimentação, saída alta

IccL - Corrente de alimentação, saída baixa IiH - Corrente de entrada a nivel alto

I;L - Corrente de entrada a nível baixo

In - Corrente de saída

IOH - Corrente de saída estado alto IOL - Corrente de saída estado baixo

 $I_{\mbox{Ooff}}$ - Corrente de saída em estado de bloqueio $I_{\mbox{Oon}}$ - Corrente de saída em estado saturado

Ins - Corrente de saída curtocircuitada

tPHL - Tempo de propagação para a comutação de alto para baixo, na saída

tPLH - Tempo de propagação para a comutação de baixo para alto, na saida

tn - Instante anterior ao pulso de relogio

tn+1 - Instante depois do pulso de relogio

- Largura media do pulso

VBEO - Tensão base-emissor do transistor Q

V_{CC} - Tensão de alimentação

VCD - Tensão no diodo limitador de entrada


VIH - Tensão de entrada em nivel alto

VIL - Tensão de entrada em nível baixo

Vo - Tensão de saída

VOH - Tensão de saída alta

VOI. - Tensão de saida baixa.

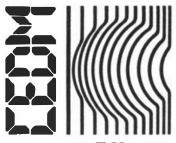

CUASO DE ELETADNICA DIGITAL E MICADPADCESSADORES

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - LONDRINA - PARANÀ

EXAME DA LIÇÃO E-20



- cada questão é composta de três ou quatro alternativas.
- só uma delas está correta.
- marque a que considerar correta.
- passe as respostas corretas para a folha de exame.
- 1) Os circuitos digitais utilizam lógica "0" e "1" que são materializados, na eletrônica, por níveis de tensões:
 - a) Baixo (-5V) e alto (+5V);
 - b) Baixo (-0V) e alto (-5V(;
 - c) Baixo (OV = terra) e alto (+5V);
 - d) As alternativas a, b e c estao corretas.
- 2) Qual das alternativas abaixo esta correta?
 - a) Analogicos são todos os sinais invariaveis;
 - Analogicos são todos os sinais que variam de uma forma contínua, em relação a um determinado tempo;
 - c) Analogicos são todos os sinais que variam em incremen tos, em função de um tempo;
 - d) Digitais são todos os sinais que variam de uma forma contínua, em relação a um determinado tempo.
- 3) Entende-se por lógica positiva toda tensão que represente a lógica "O" e "l", com níveis:
 - a) Superiores a zero volts, ou seja, lógica "0" = 0 a 0,4V e lógica "1" = -2,4V a -5V;
 - b) Superiores a zero volts, ou seja, lógica "0" = 0 a 0,4V e lógica "1" = 2,4V a 5V;


- c) Inferiores a zero volts, ou seja, lógica "0" = 0 a 0,4V e lógica "1" = 2,4V a 5V;
- d) Inferiores a zero volts, ou seja, lógica "0" = 0 a -0,4V e lógica "1" = 2,4V a -5V.

4) 0 fan-out e:


- a) A capacidade de carga que se pode ligar na saída de um bloco lógico, especificado para a família TTL como sendo igual a 40;
- A capacidade de carga que se pode ligar na entrada de um bloco lógico, especificado para a família TTL como sendo igual a 10;
- c) A capacidade de carga que se pode ligar na entrada de um bloco lógico, especificado para a família TTL como sendo igual a 40;
- d) A capacidade de carga que se pode ligar na saída de um bloco lógico, especificado para a família TTL como sendo igual a 10.
- 5) Qual serã o beta (β) de um transistor que contenha uma cor rente de coletor Ic = 3,2mA e uma corrente de base Ib = = 2,3mA?
 - a) 1,39;
 - b) 0,71;
 - c) 1,5;
 - d) 3,17.
- 6) Os buffers e os drivers são, respectivamente:
 - a) Amplificadores internos de média potência e amplificadores de saída de baixa potência;
 - b) Amplificadores internos de alta potência e amplificado res internos de média potência;
 - c) Amplificadores internos de media potência e amplificadores de saída de alta potência;
 - d) Amplificadores de saída de alta potência e amplificado res de saída de alta potência.

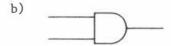- 7) A vantagem do emprego dos drivers é:
 - a) Maior potência, menor tamanho físico, maior resposta de frequência;
 - b) Menor tamanho físico, menor resposta de frequência, mai or potência de saída;
 - c) Menor tamanho físico, menor resposta de frequência, menor consumo de corrente;
 - d) Maior tamanho físico, menor resposta de frequência, maior potência.
- 8) Os drivers são apresentados normalmente na forma:
 - a) Integrada;
 - b) Transistorizada;
 - c) Valvular;
 - d) Todas as alternativas estão erradas.
- 9) O símbolo adotado para os buffers e drivers é:







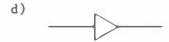

- 10) Qual deve ser o valor de Rbd do circuito da figura 16, se adotarmos um transistor com um beta (β) igual a 60 e uma carga igual a 40 ôhms?
 - a) $0,491\Omega$

c) 36212

b) 491s

d) 3,618?