

CTQ93 - IS30-PLUS NÍVEL 1

ORIENTAÇÕES PARA O INSTRUTOR

I. INTRODUÇÃO E OBJETIVO DO CURSO

O curso tem por objetivo apresentar o funcionamento do IS30-PLUS em sua configuração básica (Módulo Base, Monitor de Vídeo EGA e Teclado) a nível de blocos, capacitando os participantes a solucionarem problemas através da identificação e substituição do(s) módulo(s) defeituoso(s).

O curso está destinado a engenheiros e técnicos eletrônicos que atuam em Assistência Técnica a nível de campo.

Em termos gerais, o curso está assim estruturado:

- Apresentação e operação do equipamento;
- Teoria de funcionamento a nível de blocos;
- Exercícios de configuração, ajustes e Desmontagem/Montagem;
- Jig de testes e demais recursos para teste/verificação do equipamento.

CTQ93 - 1530-PLUS NÍVEL 1
ORIENTAÇÕES PARA O INSTRUTOR

2. DIVISÃO DO TEMPO

O período de 5 dias pode ser assim subdividido:

- 1º dia: apresentação, operação do sistema e familiarização com o equipamento (desmontagem/montagem);
- 2º e 3º dias: teoria de funcionamento, exercícios de configuração e recursos para teste;
- 4º dia: teoria de funcionamento do Monitor de Vídeo, ajustes e exercícios de configuração;
- 5º dia (manhã): jog de testes, recursos para teste/verificação e ajustes no monitor (se forem necessários);
- 5º dia (tarde): questionário final (sem consulta).

A sequência dos assuntos pode ser alterada desde que não prejudique o bom andamento do curso. Inicialmente recomendada é a seguinte:

- (a) fita de vídeo sobre o 1530;
- (b) manipulação do equipamento: formatação, geração do sistema, cópia, comandos básicos do SUDO'S / SISNE.
- (c) desmontagem explicativa de todos os módulos, ressaltando pontos básicos ligados aos procedimentos:
- modo de retirar a PCI Básica;
 - folha plástica isolante (na regiões da placa sob os "slots" de expansão);
 - isolante nos terminais da bateria (se não houver, recomenda-se a colocação de fita crepe ou outro material isolante mais adequado);
 - diferenças entre as duas versões (a mais evidente é a posição do conector "quick-eject" - para os acionadores de disco flexível);
 - a existência de espaçadores isolantes (arruela isolante, etc.) entre a barra dos conectores e a PCI Básica; observando a distância das trilhas;
 - posição dos conectores e cabos;
 - modo de retirar o conjunto dos Acionadores de disco Flexível, comentando o cuidado com as alavancas e o painel (fixação através de três parafusos: os das alavancas e o de fixação, propriamente dito);
 - a forma de fixação do conjunto do(s) Acionador(es) de Disco Rígido (dois parafusos ligados ao conjunto dos Acionadores).

- o acesso à chave do teclado através do painel frontal, observando o cuidado no momento de fechá-lo (acomodação junto ao conjunto Aclonador de Disco Flexível);
- modo de retirar e abrir o conjunto da fonte de alimentação;
- cuidado com as arruelas isolantes entre a PCI Fonte e o suporte mecânico;
- cuidado com os cabos internos, de forma a não impedir a rotação das hélices do ventilador;
- posicionamento dos conectores de alimentação e Power-Good;
- o preceguço de não ligar a fonte sem carga mínima;
- modo de abrir o Monitor de Vídeo: equipamento desligado para a retirada do cabo de alimentação do monitor, o uso adequado de ferramenta para abri-lo;
- o cuidado com a PCI Amplificadora Digital de Vídeo;
- o cuidado com a PCI Configuradora de Pulso;
- os trimpots de ajuste e o estrape de teste.
- a colocação correta de todos os cabos (principalmente o de aterramento da PCI Amplificadora Digital de Vídeo).

(d) prática: desmontagem/montagem por parte dos alunos com identificações de todos os conectores, cabos, estrapes e dip-switches.

(e) diagrama em blocos do 1530-PLUS;

(f) diagrama em blocos do circuito de CPU
- geral;

- BIHE, $\Delta\phi$;

- S2, S1, S0.

⑧ apresentação do circuito de memória

- EPROM's (fig. 1);

- RAM ESTÁTICA (fig. 2);

- RAM DINÂMICA

* características;

* acesso;

* refresh;

(h) paridade e circuito de paridade:

- características;
- exercícios;
- habilitação NMI ($D7=0$, desabilita; $D7=1$, habilita) (endereço $DA0H$);

(i) GACXT:

- características;
- confiabilidade;
- blocos internos (apenas comentário, pois cada um será detalhado no devido tempo);

(j) interface paralela (8255 interno ào GACXT):

- DIP DS $\emptyset 1$;
- exercício de leitura da dip DS $\emptyset 1$;
- exercício de ativação da porta B;

(k) interface com o teclado e teclado:

- funcionamento;
- porta A (8255 do G4CXT);
- comunicação entre teclado e CPU;

(l) timer (8253 interno ao G4CXT):

- funcionamento;
- bip;
- exercício de ativação do bip com diversas frequências [$\$40H$ a $\$4FH$];

(m) controlador de interrupções (8259 interno ao G4CXT)

- característica/função;
- tabela de retornos;
- máscara de interrupções;
- exercício;

⑥ controlador de DMA:

- características / função;
- "protocolo" de comunicação;
- mapeador do DMA ($\$80 - \$8F4$) (GACHT);
- controlador de DMA ($\$00 - \$0F4$);

⑦ G.T.D.:

- tipos de transferência;
- características / função;

⑧ interface com impressora:

- características / função;
- exercício de verificação da interface ($378 - 37F4$);

⑨ relógio de tempo real:

- características / função;
- interrupção compartilhada (problema x solução);
- exercício de verificação do relógio;

⑩ interface de comunicação serial:

- características / função;
- exercício de verificação do circuito;

⑪ controlador de disco flexível:

- características;
- exercício;

⑫ placa controladora de disco rígido

- características / função;
- exercício;

⑥ circuito controlador de vídeo:

- características/funções;
- configurações
- exercícios;

⑦ Monitor de vídeo:

- placa amplificadora de vídeo
- placa de deflexão
- ajustes

⑧ fonte de alimentação

- funcionamento

⑨ jig de teste

- execução dos mesmos;

3. QUESTIONÁRIOS

Os questionários aplicáveis durante o curso podem ser feitos com consulta livre à documentação.

O questionário final é sem consulta.

Todos os questionários têm um escopo essencialmente prático, e visam a gerar de dúvidas para o devido esclarecimento. Só o questionário final direciona-se à avaliação, propriamente dita, do aprendizado.

Todos os questionários devem ser recolhidos para a correção e aferição da média final.

final do curso.

Recomenda-se o seguinte procedimento:

- para o questionário 1: os alunos devem preparar uma tabela rascunho (na apostila por exemplo) e passar o resultado à tinta para o questionário. Em seguida, troca-se as folhas entre os próprios alunos para que eles corrijam e faça-se a correção imediata (e no quadro) das mesmas, com todos os comentários possíveis.

Este questionário deve ser aplicado após a orientação referente à função das DIPSWITCHES DS01 e DS02;

- para o questionário 2: deve ser recolhido e simbolicamente comentar-se as questões relevantes. Deve ser corrigido após o curso (qdo. do seu "fechamento");

- para o questionário final: o material para consulta é fornecido juntamente com o mesmo. Não podem ser atendidas as dúvidas referentes às questões 3.a e 6. Na questão 4 deve-se supor que a ALTA TENSÃO esteja ajustada. Evidentemente, este questionário deve ser corrigido após o curso (quando do seu "fechamento").

As questões de fundo teórico devem ser corrigidas conforme a profundidade com a qual o instrutor abordou as mesmas.

A. MÉDIA FINAL

É calculada conforme a fórmula:

$$MF = 0,8 \cdot \frac{Q_1 + 2 \cdot Q_2 + 3 \cdot Q_3}{6} + 0,2 \cdot C$$

onde,

MF = média final;

Q₁, Q₂, Q₃ = questionários 1, 2 e final;

C = nota de concerto (engloba participação, interesse, etc.).

| ENDERECO | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| $\odot 46 - \odot 4F$ | $\odot 60 - \odot 6F$ $\odot 60 - \text{PORTA A-ENH}$ | $\odot 60 - \odot 6F$ $\odot 61 - \text{PORTA B-SAIN}$ | $\odot 60 - \odot 6F$ $\odot 62 - \text{PORTA C-FUTI}$ |
| D0 | — | GATE DO CONTADOR 2 DO TIMER 0= DESABILITA 1= HABILITA BIP+ BIP- | DIP LCH1 P/ PB3 = 0 DIP + CH5 (PB3 = 1) |
| D1 | — | — | CH2 (PB3 = 0) CH6 (PB3 = 1) |
| D2 | — | — | 0 = 4.77MHz 1 = 8 MHz |
| D3 | — | MUX DA DIP DS02 0 = CHA/CH4 1 = CH5/CH8 | CH4 (PB3 = 0) CH8 (PB3 = 1) |
| D4 | — | — | ESTADO LÓGICO SINAL BIP |
| D5 | — | 0= HABILITA 1= DESABILITA 0 = 10MHz 1 = 4MHz | ESTADO LÓGICO DA SAÍDA DO CONTADOR 2 |
| D6 | — | 0= RECONTÉCIM/ 1= PINO NO MODE 0= DE RESET SW 1= ENTRADA DE CLOCK RECEBIDA 0= SEM ERRO 1= ERRO DE PARIDADE | 1= SEM ERRO 0= ERRO DE PARIDADE |
| D7 | 0= DESAB. NMI 1= HABILITA NMF | 0= SHIFT REG LIBERADO 1= SHIFT REG. RESETADO | NÃO USADO. SEMPRE 0 |

| ENDERECO | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------------------------------|
| $\odot 40$ a $\odot 43$ TIMER | | | |
| D0 | | | $\odot 3\phi$ chavaria clock |
| D1 | | | 0 = $f \times 195/3$ 1 = $f \times 243/3$ |
| D2 | | | — |
| D3 | | | — |
| D4 | | | — |
| D5 | | | — |
| D6 | | | — |
| D7 | | | — |

Itautec

| ENDERECO | | | |
|----------|--|--|--|
| D0 | | | |
| D1 | | | |
| D2 | | | |
| D3 | | | |
| D4 | | | |
| D5 | | | |
| D6 | | | |
| D7 | | | |

| ENDERECO | | | |
|----------|--|--|--|
| D0 | | | |
| D1 | | | |
| D2 | | | |
| D3 | | | |
| D4 | | | |
| D5 | | | |
| D6 | | | |
| D7 | | | |

Itautec

(D)

ITAUTEC SYSTEM 30

(ou LINITA IS-30.)

A linha de microcomputadores IS-30 incorporam o que há de mais moderno na arquitetura de microcomputadores.

Possui uma alta integração de seus circuitos, tornando-o um equipamento de alta confiabilidade, eficaz, de design avançado e de menor custo.

A interface e Monitor de vídeo EGA oferecem uma elevada definição de imagem, permitindo um maior desempenho dos softwares gráficos.

O IS30plus suporta, na sua configuração máxima, duas unidades de disco rígido slim e duas unidades de disco-flexível slim e duas placas de expansão.

093CT ~~200~~ - IS-30 PLUS NÍVEL 1

OBJETIVOS:

Apresentar o funcionamento do Itautec System 30 em sua configuração básica (módulo Base, Monitor de Vídeo e Teclado) a nível de blocos, capacitando os participantes a solucionarem problemas através da identificação e substituição de(s) módulo(s) defeituoso(s).

PARTICIPANTES:

Engenheiros e Técnicos Eletrônicos que atuam em Assistência Técnica a nível de campo.

PRÉ-REQUISITOS:

Pré-requisitos técnicos (vide anexo).

CARGA-HORÁRIA

35 horas (5 dias)

Itautec


CONTEUDO:

- Características gerais do IS30;
- Descrição funcional a nível de blocos da Placa Básica;
- Descrição funcional a nível de blocos da Placa controladora de Winchester;
- Descrição funcional a nível de blocos da Fonte de Alimentação;
- ~~Características do monitor de vídeo EGA;~~
- Descrição funcional a nível de blocos do Monitor de Vídeo;
- ~~Características do Teclado;~~
- Descrição funcional a nível de blocos da placa de controle do Teclado;
- Procedimentos de Testes
- Desmontagem / Montagem


PUSH DS

DS → 040

| | |
|-------------|------|
| 0000 1100 | |
| 0 00 0000 0 | → 0C |
| 0 00 0000 1 | → 0B |
| 0 00 0001 0 | → 0A |
| 0 00 0001 1 | → 09 |
| 0 00 0010 0 | → 08 |
| 0 00 0010 1 | → 07 |
| 0 00 0011 0 | → 06 |
| 0 00 0011 1 | → 05 |

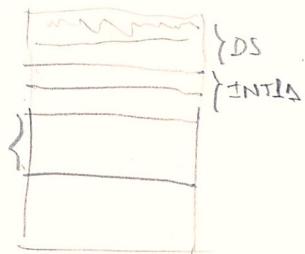

000

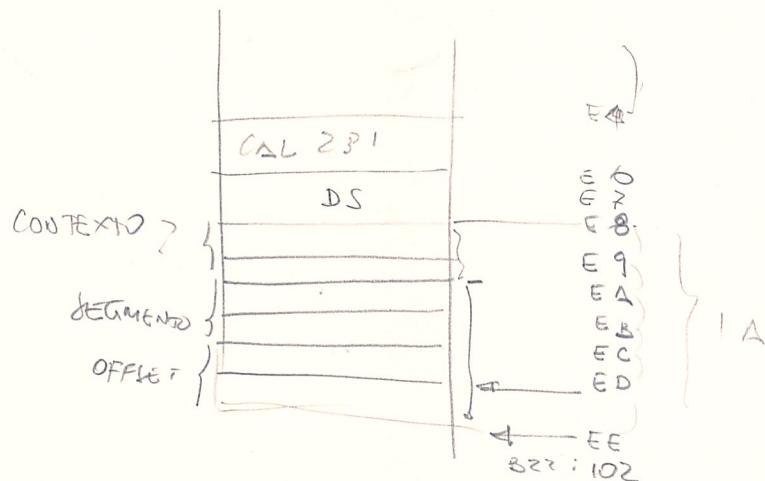

| POSSIBILIDADE | CARACTERISTICA | ATITUDE A SER TOMADA |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | <ul style="list-style-type: none"> * CIRCUITO EGA DA PLACA BASICA COM ALGUM DOS SEGUINTE MONITORES: <ul style="list-style-type: none"> -- EGA -- CGA (80 x 25 ou 40 x 25) -- MDA (MONOCROMATICO) -- ENHANCED RGB | <ul style="list-style-type: none"> * CONFIGURAR A DIPSWITCH DS02 DE ACORDO COM A TABELA SIMPLIFICADA (TABELA 3.2) DA PAG. 27 |
| B | <ul style="list-style-type: none"> * DOIS CIRCUITOS EGA SIMULTANEOS (O PRESENTE NA PCI BASICA E O DE OUTRA PLACA) | <ul style="list-style-type: none"> * CONFIGURAR OS ENDEREÇOS DE E/S DOS REGS. DE VIDEO ATRAVES DO ESTRAPE JP09: <ul style="list-style-type: none"> -- JP09 = 2-3 (3XX H) P/ BASICA -- JP09 = 4-2 (2XX H) P/A OUTRA * O SW DEVE TER O SUPORTE ADICIONAL PARA O CONTROLE DA SEGUNDA PLACA (ENDS. 2XX H) |
| C | <ul style="list-style-type: none"> * DUAS PLACAS CONTROLADORAS SIMULTANEAS * COM UM DOS MONITORES SENDO MDA (MONO) | <ul style="list-style-type: none"> * CONFIGURAR A DIPSWITCH DS02 DE ACORDO COM A TABELA COMPLETA DO APENDICE A * NESTA CONFIGURACAO SEMPRE TEREMOS A PLACA EGA E UMA OUTRA PLACA * OBRIGATORIAMENTE UM DOS MONITORES EH O MDA |

AUTO-SWITCH

- NAO TEM RELACAO DIRETA COM OS MODOS ACIMA
- DEVE ESTAR SEMPRE "SETADO" PARA QUE OS SWs QUE ESCREVEM DIRETAMENTE NOS REGS. DE VIDEO POSSAM RODAR SEM PROBLEMAS. (COMO OS ENDS. SAO DIFERENTES, O CIRCUITO SE RECONFIGURA)

| ENDEREÇO | FUNÇÃO | OBS |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3CF.06 | <p>bits 3-2 Buffer Segment Address</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 0 - A000012 p/ 128 kB 0 1 - A000011 p/ 64 kB 1 0 - B80004 p/ 32 kB 1 1 - B80004 p/ 32 kB <p>graphics control register (dado)</p> <p>BIT 1 = 0 → os 4 planos ocupam o mesmo espaço de endereçamento da memória</p> <p>BIT 1 = 1 → é selecionado o encadeamento entre os planos: 1 após 0 e 3 após 2</p> | <ul style="list-style-type: none"> - não usado pela BIOS - novos modos (D-10) - modo alfa mono (7) - modos comp. CGA (0-6) |
| 3CF.04 | read map select register | |
| 3C5.04 | <p>memory mode register</p> <p>BIT 2</p> <ul style="list-style-type: none"> = 0 → endereços pares do UP vão p/ os mapas 0 e 2 → endereços ímpares do UP vão p/ os mapas 1 e 3 = 1 → acesso sequencial em todos os planos | <ul style="list-style-type: none"> odd/even interleaving * modo alfa (encadeamento) * modos gráficos CGA (exceto 640x200 que necessita de apenas 1 plano) * há o uso de encadeamento nos modos gráficos de alta resolução (F e 10) |
| 3C0.10 | attribute mode control reg. | |

• CONSIDERAÇÕES SOBRE VÍDEO EGA

① ENDEREÇOS 2XXH e 3XXH PERMITEM 2 PLACAS EGA SIMULTÂNEAS.

A BIOS RESIDENTE "CONTROLA" O ENDEREÇAMENTO EM 3XXH. É NECESSÁRIO UM CONTROLE ADICIONAL PARA A SEGUNDA PLACA.

② 16 kB ROM BIOS:

- PWR-ON AUTO TESTE P/ ADAPTADOR
- SUPORTE PARA OPERAÇÕES E/S ATRAVÉS DA INT 10H
- PONTO DE ENTRADA PARA AS FUNÇÕES PADRÃO DE BIOS DE VÍDEO
- MATRIZ (DE CARACTER) GERADORA DE CARACTER PARA OS MÓDOS ALFANUMÉRICO E GRÁFICO.

③ INT 10H → COLoca O VETOR P/ TRATAMENTO DE EGA

INT 42H → COLoca O VETOR P/ TRATAMENTO DE CGA
(INICIALMENTE EM INT 10H)

④ 40H → INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA

