

SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA DIAGRAMAS LÓGICOS

03.062 NBR 8767 FEV/1985

Simbologia

SUMÁRIO

- 1 Objetivo
- 2 Definições
- 3 Construção do símbolo
- 4 Símbolos de qualificação associados a entradas, a saídas ou a outras conexões
- 5 Notação de dependência
- 6 Elementos combinatórios e següenciais

1 OBJETIVO

- 1.1 Esta Norma estabelece a simbologia gráfica para os elementos lógicos binários.
- 1.2 Os símbolos gráficos descritos são destinados principalmente à representação de dispositivos eletrônicos, mas na sua maior parte podem ser aplicados a dispositivos não-elétricos.
- 1.3 A Norma descreve uma linguagem que visa esclarecer as funções dos dispositivos, inclusive daqueles que realizam funções complexas.
- 1.4 A utilização de certos símbolos anteriormente usados para as funções básicas (identificáveis por suas envoltórias não-retangulares) é desaconselhada.
- 1.5 O número IEC apresentado após a descrição dos símbolos corresponde ao número do IEC correspondente.

2 DEFINIÇÕES

Para os efeitos desta Norma são adotadas as definições de 2.1 a 2.8.

2.1 Variavel binaria

Variavel que pode assumir somente dois valores discretos.

2.2 Estado de uma variavel binaria

Um dos dois valores que uma variavel binaria pode assumir.

Origem: ABNT 3:06.3.6-001/1984 CB-3 — Comitê Bresileiro de Eletricidade

CE-3:06 — Comissão de Estudo de Símbolos Gráficos para Diagramas Lógicos

SISTEMA NACIONAL DE "METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

Palavra-chave: diagramas lógicos

NBR 3 NORMA BRASILEIRA REGISTRADA

2.3 Elemento logico

Elemento a cujas entradas e saídas estão associadas variáveis binárias, sendo que as saídas são função das entradas.

2.4 Acesso de um elemento lógico

Entrada ou saída (externa) de um elemento lógico.

2.5 Conexão interna de um elemento lógico

Entrada e/ou saída (interna) de um elemento lógico.

2.6 Estado interno de um acesso ou conexão interna

Estado da variável binária associado a um acesso ou conexão interna, e que realiza ou sobre o qual é realizada a função lógica.

Os dois estados internos são representados pelos simbolos "O" e "1"

2.7 Nivel lógico (externo) de um acesso

Há uma correspondência biunívoca entre determinada faixa de valores de uma varia vel física (geralmente, tensão elétrica) e cada um dos dois estados internos de um acesso de um dado elemento lógico.

A faixa com valor médio mais positivo é representada pelo símbolo "P"; a faixa com valor médio menos positivo é representada pelo símbolo "N" (1).

- 2.8 Negação ou complementação e inversão
- 2.8.1 Negação ou complementação

Denomina-se negação ou complementação à função f que atende às equações:

$$f(0) = 1$$

$$f(1) = 0$$

Os dois estados O e 1 são denominados o complemento um do outro.

- 2.8.2 Inversão
- 2.8.2.1 Denominam-se inversão às funções que atendem às equações;

inversão na entrada	inv <mark>ersão na saída</mark>
i (N) = 1 i (P) = 0	j (1) ≈ N J (0) ≈ P
$i (N \cap P) = indeterminado,$ exceto para entradas com histerése (ver símbolo 19)	

⁽¹⁾ Em países de língua inglesa são às vezes usados os símbolos H e L respectiva mente.

Nota: Observar que a função inversão modifica a correspondência entre o nível lo gico, isto é, entre a grandeza física (externa) e o estado interno, enquan to a função negação opera sobre a variável lógica associada ao estado in terno.

2.8.2.2 A correspondência normal (sem inversão) entre nível lógico e estado in terno é dada pelas funções:

entrada normal	saida normal
m (N) = 0	n (1) = P
m(P) = 1	n(0) = N
m (N ∩ P) = indeterminado exceto para entradas com histerése (ver símbolo 19)	

3 CONSTRUÇÃO DO SIMBOLO

3.1 Composição do símbolo

Um símbolo é constituído por uma envoltória ou combinações de envoltórias, com plementada com símbolos de qualificação.

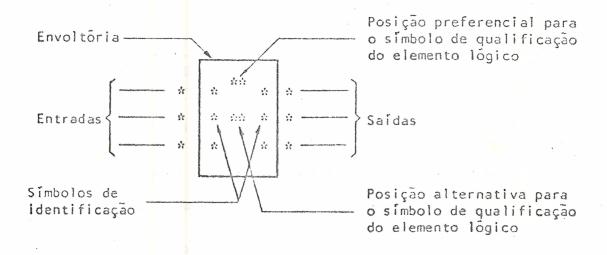


FIGURA 1

- Notas: a) Os asteriscos simples indicam as posições possíveis para os símbolos de identificação relativos aos acessos (entradas ou saídas).
 - b) O símbolo de qualificação do elemento não é necessário se e somente se os símbolos de identificação associados aos acessos definem completa mente a função do elemento.

- c) Uma informação não coberta por estas prescrições e relativa a uma cer ta entrada (saída) pode ser mostrada entre parênteses no lado interno da envoltória, adjacente à entrada (saída) e deve seguir (preceder) o símbolo de identificação aplicável aquela entrada (saída), como mostra o símbolo 186.
- d) Os símbolos de qualificação colocados no interior e à direita de um <u>a</u> cesso implicam em geral numa operação lógica e muitas vezes é necessá rio levar em conta o estado interno do acesso antes da aplicação do símbolo e o novo estado interno resultante de sua aplicação.
- e) Todas as saídas de um elemento lógico não subdividido têm estados in ternos iguais e determinados pela função do elemento, salvo indicação contrária fornecida por um símbolo de identificação associado à saída, colocado no interior da envoltória.
- f) Em um agrupamento de elementos os símbolos de qualificação, estejam eles explícitos ou apenas implícitos de acordo com as simplificações previstas em 3.3, também devem ser considerados.

Em algumas figuras desta Norma são mostradas, fora da envoltória, letras minuscúlas que não fazem parte do símbolo mas que tem a finalidade de identificar os a cessos a que se referem os textos das descrições.

3.2 Envoltórias

Nò	Símbolo	Descrição
		Envoltória de um elemento lógico (IEC: 2-5-1)
2		Envoltória do símbolo de comandos comuns (IEC: 2-5-2)
3		Envoltória do elemento comum de salda (IEC: 2-5-3)

- 3.2.1 A relação comprimento-largura das envoltórias é arbitrária.
- 3.3 Uso e combinações de envoltórias

Para reduzir o espaço necessário para a representação de um agrupamento de ele mentos associados, as envoltórias desses elementos podem ser embutidas ou unidas entre si, respeitadas as regras de 3.3.1 a 3.3.8.

3.3.1 Não há conexão lógica entre os elementos quando a linha comum às suas en voltórias é paralela à direção de propagação das informações.

Nota: Esta regra pode não ser aplicável em agrupamentos onde existem duas ou mais direções de propagação de informações; por exemplo, símbolos que contenham o símbolo de comandos comuns ou de elemento comum de saída.



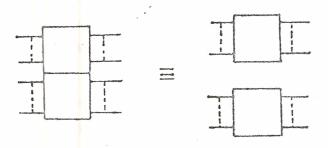


FIGURA 2

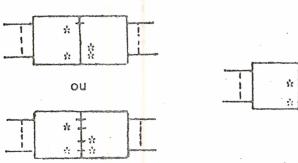- 3.3.2 Há pelo menos uma conexão lógica quando uma linha comum a duas envoltórias é perpendicular à direção de propagação das informações.
- 3.3.3 Cada conexão pode ser indicada por meio de símbolos de identificação em um ou ambos os lados da linha comum.

Deve ser utilizado o símbolo de interconexão interna (símbolo 12) no caso de ha ver dúvidas quanto ao número de conexões lógicas.




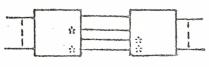


símbolo de identificação

FIGURA 3

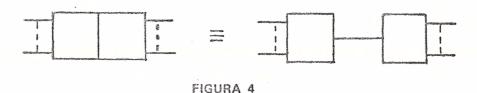3.3.4 Se não houver indicação em um ou outro lado da linha comum, há uma só conexão lógica.



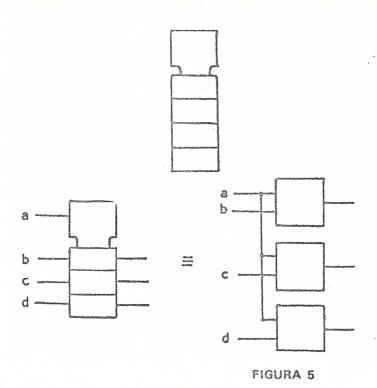- 3.3.5 Em um agrupamento de elementos inter-relacionados ocorre com frequência que algumas entradas sejam comuns a alguns ou a todos os elementos do agrupamen to (chamadas de entradas comuns); da mesma forma, algumas saídas são dependentes de alguns ou de todos os elementos do agrupamento (chamadas de saídas comuns). En tradas e saídas comuns podem figurar no símbolo de comandos comuns (símbolo 2), porem devem ser identificados de forma apropriada.
- 3.3.5.1 Quando uma entrada mostrada no símbolo de comandos comuns é, pela nota ção de dependência (capítulo 5), uma entrada influenciante, então ela influencia somente as entradas ou saídas do agrupamento marcadas com o mesmo número de identificação da entrada influenciante.
- 3.3.5.2 Quando uma tal entrada não é, pela notação de dependência, uma entrada influenciante, então é uma entrada comum a todos os elementos do agrupamento.
- 3.3.6 O símbolo de comandos comuns é colocado em uma extremidade do agrupamento.



Observação:

Salvo indicação contrária, o elemento mais próximo do símbolo de co mandos comuns é o de me nor ordem.


3.3.7 Uma saída comum, dependente de todos os elementos do agrupamento, pode ser representada como saída de um elemento comum de saída. No caso de algum elemento do agrupamento possuir mais de uma saída, e estas saídas possuirem sempre estados internos idênticos, somente então pode ser usado o elemento comum de saída. Existe uma conexão interna de cada elemento do agrupamento para o elemento comum de saída; estas conexões não devem ser representadas. Além disso, o elemento comum de saída pode ter outras entradas e estas devem ser mostradas explicitamente. A função do elemento comum de saída deve ser indicada.

saída de agrupamento é o mesmo que o desta saída.

Um elemento comum de saída é representado:

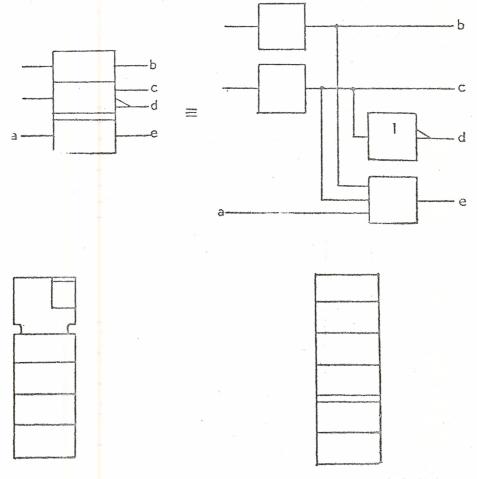- a) ou na extremidade do agrupamento, oposto ao símbolo de comandos comuns;
- b) ou dentro do símbolo de comandos comuns.


Quando for conveniente mostrar um agrupamento de elementos comuns de saída, usar uma só vez um traço duplo superior.




Agrupamentos com o símbolo de comandos e o elemento comum de saída

Agrupamento com dois elementos comuns de saídas

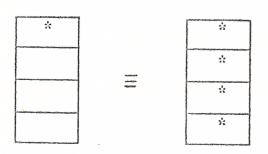
3.3.8 Para representar um agrupamento de elementos que têm os mesmos símbolos de qualificação, basta inscrever estes símbolos internos apenas na primeira en voltória. Igualmente, no caso de um agrupamento de elementos que compreende vá rios sub-agrupamentos idênticos, o primeiro é representado em detalhe e os se guintes por uma envoltória única. É suposto que os números de identificação pre vistos pela notação de dependência são diferentes em cada elemento do agrupamen to (para ilustração, ver seção 5.4).



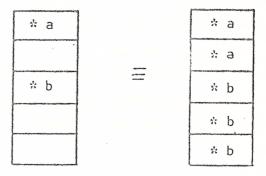Agrupamento de elementos com os mesmos símbolos de qualificação



Dois grupos sucessivos de elementos

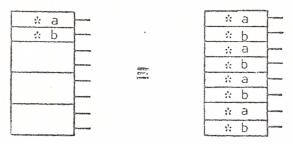

Agrupamentos de 4 pares de elementos.

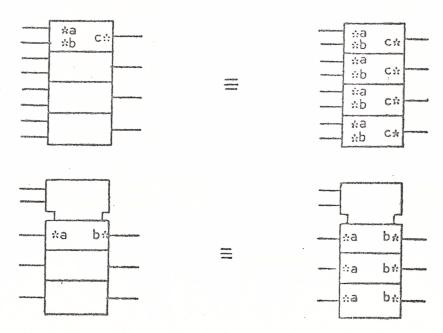


FIGURA 7

4 SÍMBOLOS DE QUALIFICAÇÃO ASSOCIADOS A ENTRADAS, A SAÍDAS, OU A OUTRAS CONEXÕES

4.1 Inversão e entrada dinâmica

Os símbolos definidos nesta seção fixam a relação entre o estado interno e o nível lógico (externo).

Nô	Símbolo	Descrição
4		Entrada (mostrada à esquerda) O estado interno 1 (0) corresponde ao nível P (N) na linha de conexão
5		Saída (mostrada à direita) O nível lógico P (N) corresponde ao estado interno 1 (O)
6		Inversão mostrada em uma entrada O estado interno 1 (O) corresponde ao nível N (P) na linha de conexão (IEC: 3-7-3A)
7		Inversão mostrada em uma entrada no caso em que a informação se propaga da direita para a esquerda. O estado interno 1 (0) corresponde ao nível N (P) na linha de conexão (IEC:3-7-3B)
8		Inversão mostrada em uma saída O nível lógico N (P) na linha de conexão corresponde ao estado interno 1(0) (IEC: 3-7-4A)
9		Inversão mostrada em uma saída no caso em que a informação se propaga da direita para a esquerda O nível lógico N (P) na linha de conexão corresponde ao estado interno 1 (0) (IEC: 3-7-4B)

Co	nti	nua	ção

No	Símbolo	Descrição
	т не на	Entrada dinâmica
10	Additional and the second	O estado interno transitório 1 corresponde à transição do nível N para o nível P na linha de conexão. Para todos os outros ins tantes o estado interno é O
	base we re	(IEC: 3-7-5)
an i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	ernschriftlich der And Greiffe Leit Behalt meter vertigen est zu vertichte bilde griftlich geließ der Leit versche zu der Andere.	Entrada dinâmica com inversão
11		O estado interno transitório 1 corresponde à transição do nível P para o nível N na linha de conexão
		Para todos os outros instantes o estado in terno é O
		(IEC: 3-7-5)

4.2 Conexões internas

Nesta seção são descritos os símbolos distintivos que fixam as relações entre es tados internos nas interligações internas.

Uma ligação ou conexão interna é uma ligação no interior de um elemento. A representação de tais conexões é feita a fim de esclarecer as funções de elementos complexos. Em tais casos é conveniente usar a notação de dependência para definir os efeitos das entradas internas ou das saídas internas.

Nò	Símbolo	Descrição
		Conexão interna
12		O estado interno 1 (0) da entrada do ele- mento à direita corresponde ao estado in terno 1 (0) da saída do elemento à esquer- da.
	man alone alone areas and	Nota: Este símbolo pode ser omitido se não houver risco de confusão (ver 3.3). (IEC: 3-8-1)
Anthropy (go-(Albungara)) is given discussed an evenion of some		Conexão interna com negação
13	as values express statutes statutes	O estado interno 1 (0) da entrada do ele- mento à direita corresponde ao estado in- terno 0 (1) da saída do elemento à esquer- da
	spined water whose above	Nota: A linha vertical pode atravessar o circulo.
		(IEC: 3-8-2)

Minimum y an incidentially	anger water attachmentage attribute water and a state of the state of	Continuação
ИĠ	\$[mbolo .	Descrição
		Conexão interna com característica dinâmi- ca
14	NAME AND ADDRESS NAME AND	O estado interno transitório 1 da entrada do elemento à direita corresponde à transi ção da saída do elemento à esquerda do es tado interno O para o estado interno 1; pa ra todos os outros instantes o estado in- terno da entrada é O
No distribusione annue give ne gior		(IEC: 3-8-3)
		Conexão interna com negação e característica dinâmica
15		O estado interno transitório 1 da entrada do elemento a direita corresponde à transição de saída do elemento a esquerda do estado interno 1 para o estado interno 0; para todos os outros instantes o estado interno da entrada é O
		(IEC: 3-8-4)
		Entrada interna (entrada virtual)
16		Esta entrada permanece no estado interno la menos que seja influenciada por uma relação de dependência de efeito predominante ou não (ver símbolo 172)
		Nota: Os símbolos da seção 4.1 não são a plicaveis para entradas e saídas in ternas, exceto o símbolo 10.
		(IEC: 3-8-5)
		Saída interna (saída virtual)
17		O efeito desta saída sobre uma entrada in terna a qual ela esteja conectada deve ser indicado pela notação de dependência (ver nota do símbolo 16)
Transport trade procedure appropri		(IEC: 3-8-6)

4.3 Símbolos internos à envoltória, referentes às entradas e saídas Regras gerais:

- a) se algumas entradas têm o mesmo símbolo de qualificação, supõe-se que elas estão ligadas por uma relação OU, exceto nos casos das entradas de limiar ou de expansão (ver símbolos 19 e 26), para as quais a relação deve ser indicada;
- b) as descrições dos símbolos de números 30 a 38 podem dar a impressão er rônea de que se tratam de entradas dinâmicas. Entretanto deve ser relem brado que o estado interno determinado pelo nível externo pode eventual-

mente ser modificado pelo efeito de outras entradas (por exemplo entra das C). Se tais entradas tem características dinâmicas, deve ser adicionado o símbolo 10. Ver por exemplo o símbolo 198.

No	Símbolo	Descrição
The design of the second secon	mmanagimtagilish disumuluk digili puggan distanginin gura sadan kalihadig yangi undgar rang da yangi puggan	Símbolo de saída protelada
		A mudança do estado interno desta saídá é protela da até que o sinal que inicia a mudança retorne a seu nível ou estado inicial; enquanto ele permane cer no estado interno 1, o estado interno de qual quer entrada influenciante ou influenciada não po de mudar; caso contrário, a saída não pode ser mar cada por este símbolo.
18		Se o sinal de entrada que inicia a mudança provem de uma conexão interna, a mudança de estado é protelada até que a saída correspondente do elemento precedente retorne ao seu estado interno inicial.
		Nota: Se este símbolo é utilizado sem prefixo (pe la notação de dependência), deve ser entendido que a saída é protelada com referência a cada uma das entradas tipo C, T, +, +, - (para a entrada C, ver seção 5.8); em todos os outros casos os números de identificação (ou se necessário uma caracterização comple ta) de todas as entradas correspondentes às saídas proteladas, devem ser postos como um prefixo do símbolo. Ver símbolo 201.
		Entrada com histerése (entrada de dois limiares)
		A entrada assume o estado interno 1 quando o valor do sinal externo excede o limiar superior, e se mantém neste estado até que o valor do sinal externo decresça até abaixo do limiar inferior.
19		Se além deste símbolo existir também o símbolo de inversão, a entrada assume o estado interno 1 quan do o valor do sinal externo vai abaixo do limiar inferior e permanece neste estado até que o valor do sinal externo cresça até acima do limite superior. Ver símbolo 179.
		Nota: Este símbolo deve ser desenhado adjacente à linha de entrada.
		(IEC: 3-9-2)

/continua

Saída em circuito aberto (por exemplo coletor aberto, emissor aberto, dreno aberto, fonte aberto); ver por exemplo simbolo 101. Um dos dois estados internos implica numa condição de alta impedância na saída; a fim de produzir um nível logico è necessária a conexão de um circuito ou componente externo (geralmente um re sistor). Este tipo de saída freqüentemente faz parte de uma função fantasma. **Notas: a) Este simbolo deve ser posto apôs qualquer outro símbolo ou marcação aplicável à saída de deve ser desenhado adjacente à saída. **Disgnificado deste símbolo e dos símbolos 8 e 9 são independentes entre si. **C) Se for necessário indicar qual o nível lógico de baixa impedância, pode-se un tilizar o símbolo 21 ou 22. **(IEC: 3-9-3) **Saída de circuito aberto (tipo P) (por exemplo PNP de coletor aberto, NPN de emissor aberto, dre no aberto de canal P, fonte aberta de canal N). **Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relativamente baixa em nível P. Ver também símbolo 102. **Quando utilizado como parte de uma função fantasma a conexão formada realiza a função OU. Ver também símbolo 97. Ver nota a) do símbolo do inversão. **Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relativamente baixa em nível P. Ver também símbolo 102. **Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relativamente baixa em nível N. Ver também símbolo 102. **Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relativamente baixa em nível N. Ver também símbolo 102. **Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relativamente baixa em nível N. Ver também símbolo 102. **Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância relativamente baixa em nível N. Ver também símbolo 102. **Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância relativamente baixa em nível N. Ver também símbolo 102. **Quando e	No terror service provincial decision of		Continuação
berto, emissor aberto, dreno aberto, fonte aberta); ver por exemplo símbolo 101. Um dos dois estados internos implica numa condição de alta impedância na saída; a fim de produzir um nível lógico é necessária a conexão de um circuito ou componente externo (geralmente um resistor). Este tipo de saída freqüentemente faz parte de uma função fantasma. Notas: a) Este símbolo deve ser posto após qualquer outro símbolo ou marcação aplicável à saída e deve ser desenhado adjacente à saída. b) 0 significado deste símbolo e dos símbolos 8 e 9 são independentes entre si. c) Se for necessário indicar qual o nível lógico de baixa impedância, pode-se u tilizar o símbolo 21 ou 22. (IEC: 3-9-3) Saída de circuito aberto (tipo P) (por exemplo PNP de coletor aberto, NPN de emissor aberto, dre no aberto de canal P, fonte aberta de canal N). Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relativamente baixa em nível P. Ver também símbolo 102. Quando utilizada como parte de uma função fantas ma a conexão formada realiza a função OU. Ver também símbolo 20. Ver também símbolo 20. Ver também símbolo 20. Ver também símbolo 20. Ver nota a) do símbolo 20 en aberto, dre no aberto de canal N, fonte aberta de canal P). Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relativamente baixa em nível N. Ver também símbolo 102. Quando usada como parte de uma função fantasma, a conexão formada realiza a função E. Ver símbolo 97. Ver nota a) do símbolo 20 e nota do símbolo 21.	Nó	Símbolo	Descrição
20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20			berto, emissor aberto, dreno aberto, fonte aber-
quer outro símbolo ou marcação aplicável à saída e deve ser desenhado adjacente à saída. b) 0 significado deste símbolo e dos símbolos 8 e 9 são independentes entre si. c) Se for necessário indicar qual o nível lógico de baixa impedância, pode-se u tilizar o símbolo 21 ou 22. (IEC: 3-9-3) Saída de circuito aberto (tipo P) (por exemplo PNP de coletor aberto, NPN de emissor aberto, dre no aberto de canal P, fonte aberta de canal N). Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relativamente baixa em nível P. Ver também símbolo 102. Quando utilizada como parte de uma função fantas ma a conexão formada realiza a função OU. Ver também símbolo 97. Ver nota a) do símbolo 20. Nota: O significado deste símbolo não é alterado pela presença do símbolo de inversão. (IEC: 3-9-4) Saída de circuito aberto (tipo N) (por exemplo NPN de coletor aberto, PNP de emissor aberto, dre no aberto de canal N, fonte aberta de canal P). Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relativamente baixa em nível N. Ver também símbolo 102. Quando usada como parte de uma função fantasma, a conexão formada realiza a função E. Ver símbolo 97. Ver nota a) do símbolo 20 e nota do símbolo 21.	20		çao de alta impedância na saída; a fim de produzir um nível lógico é necessária a conexão de um circuito ou componente externo (geralmente um resistor). Este tipo de saída frequentemente faz
bolos 8 e 9 são independentes entre si. c) Se for necessário indicar qual o nível lógico de baixa impedância, pode-se u tilizar o símbolo 21 ou 22. (IEC: 3-9-3) Saída de circuito aberto (tipo P) (por exemplo PNP de coletor aberto, NPN de emissor aberto, dre no aberto de canal P, fonte aberta de canal N). Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relativamente baixa em nível P. Ver também símbolo 102. Quando utilizada como parte de uma função fantas ma a conexão formada realiza a função OU. Ver também símbolo 97. Ver nota a) do símbolo 20. Nota: O significado deste símbolo não é alterado pela presença do símbolo de inversão. (IEC: 3-9-4) Saída de circuito aberto (tipo N) (por exemplo NPN de coletor aberto, PNP de emissor aberto, dre no aberto de canal N, fonte aberta de canal P). Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relativamente baixa em nível N. Ver também símbolo 102. Quando usada como parte de uma função fantasma, a conexão formada realiza a função E. Ver símbolo 97. Ver nota a) do símbolo 20 e nota do símbolo 21.		♦	quer outro símbolo ou marcação aplica- vel à saída e deve ser desenhado adja-
Saída de circuito aberto (tipo P) (por exemplo PNP de coletor aberto, NPN de emissor aberto, dre no aberto de canal P, fonte aberta de canal N). Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relativamente baixa em nível P. Ver também símbolo 102. Quando utilizada como parte de uma função fantas ma a conexão formada realiza a função OU. Ver também símbolo 97. Ver nota a) do símbolo 20. Nota: O significado deste símbolo não ê alterado pela presença do símbolo de inversão. (IEC: 3-9-4) Saída de circuito aberto (tipo N) (por exemplo NPN de coletor aberto, PNP de emissor aberto, dre no aberto de canal N, fonte aberta de canal P). Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relativamente baixa em nível N. Ver também símbolo 102. Quando usada como parte de uma função fantasma, a conexão formada realiza a função E. Ver símbolo 97. Ver nota a) do símbolo 20 e nota do símbolo 21.			b) O significado deste símbolo e dos símbolos 8 e 9 são independentes entre si.
Saída de circuito aberto (tipo P) (por exemplo PNP de coletor aberto, NPN de emissor aberto, dre no aberto de canal P, fonte aberta de canal N). Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relativamente baixa em nível P. Ver também símbolo 102. Quando utilizada como parte de uma função fantas ma a conexão formada realiza a função OU. Ver também símbolo 97. Ver nota a) do símbolo 20. Nota: O significado deste símbolo não é alterado pela presença do símbolo de inversão. (IEC: 3-9-4) Saída de circuito aberto (tipo N) (por exemplo NPN de coletor aberto, PNP de emissor aberto, dre no aberto de canal N, fonte aberta de canal P). Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relativamente baixa em nível N. Ver também símbolo 102. Quando usada como parte de uma função fantasma, a conexão formada realiza a função E. Ver símbolo 97. Ver nota a) do símbolo 20 e nota do símbolo 21.			lógico de baixa impedância, pode-se u
PNP de coletor aberto, NPN de emissor aberto, dre no aberto de canal P, fonte aberta de canal N). Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relati vamente baixa em nível P. Ver também símbolo 102. Quando utilizada como parte de uma função fantas ma a conexão formada realiza a função OU. Ver também símbolo 97. Ver nota a) do símbolo 20. Nota: O significado deste símbolo não é alterado pela presença do símbolo de inversão. (IEC: 3-9-4) Saída de circuito aberto (tipo N) (por exemplo NPN de coletor aberto, PNP de emissor aberto, dre no aberto de canal N, fonte aberta de canal P). Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relati vamente baixa em nível N. Ver também símbolo 102. Quando usada como parte de uma função fantasma, a conexão formada realiza a função E. Ver símbolo 97. Ver nota a) do símbolo 20 e nota do símbolo 21.			(IEC: 3-9-3)
de alta impedância, produz uma impedância relativamente baixa em nível P. Ver também símbolo 102. Quando utilizada como parte de uma função fantas ma a conexão formada realiza a função OU. Ver também símbolo 97. Ver nota a) do símbolo 20. Nota: O significado deste símbolo não é alterado pela presença do símbolo de inversão. (IEC: 3-9-4) Saída de circuito aberto (tipo N) (por exemplo NPN de coletor aberto, PNP de emissor aberto, dre no aberto de canal N, fonte aberta de canal P). Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relativamente baixa em nível N. Ver também símbolo 102. Quando usada como parte de uma função fantasma, a conexão formada realiza a função E. Ver símbolo 97. Ver nota a) do símbolo 20 e nota do símbolo 21.			PNP de coletor aberto, NPN de emissor aberto, dre
ma a conexão formada realiza a função OU. Ver também símbolo 97. Ver nota a) do símbolo 20. Nota: O significado deste símbolo não é alterado pela presença do símbolo de inversão. (IEC: 3-9-4) Saída de circuito aberto (tipo N) (por exemplo NPN de coletor aberto, PNP de emissor aberto, dre no aberto de canal N, fonte aberta de canal P). Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relati vamente baixa em nível N. Ver também símbolo 102. Quando usada como parte de uma função fantasma, a conexão formada realiza a função E. Ver símbolo 97. Ver nota a) do símbolo 20 e nota do símbolo 21.	21		de alta impedância, produz uma impedância relati
pela presença do símbolo de inversão. (IEC: 3-9-4) Saída de circuito aberto (tipo N) (por exemplo NPN de coletor aberto, PNP de emissor aberto, dre no aberto de canal N, fonte aberta de canal P). Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relativamente baixa em nível N. Ver também símbolo 102. Quando usada como parte de uma função fantasma, a conexão formada realiza a função E. Ver símbolo 97. Ver nota a) do símbolo 20 e nota do símbolo 21.	Si repaindes d'agglésable à courres		ma a conexão formada realiza a função OU. Ver
Saída de circuito aberto (tipo N) (por exemplo NPN de coletor aberto, PNP de emissor aberto, dre no aberto de canal N, fonte aberta de canal P). Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relativamente baixa em nível N. Ver também símbolo 102. Quando usada como parte de uma função fantasma, a conexão formada realiza a função E. Ver símbolo 97. Ver nota a) do símbolo 20 e nota do símbolo 21.			
NPN de coletor aberto, PNP de emissor aberto, dre no aberto de canal N, fonte aberta de canal P). Quando este tipo de saída não está na condição de alta impedância, produz uma impedância relativamente baixa em nível N. Ver também símbolo 102. Quando usada como parte de uma função fantasma, a conexão formada realiza a função E. Ver símbolo 97. Ver nota a) do símbolo 20 e nota do símbolo 21.	*		(IEC: 3-9-4)
de alta impedância, produz uma impedância relati vamente baixa em nível N. Ver também símbolo 102. Quando usada como parte de uma função fantasma, a conexão formada realiza a função E. Ver símbolo 97. Ver nota a) do símbolo 20 e nota do símbolo 21.			NPN de coletor aberto, PNP de emissor aberto, dre
a conexão formada realiza a função E. Ver símbo- lo 97. Ver nota a) do símbolo 20 e nota do símbolo 21.	22	Con com or	de alta impedância, produz uma impedância relati
		Side-strater state	a conexão formada realiza a função E. Ver símbo-
(IEC: 3-9-5)	•		Ver nota a) do símbolo 20 e nota do símbolo 21.
		Pro-Grande in grand SPG (Service In relating agree and). It is a constant of distance	(IEC: 3-9-5)

	uação

10		Continuação
Nó	Símbolo	Descrição
	6) 2 3 3 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Saída de circuito aberto com rebaixador ("pull-down").
23		Esta saída é similar à do símbolo 21 e pode tam bém ser utilizada como parte de uma função fantas ma, mas não requer um circuito ou componente externo. Ver também símbolo 97. Ver notas a) e b) do símbolo 20.
		Saida de circuito aberto elevador ("pull-up")
24	\Diamond	Esta saída é similar à do símbolo 22 e pode tam bém ser utilizada como parte de uma função fantas ma, mas não requer um circuito ou componente ex terno. Ver também símbolo 97. Ver notas a) e b) do símbolo 20.
		(IEC: 3-9-5B)
	- And Article Grow (Best Africa) and an extension of the color and the c	Saída "3 estados" (ver por exemplo símbolo 116)
25		Além dos dois níveis lógicos, esta saída pode as sumir uma condição de alta impedância, sem significado lógico. Ver nota a) do símbolo 20.
	أسه سمه عدا	(IEC: 3-9-6)
		Entrada de expansão
		Uma entrada a qual pode ser conectada a saída de expansão de um elemento (ver símbolo 27).
26	E TO THE	Nota: As relações entre estados internos e níveis externos de uma variavel binaria e as gran dezas físicas correspondentes geralmente não são válidas para as entradas ou saídas de expansão.
		(IEC: 3-9-8)
	land the service of the service the section of the service of the	Saída de expansão
27	E James and and a state of the	Uma saída de um elemento que pode ser conectada à entrada de expansão de outro elemento com a finalidade de expandir o número de entradas deste elemento. Ver nota do símbolo 26.
		(IEC: 3-9-9)

/continua